

آٹوموبائل الیکٹریشن

ٹیچنگ اینڈ لرننگ گائیڈ

نیشنل ووکیشنل سرٹیفیکیٹ لیول-3
ورژن-1، اگست-2019

Published by

National Vocational and Technical Training Commission
Government of Pakistan

Headquarter

Plot 38, Kirthar Road, Sector H-9/4, Islamabad, Pakistan
www.navttc.org

Authors

Mr. Ijaz Hameed (Chief Instructor, Govt. College of Technology, Railway Road, Lahore)
Mr. Tanveer Abbas (Senior Instructor, Govt. College of Technology, Railway Road, Lahore)
Mr. Aqib Shareef (Senior Instructor, Govt. College of Technology, Railway Road, Lahore)
Mr. Basheer Hussain Arshad (Senior Instructor, Govt. College of Technology, Sahiwal)
Mr. Muhammad Arshad Saqlain (Instructor, Govt. Technical Training Institute, Mughalpura, Lahore)
Mr. Rizwan Sarwar (Senior Instructor, Govt. Technical Training Institute, Sheikhpura)

Responsible

Director General Skills Standard and Curricula, National Vocational and Technical Training Commission
National Deputy Head, TVET Sector Support Programme, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Layout & design

SAP Communications

Photo Credits

TVET Sector Support Programme

URL links

Responsibility for the content of external websites linked in this publication always lies with their respective publishers. TVET Sector Support Programme expressly dissociates itself from such content.

This document has been produced with the technical assistance of the TVET Sector Support Programme, which is funded by the European Union, the Federal Republic of Germany and the Royal Norwegian Embassy and has been commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in close collaboration with the National Vocational and Technical Training Commission (NAVTTTC) as well as provincial Technical Education and Vocational Training Authorities (TEVTAs), Punjab Vocational Training Council (PVTC), Qualification Awarding Bodies (QABs) and private sector organizations.

Document Version

August, 2019

Islamabad, Pakistan

آٹوموبائل الیکٹریشن

ٹیچنگ اینڈ لرننگ گائیڈ

نیشنل ووکیشنل سرٹیفیکیٹ لیول-3

ورژن-1، اگست-2019

گاڑی کے الیکٹریکل سسٹم کی مرمت

(Repair Electrical System of Vehicle)

مقصد (Objective)

اس ماڈیول کا بنیادی مقصد گاڑی کے الیکٹرک سسٹم میں نقائص کی تشخیص کرنا اور ان نقائص کو مینوفیکچررز کی تصریحات اور ورکشاپ مینوئل سے راہنمائی لیتے ہوئے دور کرنا۔

تدریسی نتائج (Learning Outcomes)

- ☆ اس ماڈیول کے اختتام پر ٹرینیز اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- ☆ الیکٹریسیٹی کے بنیادی تصورات اور پیکائنٹوں کو سمجھ سکیں۔
- ☆ بیٹری کی دیکھ بھال کر سکیں۔
- ☆ چارجنگ سسٹم کی مرمت کر سکیں۔
- ☆ شارٹنگ سسٹم کی مرمت کر سکیں۔
- ☆ اگنیشن سسٹم کی مرمت کر سکیں۔
- ☆ انجن کے کولنگ اور الیکٹرک سرکٹس کی مرمت/دیکھ بھال کر سکیں۔
- ☆ لائٹنگ سسٹم کی مرمت کر سکیں۔

بنیادی الیکٹریسیٹی اور اس کی پیمائش

(Basic Electricity and it's Measurement)

تدریسی نتائج (Learning Outcomes)

اس پونٹ کے اختتام پر پڑھنے والے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ الیکٹریسیٹی کے بنیادی تصورات اصول اور قوانین کو سمجھ سکیں۔
- ☆ ڈی سی اور ای سی کرنٹ کو ماپ سکیں اور مختلف الیکٹریکل کمپونینٹس کو استعمال کر سکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)

اس گائیڈ کے شروع میں آٹو الیکٹریشن کے متعلق تمام اوزار دیے گئے ہیں ان میں سے اس لرننگ پونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوزاروں کو ٹول باکس سے نکال کر

ورکنگ ٹیبل پر ترتیب دیں۔

الیکٹران منفی چارج رکھنے والے ذرات ہیں جو ایٹم کے مرکزہ کے گرد مختلف مداروں میں چکر لگاتے ہیں

- 1- ملٹی میٹر
- 2- ٹیسٹ لیمپ
- 3- سکرپوڈ رائیو سیٹ (فلپ + فلیٹ)
- 4- کمینیشن سینیٹر سیٹ
- 5- کمینیشن پلائر
- 6- نوز پلائر
- 7- سائڈ کٹر پلائر
- 8- وائر سٹریپر
- 9- ایپیئر میٹر
- 10- وہیکل ڈائنامو میٹر

مادہ (Matter)

ہر وہ چیز جو جگہ گھرتی ہے اور وزن رکھتی ہے مادہ کہلاتی ہے۔

عنصر (Element)

گر مادہ ایک ہی قسم کے میٹریل سے مل کر بنا ہوا تو اسے عنصر کہتے ہیں مثلاً لوہا چاندی سونا وغیرہ۔

ایٹم (Atom)

کسی عنصر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس میں اس عنصر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں ایٹم کہلاتا ہے۔ اگر ایٹم کو توڑا جائے تو یہ اپنی طبعی اور کیمیائی خصوصیات کھودیتا ہے اور تین بنیادی ذرات الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

الیکٹران (Electron)

الیکٹران منفی چارج رکھنے والے ذرات ہیں جو ایٹم کے مرکزہ کے گرد مختلف مداروں میں حرکت کرتے ہیں۔ ہر مدار میں الیکٹران کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے۔ یہ الیکٹران اپنے اپنے مداروں میں بہت تیز رفتاری سے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان الیکٹرونز کی حرکت کی وجہ سے سینٹری فیوگل فورس پیدا ہوتی ہے جو الیکٹرونز کو مرکز کی طرف جانے سے روکتی ہے اور ان الیکٹرونز پر اثر انداز ہونے والی پروٹان کی کشش ان کو مرکز سے دور جانے سے روکتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کی وجہ سے الیکٹرونز اپنے اپنے مخصوص مداروں کے اندر حرکت کرتے رہتے ہیں۔

پروٹان (Proton)

پروٹان ایک مثبت چارج والا ذرہ ہے۔ یہ ذرہ ایٹم کے مرکز میں موجود ہوتا ہے ہر ایٹم میں پروٹان کی تعداد اور الیکٹرونز کی تعداد یکساں ہوتی ہے۔

نیوٹران (Neutron)

نیوٹران بے بار ذرات ہیں یہ ایٹم کے مرکزہ میں واقع ہوتے ہیں۔ ہر ایٹم میں نیوٹران کی تعداد پروٹان کی تعداد کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے نیوٹران کا کام

پروٹان کی باہمی قوت دفع کو دور کرنا ہے اگر مرکزہ میں نیوٹران موجود نہ ہوں تو ایٹم اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ ہائیڈروجن ایٹم کے مرکزہ میں صرف ایک پروٹان ہوتا ہے اس لئے اس کے مرکزہ میں کوئی نیوٹران نہیں ہوتا لیکن ہیلیم کے ایٹم کے مرکزہ میں دو پروٹان ہوتے ہیں اس لئے اس ایٹم میں پروٹان کے درمیان مثبت چارج کے باہمی رد عمل کو زائل کرنے کے لئے نیوٹران موجود ہوتا ہے۔

ویلنس مدار (Valence Orbit)

ہر ایٹم کا بیرونی مدار ویلنس مدار کہلاتا ہے اس مدار میں موجود الیکٹرونز کی تعداد اس ایٹم کے دوسرے ایٹم کے ساتھ ملنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔

آزاد الیکٹرونز (Free Electron)

اگر کسی ایٹم کے بیرونی مدار میں الیکٹران کی تعداد تین یا تین سے کم ہے تو ایسے الیکٹران کو آزاد الیکٹران کہتے ہیں۔ اگر الیکٹران کی تعداد چار یا چار سے زیادہ ہے تو ایٹم دوسرے ایٹموں کے ساتھ مل کر کوویلنٹ بانڈ بنالیتے ہیں۔ اور آزادانہ حرکت نہیں کر سکتے۔

الیکٹریسیٹی (Electricity)

کرنٹ وولٹیج اور مزاحمت کا مجموعہ الیکٹریسیٹی کہلاتا ہے۔

کرنٹ (Current)

کسی موصل میں الیکٹرونز کا بہاؤ کرنٹ کہلاتا ہے۔ کرنٹ موصل کے بیرونی مدار میں موجود الیکٹرونز کے ایک ہی سمت میں حرکت کا نام ہے۔ کرنٹ کو ماپنے کی اکائی ایمپیر کہلاتی ہے۔ کرنٹ کو ماپنے والا آلہ ایمپیر میٹر کہلاتا ہے۔ ایمپیر میٹر کو سرکٹ میں ہمیشہ سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے۔

ایمپیر (Ampere)

اگر کسی موصل کے کسی مقام سے ایک سیکنڈ کے اندر 6.25×10^{18} الیکٹرونز گزریں تو اس موصل میں سے گزرنے والا کرنٹ ایک ایمپیر کے برابر ہوگا۔
جب ایک موصل کے کسی مقام سے ایک سیکنڈ کے اندر ایک کولمب الیکٹرانز گزریں تو ہم کہتے ہیں کہ اس مقام سے ایک ایمپیر برقی رو چل رہی ہے۔ ایمپیر کو "A" یا Amp سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کرنٹ کو ظاہر کرنے کی علامت "I" ہے۔

کولمب (Columm)

کولمب چارج کی اکائی ہے۔ اگر کسی جگہ پر 6.25×10^{18} الیکٹرونز موجود ہوں تو ان الیکٹرونز کا مجموعی چارج ایک کولمب کے برابر ہوتا ہے۔

برقی پریشر (Electric Pressure)

وہ قوت جو کسی موصل میں الیکٹرونز کو بہنے کے لئے مجبور کرتی ہے برقی پریشر کہلاتی ہے۔ برقی پریشر کو ماپنے کی اکائی ولٹ کہلاتی ہے۔ اور وہ آلہ جس سے برقی دباؤ ماپا جاتا ہے ولٹ میٹر کہلاتا ہے۔ ولٹ میٹر کو سرکٹ میں ہمیشہ مزاحمتوں کے متوازی جوڑا جاتا ہے۔

برقی چارج کا فرق (Potential Difference)

کسی بھی موصل میں سے کرنٹ کا بہاؤ اس وقت تک جاری نہیں ہوتا جب تک اس موصل کے دونوں سروں کے درمیان برقی چارج کا فرق نہ ہو۔ یہی برقی چارج کا فرق برقی دباؤ یا پوٹنشل ڈیفیرنس (PD) کہلاتا ہے۔ ڈرائی سیل یا بیٹری کسی بھی سرکٹ میں پوٹنشل ڈیفیرنس پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جب کسی بلب کو کسی سیل یا بیٹری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس پوٹنشل ڈیفیرنس کی وجہ سے بلب میں سے کرنٹ گزرتا ہے اور بلب روشن ہو جاتا ہے۔

الیکٹرو موٹیو فورس (Electromotive Force)

وہ قوت جو کسی موصل میں الیکٹرونز کو بہنے پر مجبور کرتی ہے الیکٹرو موٹیو فورس کہلاتی ہے۔ الیکٹرو موٹیو فورس پیدا کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں لیکن آٹو موٹیو میں مقناطیسی قوت سے برقی دباؤ پیدا کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ آٹو موٹائل انجن کے ساتھ لگے جزیئر یا آلٹرنیٹر میں لگے مقناطیس کو جب انجن کی کریک لکھی کی مدد سے گھمایا جاتا ہے تو مقناطیس کی مقناطیسی لائنیں موصل کے الیکٹرونز پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کے نتیجہ میں ایٹم کے ویلنس الیکٹرونز اس مقناطیسی قوت کے زیر اثر ایک سمت میں بہنے لگتے ہیں۔ برقی پریشر کا فرق اور الیکٹرو موٹیو فورس ماپنے کے لئے جو اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے ہم ولٹ کہتے ہیں، اسے V سے ظاہر کیا جاتا ہے اور انہیں وولٹیج بھی کہتے ہیں۔

وولٹیج ڈراپ (Voltage Drop)

کسی مزاحمت میں سے کرنٹ کو گزرا جاتا ہے تو اس مزاحمت میں سے کرنٹ گزرنے کی وجہ سے سپلائی وولٹیج میں کمی واقع ہو جاتی ہے جسے وولٹیج ڈراپ کہتے ہیں۔ کسی مزاحمت پر کتنے وولٹیج ڈراپ ہوئے اس کا انحصار مزاحمت کی مقدار اور اس میں سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار پر ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کسی بھی سرکٹ میں وولٹیج سپلائی اور وولٹیج ڈراپ ہمیشہ برابر ہوتے ہیں۔ وولٹیج ڈراپ مزاحمت کے آر پار وولٹ میٹر لگا کر معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکٹ میں استعمال ہونے والی

اگر کسی موصل سے ایک سیکنڈ میں 6.25×10^{18} الیکٹرانز گزریں تو وہ کرنٹ ایک ایمپیر کے برابر ہوگا۔

ہر موصل میں کرنٹ کا بہاؤ اُس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک موصل کے دونوں سروں کے درمیان برقی چارج کا فرق ختم ہو جائے۔

مزاحمت کی مقدار اور سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ کی مقدار معلوم ہوتا ہے کہ کرنٹ میں ضرب دے کر وولٹیج ڈراپ معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

اے سی اور ڈی سی میں فرق (Difference Between AC and DC)

اے سی (AC) یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ ایسا کرنٹ ہے جس کی سمت سرکٹ میں ہر لمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کی سمت کے تبدیل ہونے کا انحصار جزیرے کے گھومنے کی رفتار پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں گھروں میں استعمال ہونے والے اے سی کرنٹ کی فریکوئنسی 50 چکر فی سیکنڈ ہے ہر چکر کے دوران کرنٹ دو دفعہ اپنی سمت تبدیل کرتا ہے اس طرح ایک سیکنڈ کے دوران سرکٹ میں 100 مرتبہ کرنٹ آن آف ہوتا ہے اور اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔ اے سی کرنٹ کو ٹرانسفارمر کی مدد سے آسانی سے وولٹیج سے ہائی وولٹیج میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور ہائی وولٹیج کو لو وولٹیج میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ پاور پیدا کرنے اور پاور کو استعمال کرنے کے مقامات کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو سکتا ہے اس لئے پاور پیدا کرنے کے مقامات پر سٹیپ اپ ٹرانسفارمر استعمال کر کے کم وولٹیج کو ہائی وولٹیج میں تبدیل کیا جاتا ہے اور استعمال کے مقامات کے قریب سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر استعمال کر کے ہائی وولٹیج کو ضرورت کے مطابق لو وولٹیج میں آسانی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے زیادہ تر اے سی کرنٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔

ڈی سی (DC) ڈائریکٹ کرنٹ کا مخفف ہے یعنی ایسا کرنٹ جس کے سرکٹ میں بہنے کی سمت ایک ہی ہوتی ہے یا اپنی سمت تبدیل نہیں کرتا۔ ڈی سی کرنٹ کو وولٹیج سے ہائی وولٹیج میں اور ہائی وولٹیج کو لو وولٹیج میں تبدیل کرنے کے لئے بہت زیادہ قیمتی آلات کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس لئے ڈی سی کرنٹ کو مقامی استعمال کے لئے ہی پیدا کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ آٹوموبائل میں زیادہ تر ڈی سی کرنٹ استعمال ہوتا ہے۔

مزاحمت (Resistance)

کسی سرکٹ میں برقی رو کے بہاؤ میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے مزاحمت کہلاتی ہے۔

مزاحمت پر اثر انداز ہونے والی چیزیں:

1- وہ مادہ جس سے مزاحمت بنائی گئی ہو۔

2- مزاحمت کی لمبائی۔

3- Cross Sectional Area یعنی موٹائی کا رقبہ۔

4- Resistance کا ایک مخصوص وقت پر درجہ حرارت۔

مزاحمت کی اکائی (Unit of Resistance)

رزسٹنس کو ماپنے کے لئے جو اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے اوہم کہتے ہیں۔ اوہم کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی مزاحمت اس وقت ایک اوہم کے برابر ہو گی جب ایک وولٹ برقی دباؤ دینے سے اس چیز میں چلنے والی برقی رو ایک امپیئر کے برابر ہو۔ مزاحمت کو کسی برقی سرکٹ میں ظاہر کرنے کے لئے $\sim$ اس قسم

کی شکل بناتے ہیں اور اس کی قیمت لکھنے کے لئے عدد کے ساتھ Ω کی علامت لکھتے ہیں مزاحمت کو "R" سے ظاہر کیا جاتا ہے۔


کلرز کوڈ کے ذریعے رزسٹنس کی پہچان کرنا (Trace The Value of Resistance with Color)

الیکٹرونک سرکٹ میں جو رزسٹنس استعمال کی جاتی ہیں ان کی مزاحمت کی ویلیو کے اظہار کے لئے مزاحمت کے اوپر مختلف رنگوں کی پٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہر پٹی کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ عام طور پر رزسٹنس کے اوپر تین پٹیاں رزسٹنس کی ویلیو کو ظاہر کرتی ہیں جب کہ چوتھی پٹی جو سلور یا گولڈن کلر کی ہوتی ہے رزسٹنس کی ٹالرنس کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر کلر کی ایک مخصوص ویلیو ہوتی ہے پہلی پٹی رزسٹنس کے پہلے ہندسے کو ظاہر کرتی ہے دوسری پٹی دوسرے ہندسے کو ظاہر کرتی ہے جب کہ تیسری پٹی صفروں کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔

ہر موصل میں کرنٹ کا بہاؤ
اُس وقت تک جاری رہتا
ہے جب تک موصل کے
دونوں سروں کے درمیان
برقی چارج کا فرق ختم ہو
جائے۔

سرکٹ میں استعمال ہونے
والی مزاحمت کی ویلیو اُس
کے اوپر موجود مختلف رنگین
پٹیوں سے معلوم کی جاتی
ہے۔

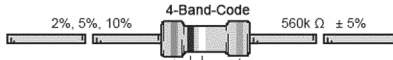اوہم کے قانون کے مطابق
سرکٹ میں بہنے والا کرنٹ
اُس کے برقی پریشر کے
براہ راست متناسب اور
مزاحمت کے بالعکس
مناسب ہوتا ہے۔



COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1Ω	
Brown	1	1	1	10Ω	± 1% (F)
Orange	3	3	3	1KΩ	
Yellow	4	4	4	10KΩ	
Green	5	5	5	100KΩ	± 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1MΩ	± 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10MΩ	± 0.10% (B)
Grey	8	8	8	100MΩ	± 0.05%
White	9	9	9	1GΩ	
Gold				0.1Ω	± 5% (J)
Silver				0.01Ω	± 10% (K)



اوہم کا قانون (Ohm law)

جرمی کے سائنسدان جارج سائمن اوہم نے برقی دباؤ، برقی روا اور مزاحمت کے درمیان ایک تعلق کو بیان کیا ہے۔ اوہم کے قانون کے مطابق کسی بھی سرکٹ میں بہنے والا کرنٹ سرکٹ کے برقی پریشر کے براہ راست متناسب اور سرکٹ کی مزاحمت کے بالعکس متناسب ہوتا ہے۔

$$I \propto V$$

$$I \propto 1/R$$

$$V = IR$$

$$I = V/R$$

$$R = V/I$$

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اوہم کا قانون اس وقت آپ کا معاون ہوگا اگر:

- 1- برقی روا کو امپیرز میں بیان کیا جائے۔
- 2- برقی دباؤ کو وولٹ میں بیان کیا جائے۔
- 3- مزاحمت کو اوہم میں بیان کیا جائے۔

AVO میٹر (AVO Meter)

AVO میٹر مخفف ہے ایپیٹریز وولٹ اور اوہم میٹر کا۔ یعنی یہ ایک ایسا میٹر ہے جس کی مدد سے ہم کسی سرکٹ میں بہنے والے کرنٹ کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں۔ کسی مزاحمت کے آر پار وولٹیج ڈارپ معلوم کر سکتے ہیں اور کسی مزاحمت کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ میٹر ایک ڈائل سلیکٹر ناب اور دو پراڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب ہم کسی الیکٹریکل سرکٹ میں بہنے والا کرنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سلیکٹر ناب کی مدد سے کرنٹ ریٹج کا انتخاب کرتے ہیں اور سرکٹ میں بہنے والے کرنٹ کی مقدار معلوم کر لیتے ہیں۔ جب کسی مزاحمت کے آر پار وولٹیج ڈارپ معلوم کرنا چاہیں تو سلیکٹر ناب سے وولٹیج ریٹج کا انتخاب کر لیتے ہیں اور پراڈز کو مزاحمت کے آر پار لگاتے ہیں جس سے اس مزاحمت کے آر پار وولٹیج کا فرق ڈائل پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب کسی سرکٹ میں گئی کسی مزاحمت کی مقدار ماپنی ہو تو سلیکٹر ناب سے مزاحمت کی ویلیو کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بعد سرکٹ کو برقی سپلائی سے علیحدہ کرنے کے بعد پراڈز کو رزسٹنس کے آر پار لگاتے ہیں جس سے رزسٹنس کی ویلیو ڈائل پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ کسی سرکٹ کی کنٹی نیوٹی (Continuity) کو چیک کرنے کے لئے سلیکٹر لیور کو Continuity پر لاتے ہیں اور پراڈز کو جب سرکٹ یا مزاحمت کے آر پار لگاتے ہیں تو سرکٹ کے مکمل ہونے کی صورت میں بزر سے Beep کی آواز آتی ہے۔ AVO میٹر ڈیجیٹل ٹائپ اور اینالاگ ٹائپ دونوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔

Continuity کے عمل
کے ذریعہ کسی بھی سرکٹ
کے مکمل ہونے کی نشاندہی
ہوتی ہے۔

فیوز یا سرکٹ بریکر ڈیوائس
میں موجود سرکٹ کی
حفاظت کے لئے لگائے
جاتے ہیں۔



AVO میٹر کے استعمال میں احتیاط (Caution While Using AVO Meter)

اس کے استعمال میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے کرنٹ کی بہت معمولی مقدار مانی جاسکتی ہے اس کو کرنٹ کی بڑی مقدار ماننے کے لئے استعمال نہ کریں۔

جب کسی سرکٹ کے دو لٹیجے ہوں اور دو لٹیجے کی مقدار کے متعلق اندازہ نہ ہو تو اس صورت میں سلیکٹر سلیکٹر ناب سے بڑی مقدار کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق چھوٹی رینج پر اس کو سلیکٹ کریں۔

مزاحمت کو ماننے کے لئے سرکٹ کو پاور سپلائی سے علیحدہ کریں۔ مزاحمت ماننے کے لئے AVO میٹر کے اندر ہی 1.5 ولٹ کا سیل لگا ہوتا ہے۔


جب اینا لاگ میٹر کو استعمال کرنا ہو تو میٹر کو رینج پرسٹ کریں اور میٹر کی زیر و بلیو اور زیادہ سے زیادہ و بلیو کو چیک کریں اور اگر ضرورت ہو تو ایڈجسٹ کرنے کے بعد سرکٹ کو ٹیسٹ کرنا شروع کریں۔

برقی سرکٹ (Electric Circuit)

الیکٹریکل پارٹس کو اس طرح ترتیب دینا کہ کچھ مفید کام سر انجام دینے کے لئے دو لٹیجے کرنٹ اور مزاحمت کو استعمال میں لایا جائے سرکٹ کہلاتا ہے۔

ایک الیکٹریکل سرکٹ میں مندرجہ ذیل چیزیں موجود ہونی چاہیے:

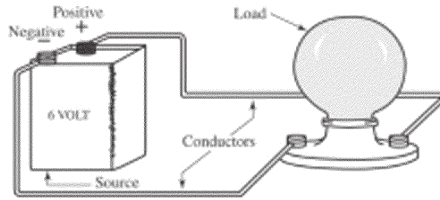- 1- ایک برقی دباؤ پیدا کرنے والا سروس مثلاً بیٹری، جنریٹر اور سیل وغیرہ۔
- 2- سرکٹ کو محفوظ کرنے والی ڈیوائس مثلاً فیوز یا سرکٹ بریکر۔
- 3- سوئچ جس کے ذریعے سرکٹ کو ضرورت کے مطابق کنٹرول کیا جاسکے۔
- 4- لوڈ جس کے ذریعے مطلوب کام لیا جائے۔ لوڈ ہر اس مزاحمت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر کے حرارت روشنی یا مکینیکل توانائی پیدا کر سکیں۔
- 5- تمام آلات کو ملانے والی وائرنگ۔



سرکٹس کی اقسام (Types of Circuits)


کلوزڈ سرکٹ (Closed Circuit)

ایسا سرکٹ جس میں کرنٹ کے بہاؤ کا ایک مکمل راستہ موجود ہو کلوزڈ سرکٹ کہلاتا ہے۔


اوپن سرکٹ (Open Circuit)

جب کرنٹ کا راستہ ٹوٹا ہوا ہو اور اس سرکٹ میں سے کرنٹ نہ گزر سکے اوپن سرکٹ کہلاتا ہے۔

Closed circuit

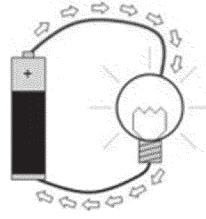


Open circuit

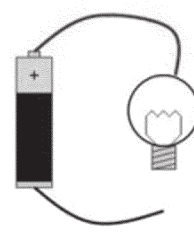

شارٹ سرکٹ (Short Circuit)

ایسا سرکٹ جس میں کرنٹ مطلوبہ راستے میں سے گزرنے کی بجائے کسی آسان راستے کے ذریعے اپنا سرکٹ مکمل کرے شارٹ سرکٹ کہلاتا ہے۔


Short circuit

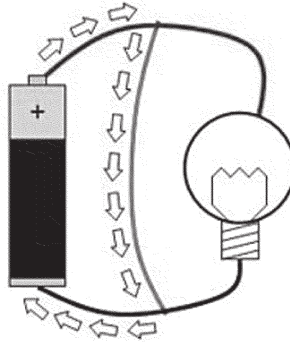

سلسلہ وار یا سیریز سرکٹ (Series Circuit)

اگر دو یا دو سے زیادہ مزاحمتوں کو اس طرح جوڑا جائے کہ سرکٹ میں کرنٹ کے بہنے کا راستہ ایک ہی ہو تو ایسے سرکٹ کو سلسلہ وار یا سیریز سرکٹ کہتے ہیں۔

Series circuit

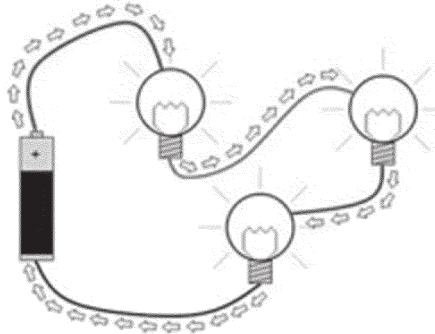

سیریز سرکٹ کی خصوصیات (Properties of Series Circuit)

- 1- سیریز سرکٹ میں لگی تمام مزاحمتوں میں سے کرنٹ کی ایک ہی مقدار گزرتی ہے۔
- 2- سیریز سرکٹ میں ہر مزاحمت کے سرے پر وولٹیج مختلف ہوتے ہیں۔
- 3- سرکٹ کی کل مزاحمت انفرادی مزاحمتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مثلاً اگر سیریز سرکٹ میں لگی مزاحمتوں کو r_1, r_2, r_3 سے ظاہر کیا جائے تو سرکٹ کی کل مزاحمت R_t ان تمام مزاحمتوں کے مجموعہ کے برابر ہوگی۔

$$R_t = r_1 + r_2 + r_3$$

- 4- سیریز سرکٹ میں اگر ایک مزاحمت خراب ہو جائے تو تمام سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔
- 5- سیریز سرکٹ میں وولٹیج ڈراپ سپلائی وولٹیج کے برابر ہوتے ہیں۔

متوازی سرکٹ (Parallel Circuit)


اگر دو یا دو سے زیادہ مزاحمتوں کو پہلو بہ پہلو کسی برقی پریشر کے ساتھ جوڑا جائے تو ایسے سرکٹ کو متوازی سرکٹ کہتے ہیں۔ یا اگر دو یا دو سے زیادہ مزاحمتوں کو کسی برقی

سیریز سرکٹ کی کل
مزاحمت اُس کے موجود
انفرادی مزاحمتوں کا مجموعہ
ہوتی ہے۔

متوازی سرکٹ کی کل
مزاحمت ہر انفرادی
مزاحمت ہے کم ہوتی ہے۔

پریشر کے ساتھ اس طرح جوڑا جائے کہ ان مزاحمتوں میں سے کرنٹ کے بہنے کے راستے علیحدہ علیحدہ ہوں تو ایسے سرکٹ کو متوازی سرکٹ کہتے ہیں۔

Parallel circuit

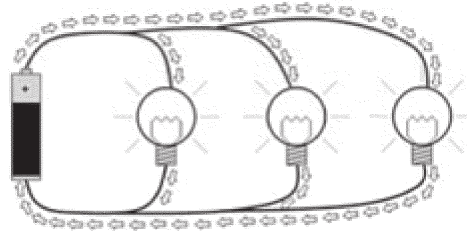

متوازی سرکٹ کی خصوصیات (Properties of Parallel Circuit)

- 1- متوازی سرکٹ میں برقی دباؤ ہر مزاحمت کے سرے پر یکساں ہوتا ہے۔
- 2- ہر مزاحمت میں بہنے والا کرنٹ کی مقدار مختلف ہوتی ہے اور اس کا انحصار سرکٹ میں لگی مزاحمت پر ہوتا ہے۔
- 3- اگر مزاحمت بڑی ہوگی تو کرنٹ کم گزرے گا۔ مزاحمت چھوٹی ہوگی تو کرنٹ زیادہ گزرے گا۔
- 4- متوازی سرکٹ کی کل مزاحمت ہر انفرادی مزاحمت سے کم ہوتی ہے۔ مثلاً اگر تین مزاحمتوں " r_1, r_2, r_3 " کی ٹوٹل مزاحمت R_t معلوم کرنا ہو تو $1/R_t = 1/r_1 + 1/r_2 + 1/r_3 \dots$
- 5- متوازی سرکٹ میں اگر کوئی ایک مزاحمت خراب ہو جائے تو باقی سرکٹ چلتا رہتا ہے۔

سلسلہ وار متوازی سرکٹ (Combination Circuit)


کچھ سرکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں برقی پریشر کے ساتھ کچھ مزاحمتیں سلسلہ وار اور کچھ متوازی لگی ہوتی ہیں۔ ایسے سرکٹ کو سلسلہ وار متوازی سرکٹ کہتے ہیں۔

- 1- ایسے سرکٹ میں ٹوٹل مزاحمت معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل عمل کیا جاتا ہے:
- 2- سب سے پہلے مزاحمتوں کو نمبر دے جاتے ہیں جیسے r_1, r_2, r_3
- 3- پھر متوازی لگی ہوئی مزاحمتوں کے گرد دائرہ لگا کر ان مزاحمتوں کو R_a, R_b, R_c وغیرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- 4- R_b, R_a کو متوازی طریقوں سے حل کیا جاتا ہے اور ان کو وہی نمبر دیے جاتے ہیں جو مزاحمتوں کو دیے گئے ہیں مثلاً اوپر دیے گئے سرکٹ میں $1/R_a = 1/r_3 + 1/r_4$

$$1/R_b = 1/R_5 + 1/R_6 + 1/R$$

- 5- اب R_a اور R_b ایسی مزاحمتیں حاصل ہوگی جن کو اگر متوازی مزاحمتوں کی جگہ سرکٹ میں سلسلہ وار لگا دیا جائے تو سرکٹ کی ٹوٹل مزاحمت میں کوئی نہیں آتا۔ اب اس سرکٹ کو سلسلہ وار طریقہ سے حل کریں۔ مثلاً مندرجہ بالا سرکٹ میں

$$R_t = r_1 + r_2 + r_a + r_b + r_7$$

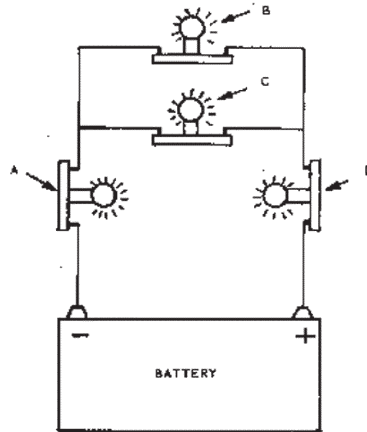

برقی طاقت (Electric Power)

کسی قوت کے زیر اثر اکائی وقت میں سرانجام دے گئے کام کی رفتار کو پاور کہتے ہیں۔ برقی پاور سے مراد اکائی وقت میں کسی برقی دباؤ کے زیر اثر کسی مقام سے گزرنے والی کرنٹ کی مقدار کا حاصل ضرب برقی پاور کہلاتا ہے۔ یعنی:

برقی پاور = برقی دباؤ × برقی کرنٹ

$$P = V \times I$$

برقی طاقت کو ماپنے کے لئے جو بنیادی اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے واٹ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جب ایک سرکٹ کو ایک وولٹ برقی پریشر دیا جائے اور اس میں سے ایک ایمپیئر برقی رو گزرے تو اس طرح جو کام ہو رہا ہے اس کام کی شرح کو واٹ کہتے ہیں۔

طاقت کا کلیہ

کلیے کی مختلف صورتیں

$$P = V \times I$$

$$P = I R \times I$$


$$P = I^2 R$$

اس طرح چونکہ " $I = V/R$ " اس لئے کلیے میں " I " کی جگہ " V/R " درج کر دینے سے ہم برقی رو کی مقدار جانے بغیر طاقت معلوم کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں صرف وولٹیج اور Resistance کی مقداریں معلوم ہوں۔
کلیے کی ایک اور صورت " I " کی جگہ " V/R " لکھنے سے

$$P = V \times I$$

$$P = V \times V/R$$

$$P = V^2/R$$

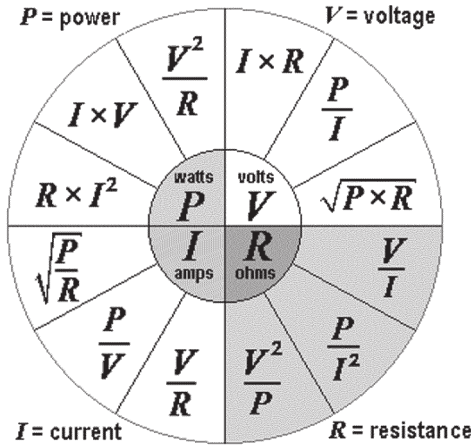

مقناطیس (Magnet)

لوہے کا ایسا ٹکڑا جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ لوہے کے دوسرے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچ لے مقناطیس کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے زمانہ قدیم میں یونانیوں نے اس خاص قسم کی چٹان کی دریافت کی تھی۔ چونکہ یہ چٹان میگنیشیا شہر کے قریب دریافت ہوئی اس لئے اس کا نام میگنٹ یا مقناطیس رکھا گیا۔

مقناطیسیت (Magnetism)

کسی مقناطیس کی فولاد کے ٹکڑوں کو کھینچنے کی صلاحیت کو مقناطیسیت کہتے ہیں۔

مستقل مقناطیس (Permanent Magnet)

ایسا مقناطیس جس کی مقناطیسیت بہت عرصے تک برقرار رہے مستقل مقناطیس کہلاتا ہے۔

مقناطیس کے قطب (Magnetic Poles)


ایک مقناطیس میں مقناطیسی قوت جن دو جگہوں پر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ مقناطیس کے سرے ہیں۔ ان سروں کو مقناطیسی قطب یا (Magnetic Pole) کہتے ہیں۔ شمال کی جانب رخ کرنے والا سر اتر تھ پول اور جنوب کی طرف رخ کرنے والا سر اتر تھ پول کہلاتا ہے۔

مستقل مقناطیس کی شکل (Shape of Permanent Magnet)

ہم مختلف سائز اور قوت کے مقناطیس بنا سکتے ہیں۔ یہ مقناطیس زیادہ تر سیدھے یعنی Bar نما یا گھوڑے کے نعل یعنی (Horse Shoe) کی شکل کے بنائے جاتے

لوہے کا ایسا ٹکڑا جو لوہے کے دوسروں ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہو مقناطیس کہلاتا ہے۔

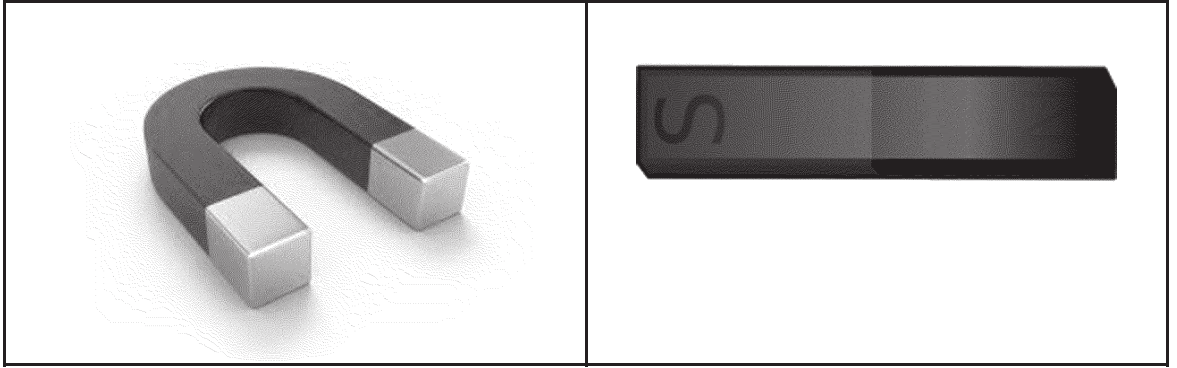الیکٹریسیٹی کی مدد سے مقناطیس بنانے کے عمل Electromagnetism کہلاتا ہے



آٹوموبائل میں تمام طور پر
مستقل مقناطیس کی بجائے
عارضی مقناطیس سے کام لیا
جاتا ہے۔ فیوز یا سرکٹ
بریکر ڈیوائس میں موجود
سرکٹ کی حفاظت کے لئے
لگائے جاتے ہیں۔


مقناطیس کی خصوصیات (Properties of Magnetic)

- 1- اگر مقناطیس کے دو مخالف پولوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لایا جائے تو دونوں میں قوت کشش پائی جاتی ہے اور اگر دو ایک جیسے پولوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے تو دونوں میں قوت دفع پائی جاتی ہے۔
- 2- مقناطیسی قوت کی لائنیں ہمیشہ ایک دوسرے کو دور دھکیلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لئے دو مقناطیسی لائنیں نہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ خواہ وہ اس عمل سے بچنے کے لئے کمزور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔
- 3- مقناطیسی قوت کی لائنیں تقریباً تمام چیزوں میں سے گذر سکتی ہیں کچھ چیزوں میں سے گذرتے وقت انہیں دقت پیش آتی ہے۔ ہوا کی نسبت لوہے میں سے مقناطیسی لائنیں آسانی سے گزر جاتی ہیں۔ اگر مقناطیسی میدان کے اندر لوہے کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو مقناطیسی لائنیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور مقناطیسی لائنیں دائیں بائیں گزرنے کی بجائے لوہے کے ٹکڑے میں سے ہو کر گزرتی ہیں۔
- 4- مقناطیس کو ایک ساکن کنڈکٹر کے قریب حرکت دے کر ساکن کنڈکٹر کے اندر برقی دباؤ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ایک ساکن مقناطیس کے قریب کسی کنڈکٹر کو حرکت دے کر بھی کنڈکٹر کے اندر برقی دباؤ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

مقناطیسی عمل سے پیدا شدہ برقی توانائی کا انحصار مندرجہ ذیل چیزوں پر ہوتا ہے۔

3- مقناطیس کی طاقت پر

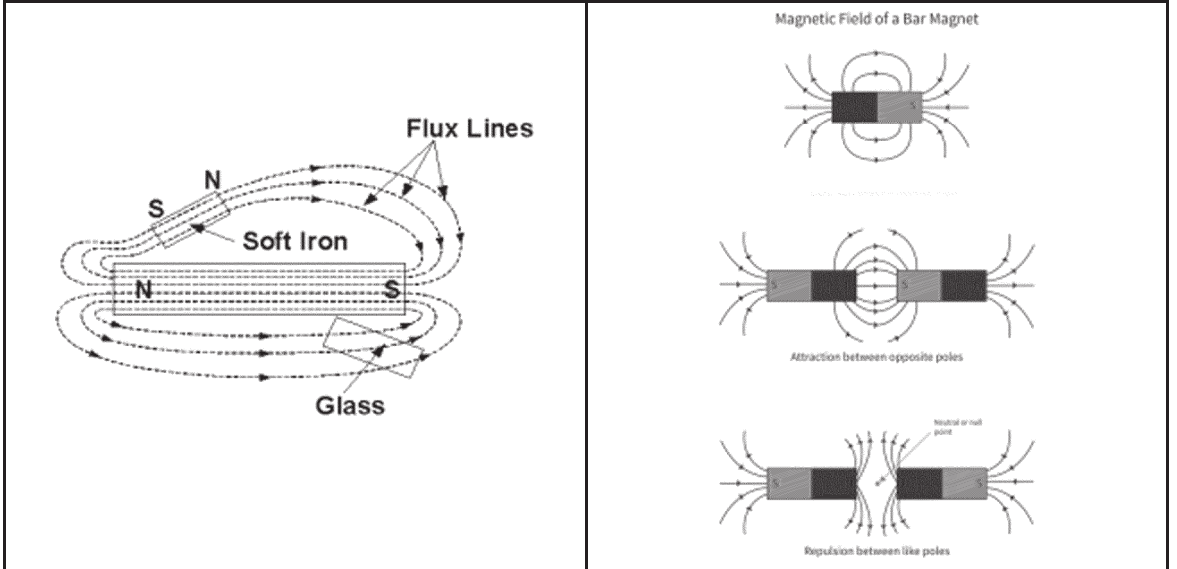1- کوائل (Conductor) کے غرض کی تعداد پر 2- کوائل یا مقناطیس کی حرکت کی رفتار پر



ریلے میں دوسرے ہوتے
ہیں۔

1- کنٹرول سرکٹ

2- پاور سپلائی سرکٹ


الیکٹرو میگنٹ ازم (Electromagnetism)

الیکٹریسیٹی کی مدد سے مقناطیس بنانے کا عمل (Electromagnetism) کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم مقناطیس کی مدد سے برقی رو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم برقی رو کی مدد سے مقناطیس بنا سکتے ہیں۔

کپیسٹر کی ساخت (Construction of Capacitor)


کپیسٹر میں دو دھاتی پلیٹیں ایک دوسرے کے متوازی لگی ہوتی ہیں جن کے درمیان میں غیر موصل میٹریل مثلاً پلاسٹک، کاغذ یا کسی دوسرے غیر موصل میٹریل کی تہہ

ہوتی ہے۔ جب ان دھاتی پلیٹس کو کسی برقی سپلائی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو کپیسٹر کی پلیٹس کے گرد ایک الیکٹرک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے سرکٹ کے اندر اس وقت تک کرنٹ کا بہاؤ جاری رہتا ہے جب تک دونوں پلیٹس آر پار پوٹینشل ڈیفرینس سپلائی وولٹیج کے برابر نہیں ہو جاتا۔ اس لئے ڈی سی وولٹیج کی صورت میں کپیسٹر میں سے کرنٹ بہت معمولی وقفے تک جاری رہتا ہے۔ لیکن اے سی کرنٹ کی صورت میں کپیسٹر کے چارج ہونے اور ڈسچارج ہونے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے اے سی کرنٹ کی صورت میں سرکٹ میں کرنٹ کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ AC ہو یا DC کپیسٹر کی دونوں پلیٹوں کے درمیان سے الیکٹرونز کا بہاؤ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کسی کنڈکٹر کے اندر سے ہوتا ہے۔ کپیسٹر کے اندر سے کرنٹ کا بہاؤ تبدیل ہوتے ہوئے الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے جاری رہتا ہے۔

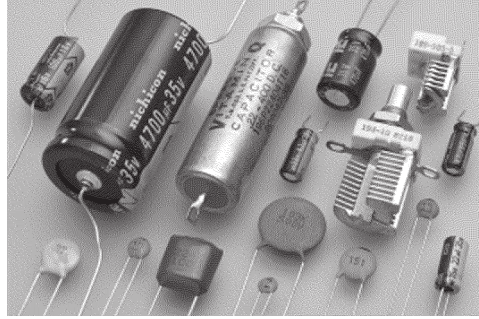

الیکٹرک ریلے (Electric Relay)

ریلے ایک الیکٹرومیکینیکل سوئچ ہے جس کے ذریعے کرنٹ کی بہت معمولی مقدار سے ایک بڑے پاور سرکٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آٹوموبائل میں ریلے کی مدد سے ہارن سرکٹ، ہیڈ لائٹ سرکٹ، اے سی کمپریسر وغیرہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آٹوموبائل گاڑیوں میں ریلے کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کہ بیٹری اور زیادہ پاور استعمال کرنے والے الیکٹریکل آلات گاڑی کے فرنٹ پر یا انجن کمپارٹمنٹ میں لگے ہوتے ہیں۔ جب کہ ان کو کنٹرول کرنے والے سوئچ ڈیش بورڈ پر لگے ہوتے ہیں۔ بیٹری الیکٹریکل سوئچوں اور الیکٹریکل ڈیوائسز کے درمیان رابطہ قائم رکھنے کے لئے لمبی تاروں کی ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان تاروں پر وولٹیج ڈراپ بڑھ جاتا ہے۔ سوئچوں سے ہیوی کرنٹ گزرنے کی وجہ سے وہ جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ ریلے کی وجہ سے زیادہ قطر والی تاروں کے ذریعے کرنٹ کی بڑی مقدار کو فرنٹ پر لگی الیکٹریکل ڈیوائسز تک پہنچایا جاتا ہے اور اس الیکٹرومیکینیکل ڈیوائس کو کرنٹ کی بہت تھوڑی مقدار سے ڈیش بورڈ پر لگے سوئچ کے ذریعے آسانی سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ ریلے عام طور پر انجن کمپارٹمنٹ میں لگے فیوز باکس کے اندر لگی ہوتی ہیں۔ ریلے کے اندر دوسرے ہوتے ہیں کنٹرول سرکٹ اور پاور سپلائی سرکٹ۔ کنٹرول سرکٹ کے ساتھ کم قطر کی تاریں لگائی جاتی ہیں جب کہ پاور سپلائی سرکٹ کے ساتھ زیادہ قطر والی تاریں استعمال کی جاتی ہیں۔

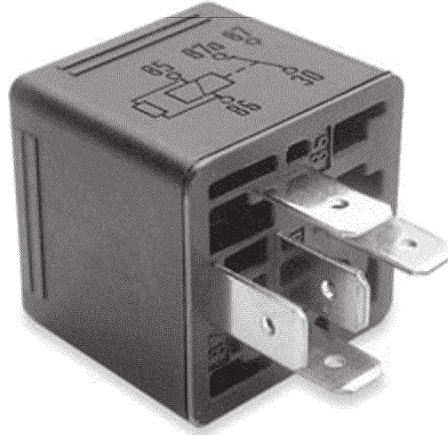

سولینائیڈ (Solenoid)

ایسے الیکٹرومیکینیکل آلات ڈیوائس جو بذریعہ الیکٹرومیکنیٹزم کسی بھی اوبجیکٹ کو حرکت دینے کے لئے استعمال ہو سولینائیڈ کہلاتا ہے آٹوموبائل میں سولینائیڈ عام طور پر سلف سٹارٹر میں ڈرائیو مینین کو فلائی وہیل کے ساتھ ملانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرک فیول انجیکٹر ز آبیٹل سپیڈ کنٹرول والو وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔

موصل، غیر موصل اور نیم موصل میں فرق (Defference Between Conductorm, Non conductor & Sami Conductor)
موصل (Conductor)

ہر وہ مادہ جس میں الیکٹرک کرنٹ آسانی سے گزر سکے موصل کہلاتا ہے مثلاً سونا چاندی تانبا ایلومینیم وغیرہ اگر ان عناصر کی ایٹمی ساخت کا مشاہدہ کیا جائے تو ان کے ایٹمی

نمبر اور ہر مدار میں الیکٹران کی تعداد یوں ہے۔

عنصر	علامت	ایٹمی نمبر	مداروں اور الیکٹرونز کی تعداد
سونا	Au	79	2-8-18-32-18-1
سلور	Ag	47	2-8-18-18-1
کاپر	Cu	29	2-8-18-1
آئرن	Fe	26	2-8-14-2
ایلمینیم	Al	13	2-8-3

مندرجہ بالا ٹیبل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ عنصر جس کے بیرونی مدار جسے ویلنس مدار بھی کہتے ہیں میں الیکٹران کی تعداد تین تک ہو تو وہ دھات موصول کہلائے گی اور جتنا کوئی مدار مرکز سے دور ہوگا مرکز میں موجود پروٹان کی کشش اتنی ہی کم ہوگی اور وہ مادہ اتنا ہی اچھا موصول ہوگا۔

غیر موصول (Insulator)


ہر وہ مادہ جس میں الیکٹرک کرنٹ نہ گزرے غیر موصول کہلاتا ہے۔ عام طور پر ایسے مرکبات یا عناصر جن کے بیرونی مدار میں پانچ یا پانچ سے زیادہ الیکٹرونز ہوں تو ایسے میٹریل غیر موصول کہلاتے ہیں۔

نیم موصول (Semiconductor)

ایسے مادے جن میں سے عام حالات میں الیکٹرک کرنٹ نہ گزر سکے لیکن خاص طریقے سے کرنٹ گزارا جاسکے نیم موصول کہلاتے ہیں۔ مثلاً جرمنیم GE اور سیلیکان SI ایسے عناصر ہیں جن کے ایٹموں کے بیرونی مدار میں چار چار الیکٹروں ہوتے ہیں اور ان کی مزاحمت لاکھوں اوہم ہوتی ہے۔ لیکن اگر جرمنیم یا سیلیکان میں انڈیم بوروں ایلمینیم یا گیلیم شامل کر دیا جائے جن کے بیرونی مدار میں تین الیکٹروں ہوتے ہیں تو یہ تین الیکٹروں جرمنیم یا سیلیکان کے ایٹموں کے ساتھ مل کر بیرونی مدار مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بیرونی مدار مکمل کرنے کے لیے ایک الیکٹرون کی کمی رہ جاتی ہے اس طرح کے میٹریل کو P ٹائپ میٹریل کہتے ہیں اسی طرح جرمنیم یا سیلیکان میں آرسینک اینٹی مانی یا فاسفورس شامل کر دی جائے جس کے بیرونی مدار میں پانچ الیکٹروں ہوتے ہیں اس کے چار الیکٹروں تو جرمنیم یا سیلیکان کے ساتھ مل کر کوویلنٹ بانڈ بنالیتے ہیں لیکن ایک الیکٹرون آزاد حرکت کرتا رہتا ہے ایسے میٹریل کو N ٹائپ میٹریل کہتے ہیں جب P ٹائپ میٹریل اور N ٹائپ میٹریل آپس میں جوڑنے کے بعد N حصے کے ساتھ بیڑی کے منفی ٹرمینل کو اور P حصے کے ساتھ بیڑی کے مثبت ٹرمینل کو جوڑا جاتا ہے تو اس میٹریل میں سے الیکٹرک کرنٹ کا بہاؤ جاری ہو جاتا ہے اور اگر اس میٹریل کے P حصے کیساتھ بیڑی کے منفی ٹرمینل اور میٹریل کے N حصے کے ساتھ بیڑی کے مثبت ٹرمینل کو جوڑا جائے تو اس میٹریل میں سے الیکٹرک کرنٹ نہیں گزر سکتا۔

ڈائی اوڈ (Diode)

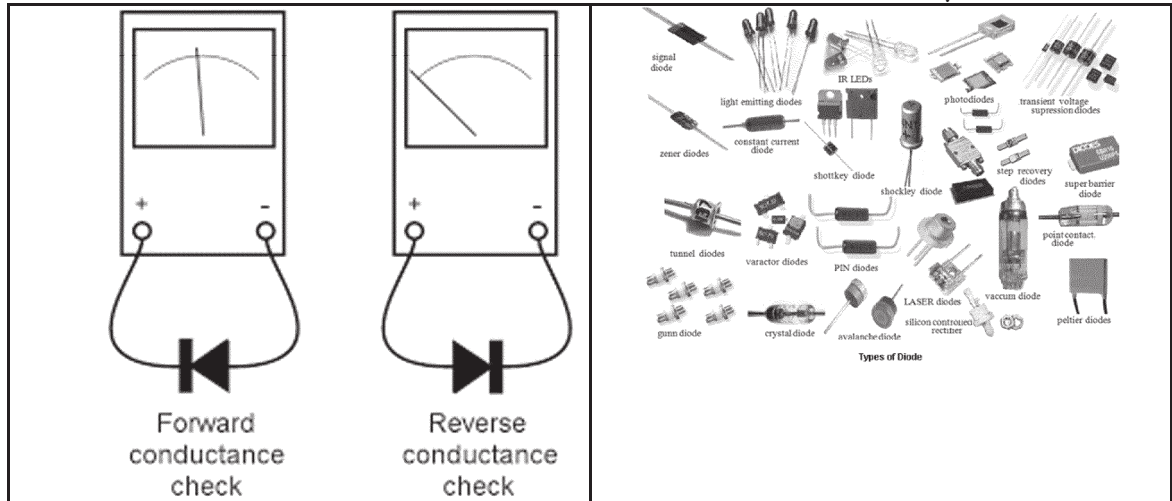انگریزی کا لفظ DI لاطینی کے لفظ DIS سے بنا ہے۔ جس کا معنی دو کے ہیں اور Ode کا لفظ لاطینی کے لفظ Hidos سے بنا ہے جس کا معنی راستہ یا گزرگاہ ہے چونکہ ڈائی اوڈ میں دو قسم کی یعنی فارورڈ کرنٹ اور ریورس کرنٹ گزرتی ہے اس لئے اسے ڈائی اوڈ یعنی دو چیزوں کی گزرگاہ کہتے ہیں۔ ڈائی اوڈ N type اور P type جرمنیم کے ٹکڑوں کو جوڑ کر تیار کیا جاتا ہے۔






ڈائی اوڈ ایسا آلہ ہے جس میں سے فارورڈ اور ریورس دونوں طرف کرنٹ گزرا جاسکتا ہے۔

ٹرانزسٹر ایک سی سی کنڈکٹر آلہ ہے جس سے الیکٹرانک سرکٹ میں سوئچ کا کام لیا جاتا ہے۔


ٹرانزسٹر (Transistor)

ٹرانزسٹر ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے جو الیکٹرانک سرکٹ میں سوئچ کے طور پر یا ایمپلی فائر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ٹرانزسٹر دو N ٹائپ اور ایک P ٹائپ سیمی کنڈکٹر میٹریل سے تیار ہوتا ہے ایسے ٹرانزسٹر کو NPN ٹائپ ٹرانزسٹر کہتے ہیں۔











اسی طرح دو P ٹائپ اور ایک N ٹائپ سیمی کنڈکٹر میٹریل سے بھی ٹرانزسٹر تیار کیا جاتا ہے ایسے ٹرانزسٹر کو PNP ٹائپ ٹرانزسٹر کہتے ہیں۔ ایک ٹرانزسٹر میں درمیانی حصہ PNP نوعیت کے ٹرانزسٹر میں N اور NPN نوعیت کے ٹرانزسٹر میں P حصہ (ایک انچ کے ہزارویں حصے سے بھی کم باریک ہوتا ہے اور یہ خالص جرمینیم کا ہوتا ہے جس میں N یا P نوعیت کی ملاوٹ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ٹرانزسٹر کے تین حصوں کو ان کے کام کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے اس کے ایک حصے کو ایمیٹر درمیانی حصہ کو بیس اور تیسرے حصے کو کولیکٹر کہتے ہیں۔


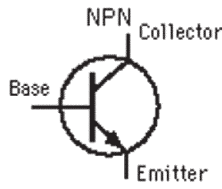
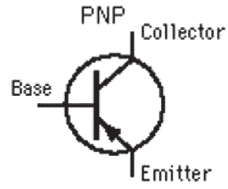
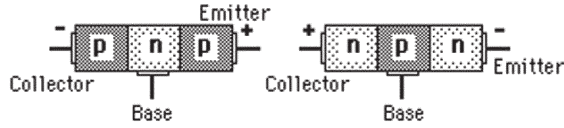


Copyright: GSU

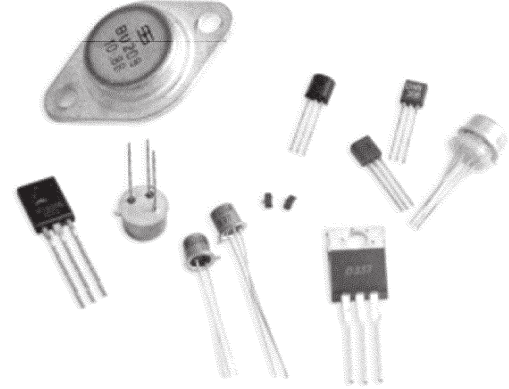

آٹوموبائل میں استعمال ہونے والی الیکٹریکل علامات

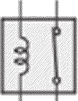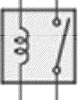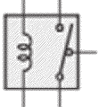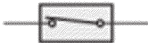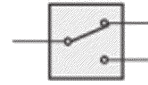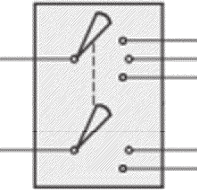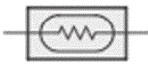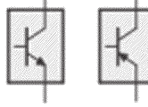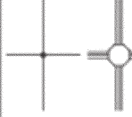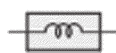RELAY Basically, an electrically operated switch which may be normally closed (1) or open (2). Current flow through a small coil creates a magnetic field which either opens or closes an attached switch. 1. NORMALLY CLOSED  2. NORMALLY OPEN 	SPEAKER An electromechanical device which creates sound waves from current flow. 
RELAY, DOUBLE THROW A relay which passes current through one set of contacts or the other. 	SWITCH, MANUAL Opens and closes circuits, thereby stopping (1) or allowing (2) current flow. 1. NORMALLY OPEN  2. NORMALLY CLOSED 
RESISTOR An electrical component with a fixed resistance, placed in a circuit to reduce voltage to a specific value. 	SWITCH, DOUBLE THROW A switch which continuously passes current through one set of contacts or the other. 
RESISTOR, TAPPED A resistor which supplies two or more different non adjustable resistance values. 	SWITCH, IGNITION A key operated switch with several positions which allows various circuits, particularly the primary ignition circuit, to become operational. 
RESISTOR, VARIABLE or RHEOSTAT A controllable resistor with a variable rate of resistance. Also called a potentiometer or rheostat. 	SWITCH, WIPER PARK Automatically returns wipers to the stop position when the wiper switch is turned off. 
SENSOR (Thermistor) A resistor which varies its resistance with temperature. 	TRANSISTOR A solidstate device typically used as an electronic relay; stops or passes current depending on the voltage applied at "base". 
SENSOR, SPEED Uses magnetic impulses to open and close a switch to create a signal for activation of other components.  (Reed Switch Type)	WIRES Wires are always drawn as straight lines on wiring diagrams. (1) NOT CONNECTED Crossed wires (1) without a black dot at the junction are not joined;  (2) SPLICED crossed wires (2) with a black dot or octagonal (O) mark at the junction are spliced (joined) connections. 
SHORT PIN Used to provide an unbroken connection within a junction block. 	
SOLENOID An electromagnetic coil which forms a magnetic field when current flows, to move a plunger, etc. 	

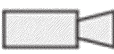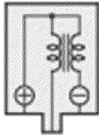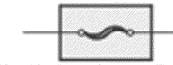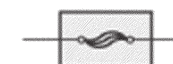 BATTERY Stores chemical energy and converts it into electrical energy. Provides DC current for the auto's various electrical circuits.	 GROUND The point at which wiring attaches to the Body, thereby providing a return path for an electrical circuit; without a ground, current cannot flow.
 CAPACITOR (Condenser) A small holding unit for temporary storage of electrical voltage.	 1. SINGLE FILAMENT HEADLIGHTS Current flow causes a headlight filament to heat up and emit light. A headlight may have either a single (1) filament or a double (2) filament
 CIGARETTE LIGHTER An electric resistance heating element.	 2. DOUBLE FILAMENT
 CIRCUIT BREAKER Basically a reusable fuse, a circuit breaker will heat and open if too much current flows through it. Some units automatically reset when cool, others must be manually reset.	 HORN An electric device which sounds a loud audible signal.
 DIODE A semiconductor which allows current flow in only one direction.	 IGNITION COIL Converts low-voltage DC current into high-voltage ignition current for firing the spark plugs.
 DIODE, ZENER A diode which allows current flow in one direction but blocks reverse flow only up to a specific voltage. Above that potential, it passes the excess voltage. This acts as a simple voltage regulator.	 LIGHT Current flow through a filament causes the filament to heat up and emit light.
 PHOTODIODE The photodiode is a semiconductor which controls the current flow according to the amount of light.	 LED (LIGHT EMITTING DIODE) Upon current flow, these diodes emit light without producing the heat of a comparable light.
 DISTRIBUTOR, IIA Channels high-voltage current from the ignition coil to the individual spark plugs.	 METER, ANALOG Current flow activates a magnetic coil which causes a needle to move, thereby providing a relative display against a background calibration.
 FUSE A thin metal strip which burns through when too much current flows through it, thereby stopping current flow and protecting a circuit from damage.	 METER, DIGITAL Current flow activates one or many LED's, LCD's, or fluorescent displays, which provide a relative or digital display.
 FUSIBLE LINK (for Medium Current Fuse)  (for High Current Fuse or Fusible Link) A heavy-gauge wire placed in high amperage circuits which burns through on overloads, thereby protecting the circuit. The numbers indicate the crosssection surface area of the wires.	 MOTOR A power unit which converts electrical energy into mechanical energy, especially rotary motion.

پریکٹیکل نمبر 1:

ملٹی میٹر کا استعمال

ٹولز:

ملٹی میٹر، الیکٹریشن ٹول باکس۔ آؤ وائر۔

سامان:

بیٹری، رزسٹنس، بیٹری ٹیسٹ لیپ، ورکنگ ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- بیٹری کو ٹیبل پر رکھیں۔
- 2- ملٹی میٹر کو ناب DC والٹج پر سیٹ کریں۔
- 3- دونوں پراڈ کو آپس میں ملا کر زیر وائیڈ جسٹمنٹ چیک کریں۔
- 4- ملٹی میٹر کی سرخ پراڈ بیٹری کے پازٹیو ٹرمینل سے لگائیں۔
- 5- ملٹی میٹر کی کالی پراڈ بیٹری کے پازٹیو ٹرمینل سے لگائیں۔
- 6- ملٹی میٹر کی سکریں پر ویلیو دیکھیں اور نوٹ کریں۔

ڈی سی سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار ماپنا (Measuring Current in DC Circuit)

- 1- سامان کو ٹیبل پر ترتیب سے رکھیں۔
- 2- بیٹری کے ساتھ ٹیسٹ لیمپ لگائیں۔
- 3- سلیکٹر سوئچ کی مدد سے ڈی سی ایمپیئر کی مناسب رینج لگائیں۔
- 4- میٹر کی دونوں پراڈ کو آپس میں ملائیں اور زیر وائیڈ جسٹمنٹ چیک کریں۔
- 5- لیمپ کی ایک تار کو بیٹری سے کھولیں اور میٹر کے پراڈ کو ٹیسٹ لیمپ اور بیٹری کے ساتھ لگائیں۔
- 6- سکریں پر ظاہر ہونے والی ویلیو کو نوٹ کریں۔
- 7- یہ مطلوبہ ڈی سی ایمپیئر ہوں گے۔

رزسٹنس ماپنا (Measuring Resistance)

- 1- سلیکٹر کی مدد سے ملٹی میٹر کی مناسب رزسٹنس رینج کا انتخاب کریں۔
- 2- پراڈ کو آپس میں ملائیں اور زیر وائیڈ جسٹمنٹ چیک کریں۔
- 3- میٹر کے پراڈ کو رزسٹنس کے دونوں سروں کے ساتھ لگائیں۔
- 4- ڈیجیٹل ڈائل پر موجود مزاحمت کی ریڈنگ نوٹ کریں۔
- 5- یہ مطلوبہ رزسٹنس کی ویلیو ہوگی اور اوہمز میں پڑھی جائے گی۔

احتیاطی تدابیر (Safety Precautions)

- 1- ملٹی میٹر کی صحیح رینج کا انتخاب کریں۔
- 2- پراڈ کو احتیاط سے لگائیں۔
- 3- ملٹی میٹر کو گرنے سے بچائیں۔

کپیسٹنس (Check Capacitance)

- 1- ملٹی میٹر کی ناب کولٹی نیوٹی والی رینج پر لائیں۔
- 2- دونوں پراڈ کو آپس میں ملا کر زیر وائیڈ جسٹمنٹ چیک کریں۔
- 3- میٹر کے پراڈ کو کپیسٹر کے دونوں سروں پر لگائیں۔
- 4- میٹر کی سکریں پر کوئی بھی ویلیو نہ ہو کر زیر وائیڈ ہو جائیگی۔
- 5- میٹر کے پراڈ کو الٹ ترتیب سے لگائیں۔
- 6- میٹر کی سکریں پر کوئی بھی ویلیو نہ ہو کر زیر وائیڈ ہو جائیگی۔
- 7- میٹر کی سکریں اگر لگا تار کوئی ویلیو دکھائے یا بالکل نہ دکھائے تو کپیسٹر خراب ہے۔
- 8- میٹر کی سکریں اگر کوئی ویلیو ظاہر کرے اور پھر زیر وائیڈ ہو جائے تو کپیسٹر ٹھیک ہے۔

کولٹی نیوٹی چیک کرنا (Check Continuity)

- 1- آؤڈ اور ٹیبل پر رکھیں اور دونوں سرے چھیل لیں۔
- 2- ملٹی میٹر کی ناب کولٹی نیوٹی پر لائیں۔

- 3- ملٹی میٹر کی پراڈ زکو آپس میں ملائیں اور Beep کی آواز سنیں۔
- 4- اگر Beep کی آواز نہ آئے تو پراڈ زکو اچھی طرح نصب کر دیں۔
- 5- پراڈ زکو دونوں سروں کو تار کے دونوں سروں کے ساتھ لگائیں۔
- 6- اگر Beep کی آواز آئے تو یہ تار درست ہے یعنی اندر سے رابطہ جڑا ہوا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 2:

الیکٹرو میگنٹ تیار کرنا

(Preparing Electromagnet)

ٹولز:

ملٹی میٹر، الیکٹریشن ٹولز کٹ۔

سامان:

سٹیل پائپ، مختلف وائر گج کی وائنڈنگ وائر، بار میگنٹ، ویری ایبل پاور سپلائی۔

اس پریکٹیکل کے ذریعے ہم ایک الیکٹرو میگنٹ بنائیں گے اور اس کی مختلف خصوصیات کو چیک کریں گے:

ترتیب عمل:

اس پریکٹیکل میں مختلف گج کی وائنڈنگ وائر کے تقریباً 100 چکر آئرن کے مختلف پائپوں کے گرد لپیٹیں۔ اور ان کو 12 ولٹ کی برقی سپلائی کے ساتھ جوڑیں اور چیک کریں کہ:

- 1- باریک وائنڈنگ وائر کی طاقت زیادہ ہے یا جیسے جیسے وائنڈنگ وائر کا ڈایا ہوتا جا رہا ہے الیکٹرو میگنٹ کی طاقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
- 2- الیکٹرو میگنٹ کے قریب بار میگنٹ لائیں اور چیک کریں کہ بار کا کون سا سرا الیکٹرو میگنٹ کی طرف کشش کرتا ہے اور کون سا سرا الیکٹرو میگنٹ سے دور ہوتا ہے۔
- 3- وائنڈنگ وائر کے کنکشن کے ساتھ بیڑی کی پولیمرٹی تبدیل کریں اور چیک کریں کہ ان کی پولیمرٹی تبدیل کرنے سے الیکٹرو میگنٹ کی پولیمرٹی بھی تبدیل ہوتی ہے۔
- 4- مختلف سائز کی وائنڈنگ وائر میں کرنٹ کی مقدار کو پاور سپلائی کی مدد سے تبدیل کریں اور الیکٹرو میگنٹ پر اس کی اثرات کو چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 3:

گاڑی میں مختلف سولینائیڈز کی پہچان کرنا

(Identify Different Solenoids in the Vehicle)

ٹولز:

الیکٹریشن ٹول کٹ۔

سامان:

بیڑی، فیول انجیکٹر، شارٹ موٹر، AC کلچ، ریلے، CNG سولینائیڈ، ڈوسولینائیڈ اور آٹو وائر۔

- 1- بیڑی کے ساتھ دو تاریں لگائیں۔
- 2- فیول انجیکٹر میں اور بیڑی سے نکلی ہوئی دونوں تاریں احتیاط سے فیول انجیکٹر کے دونوں سکروں کو لگائیں۔
- 3- اگر فیول انجیکٹر ٹھیک ہوا تو اس کے اندر موجود سولینائیڈ کے کھلنے کی آواز سنائی دے گی۔
- 4- بیڑی کی منفی ٹرمینل والی تار شارٹ موٹر کی باڈی کو لگائیں اور مثبت ٹرمینل والی تار سولینائیڈ کو لگائیں تو جھن گیزر آگے کی طرف حرکت کرے گا اور گھومے گا۔
- 5- بقیہ سولینائیڈز کو بھی اسی طریقہ پر چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

گاڑی میں مختلف الیکٹرو میگنٹس کی پہچان کرنا

(Identify Different Electromagnets in the Vehicle)

ٹولز:

الیکٹریشن ٹول کٹ۔

سامان:

آلٹرنیٹر، اگنیشن کوائل، پٹرول گاڑی، موٹر، آلودائز۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بوٹ کھولیں۔
- 3- گاڑی کو اشارت کریں۔
- 4- آلٹرنیٹر کا بغور معائنہ کریں۔
- 5- اگنیشن کوائل کی ورنگ کا بغیر ہاتھ لگائے بغور معائنہ کریں۔
- 6- مختلف قسم کی موٹرز جیسا کہ سینٹرل لاکنگ کی موٹر کا بغور معائنہ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 5:

(Perform Voltage Measurement of Battery)

بیٹری کے وولٹیج معلوم کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بوٹ کھولیں۔
- 3- گاڑی کو اشارت کریں۔
- 4- ملٹی میٹر کی ناٹ کو وولٹ کی رینج پر لائیں۔
- 5- ملٹی میٹر کی دونوں پراڈکٹ کو ملا کر زیر وادجسٹمنٹ چیک کریں۔
- 6- میٹر کی سرخ پراڈکٹ کو بیٹری کے پازٹیو اور کالی پراڈکٹ کو بیٹری کے نیگیٹیو ٹرمینل پر لگائیں۔
- 7- میٹر کی سکریں پر ظاہر ہونے والی ویلیو کو نوٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 6:

(Measure Voltage Drop in Series Circuit)

سیریز سرکٹ میں وولٹیج ڈراپ ماپنا

ٹولز:

ملٹی میٹر، ایمپیئر میٹر۔

سامان:

تین عدد بلب، بلب ہولڈر، آلودائز، بیٹری، آن آف سوئچ۔

ترتیب عمل:

- 1- سامان کو ٹیبل پر ترتیب سے رکھیں۔
- 2- دائرہ کڑی مدد سے دائرے کے برابر سائز کے ٹکڑے کاٹیں۔
- 3- دائرہ سٹرپہر کی مدد سے دائرے کے دونوں سروں کو ایک انچ لمبا کاٹیں۔
- 4- ہر دائرے کے ایک سرے کو بلب ہولڈر کے گرڈ پیٹیں اور دوسرے سرے کو دوسرے بلب ہولڈر کے ساتھ لگی تار کے ساتھ جوڑیں اور تین بلبوں کی مدد سے سیریز سرکٹ بنائیں۔
- 5- سرکٹ کے سلسلہ وار ایمپیئر میٹر اور سوئچ لگائیں اور سرکٹ کو 12 وولٹ بیٹری کے ساتھ جوڑیں۔

سرکٹ کو چیک کریں کہ مندرجہ ذیل نتائج حاصل ہو رہے ہیں:

- 1- سوئچ کو آن کرنے پر وولٹ میٹر کی مدد سے چیک کریں گے کہ ہر بلب کے آر پار چار وولٹ حاصل ہو رہے ہیں۔
- 2- تینوں بلبوں کے آر پار وولٹ میٹر لگانے پر 12 وولٹ حاصل ہو رہے ہیں۔
- 3- وولٹ میٹر سے چیک کریں کہ جب سوئچ آن حالت میں ہو اس وقت اس کے آر پار زیر و وولٹ حاصل ہو رہے ہیں۔
- 4- سوئچ کو آف کرنے پر تمام بلب بج گئے ہیں اس وقت اگر وولٹ میٹر سے بلبوں کے آر پار وولٹ چیک کریں تو وہ زیر و وولٹ ظاہر کر رہا ہے۔
- 5- سوئچ کی آف حالت کی صورت میں سوئچ کے آر پار 12 وولٹ ظاہر ہو رہے ہیں۔

احتیاطی تدابیر (Safety Precautions)

- 1- سرکٹ میں رزسٹنس کو ہمیشہ چیک کر کے لگائیں۔
- 2- کنکشن درست کریں اور شارٹ ہونے سے بچائیں۔
- 3- میٹر کو احتیاط سے استعمال کریں۔

پریکٹیکل نمبر 7:

(Observe Quality of Series Circuit)

سیریز سرکٹ کی خصوصیات کا مشاہدہ کرنا

ٹولز:

اینا لاگ اور ڈیجیٹل ملٹی میٹر، ایمپیئر میٹر۔

سامان:

3 بلب، بلب ہولڈر، آؤ وائر، بیٹری، آن آف سوئچ۔

ترتیب عمل:

- 1- سوئچ کو آن کریں اور سرکٹ میں لگے ایمپیئر میٹر سے سرکٹ میں بہنے والے کرنٹ کی مقدار معلوم کریں۔
- 2- سرکٹ میں لگے کسی ایک بلب ہولڈر سے بلب کو الگ کریں اور چیک کریں کہ سرکٹ میں لگے تمام بلب بج گئے ہیں۔
- 3- وولٹ میٹر کی مدد سے سرکٹ میں لگے تمام الیکٹریکل یونٹ کے آر پار وولٹ چیک کریں۔ تمام بلبوں اور سوئچ کے آر پار وولٹ زیر و ہونے چاہئے۔ جب کہ جس ہولڈر سے بلب کو علیحدہ کیا گیا ہے اس کے آر پار 12 وولٹ ظاہر ہونے چاہیے۔
- 4- سرکٹ میں لگے بلب ہولڈر میں دوبارہ بلب فٹ کریں اور سرکٹ کو آن کریں۔ تمام بلب یکساں روشنی سے روشن ہونے چاہئیں۔
- 5- کسی ایک بلب کے آر پار جمپر وائر لگائیں اور چیک کریں کہ وہ بلب بج گیا ہے اور باقی بلبوں کی روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔
- 6- کسی بھی 2 بلب کے آر پار جمپر وائر لگائیں اور چیک کریں کہ دونوں بلب بج گئے ہیں اور تیسرے بلب کی روشنی میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔
- 7- چیک کریں کہ بلبوں کے آر پار جمپر وائر لگانے سے ایمپیئر میٹر کرنٹ کی زیادہ مقدار کو ظاہر کر رہا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 8:

(Joint Two Wires & Insulate)

دو تاروں کو آپس میں جوڑنا اور انسولیٹ کرنا

ٹولز:

سائیز کٹر، وائر سٹپر، پلائر۔

سامان:

آؤ وائر۔

ترتیب عمل:

- 1- دونوں تاروں کو میز پر رکھیں۔
- 2- دونوں تاروں کے ایک ایک سرے کو وائر سٹپر سے چھیل لیں۔
- 3- پلائر کی مدد سے جوڑ لگائیں۔
- 4- انسولیشن ٹیپ سے انسولیٹ کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 9:

(Inspect Different Size of Wire on Different Loads)

مختلف لوڈ پر مختلف سائز کی تار کا معائنہ

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بوٹ کھولیں۔
- 3- بوٹ کا راڈ لگائیں۔
- 4- انجن کمپارٹمنٹ میں تمام الیکٹرک آلات کا بطور معائنہ کریں۔
- 5- مختلف آلات کے لئے جانے والی مختلف سائز کی تاروں کا معائنہ کریں۔
- 6- جس آلہ میں لوڈ زیادہ ہے وہاں تار موٹی ہوگی جہاں لوڈ کم ہے وہاں تار پتلی ہوگی۔

پریکٹیکل نمبر 10:

(Designing Parallel Circuit)

پیرالل سرکٹ تیار کرنا

ٹولز:

اینا لاگ اور ڈیجیٹل ملٹی میٹر، ایمپیر میٹر۔

سامان:

3 بلب، بلب ہولڈر، آؤ وائر، بیٹری، آن آف سوئچ۔

ترتیب عمل:

- 1- سامان کو ٹیبل پر ترتیب سے رکھیں۔
- 2- وائر کٹر کی مدد سے وائر کے برابر سائز کے ٹکڑے کاٹیں۔
- 3- وائر سٹر پیپر کی مدد سے وائر کے دونوں سروں کو ایک انچ لمبا کاٹیں۔
- 4- 3 تاروں کے ایک ایک سرے کو بلب ہولڈر کے گرڈ پینٹس۔
- 5- 3 تاروں کے سرے کو بلب ہولڈر کے ساتھ لگے وائر کے ساتھ جوڑیں۔

تینوں بلبوں کو ایک دوسرے کے متوازی جوڑیں اور تمام بلبوں کو 12 ولٹ بیٹری کے ساتھ جوڑ دیں اور مندرجہ ذیل کام سرانجام دیں اور چیک کریں کہ ان کے نتائج درست ہیں:

- 1- بلبوں کو متوازی جوڑنے سے تمام بلب یکساں روشنی سے روشن ہو رہے ہیں۔
- 2- ہر بلب کے متوازی ولٹ میٹر لگائیں گے اور چیک کریں کہ ولٹ میٹر 12 ولٹ ظاہر کر رہا ہے۔
- 3- چیک کریں گے کہ ہر بلب میں سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار یکساں ہے۔
- 4- کسی ایک بلب ہولڈر سے بلب کو علیحدہ کریں گے اور چیک کریں گے کہ باقی بلب پوری طرح روشن ہیں۔
- 5- سرکٹ کو برقی سپلائی سے علیحدہ کریں گے اور اوہم میٹر کی مدد سے سرکٹ کی ٹوٹل مزاحمت ماپیں گے۔
- 6- اس کے بعد ہر بلب کے آرا پار اوہم میٹر لگا کر چیک کریں گے کہ سرکٹ کی ٹوٹل مزاحمت انفرادی مزاحمت سے کم ہے۔

پریکٹیکل نمبر 11:

(Measuring Wattage at Electric Intensity)

روشنی کی شدت پر وولٹیج کا اثر معلوم کرنا

ٹولز:

اینا لاگ اور ڈیجیٹل ملٹی میٹر، ایمپیر میٹر۔

سامان:

مختلف واٹ کے 3 بلب، بلب ہولڈر، آٹو وائر، بیٹری، آن آف سوئچ۔

ترتیب عمل:

3 مختلف واٹ کے بلبوں کو سرکٹ میں متوازی جوڑیں۔ ہر بلب کے متوازی ایک ایمپیر میٹر لگائیں اور چیک کریں کہ:

- 1- جو بلب زیادہ واٹ کا ہے اس کی روشنی دوسرے بلبوں سے زیادہ ہے۔
- 2- جو بلب زیادہ واٹ کا ہے اس میں سے گزرنے والا کرنٹ کی مقدار زیادہ ہے۔
- 3- سرکٹ کو بیٹری سے علیحدہ کریں گے اور اوہم میٹر سے ہر بلب کی مزاحمت چیک کریں گے۔
- 4- جو بلب زیادہ واٹ کا ہوگا اس کی مزاحمت کم ہوگی اور جو بلب کم واٹ کا ہوگا اس کی مزاحمت زیادہ ہوگی۔
- 5- ہر بلب میں سے گزرنے والا کرنٹ کی مقدار اور بلب کو مہیا ہونے والا برقی دباؤ کا مجموعہ بلب کے واٹ کی ظاہر کرے گا۔
- 6- ہر بلب میں سے گزرنے والا کرنٹ کا مربع اور بلب کی مزاحمت کا حاصل ضرب واٹ کو ظاہر کرتا ہے۔

احتیاطی تدابیر (Safety Precautions)

- 1- ملٹی میٹر کی صحیح ریٹج کا انتخاب کریں۔
- 2- پراڈ کو احتیاط سے لگائیں۔
- 3- ملٹی میٹر کو گرنے سے بچائیں۔

ایسا آلہ جو کیمیائی توانائی کو
برقی توانائی میں تبدیل
کرے بیٹری کہلاتا ہے۔

بیٹری کی دیکھ بھال

(Battery Maintenance)

تدریسی نتائج (Learning Outcome)

- ☆ اس یونٹ کے بعد ٹرینیز اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- ☆ بیٹری کا معائنہ کر کے اس میں موجود لیٹج یا ٹوٹ پھوٹ کا معائنہ کر سکیں۔
- ☆ وولٹ میٹر کی مدد سے بیٹری وولٹیج میں کمی کو ماپ سکیں اور وولٹیج میں کمی کی وجوہات کا تعین کر سکیں۔
- ☆ ہائیڈرو میٹر کی مدد سے بیٹری الیکٹرولائیٹ کی کثافت اضافی معلوم کر سکیں اور کثافت اضافی میں فرق سے بیٹری میں پیدا ہونے والے نقائص کو تلاش کر سکیں۔
- ☆ لوڈ میٹ کر سکیں اور لوڈ میٹ کی مدد سے بیٹری میں پیدا ہونے والے نقائص کی تشخیص کر سکیں۔
- ☆ بیٹری انڈیکسٹر (Magic Eye) کی مدد سے بیٹری الیکٹرولائیٹ کی حالت کو جانچ سکتے ہیں اور اس کی مدد سے بیٹری میں پیدا ہونے والے نقائص کو جانچ سکیں۔
- ☆ بیٹری میں الیکٹرولائیٹ کا لیول پورا کر سکیں۔
- ☆ بیٹری ٹرمینل اور پولز پر جمی سکیں کو صاف کر سکیں۔
- ☆ متعین کردہ شیڈرڈ کے مطابق بیٹری کو چارج کر سکیں۔
- ☆ اگر بیٹری لیک کر رہی ہے یا اس حد تک ٹوٹ گئی ہے کہ مرمت نہ کی جاسکے اس صورت میں بیٹری کو تبدیل کر سکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)


اس گائیڈ کے شروع میں آٹو الیکٹریشن کے متعلق تمام اوزار دیے گئے ہیں ان میں سے اس لرننگ یونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوزاروں کو ٹول باکس سے نکال کر ورکنگ ٹیبل پر ترتیب دیں:

- 1- ملٹی میٹر
- 2- ٹیسٹ لیپ
- 3- سکریو ڈرائیور سیٹ (فلپ + فلیٹ)
- 4- کمینیشن سپینر سیٹ
- 5- کمینیشن پلائر
- 6- نوز پلائر
- 7- سائڈ کٹر پلائر
- 8- وائر سٹرپر
- 9- ایمپینر میٹر
- 10- بیٹری چارجر
- 11- بیٹری سیل میٹر
- 12- ہائیڈرو میٹر
- 13- ویکل ڈائیگناسٹک سکیئر

بیٹری (Battery)

دو یا دو سے زیادہ سیلوں کا مجموعہ بیٹری کہلاتا ہے۔ جب سیلوں کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے تو سیلوں کے وولٹیج جمع ہو جاتے ہیں۔ آٹو موبائل میں استعمال ہونے والی لیڈ ایسڈ بیٹری کا ہر سیل 2.1 وولٹ مہیا کرتا ہے اور چھ سیلوں کو سلسلہ وار جوڑ کر 12.6 وولٹ کی بیٹری تیار کی جاتی ہے۔ سیلوں کو متوازی جوڑنے سے بیٹری کے وولٹیج میں اضافہ

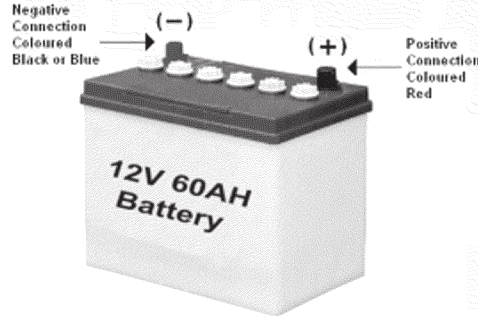نہیں ہوتا۔ بیٹری کے سیلوں کو متوازی جوڑنے سے آؤٹ پٹ ٹرمینلز پر دوولٹ ہی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹری کے کرنٹ مہیا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔



پاکستان کی گاڑیوں میں
ابھی تک زیادہ تر استعمال
ہونے والی بیٹریاں
لیڈ ایسڈ ٹائپ ہیں

بیٹری کی تعریف (Definition of Battery)

بیٹری ایک ایسا آلہ ہے جو کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے اور چارجنگ کے دوران الیکٹریکل انرجی کو کیمیکل انرجی کی صورت میں سٹور کرتی ہے۔ ہر بیٹری سیل میں دو طرح کی پلیٹیں ہوتی ہیں مثبت پلیٹیں اور منفی پلیٹیں۔ ہر سیل میں پلیٹوں کی تعداد طاق ہوتی ہے۔ مثلاً تین پلیٹ بیٹری کے ہر سیل میں دو منفی پلیٹیں اور ایک مثبت پلیٹ ہوتی ہے۔ اس طرح ایک بڑی بیٹری کے ہر سیل میں ستائیس پلیٹیں ہوتی ہیں۔ اس میں تیرہ مثبت پلیٹیں ہوتی ہیں اور چودہ منفی پلیٹیں ہوتی ہیں۔ مثبت پلیٹیں اور منفی پلیٹیں ایک دوسرے کے متوازی لگی ہوتی ہیں۔ پلیٹیں کے سائز اور تعداد کو بڑھانے سے سیلوں کے وولٹیج میں اضافہ نہیں ہوتا صرف سیلوں کے کرنٹ مہیا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

بیٹری کی اقسام (Types of Batteries)

الکالین بیٹری (Alkaline Battery)


یہ ایک ایسی بیٹری ہے جس کی روزانہ کی دیکھ بھال کم ہے اور یہ بیٹری اور چارج اور ڈسچارج کو برداشت کرنے کی زیادہ بہتر صلاحیت رکھتی ہے۔ فل چارج بیٹری کا ہر سیل 1.4 ولٹ مہیا کرتا ہے لیکن جیسے ہی بیٹری ڈسچارج ہونے لگتی ہے اس کے سیل وولٹیج 1.3 ولٹ ہو جاتے ہیں۔ ان بیٹریوں کی خامی یہ ہے کہ یہ لیڈ ایسڈ بیٹریوں کی نسبت بھاری ہوتی ہیں کم توانائی سٹور کر سکتی ہیں اور لیڈ ایسڈ بیٹریوں کی نسبت مہنگی ہوتی ہیں۔ گاڑیوں میں استعمال ہونے والی بیٹری عام طور پر نکل کڈیم ٹائپ ہوتی ہیں جبکہ نکل آئرن ٹائپ گاڑیوں میں استعمال نہیں ہوتی۔

بیٹری کا میٹریل (Battery's Material)

اس میں مثبت پلیٹ کا میٹریل نکل ہائیڈروآکسائیڈ $Ni(OH)_2$ اور منفی پلیٹ کا میٹریل کڈیم ہوتا ہے اور یہ دونوں اقسام کی پلیٹیں پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ (KOH) کے محلول میں ڈوبی رہتی ہیں۔

لیڈ ایسڈ بیٹری (Lead Acid Battery)

لیڈ ایسڈ بیٹری کا استعمال آٹوموبائل میں بہت زیادہ ہے۔ اس بیٹری میں لیڈ اینٹی منی الائی کے بنی پلیٹیں استعمال ہوتی ہیں جن پر لیڈ آکسائیڈ (PbO) کا پیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پلیٹیں سلفیورک ایسڈ اور پانی سے تیار شدہ الیکٹرو لائٹ کے اندر ڈوبی ہوتی ہیں۔ جب ان پلیٹیں میں سے الیکٹرک کرنٹ گزرا جاتا ہے تو ان پلیٹیں پر کیمیائی تبدیلی آتی ہے مثبت ٹرمینل کے ساتھ جڑی ہوئی پلیٹ لیڈ پر آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور منفی ٹرمینل کے ساتھ جڑی ہوئی پلیٹ لیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس حالت میں یہ پلیٹیں چارجڈ حالت میں ہوتی ہیں اور الیکٹرک کرنٹ مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب ان پلیٹیں کو کسی الیکٹرک لوڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ بتدریج لیڈ سلفیٹ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور الیکٹرو لائٹ میں موجود سلفیورک ایسڈ پانی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چارجنگ کے دوران الٹ عمل ہوتا ہے پلیٹیں اصل کیمیائی حالت میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور الیکٹرو لائٹ میں سلفیورک ایسڈ کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

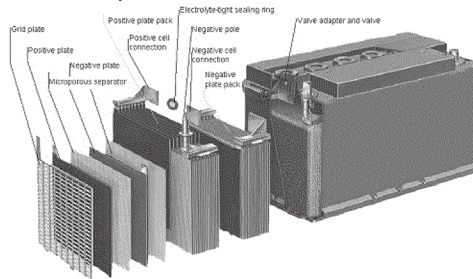

لیڈ ایسڈ بیٹری کی ساخت (Structure of Lead Acid Battery)

لیڈ ایسڈ بیٹری
جب بیٹری مکمل طور پر
ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس
کے اندر موجود پلیٹیں
 $PbSO_4$ کی بن جاتی ہیں
اور الیکٹرو لائٹ
 H_2O میں تبدیل ہو جاتا
ہے۔

آٹوموبائل گاڑیوں میں عام طور پر 12 ولٹ کی لیڈ ایسڈ بیٹری استعمال ہوتی ہے۔ یہ بیٹری چھ سیلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر سیل 2 ولٹ مہیا کرتا ہے یہ سیل کنکٹر کے ذریعے آپس میں سلسلہ وار جوڑے جاتے ہیں۔ ہر سیل میں دو طرح کی پلٹس استعمال ہوتی ہیں۔ مثبت پلٹس اور منفی پلٹس ہر سیل میں ان پلٹوں کی تعداد طاق ہوتی ہے جن کی تعداد 3 پلٹس سے لے کر 33 پلٹس تک ہو سکتی ہے۔ ہر سیل میں پہلی اور آخری پلٹ منفی پلٹ ہوتی ہیں اس طرح ہر سیل میں ایک منفی پلٹ کے بعد ایک مثبت پلٹ لگی ہوتی ہے۔ پلٹس آپس میں متوازی لگی ہوتی ہیں۔ مثبت پلٹس کے گروپ کو آپس میں جوڑنے کے لئے لیڈ اینٹی منی الائنے کا بنا ہوا پلٹ سٹرپ استعمال ہوتا ہے اس طرح منفی پلٹس کے گروپ کو آپس میں جوڑنے کے لئے بھی لیڈ اینٹی منی الائنے کا بنا ہوا پلٹ سٹرپ استعمال کیا جاتا ہے۔ پلٹوں کے کناروں کو پلٹ سٹرپ میں بنے کھانچوں میں رکھ کر ان کو لگی ہوئی لیڈ اینٹی منی الائنے کی مدد سے ویلڈ کر دیا جاتا ہے۔ پلٹوں کے دونوں گروپوں کو آپس میں جوڑنے سے بچانے کے لئے ان پلٹوں کے درمیان میں غیر موصل میٹریل کے بے سپیریٹر استعمال کئے جاتے ہیں۔ مثبت پلٹوں منفی پلٹوں اور سپیریٹر کی مدد سے جو یونٹ تیار ہوتا ہے اسے سیل اٹلیمنٹ کہتے ہیں۔ 12 ولٹ کی بیٹری تیار کرنے کے لئے 6 سیل اٹلیمنٹ تیار کئے جاتے ہیں۔ جب یہ سیل اٹلیمنٹ تیار ہو جاتے ہیں تو ان سیل اٹلیمنٹس کو بڑا پلاسٹک کے بنے ایک کنٹینر جس میں 6 خانے ہوتے ہیں اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ایک سیل اٹلیمنٹ کا مثبت پلٹ سٹرپ ٹرمینل اگر دائیں طرف ہے تو دوسرے سیل اٹلیمنٹ کا منفی پلٹ سٹرپ ٹرمینل دائیں طرف ہوگا۔ تمام سیل اٹلیمنٹس کو سیلوں میں رکھنے کے بعد بیٹری کور سے ان کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اسکے بعد سیلوں کو لیڈ اینٹی منی الائنے کے بے سیل کنکٹر کی مدد سے سلسلہ وار جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک مثبت ٹرمینل اور ایک منفی ٹرمینل فکس جاتا ہے جس سے آؤٹ پٹ حاصل کی جاتی ہے مثبت ٹرمینل کا قطر ٹرمینل کے قطر سے زیادہ ہوتا ہے۔


لیڈ ایسڈ بیٹری کی تیاری (Construction of Lead Acid Battery)

لیڈ ایسڈ بیٹری میں استعمال ہونے والی پلٹس کا جالی دار سٹرکچر لیڈ اینٹی منی الائنے سے تیار کیا جاتا ہے۔ جس پر لیڈ آکسائیڈ کا پیسٹ چڑھا یا جاتا ہے جو پلٹس کا ایکٹیو (Active) میٹریل کہلاتا ہے۔ پلٹس لیڈ آکسائیڈ کا پیسٹ لگانے کے بعد ان کو دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے۔ ان پلٹس کے خشک ہونے پر ان پلٹس کو ایک بڑے پلاسٹک کے ٹپ میں رکھا جاتا ہے جس کے اندر سلفیورک ایسڈ اور پانی سے تیار کردہ الیکٹرولائٹ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ پلٹس الیکٹرولائٹ کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان میں سے آدھی پلٹس ٹپ کے ایک طرف اور آدھی پلٹس ٹپ کے دوسری طرف رکھی جاتی ہیں اور اسکے بعد ان پلٹس کو ڈی سی برقی سپلائی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جس سے پلٹس چارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس عمل کو فارمگ دی پلٹ کہتے ہیں۔ فارمگ دی پلٹ کے اس عمل کے دوران مثبت پلٹوں کا رنگ سرخی مائل بھورا ہو جاتا ہے اور اس کا میٹریل لیڈ پر آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے جب کہ منفی ٹرمینل کے ساتھ جڑی پلٹس کا رنگ گرے ہو جاتا ہے اور یہ لیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان پلٹس کو الیکٹرولائٹ سے نکال کر خشک کیا جاتا ہے اور بیٹری کو تیار کیا جاتا ہے۔ بازار میں دستیاب بیٹریاں ڈرائی چارج بیٹریاں ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنے سے پہلے ان کے اندر الیکٹرولائٹ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال سے پہلے ان کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے دوران عمل (Process During Charging and Discharging)

ڈسچارجنگ کے دوران بیٹری میں کیمیائی عمل (Chemical Reaction during Battery's Discharging)

ڈسچارجنگ کے دوران جب پلٹس اور الیکٹرولائٹ میں موجود سلفیورک ایسڈ کے درمیان کیمیائی عمل ہوتا ہے اور الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو لیڈ پر آکسائیڈ پر موجود آکسیجن O_2 مثبت پلٹوں سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور سلفیورک ایسڈ کے H_2 کے ساتھ مل کر H_2O بناتی ہے اور H_2SO_4 کا سلفیٹ SO_4 مثبت اور منفی پلٹس کے لیڈ کے ساتھ مل کر لیڈ سلفیٹ بناتا ہے۔ جب بیٹری مکمل طور پر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو دونوں پلٹیں $PbSO_4$ کی بن جاتی ہیں اور الیکٹرولائٹ H_2O میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

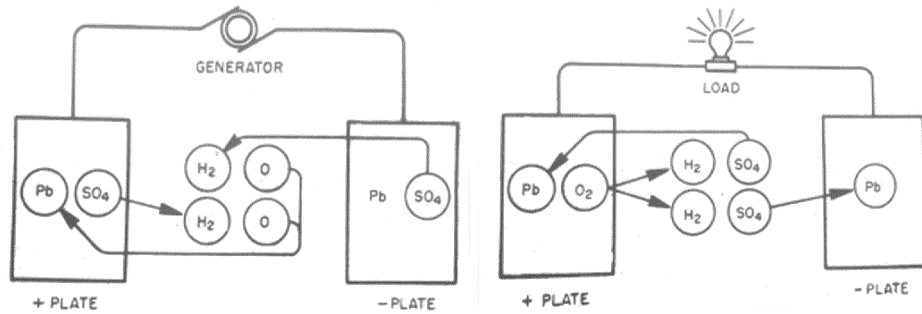

چارجنگ کے دوران بیٹری میں کیمیائی عمل (Chemical Reaction during Battery's Charging)

چارجنگ کے دوران جنریٹر کے ذریعے بیٹری میں سے الیکٹرک کرنٹ گزارا جاتا ہے۔ چارجنگ کے دوران کرنٹ کی سمت ڈسچارج کی سمت کے الٹ ہو جاتی

لیڈ ایسڈ بیٹری جب مکمل
چارج ہو جاتی ہے تو مثبت
پلٹ PbO_2 اور منفی پلٹ
 Pb میں تبدیل ہو جاتی ہے
بلکہ الیکٹرولائٹ
 H_2SO_4 میں تبدیل ہو
جاتا ہے۔

ہے۔ چارجنگ کے دوران پانی H_2 اور O میں بٹ جاتا ہے SO_4 پلٹس سے دوبارہ الیکٹرولائٹ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ H_2 کے ساتھ مل کر H_2SO_4 بناتا ہے اور آکسیجن ایٹم مثبت پلیٹ پر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور جب بیٹری مکمل چارج ہو جاتی ہے تو مثبت پلیٹ PbO_2 کی اور منفی پلیٹ Pb کی بن جاتی ہے۔

مینٹی نینس فری بیٹریاں (Maintenance Free Batteries)

ایسی بیٹریاں جن میں اضافی پانی ڈالنے کی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ یہ بیٹریاں (Sealed) ہوتی ہیں۔ ان بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا میٹریل روایتی بیٹری میں استعمال ہونے والے میٹریل سے مختلف ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے چارجنگ کے دوران کم گیسیں پیدا ہوتی ہیں اور سلف ڈسچارج کا عمل بھی کم ہوتا ہے۔ گیسیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب چارجنگ کے عمل کے دوران پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ عمل (Electrolysis) کہلاتا ہے۔ مینٹی نینس فری بیٹریوں کی پلٹیں کیشیم، کڈیم اور سٹرینٹیم سے بنائی جاتی ہیں۔ گرڈ کی مضبوطی میں اضافے کے لئے اس کے ساتھ اضافی سپورٹ لگائی جاتی ہیں۔ یہ اضافی سپورٹس اوپر والے ٹرمینل تک کرنٹ کے پہنچانے کے لئے کم مزاحمت والا چھوٹا راستہ مہیا کرتی ہیں۔ ہر پلیٹ تین اطراف سے لفافے کی طرح بنے سپریٹر کی مدد سے سیل ہوتی ہے۔ یہ لفافہ مائیکرو پورس (Micro Porous) پلاسٹک سے بنایا جاتا ہے۔ پلیٹ کو لفافے میں بند کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پلیٹ بہتر طریقے سے انسولیڈ رہتی ہے اور اس پر لگا ایکٹیو میٹریل نیچے نہیں گرتا۔ بیٹری Sealed ہوتی ہے اس کے اوپر ہوا کے اخراج کے لئے بہت چھوٹا سا سوراخ بنا ہوتا ہے۔ ان بیٹریوں کے کور میں Expansion یا Condensation جیسے چیزیں نہ ہوتی ہیں۔ جو پانی کو دوبارہ جذب کر لیتی ہیں اور سیل میں گر نہ دیتا ہے۔ چونکہ پانی بیٹری سے خارج نہیں ہوتا اس لئے ان بیٹریوں میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بخارات کے خارج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹریوں کے کور پر کرورژن پیدا نہیں ہوتا۔

کچھ بیٹریوں کے اندر ہی ہائیڈرو میٹر بنا ہوتا ہے جو بیٹری کی چارج حالت کے متعلق آگاہی مہیا کرتا ہے۔ اگر ہائیڈرو میٹر کے پینڈے میں بنا ڈاٹ گرین ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیٹری فل چارج حالت میں ہے (اگر بیٹری 65% سے زیادہ چارج حالت میں ہو تو اسے فل چارج حالت خیال کیا جاتا ہے) اور اگر بیٹری ڈسچارج حالت میں ہو تو یہ ڈاٹ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اگر بیٹریوں کے اندر (Built in) ہائیڈرو میٹر نہیں ہے تو ان بیٹریوں کو ہائیڈرو میٹر کی مدد سے چیک نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے مینوفیکچررز نے مینٹی نینس فری بیٹریوں کی جگہ لو مینٹی نینس بیٹریاں استعمال کرنا شروع کر دی ہیں۔ لو مینٹی نینس بیٹری کی صورت میں الیکٹرولائٹ کے لیول کو چیک کرنے اور ہائیڈرو میٹر کی مدد سے اس کی چارجنگ کی حالت کو چیک کرنے کے لئے کیپ کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔

لو مینٹی نینس بیٹریوں میں بیٹری پلیٹوں کی تیاری میں 3.4 فی صد اینٹی مٹی کو شامل کیا جاتا ہے۔ گرڈ میں کرنٹ کے بہاؤ کے راستے کو چھوٹا کرنے اور کرنٹ کے راستے میں پیدا ہونے والی مزاحمت کو کم کرنے کے لئے گرڈ کی عمودی اور افقی باروں کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عمودانہ ہوں۔

مینٹی نینس فری بیٹریوں کی خصوصیات (Characteristics of Maintenance Free Batteries)

- 1- پلیٹوں کے اوپر الیکٹرولائٹ کو سٹور کرنے کے لئے اضافی جگہ موجود ہوتی ہے۔
- 2- اوو چارجنگ کے خلاف مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
- 3- ان کو چارج کئے بغیر لمبے عرصے تک سٹور کیا جاسکتا ہے۔ (18 ماہ تک)
- 4- بیٹری سے الیکٹرولائٹ خارج نہیں ہوتا اس لئے اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے دوران کسی قسم کے حادثے کا امکان نہیں ہوتا۔
- 5- اس بیٹری کا کولڈ کریٹنگ ایمپیر ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔

خامیاں (Disadvantages)

- 1- بہت زیادہ درجہ حرارت کی صورت میں گرڈ پھول جاتا ہے۔
- 2- اس میں Deep Cycling کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔
- 3- اس کی ری چارجنگ کم ہوتی ہے۔
- 4- Parasitic لوڈز کی وجہ سے ڈسچارج کا عمل تیز ہوتا ہے۔
- 5- بیٹریاں جلد ناکارہ ہو جاتی ہیں۔

ری کمبائنیشن بیٹریاں (Re-Combination Batteries)

آٹوموٹو بیٹریوں میں جو تہ تبدیلی آئی اس تبدیلی کے نتیجے میں جو بیٹری متعارف کروائی گئی اس بیٹری کو ری کمبائنیشن بیٹری یا Gel سیل بیٹری کا نام دیا گیا۔ ان بیٹریوں میں مائع الیکٹرولائٹ استعمال نہیں کیا جاتا۔ ان بیٹریوں میں ایسے سپریٹر استعمال ہوتے ہیں جو Gel ٹائپ میٹریل کو سہارا دیتے ہیں۔ سپریٹر زکو گرڈز کے درمیان میں رکھا جاتا ہے اور اس کی بہت کم الیکٹرک ریسٹنس ہوتی ہے۔

پلیٹوں کو سپائرل ڈیزائن میں بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پلیٹوں کے سطحی رقبے میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سطحی رقبے میں اضافے کے باوجود بیٹری کے مجموعی حجم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پلیٹوں کے درمیان فاصلے کم کرنے سے مزاحمت کم ہو جاتی ہے۔ اس ڈیزائن کی وجہ سے اوٹ پٹ وولٹیج اور کرنٹ روایتی بیٹریوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔

- 1- دستیاب وولٹیج کی اضافی مقدار (0.6 وولٹ) ٹھنڈے موسم میں گاڑی کو شارٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔
- 2- ان بیٹریوں سے گیسوں کا اخراج تقریباً ختم ہو گیا ہے۔
- 3- بیٹریوں کو چارج کرنے کے لئے کم وقت درکار ہوتا ہے۔
- 4- ری کمینیشن بیٹریوں میں مثبت پلیٹوں سے خارج ہونے والی آکسیجن اور منفی پلیٹوں سے خارج ہونے والی ہائیڈروجن آپس میں دوبارہ مل کر پانی بناتی ہیں۔ یہ پانی بیٹری میں نمی کا سبب بنتا ہے۔ ری کمینیشن بیٹریوں میں لگے سپریٹران الیکٹرو لائٹ سلوشن کو مانیپلے اندر جذب کر لیتے ہیں۔

ری کمینیشن بیٹریوں کی خصوصیات (Characteristics of Re-Combination Batteries)

- 1- ان بیٹریوں میں مائع الیکٹرو لائٹ نہیں ہوتا اگر بیٹری کو ریکری بھی ہو جائے تو الیکٹرو لائٹ لیک نہیں کرتا۔
- 2- ان بیٹریوں کو کسی بھی پوزیشن پر رکھ کر استعمال کیا جاسکتا ہے حتیٰ کہ ان بیٹریوں کو الٹا رکھ کر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- 3- ان بیٹریوں میں Corrosion پیدا نہیں ہوتا۔
- 4- ان بیٹریوں کی مینیٹیننس بہت کم ہے۔ کیونکہ ان بیٹریوں سے الیکٹرو لائٹ ضائع نہیں ہوتا۔
- 5- روایتی بیٹریوں کی نسبت ان کی لائف چار گنا زیادہ ہوتی ہے۔
- 6- Deep Cycling کا عمل ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔
- 7- ان کا کولڈ کریٹک ریٹ 800 ایمپیئر سے زیادہ ہوتا ہے۔
- 8- ری کمینیشن بیٹریوں میں مثبت پلیٹ سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس اور منفی پلیٹ سے خارج ہونے والی ہائیڈروجن گیس آپس میں مل کر پانی بناتی ہیں جو بیٹری میں نمی برقرار رکھنے میں معاون ہوتا ہے ری کمینیشن بیٹریوں میں الیکٹرو لائٹ سلوشن سپریٹران اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ پوزیٹو پلیٹوں پر پیدا ہونے والی آکسیجن پریشرائزڈ Sealing Vents کی وجہ سے بیٹری سیل کے اندر ہی رہتی ہے اور یہ آکسیجن Gel الیکٹرو لائٹ میں سے گزرتی ہوئی منفی پلیٹوں کی طرف چلی جاتی ہے۔

Absorbed Glass Mat Batteries (AGM)

ری کمینیشن بیٹریوں کی ایک قسم (Absorbed) گلاس میٹ کہلاتی ہے۔ ان بیٹریوں میں Gel کی بجائے مرطوب فابریک گلاس کو الیکٹرو لائٹ اور سپریٹر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ بیٹری کی لیڈ پلیٹوں کے درمیان میں میٹ سینڈ وچ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پلیٹیں خالص لیڈ کی بنائی جاتی ہیں اور 6 سیل کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ پریس فٹ ہوتی ہیں۔ ان پلیٹوں کو آپس میں چھونے سے بچانے کے لئے ان کے درمیان میں شیشے کے بنے اور تیزاب میں بھیکے ہوئے مسام دار سپریٹر استعمال کئے جاتے ہیں۔ ہریسل بیٹری کیس میں بنے اپنے ہی سلنڈر کے اندر بند ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک Sealed بیٹری حاصل ہوتی ہے۔ بیٹری کے نارمل چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے دوران ہائیڈروجن اور آکسیجن بیٹری کے اندر ہی موجود رہتے ہیں اور یہ آپس میں مل کر پانی بناتے ہیں۔ اور یہ پانی سپریٹر کو مرطوب رکھتا ہے۔ ان بیٹریوں میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ری کمینیشن بیٹریوں کے برعکس AGM بیٹریوں پر وائٹنیشن اور کمپریشن کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کاری چارج ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور ان کی اندرونی رزسٹنس بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آؤٹ پٹ زیادہ ہوتی ہے۔

والورگیولیٹڈ بیٹریاں (Valve Regulated Batteries)

تمام ری کمینیشن بیٹریوں کی جماعت بندی والورگیولیٹڈ کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کے سیفٹی والوز ہوتے ہیں جو بیٹری کیس کے اندرونی پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ والوز صرف اس وقت کھلتا ہے جب بیٹری کے اندر موجود اضافی پریشر کو خارج کرنا ہو۔ عام حالات میں یہ والوز بند رہتا ہے اور بیٹری کو سیلڈ رکھتا ہے۔ ایک والورگیولیٹڈ لیڈ ایسڈ (VRLA) بیٹری ری کمینیشن کی ایک اور قسم ہے جس میں آکسیجن مثبت پلیٹ میں پیدا ہوتی ہے۔ ان پلیٹوں کے گرد پیدا ہونے والی آکسیجن منفی پلیٹوں میں جذب ہوتی رہتی ہے۔ منفی پلیٹوں کے گرد پیدا ہونے والی ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ مل کر پانی بناتی ہے جو دوبارہ الیکٹرو لائٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔

VRLA بیٹری میں استعمال ہونے والا بیٹری پلیٹ گرڈ لیڈ، نیکیلیئم الائیڈ کا بنایا جاتا ہے جس میں مثبت پلیٹ کا ایکٹیو میٹریل لیڈ ڈائی آکسائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جب کہ منفی پلیٹ کا ایکٹیو میٹریل (Spongy) لیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان پلیٹوں کے درمیان میں استعمال ہونے والے سپریٹر گلاس فائبر فیکرک کے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں استعمال ہونے والا الیکٹرو لائٹ سلفیورک ایسڈ سے تیار کیا جاتا ہے۔ سپریٹر اس الیکٹرو لائٹ کو جذب کر لیتے ہیں۔

لیتھیم آئن بیٹریاں (Lithium Ions Batteries)

ری چارج ایبل لیتھیم Based بیٹریاں بھی نکل Based بیٹریوں کی طرح ہیں۔ اس بیٹری کی یہ خوبی ہے کہ اس کی انرجی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میموری ایفیکٹ بہت محدود ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ماحول دوست بیٹری ہے۔

لیکن ان بیٹریوں کی یہ خامی ہے کہ یہ الگھی میٹڈ ہوتی ہیں اور پانی اور ہوا کی موجودگی میں بہت جلد Oxidized ہو جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے لیتھیم کو بہت آسانی سے آگ لگ جاتی ہے۔ یہ ہوا اور پانی کی موجودگی میں ہلکے دھماکے سے جلتی ہے۔ لیتھیم میٹل کو بہت جلد زنگ لگ جاتا ہے۔

لیتھیم آئن بیٹری کا اینوڈ الیکٹروڈ گریفائٹ کا بنا ہوتا ہے جب کہ کیتھوڈ الیکٹروڈ گریفائٹ اور لیتھیم الائے آکسائیڈ کا بنا ہوتا ہے۔ جو مسائل لیتھیم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کے پیش نظر لیتھیم آئن بیٹری میں مختلف اقسام کے لیتھیم کمپاؤنڈ مرکبات استعمال کئے جاتے ہیں۔

میکانیکل لیتھیم آئن بیٹری ہائبرڈ گاڑیوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو NiMH بیٹری کی نسبت دو گنے وقت تک توانائی مہیا کرتی ہے۔ الیکٹرولائیٹ کے لئے لیتھیم سالٹ کو مائع میں مکس کیا جاتا ہے۔ سپر ایٹر کے لئے (Polythylene) کی تہہ استعمال ہوتی ہے۔ جو سیلوں کے اندر موجود پلٹینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتی۔ جس کے نتیجے میں الیکٹرووز سے انٹر علیحدہ ہوتے ہیں جو سیل کے اندر آئیز کو حرکت کرنے دیتے ہیں۔ بہت سے دوسرے ری چارج ایبل سیلوں کی طرح آئنز اس وقت اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف چلتے ہیں جب سیل الیکٹرک انرجی مہیا کرتے ہیں اور ری چارجنگ کے دوران آئنز دوبارہ کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف چلتے ہیں۔

الٹرا کپیسٹرز (Ultra Capacitors)

الٹرا کپیسٹر ز ایسے کپیسٹرز ہوتے ہیں جن میں استعمال ہونے والے الیکٹروڈز کا سطحی رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان الیکٹروڈز کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ روایتی کپیسٹر ڈائی الیکٹرک استعمال ہوتا ہے جب کہ الٹرا کپیسٹر میں الیکٹرولائیٹ استعمال ہوتا ہے۔ الٹرا کپیسٹر میں الیکٹروڈ اور الیکٹرولائیٹ کی باؤنڈری پر الیکٹرک انرجی سٹور ہوتی ہے۔ اگرچہ الٹرا کپیسٹر ایک الیکٹروکیمیکل ڈیوائس ہے لیکن اس میں انرجی سٹور کرنے کے لئے کوئی کیمیکل ریکشن نہیں ہوتا۔ اس لئے اسے ایک الیکٹروسٹیٹک ڈیوائس کہا جاتا ہے۔ الٹرا کپیسٹر ڈیزائن کی وجہ سے اس کی کپیسٹنس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی کپیسٹنس 500 فیوڈے تک ہو جاتی ہے۔

الٹرا کپیسٹر کا استعمال ہائبرڈ اور الیکٹرک وہیکل میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا عمل بہت تیز ہوتا ہے۔ اس کی اس خوبی کی وجہ سے اسے الیکٹرک موٹروں کو بوسٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ الیکٹرک موٹروں کو اس وقت بوسٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جب ہیوی لوڈ پر گاڑی کو تیزی سے حرکت دینے کی ضرورت ہو۔ الٹرا کپیسٹر ری جنریٹو بریکنگ کے دوران بھی توانائی کو سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

نکل کیڈیم (NI Cad) بیٹریاں (Nickel Cadmium Batteries)

نکل کیڈیم بیٹریاں ہائبرڈ گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان بیٹریوں میں ڈیپ سائیکل کو برداشت کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کی تیاری میں کم لاگت آتی ہے یہ زیادہ دیر پا ہوتی ہیں اور یہ بیٹریاں اس وقت بہت اچھی کارکردگی دکھاتی ہیں۔ جب بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہو۔ لیکن ان بیٹریوں میں یہ خامی ہے کہ ان بیٹریوں کی تیاری میں زہریلی دھاتیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی انرجی ڈینسٹی کم ہوتی ہے۔ اگر انہیں کچھ وقت کے لئے استعمال نہ کیا جائے تو انہیں چارج کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ میموری ایفیکٹ کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ میموری ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ بیٹری اس قابل نہیں ہوتی کہ دوبارہ مکمل چارج ہو سکے۔ کیونکہ اس کو اپنا ری چارج لیول یاد ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے بیٹری لو چارج حالت میں رہتی ہے۔ کیونکہ بیٹری دوبارہ چارج ہونے سے پہلے مکمل ڈسچارج نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر بیٹری ایک تسلسل کے ساتھ اس وقت چارج ہوتی رہے جب وہ 50% ڈسچارج ہوتی ہے تو اس صورت میں بیٹری 50 فی صد چارج کو قبول کرے گی۔ اور 50 فی صد سے زیادہ چارج قبول نہیں کرے گی۔

نکل میٹل ہائیڈرائڈ بیٹریاں (Nickel Metal Hydride Batteries)

سیلڈ نکل میٹل ہائیڈرائڈ (Ni-MH) بیٹری ٹیکنالوجی ہائبرڈ سسٹم کے لئے متعارف کروائی گئی ہے جو ہائی پاور زیادہ وقت تک مہیا کرتی ہے۔ ہائبرڈ سسٹم چارجنگ اور ڈسچارجنگ کی شرح کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے HV بیٹری کو کانسٹنٹ سٹیٹ آف چارج (SOC) پر رکھتا ہے۔

NiMH نے بہت جلد نکل کیڈیم بیٹریوں کی جگہ لے لی۔ کیونکہ NiMH بیٹریاں زیادہ ماحول دوست بیٹریاں ہیں۔ NiMH بیٹریوں کی نسبت زیادہ انرجی ڈینسٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسے ہیوی لوڈ پر رکھا جائے تو اس کی کرنٹ کپسیٹی کم ہوتی ہے۔ اس وقت NiMH بیٹریاں ہائبرڈ گاڑیوں میں استعمال ہونے والی سب سے مقبول بیٹری بن گئی ہے لیکن ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل مینوفیکچر کے سامنے NiMH کو استعمال کرنے سے متعلق یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ان بیٹریوں کی لائف کم ہوتی ہے۔ سروس لائف اس وقت متاثر ہوتی ہے جب استعمال کے دوران بیٹری مکمل چارج اور ڈسچارج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ NiMH کے سیلوں کو چارج کرنے کے دوران حرارت پیدا ہوتی ہے اور انہیں چارج کرنے کے لئے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ NiMH بیٹریوں کی سروس لائف عام طور پر آٹھ سال مقرر کی جاتی ہے۔

NiMH بیٹری میں استعمال ہونے والا کیتھوڈ الیکٹروڈ فائبر میش (Mesh) ہوتا ہے جو نکل ہائیڈروآکسائیڈ پر مشتمل ہوتا ہے جب کہ اینوڈ الیکٹروڈ ہائیڈروجن کو

جذب کرنے والے دھاتی الائے سے بنایا جاتا ہے زیادہ تر الائے مرکب ہوتے ہیں جس میں دو یا تین دھاتیں ہوتی ہیں۔ ان بیٹریوں کی پلیٹوں کو تیار کرنے کے لئے درج ذیل میٹریل استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان میں ٹائٹیم، ونیڈیم، زرنکونیم، نکل، کوبالٹ، میگنیز اور ایلومینیم شامل ہیں۔ پلیٹوں کے درمیان میں جو سپر میٹر رکھے جاتے ہیں ان کو فابریس سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ سپر میٹر Equeous اور الکلائین الیکٹرو لائٹ KOH میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ سیل کے اجزاء کو ایک دھاتی ہاؤزنگ میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ بیٹری سیل میں بننے والی گیسوں کے اخراج کے لئے سیل کو پروینٹ پلگ لگے ہوتے ہیں۔

جب بیٹری پر الیکٹرک لوڈ ڈالا جاتا ہے اور بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو ہائیڈروجن اینوڈ سے کیتھوڈ الیکٹروڈ کی طرف حرکت کرتی ہے۔ چونکہ الیکٹرو لائٹ ایک الیکٹروڈ سے دوسرے الیکٹروڈ کی طرف جانے والے آئنز کی منتقلی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کیمیائی عمل میں کوئی متحرک کردار سرانجام نہیں دیتا ہے جب سیل کو ری چارج کیا جاتا ہے تو ہائیڈروجن کیتھوڈ الیکٹروڈ سے اینوڈ الیکٹروڈ کو منتقل ہوتی ہے۔

ان سیلوں کو سلنڈر ریکل یا Prismatic شکل میں بنایا جاتا ہے۔ آجکل ہائبرڈ گاڑیوں میں دونوں طرح کے ڈیزائن استعمال ہوتے ہیں۔ Prismatic ڈیزائن کم جگہ گھیرتا ہے لیکن اس کی انرجی سٹور کرنے کی صلاحیت بھی سلنڈر ریکل ڈیزائن کی نسبت کم ہوتی ہے۔ ایک 300 ولٹ کی بیٹری میں 240 سیل ہوتے ہیں ہر سیل 1.2 ولٹ مہیا کرتا ہے ان سیلوں کو ماڈیول کی شکل میں بنایا جاتا ہے ہر ماڈیول میں چھ سیل ہوتے ہیں۔ ہر ماڈیول 7.2 ولٹ کی انفرادی بیٹری کا کام کرتا ہے ماڈیول کو سلسلے وار جوڑ کر ٹول وولٹیج حاصل کئے جاتے ہیں۔ ٹیوٹا Prius ماڈل کے ابتدائی ماڈلز میں 38 ماڈیولز کو دو ہولڈرز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ان کو آپس میں سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے اس لئے HV بیٹری میں ٹول 228 سیل ہوتے ہیں اور ان کی وولٹیج 273.6 ولٹ ہوتی ہے۔

2004ء ماڈل اور اس کے بعد کے ماڈلز میں 28 ماڈیولز کو جوڑا جاتا ہے جس کی وولٹیج 201.6 ولٹ ہوتی ہے سیلوں کو آپس میں دو جگہوں سے جوڑا جاتا ہے تاکہ بیٹری کی اندرونی رزسٹنس کم ہو جائے HV بیٹری کی الیکٹروڈ پلیٹس مسامدار نکل اور نیکل ہائیڈرائڈ آلات سے بنائی جاتی ہیں۔

بیٹری ریٹنگ (Battery Rating)

بیٹری ریٹنگ سے مراد یہ ہے کہ بیٹری کرنٹ کی کتنی مقدار مہیا کرتی ہے۔ اس کا انحصار پلیٹ کے رقبے، متحرک پلیٹ میٹریل کے حجم اور الیکٹرو لائٹ کی مقدار اور طاقت پر ہوتا ہے یہ جو فیئرز بیٹری Capacity پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں ہر سیل میں پلیٹس کی تعداد، پلیٹس کا سائز اور موٹائی، سیل کے سائز اور الیکٹرو لائٹ کی مقدار پر ہوتا ہے۔

بیٹری کپیسٹی میں ریٹنگ کا تعین (Rating Determination in Battery Capacity)

Reserve Capacity اس سے مراد منٹوں میں وقت کا وہ وقفہ جس میں ایک مکمل چارج بیٹری 80 ڈگری فارن ہیتھ پر 125 ایمپیر مہیا کرتی ہے ایک مخصوص 125 Rating ایمپیر مہیا کرتی ہے ایک مخصوص 125 Rating منٹس ہوں گے کچھ انجینئرز ایمپیرز Hours کی اکائی استعمال کرتے ہیں وہ ایمپیرز کو گھنٹوں کے ساتھ ضرب دیتے ہیں۔

کولڈ کریٹنگ ریٹ (Cold Cranking Rate)

یہ Rating دو درجہ حرارت پر لی جاتی ہے۔ ایک Rating میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صفر ڈگری فارن ہیتھ پر ایک بیٹری 30 سیکنڈ تک کتنے ایمپیر مہیا کر سکتی ہے تا وقتیکہ ہر سیل کے وولٹیج 1.2 ولٹ سے کم نہ ہوں وہ بیٹری جس کی Reserve کپیسٹی 125 منٹ ہے وہ 430 ایمپیر مہیا کر سکتی ہے دوسری کولڈ کریٹنگ ریٹ 20 ڈگری فارن ہیتھ پر لی جاتی ہے اس درجہ حرارت پر آخری وولٹیج 1.0 ولٹ فی سیل سے کم نہیں ہونا چاہیے۔

کولڈ کریٹنگ ایمپیر (Cold Cranking Ampere)

کولڈ کریٹنگ ریٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر و ڈگری فارن ہائیت پر ایک بیٹری 30 سیکنڈ تک کتنا کرنٹ مہیا کر سکتی ہے جب کے ہر سیل کے وولٹیج 1.2 ولٹ سے کم نہ ہوں یا بیٹری کی وولٹیج 7.2 سے کم نہ ہو۔ آٹوموبائل فیلڈ میں استعمال ہونے والی بیٹری کی کولڈ کریٹنگ ریٹ 350 سے 600 ایمپیر کے درمیان ہوتی ہے۔

ریزرو کپیسٹی ریٹنگ (Reserve Capacity Rating)

ریزرو کپیسٹی ریٹنگ سے مراد منٹوں میں وہ وقفہ ہے جس دوران بیٹری 25 ایمپیر زنی منٹ مہیا کر سکتی ہے جبکہ اس دوران ہر سیل کے وولٹیج ہر سیل کے وولٹیج 1.75 ولٹ سے کم نہ ہوں یہ ٹیسٹ اس وقت کیا جاتا ہے جب بیٹری مکمل چارج ہو اور بیٹری کا درجہ حرارت 80 ڈگری فارن ہائیت ہو ریزرو کپیسٹی ریٹنگ 55 سے 115 منٹ ہوتا ہے۔

ایمپیر اور ریٹنگ (Ampere and Rating)

ایمپیر اور ریٹنگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک بیٹری 20 گھنٹوں تک کتنا کرنٹ مہیا کر سکتی ہے جب کہ اس دوران سیل وولٹیج 1.75 ولٹ سے کم نہ ہو یا بیٹری وولٹیج 10.5 ولٹ سے کم نہ ہو مثلاً اگر ایک بیٹری 5 ایمپیر 20 گھنٹہ تک مہیا کرتی ہے تو اس بیٹری کی ایمپیر اور ریٹنگ 20X5=100 amp hour ہوگی۔

پاور واٹ ریٹنگ (Power Watt Rating)

پاور ریٹنگ صفر ڈگری فارن ہائیٹ پر مہیا کردہ کرنٹ اور دستیاب برقی دباؤ کا حاصل ضرب ہوتا ہے واٹ یا پاور بیٹری ریٹنگ عام طور پر 2000 سے 4000 واٹ کے درمیان ہوتی ہے۔

بیٹری میں پڑنے والے نقص کو تلاش کرنا اور درست کرنا (Find and Fix Problems in Battery)

جب بیٹری میں کرنٹ مہیا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹری ناکارہ ہو گئی ہے۔ جب بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے تو بیٹری کی پلیٹیں پھلتی ہیں اور جب بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو اسکی پلیٹیں سکڑتی ہیں بیٹری پلیٹوں کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے اس پر موجود ایکٹیو میٹریل بیٹری پلیٹوں سے جھڑتا رہتا ہے۔ جس سے پلیٹوں کے چارج اور ڈسچارج کرنے کی کپیسٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ پلیٹوں سے گرنے والا ایکٹیو میٹریل بیٹری کنٹینر کے پینڈے پر جمع ہوتا رہتا ہے اور پلیٹوں کے درمیان شارٹ سرکٹ کا سبب بنتا ہے۔

گرم موسم میں بیٹری کے ناکارہ ہونے کی وجہ مثبت پلیٹ گرڈ کا پھولنا اور زنگ الودہ ہو جانا ہے اور منفی پلیٹوں کا سکڑنا ہے۔ پلیٹوں کا بھاری ہو جانا اور پانی کا ضائع ہو جانا شامل ہے۔

بیٹری کے ناکارہ ہونے کی بڑی وجوہات میں بیٹری پر ڈسچارج لوڈ ڈالنا، حرارت و ایئریشن بیٹری کو کوئیک چارج کرنا اور اور چارجنگ ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بیٹری جلد ناکارہ ہو جاتی ہیں۔

بیٹری کے ناکارہ ہونے کی 50% وجوہات بیٹری کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے ہے کیونکہ نارمل چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے دوران الیکٹرولائٹ میں موجود پانی H_2O کی شکل میں تبدیل ہو کر ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اگر بیٹری میں مناسب وقفوں کے بعد الیکٹرولائٹ کا لیول چیک نہ کیا جائے اور اس کو پورا نہ کیا جائے تو بیٹری سیلوں میں الیکٹرولائٹ کی وجہ سے بیٹری سیل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر انجن کمپارٹمنٹ میں درجہ حرارت زیادہ ہے تو اس صورت میں الیکٹرولائٹ جلد خشک ہو جاتا ہے اور بیٹری پلیٹیں زیادہ پھولتی ہیں۔ اور چارجنگ کی وجہ سے بھی بیٹری کی مثبت پلیٹیں زیادہ پھولتی ہیں جو بیٹری گرڈ کو ٹیڑھا کر دیتی ہیں جس سے بیٹری کنٹینر ٹوٹ جاتے ہیں اور بیٹری ناکارہ ہو جاتی ہے۔

بیٹری کو زیادہ عرصہ تک بغیر چارج کے رکھنے کی وجہ سے بیٹری کی پلیٹوں کے اوپر سلفیٹ کی تہہ جم جاتی ہے جب یہ تہہ زیادہ عرصے تک جمی رہے تو یہ اتنی ہارڈ ہو جاتی ہے کہ بیٹری کو چارج کرنے پر پلیٹوں سے الیکٹرولائٹ میں منتقل نہیں ہوتی اور بیٹری ناکارہ ہو جاتی ہے۔

بیٹری کی حالت چیک کرنا (Checking the Condition of Battery)

ہائیڈرو میٹر بیٹری الیکٹرولائٹ کی کثافت اضافی ماپنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور الیکٹرولائٹ کی کثافت بیٹری کی حالت کو ظاہر کرتی ہے الیکٹرولائٹ کی مختلف کثافت اور بیٹری کی حالت نیچے دکھائی گئی ہے:

1.265-1.299	FULL CHARGED BATTERY
1.235-1.265	THREE FOURTH CHARGED
1.205-1.235	HALF CHARGED
1.170-1.205	ONE FOURTH CHARGED
1.140-1.170	BARELY OPERATIVE
1.110-1.140	COMPLETELY DISCHARGED

اگر کسی سیل میں 25 سے 50 پوائنٹس کا فرق آئے یعنی اس سیل کی گریوٹی دوسرے سیلوں سے اتنی کم ہو تو اس پر یہ سیل میں کوئی نقص ہے چند پوائنٹس کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

درجہ حرارت سے گریوٹی میں فرق (Difference in Gravity Due to Temperature)

جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چارج کی مختلف حالتیں کثافت اضافی پر اثر انداز ہوتی ہیں اسی طرح درجہ حرارت بھی کثافت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب مائع ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ گاڑھا ہوتا ہے اور اس کی کثافت بڑھ جاتی ہے۔ جب مائع کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کی گریوٹی کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے گریوٹی ماپتے وقت درجہ حرارت بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اگر درجہ حرارت معیاری درجہ حرارت 80 ڈگری فارن ہائیٹ سے کم یا زیادہ ہے تو ہر 10 ڈگری فارن ہائیٹ پر 4 پوائنٹ یا 0.004 کا فرق جمع یا منفی کرنا پڑے گا۔ مثلاً 120 ڈگری فارن پر اگر گریوٹی 1.250 ہے تو درست ریڈنگ کے لئے $0.016 \times 4 = 0.004$ جمع کرنا ہوگا۔

سلفیڈ بیٹری کی چارجنگ (Charging Sulfated Battery)

اگر بیٹری کچھ عرصہ بغیر توجہ کے پڑی رہے تو یہ اس حد تک سلفیڈ (Sulfated) ہو جاتی ہے کہ اس کو عام طریقے سے چارج نہیں کیا جاسکتا یہ تقریباً تباہ ہو چکی ہوتی ہے ایسی بیٹری کو 2 سے 3 ایمپیر پر 60 سے 100 گھنٹے چارج کریں اور پھر دیکھیں کہ بیٹری چارج ہونا شروع ہوئی۔ بہت سے انجینئر پانی سے علاج کو ترجیح دیتے ہیں اس میں الیکٹرولائٹ نکال بیٹری میں کشید شدہ (Distilled) واٹر ڈالتے ہیں۔

بیٹری میں ڈوپنگ کرنا (Doping in Battery)

کبھی کبھار بیٹری میں الیکٹرولائٹ ڈالنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ تیزاب چھینٹوں یا کسی اور وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے لیکن الیکٹرولائٹ کے علاوہ کسی قسم کے کیمیکل یا ڈوپس (Dopes) وغیرہ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے کچھ کیمیکل بیٹری کو قوی طور پر فائدہ دیتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد بیٹری مکمل تباہ ہو جاتی ہے۔

بیٹری کو چارج کرنے کے طریقے (Ways of Charging Battery's)

بیٹری کو چارج کرنے کے تین طریقے ہیں:

(1) کانسنٹ کرنٹ میٹھڈ (2) کانسنٹ وولٹیج میٹھڈ (3) کونیک چارج میٹھڈ

کانسنٹ کرنٹ میٹھڈ (Constant Current Method)

مستقل کرنٹ چارجر میں AC کو DC کرنٹ میں تبدیل کرنے کے لئے کاپر آکسائیڈ یا کسی دوسری کیمیکل ڈسک سے تیار کردہ ریکٹی فائر استعمال کیا جاتا ہے۔ چارجر میں ایک (Rhostate) استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کی مدد سے بیٹری کو مہیا کئے جانے والے کرنٹ کی مقدار کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔

کانسنٹ وولٹیج میٹھڈ (Constant Charging Methods)

مستقل پونیشل چارجر اس اصول پر کام کرتا ہے کہ جیسے جیسے بیٹری چارج ہوتی جائے ویسے ویسے وولٹیج بڑھتے جائیں۔ یہ چارجر ایک موٹر جنریٹریٹ پر مشتمل ہوتا ہے موٹر AC کرنٹ سے چلتی ہے اور ایک جنریٹر کو چلاتی ہے۔ جو 6 وولٹ بیٹریوں کے لئے 7.5 وولٹ Rating اور 12 وولٹ بیٹریوں کے لئے 15 وولٹ Rating مہیا کرتا ہے۔ جب ایک ڈسچارج بیٹری جنریٹر کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو بہت زیادہ کرنٹ بیٹری کو جاتا ہے۔ جب بیٹری چارج ہونے کے قریب ہوتی ہے تو بیٹری کے ٹرمینل وولٹیج میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بیٹری کو کرنٹ کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جب بیٹری مکمل چارج ہو جاتی ہے تو بہت معمولی کرنٹ جاتا ہے۔

کونیک چارجنگ میٹھڈ (Quick Charging Methods)

کونیک چارجر 30 سے 45 منٹ تک بیٹری کو 100 ایمپیر تک کی مقدار پر چارج کرتا ہے اتنے وقفے میں بیٹری مناسب حد تک چارج ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت بھی ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھے گا کونیک چارجنگ کا طریقہ بظاہر نقصان دہ نہیں لگتا لیکن بیٹری الیکٹرولائٹ کا 125 ڈگری فارن ہیت سے زیادہ درجہ حرارت اور کرنٹ کی زیادہ مقدار دونوں لبر بیٹری کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کونیک چارجر سے بیٹری مکمل چارج نہیں ہوتی۔

بیٹری کے پرالیم (Problems of Battery)

(Plucked off)

Plucked off سے مراد بیٹری پلٹوں کے ایکٹو میٹریل کا پتلی پتلی سٹرپ کی صورت میں پلٹوں سے علیحدہ ہونا۔ ایکٹو میٹریل سے میٹریل کے علیحدہ ہونے کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب بیٹری میں چارجنگ اور ڈسچارجنگ کا عمل ہوتا ہے بیٹری کے چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے عمل کے دوران بیٹری پلٹیں پھیلتی اور سکڑتی ہیں جس کے دوران پلٹوں پر لگا میٹریل پلٹوں سے گرتا رہتا ہے۔ یہی میٹریل بیٹری کے پینڈے میں جمع ہوتا رہتا ہے اور پلٹوں کے شارٹ سرکٹ کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پلٹوں پر موجود ایکٹو میٹریل میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور ان کی کرنٹ سنور کرنے کے کپسٹی کم ہو جاتی ہے۔

(Overcharging)

جب آلٹرنیٹر کے ریگولیٹر میں نقص پیدا ہو جائے تو بیٹری اور چارج ہونے لگتی ہے اور چارج کی صورت میں بیٹری الیکٹرولائٹ بہت تیزی سے بخارات میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ جس کی وجہ سے بیٹری میں بار بار پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ بیٹری کو چارج کرنے کے دوران بیٹری کی پلٹوں پر موجود سلفیٹ ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر H_2SO_4 بنا جاتا ہے اور مثبت پلٹوں پر لیڈ آکسائیڈ کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب مثبت پلٹیں مکمل طور پر لیڈ پر آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو اور چارجنگ کی وجہ سے مزید آکسیجن پلٹیں کے اندر داخل ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے پلٹیں نارمل سائز سے زیادہ پھول جاتی ہیں۔ اور پلٹوں کا یہ پھیلاؤ بیٹری باکس کے کور اور کنٹینر کے باہر کی طرف پھیلاؤ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اضافی آکسیجن پلٹیں کے سٹریکچر پر اثر انداز ہوتا ہے اور پلٹیں ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اور یہ ٹیڑھی پلٹیں سپر ہیٹر کو توڑتی ہوئی خفی پلٹیں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جس سے بیٹری کے اندر شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور بیٹری نا کارہ ہو جاتی ہے۔ مثبت پلٹوں کی نسبت اور چارجنگ کا اثر خفی پلٹوں پر کم ہوتا ہے اور چارجنگ کی وجہ سے منفی پلٹیں بہت سخت اور ٹھوس ہو جاتی ہیں۔

(Cycling Failure)

(Cycling Failure) ایک نارمل عمل ہے جب بیٹری میں چارجنگ اور ڈسچارجنگ کا عمل ہوتا ہے تو بیٹری پلٹس بھیلی اور سکڑتی ہیں۔ جس کی وجہ سے پلٹوں پر موجود ایکٹیو میٹریل باریک باریک سٹریپ کی صورت میں گرتا رہتا ہے جسے (Plucking Off) ہوتے ہیں۔ یہ میٹریل بیٹری باکس کے پینڈے میں جمع ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہی ایکٹیو میٹریل مثبت اور منفی پلٹوں کے درمیان شارٹ سرکٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے بیٹری سیل ناکارہ ہو جاتے ہیں

بیٹری کا سلفیٹ ہو جانا (Sulphation of Battery)

جب بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو مثبت اور منفی پلٹوں کا ایکٹیو میٹریل لیڈ سلفیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر بیٹری کو مناسب وقت کے اندر دوبارہ چارج کر لیا جائے تو بیٹری بغیر کسی مشکل کے آسانی سے ایکٹیو میٹریل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بیٹری کو زیادہ عرصہ تک بغیر چارج کے رہنے دیا جائے تو لیڈ سلفیٹ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ان کو چارج کرنے پر سلفیٹ پلٹوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ پلٹوں کے اوپر سلفیٹ کے مستقل طور پر جمع جانے کا عمل سلفیشن (Sulphation) کہلاتا ہے۔ اور سلفیشن کی وجہ سے بیٹری مستقل طور پر ناکارہ ہو جاتی ہے

الیکٹرولائٹ تیار کرنا (Preparation of Electrolyte)

الیکٹرولائٹ پانی اور گندھک کے تیزاب کا کچھ ہوتا ہے اس میں 60 فیصد پانی اور 40 فیصد گندھک کا تیزاب ہوتا ہے۔

الیکٹرولائٹ تیار کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:

- 1- شیشے یا پلاسٹک کے برتن میں کشید شدہ (Distilled Water) پانی مطلوبہ مقدار میں ڈالیں۔
- 2- اب پانی کے تناسب سے گندھک کا تیزاب اس پانی میں آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں اور پانی کو شیشے یا پلاسٹک کے راڈ سے ہلاتے جائیں کیونکہ جب تیزاب پانی میں ڈالتے ہیں تو حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ہلانے سے حرارت کم ہوتی جاتی ہے۔
- 3- جب تمام تیزاب پانی میں شامل ہو جائے تو تھوڑی دیر تک الیکٹرولائٹ کو پڑا رہنے دیں۔ جب الیکٹرولائٹ ٹھنڈا ہو جائے تو ہائیڈرو میٹر سے الیکٹرولائٹ کی کثافت اضافی مائیں۔ یہ تقریباً 1.300 ہونی چاہیے اگر کثافت اضافی زیادہ سے ہے تو پانی شامل کریں اور اگر کثافت اضافی کم ہے تو تیزاب شامل کریں۔

احتیاط:

- 1- الیکٹرولائٹ تیار کرنے کے لئے ہمیشہ شیشے یا پلاسٹک کے برتن استعمال کریں۔ دھاتوں کے برتن گندھک کے تیزاب کے ساتھ کیمیائی رد عمل کرتے ہیں۔
- 2- ہمیشہ پانی میں تیزاب ڈالیں کبھی تیزاب میں پانی نہ ڈالیں کیونکہ تیزاب میں پانی ڈالنے میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے جو آپ کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
- 3- الیکٹرولائٹ کی کثافت اضافی الیکٹرولائٹ کے ٹھنڈا ہونے پر مائیں کیونکہ گرم الیکٹرولائٹ کی کثافت اضافی کم ہوتی ہے۔
- 4- بیٹریوں میں بھی الیکٹرولائٹ ڈالتے وقت پلاسٹک کا برتن اور پلاسٹک کی کیف استعمال کریں۔

بیٹری میں شارٹ سرکٹ کی وجوہات (Reasons of Short Circuiting in Battery)

بیٹری کو گاڑی میں رکھنے کے بعد گاڑی کی وائرنگ میں لگے ٹرمینلز کا بغور معائنہ کر لینا چاہئے۔ منفی اور مثبت ٹرمینلز کی نشاندہی کر لینی چاہئے۔ منفی ٹرمینل کو بیٹری کے منفی ٹرمینل پوسٹ پر لگانا چاہئے اور مثبت ٹرمینل کو بیٹری کے مثبت ٹرمینل پوسٹ پر لگانا چاہئے۔ مثبت اور منفی ٹرمینل کی پہچان کا آسان طریقہ ہے کہ منفی ٹرمینل والی تار قریب ہی کار کی باڈی کے ساتھ کہیں گراؤ نہ ہوگی اور مثبت ٹرمینل میں سے نکلنے والی بڑی/موثر تار براہ راست شارٹ موٹر سے جڑی ہوئی ہوگی۔ ٹرمینل کو بیٹری کے مخالف پوسٹوں پر لگانے سے بیٹری شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے اور فوری تاریں علیحدہ نہ کی جائیں تو پوری گاڑی آگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔

گاڑی میں ننگی تاروں کے نقصانات (Disadvantages of Un-Insulated Wires in Vehicle)

گاڑی کے اندر تمام تاروں کا انسولید ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مثبت ٹرمینل والی تار کانگہ حصہ گاڑی کے کسی بھی میٹل باڈی سے ٹچ کر جائے تو سپارک پیدا ہوگا اگر وہ حصہ باڈی سے فوراً علیحدہ نہ کیا جائے تو یہ سپارک آگ کی شکل اختیار کر کے پوری گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 1:

(Remove and Refit the Battery from Vehicle)

بیٹری کو گاڑی سے علیحدہ کرنا اور نصب کرنا

ٹولز:

اوپن اینڈ سیپیر، کمبیشن پلاز، ٹرمینل پلر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں اور انجن بوٹ کو اوپر اٹھائیں۔
- 2- بیٹری کے منفی ٹرمینل پر لگے نٹ کو ڈھیلا کریں اور منفی ٹرمینل کو بیٹری ٹرمینل پلکے کی مدد سے ٹرمینل پوسٹ سے علیحدہ کریں۔
- 3- بیٹری کے مثبت ٹرمینل پر لگے نٹ کو ڈھیلا کریں کہ مثبت ٹرمینل کو ٹرمینل پلکی کی مدد سے ٹرمینل پوسٹ سے علیحدہ کریں۔
- 4- بیٹری پر لگی ہولڈ ڈاؤن بریکٹ نٹس کو کھولیں اور بریکٹ کو بیٹری سے علیحدہ کریں۔
- 5- بیٹری کو گاڑی سے علیحدہ کریں۔
- 6- بیٹری کو گاڑی میں دوبارہ نصب کریں۔
- 7- بیٹری کے بریکٹ کو بیٹری پر لگائیں اور بولٹ ٹائپ کریں۔
- 8- مثبت ٹرمینل کو بیٹری کے مثبت ٹرمینل پوسٹ پر ٹائپ کریں۔
- 9- منفی ٹرمینل کو بیٹری کے منفی ٹرمینل پوسٹ پر ٹائپ کریں۔
- 10- ٹرمینلز کو ٹائپ کرنے کے بعد ٹرمینلز پر پٹرولیم جیلی لگائیں۔

احتیاط (Precaution)

- 1- ٹرمینل کھولتے وقت بیٹری کے منفی ٹرمینل کو پہلے کھولیں۔ اور فٹ کرتے وقت منفی ٹرمینل کو مثبت ٹرمینل کے ٹائپ کرنے کے بعد ٹائپ کریں۔
- 2- دونوں ٹرمینلز کو تختی سے ٹائپ کریں۔
- 3- سپینر کے رخ کا خیال رکھیں۔
- 4- بیٹری کے بریکٹ کو مناسب ٹائپ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 2:

ہائیڈرو میٹر کی مدد سے بیٹری الیکٹرولائٹ کی حالت چیک کرنا

(Checking Condition of Battery's Electrolyte using Hydrometer)

ٹولز:

ہائیڈرو میٹر، کمینیشن پلاز، ہائی میٹر، ٹیسٹ لیمپ۔

سامان:

بیٹری۔

ترتیب عمل:

- 1- بیٹری کو پہلے دینے گئے پریکٹیکل کے مطابق گاڑی سے علیحدہ کریں اور ہموار ٹیبل پر رکھیں۔
- 2- گرم پانی کے اندر بیٹنگ سوڈے کی تھوڑی سی مقدار ڈالیں اور اس کی مدد سے بیٹری کی بیرونی سطح کو دھوئیں۔
- 3- بیٹری کے ٹرمینلز کو دھوئیں اور بیٹری ہولڈ ڈاؤن بریکٹ کو دھوئیں۔
- 4- بیٹری ٹرمینلز کی اندرونی طرف لگے زنگ کو ٹرمینل واشر برش کی مدد سے صاف کریں۔
- 5- بیٹری ٹرمینل پوسٹ کو ابھری پیپر سے صاف کریں۔
- 6- وینٹ پلگ کھولیں۔
- 7- ہائیڈرو میٹر کے ربڑ بلب کو دبائیں۔
- 8- ہائیڈرو میٹر کی چھوٹی نالی کو سیل کے اندر ڈالیں۔
- 9- ربڑ بلب کو چھوڑ دیں۔
- 10- ہائیڈرو میٹر کو باہر نکال کر پڑھیں۔

- 11- اس طریقہ سے بیٹری کے تمام سیلز کے الیکٹرولائیٹ کا معائنہ کریں۔
- 12- اگر بیٹری کے تمام سیلز کی ریڈنگ 1.290 کے قریب ہے تو بیٹری مکمل چارج حالت میں ہے
- 13- اگر ریڈنگ 1.205 سے کم ہے تو بیٹری ہاف چارج ہے بیٹری کے ڈسچارج ہونے کی وجہ تلاش کریں۔
- 14- اگر تمام سیلز کی ریڈنگ یکساں ہے لیکن کسی ایک سیل کی ریڈنگ بہت کم ہے تو اس کی وجہ سیل کا خراب ہونا ہے بیٹری کو تبدیل کریں۔

احتیاط (Precaution)

- 1- ہائیڈرومیٹر کی نالی کو سیل کے اندر ڈالنے کے بعد ربڑ بلب کو نہ دبائیں۔
- 2- ذاتی حفاظتی آلات کا استعمال کریں۔
- 3- بیٹری کو شارٹ سرکٹ سے ہرگز چیک نہ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 3:

(Inspect & Change Ground/Earth Cable of Vehicle)

وہیکل کی گراؤنڈ کیبل کا معائنہ اور تبدیلی

ٹولز:

سپینر سیٹ، پلائر۔

سامان:

گاڑی جس کی تار تبدیل کرنی ہے۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈز لگائیں۔
- 3- منفی ٹرمینل کو بیٹری سے علیحدہ کریں۔
- 4- گراؤنڈ وائر کا معائنہ کریں۔
- 5- ٹرمینل کو کھولیں اس میں سے گراؤنڈ وائر کو علیحدہ کریں۔
- 6- گراؤنڈ وائر کا دوسرا سرا گاڑی کی باڈی کے ساتھ بولٹ کی مدد سے منسلک ہے اس کی نشاندہی کر کے علیحدہ کریں۔
- 7- نئی تار کو پہلے گاڑی کی باڈی کے ساتھ بولٹ کریں۔
- 8- تار کے دوسرے سرے کو منفی ٹرمینل میں نصب کریں۔
- 9- منفی ٹرمینل کو بیٹری کے منفی ٹرمینل پوسٹ پر نصب کریں۔
- 10- گاڑی کو اسٹارٹ کر کے چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

(Check Battery Performance by Aplying Load Tester)

لوڈ ٹیسٹر کے ذریعہ بیٹری کی کارکردگی کو جانچنا

ٹولز:

وولٹ میٹر، ایمپینر میٹر، بیٹری ٹیسٹر، ہائیڈرومیٹر۔

سامان:

بیٹری۔

ترتیب عمل:

- 1- بیٹری پر لگے ہوئے وینٹ پلگ کھولیں۔ ہائیڈرومیٹر سے محلول کا معائنہ کریں۔
- 2- وولٹ میٹر کی پازٹیو کے نشان والی تار کو بیٹری کے پازٹیو پول پر لگائیں۔
- 3- وولٹ میٹر کے نیگیو نشان والی تار کو بیٹری کے نیگیو پول پر لگائیں۔
- 4- بیٹری لوڈ ٹیسٹر کے دونوں کلیمپس کو بیٹری کے دونوں ٹرمینلز پر نصب کریں۔

5- لوڈ میٹر کی ناب کوگھا کر بیٹری پر مطلوبہ لوڈ ڈالیں۔

6- ایمپئیر میٹر پڑھیں۔

7- وولٹ میٹر پڑھیں۔

نتیجہ: بیٹری پر لوڈ ڈالنے کے بعد وولٹ میٹر پر ریڈنگ 9 وولٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے (برائے 12 وولٹ بیٹری) 6 وولٹ بیٹری کے لئے وولٹ میٹر کی ریڈنگ 4 یا 5 وولٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔

احتیاط (Precaution)

1- ایک وقت میں بیٹری پر 5 سینڈ سے زیادہ ویرلوڈ نہ ڈالیں۔

2- بیٹری پر بیٹری ایمپئیر بلور سے دوگنا لوڈ ڈالیں۔

3- ڈسچارج بیٹری پر یہ ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔

پریکٹیکل نمبر 5:

(Charging of Battery with Charger)

چارجر کی مدد سے بیٹری چارج کرنا

ٹولز:

سمپلر سیٹ، پلائر۔

سامان:

بیٹری، بیٹری چارجر، ہائیڈرو میٹر، ڈسٹلڈ واٹر۔

ترتیب عمل:

1- وینٹ پلگز کھولیں۔

2- بیٹری کے تمام سیلز میں محلول کی سطح کو پورا کریں۔

3- بیٹری چارجر کی پازیٹیو نشان والی تار کو بیٹری کے پازیٹیو پول پر لگائیں۔

4- بیٹری چارجر کی نیگیٹیو نشان والی تار کو بیٹری نیگیٹیو پول پر لگائیں۔

5- بیٹری چارجر کا سوئچ آن کریں۔

6- بیٹری چارجر پر چارجنگ کرنٹ کا تعین کریں۔

7- بیٹری چارج ہونے پر وینٹ پلگ لگادیں۔

چار جنک سسٹم کی مرمت

(Repair Charging System)

تدریسی نتائج (Learning Outcome)

اس یونٹ کے اختتام پر پڑھنے والا قابل ہو جائے گا کہ وہ:

- ☆ نقص کی تشخیص کے لئے چارجنگ سسٹم لائیٹ، اینارمل شور اور ڈرائیو بیلٹ کی حالت کو چیک کر سکیں۔
- ☆ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی مدد سے کرنٹ کی مقدار کو چیک کر سکیں اور اگر کرنٹ کی مقدار سٹینڈرڈ لیول سے کم یا زیادہ ہو تو اس کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ تلاش کر سکیں۔
- ☆ چارجنگ سسٹم کی وائرنگ کو فریکوی چیک کر سکیں اور خراب ہونے کی صورت میں وائرنگ کی مرمت / تبدیل کر سکیں۔
- ☆ مینوفیکچرر کی تصریحات کے مطابق ڈرائیو بیلٹ کو ایڈجسٹ یا تبدیل کر سکیں۔
- ☆ متعین کردہ معیار کے مطابق خراب آلٹرنیٹر کو تبدیل کر سکیں۔

چار جنک سسٹم کا مقصد (Purpose of Charging System)

چار جنک سسٹم کا مقصد انجن کے سٹارٹ ہونے کے بعد بیٹری کو چارج حالت میں رکھنا اور تمام الیکٹریک یونٹس مثلاً ہیڈ لائیٹ، ٹیل لائیٹ، انڈی کیٹر لائیٹ، ہارن وغیرہ کو کرنٹ مہیا کرنا ہے۔

آلٹرنیٹر کے کام کرنے کا اصول (Working Principle of Alternator)

آلٹرنیٹر میں مقناطیسی قوت سے کنڈکٹر میں دو لٹیج پیدا کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ مقناطیس سے کنڈکٹر میں دو لٹیج پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کنڈکٹر یا مقناطیس میں سے کسی ایک کو حرکت دی جائے اگر دونوں چیزیں ساکن ہوں تو کنڈکٹر میں دو لٹیج پیدا نہیں ہوتے۔ کنڈکٹر میں پیدا ہونے والے دو لٹیج کو تین طریقوں سے بڑھایا جاسکتا ہے:

- 1- جتنا مقناطیس مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ دو لٹیج حاصل ہوں گے۔
 - 2- کنڈکٹر کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ دو لٹیج پیدا ہوں گے۔
 - 3- مقناطیس یا کنڈکٹر کے حرکت کرنے کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ دو لٹیج پیدا ہوں گے۔
- آٹوموبائل کے چارجنگ سسٹم میں دو لٹیج پیدا کرنے کے لئے یا تو جزئی استعمال ہوتا ہے یا آلٹرنیٹر لیکن ان دونوں کے کام کرنے کا اصول مختلف ہوتا ہے۔ جزئی میں مقناطیس ساکن ہوتا ہے اور کنڈکٹر گھومتا ہے اور اس گھومتے ہوئے کنڈکٹر میں دو لٹیج پیدا ہوتے ہیں۔ جب کہ آلٹرنیٹر میں مقناطیس گھومتا ہے اور ساکن کنڈکٹر میں دو لٹیج پیدا ہوتے ہیں آلٹرنیٹر کی آؤٹ پٹ جزئی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اس لئے جدید گاڑیوں کے اندر آلٹرنیٹر استعمال ہو رہے ہیں۔

آلٹرنیٹر (Alternator)

آلٹرنیٹر ایک ایسا آلہ ہے جو انجن کی مکینیکل پاور کو الیکٹریکل پاور میں تبدیل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سلنڈر بلاک کے ایک طرف بولٹس کی مدد سے کسا ہوتا ہے۔ اس میں گڈروڈ کو انجن کی کریک پیڈ سے بیلٹ کی مدد سے گھمایا جاتا ہے روٹر کے گھومنے سے سٹیٹر وائسٹنگ کے اندر تھری فیز آلٹرنیٹنگ کرنٹ (AC) پیدا ہوتا ہے۔

آلٹرنیٹر کی ساخت (Construction of Alternator)

آلٹرنیٹر روٹر، سٹیٹر، ریگٹی فائرز، دوائیڈ پلیٹس اور پیپی پر مشتمل یونٹ ہے۔ روٹر، روٹر شافٹ، دو پول پیسز دو سلپ رنگوں اور فیلڈ وائسٹنگ جسے روٹر وائسٹنگ بھی کہتے ہیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب کہ سٹیٹر لمینیٹڈ (Laminated) آئرن کور اور اس کے اندر لپیٹی ہوئی وائسٹنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سٹیٹر میں وائسٹنگ کے تین سیٹ استعمال ہوتے ہیں۔ ہر سیٹ میں کوائلز کی تعداد روٹر کے پول پیسز پر بنی فنکٹرز کے جوڑوں کی تعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ عام طور پر ان فنکٹرز کے جوڑوں کی تعداد چھ ہوتی ہے اس لئے ہر سیٹ کے اندر کوائلز کی تعداد چھ ہوگی۔ چونکہ سٹیٹر کے اندر کوائلز کے تین سیٹ لگے ہوتے ہیں اس لئے سٹیٹر میں استعمال ہونے والی کوائلز کی تعداد اٹھارہ ہوگی۔ کوائلز کا ہر سیٹ سٹیٹر کے اندر یکساں فاصلے پر لگا ہوتا ہے۔ کوائلز کے تینوں سیٹوں میں سے نکلنے والی آؤٹ پٹ تاروں کو دو طریقوں سے جوڑا جاتا ہے۔



1- ڈیلاکٹیشن کے طریقے سے

2- Y کنکشن کے طریقے سے۔

ڈیلاکٹیشن کی صورت میں تینوں وائسٹنگز کے ایک ایک سرے کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور تینوں جوڑوں سے آؤٹ پٹ حاصل کی جاتی ہے۔ جب کہ "Y" کنکشن کی صورت میں ہر وائسٹنگ کے ایک سرے کو اکٹھا جوڑ دیا جاتا ہے جب کہ باقی تین سروں سے آؤٹ پٹ حاصل کی جاتی ہے۔

ڈیلاکٹیشن کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب آلٹرنیٹر سے زیادہ کرنٹ آؤٹ پٹ حاصل کرنا ہو جب کہ "Y" کنکشن کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب آلٹرنیٹر

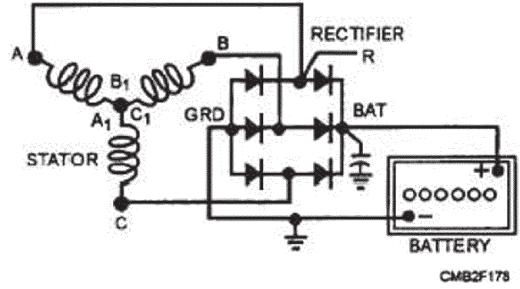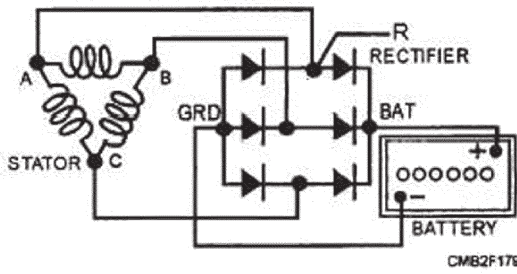سے زیادہ وولٹیج آؤٹ پٹ حاصل کرنا ہو گا۔ گاڑیوں میں زیادہ تر کنکشن Y کنکشن کے طریقے سے جوڑا جاتا ہے۔



ریکٹی فائزر (Rectifiers)

آلٹرنیٹر AC کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ جب کہ بیٹری کو چارج کرنے کے لئے DC کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے آلٹرنیٹر کے AC کرنٹ کو DC کرنٹ میں تبدیل کرنے کے لئے آلٹرنیٹر کی آؤٹ پٹ پر چھ ریکٹی فائزر لگائے جاتے ہیں اور یہ ریکٹی فائزر ریکٹی فائز پلٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔


آلٹرنیٹر کیسے کام کرتا ہے (Working Principle of Alternator)

وولٹیج ریگولیٹر سے کرنٹ دو کاربن برشوں اور سلپ رنگوں کی مدد سے روٹر کی فیلڈ وائسٹنگ کو ملتا ہے جس سے فیلڈ وائسٹنگ کے گرد لگے پول پیسز مقناطیس بن جاتے ہیں۔ ایک طرف کے پول پیسز نارٹھ پول بن جاتے ہیں جب کہ دوسری طرف کے پول پیسز ساؤتھ پول بن جاتے ہیں۔ جب روٹر کو سٹیٹر کے درمیان میں گھومایا جاتا ہے تو سٹیٹر وائسٹنگ میں تھری فیئر AC کرنٹ پیدا ہوتا ہے جسے ریکٹی فائزر کے ذریعے ڈی سی کرنٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

آلٹرنیٹر کے لئے ریگولیٹر (Regulator Used for Alternator)

جزئی کی طرح آلٹرنیٹر کی آؤٹ پٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لئے وولٹیج ریگولیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کرنٹ ریگولیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس میں وولٹیج ریگولیٹر ہی کرنٹ کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔

اس میں سٹیٹر وائسٹنگ ڈائی اوڈز کے ذریعے بیٹری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس میں سٹیٹر اور بیٹری کے درمیان لگے ڈائی اوڈز بیٹری کو سٹیٹر وائسٹنگ کے راستے ڈسچارج ہونے سے بچاتے ہیں۔ اس لئے اس میں کٹ آؤٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تاہم جب انجن نہ چل رہا ہو تو فیلڈ وائسٹنگ میں کرنٹ کے بہاؤ کو روکنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لئے ریگولیٹر یونٹ کے اندر ایک فیلڈ ریلے لگی ہوتی ہے اور کچھ گاڑیوں میں فیلڈ وائسٹنگ انکیشن سوئچ کے ذریعے بیٹری سے جڑی ہوتی ہے۔ جب انکیشن سوئچ ON کیا جاتا ہے تو بیٹری کرنٹ فیلڈ وائسٹنگ میں بہنے لگتی ہے۔ کچھ ریگولیٹرز واہر پوائنٹنگ Contact Point ٹائپ ہوتے ہیں اور کچھ ٹرانزسٹریا solidstate ٹائپ ہوتے ہیں اور ان میں کوئی متحرک پارٹس نہیں ہوتا۔

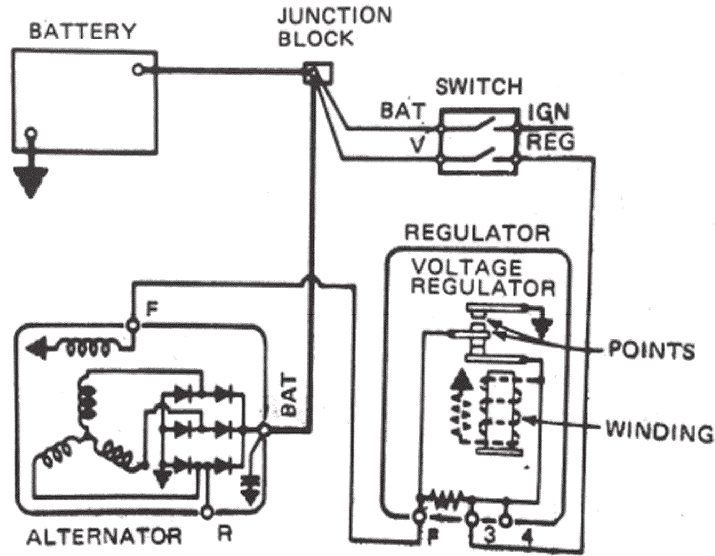

وولٹیج ریگولیٹر (Voltage Regulator)

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا بنیادی مقصد وولٹیج کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ اوپر شکل میں وولٹیج ریگولیٹر کا وائرنگ سرکٹ بمعہ آلٹرنیٹر دکھایا گیا ہے۔ جب انکیشن سوئچ آن کیا جاتا ہے تو بیٹری کرنٹ وولٹیج ریگولیٹر کے پوائنٹس کے ذریعے آلٹرنیٹر کی فیلڈ وائسٹنگ تک جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جس سے فیلڈ وائسٹنگ کے گرد مقناطیسی فیلڈ پیدا

باہر ڈگاڑیوں میں بیٹری کو چارج کرنے کیلئے روایتی آلٹرنیٹر استعمال نہیں ہوتا بلکہ ان کی لگی الیکٹرک موٹرز ہی بیٹری کی چارجنگ کا کام کرتی ہے۔

ہو جاتا ہے۔ آلٹرنیٹر ان پٹ اور آؤٹ پٹ (Alternator Input & Output) جب انجن کی کریک پٹی سے بیٹ کی مدد سے روٹر کو گھمایا جاتا ہے تو سنڈر وائٹنگ میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کرنٹ ریگولیٹری فائی ہونے کے بعد براہ راست بیٹری کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وولٹیج، وولٹیج ریگولیٹر کی متعین کردہ حد سے بڑھتے ہیں تو وولٹیج ریگولیٹر وائٹنگ کی مقناطیسیت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ ریگولیٹر آرچر کو نیچے کھینچ لیتی ہے۔ جس سے نچلے Contact Point علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت فیلڈ سرکٹ وولٹیج ریگولیٹر میں لگی ایک مزاحمت کے راستے مکمل ہوتا ہے۔ جس سے روٹر کی فیلڈ وائٹنگ کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور آلٹرنیٹر کی آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وولٹیج کم ہوتے ہیں ریگولیٹر وائٹنگ میں مقناطیسیت کمزور ہو جاتا ہے جس سے آرچر اوپر اٹھتا ہے اور نچلے پوائنٹ پھر مل جاتے ہیں۔ عمل بہت تیزی سے دہرایا جاتا ہے جس سے کم اور درمیانی رفتار پر ریگولیشن کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔

ہائی سپیڈ پر جب بیٹری مکمل چارج ہو تو مزاحمت وولٹیج کو کم کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ اس لئے جب مزاحمتی سرکٹ کے باوجود وولٹیج نچلے Contact Point کی حد سے بڑھتے ہیں تو آؤٹ کرن کو کما مقناطیسیت فیلڈ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اوپر والے Contacts کو بھی نیچے کھینچ لیتا ہے۔ جس سے پوائنٹ مل جاتے ہیں اور ایک شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ اس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آلٹرنیٹر کی فیلڈ وائٹنگ کو کرنٹ بالکل نہیں ملتا جس سے آلٹرنیٹر وولٹیج کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ ریگولیٹر وائٹنگ کی مقناطیسیت کمزور پڑ جاتی ہے اور پوائنٹ اوپر اٹھ جاتے ہیں اوپر والے پوائنٹ کھل جاتے ہیں اور نیچے والے پوائنٹ مل رہے ہیں وولٹیج پھر بڑھتے ہیں اور یہ سائیکل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کم اور درمیانی رفتار پر جب بیٹری چارج حالت میں ہوتی ہے اور کرنٹ کی ضرورت کم ہوتی ہے تو برقی دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ریگولیٹر کے نچلے پوائنٹ Vibrate کرتے ہیں۔ یہ درمیانی رفتار پر ریگولیشن کرتے ہیں۔ ہائی سپیڈ پر ریگولیشن کے لئے اوپر والے پوائنٹ کام کرتے ہیں اور فیلڈ کو آرتھ کرتے ہیں اس لئے ہائی سپیڈ پر اوپر والے پوائنٹ Vibrate کر کے ریگولیت کرتے ہیں۔


ڈرائیو بیلٹ اور پلے ریشو (Drive Belt Pulley Ratio)



گاڑیوں میں آلٹرنیٹر انجن کی کریک پٹی سے ڈرائیو لیتا ہے۔ اس کی پلے انجن کی کریک پٹی سے تقریباً 3 گنا چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے RPM انجن کے RPM سے تین گنا زیادہ ہوتے ہیں۔

فیلڈ ریلے (Field Relay)

فیلڈ ریلے کا مقصد ڈرائیو کو چارجنگ سسٹم کے کام کرنے کے متعلق آگاہی مہیا کرنا ہے۔ جب انجین سوچ کو آن کیا جاتا ہے تو ڈیش بورڈ پر چارجنگ کی سرخ لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔ اور جب انجن شارٹ ہوتا ہے تو یہ سرخ لائٹ بجھ جاتی ہے۔ جو ڈرائیو کو بتاتی ہے کہ چارجنگ سسٹم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اگر یہ لائٹ نہ بجھے تو اس کا مطلب ہے کہ چارجنگ سسٹم کام نہیں کر رہا۔

فیلڈ ریلے بھی ایک فیلڈ کوئل اور کنٹیکٹ پوائنٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساکن پوائنٹ کا تعلق بیٹری سے براہ راست ہوتا ہے جب کہ متحرک پوائنٹ کا تعلق انجین سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انجین سوچ سے کرنٹ چارجنگ لائٹ اور ایک رزسٹنس کے راستے آلٹرنیٹر کی فیلڈ وائٹنگ کو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ڈیش بورڈ پر لگی لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آلٹرنیٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس وقت آلٹرنیٹر کی آؤٹ پٹ "R" ٹرمینل کے ذریعے فیلڈ ریلے کی فیلڈ وائٹنگ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کرنٹ فیلڈ وائٹنگ کو الیکٹرو میگنیٹ بنا دیتی ہے جس سے فیلڈ ریلے کے دونوں پوائنٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ جس سے بیٹری کا مثبت کرنٹ ڈیش بورڈ پر لگے بلب کے ارتھ کو ڈس کنیکٹ کر دیتا ہے اور یہ بلب بجھ جاتا ہے۔ اگر آلٹرنیٹر کام نہ کرے تو فیلڈ ریلے کے پوائنٹس نہیں ملتے اور ڈیش بورڈ پر لگا بلب روشن رہتا ہے۔

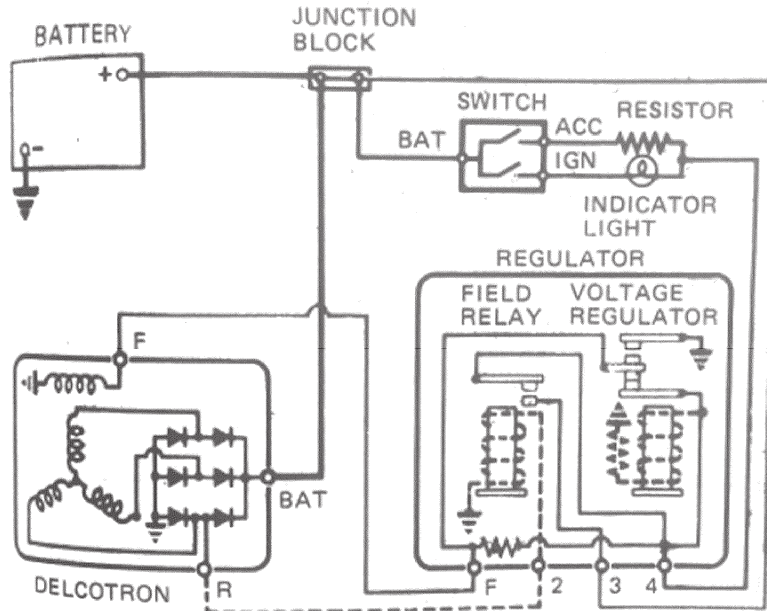

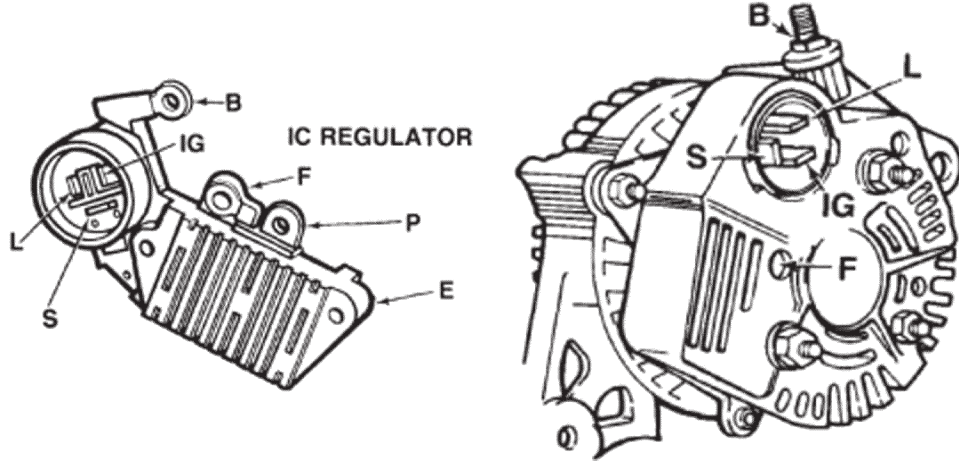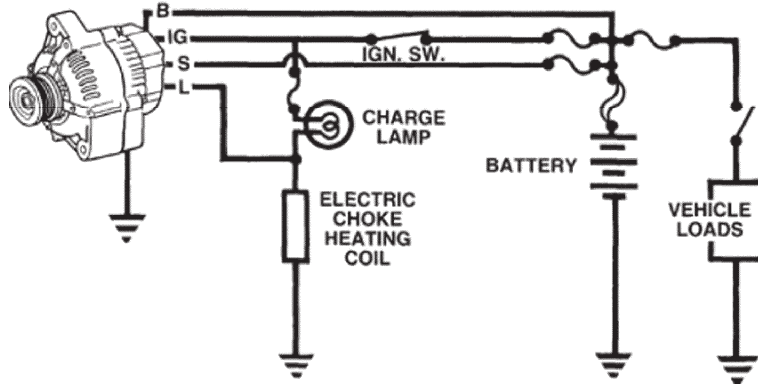

پریکٹیکل نمبر 1:

(Inspect Charging Warning Light in Instrument Panel) انسٹرומینٹ پنل میں موجود چارجنگ وارننگ لائٹ کا معائنہ

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ اٹھائیں۔
- 3- گاڑی کا انکیشن سوئچ ON پوزیشن پر لائیں۔
- 4- چارجنگ وارننگ لائٹ جو کہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے ON ہونی چاہئے۔
- 5- گاڑی کو اسٹارٹ کرنے پر اس لائٹ کو بجھ جانا چاہئے اگر نہیں بجھ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کے چارجنگ سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے۔

پریکٹیکل نمبر 2:

(Test Output Voltage of Alternator by Using Multimeter) ملٹی میٹر کی مدد سے آلٹرنیٹر کے آؤٹ پٹ وولٹیج ٹیسٹ کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں اور راڈ لگائیں۔

- 3- ملٹی میٹر کی مدد سے بیٹری کے دو لیچ چیک کریں۔
 - 4- آلٹرنیٹر کے بیٹری ٹرمینل اور گراؤنڈ ٹرمینل کی نشاندہی کر کے ان پر ملٹی میٹر کی مدد سے دو لیچ چیک کریں یہ دو لیچ بیٹری کے دو لیچ کے برابر ہونے چاہئیں۔
 - 5- گاڑی کو اسٹارٹ کریں۔
 - 6- آلٹرنیٹر کے انہی ٹرمینلز پر 5-6 سیکنڈ بعد دوبارہ کرنٹ چیک کریں۔
 - 7- گاڑی کو ایک سیلبر کریں، دو لیچ کو بڑھ جانا چاہئے۔
 - 8- اگر دو لیچ بڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے آلٹرنیٹر ٹھیک کام کر رہا ہے۔
- نوٹ: اگر بیٹری مکمل چارج ہو جائیگی تو دو لیچ ریگولیٹر Cutoff کروادے گا۔

پریکٹیکل نمبر 3:

(Remove Alternator from Vehicle)

آلٹرنیٹر کو گاڑی سے علیحدہ کرنا

ٹولز:

اوپن اینڈ سپینر سیٹ، آئرن بار، بیٹری ٹرمینل پلر۔

سامان:

دی گئی گاڑی۔

ترتیب عمل:

آلٹرنیٹر کو گاڑی سے علیحدہ کرنے کے لئے مندرجہ ذیل افعال سرانجام دیں۔

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں۔
- 2- گاڑی کو بونٹ کو اوپر اٹھائیں۔
- 3- بیٹری کے منفی ٹرمینل پر لگے نٹ بولٹ کو ڈھیلا کریں اور بیٹری ٹرمینل پوسٹ سے علیحدہ کریں۔
- 4- آلٹرنیٹر پر لگے بیٹری کیبل کنکشن نٹ کو کھولیں اور بیٹری کیبل کو آلٹرنیٹر سے علیحدہ کریں۔
- 5- آلٹرنیٹر کے ساتھ لگے تین ٹرمینل گریپ کو علیحدہ کریں۔
- 6- آلٹرنیٹر کے ساتھ لگے ایڈجسٹر بریکٹ بولٹ کو کھولیں اور آلٹرنیٹر کو اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے فین بیلٹ کو آلٹرنیٹر سے علیحدہ کریں۔
- 7- آلٹرنیٹر کو باہر کی طرف دھکیلیں اور آلٹرنیٹر کو سنڈر بلاک کے ساتھ جوڑنے والی ہولڈنگ بریکٹ بولٹس کو کھولیں۔ اور آلٹرنیٹر کو انجن سے علیحدہ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

(Replacement of Alternator Drive Belt)

آلٹرنیٹر کا ڈرائیو بیلٹ تبدیل کرنا

ٹولز:

کمینیشن سپینر، سکر یوڈ رائیور (فلپ + فلیٹ)، کمینیشن پلاؤز۔

سامان:

بیلٹ، گاڑی۔

طریقہ کار (Procedure)

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں۔
- 2- بیٹری کے منفی ٹرمینل کو بیٹری سے علیحدہ کریں۔
- 3- آلٹرنیٹر ایڈجسٹنگ بریکٹ پر لگے بولٹ کو ڈھیلا کریں اور آلٹرنیٹر کو اندر کی طرف دھکیلیں۔
- 4- بیلٹ کو آلٹرنیٹر اور کربنک پٹی سے علیحدہ کریں۔
- 5- نئی بیلٹ کربنک پٹی آلٹرنیٹر اور وائر پمپ پٹی سے فٹ کریں اور آلٹرنیٹر کو باہر کی طرف کھینچتے ہوئے آلٹرنیٹر بریکٹ پر لگے بولٹ کو ٹائٹ کریں۔
- 6- بیلٹ ٹینشنر ایڈجسٹر سے بیلٹ کی ٹینشن چیک کریں اگر فرق ہو تو مینوفیکچر کی تصریحات کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
- 7- بیٹری کے منفی ٹرمینل کو دوبارہ فٹ کریں اور گاڑی کو اسٹارٹ کر کے آلٹرنیٹر کی آؤٹ پٹ کو چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 5:

ملٹی میٹر/ٹیسٹ لیپ کی مدد سے چارجنگ والے فیوز کو چیک کرنا (Check Charging Fuse by Using Test Lamp/Multimeter) ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، نوز پلائر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگانے۔
- 3- مین فیوز باکس کا ڈھکن اتاریں۔
- 4- ڈھکن اور اوپر یا اندر کی طرف بنی ڈرائیونگ سے چارجنگ فیوز کی نشاندہی کریں۔
- 5- نوز پلائر سے فیوز نکالیں، بصری معائنہ کریں، ملٹی میٹر سے چیک کریں۔
- 6- نیو فیوز لگانے اور گاڑی شارٹ کر کے چارجنگ کا آپریشن چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 6:

آلٹرنیٹر کی وائرنگ ہارنس اور کنکٹرز کی سروں/تبدیلی (Replace/Service Wiring Harness & Connectors of Alternator) ٹولز:

سائیکل کٹر، وائر سٹپر، سپینر سیٹ۔

سامان:

آٹو وائر، انسولیشن ٹیپ، گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بیٹری کے منفی ٹرمینل کو علیحدہ کریں۔
- 3- جزیئر سے بیٹری کی تار کو علیحدہ کریں۔
- 4- وائرنگ ہارنس کا معائنہ کریں۔
- 5- سائیکل کٹر کی مدد سے خراب شدہ تار کو کاٹ دیں۔
- 6- وائر سٹپر کی مدد سے تاروں کو چھیل کر جوڑ لگائیں۔
- 7- جوڑ والی جگہ کو انسولیٹ کریں۔
- 8- جزیئر کی تار لگائیں اور ٹرمینل کو ٹرمینل پوسٹ پر لگائیں۔
- 9- گاڑی شارٹ کر کے نقص دور ہونے کی تصدیق کریں۔

پریکٹیکل نمبر 7:

آلٹرنیٹر کو کھولنا/سروس کرنا اور فٹ کرنا (Disassemble Service and Assembling Alternator) ٹولز:

اوپن اینڈ سپینر، ساکٹ سیٹ، ہینچ وائس، سکرا ہیر۔

سامان:

آلٹرنیٹر۔

ترتیب عمل:

- 1- سکرا تہر کی مدد سے ریور اور فرنٹ اینڈ اور سنٹیئر پرسیدھا نشان لگائیں۔
- 2- آلٹرنیٹر کے فرنٹ اینڈ ہاؤزنگ اور ریور اینڈ ہاؤزنگ کو جوڑنے والے بولٹس کو کھولیں۔
- 3- فرنٹ اینڈ کو روٹور اینڈ کور سے علیحدہ کریں۔
- 4- روٹور کو وائس میں پکڑیں اور پلے سائیڈ پر لگے نٹ کو کھولیں۔
- 5- پلر کی مدد سے پلے کو روٹور شافٹ سے علیحدہ کریں۔
- 6- روٹور کے ساتھ لگے فین اور فرنٹ بریکٹ کو روٹور شافٹ سے علیحدہ کریں۔
- 7- ریور اینڈ کور کے ساتھ لگے نٹس کو کھولیں اور وولٹیج ریگولیٹر اور ریگولیٹر فائر پلٹ کو ریور ہاؤزنگ پلٹ سے الگ کریں۔
- 8- ریور اینڈ بیرنگ اور فرنٹ اینڈ بیرنگ کی حالت چیک کریں کاربن برشوں کی حالت چیک کریں۔
- 9- فرنٹ اور ریور بیرنگوں کو گرہیں سے لبریکیٹ کریں۔
- 10- تمام پارٹس کو چیک کریں سروس کریں اور کھولنے کے الٹ عمل کرتے ہوئے آلٹرنیٹر کو اسمبل کریں۔
- 11- ریور اور فرنٹ اینڈ اور سنٹیئر پر لگے نشان کو ایک سیدھ میں لاکر اکٹھا کریں۔
- 12- ریور اینڈ ہاؤزنگ کو روٹور کے ساتھ فٹ کرتے وقت کاربن برشوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ریور اینڈ ہاؤزنگ کو روٹور کے ساتھ فٹ کرتے وقت کاربن برشوں کو ہاتھ سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کاربن برشوں اور ہولڈر کے درمیان میں باریک سکرا تہر فٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 8:

آلٹرنیٹر کے پارٹس کا معائنہ کرنا

(Inspection of Alternator Parts)

نوٹ:

اوپن اینڈ سیٹیز، ساکٹ سیٹ، بینچ وائس، سکرا تہر، ٹیسٹ لیپ۔

سامان:

آلٹرنیٹر۔

ترتیب عمل:

i- آلٹرنیٹر کو چیک کرنا (Checking Alternator)

آلٹرنیٹر کو پریکٹیکل نمبر 3 کے مطابق کھولیں اور اس کے مندرجہ ذیل طریقے سے چیک کریں۔

ii- روٹور اینڈنگ کو چیک کرنا (Checking Rotor Winding)

- 1- روٹور اینڈنگ کو چیک کرنے کے لئے ٹیسٹ لیپ کی کا مثبت سرا ایک سلپ رنگ کے ساتھ چھوئیں اور منفی سرا دوسرے سلپ رنگ کے ساتھ چھوئیں وائسنگ کے درست ہونے کی صورت میں ٹیسٹ لیپ روشن ہونا چاہیے۔
- 2- ٹیسٹ لیپ کا مثبت سرا سلپ رنگ کے ساتھ لگا رہنے دیں جب کہ منفی سرے کو روٹور شافٹ کے ساتھ جوڑیں۔ اس صورت میں ٹیسٹ لیپ کو نہیں جلنا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق نہیں آتا تو روٹور وائسنگ خراب ہے۔ روٹور کو تبدیل کر دیں۔

iii- سنٹیئر وائسنگ کو چیک کرنا (Checking Stator Winding)

- 1- سنٹیئر وائسنگ کو چیک کرنے کے لئے ٹیسٹ لیپ کا ایک پراڈ سنٹیئر وائسنگ کے ایک سرے کے ساتھ چھوئیں اور دوسرے پراڈ کو باری باری دوسرے ٹرمینلز کے ساتھ چھوئیں ہر صورت میں ٹیسٹ لیپ روشن ہوگا۔ یہ سنٹیئر وائسنگ کا کٹنی نیوٹی (Continuity) ٹیسٹ کہلاتا ہے۔
- 2- سنٹیئر وائسنگ کے شارٹ سرکٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ٹیسٹ لیپ کا ایک پراڈ سنٹیئر وائسنگ کے ساتھ لگا رہنے دیں اور دوسرے پراڈ کو سنٹیئر کور کے ساتھ لگائیں اس صورت میں ٹیسٹ لیپ کو روشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹیسٹ لیپ روشن ہو رہا ہے تو اس صورت میں سنٹیئر وائسنگ گراؤنڈ ہے سنٹیئر کو تبدیل کریں۔
- 3- بعض اوقات سنٹیئر کا کٹنی نیوٹی (Continuity) ٹیسٹ اور گراؤنڈ سرکٹ ٹیسٹ درست ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آلٹرنیٹر درست کام نہیں کرتا ہے۔ اس لئے سنٹیئر وائسنگ کا کراس ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے سنٹیئر وائسنگ کے تینوں سیٹوں کے کنکشن کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے اور ہر وائسنگ کو انفرادی طور پر چیک کیا جاتا ہے۔

- 4- ہر وائٹنگ کو انفرادی چیک کرنے کے لئے ہر وائٹنگ سیٹ کے سروں کے ساتھ ٹیسٹ لیپ کو جوڑا جاتا ہے۔ اس صورت میں ٹیسٹ لیپ کو روشن ہونا چاہیے۔ اگر ٹیسٹ لیپ روشن نہیں ہوتا تو وائٹنگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ سٹیٹر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
- 5- کراس ٹیسٹ کرنے کے لئے ٹیسٹ لیپ کا ایک پراڈ ایک وائٹنگ کے سرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جب کہ دوسرا پراڈ دوسری وائٹنگ کے سرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس صورت میں ٹیسٹ لیپ کو روشن نہیں ہونا چاہیے اگر ٹیسٹ لیپ روشن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں سٹیٹر وائٹنگز آپس میں شارٹ ہیں اس صورت میں بھی سٹیٹر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

iv- ریکٹی فائرز کو چیک کرنا (Checking Rectifier)

- 1- ریکٹی فائرز کو چیک کرنے کے لئے ٹیسٹ لیپ کا مثبت پراڈ سٹیٹر وائٹنگ ٹرمینلز میں سے کسی ایک ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اور منفی پراڈ کو ریکٹی فائر پلیٹ پر بنے بیٹری ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔ اس صورت میں ٹیسٹ لیپ کو روشن ہونا چاہیے۔
- 2- ٹیسٹ لیپ کی پراڈز کو ریکٹی فائر کے ساتھ الٹ لگانے سے ٹیسٹ لیپ کو روشن نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں صورتوں میں ٹیسٹ لیپ روشن ہوتا ہے یا دونوں صورتوں میں ٹیسٹ لیپ روشن نہیں ہوتا تو ریکٹی فائرز خراب ہیں ریکٹی فائر پلیٹ کو تبدیل کریں۔

شارٹر موٹر میں ڈرائیو چین
گاڑی کے فلائی ویل کو
گھماتا ہے جس سے گاڑی
شارٹ ہو جاتی ہے۔

شارٹنگ سسٹم کی مرمت

(Repairing of Starting System)

تدریسی نتائج (Learning Outcome)

اس یونٹ کے اختتام پر پڑھنے والا قابل ہو جائے گا کہ وہ:

- ☆ مناسب ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے بیٹری کی حالت کو چیک کر سکیں اور نقص کی صورت میں اسے درست کر سکیں۔
- ☆ اگر موٹر ڈھیلی، ہاؤزنگ آلودہ ہو، کنکشن ٹوٹے ہوئے ہوں یا شارٹنگ کے دوران اس میں سے رگڑ کی آواز آرہی ہو تو اس کو چیک کر سکیں۔
- ☆ مناسب ٹولز کے ذریعے سولینوائڈ ریلے اور فیوز کو چیک کر سکیں اور اگر کوئی پارٹ خراب ہو تو اسے تبدیل کر سکیں۔
- ☆ اگر ڈرائیو اینیمین اور فلائی وہیل کے دندائے ٹوٹے ہوئے ہوں یا سلپ کر رہے ہوں تو اس کو چیک کر سکیں اور ضرورت کے مطابق پائرس کو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ اگر شارٹ موٹر میں کوئی نقص ہو تو اسے تبدیل / مرمت کر سکیں

شارٹنگ سسٹم کا مقصد (Purpose of Starting System)

گاڑی میں لگا ایسا نظام جس کی مدد سے انجن کو کریک کر کے شارٹ کیا جائے شارٹنگ سسٹم گاڑی میں اس لئے لگایا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کسی انٹرل کمپین انجن سے پاور حاصل کرنا ہو تو پہلے اس انجن کو گھمایا جاتا ہے تاکہ انجن میں ان ٹیک، کمپریشن، پاور اور ایگزاسٹ کا عمل شروع ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انجین سسٹم فعال ہو جائے۔ اور وہ کمپریشن سٹرک کے اختتام پر سپارک پلگ کے ذریعے دے ہوئے ایگزاسٹ کیچر کو چلائے۔ جس سے پاور پیدا ہوا اور انجن شارٹ ہو جائے اور خود پاور پیدا کرنا شروع کر دے۔ موٹر سائیکلوں اور چھوٹے انجنوں کی کریک شافٹ کو گھمانے کے لئے انسانی قوت سے کک سپنڈل (Kick Spindles) کو حرکت دی جاتی ہے۔ جب کہ بڑے انجنوں کو حرکت دینے الیکٹرک پاور سے چلنے والی شارٹ موٹر استعمال کی جاتی ہے


سلف شارٹ کی ساخت اور آپریشن (Structure and Operation of Starting Motor)

سلف شارٹ کے تین مین حصے ہوتے ہیں:

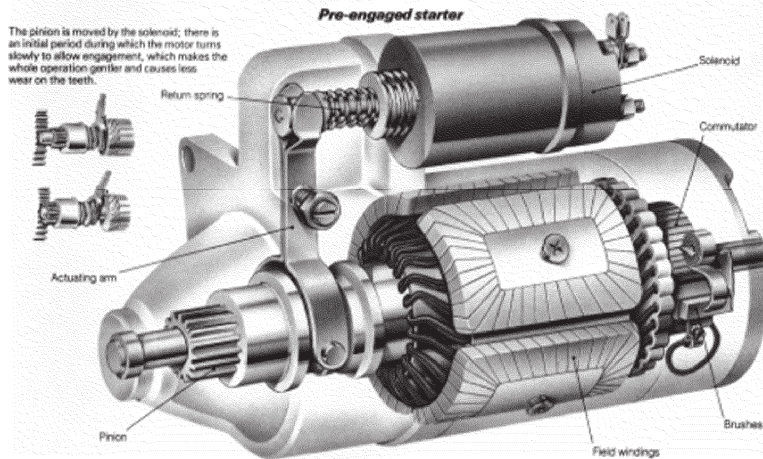(1) شارٹ موٹر (2) سولینوائڈ سوئچ (3) ڈرائیو گیگ میکائیزم

شارٹ موٹر (Starter Motor)

شارٹ موٹر الیکٹرک انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے تاکہ اسکی مدد سے انجن کو کریک کیا جائے۔ آٹو موٹو انجن میں استعمال ہونے والی شارٹ موٹر ایک ڈائریکٹ کرنٹ موٹر ہے جو 80 ایمپیر سے 150 ایمپیر کرنٹ سے چلتی ہے جس کو ایک موٹی تار کے ذریعے بیٹری سے کرنٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ شارٹ موٹر دو مقناطیسی فیلڈوں کے باہمی رد عمل کے نتیجے میں الیکٹرک انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے۔ جب مقناطیسی لائنیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں اور جب مقناطیسی لائنیں ایک ہی سیدھ میں آ جاتی ہیں تو وہ طاقت ور ہو جاتی ہیں اور اپنی اصل حالت میں حالت میں آنے کی کوشش میں آ رہے ہوتے ہیں۔



شارٹ موٹر کی ساخت (Construction of Starter Motor)

شارٹ موٹر کے دو مین حصے ہوتے ہیں:

فیلڈ باڈی (Field Body)


فیلڈ باڈی چار پول پیسز اور فیلڈ وائسٹنگ پر مشتمل یونٹ ہے۔ یہ یونٹ لوہے کے ایک گول پائپ جس کو شارٹر ہاؤزنگ یا شارٹر فریم کہتے ہیں کے اندر لگا ہوتا ہے۔ جب فیلڈ کوائلز میں سے الیکٹرک کرنٹ گزارا جاتا ہے۔ تو فیلڈ پولز مقناطیس بن جاتے ہیں۔ اس مقناطیسی فیلڈ کے اندر ایک آرمچر گھومتا ہے۔

آرمچر (Armature)

آرمچر کے مندرجہ ذیل حصے ہوتے ہیں:

(1) آرمچر شافٹ (2) آرمچر وائسٹنگ (3) laminated آئرن کور (4) کارموٹیٹر

آرمچر اینڈ پلیٹوں کے اوپر بیرونی یا بشوں کے ذریعے سہارا ہوتا ہے۔ یہ اینڈ پلیٹیں سکریوز کے ذریعے شارٹنگ ہاؤزنگ کے ساتھ کسی ہوتی ہیں۔ آرمچر کے کارموٹیٹر والے سرے پر کاربن برش لگے ہوتے ہیں۔ آرمچر کے دوسرے سرے پر ڈرائیونگ میکا نیزم کے لئے جگہ بنی ہوتی ہے۔ ایک سنگل ٹریٹل موٹر کی فیلڈ وائسٹنگ اور آرمچر وائسٹنگ کو کرنٹ مہیا کرتا ہے اور کرنٹ فیلڈ کوائلز اور آرمچر وائسٹنگ سے ہوتا ہوا ارتھ کاربن برشوں کے ذریعے شارٹنگ ہاؤزنگ کے ساتھ ارتھ کنکشن مکمل کرتا ہے۔ فیلڈ کوائلز اور آرمچر وائسٹنگ میں سے گزرنے والی کرنٹ مخالف مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتی ہے اور یہ مخالف مقناطیسی فیلڈ آرمچر کو گھماتا ہے۔

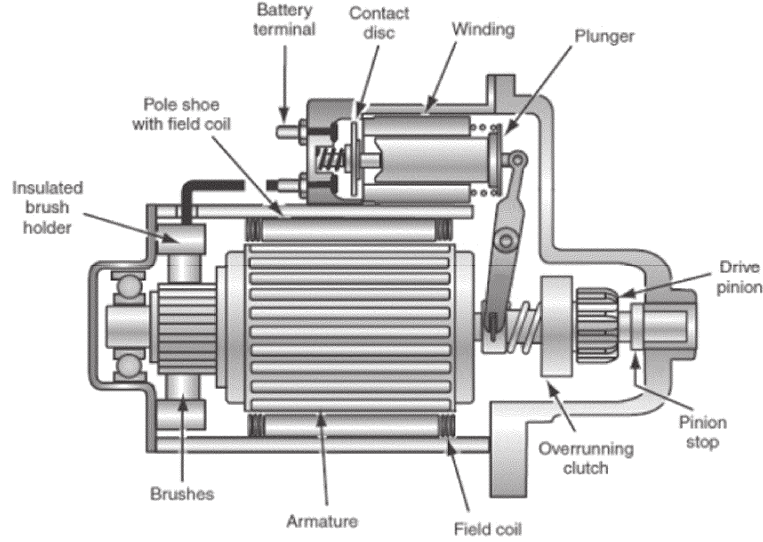**موٹر کنکشن (Motor Connection)**

فیلڈ کوائل ٹائپ شارٹر موٹروں میں موٹر ہاؤزنگ پر بنے ایک ہی ٹریٹل سے فیلڈ وائسٹنگ اور آرمچر وائسٹنگ کو دوپلیج مہیا کئے جاتے ہیں۔ فیلڈ وائسٹنگ اور آرمچر وائسٹنگ اندرونی طور پر آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ آپس میں مختلف طریقوں سے ملتی ہیں اور ان کے ملنے کے طریقے موٹر کے چلنے کی خصوصیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عام موٹروں میں یہ تعلق تین طریقوں سے قائم ہوتا ہے۔

1-سیریز کنکشن موٹر (Series Connection Motor)

سیریز موٹر میں فیلڈ اور آرمچر وائسٹنگ سیریز میں جڑی ہوتی ہے۔ یعنی فیلڈ وائسٹنگ میں سے گزرنے والا تمام کرنٹ آرمچر وائسٹنگ میں سے بھی گزرتا ہے۔ جب موٹر کا آرمچر گھومتا ہے تو آرمچر وائسٹنگ کے مقناطیسی فیلڈ میں گھومنے کی وجہ سے آرمچر وائسٹنگ میں ایک الیکٹرک وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے جو سرکٹ کو مہیا ہونے والی فورس کے مخالف ایک فورس پیدا کرتی ہے۔ اس پیدا ہونے والی مخالف فورس کو کنٹرول الیکٹرک وولٹیج فورس (CEMF) کہتے ہیں۔ یہ کنٹرول الیکٹرک وولٹیج فورس (CEMF) آرمچر وائسٹنگ بننے والی کرنٹ کی مقدار کو کم کر دیتی ہے۔ کیونکہ آرمچر وائسٹنگ، فیلڈ وائسٹنگ کی سیریز میں لگی ہوتی ہے اس لئے CEMF آرمچر کرنٹ اور فیلڈ کرنٹ کو یکساں طور پر کم کر دیتی ہے۔


جتنی تیزی سے موٹر کا آرمچر گھومتا ہے اتنا ہی زیادہ CEMF پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کم رفتار پر فیلڈ کرنٹ زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ رفتار پر فیلڈ کرنٹ کم ہو جاتا ہے۔ چونکہ موٹر کا ٹارک مقناطیسی فیلڈ کی طاقت کے راست متناسب ہوتا ہے اس لئے سیریز موٹر کم رفتار پر زیادہ ٹارک پیدا کرتی ہے اور زیادہ رفتار پر کم ٹارک۔ یہ ایک شارٹری بہترین خصوصیات گنی جاتی ہے کیونکہ انجن کو شروع میں گھمانے کے لئے زیادہ طاقت کی ضروری ہوتی ہے اس لئے یہ شروع میں زیادہ ٹارک مہیا کرتی ہے۔

2- متوازی کنکشن موٹر (Parallel Connection Motor)

متوازی کنکشن موٹر میں آر مچر وائسڈنگ اور فیلڈ وائسڈنگ متوازی جڑی ہوتی ہیں اس لئے آر مچر میں پیدا ہونے والی CEMF فیلڈ کرنٹ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جس کی وجہ سے موٹر کی رفتار متناطیسی فیلڈ کی طاقت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک متوازی وائسڈنگ موٹر اپنی رفتار برقرار رکھتی ہے۔ اگر موٹر پر لوڈ بڑھ جائے تو موٹر کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور CEMF کم ہو جاتی ہے جس سے آر مچر میں کرنٹ کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اور نتیجہ موٹر کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ یہ موٹر وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پر ٹارک کی نسبت مستقل رفتار کی زیادہ اہمیت ہو۔

3- کمپاؤنڈ کنکشن موٹر (Compound Connection Motor)

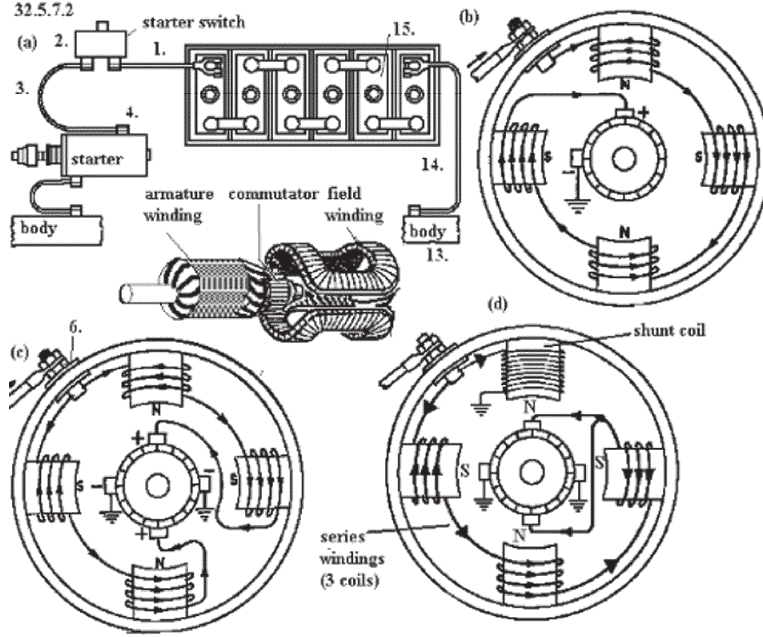اس موٹر میں کچھ فیلڈ وائسڈنگ سیریز میں ہوتی ہیں اور کچھ وائسڈنگ متوازی یا شونٹ اس موٹر میں سیریز اور پیرالیل موٹر دونوں کی خصوصیات ہوتی ہے یہ موٹر زیادہ ٹارک پیدا کرتی ہے اور رفتار بھی یکساں ہوتی ہے۔



سولینائیڈ سوئچ (Solenoid Switch)

سولینائیڈ سوئچ دو کام سرانجام دیتا ہے۔


1- یہ ڈرائیونگ گیئر کو اس وقت فلانی ویل کے ساتھ ملاتا ہے جب انجن کو شارٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب انجن شارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈرائیونگ کو فلانی ویل سے دور ہٹا دیتا ہے۔

2- یہ بیٹری اور موٹر کا تعلق اس وقت جوڑ دیتا ہے جب انجن کو شارٹ کرنا ہو اور جب انجن شارٹ ہو جائے تو یہ بیٹری اور موٹر کا تعلق توڑ دیتا ہے۔

سولینائیڈ سوئچ میں دو وائسڈنگ استعمال ہوتی ہیں:

(1) پُل ان وائسڈنگ (Pull in Winding)

(2) ہولڈ ان وائسڈنگ (Hold in Winding)

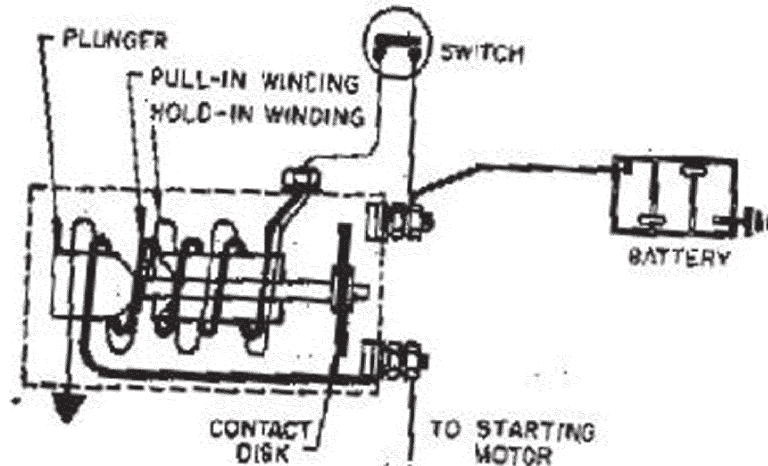

اور رنگ کلچ ایک ایسا آلہ ہے جو ایک سمت میں ٹارک منتقل کرتا ہے جبکہ دوسری سمت میں آزادانہ گھومتا ہے۔

اس میں پل ان وائینڈنگ موٹی تار کی وائینڈنگ ہوتی ہے اور اس وائینڈنگ کا ایک سر اگنیشن سوئچ کے پوائنٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جبکہ دوسرا سر ایلیمینٹ کے موٹر پوائنٹ کے ذریعے ارتھ ہوتا ہے۔ دوسری وائینڈنگ جسے ہولڈان وائینڈنگ کہتے ہیں باریک تار کی وائینڈنگ ہوتی ہے اس کا ایک سر اگنیشن سوئچ کے "S" پوائنٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرا سر ایلیمینٹ سوئچ کے اندر ہی ارتھ کر دیا جاتا ہے۔ ایک وائینڈنگ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پلنجر کو کھینچ سکے لیکن اگر ایک دفعہ پلنجر پیچھے آجائے تو پلنجر کو اپنی جگہ ٹھہرائے رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس لئے جب اگنیشن سوئچ کو "S" پوائنٹ پر لاتے ہیں تو دونوں وائینڈنگز کو کرنٹ ملتا ہے اور دونوں وائینڈنگز کا مقناطیسی فیلڈ مل کر پلنجر کو پیچھے کھینچتا ہے اور پلنجر پیچھے ہٹا ہوا نہ صرف ڈرائیوینین کو فلاحی ویل کے ساتھ ملاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیٹری اور موٹر کا تعلق آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ جب موٹر کو کرنٹ ملتا ہے تو پل ان وائینڈنگ کا سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ ہولڈان وائینڈنگ کا سرکٹ مکمل رہتا ہے جو پلنجر کو اس کی جگہ برقرار رکھتا ہے۔ جب ڈرائیوینین سوئچ کو چھوڑتا ہے تو ہولڈان وائینڈنگ کو مثبت سپلائی رک جاتی ہے اور ایک سپرنگ پلنجر کو آگے دھکیلتا ہے۔ جس سے ڈرائیوینین فلاحی ویل گیر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیٹری اور موٹر کا سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے اور موٹر ٹھومنا بند کر دیتی ہے۔

ڈرائیو میکانزم (Drive Mechanism)

سٹارٹر موٹروں میں ڈرائیوینین کو فلاحی ویل کے ساتھ ملانے کے لئے دو میکانزم استعمال کئے جاتے ہیں۔


(1) اوور رینگ کلچ ڈرائیو میکانزم

(2) بینڈکس ڈرائیو میکانزم

اوور رینگ کلچ آپریشن (Over Running Clutch Operation)

اوور رینگ کلچ ایک ایسا آلہ ہے جو ایک سمت میں ٹارک منتقل کرتا ہے اور دوسری سمت میں آزاد نہ گھومتا ہے۔ اوور رینگ کلچ اسمبلی میں ایک سلیو ہوتی ہے جس پر اندرونی Splines بنی ہوتی ہے۔ یہ Splines آرچر شافٹ پر بنی Splines کے ساتھ Sliding فٹ ہوتی ہیں۔ کلچ ہاؤزنگ اور اوور رینگ کلچ کا آؤٹر شیل اس Sleeve کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ آرچر شافٹ کے اوپر ایک پینن گیر آزاد نہ گھومتا ہے اس گیر کے ساتھ ایک لمبی کالر بنی ہوتی ہے اس کالر کے اوپر ٹیپر سپاٹ بنے ہوتے ہیں اور یہ اوور رینگ کلچ کے لئے انر شیل کا کام کرتی ہے۔ انر شیل اور آؤٹر شیل کے درمیان میں سپرنگ لوڈر رولرز لگے ہوتے ہیں۔ رولرز آؤٹر شیل اور انر شیل کے درمیان آزاد نہ حالت میں ہوتے ہیں۔ جب موٹر گھومتی ہے تو Sleeve گھومتی ہے اور اس وقت رولر اندرونی شیل پر بنی ٹیپر سپاٹ پر چڑھ جاتے ہیں جس سے کلچ ہاؤزنگ اور پینن گیر لاک ہو جاتے ہیں اور ٹارک کلچ اسمبلی سے پینن گیر کو منتقل ہوتا ہے اور پینن گیر انجن کو سٹارٹ کرنے کے لئے رنگ گیر کو گھماتا ہے۔

جب انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو رنگ گیر پینن گیر کو آرچر شافٹ کی نسبت تیز گھماتا ہے جس سے رولرز پر لگنے والی قوت ختم ہو جاتی ہے اور پینن گیر کلچ ہاؤزنگ کے اندر آزاد نہ گھومنے لگتا ہے اور جب ڈرائیوینین Key کو چھوڑتا ہے تو Key اگنیشن پوزیشن پر آ جاتی ہے۔ اس وقت سولیمینٹ وائینڈنگ کو کرنٹ نہیں ملتا اور سولیمینٹ Deenergize ہو جاتا ہے۔ اور سولیمینٹ سوئچ کے اندر لگا ہوا سپرنگ پلنجر کو آگے دھکیلتا ہوا نہ صرف ڈرائیوینین کو پیچھے کھینچ لیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیٹری اور موٹر کا تعلق بھی توڑ دیتا ہے۔

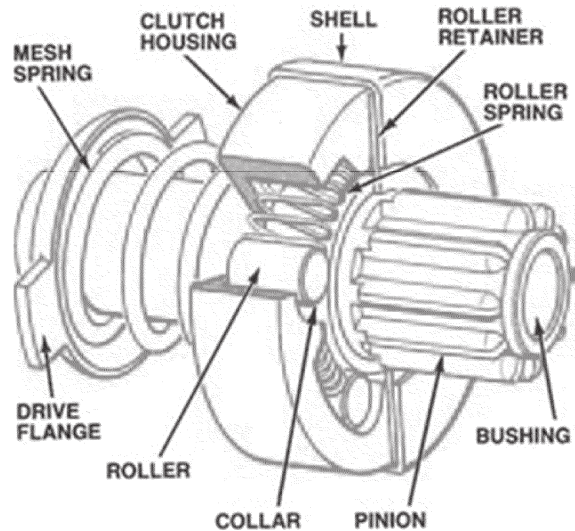

بینڈکس ڈرائیو (Bendix Drives)


بینڈکس ڈرائیو انر شیا ڈرائیو کی ایک قسم ہے۔ اس میں ڈرائیوینین کا وزن ایک طرف سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈرائیوینین ان بیلنس ہوتا ہے۔ ڈرائیوینین

ڈیزل گاڑیوں کی سٹارٹر موٹر
اندرونی ساخت اور بناوٹ
کیا اعتبار سے پٹرول گاڑیوں
سے مختلف ہوتی ہے۔

کے اندرونی طرف تھریڈ بنی ہوتی ہیں۔ ڈرائیو پین ایک سیلو کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ سیلو کے بیرونی محیط پر اسی پچ کی تھریڈ بنی ہوتی ہیں جو ڈرائیو پین کے اندرونی طرف بنی ہوتی ہیں۔ آر مچر شافٹ سیلو میں سے گزرتی ہوئی آگے جاتی ہے اور سٹارٹر موٹر کے ڈرائیو ہاؤزنگ میں لگے بیرنگ پر سہاری جاتی ہے۔ سیلو آر مچر شافٹ کے اوپر آزادانہ حرکت کرتی ہے۔ ایک ڈرائیو ہیڈ آر مچر شافٹ کے ساتھ ڈرائیو پین کے ذریعے جڑا ہوتا ہے۔ ڈرائیو ہیڈ اور سیلو کو آپس میں جوڑنے کے لئے ڈرائیو سپرنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرائیو سپرنگ کو ڈرائیو ہیڈ اور سیلو کے ساتھ جوڑنے کے لئے ڈرائیو پین استعمال کی جاتی ہیں۔


آپریشن (Operation)

جب انجن کو کریک کرنے کے لئے ڈرائیو انجین سوئچ کو سٹارٹنگ پوزیشن پر لایا جاتا ہے تو سٹارٹر موٹر کو کرنٹ ملتا ہے اور آر مچر شافٹ گھومنے لگتی ہے۔ تو ڈرائیو سپرنگ کی مدد سے سیلو بھی گھومنے لگتی ہے۔ لیکن انزلیاء کی وجہ سے ڈرائیو پین اپنی جگہ پر ساکن رہتا ہے اور سیلو پر بنے تھریڈ کے اوپر حرکت کرتا ہوا فلافائی ویل کے اوپر بنے گیر کے ساتھ ملتا ہے اور فلافائی ویل گھماتا ہے۔ انجن کے سٹارٹ ہونے پر ڈرائیو پین کی رفتار آر مچر شافٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ڈرائیو پین سیلو کے اوپر حرکت کرتا ہوا فلافائی ویل کے دندائوں سے دور ہٹ جاتا ہے اور سٹارٹر موٹر اور انجن کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔

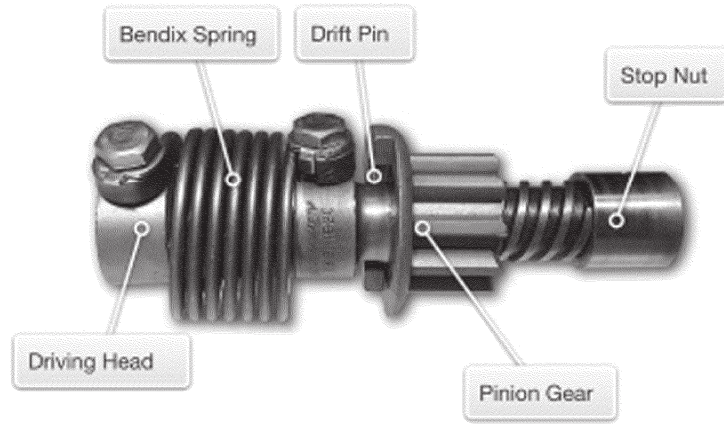

گیرر ریڈکشن ڈرائیو (Gear Reduction Drive)

ڈیزل گاڑیوں میں استعمال ہونے والی سٹارٹر موٹر میں سٹارٹر موٹر کے پیدا کردہ ٹارک کو بڑھانے کے لئے سٹارٹر موٹر کی آر مچر شافٹ سے پاور براہ راست ڈرائیو پین کو منتقل نہیں ہوتی۔ بلکہ آر مچر شافٹ کی پاور کو ریڈکشن گیر کے ذریعے ڈرائیو پین تک منتقل کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے زیادہ تر گاڑیوں میں آر مچر شافٹ اور ڈرائیو پین گیر کے درمیان میں پلینٹری گیر ٹرین لگائی جاتی ہے۔ پلینٹری گیر ٹرین میں گے س گے گیر کا تعلق آر مچر شافٹ کے ساتھ ہوتا ہے پلینٹ کیریر کا تعلق ڈرائیو پین کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ رنگ گیر ہاؤزنگ کے ساتھ فکس ہوتا ہے۔ جب آر مچر شافٹ گھومتی ہے تو س گے گیر پلینٹ گیر کو گھوماتا ہے پلینٹ گیر رنگ گیر کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رنگ گیر ساکن ہونے کی وجہ سے نہیں گھوم سکتا اس لئے پلینٹ کیریر گھماتا ہے پلینٹ کیریر کا تعلق چونکہ ڈرائیو پین گیر کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ڈرائیو پین بھی گھومتا ہے لیکن اس کے گھومنے کی رفتار س گے گیر کی نسبت کم ہوتی ہے لیکن اس کا ٹارک آر مچر شافٹ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ سٹارٹر موٹروں میں پلینٹری گیر میکا نزم کے بجائے آر مچر شافٹ پر ایک چھوٹا ڈرائیو گیر لگایا جاتا ہے۔ جب کہ ڈرائیو پین گیر کے ساتھ ایک بڑا گیر لگایا جاتا ہے تاکہ ٹارک میں اضافہ کیا جاسکے ان دونوں گیرز کو ایک آنیڈلر گیر کی مدد سے چلایا جاتا ہے اور ٹارک کو بڑھایا جاتا ہے۔

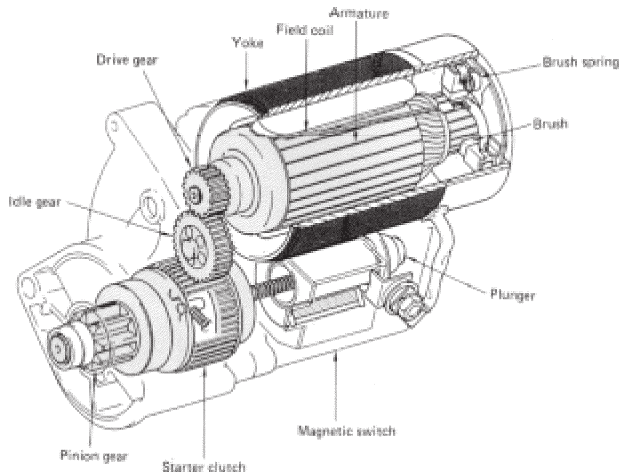

حالت	مکملہ وجوہات	چیکنگ اور درنگی
انجن کریک نہیں کرتا لائٹ روشن ہی رہتی ہے۔	سوئچ کا سرکٹ اوپن ہے۔ سٹارٹر موٹر کا سرکٹ اوپن ہے۔ کنٹرول سرکٹ اوپن ہے۔	سوئچ کے پوائنٹ اور کنکشن چیک کریں۔ کاموٹیٹر برشوں اور کنکشن کو چیک کریں۔ سولینائیڈ ریلے سوئچ کنکشن کو چیک کریں۔
انجن کریک نہیں کرتا لیکن لائٹ کی روشنی بہت کم ہو جاتی ہے۔	انجن میں نقص ہے۔ بیٹری مکمل چارج حالت میں نہیں ہے۔ درجہ حرارت بہت کم ہے۔ پینن یا بینڈ کس جام ہے۔ شافت کے بیرنگ جام ہیں۔ سٹارٹر موٹر شارٹ سرکٹ ہے۔	انجن میں نقص کی وجوہات تلاش کریں۔ بیٹری کو چیک کریں ری چارج کریں یا تبدیل کریں۔ بیٹری کو مکمل چارج کریں وائرنگ سرکٹ اور سٹارٹر موٹر کو اچھی طرح چیک کریں پینن کو صاف کریں۔ سٹارٹنگ موٹر کو مرمت کریں۔
انجن کریک نہیں کرتا لیکن لائٹ بجھ جاتی ہے	کنکشن ڈھیلے ہیں خاص کر بیٹری ٹرمینل کے۔	کیبل کلمپ اور ٹرمینلز کو صاف اور کلمپ کو ٹائٹ کریں۔
انجن کریک نہیں کرتا اور لائٹ بھی روشن نہیں ہوتی	بیٹری ڈیڈ ہے۔ اوپن سرکٹ۔	بیٹری کوری چارج کریں یا تبدیل کریں کنکشن کو صاف کریں اور ٹائٹ کریں وائرنگ کو تبدیل کریں۔
انجن آہستہ آہستہ کریک کرتا ہے لیکن سٹارٹ نہیں ہوتا	بیٹری خراب ہو گئی ہے۔ درجہ حرارت بہت کم ہے۔ سٹارٹر موٹر میں نقص ہے۔ بیٹری کیبل اینڈر سائز کی ہیں۔ انجن میں مکینیکل نقص ہے۔	بیٹری کو چیک کریں اگر خراب ہے تو تبدیل کریں۔ بیٹری مکمل چارج ہونی چاہیے وائرنگ درست حالت میں ہونی چاہیے اور سٹارٹر موٹر درست حالت میں ہونی چاہیے۔ سٹارٹر موٹر کو چیک کریں۔ مناسب سائز کی کیبل فٹ کریں۔ انجن کو چیک کریں۔
انجن نارمل سپیڈ پر گھومتا ہے لیکن سٹارٹ نہیں ہوتا	اگنیشن سسٹم میں نقص ہے۔ فیول سسٹم میں نقص ہے۔ کاربوریٹر اور ان ٹیک مینی فولڈ سسٹم سے ہوا لیک ہو رہی ہے۔ انجن میں نقص ہے۔	سپارک کو چیک کریں۔ اگنیشن ٹائمنگ درست نہیں ہے۔ فیول سسٹم کو چیک کریں۔ ہوا کی لکچ کو چیک کریں، ٹائٹ کریں۔ انجن کو چیک کریں۔
سولینائیڈ پلنجر Chatter کرتا ہے	سولینائیڈ کی ہولڈ ان وائرنگ اوپن ہے۔ بیٹری مکمل چارج نہیں ہے۔	سولینائیڈ کو تبدیل کریں۔ بیٹری کو چارج کریں۔
سٹارٹنگ کے بعد پینن آہستہ آہستہ ڈس اگنچ ہوتا ہے۔	سولینائیڈ پلنجر جام ہے۔ اوور رینگ کچ آرچر شافت پر جام ہے۔ اوور رینگ کچ میں نقص ہے۔ شفٹ لیور کا ریٹرن سپرنگ کمزور ہے۔ ویکیوم سوئچ میں نقص ہے۔	پلنجر کو صاف کریں اور اس کی حرکت کو آزاد کریں۔ آرچر شافت اور سلیو کو صاف کریں۔ کچ کو تبدیل کریں۔ نیا سپرنگ تبدیل کریں۔ نیا سوئچ فٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 1:

ووولٹیج ڈراپ کوٹسٹ کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگانے۔
- 3- ملٹی میٹر کی ناب کو ووولٹیج رینج پر سیٹ کریں۔
- 4- ملٹی میٹر کی پراڈ کو آپس میں ٹچ کر کے زیر پوزیشن Verify کریں۔
- 5- میٹر کی سرخ پراڈ کو مثبت ٹرمینل اور کالی پراڈ کو منفی ٹرمینل پر لگائیں۔
- 6- ملٹی میٹر پر ووولٹیج کی ریڈنگ نوٹ کریں۔
- 7- گاڑی کی 5 سیکنڈ تک کریٹنگ کروائیں۔
- 8- کریٹنگ کے دوران ووولٹیج ڈراپ کی ریڈنگ چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 2:

سٹارٹر موٹر کو گاڑی سے علیحدہ کرنا

ٹولز:

سپینر سیٹ، کمیشنیشن پلائر، ربڑ ہیمپر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو لفٹ پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ اٹھائیں اور بیٹری سے منفی ٹرمینل کو علیحدہ کریں۔
- 3- سٹارٹر موٹر سے بیٹری کی مین مثبت ٹرمینل والی تار کو علیحدہ کریں۔
- 4- سٹارٹر موٹر کے سولینائیڈ سے تار اتاریں۔
- 5- سٹارٹر موٹر کے بولٹس کھولیں اور باڈی سے علیحدہ کریں۔
- 6- اگر ضرورت پڑے تو کٹری یا ربڑ کے ہتھوڑے سے ہلکی ہلکی چوٹ لگا کر باڈی سے علیحدہ کریں۔
- 7- سٹارٹر موٹر کو نصب کرتے ہوئے اسی عمل کو دہرائیں۔

احتیاطیں:

- 1- بیٹری کا ٹرمینل کھولے بغیر سٹارٹر موٹر کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں۔
- 2- سٹارٹر موٹر کو اتارنے کے بعد بھی بیٹری کا ٹرمینل ہرگز نہ لگائیں کیونکہ سٹارٹر موٹر والی تار اگر گاڑی کی باڈی میں کہیں بھی ٹچ ہوگئی تو آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔
- 3- ذاتی حفاظت کا خیال رکھیں۔

پریکٹیکل نمبر 3:

(Check Voltage in Ignition Switch With Multimeter)

ملٹی میٹر کی مدد سے اگنیشن سوئچ پر وولٹیج چیک کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- سٹیئرنگ کالم کا اوپر اور نیچے والے کورز کھولیں۔
- 3- اگنیشن سوئچ کا کنکٹر علیحدہ کریں۔
- 4- ملٹی میٹر کی ناب کو وولٹیج والی رینج پرائیڈ جسٹ کریں۔
- 5- ملٹی میٹر کی پراڈ کو آپس میں ملا کر زیر واید جسٹمنٹ چیک کریں۔
- 6- گاڑی کی چابی کو اگنیشن سوئچ میں لگائیں۔
- 7- ملٹی میٹر کی کالی پراڈ کو گراؤنڈ کریں یعنی گاڑی کی باڈی کے ساتھ لگائیں۔
- 8- Lock, Acc, ON اور سٹارٹ پر باری باری کرنٹ چیک کریں۔
- 9- چیزوں کو واپس نصب کرنے کے لئے اس عمل کو الٹ دہرائیں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

(Disassemble/Assemble the Starter Motor & Perform Bench Test)

سٹارٹر موٹر کو کھولنا اور جوڑنا

ٹولز:

سپینر سیٹ، سرکلک پلائر، سکریو ڈرائیور، ربڑ ہیمپر۔

سامان:

بیٹری، ٹیسٹ بنچ، سٹارٹر موٹر۔

ترتیب عمل:

- 1- سٹارٹر موٹر کو میز پر رکھیں۔
- 2- مینوفیکچر کی فراہم کردہ ورکشاپ مینوئل کی راہنمائی میں سٹارٹر موٹر کے تمام حصوں کو علیحدہ کریں۔
- 3- کھولنے والے عمل کو الٹ دہراتے ہوئے سٹارٹر موٹر کے تمام حصوں کو جوڑیں۔
- 4- سٹارٹر موٹر کو ٹیسٹ بنچ پر نصب کریں۔
- 5- بیٹری کی مثبت اور منفی تاروں کو مطلوبہ جگہ پر لگائیں۔
- 6- اگنیشن سوئچ کو آپریٹ کرنے پر اگر سولینائیڈ حرکت نہ کرے اس کی Pull-IN وائیڈنگ خراب ہے۔
- 7- اگنیشن سوئچ کو آپریٹ کرنے پر اگر سولینائیڈ سوئچ سٹارٹ پوزیشن میں برقرار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی Hold-IN وائیڈنگ خراب ہے۔
- 8- اگنیشن سوئچ کو آپریٹ کرنے پر اگر سولینائیڈ صحیح کام کر رہا ہو اور آرچر نہ گھومے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وائیڈنگ میں پرالیم ہے۔

اگنیشن سسٹم


(Ignition System)

تدریسی نتائج (Learning Outcome)

- اس یونٹ کے اختتام پر پڑھنے والا قابل ہو جائے گا کہ وہ:
- ☆ روایتی بیٹری اگنیشن سسٹم کے تمام پارٹس کی پہچان کر سکیں۔
 - ☆ روایتی بیٹری اگنیشن سسٹم میں پیدا ہونے والے نقائص کو چیک کر سکیں اور درست کر سکیں۔
 - ☆ روایتی اگنیشن سسٹم میں استعمال ہونے والے تمام پونٹس کی سروس کر سکے۔
 - ☆ روایتی ٹائپ اگنیشن سسٹم کے تمام پارٹس کی پہچان کر سکیں۔
 - ☆ الیکٹرانک ٹائپ بیٹری اگنیشن سسٹم میں پیدا ہونے والے نقائص کو چیک کر سکیں اور درست کر سکیں۔
 - ☆ کمپیوٹر کنٹرول اگنیشن سسٹم کی پارٹس کی پہچان کر سکیں۔
 - ☆ کمپیوٹر کنٹرول اگنیشن سسٹم میں پیدا ہونے والے نقائص کو چیک کر سکیں اور درست کر سکیں۔

اگنیشن سسٹم کا مقصد (Purpose of Ignition System)

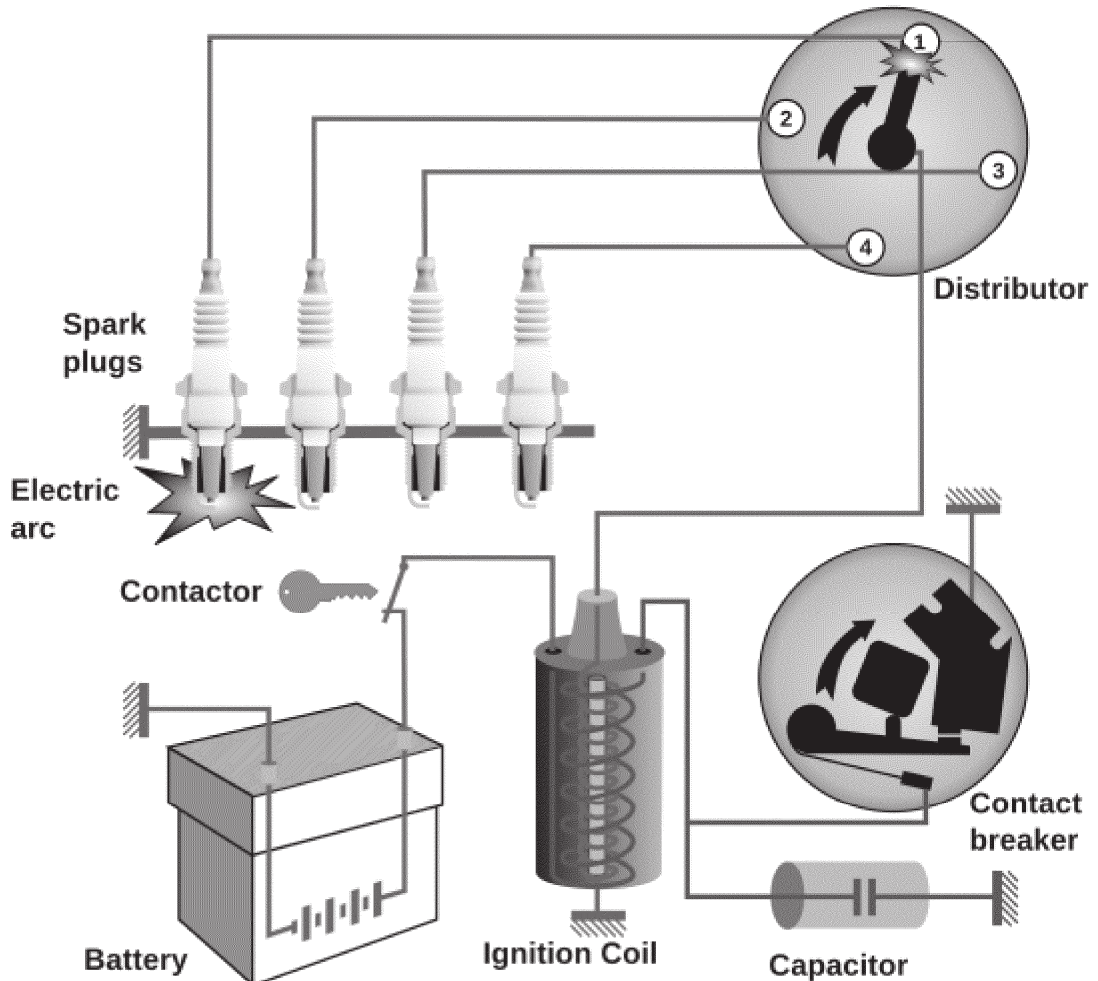پٹرول انجن میں کمپریشن سٹرک کے اختتام پر دے ہوئے ایئر فیول مکسچر کو جلانے کے لئے شعلہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ شعلہ پیدا کرنے کے لئے 20 ہزار سے 40 ہزار ولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹری کے 12 ولٹ کو ہائی ولٹیج میں تبدیل کرنے اور ان ہائی ولٹیج کو انجن کے فائرنگ آرڈر کے مطابق سپارک پلگس کے ذریعے سلنڈروں تک پہنچانے کے نظام کو اگنیشن سسٹم کہتے ہیں۔



اگنیشن سسٹم کی اقسام (Types of Ignition System)

اگنیشن سسٹم کو دو مین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1- بیٹری اگنیشن سسٹم

2- میکینیکل اگنیشن سسٹم


بیٹری اگنیشن سسٹم کی مندرجہ ذیل چار اقسام ہیں:

1- روایتی یا سی بی پوائنٹ ٹائپ اگنیشن سسٹم

2- الیکٹرانک اگنیشن سسٹم

3- کمپیوٹر کنٹرول اگنیشن سسٹم

4- ڈسٹری بیوٹر لیس اگنیشن سسٹم

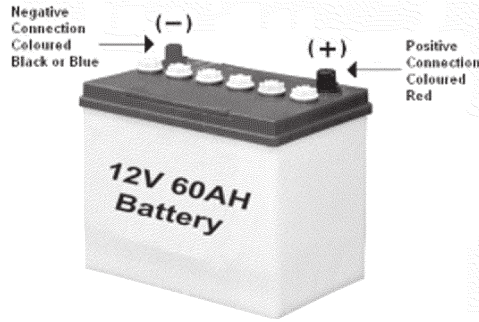

میکینیکل اگنیشن سسٹم (Magnetron Ignition System)


(1) روایتی یا سی بی پوائنٹ ٹائپ (2) سی ڈی آئی اگنیشن سسٹم۔

اگنیشن سسٹم کے اہم حصے (Main Components of Ignition System)

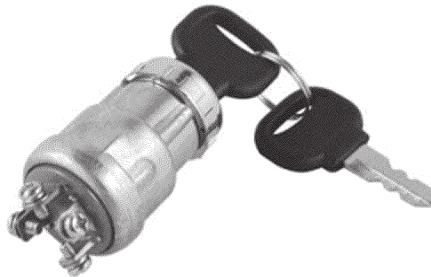(1) بیٹری (2) اگنیشن سوئچ (3) اگنیشن کوائل (4) اگنیشن ڈسٹری بیوٹر (5) سپارک پلگ اور ان کو ملانے والی وائرنگ اور کیبلز

بیٹری (Battery)

آٹوموبائل میں عام طور پر 12 وولٹ کی لیڈ ایسڈ بیٹری استعمال ہوتی ہے جو چھ سیلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بیٹری کے دو مین ٹرمینل ہوتے ہیں مثبت ٹرمینل اور منفی ٹرمینل۔ منفی ٹرمینل کو ایک لیڈ کے ذریعے گاڑی کی باڈی کے ساتھ اترھ کر دیا جاتا ہے جبکہ مثبت ٹرمینل سے ایک تار اگنیشن سوئچ کے B ٹرمینل کو جاتی ہے۔




اگنیشن سوئچ (Ignition Switch)

اگنیشن سوئچ کے عموماً چار ٹرمینل ہوتے ہیں۔ (1) B ٹرمینل (2) ACC ٹرمینل (3) IGN ٹرمینل (4) S یعنی سٹارٹر ٹرمینل۔ ڈرائیور اگنیشن سوئچ کی مدد سے بیٹری کا تعلق اگنیشن سسٹم کے ساتھ جوڑتا ہے اور توڑتا ہے۔ جب گاڑی کے انجن کو بند کرنا مقصود ہو تو اوپر بیٹری اگنیشن سوئچ کی مدد سے اگنیشن سسٹم کے پرائمری سرکٹ کا تعلق بیٹری سے توڑ دیتا ہے جس سے سپارک پلگوں میں شعلہ پیدا نہیں ہوتا اور انجن بند ہو جاتا ہے۔

اگنیشن کوائل (Ignition Coil)

اگنیشن کوائل ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہے۔ جو بیٹری کے 12 وولٹ کو ہائی وولٹیج میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے اندر دو وائٹنگز ایک ہی آئرن کور کے گرد لپیٹی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وائٹنگ پرائمری وائٹنگ کہلاتی ہے اور دوسری وائٹنگ سیکنڈری وائٹنگ کہلاتی ہے۔ پرائمری وائٹنگ موٹی تار کی اور سیکنڈری وائٹنگ ہائیک تار کی ہوتی ہے۔ سیکنڈری وائٹنگ کے چکر پرائمری وائٹنگ کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں عام ٹرانسفارمر کے چار ٹرمینل ہوتے ہیں دو پرائمری وائٹنگ کے

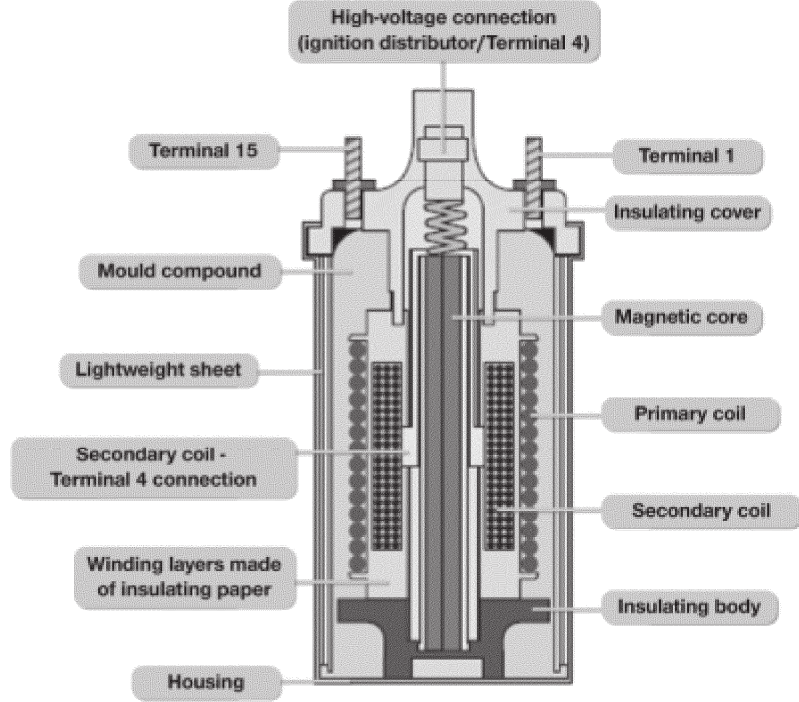
لئے اور دوسینڈری وائینڈنگ کے لئے لیکن اگنیشن کوائل کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں مثبت ٹرمینل، منفی ٹرمینل، اور سنٹر ٹرمینل۔ اگنیشن کوائل کی پرائمری وائینڈنگ کا ایک سرا مثبت ٹرمینل اور دوسرا منفی ٹرمینل سے جڑا ہوتا ہے۔ جب کہ سیکنڈری وائینڈنگ کا ایک سرا منفی ٹرمینل سے اور دوسرا سنٹر ٹرمینل سے جڑا ہوتا ہے۔



اگنیشن کوائل آپریشن (Operation of Ignition Coil)

جب اگنیشن سوئچ 1GN پوائنٹ پر لاتے ہیں تو اگنیشن کوائل کی پرائمری وائینڈنگ کو مثبت وولٹیج ملتے ہیں جب کہ اگنیشن ڈسٹری بیوٹر کے اندر لگے بی پوائنٹ کے بند ہونے سے پرائمری سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ سرکٹ کے مکمل ہونے سے اگنیشن کوائل کی پرائمری وائینڈنگ میں سے کرنٹ کا بہاؤ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کرنٹ کی وجہ سے پرائمری وائینڈنگ کے گرد ایک مقناطیسی فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ پھیلتا ہوا مقناطیسی فیلڈ سیکنڈری وائینڈنگ کو کاٹتا ہے جس سے سیکنڈری وائینڈنگ میں وولٹیج پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن بی پوائنٹ کے بند ہونے پر پرائمری وائینڈنگ میں اینڈ کنٹکٹس کی وجہ سے کرنٹ تیزی سے نہیں بڑھتا۔ اس لے پرائمری وائینڈنگ کے گرد پیدا ہونے والے مقناطیسی فیلڈ کے پھیلنے کی رفتار بھی سست ہوتی ہے اس لئے سیکنڈری وائینڈنگ کے اندر اتنے وولٹیج پیدا نہیں ہوتے کہ اس سے سپارک پلگ میں شعلہ پیدا ہو سکے۔ لیکن جب بی پوائنٹ کھلتے ہیں تو کرنٹ کا بہاؤ رک جاتا ہے جس سے پرائمری کوائل کے گرد پیدا ہونے والا مقناطیسی فیلڈ تیزی سے سکڑتا ہے یہ تیزی سے سکڑتا ہوا مقناطیسی فیلڈ پرائمری وائینڈنگ کے اندر سلف اینڈ کنٹکٹس وولٹیج پلس پیدا کرتا ہے۔ جیسے Inductive کک کہتے ہیں۔ اس Inductive کک کی وجہ سے پرائمری وائینڈنگ میں تقریباً 150 وولٹ سے 300 وولٹ پیدا ہوتے ہیں۔

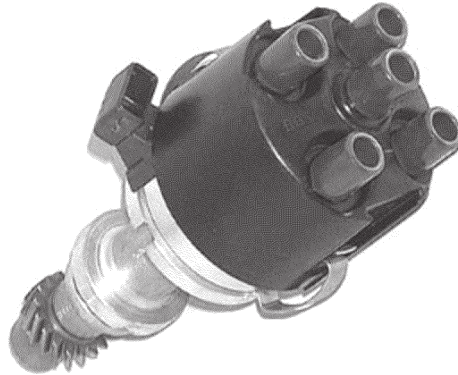پرائمری وائینڈنگ کا یہ سکڑتا ہوا مقناطیسی فیلڈ سیکنڈری وائینڈنگ کے اندر بھی ہائی وولٹیج پیدا کرتا ہے جو 15000V سے 30000V تک ہوتے ہیں۔ یہ ہائی وولٹیج اگنیشن کوائل کے سنٹر ٹرمینل سے ڈسٹری بیوٹر کو منتقل ہوتے ہیں جہاں سے انجن کے فائرنگ آرڈر کے مطابق سپارک پلگوں کو ملتے ہیں۔




اگنیشن ڈسٹری بیوٹر (Ignition Distributor)

اگنیشن ڈسٹری بیوٹر 3 کام سرانجام دیتا ہے۔

- 1- اس کے اندر لگا سی بی پوائنٹ اگنیشن کوائل کے پرائمری وائنڈنگ کے سرکٹ کو توڑتا اور جوڑتا ہے۔ سی بی پوائنٹ کے پوائنٹس سپرنگ پریشری وجہ سے بند رہتے ہیں اور ڈسٹری بیوٹر شافٹ (جو کہ انجن کی کیم شافٹ پر بنے اضافی گیر سے چلتی ہے) پر بنی کیم سی بی پوائنٹس کو کھولتی ہے۔ ان کیم کی تعداد انجن سلنڈروں کے مطابق ہوتی ہے۔
- 2- اگنیشن کوائل کے پیدا کردہ ہائی وولٹیج کو انجن کے فائرنگ آرڈر کے مطابق سپارک پلگس تک منتقل کرتا ہے۔ جس سے سپارک پلگس میں شعلہ پیدا ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اگنیشن کوائل کے سنٹر ٹرمینل سے ہائی وولٹیج ہائی ٹینشن لیڈ کے ذریعے اگنیشن ڈسٹری بیوٹر کیپ کے سنٹر ٹرمینل کو ملتا ہے اور وہاں سے ڈسٹری بیوٹر روٹر کو ملتا ہے۔ روٹر جو کہ ڈسٹری بیوٹر شافٹ پر لگا ہوتا ہے اور اس شافٹ کے ساتھ گھومتا ہے۔ ڈسٹری بیوٹر کیپ کے سنٹر ٹرمینل سے وولٹیج لے کر کیپ کے سائیڈ ٹرمینلز کو مہیا کرتا ہے۔ ڈسٹری بیوٹر کیپ کے سائیڈ ٹرمینلز کی تعداد انجن کے سلنڈروں کے مطابق ہوتی ہے اور یہ دائرے میں یکساں فاصلے پر بنے ہوتے ہیں اور ان ٹرمینلز سے ہائی ٹینشن لیڈز کے ذریعے وولٹیج انجن کے فائرنگ آرڈر کے مطابق سپارک پلگس کو جاتے ہیں۔
- 3- یہ انجن کے لوڈ اور سپیڈ کے مطابق شعلہ کو ایڈوانس یا ریٹائرڈ کرتا ہے اس کے اندر 2 ایڈوانس میکا نزم لگے ہوتے ہیں۔ ایک کو ویکيوم ایڈوانس یونٹ اور دوسرے کو سنٹری فیوگل ایڈوانس یونٹ کہتے ہیں۔

کنٹاکٹ بریکر پوائنٹ (CB point)

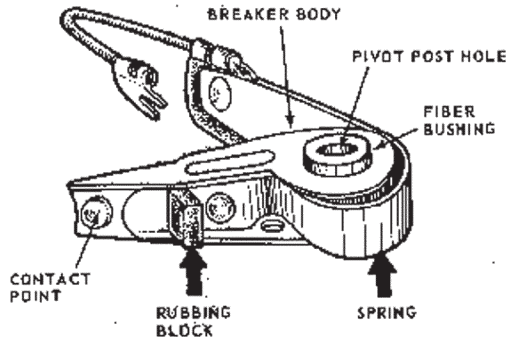اگنیشن سسٹم میں پرائمری سرکٹ کو توڑنے اور جوڑنے کے لئے جو مکینکل سوئچ لگایا جاتا ہے اسے CB پوائنٹ یا کنٹاکٹ بریکر پوائنٹ کہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ اگنیشن ڈسٹری بیوٹر کے اندر بیس پلیٹ پر لگا ہوتا ہے۔ اگنیشن ڈسٹری بیوٹر شافٹ پر لگی کیم کو ان پوائنٹس کو علیحدہ کرتی ہے جب کہ سپرنگ ان پوائنٹس کو آپس میں ملاتا ہے۔



کپیسٹر یا کنڈنسر (Capacitor or Condenser)

سی بی پوائنٹ کو جلنے سے بچانے کے لئے سی بی پوائنٹ کے متوازی جوڈیوئس لگائی جاتی ہے کپیسٹر یا کنڈنسر کہلاتا ہے۔ کپیسٹر دو دھاتی پلیٹوں اور ان پلیٹوں کو آپس میں چھونے سے بچانے کے لئے لگے غیر موصل میٹرل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس غیر موصل میٹرل کو ڈائی الیکٹرک کہتے ہیں۔ کپیسٹر کو ماپنے کی اکائی فیراڈے کہلاتی ہے۔ آٹوموبائل میں استعمال ہونے والا کپیسٹر 0.25 مائیکرو فیراڈے کپیسٹی کا ہوتا ہے۔

ڈسٹری بیوٹر کیپ (Distributor Cap)

ڈسٹری بیوٹر کیپ بیکولا ئیٹ کا بنا کیپ ہے جس کے درمیان میں ایک ٹرمینل بنا ہوتا ہے اور سائیڈ پر انجن سلنڈروں کے تعداد کے مطابق ٹرمینل بنے ہوتے ہیں۔ سائیڈ ٹرمینلز کا تعلق ہائی ٹینشن لیڈز کے ذریعے سپارک پلگس کے ساتھ ہوتا ہے۔




روٹر (Rotor)

روٹر بیکولائیٹ کا بنا ہوتا ہے جس کے اوپر کاپر کی ایک سٹرپ لگی ہوتی ہے روٹر انجین ڈسٹری بیوٹر شافٹ کے اوپر والے سرے پر لگا ہوتا ہے اور روٹر شافٹ کے ساتھ ہی گھومتا ہے۔ روٹر ڈسٹری بیوٹر کیپ کے سنٹر ٹرمینل سے ہائی وولٹیج حاصل کرتا ہے اور سائیڈ ٹرمینلز کو یہ ہائی وولٹیج ٹرانسفر کرتا ہے۔



بلاسٹ رزسٹنس (Ballast Resistance)

بلاسٹ رزسٹنس ایک پوزیٹیو ٹمپریچر کو فیشٹ ٹائپ تھرمسٹر ہے جو انجین کوائل کے پرائمری سرکٹ میں بننے والی کرنٹ کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ آئیڈلنگ سپیڈ کے دوران سی بی پوائنٹ زیادہ دیر تک بند رہتے ہیں جس کی وجہ سے بلاسٹ رزسٹنس گرم ہو کر کرنٹ کی مقدار کو کم کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے انجن کی رفتار بڑھتی جاتی ہے سی بی پوائنٹ کے بند ہونے کا وقفہ کم ہوتا جاتا ہے جس سے بلاسٹ رزسٹنس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور انجین کوائل کے اندر کرنٹ کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے۔

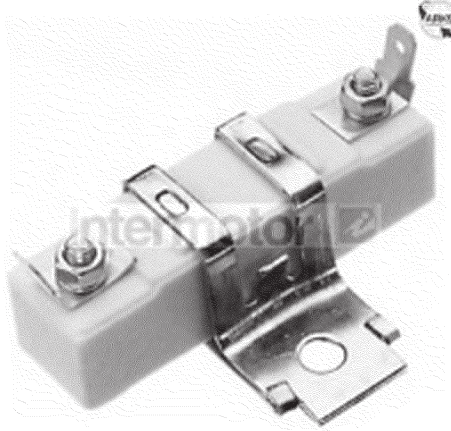

ہائی ٹینشن لیڈز (high tension leads)

ہائی ٹینشن لیڈز انجین کوائل کے پیدا کردہ ہائی وولٹیج کو انجین ڈسٹری تک اور انجین ڈسٹری سے سپارک پلگوں تک لے جانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ ان لیڈز کی رزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کرنٹ کی مقدار کو کم کر دیتی ہے۔



سپارک پلگ (Spark Plug)

سپارک پلگ 2 الیکٹروڈز اور انسولیشن کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ سلنڈر کے اندر سپارک مہیا کرتا ہے۔ سپارک درمیانی انسولیشن الیکٹروڈ سے گراؤنڈ الیکٹروڈ کی طرف چمپ کرتا ہے اور یہ سپارک دے ہوئے ایئر فیول مکسچر کو جلانے کے لئے حرارت مہیا کرتا ہے۔

ایک دھاتی بیرونی Shell کے درمیان میں سرامک انشولیشن لگی ہوتی ہے اور اس انشولیشن کے درمیان میں سنٹر الیکٹروڈ فٹ ہوتا ہے۔ بیرونی دھاتی شیل کے ساتھ ایک الیکٹروڈ لگا ہوتا ہے۔ ان دونوں الیکٹروڈ کے درمیان میں گپ ہوتا ہے۔ یہ گپ سی بی پوائنٹ ٹائپ انکینشن سسٹم کی صورت میں 0.28" یا (0.70mm) ہوتا ہے جب کہ الیکٹرانک انکینشن سسٹم کے لئے 0.80" ایم ہوتا ہے۔ جب کہ کمپوٹر کنٹرول انکینشن سسٹم کی صورت میں 1.40" ملی میٹر تک ہوتا ہے یہ گپ جتنا زیادہ ہوتا ہے ان الیکٹروڈز کے درمیان میں سپارک پیدا کرنے کے لئے اتنے ہی زیادہ وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپارک کو چپ کرنے کے لئے اتنے ہی زیادہ وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ سپارک پلگ کے سنٹر الیکٹروڈ میں سپر ایمرامنت لگی ہوتی ہے۔ یہ مزاحمت ساکن یاریڈیو فریکوئنسی انٹرفیس کو کم کرتی ہے۔

سپارک پلگ کو سلنڈر ہیڈ پر فٹ کرنے کے لئے گیس کٹ استعمال ہوتی ہے بہت سے انجنوں میں استعمال ہونے والے سپارک پلگوں کی ٹیپر سیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لکچ نہیں ہوتی۔ بہت سے سپارک پلگوں کے الیکٹروڈ نکل اور کروم الائے کے بنے ہوتے ہیں جو زنگ کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں۔ کچھ ہلکے سنٹر الیکٹروڈ کا پرکور کے ہوتے ہیں دوسرے باریک پلائیم ٹپ کے بنائے جاتے ہیں اور یہ زیادہ عرصہ چلتے ہیں۔ انجن کم مس فائر کرتا ہے اور پلگ زیادہ درجہ حرارت پر کام کرتے ہیں۔

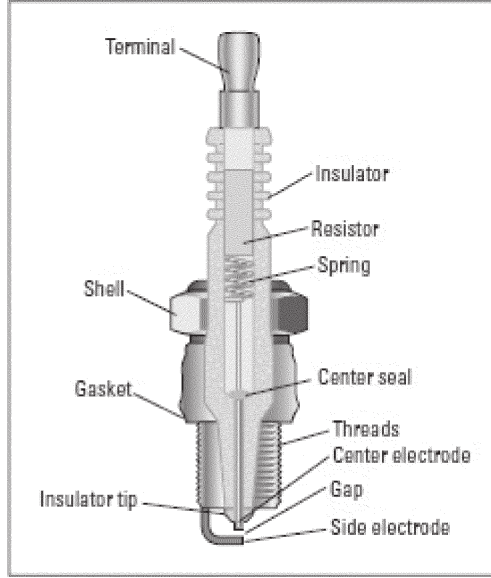



Figure 5-9: Anatomy of a spark plug.

انکینشن سسٹم میں استعمال ہونے والی ٹرمینالوجی اور آپریشن

(Operation and Terminology used in Ignition System)

ڈیول اینگل (Dwell Angle)

سی بی پوائنٹ کے بند ہونے سے دوبارہ کھلنے تک کا درمیانی وقفہ ڈیول اینگل کہلاتا ہے۔ سی بی پوائنٹس کا درمیانی فاصلہ جتنا زیادہ کرتے جاتے ہیں ڈیول اینگل کم ہوتا جاتا ہے اور سی بی پوائنٹس کا فاصلہ جتنا کم کرتے جاتے ہیں ڈیول اینگل بڑھتا جاتا ہے۔ جب ہم انجن اینالاؤزر سے انکینشن سسٹم کی کارکردگی کو چیک کرتے ہیں تو وہ ڈیول اینگل کو ظاہر کرتی ہے اگر ڈیول اینگل مینوفیکچر کی تصریحات کے مطابق درست نہ ہو تو سی بی پوائنٹ کا گپ ایڈجسٹ کریں۔

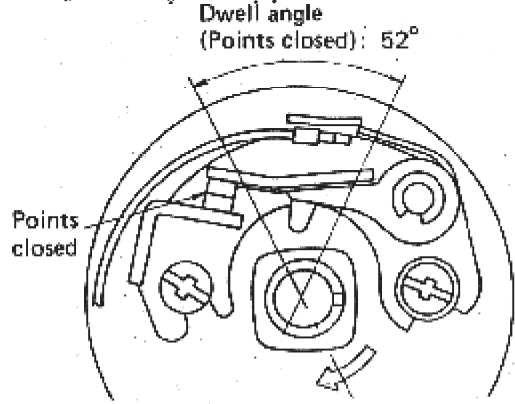


DWELL ANGLE IN 4-CYLINDER ENGINE

OHP

کیم اینگل (Cam Angle)

سی بی پوائنٹ کے کھلنے سے بند ہونے تک کا درمیانی وقفہ کیم اینگل کہلاتا ہے۔ اگر ڈیول اینگل زیادہ ہوتا جائے گا تو کیم اینگل کم ہوتا جائے گا۔ اور اگر ڈیول اینگل کم

ہوتا جائے گا تو کیم اینگل بڑھتا جائے گا۔

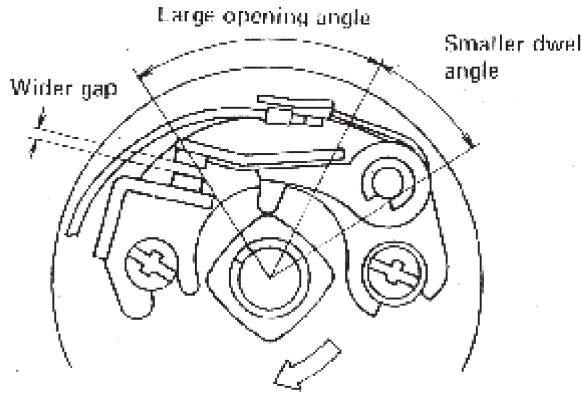

انگیشن ٹائمنگ (Ignition Timing)

سپارک پلگ کی مدد سے کچن چیمبر کے اندر اس وقت شعلہ پیدا کرنا جب پوسٹن کمپریشن سٹروک کے اختتام کے قریب ہو انگیشن ٹائمنگ کہلاتا ہے۔ جب ایک نمبر سلنڈر کا ٹائمنگ ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے تو باقی سلنڈروں کا ٹائمنگ انگیشن ڈسٹری بیوٹر میں ہائی ٹینشن لیڈز کو فارنگ ارڈر کے مطابق لگانے سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ انگیشن ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک نمبر سلنڈر کو کمپریشن سٹروک کے اختتام پر لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انگیشن ڈسٹری بیوٹر شافٹ گھماتے ہوئے روٹر کو ایک نمبر ڈسٹری بیوٹر کیپ ٹرمینل کے سامنے لایا جاتا ہے اور ڈسٹری بیوٹر شافٹ پر بنے گیکٹر کو کیم شافٹ پر بنے گیکٹر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ جس سے انگیشن ٹائمنگ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اگر ٹائمنگ میں کچھ ڈگری کا فرق ہو تو اس فرق کو دور کرنے کے لئے ڈسٹری بیوٹر ہاؤزنگ پر سلاٹ بنی ہوتی ہے ایڈجسٹنگ سکر یو کو ڈھیلا کر کے ضرورت کے مطابق ڈسٹری بیوٹر ہاؤزنگ کے کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز گھوما یا جاتا ہے اور انگیشن ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔


شعلے کو ایڈوانس کرنا (Advancing the Spark)

آٹو موٹو انجن مختلف لوڈ اور سپیڈ پر کام کرتا ہے۔ انگیشن سسٹم انجن کی ضرورت کے مطابق سپارک کو ایڈوانس کرتا ہے۔ سپارک ایڈوانس سے مراد سپارک کا پوسٹن کے کمپریشن سٹروک پر T.D.C پر پہنچنے سے پہلے پیدا ہونا ہے۔

سپارک کو ایڈوانس کرنے کے لئے الیکٹر انکلی یا سنٹری فیوگل اور ویکيوم آلے لگے ہوتے ہیں جو انجن کی رفتار اور انٹلٹ مینی فولڈ کے ویکيوم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آئیڈلنگ سپیڈ پر شعلہ پوسٹن کے T.D.C پر پہنچنے سے 8 سے 10 ڈگری پہلے پیدا ہوتا ہے جبکہ ہائی سپیڈ پر یہ 30 ڈگری پہلے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ پہلے پیدا نہ ہو تو پاور سٹروک کے دوران انجن پوری طاقت پیدا نہیں کر پائے گا اور ایگزاسٹ کے ذریعے ان جلا مکچ خارج ہوگا۔

سنٹری فیوگل ایڈوانس (Centrifugal Advance Mechanism)


سنٹری فیوگل ایڈوانس یونٹ انجن کی رفتار کے مطابق شعلہ کو ایڈوانس کرتا ہے۔ یہ میکانزم دو سنٹری فیوگل ویٹس، دور بیٹرن سپرنگوں اور ڈسٹری بیوٹر کیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب انجن کی رفتار بڑھتی ہے تو سنٹری فیوگل فورس کی وجہ سے ویٹ باہر کی طرف پھلتے ہیں اور یہ باہر کی طرف پھلتے ہوئے سنٹری فیوگل ویٹس ڈسٹری بیوٹر کیم کو ڈسٹری بیوٹر شافٹ کی نسبت تھوڑا سا آگے گھمادیتے ہیں۔ جس سے C.B پوائنٹ جلد کھلنے لگتا ہے اور شعلہ جلد پیدا ہوتا ہے۔ جب انجن کی رفتار کم ہوتی ہے تو بیٹرن سپرنگ ویٹس کو اندر کی طرف کھینچ لیتے ہیں جس سے کیم اپنی نارل پوزیشن پر آ جاتی ہے۔

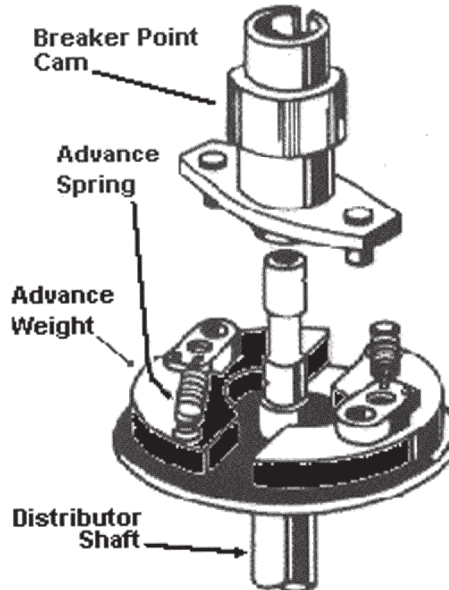

ویکیوم ایڈوانس میکانزم (Vacuum Advance Mechanism)


جب ڈرائیور گاڑی کو حرکت دینے کے لئے ایکسلیٹر پیڈل دباتا ہے تو تھراٹل والو تھوڑی سی کھل جاتی ہے اور تھراٹل والو کے ذریعے انجن کو اضافی ہوا ملنے لگتی ہے اس ہوا کے بہاؤ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مین ڈسپارجر نوزل سے فیول حاصل کر سکے لیکن یہ ہوا آئیڈلنگ سرکٹ اور سلوپڈ سرکٹ سے ملنے والے ایئر فیول مکچر ریٹو کو بڑھا دیتی ہے جس سے مکچر لین ہو جاتا ہے اس لین مکچر کو جلانے کے لئے شعلہ کو ایڈوانس کرنا پڑتا ہے۔

شعلہ کو ایڈوانس کرنے کے لئے اگنیشن ڈسٹری بیوٹر کی بیس پلیٹ کو ڈسٹری بیوٹر شافٹ کے گھومنے کی مخالف سمت میں گھومایا جاتا ہے جس سے سی بی پوائنٹ جلدی کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اگنیشن ٹائمنگ ایڈوانس ہو جاتا ہے۔ بیس پلیٹ کو گھمانے کے لئے ڈسٹری بیوٹر کے ساتھ ایک ویکیوم ایڈوانس یونٹ جسے اوکٹین سلیکٹر بھی کہتے ہیں لگا ہوتا ہے۔ ویکیوم ایڈوانس یونٹ ایک ڈیا فرام اور ایک ریٹن سپرنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈیا فرام اور ریٹن سپرنگ ایک ہاؤزنگ کے اندر لگے ہوتے ہیں اور اس ہاؤزنگ کے اندر اس وقت ویکیوم پیدا ہوتا ہے جب تھراٹل والو تھوڑی سی کھلی ہو جب تھراٹل والو مکمل کھل جائے تو ریٹن سپرنگ ڈیا فرام کو اگے کی طرف دھکیل کر شعلہ کو نارمل وقت پر پیدا ہونے دیتا ہے۔ اس ڈیا فرام کا تعلق ایک پاپ کے ذریعے کاربوریٹر کی تھراٹل والو کی بند پوزیشن سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے۔

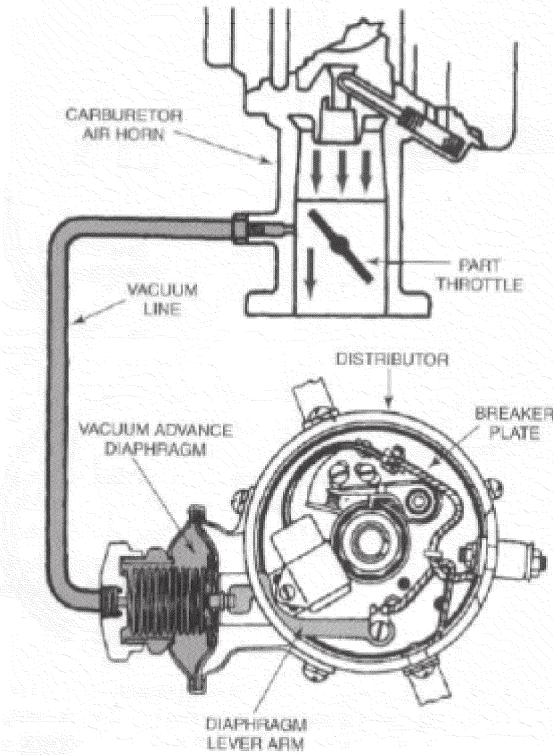


سپارک پلگ ہیٹ رینج (Spark Plug Heat Range)

سپارک پلگ مختلف درجہ حرارت پر کام کرنے کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ ہیٹ رینج یہ بتاتی ہے کہ کوئی سپارک پلگ کتنی جلدی کمپین چیمبر کی حرارت سنڈر ہیڈ تک منتقل کرتا ہے۔ سپارک پلگ ریچ سپارک پلگ کی ہیٹ رینج کا تعین کرتی ہے۔ سپارک پلگ ریچ (Reach) سے مراد سیل گیس کٹ سیٹ سے تھریڈ کے سروں تک کا فاصلہ ہے۔ سپارک پلگ Reach جتنی زیادہ ہوگی سپارک پلگ اتنا ہی زیادہ گرم ہوگا۔ کیونکہ سپارک پلگ کو اپنی حرارت سنڈر ہیڈ تک منتقل کرنے کے لئے زیادہ لمبا راستہ ملے گا۔ جب کہ چھوٹی سپارک پلگ Reach کی صورت میں سپارک پلگ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔

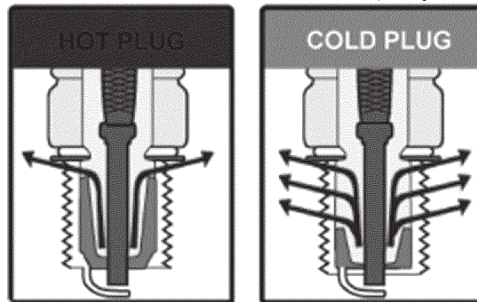

الیکٹرانک اگنیشن سسٹم (Electronic Ignition System)

الیکٹرانک اگنیشن سسٹم میں اگنیشن سسٹم کے پرائمری سرکٹ کو توڑنے اور جوڑنے کے لئے سی بی پوائنٹ کی بجائے ٹرانزسٹر کو بطور سوچ استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی تمام پارٹس یعنی بیٹری، اگنیشن سوچ، اگنیشن کوائل، اگنیشن ڈسٹری بیوٹر، ہائی ٹینشن لیڈز اور سپارک پلگ روایتی اگنیشن سسٹم کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ الیکٹرونک ڈسٹری بیوٹر سسٹم میں لگے سوچنگ ٹرانزسٹر کو Ignitor بھی کہتے ہیں سوچنگ ٹرانزسٹر اس وقت ان ہوتا ہے جب اس کی بیس پر مثبت سگنل مہیا کئے جاتے ہیں۔ سوچنگ ٹرانزسٹر کی بیس پر مثبت سگنل مہیا کرنے کے لئے کئی اقسام کے سگنل جزیئر استعمال ہو رہے ہیں۔

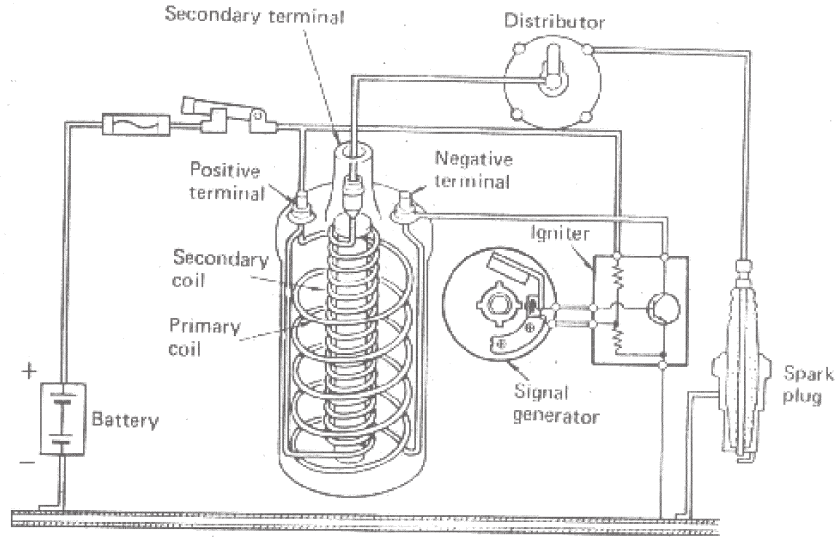


عام طور پر مندرجہ ذیل اقسام کے سگنل جزیئر استعمال ہوتے ہیں۔

- 1- پک اپ کوائل ٹائپ سگنل جزیئر (Pick Up Coil type Signal Generator)
- 2- ہال ایفیکٹ ٹائپ سگنل جزیئر (Hall Effect Type Signal Generator)
- 3- آپٹیکل ٹائپ سگنل جزیئر (Optical Type Signal Generator)

پک اپ کوائل ٹائپ سگنل جزیئر (Pick Up Coil Type Signal Generator)

پک اپ کوائل ٹائپ سگنل جزیئر ایک مستقل مقناطیس، ایک کوائل اور ایک Reluctor ویل پر مشتمل ہوتا ہے مستقل مقناطیس کے اوپر پک اپ کوائل لپٹی ہوتی ہے۔ اور یہ پک اپ کوائل یونٹ، اگنیشن ڈسٹری بیوٹر کے اندر بیس پلیٹ پر لگا ہوتا ہے۔ Reluctor ویل پر لگا ہوتا ہے۔ Reluctor لوہے کے دندائوں سے بنا ہوتا ہے دندائوں کی تعداد انجن سلنڈروں کے مطابق ہوتی ہے۔ جب ڈسٹری بیوٹر شافٹ گھومتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ کا فلکس تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تبدیل ہوتا ہوا مقناطیسی فلکس پک اپ کوائل کے اندر وولٹیج پیدا کرتا ہے۔

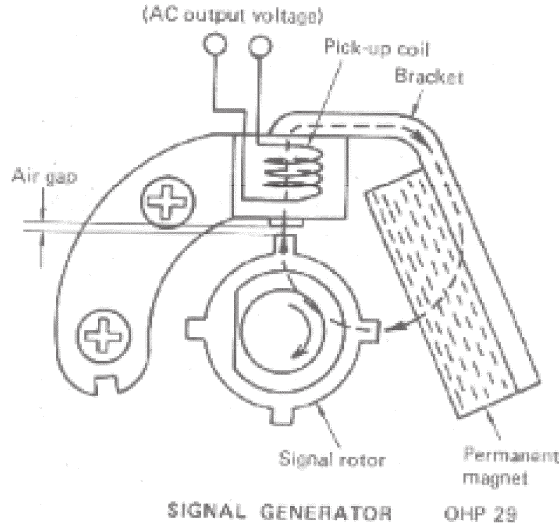

جب Reluctor ویل کا دندانہ پک اپ کوائل پر بنے دندانے کے قریب آتا ہے تو مستقل مقناطیس کی Reluctance کم ہونے لگتی ہے اور اس کے گرد پیدا ہونے والا مقناطیسی فیلڈ باہر کی طرف پھیلنے لگتا ہے جس سے پک اپ کوائل میں مثبت وولٹیج پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب Reluctor ویل کا دندانہ پک اپ کوائل یونٹ پر بنے دندانے کے بالکل سامنے آ جاتا ہے تو مقناطیسی فیلڈ کے پھیلنے کا عمل رک جاتا ہے اور پک اپ کوائل میں وولٹیج پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں۔ جب سوئچنگ ٹرانزسٹر کی بیس پر وولٹیج نہیں ملے تو سوئچ ٹرانزسٹر آف ہو جاتا ہے اور سیکنڈری وائسٹنگ کے اندر ہائی وولٹیج پیدا ہوتے ہیں۔ جب Reluctor ویل پر بنادندانہ پک اپ یونٹ پر بنے دندانے سے دور ہوتا ہے تو مقناطیسی لہریں سکڑنا شروع کرتی ہیں۔ اور پک اپ کوائل میں منفی وولٹیج پلس پیدا ہوتی ہے۔ جو ٹرانزسٹر کی بیس کو مزید ٹیکو کر دیتی ہے اور ٹرانزسٹر آف حالت میں رہتا ہے۔

ہال ایفیکٹ ٹائپ سگنل جنریٹر (Hall Effect Type Signal Generator)


ہال ایفیکٹ سگنل جنریٹر ایک مستطیل شکل کی سیسی کنڈکٹر پلیٹ ہے جس کو ہم شکل کے مطابق بیٹری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس کنکشن کے بالکل عمود سے ہم اوٹ پٹ حاصل کرتے ہیں اس سگنل جنریٹر سے اوٹ پٹ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس سیسی کنڈکٹر پلیٹ کے بالکل عمود کوئی مقناطیس لایا جائے۔ مقناطیسی لہروں کی طاقت اس سیسی کنڈکٹر پلیٹ کے اندر پیدا ہونے والے وولٹیج کا تعین کرتی ہے۔ انکیشن ڈسٹری بیوٹر کے اندر ہال ایفیکٹ سیسی کنڈکٹر پلیٹ کو بیس پلیٹ کے اوپر کس دیا جاتا ہے اور مستقل مقناطیس کو بھی بیس پلیٹ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔

ایک Reluctor پلیٹ ڈسٹری بیوٹر شافٹ کے اوپر کس دی جاتی ہے۔ Reluctor پلیٹ وین اور ونڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب وین مقناطیس اور سیسی کنڈکٹر کے درمیان آ جاتی ہے تو مقناطیس کا اثر ہال ایفیکٹ سینسر پلیٹ پر نہیں ہوتا اور اس کے اندر وولٹیج پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن جب ونڈ مقناطیس اور ہال ایفیکٹ سینسر پلیٹ کے درمیان آتی ہے تو مقناطیس کا اثر سینسر پلیٹ پر ہوتا ہے اور سینسر پلیٹ کے اندر وولٹیج پیدا ہوتے ہیں جو سوئچنگ ٹرانزسٹر کے بیس پر جا کر اسے ان کر دیتے ہیں جس سے انکیشن کوائل کی پرائمری وائسٹنگ میں کرنٹ بننے لگتا ہے۔ اور جب وین سینسر پلیٹ اور مقناطیس کے درمیان آ جاتی ہے تو سوئچنگ ٹرانزسٹر آف ہو جاتا ہے اور انکیشن کوائل کے سیکنڈری وائسٹنگ کے اندر ہائی وولٹیج پیدا ہوتے ہیں۔ Reluctor پرونڈ واور وین کی تعداد انجن سلنڈروں کے مطابق ہوتی ہے۔

آپٹیکل ٹائپ سگنل جنریٹر (Optical Type Signal Generator)

آپٹیکل سگنل جنریٹر LED اور فوٹو ٹرانزسٹر یا فوٹو ڈائی اوڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ فوٹو ڈائی اوڈ اور فوٹو ٹرانزسٹر کوریورس بائس میں جوڑا جاتا ہے اور اس کی رزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب فوٹو ڈائی اوڈ جنکشن پر روشنی پڑتی ہے تو اس کی رزسٹنس کم ہو جاتی ہے کتنی رزسٹنس کم ہوتی ہے اس کا انحصار روشنی کی شدت پر ہوتا ہے۔ فوٹو ڈائی اوڈ اور لائٹ ایمنٹ ڈائی اوڈ ایک دوسرے کے سامنے لگے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں سے ایک سوراخوں والی پلیٹ کو گھومایا جاتا ہے۔ جب پلیٹ پر ہناسورخ ان دونوں الیکٹرونک ڈیوائس کے درمیان میں آتا ہے تو LED کی روشنی فوٹو ڈائی اوڈ پر پڑتی ہے تو فوٹو ڈائی اوڈ میں سے کرنٹ کا بہاؤ جاری ہو جاتا ہے اور جب سوراخ والی پلیٹ پر بنی وین LED اور فوٹو ڈائی اوڈ کے درمیان میں آ جاتی ہے تو فوٹو ڈائی اوڈ کی رزسٹنس بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ پرائمری سرکٹ کو توڑ دیتا ہے۔ عام طور پر ڈسٹری بیوٹر میں لگے آپٹیکل ٹائپ سگنل جنریٹر کے اندر 2 LEDs اور 2 فوٹو ڈائی اوڈز لگے ہوتے ہیں۔ ڈسٹری بیوٹر شافٹ کے ساتھ گھومتی سیٹیل کی کے بیرونی محیط کے قریب 180 سوراخ بنے ہوتے ہیں جب کہ پلیٹ کے قریب درمیان میں انجن سلنڈروں کی تعداد کے مطابق سوراخ بنے ہوتے ہیں۔

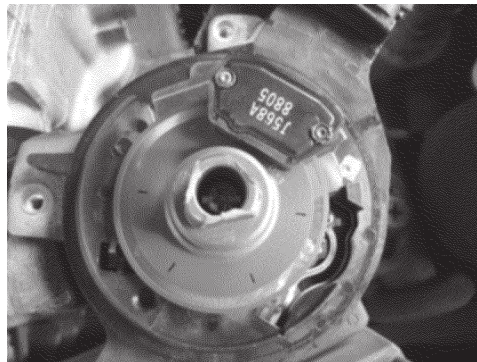
جب ڈسٹری بیوٹر شافٹ گھومتی ہے Interrupter سینسر پلیٹ کے بیرونی محیط پر بنے سوراخوں کی مدد سے انجن کی رفتار معلوم کی جاتی ہے جب کہ درمیان والے سوراخوں کی مدد سے پمپشن کے کمپریشن سٹروک پر TDC کی پوزیشن معلوم کی جاتی ہے۔ درمیان میں بنے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کا قطر زیادہ ہوتا ہے۔ اس سوراخ کی مدد سے ایک نمبر سلنڈر کی پوزیشن کا تعین کیا جاتا ہے۔



کمپیوٹر کنٹرولڈ انجین سسٹم (Computer controlled Ignition system)

روایتی بیٹری انجین سسٹم اور الیکٹرانک انجین سسٹم میں انجن لوڈ اور رفتار کے مطابق شعلے کو ایڈوانس یا ریٹارڈ کرنے کے لئے ایڈوانس میکا نزم لگے ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی کی ضرورت کے مطابق ایڈوانس اور ریٹارڈ کرنے کا عمل بالکل درست نہ ہو تو انجن پوری پاور پیدا نہیں کرتا اور انجن میں ایسی گیسیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہوائی کے لئے نقصان دہ ہوتی ہیں اس لئے ضرورت اس امر کی تھی کہ بالکل درست وقت پر شعلے کو ایڈوانس یا ریٹارڈ کیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کمپیوٹر کنٹرولڈ انجین سسٹم متعارف کرایا گیا۔ اس سسٹم میں سینسرز انجن کی رفتار، مینی فولڈ ویکيوم، انجن کولینٹ ٹمپریچر، اینٹر ٹمپریچر، تھرائل والو کے کھلنے کی مقدار اور پیرمیٹرک پریشر کے متعلق معلومات کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر اپنے اندر محفوظ ڈیٹا اور ان معلومات کا آپس میں موازنہ کرتا ہے اور موازنہ کے مطابق بالکل درست انجین ٹائمنگ کا انتخاب کرتا ہے۔ شکل میں جنرل موٹرز کا ہائی انرجی انجین سسٹم دکھایا گیا ہے۔ اس سسٹم میں لگی پک اپ کوائل ڈسٹری بیوٹر شافٹ کی پوزیشن کے متعلق معلومات HEI ماڈیول کو دو لٹیچ پلس کی صورت میں بھیجتی ہے۔ HEI ماڈیول بھی انجین ڈسٹری بیوٹر کے اندر لگا ہوتا ہے اور اس ماڈیول کے اندر ہی سوچنگ ٹرانزسٹر لگا ہوتا ہے جو انجین کوائل کی پرائمری وائنڈنگ میں کرنٹ کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے کمپیوٹر جسے الیکٹرانک کنٹرول ماڈیول (ECM) کہتے ہیں چار تاروں کے ذریعے HEI ماڈیول کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ یہ چار تار یہ ہیں:

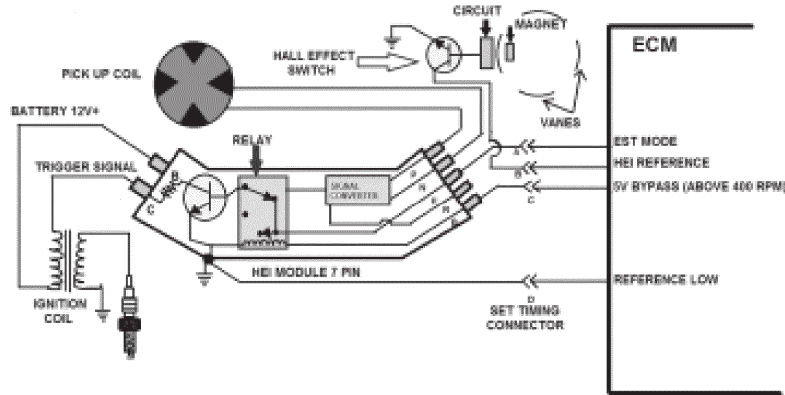- i- الیکٹرانک سپارک ٹائمنگ (EST) سرکٹ
- ii- ریفرنس سرکٹ
- iii- بائی پاس سرکٹ
- iv- گراؤنڈ سرکٹ



گراؤنڈ سرکٹ HEI ماڈیول اور ECM کے لئے یکساں گراؤنڈ مہیا کرتا ہے تاکہ دونوں یونٹوں کے درمیان گراؤنڈ کا فرق نہ ہو۔


جب انجن کو کریک کیا جاتا ہے تو پک اپ کوائل الیکٹریک پلس پیدا کرتی ہے جسے کنکشن P اور N کے ذریعے HEI ماڈیول کو دیا جاتا ہے۔ HEI ماڈیول ان پلسز کو استعمال میں لاتے ہوئے سوچنگ ٹرانزسٹر کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ سپارک پلگ کو سے شعلہ پیدا کیا جاسکے۔ پک اپ کوائل کا سگنل ریفرنس سرکٹ کے ذریعے ECM کو بھی بھیجتا ہے اس سگنل سے ECM کو انجن کی رفتار، کریک شافٹ کی پوزیشن اور انجن کے چلنے سے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ جب ECM کو اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ انجن شٹارٹ ہے اور اس کے گھومنے کی رفتار 400 چکر فی منٹ سے زیادہ ہے تو وہ بائی پاس سرکٹ سے HEI ماڈیول کو 5 وولٹ کا سگنل بھیجتا ہے یہ 5 وولٹ کا سگنل HEI ماڈیول کو پک اپ کوائل کے سگنل استعمال کرنے سے روک دیتا ہے اور یہ 5 وولٹ کے سگنل سپارک پلگ کو سے شعلہ پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

ECM پک اپ کوائل کے سگنل اور بہت سے دوسرے سگنلز اور کمپیوٹر میں فیڈ کئے گئے ڈیٹا کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انجین ٹائمنگ کتنا ایڈوانس یا ریٹارڈ ہونا چاہیے اور ان پٹ سگنلز کے مطابق EST کے ذریعے HEI ماڈیول کو سگنل بھیجتا ہے یہ سگنل سکور ویکسٹل ہوتا ہے۔ سرکٹ جو کہ صفر وولٹ سے 5 وولٹ کے درمیان تبدیل ہوتا ہے سکور ویکسٹل (Trailing Edge) HEI ماڈیول کو سگنل دیتا ہے کہ وہ فائر کرے ٹائمنگ کو کنٹرول کرنے کے لئے ECM، EST کے ذریعے سکور ویکسٹل کا وقت تبدیل کرتا ہے۔

ڈسٹری بیوٹر لیس انجین سسٹم (Distributor less Ignition System)

ڈسٹری بیوٹر لیس انجین سسٹم (DIS) ایسا انجین سسٹم ہے جس میں سپارک پلگ کو شعلہ تقسیم کرنے کے لئے انجین ڈسٹری بیوٹر استعمال نہیں ہوتا اس کی بجائے دو یا دو سے زیادہ انجین کوائلز استعمال کی جاتی ہیں اور انجن کے فائرنگ آرڈر کے مطابق مطلوبہ انجین کوائل کو Energize کیا جاتا ہے۔ DIS سسٹم میں لگی ہر کوائل

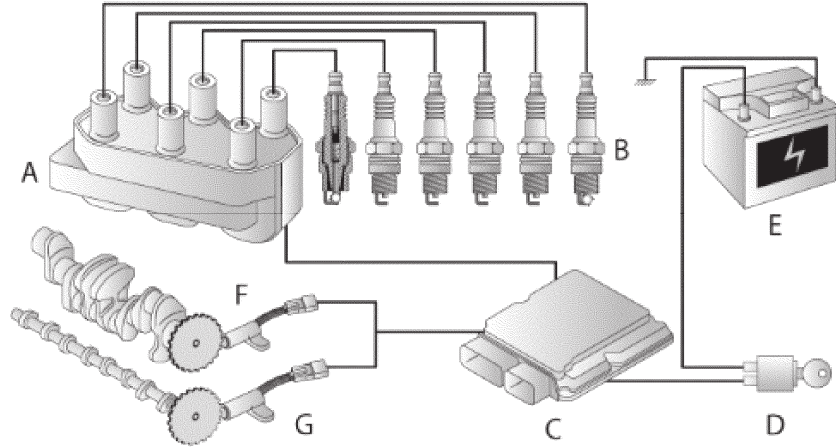
2 سلنڈروں کو بیک وقت سپارک مہیا کرتی ہے۔ مثلاً اگنیشن کوئل 1 سلنڈر نمبر 1 اور سلنڈر نمبر 4 کو ایک ہی وقت میں شعلہ مہیا کرتی ہے۔ اور کوئل نمبر 2 سلنڈر نمبر 2 اور سلنڈر نمبر 3 کو ایک ہی وقت میں شعلہ مہیا کرتی ہے۔



اس سسٹم میں کمپریشن سٹروک کے اختتام کے ساتھ ساتھ ایگزاسٹ سٹروک کے اختتام پر بھی شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ جو ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کوائلز کو انجن کی رفتار اور انجن کے فائرنگ آرڈر کے مطابق کنٹرول کرنے کے لئے کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کریک شافٹ یا یکم شافٹ یا دونوں سینسز کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق سوچنگ ٹرانزسٹر کو ٹریگر کرتا ہے۔

DIS کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔

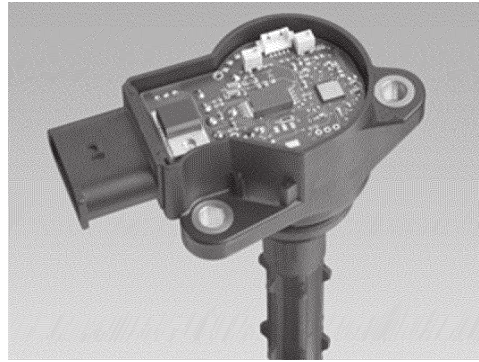- 1- اس کی مرمت کی کم ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ڈسٹری بیوٹر اور روٹریس ہوتا۔
- 2- زیادہ دیر پا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی متحرک پارٹ نہیں ہوتا۔
- 3- ریڈیو انٹرفیرنس کم ہوتی ہے۔



کوئل ان پلگ ٹائپ اگنیشن سسٹم (Coil on Plug type Ignition System)

کوئل ان پلگ ٹائپ اگنیشن سسٹم ایک کمپیوٹر کنٹرول اگنیشن سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں ہر سپارک پلگ کے اوپر اگنیشن کوئل اور اگنا نیٹر لگا ہوتا ہے۔ اس اگنا نیٹر کو مثبت کرنٹ اگنیشن سوچ کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے جب کہ اس اگنا نیٹر کے ارتھ کو ECU کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ECU مختلف سینسز کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ان کوائلز کی ٹائمنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 1:

(Test Spark in Spark Plug Cables)

سپارک پلگ کیبلز میں سپارک چیک کرنا

ٹولز:

کمپینیشن پلائر۔

سامان:

ڈسٹری بیوٹر والا پٹرول انجن، سپارک پلگ کیبلز میٹر۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈسٹری بیوٹر والے پٹرول انجن پر لگی سپارک پلگ کیبلز کی نشاندہی کریں۔
- 2- ہر کیبل کو باری باری اتار کر کیبل ٹیسٹر پر لگائیں اور ان میں سپارک چیک کریں۔
- 3- فائرنگ آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیبلز کو واپس انجن میں نصب کریں۔

پری ٹیکل نمبر 2:

سپارک پلگ کو کھولنا سروس کرنا اور فٹ کرنا
ٹولز:

سپارک پلگ سپینر، میگنٹک اسٹک۔

سامان:

گاڑی/ پٹرول انجن، سپارک پلگ کلیئر اینڈ ٹیسٹر۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں انجن بوٹ کو کھولیں۔
- 2- سپارک پلگ کی ہائی ٹینشن لیڈ کو بوٹ سے پکڑ کر کھینچیں اور سپارک پلگ سے علیحدہ کریں۔
- 3- پلگ ساکٹ کی مدد سے سپارک پلگ کو کھولیں۔
- 4- سپارک پلگ کی حالت کو چیک کریں سپارک پلگ کا کلر لائٹ براؤن ہونا چاہیے۔
- 5- سپارک پلگ کے سنٹر الیکٹروڈ کے کنارے شارپ ہونے چاہیے اگر سپارک پلگ کے کنارے گول ہیں سائیڈ الیکٹروڈ ٹوٹا ہوا ہے تو سپارک پلگ تبدیل کر دیں۔
- 6- اگر سپارک پلگ درست حالت میں ہے تو سپارک پلگ کو سپارک پلگ کلیئر سے اوپر فٹ کریں۔
- 7- سپارک پلگ کلیئر کے سینڈ بلاسٹ والے بٹن کو کچھ دیر تک دبائیں اور سپارک پلگ کو آہستہ آہستہ دائیں بائیں حرکت دیں۔
- 8- سپارک پلگ کلیئر کے ایئر بلاسٹ والے بٹن کو دبائیں اور اس دوران سپارک پلگ کو آہستہ آہستہ دائیں بائیں حرکت دیں۔
- 9- ایئر بلاسٹ بٹن کو چھوڑیں اور سپارک پلگ کو سپارک پلگ کلیئر سے علیحدہ کریں۔
- 10- سپارک پلگ کے سنٹر الیکٹروڈ اور سائیڈ الیکٹروڈ کے درمیان فاصلہ فلر گج کی مدد سے چیک کریں کہ یہ فاصلہ مینوفیکچرر کی تصریحات کے مطابق درست ہونا چاہئے۔ عام طور پر یہ فاصلہ 0.8 سے 1 ملی میٹر تک ہوتا ہے۔
- 11- اگر فاصلے میں فرق ہے تو سپارک پلگ ایڈجسٹر سے سپارک پلگ کے سائیڈ الیکٹروڈ کو حرکت دیں اور فاصلہ ایڈجسٹ کریں۔
- 12- سپارک پلگ کو سپارک پلگ کلیئر اینڈ ٹیسٹر کے اوپر کسبیں۔ ہائی ٹینشن لیڈ کو سپارک پلگ کے ساتھ جوڑیں اور سپارک پلگ ٹیسٹر کے بٹن کو دبائیں۔
- 13- چیک کریں کہ سپارک پلگ الیکٹروڈ کے درمیان سے نیلا شعلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر نیلا شعلہ ظاہر ہو رہا ہو تو سپارک پلگ درست ہے اسے انجن میں نصب کر دیں۔
- 14- سپارک پلگ کیبلز کو فائرنگ آرڈر کے مطابق سپارک پلگ پر نصب کر دیں۔

پری ٹیکل نمبر 3:

ہائی ٹینشن لیڈز کو چیک کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر۔

سامان:

ہائی ٹینشن لیڈز۔

ترتیب عمل:

- 1- ہائی ٹینشن لیڈز کی حالت کو چیک کرنے کے لئے ہائی ٹینشن لیڈز کو سپارک پلگ سے علیحدہ کریں۔
- 2- ڈسٹری بیوٹر کیپ کو ڈسٹری بیوٹر ہاؤزنگ سے علیحدہ کریں۔

- 3- ڈسٹری بیوٹر کیپ کے اندر جے زنگ کو صاف کریں۔
- 4- ملٹی میٹر کو کلاوا، ہم ریج پرائڈ جسٹ کریں۔
- 5- اوہم میٹر کی سرخ پراڈ کو ڈسٹری بیوٹر کے سائیز ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اور کالی پراڈ کو ہائی ٹینشن لیڈ کے سپارک پلگ ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اور اس کی رزسٹنس چیک کریں۔ ہائی ٹینشن لیڈ کی زیادہ سے زیادہ رزسٹنس 25 کلاواہم تک ہونی چاہیے۔
- 6- اس طریقے کے مطابق تمام لیڈز کی رزسٹنس کو چیک کریں۔ اگر رزسٹنس اس سے زیادہ ہے تو لیڈز کو تبدیل کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

ڈسٹری بیوٹر کیپ کو چیک کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر، سکر یوڈ رائیور، پلائر۔

سامان:

ڈسٹری بیوٹر۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈسٹری بیوٹر کیپ کو ڈسٹری بیوٹر ہاؤ زنگ سے علیحدہ کریں۔
- 2- ہائی ٹینشن لیڈز کو ڈسٹری بیوٹر کیپ سے علیحدہ کریں۔
- 3- چیک کریں کہ ڈسٹری بیوٹر کیپ کے تمام سائیز ٹرمینل درست حالت میں ہیں۔
- 4- ڈسٹری بیوٹر کیپ کے سنٹر ٹرمینل پر لگے کاربن کوڈ بانئیں اور چیک کریں کہ وہ آسانی سے دب رہا ہے۔
- 5- چیک کریں کہ ڈسٹری بیوٹر کیپ کہیں سے کریک نہ ہو۔ کریک ہونے کی صورت میں ڈسٹری بیوٹر کے اندر کاربن کی ایک لائن ظاہر ہوتی ہے۔
- 6- ڈسٹری بیوٹر کیپ کو اندر سے اچھی طرف صاف کریں سائیز الیکٹروڈز پر جی زنگ کی تہہ کو صاف کریں۔ اور ڈسٹری بیوٹر کیپ کو دوبارہ فٹ کریں۔
- 7- گاڑی کو شارٹ کریں اور ڈسٹری بیوٹر کو تھوڑا تھوڑا گھما کر ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 5:

سی بی پوائنٹ کی سروں کرنا اور فٹ کرنا

ٹولز:

پلائر، سپینر سیٹ، فلر گج، سکر یوڈ رائیور۔

سامان:

ڈسٹری بیوٹر۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈسٹری بیوٹر کیپ کو ڈسٹری بیوٹر ہاؤ زنگ سے علیحدہ کریں اور روڈ کو ڈسٹری بیوٹر شافٹ سے علیحدہ کریں۔
- 2- 8mm سپینر سے ڈسٹری بیوٹر ہاؤ زنگ کے ساتھ لگے نٹ کو ڈھیلا کریں۔ سی بی پوائنٹ کے ساتھ لگی وائر کو علیحدہ کریں۔
- 3- سی بی پوائنٹ کو بیس پلیٹ کے ساتھ کسنے والے سکر یو کو ڈھیلا کریں اسی سی بی پوائنٹ کو بیس پلیٹ سے علیحدہ کریں۔
- 4- سی بی پوائنٹ کی ٹپس کا معائنہ کریں کہ ٹپس ایک سیدھ میں ہیں اور اس کے فیس پر بہت گہرے سپاٹ نہیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سی بی پوائنٹ کو تبدیل کریں۔
- 5- اگر سی بی پوائنٹس پر معمولی سپاٹ ہیں تو میکینک فائل سے ان کو صاف کریں۔
- 6- سی بی پوائنٹ کو بیس پلیٹ کے اوپر فٹ کریں۔ کیم لوب کو سی بی پوائنٹ کے Rubbing بلاک کی سیدھ میں لائیں۔
- 7- فلر گج کی مدد سے سی بی پوائنٹس کے درمیان فاصلہ چیک کریں۔ ان دونوں پوائنٹس کے درمیان 0.40mm کا فاصلہ ہونا چاہیے۔
- 8- اگر فاصلے میں فرق ہے تو بیس پلیٹ پر لگے سکر یو کو ہلکا سا ڈھیلا کریں اور سی بی کے پوائنٹ ساکن حصے کو ضرورت کے مطابق حرکت دیں اور دوبارہ فاصلہ چیک کریں۔

9- سی بی پوائنٹ کی پوزیشن کو ٹاؤسٹری بیوٹر ہاؤزنگ کے ساتھ لگے پوائنٹ کے ساتھ لگا 8mm کے نٹ کو ٹائٹ کریں۔

10- روٹڑسٹری بیوٹر کیپ ہائی ٹینشن لیڈز کو اس کی جگہ فٹ کریں۔ انجن کو شارٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 6:

(Inspection/Replacement of Ignition Coil)

اگنیشن کوائل کا معائنہ/تبدیلی

ٹولز:

سپینر سیٹ، کمینیشن پلائر، سکریو ڈرائیور۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگائیں۔
- 3- منفی ٹرمینل کو بیٹری کے ٹرمینل پوسٹ سے علیحدہ کریں۔
- 4- اگنیشن کوائل سے کنکشن علیحدہ کریں۔
- 5- اگنیشن کوائل کا معائنہ کریں خراب ہو تو تبدیل کر دیں۔
- 6- گاڑی شارٹ کر کے نقص دور ہونے کی تصدیق کریں۔

پریکٹیکل نمبر 7:

ٹیسٹ لیپ/ملٹی میٹر کی مدد سے اگنیشن کے فیوز کو چیک کرنا (Check Ignition Fuse with Help of Test Lamp/Multimeter)

ٹولز:

ٹیسٹ لیپ، ملٹی میٹر، نوز پلائر۔

سامان:

پٹرول انجن والی گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں اور راڈ لگائیں۔
- 3- انجن کمپارٹمنٹ والے فیوز باکس میں اور ڈیش بورڈ کے اندرونی طرف فیوز باکس میں اگنیشن کے فیوز کی نشاندہی کریں۔
- 4- ٹیسٹ لیپ اور ملٹی میٹر کی مدد سے اس کو چیک کریں۔
- 5- اگر تبدیل کرنا مقصود ہو تو نوز پلائر کی مدد سے نکالیں اور اس کو تبدیل کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 8:

ٹیسٹ لیپ/ملٹی میٹر کی مدد سے پرائمری سرکٹ کو چیک کرنا (Check Primary Circuit with Help of Multimeter/Test Lamp)

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، کمینیشن پلائر۔

سامان:

CB پوائنٹ والی پٹرول گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگائیں۔

- 3- ڈسٹری بیوٹر کیپ ہٹائیں۔
- 4- ڈسٹری بیوٹر کے بولٹ کو ڈھیلا کریں۔
- 5- ڈسٹری بیوٹر کو دائیں بائیں تھوڑا تھوڑا گھمانے کے دوران ٹیسٹ لیمپ کی مدد سے CB پوائنٹ پر پرائمری سرکٹ کو چیک کریں۔
- 6- اسی طرح بائیں میٹر کی مدد سے پرائمری سرکٹ کو چیک کریں۔
- 7- اگر درست نہ ہو تو تاروں کا معائنہ کریں۔
- 8- ڈسٹری بیوٹر کیپ نصب کریں۔
- 9- گاڑی کو شارٹ کر کے نقص کے دور ہونے کی نشاندہی کریں۔

پریکٹیکل نمبر 9:

وہیکل ڈائیگنا سٹک سسٹم کی مدد سے انجین سسٹم کے نقائص کی نشاندہی کرنا

(Diagnose and Service Ignition System with Vehicle Diagnostic Scanner)

ٹولز:

سپینر سیٹ، نوز پلائر، کمپینیشن پلائر۔

سامان:

Efi سسٹم والی پٹرول گاڑی۔ وہیکل سکنر۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- گاڑی میں موجود ڈائیگنا سٹک پن کی نشاندہی کریں۔
- 3- وہیکل ڈائیگنا سٹک سکنر کو لگائیں۔
- 4- سکنر کو گاڑی میں موجود فالٹ کوڈ کو Remove کریں۔
- 5- سکنر سے Refresh کریں۔
- 6- کنٹیکٹر ہٹائیں اور گاڑی کو دوبارہ شارٹ کر کے نقائص کے دور ہونے کی تصدیق کریں۔

پریکٹیکل نمبر 10:

وائرنگ ٹیبل پر بیٹری انجین سرکٹ بنانا

ٹولز:

وائر کٹر، وائر سٹریپر، سکرپوڈ رائیور، پلائر، ٹیسٹ لیمپ، ملٹی میٹر۔

سامان:

بیٹری، انجین سوئچ، فیوز باکس، انجین کوائل، انجین ڈسٹری بیوٹر، سپارک پلگ، آٹو وائر۔

ترتیب عمل:

- 1- آٹو وائر کے مناسب لمبائی کے سات ٹکڑے کاٹیں اور اس کے سروں کو وائر سٹریپر کی مدد سے چھلیں۔
- 2- آٹو وائر کا ایک سرا بیٹری کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور دوسرے سرے کو انجین سوئچ کے B ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 3- آٹو وائر کا دوسرا ٹکڑا لیں اور اس کا ایک سرا انجین سوئچ کے IGN ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور دوسرے سرے کو فیوز باکس کے IGN کامن پوائنٹ کے ساتھ جوڑیں۔
- 4- آٹو وائر کا تیسرا ٹکڑا لیں اور اسے فیوز باکس کے ساتھ جوڑیں اور دوسرے سرے کو انجین کوائل کے پوزیٹو ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 5- آٹو وائر کے چوتھے ٹکڑے کو انجین کوائل کے منفی ٹرمینل اور انجین ڈسٹری بیوٹر کے سی بی پوائنٹ ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 6- آٹو وائر کے پانچویں ٹکڑے کا ایک سرا بیٹری کے منفی ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور دوسرا وائرنگ ٹیبل کے ارتھ ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 7- آٹو وائر کے چھٹے ٹکڑے کی مدد سے سپارک پلگ کو ارتھ کریں۔

- 8- آٹو وائر کے ساتویں ٹکڑے کو ارتھ اور انکیشن ڈسٹری بیوٹر ہاؤزنگ کے ساتھ جوڑیں۔
- 9- انکیشن سوئچ کو آن کریں اور انکیشن ڈسٹری بیوٹر شافٹ کو گھومائیں اور چیک کریں کہ سپارک پلگ الیکٹروڈز کے درمیان سے نیلا شعلہ وقفے وقفے سے ظاہر ہو رہا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 11:

وائرنگ ٹیبل پر الیکٹرونک ڈسٹری بیوٹر کی مدد سے انکیشن سرکٹ بنانا
ٹولز:

وائر کٹر، وائر سٹریپر، سکر یوڈائیور، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، پلائر۔

سامان:

بیٹری، انکیشن سوئچ، فیوز باکس، انکیشن کوائل، انکیشن ڈسٹری بیوٹر، سپارک پلگ، آٹو وائر۔

ترتیب عمل:

- 1- آٹو وائر کے مناسب لمبائی کے آٹھ ٹکڑے کاٹیں اور اس کے سروں کو وائر سٹریپر کی مدد سے چھلیں۔
- 2- آٹو وائر کا ایک سر بیٹری کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور دوسرے سرے کو انکیشن سوئچ کے B ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 3- آٹو وائر کا دوسرا ٹکڑا لیں اور اس کا ایک سر انکیشن سوئچ کے IG ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور دوسرے سرے کو فیوز باکس کے IG کامن پوائنٹ کے ساتھ جوڑیں۔
- 4- آٹو وائر کا تیسرا ٹکڑا لیں اور اسے فیوز باکس کے ساتھ جوڑیں اور دوسرے سرے کو انکیشن کوائل کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 5- آٹو وائر کے چوتھا ٹکڑے لیں اور اس کو انکیشن کوائل کے پوزیٹیو پوزیٹیو ٹرمینل اور انکیشن ڈسٹری بیوٹر کے اندر لگے الگائیٹر کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 6- آٹو وائر کے پانچویں ٹکڑے کو انکیشن کوائل کے منفی ٹرمینل اور انکیشن ڈسٹری بیوٹر کے اندر لگے الگائیٹر کے منفی ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 7- آٹو وائر کے چھٹے ٹکڑے کا ایک سر بیٹری کے منفی ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور دوسرا وائرنگ ٹیبل کے ارتھ ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 8- آٹو وائر کے ساتویں ٹکڑے کی مدد سے سپارک پلگ کو ارتھ کریں۔
- 9- آٹو وائر کے آٹھویں ٹکڑے کو ارتھ اور انکیشن ڈسٹری بیوٹر ہاؤزنگ کے ساتھ جوڑیں۔
- 10- انکیشن سوئچ کو آن کریں اور انکیشن ڈسٹری بیوٹر شافٹ کو گھومائیں اور چیک کریں کہ سپارک پلگ الیکٹروڈز کے درمیان سے نیلا شعلہ وقفے وقفے سے ظاہر ہو رہا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 12:

انکیشن سوئچ کے پوائنٹس کے درمیان تسلسل چیک کرنا
ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، سکر یوڈائیور۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- ملٹی میٹر کی ناب کو گھومتے ہوئے ملٹی میٹر کو اوہم ریج پرائیڈ جسٹ کریں۔
- 2- اوہم میٹر کی سرخ پراڈ کو انکیشن سوئچ کے ساتھ لگائیں اور کالی پراڈ کو انکیشن سوئچ کے ACC پوائنٹ کے ساتھ لگائیں اور چیک کریں کہ ان پوائنٹس کے درمیان کوئی Continuity نہیں ہے۔
- 3- انکیشن کی کو گھومتے ہوئے ACC پوائنٹ پر لائیں اور چیک کریں کہ ان دونوں پوائنٹس کے درمیان Continuity ہے۔
- 4- انکیشن سوئچ کی کو گھومتے ہوئے IG پر لائیں۔ اوہم میٹر کی سرخ پراڈ کو B پوائنٹ پر لگا رہنے دیں اور اوہم میٹر کی کالی پراڈ کو باری باری ACC پوائنٹ اور IG پوائنٹ کے ساتھ چھوئیں اور چیک کریں کہ دونوں پوائنٹس پر Continuity موجود ہے۔

- 5- انگنیشن سوئچ کو گھماتے ہوئے سٹارٹر پوائنٹ پر لائیں اور انگنیشن سوئچ کو اس پوزیشن پر پکڑے رکھیں۔ اوہم میٹر کی سرخ پراڈ کو انگنیشن سوئچ کے B کے ساتھ لگائیں اور کالی پراڈ کو باری باری ACC اور IG اور S پوائنٹس کے ساتھ چھوئیں اور چیک کریں کہ ان پوائنٹس کے درمیان Continuity موجود ہے۔
- 6- اگر رزلٹ پریکٹیکل کے نتائج کے مطابق ہے تو انگنیشن سوئچ درست ہے۔ اگر رزلٹ اس کے مطابق نہیں تو انگنیشن سوئچ کو تبدیل کر دیں۔

انگنیشن کوائل کو چیک کرنا:

- 1- انگنیشن کوائل کو چیک کرنے کے لئے ملٹی میٹر کو اوہم رینج پر ایڈجسٹ کریں اور انگنیشن کوائل کی پرائمری وائنڈنگ کی رزسٹنس چیک کرنے کے لئے اوہم میٹر کی سرخ پراڈ کو انگنیشن کوائل کے B ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اور کالی پراڈ کو انگنیشن سوئچ کے منفی ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔ مزاحمت 2- 1.5 اوہم کے درمیان ہونی چاہیے۔
- 2- اوہم میٹر کی سرخ پراڈ انگنیشن کوائل کے B ٹرمینل پر لگی رہنے دیں اور کالی پراڈ کو سنٹر ٹرمینل کے ساتھ لگائیں ان کے درمیان مزاحمت 14.5- 10.7 کلو اوہم کے درمیان ہونی چاہیے۔
- 3- اگر نتائج مندرجہ بالا حاصل ہوتے ہیں تو انگنیشن کوائل درست ہے اگر نتائج مندرجہ بالا حاصل نہیں ہوتے تو کوائل خراب ہے تبدیل کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 13:

روٹر کی حالت کو چیک کرنا

ٹولز:

سپیئر سیٹ، پلائر، سکر یوڈرائیور۔

سامان:

ڈسٹری بیوٹر۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈسٹری بیوٹر کیپ کو ڈسٹری بیوٹر ہاؤزنگ سے علیحدہ کریں۔
- 2- روٹر کو ڈسٹری بیوٹر شافٹ سے علیحدہ کریں۔
- 3- چیک کریں کہ روٹر ڈسٹری بیوٹر شافٹ کے اوپر مضبوطی سے فٹ ہوتا ہے۔
- 4- چیک کریں کہ روٹر پر بی کا پرنٹ درست حالت میں ہے۔
- 5- کا پرنٹ کو ایمری پیپر سے صاف کریں اور فٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 14:

پک اپ کوائل کو چیک کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر، فلر گج، سکر یوڈرائیور۔

سامان:

الیکٹرونک انگنیشن ڈسٹری بیوٹر والا پٹرول انجن۔

- 1- ڈسٹری بیوٹر کیپ کو کھولیں۔
- 2- روٹر کو ڈسٹری بیوٹر شافٹ سے علیحدہ کریں۔
- 3- پک اپ کوائل کی گلابی اور سفید تاروں کو انکوائنر سے علیحدہ کرنے کے لئے آگنائز پر لگے سکر یوڈ کو کھولیں اور لیڈز کو علیحدہ کریں۔
- 4- ملٹی میٹر کو اوہم رینج پر لائیں اور ملٹی میٹر کی سرخ پراڈ سنٹرل جزیرہ کی گلابی تار کے ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اور کالی پراڈ سفید تار کے ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 5- پک اپ کی رزسٹنس 180-140 اوہم کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر مزاحمت درست نہیں تو پک اپ کوائل کو تبدیل کر دیں۔
- 6- پک اپ کوائل پر بننے دندانے اور ریلیکٹر ویل پر بننے دندانے کو ایک سیدھ میں لائے اور فلر گج کی مدد سے ان کے درمیان فاصلہ مائیں۔
- 7- ان کے درمیان فاصلہ 0.2-0.4 ملی میٹر کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر فاصلہ کم یا زیادہ ہے تو پک اپ کوائل کے مونٹنگ سکر یوڈ کو ڈھیلا کریں۔
- 8- ضرورت کے مطابق پک اپ کوائل کو حرکت دیں اور ریلیکٹر ویل کے دندانے اور پک اپ کے دندانے کے درمیان فاصلہ ایڈجسٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 15:

اگنائیٹر کو چیک کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر، سکرپوڈ رائیور، سپینر سیٹ، پلائر۔

سامان:

الیکٹرونک اگنیشن ڈسٹری بیوٹر والا پٹرول انجن۔

- 1- اگنیشن ڈسٹری بیوٹر کیپ کو کھولیں۔
- 2- روٹر کو ڈسٹری بیوٹر شافٹ سے علیحدہ کریں۔
- 3- ٹیسٹ لیپ کی مثبت پراڈ کو اگنائیٹر کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں جب کہ ٹیسٹ لیپ کی منفی پراڈ کو اگنائیٹر کی باڈی کے ساتھ لگائیں۔ ٹیسٹ لیپ روشن نہیں ہوگا۔
- 4- 1.5 ولٹ کا ایک سیل لیں اس سیل کو اگنائیٹر کے سگنل ٹرمینلز کے ساتھ اس طرح جوڑیں کہ بیٹری سیل کا مثبت ٹرمینل اگنائیٹر کے مثبت پوائنٹ کے ساتھ اور سیل کا ٹرمینل اگنائیٹر کے منفی پوائنٹ کے ساتھ چھوئے۔
- 5- اگنائیٹر کے سگنل پوائنٹ پر برقی دباؤ مہیا کرنے پر ٹیسٹ لیپ روشن ہونا چاہیے۔
- 6- اگر اگنائیٹر ٹیسٹ کے مطابق کام نہیں کرتا ہے تو اگنائیٹر کو تبدیل کر دیں

احتیاط:

سیل کو 5 سیکنڈ سے زیادہ اگنائیٹر کے ساتھ نہ لگائیں ورنہ اگنائیٹر جل جائے گا۔

انجن کولنگ فین اور الیکٹریکل سرکٹ

(Engine Cooling Fan and Electrical Circuit)

تدریسی نتائج (Learning Outcome)

- ☆ اس یونٹ کے اختتام پر پڑھنے والا قابل ہو جائے گا کہ وہ
- ☆ کولنگ فین کے آپریشن کا معائنہ کر سکیں اور نقص کی صورت میں اس کی مرمت کر سکیں۔
- ☆ واٹر پمپ، پمپ، پمپ اور پمپ کا معائنہ کر سکیں اور خراب شدہ پارٹس کو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ کولنگ فین کی ریلے کا معائنہ کر سکیں اور تبدیل کر سکیں۔
- ☆ واٹرنگ ہارنس کا معائنہ کر سکیں اور خراب شدہ واٹرنگ کی مرمت کر سکیں یا تبدیل کر سکیں۔

کولنگ سسٹم کا مقصد (Purpose of Cooling System)

- انجن کے اندر لگا ہوا ایسا نظام جو تین کام سرانجام دیتا ہے۔
- 1- انجن کی پیدا کردہ اضافی حرارت کو کم کرتا ہے
- 2- انجن کو کم سے کم وقت میں اوپریٹنگ ٹمپریچر پر لاتا ہے
- 3- انجن کے تمام پارٹس کا درجہ حرارت یکساں رکھنے میں مدد دیتا ہے

کولنگ سسٹم کی دوین اقسام ہیں (Two Types of Cooling System)

(1) ایئر کولڈ سسٹم (2) واٹر کولڈ سسٹم

ایئر کولڈ سسٹم (Air Cooled System)


ایئر کولڈ سسٹم میں انجن کو ہوا کی مدد سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ سلنڈروں اور سلنڈر ہیڈ کے گرد فنر بنائی جاتی ہیں جو سلنڈر اور سلنڈر ہیڈ کے سطحی رقبے کو بڑھا دیتی ہیں جس سے ان پارٹس کے ٹھنڈا ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر ایئر کولڈ سسٹم موٹر سائیکلوں، رکشوں اور سکوتروں میں استعمال ہوتا ہے۔ موٹر سائیکلوں کی صورت میں انجن کے سلنڈر اور سلنڈر ہیڈ کو سامنے سے آنے والی ہوا کی مدد سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ سکوتروں اور رکشاؤں کے انجن کو چونکہ سامنے سے آنے والی ہوا برائے راست نہیں ٹکراتی اس لئے ان انجنوں تک ہوا مہیا کرنے کے لئے عام طور پر میکانٹ روٹر پر بلیڈ بنائے جاتے ہیں۔

واٹر کولڈ سسٹم (Water Cooled System)

واٹر کولڈ سسٹم میں انجن کے وہ ساکن پارٹس جن پر حرارت کا زیادہ اثر ہوتا ہے مثلاً سلنڈر اور سلنڈر ہیڈ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لئے پانی ان کے گرد سے گزرا جاتا ہے ان پارٹس کے گرد پانی کی سرکولیشن کے لئے راستے بنے ہوتے ہیں جنہیں واٹر جیکٹس کہتے ہیں۔ واٹر کولنگ سسٹم کا استعمال کاروں، ٹرکوں، بسوں، ٹریکٹروں، بلڈوزروں اور سٹیشنری انجنوں میں ہوتا ہے۔

واٹر کولنگ سسٹم کے اہم حصے (Main Components of Water Cooling System)

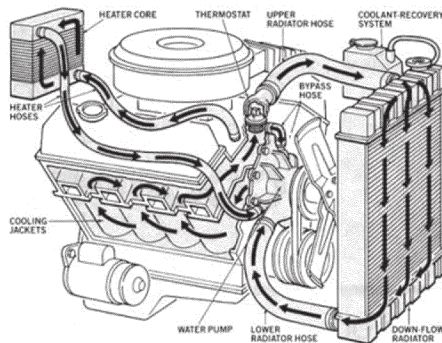- (1) کولینٹ (2) واٹر جیکٹس اور کور پمپ (3) تھر موٹیٹ اور تھر موٹیٹ بائی پاس (4) واٹر پمپ (5) ریڈی ایٹر (6) ریڈی ایٹر کیپ (7) کولینٹ ریکوری سسٹم
- (8) ہوزز (9) ہیڈ (10) فین (11) ڈرائیو بیلٹ (12) ٹمپریچر گینج (13) سینڈنگ یونٹ



واٹر جیکٹس (Water Jacket)

سلنڈر بلاک اور سلنڈر ہیڈ کے اندر بنے ہوئے ایسے راستے جو انجن کو ٹھہرنے اور سرکولیشن کے لئے جگہ مہیا کریں واٹر جیکٹس کہلاتے ہیں یہ انجن کی اضافی حرارت کو کم کرنے کے لئے ان حصوں کے گرد بنائے جاتے ہیں جہاں پر زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔

کور پلگ (Core Plug)


واٹر جیکٹس کی صفائی کے لئے سلنڈر بلاک اور سلنڈر ہیڈ پر لوہے کی ٹکیاں لگی ہوتی ہیں جنہیں کور پلگ کہتے ہیں جب بھی انجن اور ہال کیا جاتا ہے واٹر جیکٹس کو صاف کرنے کے لئے ان کور پلگوں کو اتارا جاتا ہے اور ان کی جگہ نئے کور پلگ لگائے جاتے ہیں۔

ریڈی ایٹر (Radiator)

ریڈی ایٹر گاڑی کے فرنٹ پر لگا ایک ایسا یونٹ ہے جو انجن سے خارج ہونے والے گرم پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈی ایٹر مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے

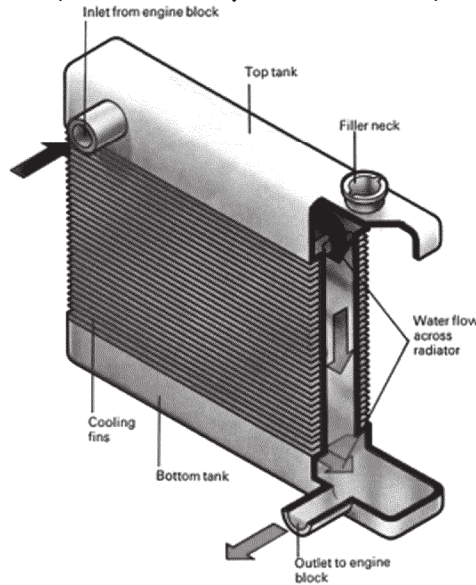
(1) اپر ٹینک (2) لوئر ٹینک (3) ٹیوبز (4) فنز (5) ٹک (6) ریڈی ایٹر کیپ

کاپریلا میٹیمم الائی کی بنی ٹیوبز اپر ٹینک اور لوئر ٹینک کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہیں۔ جب گرم انجن کو لیٹ ریڈی ایٹر کے اپر ٹینک میں داخل ہوتا ہے تو یہ کو لیٹ ان ٹیوبز سے گزرتا ہوا لوئر ٹینک کی طرف جاتا ہے تو کو لیٹ حرکت کے دوران اپنی حرارت ان ٹیوبز کو منتقل کرتا ہے جس سے ٹیوبز گرم ہو جاتی ہیں ان ٹیوبز کے ارد گرد سے ہوا گزاری جاتی ہے اور حرارت ٹیوبز سے ہوا میں منتقل ہو جاتی ہے اور انجن کو لیٹ ریڈی ایٹر کے لوئر ٹینک تک پہنچتے پہنچتے بہت حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹیوبز کا سطحی رقبہ بڑھانے کے لئے ٹیوبز کے گرد فنز بنائی جاتی ہیں۔ ریڈی ایٹر کے لوئر ٹینک سے پانی واٹر پمپ کے ذریعے سلنڈر بلاک میں داخل کیا جاتا ہے۔ ریڈی ایٹر کے اندر کو لیٹ ڈالنے کے لئے ریڈی ایٹر کے اپر ٹینک میں ٹک بنائی جاتی ہے۔ اور اس ٹک کو ریڈی ایٹر کیپ کی مدد سے بند کیا جاتا ہے۔



ریڈی ایٹر کیپ (Radiator Cap)

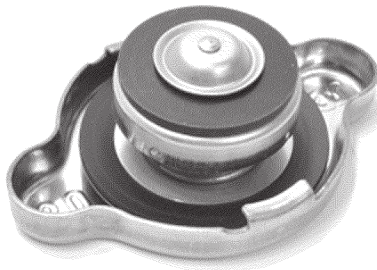
ریڈی ایٹر کیپ ریڈی ایٹر کے اپر ٹینک پر بنی ٹک پر فٹ کی جاتی ہے اس کیپ کے اندر 2 والوز بنے ہوتے ہیں (1) پریشر ریلیف والو (2) ویکيوم والو



STM

تھرمو اسٹیٹ والو (Thermostat Valve)

تھرمو اسٹیٹ والو سلنڈر ہیڈ پرائجن کے کولینٹ آؤٹ لٹ اور ریڈی ایٹر کے پرائینک کے درمیان میں لگا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت تک انجن کولینٹ کو انجن کے اندر ہی روکے رکھتا ہے جب تک انجن کولینٹ کا درجہ حرارت 92 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہو جاتا۔ جب انجن کولینٹ کا درجہ حرارت 92 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ والو کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور 98 ڈگری سینٹی گریڈ تک مکمل کھل جاتا ہے اور انجن کولینٹ کو لوگ سسٹم کے اندر سرکولٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔

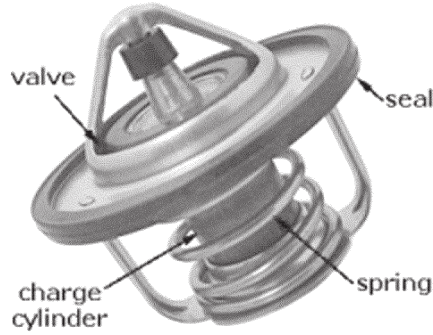

واٹر پمپ (Water Pump)

انجن کولینٹ کو لوگ سسٹم کے اندر سرکولٹ کروانے کے لئے سلنڈر بلاک کے اگلے سرے پر ایک سنٹری فیوگل پمپ لگا ہوتا ہے جو ریڈی ایٹر کے لوئر ٹینک سے کولینٹ کو حاصل کرتا ہے اسے سلنڈر بلاک اور سلنڈر ہیڈ میں بنی واٹر جیکٹس میں سے گزرا کر ریڈی ایٹر کے پرائینک کو بھیجتا ہے۔ ریڈی ایٹر کے پرائینک سے کولینٹ ٹیوبز کے ذریعے لوئر ٹینک میں آتا ہے اس طرح واٹر پمپ کو لوگ سسٹم کے اندر کولینٹ کے بہاؤ کو جاری رکھتا ہے۔ واٹر پمپ کو انجن کی کریک پمپ سے بیلٹ کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔

فین بیلٹ (Fan Belt)

واٹر پمپ کو انجن کی کریک پمپ کی مدد سے چلانے کے لئے ایک وی بیلٹ استعمال کی جاتی ہے۔ یہی بیلٹ آلٹرنیٹر کے روٹر کو بھی گھماتی ہے۔ اس بیلٹ کی ٹینشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے آلٹرنیٹر کے اوپر ہی ایڈجسٹنگ بریکٹ لگی ہوتی ہے۔

ایکسپنشن ٹینک (Expansion Tank)

ایکسپنشن ٹینک ایک ٹرانسپیرینٹ ٹینک ہے جو ریڈی ایٹر کے ایک سائیڈ پر لگا ہوتا ہے۔ اور ایک پائپ کے ذریعے اس کا تعلق ریڈی ایٹر ٹنک (Neck) کے قریب ریڈی ایٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایکسپنشن ٹینک کے اوپر Min اور Max کے نشان بنے ہوتے ہیں۔ جب ریڈی ایٹر کے اندر کولینٹ کا لیول پورا کیا جاتا ہے تو اس ایکسپنشن ٹینک کے اندر بھی کولینٹ کا لیول پورا کیا جاتا ہے۔


کولنگ فین (Cooling Fan)

کولنگ فین ریڈی ایٹر کے سامنے لگا ہوتا ہے یہ ریڈی ایٹر ٹیوبز اور فنز کے درمیان میں سے ہوا کو کھینچتا ہے جب ہوا ان ٹیوبز اور فنز کے درمیان سے گزرتی ہے تو ان ٹیوبز اور فنز کی حرارت ہوا میں منتقل ہو جاتی ہے جس سے انجن کولینٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسے انجن جو گاڑی کے اندر لمبا کی رخ فٹ ہوتے ہیں ان کے فین واٹر پمپ کو چلانے والی پمپ کے اگلے سرے پر بیلٹس کی مدد سے کسے جاتے ہیں۔ اور واٹر پمپ کے گھومنے کے ساتھ ہی گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹریکٹروں، ٹرکوں، بسوں اور دوسری بڑی گاڑیوں میں فین واٹر پمپ پمپ کے اوپر نصب ہوتے ہیں۔

کاروں اور خاص کر ان کاروں میں جن کے انجن Transversely لگے ہوتے ہیں ریڈی ایٹر ٹیوبز اور فنز میں سے ہوا گزرنے کے لئے الیکٹرک فین استعمال کیا جاتا ہے۔

الیکٹرک فین (Electric Fan)

کاروں کے انجن اگر Transversely فٹ ہوں تو انجن کولینٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ریڈی ایٹر کے اوپر الیکٹرک فین لگایا جاتا ہے جس کو بیٹری کرنٹ سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ الیکٹرک فین صرف اس وقت آن ہوتا ہے جب انجن کولینٹ کا درجہ حرارت آپریٹنگ ٹمپریچر سے بڑھ جاتا ہے۔ فین کو درجہ حرارت کے مطابق آن آف کرنے کے لئے ایک تھرمو سٹیک سوئچ لگا ہوتا ہے۔ یہ سوئچ بیٹری اور فین موٹر کے سلسلہ وار لگایا جاتا ہے۔ اگر گاڑی کے آپریٹنگ ٹمپریچر پر آنے پر فین نہیں چلتا تو اس صورت میں گاڑی اور ہیٹ ہو جائے گی چیک کریں کہ:

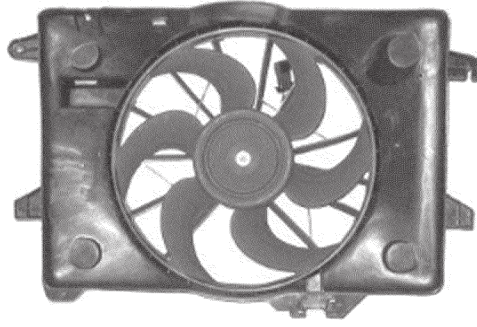

- 1- فین کی موٹر درست ہے۔
- 2- فین کو کنٹرول کرنے والا تھر موٹیک سوئچ درست کام کر رہا ہے۔
- 3- فین کو برقی سپلائی مہیا کرنے والی وائرنگ درست ہے۔
- 4- اگر فین چل رہا ہو لیکن پھر بھی انجن اوور ہیٹ ہو رہا ہو تو چیک کریں کہ الیکٹرک فین کے گھومنے کی سمت درست ہو جب فین چل رہا ہو تو اس وقت فین کو اندر کی طرف ہوا کھینچنی چاہیے۔ اگر فین باہر کی طرف ہوا پھینک رہا ہو تو اس صورت فین کے کنکشن تبدیل کریں اور چیک کریں کہ پکھا اندر کی طرف ہوا کھینچ رہا ہے۔

اینٹی فریز اور کولینٹ (Anti Freeze and Coolant)

پانی 32 ڈگری فارن ہیٹ یا زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پر فریز ہو جاتا ہے۔ اگر انجن کولینٹ کے لئے صرف پانی استعمال کیا جائے تو یہ پانی 32 ڈگری فارن ہیٹ پر جم جائے گا۔ اور جب پانی برف میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ پھیلتا ہے۔ اس کے پھیلنے سے انجن کے وہ پارٹس جس کے اندر پانی سرکولیت کر رہا ہوتا ہے مثلاً سلنڈر رسلنڈر ہیڈ ریڈی ایٹر ٹیوبز وغیرہ بھٹ جائیں گی۔ اس لئے ضروری ہے کہ پانی کے فریزنگ پوائنٹ کو بڑھایا جائے۔ اس مقصد کے لئے زیادہ تر گاڑیوں میں Ethylene Glycol اینٹی فریز استعمال کیا جاتا ہے۔ انجن کولینٹ کے لئے پانی اور Ethylene Glycol کی ایک جتنی مقدار کو مکس کر کے انجن کولینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کولینٹ ایک سال تک اپنی کیمیائی خصوصیات برقرار رکھتا ہے اور یہ مکمل منفی 34 ڈگری فارن ہیٹ تک نہیں جمے گا۔ اور اگر Ethylene Glycol کی 70% مقدار شامل کر دی جائے تو یہ منفی 84 ڈگری فارن ہیٹ تک نہیں جمتا۔

اگر اینٹی فریز کولینٹ اور پانی کی یکساں مقدار ملائی جائے تو یہ 3 بنیادی کام سرانجام دیتا ہے۔

- 1- یہ کولینٹ کے فریزنگ پوائنٹ کو 34 - ڈگری فارن ہائیٹ تک کم کر دیتا ہے۔
- 2- یہ انجن کے بوائلنگ پوائنٹ کو 226 ڈگری فارن ہائیٹ تک بڑھا دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے انجن گرم موسم میں دیر سے بوائل ہوگا۔
- 3- یہ کولنگ سسٹم کے پارٹس کے اندر زنگ اور غلطیوں کو جنم سے روکتا ہے

اینٹی فریز کولینٹ کے اندر بہت سے Additives شامل کئے جاتے ہیں ان additives کا کام پارٹس کو زنگ سے بچانا اور کولینٹ کے اندر جھاگ بننے کے عمل کو روکنا ہے۔ زنگ پارٹس کی لائف کو کم کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زنگ کی تہہ انشولیشن کا کام کرتی ہے اور یہ حرارت کی منتقلی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ جھاگ پمپ کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے جھاگ پمپ کی ان سائیز پر بلبلے بنا دیتی ہے جس سے پمپ اوٹ لٹ کم ہو جاتا ہے اور انجن اوور ہیٹ ہونے لگتا ہے۔ اینٹی فریز کولینٹ کو رنگین بنایا جاتا ہے عام طور پر اس کا رنگ گہرا سبز یا ایسا سبز جس میں نیلا رنگ نمایاں ہو اس کو رنگین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکسی جگہ سے لیک کر رہا ہو تو فوری طور پر اس مقام کی نشاندہی ہو جائے۔ کولینٹ کو مینوفیکچرر کی تصریحات کے مطابق تبدیل کر دینا چاہیے تاکہ اس کی کیمیائی خصوصیات برقرار رہیں اور سسٹم میں موجود غلطیتیں نکل جائیں۔

پریکٹیکل نمبر 1:

(Inspection of Radiator Fan)

ریڈی ایٹر فین کا معائنہ کرنا

ریڈی ایٹر کے کولینٹ کی اضافی حرارت کو کم کرنے کے لئے الیکٹرک ریڈی ایٹر فین ریڈی ایٹر کے پیچھے لگا ہوتا ہے ریڈی ایٹر کو ضرورت کے مطابق آن آف کروانے کے لئے تھر موٹیک سوئچ لگا ہوتا ہے۔ یہ تھر موٹیک سوئچ اس وقت آن ہوتا ہے جب انجن کولینٹ کا درجہ حرارت 92 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس پریکٹیکل میں فین کے آپریشن کو چیک کریں گے۔

ٹولز:

سینیئر سیٹ، ٹیسٹ لیپ، پلائر۔

سامان:

الیکٹرک ریڈی ایٹر فین، تھر مو سٹیک سوئچ، فیوز باکس، آٹو وائر، انکیشن سوئچ، تھرما میٹر، ہیٹر، بیٹری۔

ترتیب عمل:

- 1- بیٹری کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ ایک تار لگائیں اور تار کا دوسرا سر انکیشن سوئچ کے B ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 2- انکیشن سوئچ کے IG ٹرمینل کے ساتھ ایک تار جوڑیں اور تار کا دوسرا سر فیوز باکس کے انکیشن کے کابن پوائنٹ سے جوڑیں۔
- 3- فیوز باکس کے انکیشن آؤٹ پٹ پوائنٹ کے ساتھ ایک تار جوڑیں اور اس کا دوسرا سر ریڈی ایٹر فین کی ایک وائر کے ساتھ جوڑیں۔
- 4- ریڈی ایٹر فین کی دوسری وائر کے ساتھ ایک تار جوڑیں اس تار کا دوسرا سر تھر مو سٹیک سوئچ کے ایک ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 5- تھر مو سٹیک سوئچ کے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ ایک تار جوڑیں اور اس تار کا دوسرا سر ایئر فین کی نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 6- انکیشن سوئچ کو آن کریں انکیشن سوئچ کے آن کرنے پر ریڈی ایٹر فین کو نہیں گھومنا چاہیے۔
- 7- تھر مو سٹیک سوئچ کو پانی سے بھرے بیکر کے اندر رکھیں اور تھرما میٹر کو بھی پانی کے اندر رکھیں۔
- 8- پانی کو گرم کریں اور چیک کریں کہ کس درجہ حرارت پر الیکٹرک فین ان ہو جاتا ہے۔
- 9- یہ فین 92 سے 98 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان آن ہو جانا چاہیے۔
- 10- اگر فین آن نہیں ہوتا تو تھر مو سٹیک سوئچ میں نقص ہو سکتا ہے۔
- 11- تھر مو سٹیک سوئچ کو تبدیل کرنے سے پہلے تھر مو سٹیک سوئچ کے ساتھ ملی دونوں تاروں کو آپس میں جوڑیں اگر ریڈی ایٹر فین آن ہو جاتا ہے تو تھر مو سٹیک سوئچ میں نقص ہے۔
- 12- اگر ریڈی ایٹر فین آن نہیں ہوتا تو فیوز یا وائرنگ میں نقص ہے۔ تھر مو سٹیک سوئچ کو تبدیل کرنے کی بجائے وائرنگ اور فیوز کی حالت کو چیک کریں۔
- 13- فیوز یا ریل کو چیک کرنے کے بعد بھی اگر فین نہیں چل رہا تو فین کی موثر خراب ہو چکی ہے لہذا فین موثر تبدیل کر دیں۔
- 14- ریڈی ایٹر فین کے گھومنے کی سمت کو چیک کریں۔ ریڈی ایٹر فین کو اندر کی طرف ہوا کھینچنا چاہیے۔ اگر ریڈی ایٹر فین باہر کی طرف ہوا پھینک رہا ہے تو ریڈی ایٹر فین کے کنکشن تبدیل کریں۔

پریکٹیکل نمبر 2:

(Inspection of Radiator Pressure Cap)

ریڈی ایٹر پریشر کیپ کا معائنہ

ٹولز:

سپینر سیٹ، سکریو ڈرائیور، پلائر۔

سامان:

پریشر میٹر، ریڈی ایٹر پریشر کیپ۔

ریڈی ایٹر پریشر کیپ کے اندر دو والوز لگے ہوتے ہیں پریشر ریلیف والو، ویکيوم والو پریشر ریلیف والو 15PSI پریشر پر کھلتا ہے جب کہ ویکيوم والو اس وقت کھلتا ہے جب ریڈی ایٹر کے اندر پریشر گرہ ہوئی کے پریشر سے کم ہو جائے۔

ترتیب عمل:

- 1- ریڈی ایٹر پریشر کیپ کو ریڈی ایٹر نیک (Neck) سے علیحدہ کریں۔
- 2- چیک کریں کہ ریڈی ایٹر کیپ پر لگی ریزیل درست حالت میں ہے۔
- 3- چیک کریں کہ پریشر والو کے سرے پر لگی ریزیل درست حالت میں ہے۔
- 4- ریڈی ایٹر کیپ کو ریڈی ایٹر پریشر کیپ ٹیسٹر کے اوپر لگائیں اور پمپ کی مدد سے ریڈی ایٹر کیپ پر پریشر اپلائی کریں۔
- 5- چیک کریں کہ کس پریشر پر ریڈی ایٹر کیپ میں لگا پریشر والو کھلتا ہے۔ اگر ریڈی ایٹر کیپ میں لگا پریشر والو بہت کم پریشر پر کھلتا ہے یا سینڈرڈ پریشر سے زیادہ پریشر پر کھلتا ہے تو ریڈی ایٹر کیپ کو تبدیل کریں۔
- 6- ویکيوم والو کو ہاتھ کی مدد سے کھینچیں اور چیک کریں کہ درست کام کر رہا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 3:

ٹمپرچر سینڈر کا معائنہ/تبدیلی

انجن کولینٹ کا درجہ حرارت ظاہر کرنے کے لئے سلنڈر ہیڈ پر تھر مو سٹیک والو باڈی کے قریب ٹمپرچر سینڈر یونٹ لگا ہوتا ہے۔ ٹمپرچر سینڈر یونٹ NTC ٹائپ تھر مسٹر ہے جس کی مزاحمت درجہ حرارت کے بڑھنے سے کم ہو جاتی ہے۔

نوٹ:

ملٹی میٹر، وائر سٹرپر، سینیٹر سیٹ، پلائر۔

سامان:

ٹمپرچر سینڈر، ہیئر، آٹو وائر۔

ترتیب عمل:

- 1- آٹو وائر کے دو کڈے لیں اور اس کے سروں کو وائر سٹرپر کی مدد سے چھلیں۔
- 2- ایک وائر کا ایک سر سینڈر یونٹ کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں
- 3- دوسری وائر کے ایک سرے کو سینڈر یونٹ کے گرؤڈ پینٹس۔
- 4- ملٹی میٹر کو اوہم رزٹنس رینج پرائیڈ جسٹ کریں۔
- 5- ملٹی میٹر کی ریڈ پرائیڈ سینڈر یونٹ کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگی وائر کے ساتھ جوڑیں۔
- 6- ملٹی میٹر کی کالی پرائیڈ سینڈر یونٹ کے ارتھ ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 7- پانی بھرے بیکر کے اندر سینڈر یونٹ کو اس طرح رکھیں کہ سینڈر یونٹ کے ساتھ لگے کنکشن پانی سے باہر رہیں۔
- 8- پانی کو گرم کریں اور چیک کریں کہ پانی کا درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اوہم میٹر رزٹنس کی کم مقدار ظاہر کر رہا ہے۔
- 9- اگر درجہ حرارت کے بڑھنے سے رزٹنس کم نہیں ہو رہی تو سینڈر یونٹ خراب ہے تبدیل کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

وہیکل سکنر کی مدد سے انجن کولینٹ ٹمپرچر سینیٹر کا معائنہ/تبدیلی

(Inspect/Replace Engine Coolant Temp Sensor with Vehicle Scanner)

نوٹ:

سینیٹر سیٹ، نوز پلائر۔

سامان:

Efi گاڑی ہیکسٹر۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہوا سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- وہیکل سکنر کو گاڑی میں لگائیں۔
- 3- نقص کی تشخیص کریں۔
- 4- سینیٹر کی مدد سے کولینٹ ٹمپرچر سکنر کو تبدیل کریں۔
- 5- نقص کو سکنر کی مدد سے Remove کریں۔

پریکٹیکل نمبر 5:

وائرنگ ہارنس اور کنکٹر کا معائنہ/تبدیلی

(Inspect/Replace Wiring Harness/Connector)

نوٹ:

سائیکسٹر، نوز پلائر، وائر سٹپر، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ۔

سامان:

گاڑی، آٹو وائر۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگائیں۔
- 3- نقص شدہ وائرنگ اور کنیکٹر زکی ٹیسٹ لیپ اور ملٹی میٹر سے نشاندہی کریں۔
- 4- منفی ٹرمینل کو بیڑی کے منفی ٹرمینل پوسٹ سے علیحدہ کریں۔
- 5- نقص شدہ وائرنگ کو کنٹر کی مدد سے کاٹ کر نئی تار لگائیں۔
- 6- کنیکٹر کو تبدیل کریں۔
- 7- ٹرمینل لگائیں، گاڑی کو سٹارٹ کریں اور نقص دور ہونے کی نشاندہی کریں۔

پریکٹیکل نمبر 6:

فین ریلے کا معائنہ/تبدیلی

(Inspect/Replace Fan Relay)

ٹولز:

سائیکل کٹر، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ۔

سامان:

گاڑی، انسولیشن ٹیپ۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگائیں۔
- 3- فین ریلے کی نشاندہی کریں۔
- 4- ملٹی میٹر اور ٹیسٹ لیپ کی مدد سے چیک کریں۔
- 5- منفی ٹرمینل کو بیڑی سے علیحدہ کریں۔
- 6- خرابی کی صورت میں سائیکل کٹر سے اس کی تاریں کاٹیں اور نئی ریلے لگائیں۔
- 7- اگر ریلے فیوز باکس میں نصب ہے تو اس کو ریلے پلر کی مدد سے نکال کر نئی ریلے نصب کر دیں۔
- 8- ٹرمینل لگائیں اور گاڑی سٹارٹ کریں فین کو چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 7:

انجن کے اندر تھرمو سٹیٹ والو چیک کرنا

(Check Thermostate Valve in Engine)

ٹولز:

ملٹی میٹر، سپینر سیٹ، پلائر، وائر سٹریپر۔

سامان:

گاڑی۔

تھرمو سٹیٹ والو سلنڈر ہیڈ کے اوپر تھرمو سٹیٹ باڈی کے اندر لگا ہوتا ہے۔ یہ انجن کے اندر پانی کو اس وقت تک روکے رکھتا ہے جب تک انجن کو لینت کا درجہ حرارت 80°C پر نہیں آجاتا۔ تھرمو سٹیٹ کی کارکردگی کو چیک کرنے کے دو طریقے ہیں۔

تھرمو سٹیٹ والو کو گاڑی کے اندر چیک کرنا:

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں۔
- 2- گاڑی کے بونٹ کو اوپر اٹھائیں۔
- 3- ریڈی ایٹر کیپ کو کھولیں اور ریڈی ایٹر کے اندر کو لینت کا لیول پورا کریں۔

- 4- انجن کو شارٹ کریں۔ چیک کریں کہ انجن کے شارٹ ہونے پر ریڈی ایٹر کے آپریٹنگ میں موجود پانی میں کوئی حرکت نہیں ہے۔
- 5- انجن کو شارٹ رہنے دیں اور ڈیش بورڈ پر لگی ٹرمپرچر گج کی مدد سے انجن کا ٹرمپرچر نوٹ کریں۔
- 6- جس وقت انجن کا ٹرمپرچر 92 ڈگری سینٹی گریڈ پر آجائے اس وقت چیک کریں کہ ریڈی ایٹر کے آپریٹنگ میں کوئی ٹیکنی سرکولیشن جاری ہوگئی ہے اور کولینٹر کولیشن کے جاری ہونے کے چند سیکنڈ بعد ریڈی ایٹر فین آن ہو گیا ہے۔
- 7- اگر انجن کے شارٹ ہونے کے ساتھ ہی ریڈی ایٹر کے آپریٹنگ میں کولینٹ کی سرکولیشن جاری ہو جائے تو یہ علامات ظاہر کرتی ہے کہ تھرمو سٹیٹ والو کھلی حالت میں جام ہے۔ یا انجن سے تھرمو سٹیٹ والو نکال دیا گیا ہے۔
- 8- اگر انجن کے آپریٹنگ ٹرمپرچر پر آنے کے بعد بھی ریڈی ایٹر کے آپریٹنگ میں کولینٹ کی سرکولیشن جاری نہیں ہوتی تو اس صورت میں تھرمو سٹیٹ والو بند حالت میں جام ہے۔ دونوں صورتوں میں تھرمو سٹیٹ والو کو تبدیل کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 8:

(Check the Condition of Thermostat Valve)

تھرمو سٹیٹ والو کی حالت چیک کرنا

سامان:

تھرمو سٹیٹ والو، بیکر، ہیٹر، تھرما میٹر، دھاگہ۔

ترتیب عمل:

- 1- بیکر کے اندر پانی بھریں۔
- 2- تھرمو سٹیٹ والو کے ساتھ ایک دھاگہ باندھیں اور تھرمو سٹیٹ والو کو پانی کے اندر اس طرح لٹکائیں کہ تھرمو سٹیٹ والو بیکر کے تقریباً درمیان میں رہے۔
- 3- بیکر کے اندر تھرما میٹر بھی لٹکائیں اور پانی کو گرم کرنا شروع کریں اور تھرما میٹر کی مدد سے پانی کا درجہ حرارت نوٹ کرتے جائیں۔
- 4- نوٹ کریں کہ کس درجہ حرارت پر تھرمو سٹیٹ والو گھلنا شروع ہوتا ہے اور کس درجہ حرارت پر تھرمو سٹیٹ والو مکمل کھل جاتا ہے۔
- 5- دونوں ٹرمپرچر نوٹ کر لیں۔ اگر تھرمو سٹیٹ والو کے کھلنے کا درجہ حرارت مینوفیکچرر کی فراہم کردہ تصریح کے مطابق درست نہیں ہے تو تھرمو سٹیٹ والو کو تبدیل کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 9:

(Control Raditor Fan with Relay)

فین ریلے کی مدد سے ریڈی ایٹر فین کو کنٹرول کرنا

ٹولز:

وائر سٹرپر، پلاسز، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ۔

سامان:

فور پوائنٹ ریلے، فیوز باکس، ریڈی ایٹر فین، تھرمو سٹیٹ، بیٹری، آٹو وائر۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈایا گرام کے مطابق ریڈی ایٹر فین سرکٹ بنائیں۔
- 2- تھرمو سٹیٹ کو پانی سے بھرے بیکر کے اندر ڈالیں اور پانی کو ہیٹر کی مدد سے گرم کریں اور چیک کریں کہ جب پانی کا درجہ حرارت 92 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے تو ریڈی ایٹر فین گھومنا شروع ہو جاتا ہے اگر فین نہیں چلتا تو مندرجہ ذیل طریقے سے سسٹم کو چیک کریں۔
- 3- ملٹی میٹر کو وولٹیج رینج پر سیٹ کریں۔ ملٹی میٹر کی کالی پراڈ کو باڈی کے اتھ پوائنٹ کے ساتھ چھوئیں اور سرخ پراڈ کو ریلے کے پوائنٹ 30 کے ساتھ چھوئیں اور میٹر سے وولٹیج چیک کریں اگر ملٹی میٹر 12 وولٹ ظاہر کر رہا ہے تو فیوز اور وائرنگ درست ہے۔
- 4- سرخ پراڈ کو پوائنٹ 86 کے ساتھ چھوئیں اگر یہاں پر بھی وولٹ میٹر 12 وولٹ ظاہر کر رہا ہے تو ریلے کے کنٹرول سرکٹ کو 12 وولٹ مل رہے ہیں۔
- 5- ریلے کے پوائنٹ 85 اور اتھ کے درمیان ایک جمپر وائر لگانے پر اگر فین ان ہو جاتا ہے تو ریلے درست کام کر رہی ہے اور اگر فین ان نہیں ہوتا تو جمپر وائر کو پوائنٹ 85 اور اتھ کے درمیان لگا رہنے دیں اور پوائنٹ 87 کے ساتھ وولٹ میٹر کی سرخ پراڈ لگائیں اور کالی پراڈ کو باڈی کے ساتھ اتھ کریں اگر وولٹ میٹر 12 وولٹ ظاہر کر رہا ہے تو ریلے درست ہے فین یا فین کو جانے والی وائرنگ میں نقص ہے۔
- 6- اگر وولٹ میٹر 12 وولٹ ظاہر نہیں کر رہا تو ریلے میں نقص ہے ریلے کو تبدیل کریں۔
- 7- اگر جمپر وائر کے لگانے سے ریڈی ایٹر فین آن ہو جائے لیکن تھرمو سٹیٹ کی مدد سے ریڈی ایٹر فین آن نہ ہو رہا ہو تو تھرمو سٹیٹ کو تبدیل کر دیں۔

آئل وارننگ سوئچ کا سینڈنگ پونٹ انجن سلنڈر بلاک پر لگا ہوتا ہے یہ نارمل حالت میں کلوڑڈ سرکٹ بناتا ہے اور آئل پریشر کی وجہ سے Off پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ جب انجن سٹارٹ نہیں ہوتا تو انجنیشن سوئچ کے IG پوزیشن پر لانے سے ڈیش بورڈ پر آئل پریشر کی لائٹ روشن ہو جاتی ہے اور جب انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو آئل پریشر سوئچ کو Off پوزیشن پر لے آتا ہے اور ڈیش بورڈ پر لگا بلب بجھ جاتا ہے۔

گاڑی میں لگے سرکٹ کو چیک کرنے کے لئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں۔

ٹولز:

ملٹی میٹر، پلائر، ٹیسٹ لیپ، سپینر سیٹ۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- انجنیشن سوئچ آن کریں اور چیک کریں کہ انجنیشن سوئچ کے آن ہونے پر ڈیش بورڈ پر لگا آئل پریشر انڈیکیٹر بلب روشن ہو رہا ہے۔
- 2- اگر بلب روشن نہیں ہو رہا تو انجن کے ساتھ لگے آئل پریشر سینڈنگ پونٹ کے ساتھ لگے کنکشن کو آئل پریشر سینڈنگ پونٹ سے علیحدہ کریں اور اسے باڈی کے ساتھ اٹھ کریں۔
- 3- اٹھ کرنے پر اگر ڈیش بورڈ پر لگا بلب روشن ہو جاتا ہے تو سینڈنگ پونٹ خراب ہے اسے تبدیل کریں۔
- 4- اگر بلب روشن نہیں ہوتا تو فیوز باکس میں لگے فیوز کو اتار کر اس کو چیک کریں۔
- 5- اگر فیوز درست حالت میں ہے تو ڈیش بورڈ میٹر میں لگے فیوز کو ڈیش بورڈ میٹر سے اتار کر چیک کریں۔ اگر بلب درست ہے۔ تو اوہم میٹر کی مدد سے وارننگ کے درمیان Continuity چیک کریں۔

لائٹنگ سسٹم کی مرمت

(Repair of Lighting System)

تدریسی نتائج (Learning Outcome)

اس یونٹ کے اختتام پر پڑھنے والا قابل ہو جائے گا کہ وہ:


- ☆ ہیڈ لائٹ کے ہائی اور لو ہیڈ اور ٹیل لائٹ کو چیک کر سکیں اور خراب ہونے کی صورت میں خراب شدہ پارٹس کو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ ریورس لائٹ اور ریورس گیٹر سوئچ کو چیک کر سکیں اور خراب ہونے کی صورت میں تبدیل کر سکیں۔
- ☆ فوگ لائٹ کو چیک کر سکیں اور خراب ہونے کی صورت میں تبدیل کر سکیں۔
- ☆ روف لائٹ (Roof light) اور ریڈنگ لائٹس (Reading lights) کو چیک کر سکیں اور خراب ہونے کی صورت میں تبدیل کر سکیں۔
- ☆ بریک سوئچ کو چیک کر سکیں، اس میں کرنٹ کے بہاؤ کو چیک کر سکیں، خراب ہو تو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ ٹران سنڈلز Indicators کو چیک کر سکیں انڈی کیٹر سوئچ کے آن آف پوزیشن کے مطابق انڈی کیٹر جل بجھ رہے ہیں۔ اگر سرکٹ کام نہ کر رہا تو اس کو درست کر سکیں۔
- ☆ پارکنگ / انسٹرومنٹ پنل لائٹ کو چیک کر سکیں اور درست کام نہیں کر رہی تو انہیں درست کر سکیں۔
- ☆ سیٹرنگ کالم پر نصب کمینیشن سوئچ کو چیک کر سکیں اور خرابی کی صورت میں مرمت کر سکیں۔

لائٹ سسٹم (Light System)

گاڑی میں استعمال ہونے والی لائٹس کی جماعت بندی اس کے کام کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ مثلاً روشنی کے لئے ہیڈ لائٹ سسٹم اشارہ دینے کے لئے انڈی کیٹر سرکٹ اور دوسری گاڑیوں کو اپنی موجودگی کی اطلاع دینے کے لئے پارکنگ لائٹ سرکٹ اور بریک لائٹ سرکٹ استعمال ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں عام لائٹنگ سسٹم کے علاوہ کچھ خاص سسٹم بھی استعمال کئے جاتے ہیں جو مختلف ممالک کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں یا گاڑی کی گریڈنگ کے مطابق لگائے جاتے ہیں۔

لیمپ (Lamp)

لیمپ ایک ایسا آلہ ہے جو اس وقت روشنی دیتا ہے جب اس میں لگے فلامنٹ میں سے الیکٹرک کرنٹ گزرتی ہے۔ جب الیکٹرک کرنٹ فلامنٹ سے گزرتا ہے تو یہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ روشن ہو جاتا ہے اور روشنی خارج کرتا ہے اس کی یہ حالت incandescence کہلاتی ہے اس لئے ان لیمپس کو incandescent لیمپ یا بلب کہتے ہیں۔ فلامنٹ کے ارد گرد لگا گلاس فلامنٹ کو ویکووم مہیا کرنے کا کام کرتا ہے۔ جب لیمپ تیار کیا جاتا ہے تو ہوا نکال دی جاتی ہے اور شیشے کے کور کو سیل کر دیا جاتا ہے اگر فلامنٹ کے گرد ہوا موجود رہے تو ہوا کی موجودگی فلامنٹ کو فوراً آکسائیڈ کر دے گی اور فلامنٹ ٹوٹ جائے گا۔

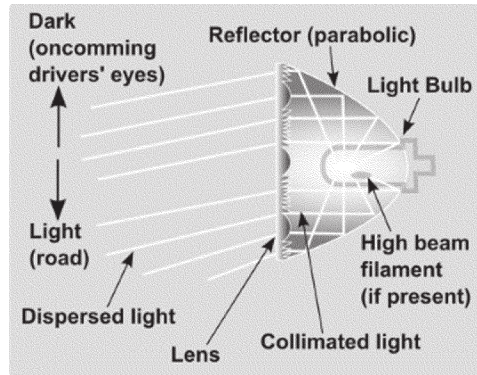

ہیڈ لائٹ (Head Light)

ہیڈ لائٹ کا مقصد رات کے وقت گاڑی کے آگے کچھ فاصلے تک روشنی کا معقول انتظام کرنا ہے تاکہ ڈرائیور رات کے وقت آسانی سے گاڑی چلا سکے۔ یہ لائٹ ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کے لئے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اس لئے گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں ایسا انتظام ہو کہ جب سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو تو آپ کی گاڑی کی لائٹ بھی نیچی ہو جائے تاکہ آپ بھی اپنی گاڑی چلاتے رہیں اور مخالف سمت سے آنے والی گاڑی کے آپریٹر کی آنکھیں آپ کی گاڑی کی ہیڈ

لائٹ کی وجہ سے چند ہیجانہ جائیں اور جب سامنے سے آنے والی گاڑی گزر جائے تو آپ لائٹ کو اس طرح ایڈجسٹ کر سکیں کہ آپ زیادہ فاصلے تک دیکھ سکیں۔


آٹوموبائل میں استعمال ہونے والی ہیڈ لائٹ کی چار بنیادی اقسام ہیں۔

(1) سنڈرڈ سیلڈ بیم (2) ہیلوجن سیلڈ بیم (3) کمپوزٹ سیلڈ بیم (4) ہائی انٹینسٹی ڈسچارج (HID)


سیلڈ بیم ہیڈ لائٹ (Sealed Beam Headlight)

1939 سے 1975 تک گول ہیڈ لائٹ استعمال کی جاتی رہیں ہیں 1975 کے بعد مستطیل شکل کی ہیڈ لائٹ استعمال ہونے لگیں۔ مستطیل بیم کی وجہ سے گاڑی کے بونٹ کی اونچائی کم ہوگئی۔ گول اور مستطیل شکل کی ہیڈ لائٹ سیلڈ بیم شکل میں بنائی جاتی تھیں۔

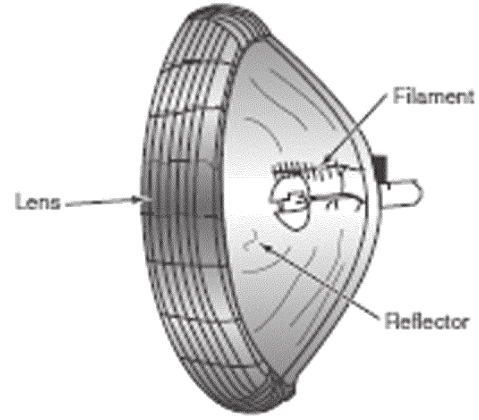سیلڈ بیم میں فلامنٹ ایک گلاس ہاؤزنگ کے اندر لگا ہوتا ہے۔ یہ گلاس ہاؤزنگ ایک اندرونی ریفلیکٹر اور اس کے آگے لگے گلاس لینز پر مشتمل ہوتا ہے۔ فلامنٹ کے گرد علیحدہ گلاس کوور نہیں لگایا جاتا۔ شیشے سے بنا parabolic شکل کا ریفلیکٹر اور لینز ایک ہی یونٹ ہوتا ہے ریفلیکٹر کی اندرونی سطح کو چمک دار بنانے کے لئے اس کی اندرونی سطح پر بخارات کی شکل میں سلور سپرے کیا جاتا ہے۔




سیلڈ بیم سے اندر موجود تمام آکسیجن نکال دی جاتی ہے اور اس کے اندر Argon گیس بھری جاتی ہے۔ آکسیجن نکالنے کی وجہ سے فلامنٹ پر آکسیدیشن کا اثر نہیں ہوتا۔ ریفلیکٹر فلامنٹ کی پیدا کردہ روشنی کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اور لینز روشنی کو مطلوبہ لائٹ بیم پٹرن میں روڈ پر پھیلا دیتا ہے۔ لینز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ وسیع فلیٹ بیم پیدا کرے۔ ریفلیکٹر سے روشنی گلاس لینز میں بنے Concave Prism میں سے گزرتی ہوئی broad فلیٹ بیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شکل A میں دکھایا گیا ہے کہ روشنی کا افقی سمت میں پھیلاؤ ہو رہا ہے اور عمودی شکل میں اس کا پھیلاؤ نہ ہونے کی وجہ سے یہ روشنی سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی۔ ریفلیکٹر کے اندر فلامنٹ کو مختلف لوکیشن پر رکھ کر لائٹ بیم کی سمت کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ڈبل فلامنٹ والے لیمپ کی صورت نیچے والا فلامنٹ ہائی بیم کے لئے اور اوپر والا فلامنٹ لوئر بیم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

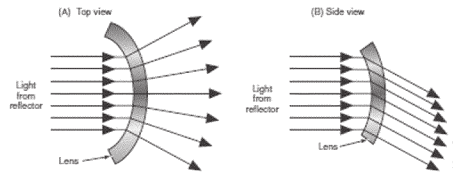

Halogen ہیڈ لائٹ (Halogen Headlight)


ہیلوجن ٹائپ بلب زیادہ تر ان گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں سیلڈ بیم کی بجائے چھوٹا بلب استعمال ہوتا ہے۔ اس بلب میں آیوڈین بخارات بھرے ہوتے ہیں۔ بلب ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کرنے والے کوارٹز کا بنایا جاتا ہے اس میں استعمال ہونے والا فلامنٹ ٹنگسٹن کا بنا ہوتا ہے۔ یہ اندرونی بلب گلاس ہاؤزنگ کے اندر لگا ہوتا ہے بلب میں ہیلوجن کے شامل کرنے سے ٹنگسٹن کا بنا فلامنٹ روایتی سیلڈ بیم کی نسبت زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے زیادہ روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ روایتی سیلڈ بیم ہیڈ لائٹ میں فلامنٹ کی حرارت سے ٹنگسٹن کے ایٹم اس کی سطح سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ خارج ہونے والے ایٹم گلاس کی اندرونی سطح پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی سطح پر سیاہ رنگ کے دھبے بنا دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ہیڈ لائٹ کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ ہیلوجن لیمپ کی صورت میں آیوڈین دھبہ کی وجہ

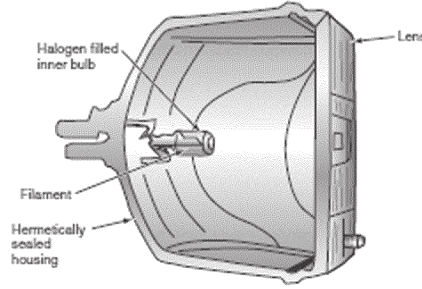سے ٹنکشن فلامنٹ سے خارج ہونے والے ایٹم دوبارہ فلامنٹ پر جمع جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے گلاس کی سطح پر سیاہ دھبے نہیں بنتے۔ یہ روایتی بلبوں کی نسبت 25% زیادہ روشنی خارج کرتے ہیں اور ان کی لائف بھی روایتی بلبوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔



کمپوزٹ ہیڈ لائٹ (Composite Head Light)

کمپوزٹ ہیڈ لائٹ سسٹم کی وجہ سے وہیکل مینوفیکچررز اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی پسند کے ہیڈ لائٹ لینز استعمال کر سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے Aerodynamics فیول اکانومی اور وہیکل کے ٹائل میں تبدیلی آئی۔ کمپوزٹ ہیڈ لائٹ بیم میں تبدیل ہوجانے والے ہیلوجن بلب کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بہت سے مینوفیکچررز کمپوزٹ ہیڈ لائٹ ہاؤزنگ میں ہوا کے داخلے اور اخراج کے لئے راستہ مہیا کرتے ہیں تاکہ ان بلبوں کی پیدا کردہ بہت زیادہ حرارت کا اخراج کیا جاسکے۔

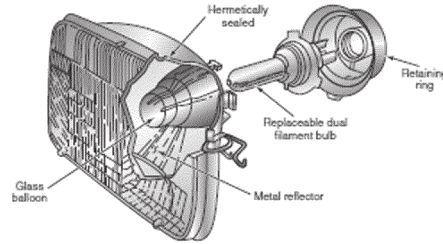

ہائی انٹینسٹی ہیڈ لائٹ (High intensity head light)



ہائی انٹینسٹی ڈسچارج ہیڈ لائٹ جدید گاڑیوں میں استعمال ہو رہی ہیں ان ہیڈ لائٹس میں دو الیکٹروڈز کے درمیان آرکنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی روشنی کو انرٹ گیس کی مدد سے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہیڈ لائٹ دوسری ہیڈ لائٹس کی نسبت تین گنا زیادہ روشنی مہیا کرتی ہے اور یہ ہیڈ لائٹ روایتی ہیلوجن ہیڈ لیمپوں کی نسبت روشنی کو دو گنا پھیلا دیتے ہیں۔

HID لیمپ روشنی کے لئے مزاحمتی فلامنٹ استعمال نہیں ہوتا اس میں دو الیکٹروڈز کے درمیان میں شعلہ پیدا کر کے روشنی پیدا کی جاتی ہے۔ الیکٹروڈز کے درمیان شعلہ پیدا کرنے کے لئے ہائی وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ HID سسٹم میں اگنائٹر اور بلاسٹ کے ذریعے الیکٹروڈز کو اتنی الیکٹرک پاور مہیا کی جاتی ہے کہ وہ مسلسل روشنی خارج کرتا رہے۔ اگنائٹر عام طور پر HID بلب کے پینڈے پر لگا ہوتا ہے۔ اور یہ الیکٹروڈز کے درمیان میں سپارک پیدا کرنے کے لئے ان الیکٹروڈز کو 15 ہزار سے 25 ہزار وولٹ مہیا کرتا ہے۔ جب ایک دفعہ ان الیکٹروڈز کے درمیان میں سپارک چپ کرتا ہے اور گیس گرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بلاسٹ ان الیکٹروڈز کے درمیان سے کرنٹ کا بہاؤ جاری رکھنے کے لئے مطلوبہ وولٹیج مہیا کرتا ہے۔ بلاسٹ 70 وولٹ سے 110 وولٹ کے درمیان وولٹیج کی مدد سے کرنٹ کا بہاؤ جاری رکھتا ہے۔ ان بلبوں کی زیادہ روشنی کی وجہ سے ان ہیڈ لیمپوں کو چھوٹا اور کم وزن کا بنایا جاتا ہے۔

گاڑی کی لائٹنگ سسٹم کے اہم حصے (Main Components of Vehicle Lighting System)

ہیڈ لائٹ سوئچ (Head Light Switch)

ہیڈ لائٹ سوئچ کی مدد سے ڈرائیو ہیڈ لائٹ کو آن آف کروا سکتا ہے۔ آجکل کاروں میں ہیڈ لائٹ کے دونوں فلامنٹس کو مثبت کرنٹ براہ راست بیٹری یا ریپلے کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے جب کہ فلامنٹس کے ارتھ سرکٹ کو سٹیئرنگ کالم پر لگے ہیڈ لائٹ سوئچ کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے جب ڈرائیور ہیڈ لائٹ سوئچ کو ان پوزیشن پر لاتا ہے تو ہیڈ لائٹ لیمپوں کے ایک فلامنٹ کا الیکٹرک سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے اور ہیڈ لائٹ ہائی یا لو پوزیشن میں آن ہو جاتی ہے۔ اگر ہیڈ لائٹ سوئچ کو پوزیشن میں ان ہیں تو ہیڈ لائٹ سوئچ لیور کو اپنی طرف کھینچنے سے ہیڈ لائٹ ہائی پوزیشن میں آن ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہیڈ لائٹ ہائی پوزیشن میں ان ہو تو ہیڈ لائٹ سوئچ لیور کو دور دھکیلنے سے ہیڈ لائٹ سوئچ کو پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ ٹرکوں اور بسوں میں لگے ہیڈ لائٹ سوئچ کے ذریعے ہیڈ لائٹ سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ میں لگے لیمپوں کے فلامنٹ کو مثبت کرنٹ مہیا کیا جاتا ہے جب کہ ارتھ سرکٹ کو ڈرائیور سوئچ کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔

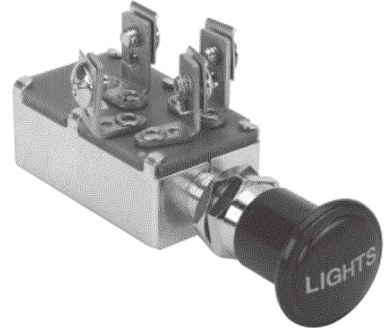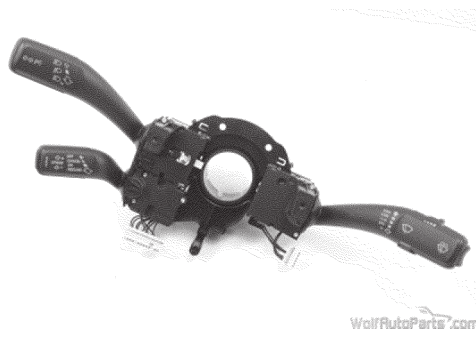

فلش لائٹ سرکٹ سوئچ (Flash Light Circuit Switch)

آج کل گاڑیوں کے سٹیئرنگ کالم میں لگائے گئے سوئچ ملٹی پرز کام کرتا ہے یہ نہ صرف ہیڈ لائٹ کو آن آف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کے علاوہ وائپر کا کنٹرول بھی اسی سوئچ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈی کیٹر سوئچ، فلیش لائٹ سوئچ، پارکنگ لائٹ، ڈیمر لائٹ کا کام بھی کرتا ہے۔

پارکنگ لائٹ (Parking light)

پارکنگ لائٹ گاڑی کے فرنٹ اور ریئر پر لگی ہوئی لائٹس ہیں جن کا استعمال ہیڈ لائٹس کو آن کرنے سے پہلے اور ہیڈ لائٹ کے روشن ہونے کے دوران کیا جاتا ہے۔ ان لائٹس کا مقصد شام کے دھندلکے اور رات کے اندھیرے میں دوسری گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو اس گاڑی کی موجودگی کے متعلق آگاہی مہیا کرنا ہے فرنٹ پارکنگ لائٹ عام طور پر سفید رنگ کی جب کہ ریئر لائٹ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ پارکنگ لائٹس کو پوزیشن لائٹ بھی کہا جاتا ہے۔


ٹیل لائٹ اور بریک لائٹ (Tail Light and Brake Light)

گاڑی کی پچھلی سرخ رنگ کی لائٹس کو پوزیشن لائٹس یا ٹیل لائٹ کہا جاتا ہے۔ ٹیل لائٹ سرخ رنگ کی لائٹس ہیں جو گاڑی کے پیچھے لگی ہوتی ہیں ان کو اس وقت روشن کیا جاتا ہے جب شام کا دھندلکا چھا جائے تاکہ آپ کی گاڑی کے پیچھے آنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور آپ کی گاڑی کی موجودگی کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ ٹیل لائٹ کے لئے استعمال ہونے والے لیپ میں ڈبل فلائمنٹ لگا ہوتا ہے۔ ایک فلائمنٹ پارکنگ لائٹ سوئچ کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے۔ جب سٹیئرنگ وئیل کے ساتھ لگے پارکنگ لائٹ سوئچ کو ان کیا جاتا ہے تو پارکنگ لائٹ ان ہو جاتی ہیں۔ پارکنگ لائٹ لیپ کا دوسرا فلائمنٹ بریک لائٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جب بریک پیڈل کو دبایا جاتا ہے تو بریک لائٹ سوئچ ان ہو جاتا ہے اور ٹیل لائٹ کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آگے جانے والی گاڑی رک رہی ہے یا اس کی رفتار کم ہو رہی ہے۔

پریکٹیکل نمبر 1:

(Parking Light Circuit)

پارکنگ لائٹ سرکٹ

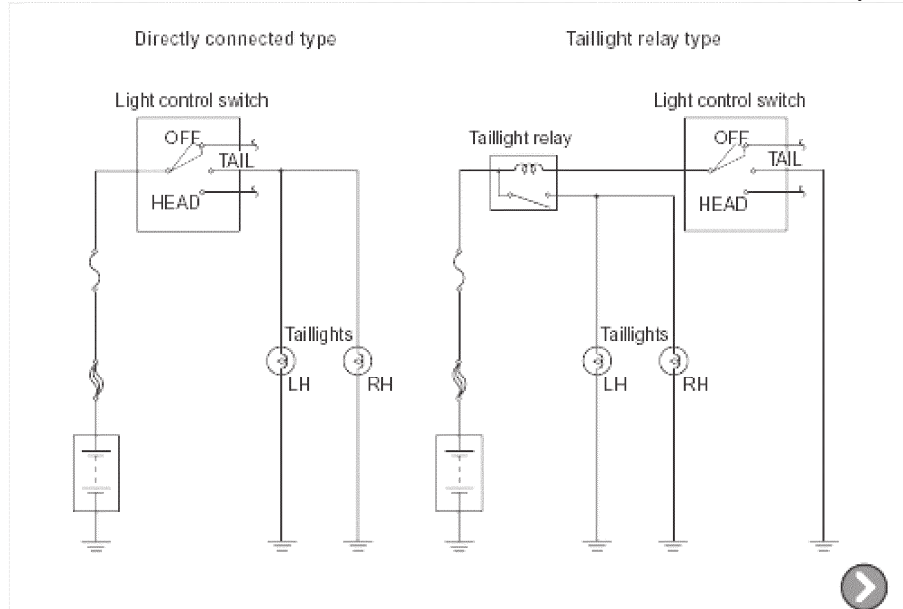

نوٹ:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ، وائر سٹرپر، پلائر، وائر کٹر، وائرنگ بورڈ، کاویہ۔

سامان:

بلب دو عدد بلب ہولڈر، ریلے، بیڑی، فیوز باکس، لائٹ کنٹرول سوئچ، آٹو وائر 5mm۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈایا گرام کے مطابق پہلے بغیر ریلے کے سرکٹ کو وائرنگ ٹیبل کے اوپر بنائیں۔
- 2- سرکٹ کو برقی سپلائی کے ساتھ جوڑیں۔
- 3- ولٹ میٹر کی مدد سے ہر بلب کے آر پار وولٹیج چیک کریں۔
- 4- ڈایا گرام کے مطابق ریلے کی مدد سے پارکنگ لائٹ سرکٹ وائرنگ ٹیبل کے اوپر بنائیں۔
- 5- گاڑی کے اندر پارکنگ لائٹ کے لئے استعمال ہونے والے پارٹس کی لوکیشن چیک کریں اور سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ سے پارکنگ لائٹ کو آن آف کر کے دیکھیں۔
- 6- اگر سرکٹ میں کہیں نقص ہے تو اسے درست کریں۔

ٹنگسٹن ہیلوجن بلب (Tungsten Halogen Bulb)

ہیلوجن بلب کو ہی ٹنگسٹن ہیلوجن بلب کہا جاتا ہے اس بلب کا فلامنٹ ٹنگسٹن دھات سے بنا ہوتا ہے اس بلب میں ٹنگسٹن فلامنٹ کو ایک مختصر، لطیف اور سیلڈ چیز میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لطیف حصہ کو سیل کرنے سے پہلے Intergases سے بھرا جاتا ہے اور تھوڑی سی مقدار ہیلوجن گیس کی بھی داخل کی جاتی ہے جیسا کہ آئیڈائن اور برومان۔ اس لیمپ کی کارکردگی دوسرے لیمپ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔


سنگل اور ڈبل فلامنٹ والی ہیڈ لائٹ (Single & Double Filament Head Light)

ہیڈ لائٹ بلب یا ہیڈ لائٹ ٹیم میں دو فلامنٹ لگے ہوتے ہیں ایک فلامنٹ لوٹیم کے لئے اور دوسرا فلامنٹ ہائی ٹیم کے لئے لگا ہوتا ہے۔ ان دونوں فلامنٹس کو بیڑی کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ جوڑنے کے لئے ہیڈ لائٹ سوئچ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سوئچ ہیڈ لائٹ بلب میں لگے دونوں فلامنٹس کو بیک وقت کرنٹ مہیا کرتا ہے۔ جب کہ ان دونوں فلامنٹس کو ارتھ سرکٹ ڈیمر سوئچ کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے اور ڈیمر سوئچ ایک وقت میں ایک ہی فلامنٹ کا ارتھ سرکٹ مکمل کرتا ہے۔ ہیڈ لائٹ فلامنٹس کو بیڑی کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ براہ راست بھی جوڑا جاتا ہے اور ریلے کے ذریعے بھی یہ سرکٹ مکمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہیڈ لائٹ بلب کا ارتھ سرکٹ بھی براہ راست بھی کنٹرول کیا جاتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں ارتھ سرکٹ کو بھی پانچ پوائنٹس والی ریلے کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 2:

(Designing Circuit Without Relay)

بغیر ریلے کے ہیڈ لائٹ سرکٹ بنانا

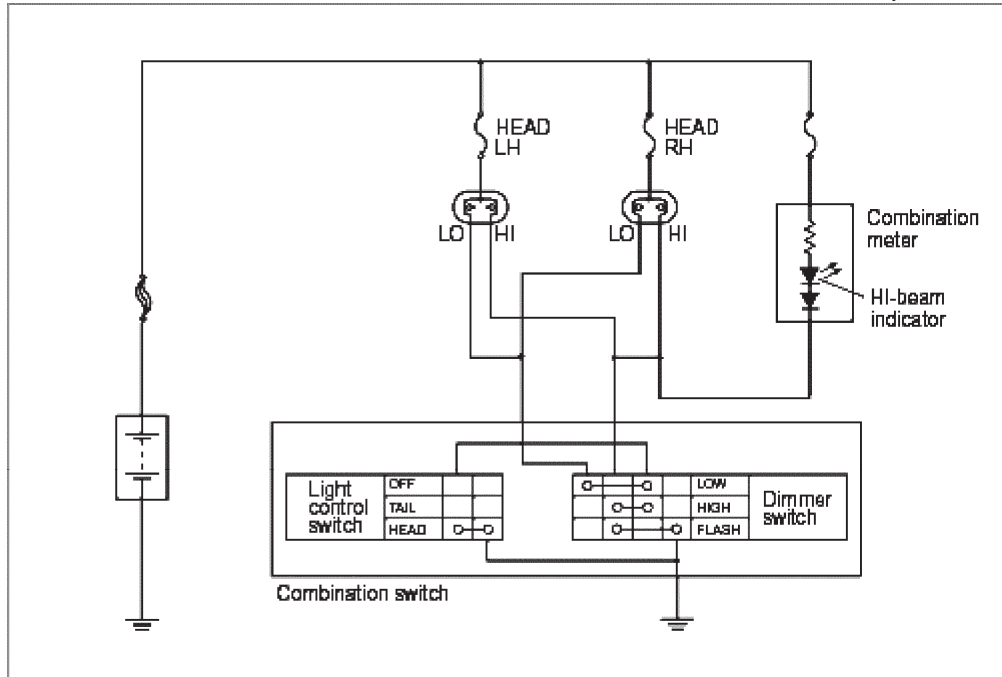

نوٹ:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ، وائر سٹرپر، پلائر، وائر کٹر، وائرنگ بورڈ، کاویہ۔

سامان:

ہیڈ لائٹ بلب 2 عدد بلب ہولڈر 2 عدد فیوز باکس سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ بیٹری 12 ولٹ ریلے 4 پوائنٹ ریلے 5 پوائنٹ، بیٹری، ڈسپلے بورڈ، آٹو وائر۔


ترتیب عمل:

- 1- ڈایا گرام کی مدد سے پہلے بغیر ریلے کے ہیڈ لائٹ سرکٹ کو وائرنگ ٹیبل کے اوپر بنائیں۔
- 2- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو لو پوزیشن پر چلائیں۔
- 3- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو ہائی پوزیشن پر چلائیں۔
- 4- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو فلیش سوئچ سے آپریٹ کروائیں۔

پریکٹیکل نمبر 3:

(Designing Circuit With Relay)

ریلے کی مدد سے ہیڈ لائٹ سرکٹ بنانا

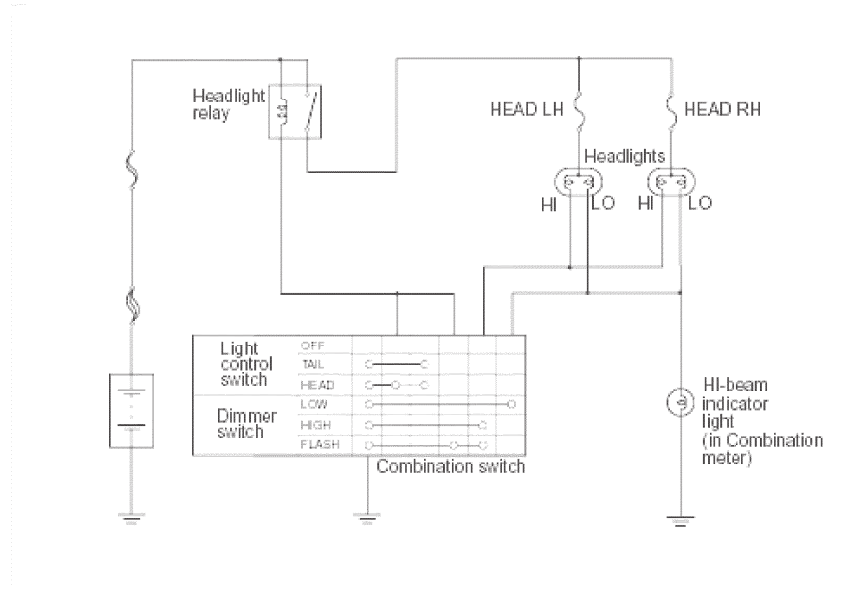

نوٹ:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ، وائر سٹرپر، پلائر، وائر کٹر، وائرنگ بورڈ، کاویہ۔

سامان:


ہیڈ لائٹ بلب 2 عدد، بلب ہولڈر 2 عدد، فیوز باکس، سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ، بیٹری 12 ولٹ، ریلے 4 پوائنٹ، ریلے 5 پوائنٹ۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈایا گرام کی مدد سے پہلے بغیر ریلے کے ہیڈ لائٹ سرکٹ کو وائرنگ ٹیبل کے اوپر بنائیں۔
- 2- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو لو پوزیشن پر چلائیں۔
- 3- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو ہائی پوزیشن پر چلائیں۔
- 4- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو فلیش سوئچ سے آپریٹ کروائیں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

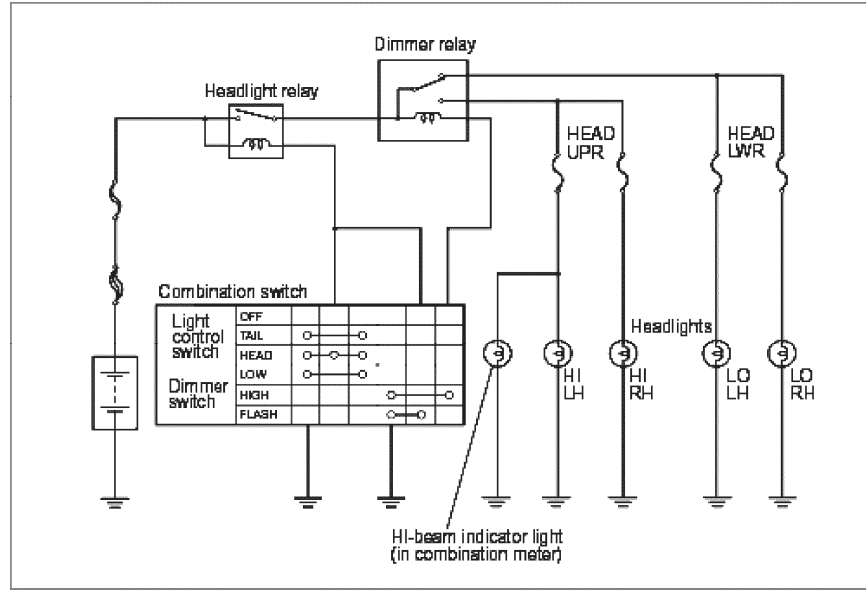ہیڈ لائٹ سرکٹ میں ریلے اور ڈیمر ریلے کا استعمال



ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ، وائر سٹرپر، پلائر، وائر کٹر، وائرنگ بورڈ، کاویہ۔

سامان:

ہیڈ لائٹ بلب 2 عدد، بلب ہولڈر 2 عدد، فیوز باکس، سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ، بیٹری 12 وولٹ، ریلے 4 پوائنٹ، ریلے 5 پوائنٹ۔

ترتیب عمل:


- 1- ڈیاگرام کی مدد سے لائٹ ریلے اور ڈیمر ریلے کو استعمال کرتے ہوئے ہیڈ لائٹ سرکٹ کو وائرنگ ٹیبل کے اوپر بنائیں۔
- 2- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو پوزیشن پر چلائیں۔
- 3- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو ہائی پوزیشن پر چلائیں۔
- 4- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے ہیڈ لائٹ بلبوں کو فلیش سوئچ سے آپریٹ کروائیں۔
- 5- گاڑی میں لگے ہیڈ لائٹ سرکٹ کے پارٹس کی لوکیشن اور اس کے لئے استعمال ہونے والی وائرنگ کلرز کی پہچان کریں۔

فوگ لائٹس (Fog Lights)

فوگ لائٹس عام لائٹس ہیں جو گاڑی کے فرنٹ پر ممکنہ حد تک نیچی کر کے لگائی جاتی ہیں کیونکہ دھند کا اثر زمین کے قریب کم ہوتا ہے۔ ان لائٹس کو اس وقت روشن کیا جاتا ہے جب دھند کی وجہ سے ہیڈ لائٹ کی روشنی آگے کے مناظر کو صاف طور پر نظر نہ آنے دے۔ فوگ لائٹس کو آن کرنے کے لئے ڈیش بورڈ پر ایک اضافی سوئچ لگایا جاتا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 5:

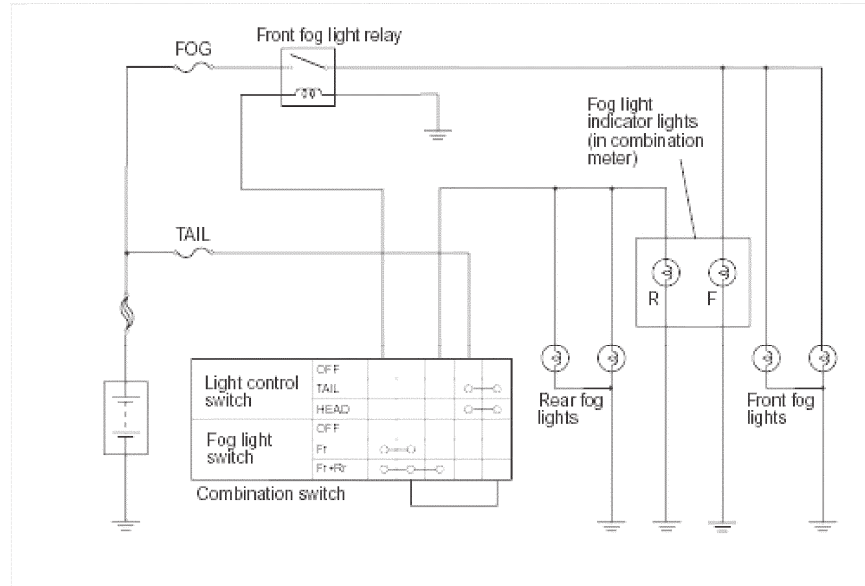فوگ لائٹس سرکٹ بنانا (Designing Circuit of Fog Light)



نوٹ:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ، وائر سٹرپر، پلائر، وائر کٹر، وائرنگ بورڈ، کاویہ۔

سامان:

فوگ لائٹس 2 عدد، دفیوز باکس، فوگ لائٹس، کنٹرول سوئچ، آٹو وائر، بیٹری 12 ولٹ۔

ترتیب عمل:



- 1- سرکٹ ڈایا گرام کی مدد سے فوگ لائٹ سرکٹ وائرنگ ٹیبل پر بنائیں۔
- 2- فوگ لائٹ سوئچ کی مدد سے فوگ لائٹ کو روشن کریں۔
- 3- گاڑی میں لگے فوگ لائٹ سرکٹ میں لگے پارٹس کی لوکیشن چیک کریں اور فوگ لائٹ کے لئے استعمال ہونے والی وائرنگ کے کلرز کی پہچان کریں۔

انڈی کیٹر لائٹ (Indicator Light)

انڈی کیٹر لائٹ کا استعمال گاڑی کو موڑتے وقت کیا جاتا ہے۔ جب ڈرائیور گاڑی کو موڑنا چاہتا ہے تو وہ جس سمت میں گاڑی کو موڑنا چاہتا ہے اس طرف کی انڈی کیٹر لائٹس کو روشن کر دیتا ہے۔ جس سے پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ آگے جانے والی گاڑی کس طرف مڑنا چاہتی ہے۔ انڈی کیٹر لائٹس زرد رنگ کی ہوتی ہے جب اسے آن کیا جاتا ہے تو یہ مسلسل ایک وقفے سے آن آف ہوتی رہتی ہے۔ انڈی کیٹر لائٹ گاڑی کے بیک پر دونوں طرف گاڑی کے فرنٹ پر دونوں طرف اور دونوں فینڈر میں اور جدید گاڑیوں میں سائیڈ شیشوں میں بھی نصب ہوتی ہیں۔

پریکٹیکل نمبر 6:

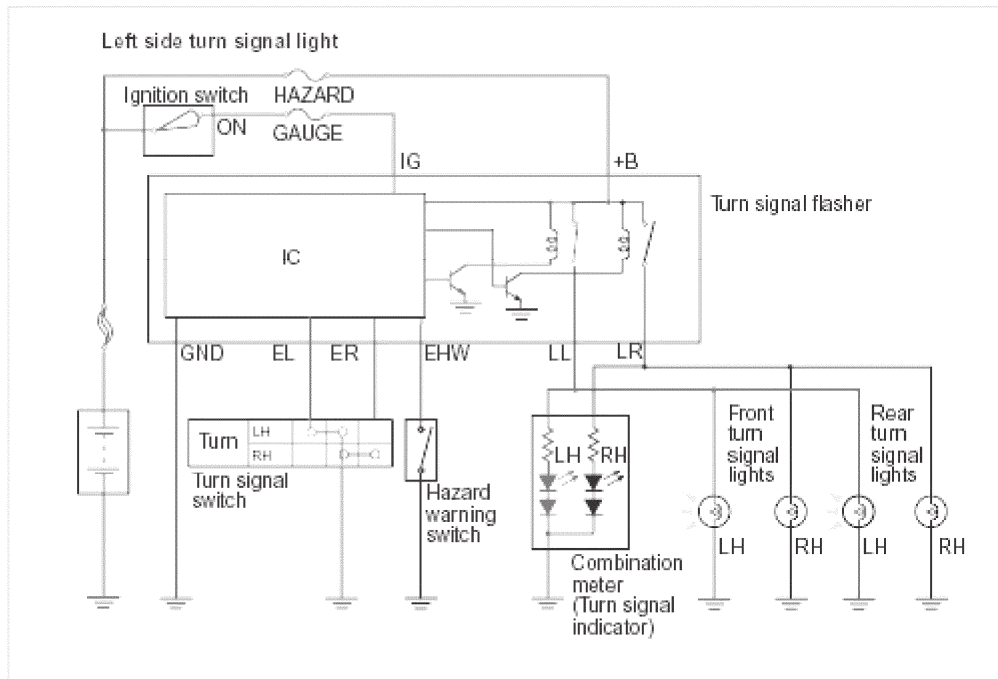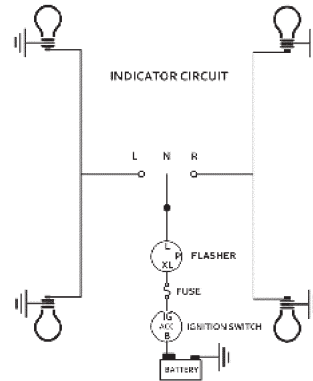انڈی کیٹر سرکٹ بنانا (Designing Indicator Circuit)



ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ، وائر سٹرپر، پلائر، وائر کٹر، وائرنگ بورڈ، کاویہ۔

سامان:

بلب 4 عدد، بلب ہولڈر 4 عدد، فیوز باکس، سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ، فلیشر، بیٹری 12 ولٹ، آٹو وائر۔

ترتیب عمل:


- 1- سرکٹ ڈایا گرام کی مدد سے انڈی کیٹر سرکٹ وائرنگ ٹیبل کے اوپر بنائیں۔
- 2- سٹیئرنگ اسمبلی سوئچ کی مدد سے دائیں اور بائیں طرف کے انڈی کیٹر کو روشن کریں۔
- 3- Hazard وائرنگ سوئچ کو استعمال کرتے ہوئے چاروں انڈی کیٹر کو بیک وقت روشن کریں۔
- 4- گاڑی میں انڈی کیٹر سرکٹ کے پارٹس کی لوکیشن اور انڈی کیٹر سرکٹ کے لئے استعمال ہونے والی وائرنگ کے کلرز کی پہچان کریں۔

بیک لائٹ (Back Light)

بیک لائٹس سفید رنگ کی ہوتی ہیں جو گاڑی کے کچھلی طرف نصب ہوتی ہیں۔ یہ لائٹس اس وقت روشن ہوتی ہیں جب ڈرائیور ریورس گیر لگاتا ہے۔ ریورس گیر لگانے پر ریورس گیر فورک شافٹ گیر باکس ہاؤزنگ پر لگے سوئچ کو آن کر دیتی ہے جس سے بیک لائٹ کا سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے جس سے بیک لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔ اس لائٹس کے دونوں اند ہیں ایک تو یہ ہے کہ رات کے وقت گاڑی کے پیچھے اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ ڈرائیور آسانی سے گاڑی کو ریورس کر سکتا ہے اس دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پیچھے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو یہ آگاہی ہو جاتی ہے کہ آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں۔


ریئر لائٹ وائرنگ سسٹم (Rear Light Warning System)

اگر ٹیل لائٹ کا بلب فیوز ہو جائے تو سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی ریئر لائٹ وائرنگ سسٹم ڈیش بورڈ پر لگے بلب کے ذریعے ٹیل لائٹ بلب کے فیوز ہونے سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے جب ٹیل لائٹ یا سٹاپ لائٹ کا بلب فیوز ہو جاتا ہے تو Luggage روم کے اندر لگا سینسر بلب کے فیوز ہونے کی اطلاع مہیا کرتا ہے۔ سینسر نارمل لائٹ وولٹیج اور بلب کے فیوز ہونے کی صورت میں وولٹیج کے فرق سے بلب کے فیوز ہونے کا اندازہ لگاتا ہے۔

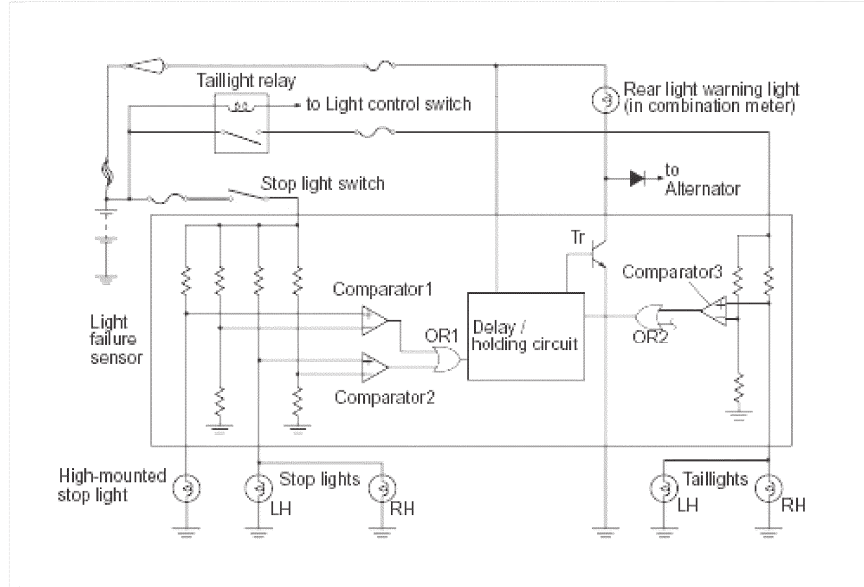

ڈے ٹائم رننگ لائٹ سسٹم (DRL)

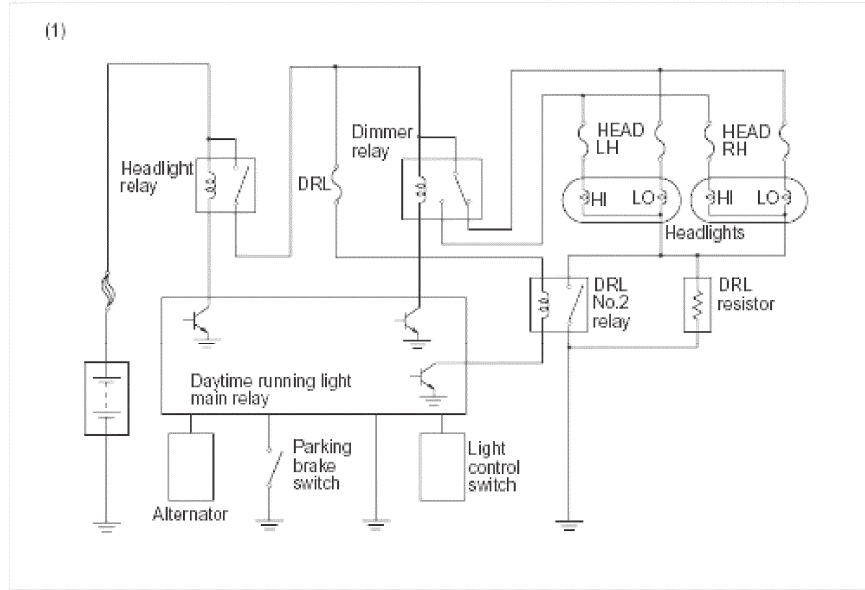یہ سسٹم پوزیشن لائٹس کو انجن کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی دن کے وقت بھی آن کر دیتا ہے۔ تاکہ یہ گاڑی دوسری گاڑیوں کو نظر آ سکے۔ کچھ ممالک میں یہ سسٹم حفاظتی نقطہ نظر سے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر بلب پوری شدت سے مسلسل جلتا رہے تو بلب کی لائف کم ہو جاتی ہے اس لئے گاڑی کے اندر ایسا سسٹم لگایا جاتا ہے کہ دن کے وقت بلب کی روشنی کی شدت کم رہے۔



لائٹ ریمینڈر بزرسم لائٹ آٹو ٹرن آف سسٹم


(Light Reminder Buzzer System/Light Auto Turn System)

اگر لائٹ کنٹرول سوئچ آن ہو تو اگنیشن سوئچ کو لاک پوزیشن پر لانے کے باوجود ہیڈ لائٹس اور ٹیل لائٹس روشن رہتی ہیں یہ سسٹم اس لئے لگایا گیا ہے کہ اگر ڈرائیور ہیڈ لائٹس اور ٹیل لائٹس کو بند کرنا بھول جائے تو بیٹری ڈسچارج ہونے سے بچ جائے اگر ڈرائیور اگنیشن سوئچ کو لاک یا ACC پر لاتا ہے اور اس کے بعد ڈرائیور ڈور کو کھولتا ہے یا اگنیشن Key کو اگنیشن سوئچ سے باہر نکالتا ہے تو اس صورت میں بزر بجنے لگتا ہے یا یہ سسٹم ہیڈ لائٹس اور ٹیل لائٹس کو خود کار طریقے سے بند کر دیتا ہے۔

ہیڈ لائٹ بیم لیول کنٹرول سسٹم (Head Light Beam Level Control System)


گاڑی کی باڈی کی ہائیٹ لوڈ کے مطابق تبدیل ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہیڈ لائٹ بیم کی اونچائی تبدیل ہوتی ہے۔ اور ہیڈ لائٹ بیم سے نکلنے والی روشنی کی شدت مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور کے لئے پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے بیم لیول کنٹرول سوئچ ہیڈ لائٹ کے عمودی لیول کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔

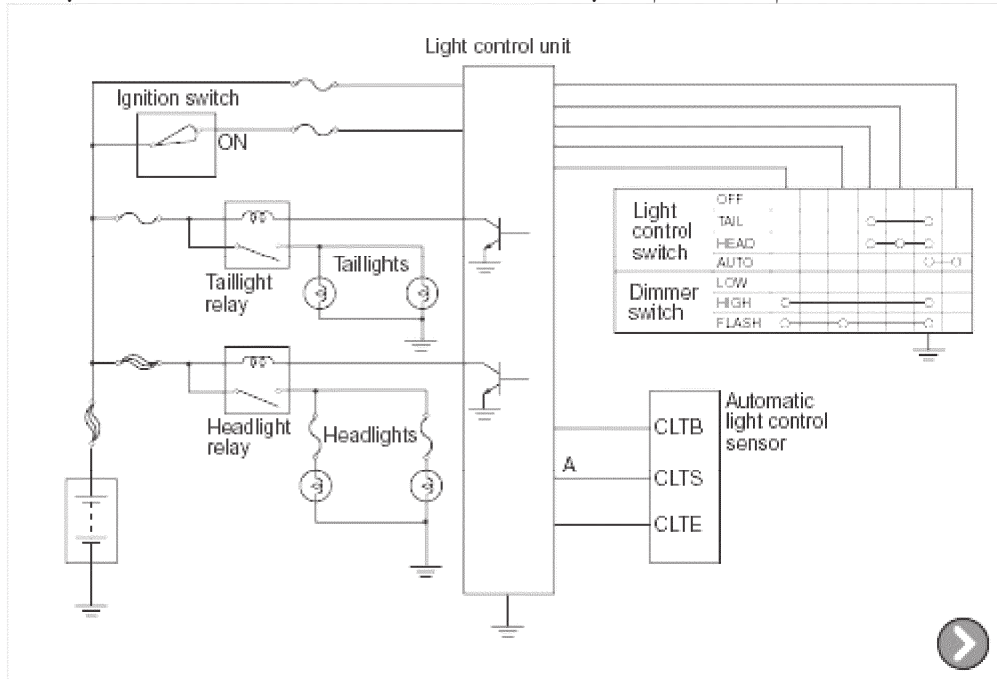کچھ گاڑیوں میں آٹومیٹک ہیڈ لائٹ بیم لیول کنٹرول سسٹم لگا ہوا ہے جو گاڑی کی ضرورت کے مطابق ہیڈ لائٹ کے عمودی لیول کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔



Illuminated Entry System

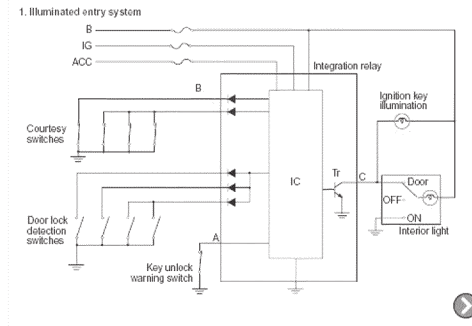رات کے وقت چونکہ پنجر کپارٹمنٹ میں اندھیرا ہوتا ہے اسلئے اگنیشن سوئچ اور فٹ ایریا کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سسٹم ڈور کے بند ہونے کے کچھ دیر بعد تک اندرونی



Interior لائٹ Reminder سوئچ (Interior Light Reminder Switch)

اگر گاڑی کی اندرونی لائٹ کو جلتا ہوا چھوڑ دیا جائے تو اس صورت میں بیڑی ڈسچارج ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کے لئے یہ سسٹم خود کار طریقے سے لائٹ کو آف کر دیتا ہے اس لائٹ میں ڈوم لائٹ اور انکیشن Key سلنڈر لائٹ شامل ہے یہ سسٹم اس وقت کام کرتا ہے جب انکیشن سوئچ کو لاک پوزیشن پر لایا جائے یا انکیشن کی کو سلنڈر سے باہر نکال دیا جائے۔

آٹومیک ہیڈ لائٹ کنٹرول سسٹم (Automatic Head Light Control System)

آٹومیک ہیڈ لائٹ کنٹرول سسٹم سینسرز کے ذریعے معلوم کرتا ہے کہ باہر کتنا اندھیرا ہے۔ یہ سینسرز عام طور پر ڈش بورڈ پر لگے ہوتے ہیں۔ جب سینسرز یہ جانچتے ہیں کہ باہر اتنا اندھیرا اچھا گیا ہے کہ ہیڈ لائٹ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طریقوں میں ہیڈ لائٹ کو ڈرائیور اپنی ضرورت کے مطابق آن آف کرتا ہے جب کہ نئے ماڈل کی گاڑیوں میں سینسرز باہر کی روشنی کی شدت کو جانچتے ہیں۔ یہ ہیڈ لائٹ کو اس وقت بھی روشن کر دیتے ہیں جب گاڑی کسی سرنگ میں سے گزر رہی ہوتی ہے زیادہ تر گاڑیوں میں سینسرز کے ساتھ ساتھ روایتی ہیڈ لائٹ سوئچ بھی لگا ہوتا ہے۔ ڈرائیور اپنی ضرورت کے مطابق اسی روایتی ہیڈ لائٹ سوئچ کی مدد سے بھی ہیڈ لائٹ کو آن آف کروا سکتا ہے۔

آٹومیک ہیڈ لائٹ سرکٹ انکیشن سوئچ کی مدد سے مکمل کیا جاتا ہے۔ آٹومیک ہیڈ لائٹ سرکٹ کی یہ خامی ہے کہ یہ اچانک آجانے والی اندھیرے کی صورت میں ہیڈ لائٹ کو آن نہیں کرتا اور اگر دھند یا تیز بارش کے دوران بھی ہیڈ لائٹ کو روشن نہیں کرتا۔


ہیڈ لائٹ ایمنگ (Head light Aiming)

ہیڈ لائٹ ایمنگ سے مراد ہیڈ لائٹس کو اس طرح ایڈجسٹ کرنا کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ گاڑی کے فرنٹ پر یکساں طور پر روشنی کو پھیلائے۔ تاکہ ڈرائیور آسانی سے دور تک دیکھ سکے۔ اور یہ روشنی سامنے سے آنے والے ڈرائیورز کی آنکھوں کو نہ چندھیا دے اور آسانی سے ڈرائیونگ کر سکیں۔ ہر ہیڈ لائٹ کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سپرنگ لوڈڈ سکرپو لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہیڈ لائٹ کی ہائیڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

ہیڈ لائٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ (Method of Adjusting Head Light)

ہیڈ لائٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ درج ذیل ہے۔

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں اور گاڑی کے فرنٹ پر 25 فٹ کے فاصلے پر سکرین لگائیں۔
- 2- اور گاڑی کے بونٹ کی اونچائی کے برابر سکرین پر افقی لائن (3) لگائیں۔
- 3- گاڑی کا مرکز معلوم کر کے ایک عمودی لائن (5) لگائیں۔
- 4- لائن 4 اور 6 ہاٹ سپاٹ ریفرنس لائن لگائیں۔
- 5- ہیڈ لائٹ کو ان کریں اور لوہیم کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ ہاٹ سپاٹ ریفرنس لائن سے 50.8 mm دائیں طرف پر بنے۔
- 6- ہیڈ لائٹ سوئچ کو ہائی پوزیشن پر لائیں اور چیک کریں کہ ہائی بیام ہاٹ سپاٹ لائن 3 سے 50.8 mm نیچے بنے۔

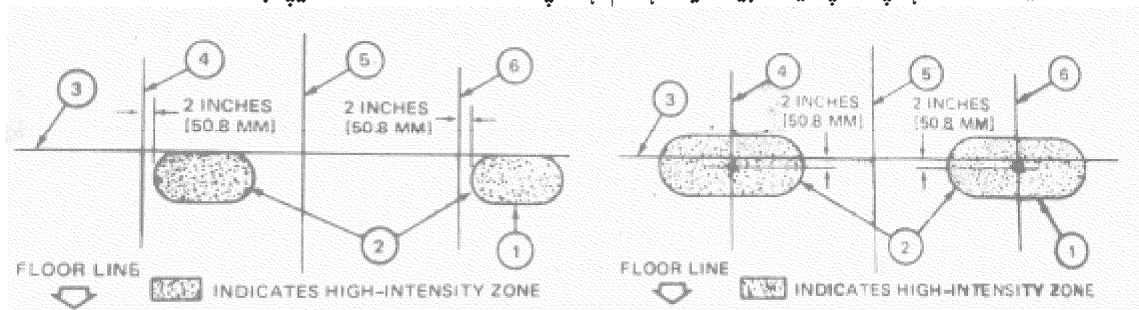

پریکٹیکل نمبر 7:

(Inspect and Replace the Fuses from Fuse Boxes)

فیوز باکسز سے فیوزز کا معائنہ اور تبدیلی
ٹولز:

فیوز پلر، نوز پلائر، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ

سامان:

گاڑی

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگانیں۔
- 3- گاڑی میں موجود فیوز باکسز کی نشاندہی کریں
- 4- فیوز باکس کے ڈکھن کے اوپر یا اندر کی جانب بنی ہوئی ڈرائنگ کو دیکھتے ہوئے فیوزز کی نشاندہی کریں
- 5- ڈرائنگ کے مطابق ان کے ایچمرز کی ویلیو چیک کریں۔
- 6- ملٹی میٹر اور ٹیسٹ لیپ کی مدد سے فیوزز کی Continuity چیک کریں۔
- 7- فیوزز کو باری باری نکال کر بصری معائنہ کریں اور دوبارہ نصب کریں۔

پریکٹیکل نمبر 8:

ہیڈ لائٹ ریلے کا معائنہ/تبدیلی

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، نوز پلائر، سائینڈ کٹر، وائر سٹپر

سامان:

آٹو وائر، گاڑی، انسولیشن ٹیپ

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگانیں۔
- 3- ہیڈ لائٹ کی ریلے کی نشاندہی کریں کہ وہ فیوز باکس میں نصب ہے یا انجن کمپارٹمنٹ میں کہیں اور نصب ہے۔
- 4- ریلے کو باہر نکالیں ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کریں اور اگر خراب ہے تو نئی ریلے تبدیل کر دیں۔
- 5- اگر باہر لگی ہوئی ہے تو سائینڈ کٹر سے اُس کی وائر کاٹ کر نئی لگا دیں اور انسولیٹ کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 9:

(Inspect/Replace Flasher)

فلشر کا معائنہ/تبدیلی

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، نوز پلائر، ریلے پلر۔

سامان:

گاڑی

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگانیں
- 3- فلشر کی نشاندہی کریں۔

- 4- انڈیکیٹر چلا کر فلیشر کی ورنگ چیک کریں۔
- 5- پکڑ یا پلاز کی مدد سے باہر نکالیں، ملٹی میٹر سے چیک کریں۔
- 6- فلیشر اگر خراب ہو تو تبدیل کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 10:

(Inspect Connector with Test Lamp/Multimeter)

ٹیسٹ لیپ/ملٹی میٹر کی مدد سے کنکٹر چیک کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، سکریو ڈرائیور، نوز پائزر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگانے۔
- 3- کنکٹر کے دونوں سروں کو احتیاط سے جدا کریں۔
- 4- کنکٹر کی کرنٹ والی سائیز کو اندر کی جانب سے ٹیسٹ لیپ اور ملٹی میٹر سے ٹیسٹ کریں۔
- 5- ضرورت ہو تو مرمت کریں۔
- 6- دونوں سروں کی ربڑ کو چیک کریں۔ احتیاط اور مضبوطی کیساتھ آپس میں جوڑ دیں۔

پریکٹیکل نمبر 11:

(Inspect / Replace different bulbs in Vehicle)

گاڑی میں موجود مختلف بلب کا معائنہ/تبدیلی

ٹولز:

سکریو ڈرائیور فلپ اور فلیٹ، نوز پائزر، کمینشن پائزر، سپینر سیٹ (Spanner Set)

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگانے۔
- 3- ہیڈ بلب کے کنکٹر کو ہیڈ لیپ سے جدا کریں اور اس کے اندر موجود لیپ کو تبدیل کریں۔
- 4- فوگ لائٹ کے کور کو سکریو ڈرائیور سے کھولیں، بلب ہولڈر کو باہر نکالیں اور بلب تبدیل کریں۔
- 5- انڈیکیٹر لائٹ کے کور کو سکریو ڈرائیور سے کھولیں۔
- 6- بیک لائٹ کو سکریو ڈرائیور یا سپینر کی مدد سے کھولیں، ہولڈر کو Twist کر کے باہر نکالیں، ہولڈر میں سے بلب کو نکالیں چیک کرنے کے بعد دوبارہ نصب کریں۔
- 7- ریورس لائٹ کے ہولڈر سے بلب نکالیں، چیک کرنے کے بعد دوبارہ نصب کریں۔
- 8- گاڑی کے سوئچ کو ON کر کے تمام بلب کی کارکردگی کو چیک کر کے تسلی کر لیں۔

پریکٹیکل نمبر 12:

(Usage of Multimeter)

ملٹی میٹر کا استعمال

ٹولز:

ملٹی میٹر اور الیکٹریشن ٹول باکس۔

سامان:

بیٹری، رزسٹنس، بیٹری ٹیسٹ لیمپ، ورنلنگ ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

ڈی سی سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار ماپنا (Measuring Current in DC Circuit)

- 1- سامان کو ٹیبل پر ترتیب سے رکھیں۔
- 2- بیٹری کے ساتھ ٹیسٹ لیمپ لگائیں۔
- 3- سلیکٹر سوئچ کی مدد سے ڈی سی ایمپنر کی مناسب رینج لگائیں۔
- 4- میٹر کے ساتھ پراڈ اپنی اپنی جگہ لگائیں۔
- 5- لیمپ کی ایک تار کو بیٹری سے کھولیں اور میٹر کے پراڈ کو ٹیسٹ لیمپ اور بیٹری کے ساتھ لگائیں۔
- 6- ڈائل پر لگائی گئی رینج والی سکیل لائن کو پڑھیں۔ 7- یہ مطلوبہ ڈی سی ایمپنر ہوں گے۔

مزاہمت ماپنا (Measuring Resistance)

- 1- سلیکٹر کی مدد سے ملٹی میٹر کی مناسب رزسٹنس رینج کا انتخاب کریں۔
- 2- میٹر کے ساتھ پراڈ اپنی اپنی جگہ لگائیں۔
- 3- پراڈ کو آپس میں ملائیں اور زیرو ایڈجسٹمنٹ ناب کی مدد سے زیرو ایڈجسٹ کریں۔
- 4- میٹر کے پراڈ کو رزسٹنس کے دونوں سروں کے ساتھ لگائیں۔
- 5- ڈائل پر لگائی گئی رینج والی سکیل لائن کو پڑھیں۔
- 6- یہ مطلوبہ رزسٹنس کی ویلیو ہوگی اور اوہمز میں پڑھی جائے گی۔

احتیاطی تدابیر (Safety Precautions)

- ملٹی میٹر کی صحیح رینج کا انتخاب کریں۔
- پراڈ کو احتیاط سے لگائیں۔
- ملٹی میٹر کو گرنے سے بچائیں۔

پریکٹیکل نمبر 13:

(Preparing Electromagnet)

الیکٹرو میگنٹ تیار کرنا

اس پریکٹیکل کے ذریعے ہم ایک الیکٹرو میگنٹ بنائیں گے اور اس کی مختلف خصوصیات کو چیک کریں گے۔
(1) سٹیل پائپ (2) مختلف وائرنگز کی وائنڈنگ (3) بار میگنٹ (4) ویری ایبل پاور سپلائی

ترتیب عمل:

اس پریکٹیکل میں مختلف گیج کی وائنڈنگ وائر کے تقریباً 100 چکر آئرن کے مختلف پائپوں کے گرد لپیٹیں۔ اور ان کو 12 ولٹ کی برقی سپلائی کے ساتھ جوڑیں اور چیک کریں کہ:

- 1- باریک وائنڈنگ وائر کی طاقت زیادہ ہے یا جیسے جیسے وائنڈنگ وائر کا ڈایا بڑا ہوتا جا رہا ہے الیکٹرو میگنٹ کی طاقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
- 2- الیکٹرو میگنٹ کے قریب بار میگنٹ لائیں اور چیک کریں کہ بار کا کون سا سر الیکٹرو میگنٹ کی طرف کشش کرتا ہے اور کون سا سر الیکٹرو میگنٹ سے دور ہوتا ہے۔
- 3- وائنڈنگ وائر کے کنکشن کے ساتھ بیٹری کی پولیمرٹی تبدیل کریں اور چیک کریں کہ ان کی پولیمرٹی تبدیل کرنے سے الیکٹرو میگنٹ کی پولیمرٹی بھی تبدیل ہوتی ہے۔
- 4- مختلف سائز کی وائنڈنگ وائر میں کرنٹ کی مقدار کو پاور سپلائی کی مدد سے تبدیل کریں اور الیکٹرو میگنٹ پر اس کی اثرات کو چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 14:

(Identify the Solenoid in the Vehicle)

ویہکل میں لگے ہوئے سولینائیڈ سوئچ کی شناخت کرنا

سامان:

گاڑی، کاٹن ویسٹ۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ/ ہائیڈرالک لفٹ پر کھڑا کریں۔
- 2- بونٹ کو اوپر اٹھائیں۔
- 3- تھرامل باڈی پرائیڈل سپیڈ کنٹرول ویل (ISCV) کی لوکیشن چیک کریں۔
- 4- فیول انجیکٹر، شارٹنگ موٹر (EGR) ویلو، کلچ ریلے، جی۔ این۔ جی سولینائیڈ، ڈور لاک سولینائیڈ کی لوکیشن چیک کریں۔
- 5- گاڑی کو لفٹ کی مدد سے اوپر اٹھائیں۔
- 6- درج ذیل سولینائیڈ کی لوکیشن چیک کریں۔
- i- ٹرانسمیشن سولینائیڈ۔
- ii- فیول ٹینک میں لگا فیول پمپ۔

پریکٹیکل نمبر 15:

بیٹری کے وولٹیج چیک کرنا اور بیٹری کی چارج حالت کو جاننا

(Perform Voltage Measurement of Battery and know the State of Charge)

ٹولز:

ملٹی میٹر، الیکٹریشن ٹول باکس وغیرہ۔

سامان:

مختلف بیٹریاں 6 وولٹ، 12 وولٹ، ایمری شیٹ صفائی والا کپڑا، ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ہاتھوں پر دستا نہ پہنیں۔
- 2- بیٹری کو ٹیبل پر رکھیں اور اچھی طرح کپڑے سے خشک کریں۔
- 3- ایمری شیٹ کی مدد سے بیٹری کے ٹرمینل پوسٹوں کو اچھی طرح صاف کریں۔
- 4- وولٹ میٹر کے ساتھ پازٹیو اور نیگیٹو لیڈوں کو لگائیں۔
- 5- بیٹری وولٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح ریٹنگ لگائیں۔
- 6- میٹر کا پازٹیو پراڈ بیٹری کے پازٹیو پراڈ نیگیٹو پراڈ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل پر لگائیں۔
- 7- وولٹ میٹر کی سوئی ڈائل پر حرکت کرے گی۔
- 8- میٹر پروڈیج کو پڑھیں یہی مطلوبہ بیٹری کے وولٹ ہوں گے۔
- 9- اچھی چارج شدہ بیٹری کے وولٹ 13 ہونے چاہئیں۔
- 10- اسی طرح 6 وولٹ کی بیٹری کو چیک کریں
- 11- اچھی چارج شدہ بیٹری کے وولٹ 6.5 ہونے چاہئیں۔

بیٹری کی حالت چیک کرنا (Checking The Condition of Battery)

ہائیڈرو میٹر بیٹری الیکٹرولائیٹ کی کثافت اضافی ماپنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور الیکٹرولائیٹ کی کثافت بیٹری کی حالت کو ظاہر کرتی ہے الیکٹرولائیٹ کی مختلف کثافت اور بیٹری کی حالت نیچے دکھائی گئی ہے۔

FULL CHARGED BATTERY	1.265-1.299
THREE FOURTHS CHARGED	1.235-1.265
HALF CHARGED	1.205-1.235
ONE FOURTH CHARGED	1.170-1.205
BARELY OPERATIVE	1.140-1.170
COMPLETELY DISCHARGED	1.110-1.140

اگر کسی سیل میں 25 سے 50 پوائنٹس کا فرق آئے یعنی اس سیل کی گریوٹی دوسرے سیلوں سے اتنی کم ہو تو اس پر یہ سیل میں کوئی نقص ہے چند پوائنٹس کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

پریکٹیکل نمبر 16:

وہیکل کے الیکٹرک اپلائمنز (آلات) کا کرنٹ چیک کرنا

(Perform Current Measurement of Electric Appliances on the Vehicle)

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ، وائر سٹرپپر، پلائر، وائر کٹر، کلیپ میٹر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں اور انجن بند کر دیں۔
- 2- گاڑی کے بونٹ کو آن لیچ کریں اور بونٹ کھولیں۔
- 3- گاڑی کے اپلائمنز (ہیڈ لائٹ، ٹیل لائٹ، انڈی کیٹر لائٹ، ہارن، واپر موٹر، واشٹر موٹر، پاور ونڈ موٹر، پاور مر موٹر، روف لائٹ موٹر، لائسنس پلیٹ لائٹ) کو چیک کرنے کے لئے نمبر 4 پر جائیں۔
- 4- اپلائمنز کے کنیکٹر کو ڈس کنیکٹ کریں۔
- 5- سورس وائر کے میل اور فی میل کنیکٹر میں کلیپ میٹر کے دونوں پراڈز لگائیں اور کلیپ میٹر کے دونوں پراڈز لگائیں اور کلیپ میٹر سے امپیئر والی ریج لگائیں۔
- 6- اپلائمنز کے سوئچ کو آن کریں اور سرکٹ سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار نوٹ کریں۔
- 7- اسی طرح یہ عمل تین مرتبہ دہرائیں اور مطلوبہ کرنٹ کی مقدار کو نوٹ کریں۔
- 8- شارٹنگ موٹر میں کرنٹ کی مقدار معلوم کرنے کے لئے کلیپ میٹر کے کلیپ کو شارٹنگ موٹر کے مین ٹرمینل پر فکس کریں۔
- 9- کلیپ میٹر سے امپیئر والی ریج منتخب کریں۔
- 10- موٹر کو کرینک کریں اور امپیئر کی مقدار معلوم کریں۔
- 11- اس عمل کو تین مرتبہ دہرائیں اور درست مقدار معلوم کریں۔

پریکٹیکل نمبر 17:

وہیکل کے الیکٹرک اپلائمنز کی مزاحمت کی پیمائش کرنا اور سورس مینول سے موازنہ کرنا

(Perform Resistance Measurement of Vehicle Appliances and Compare with Service Manual)

ٹولز:

ٹیسٹ لیمپ، ڈیجیٹل ملٹی میٹر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں اور انجن بند کر دیں۔
- 2- گاڑی کا ہونٹ کھولیں۔
- 3- گاڑی کے اپلائنرز (ہیڈ لائٹ، ٹیل لائٹ، انڈیکیٹر لائٹ، ہارن، وائپر موٹر، واشر موٹر، پاور ونڈ موٹر، پاور مرمر موٹر، روف لائٹ، لائسنس پلیٹ لائٹ، سگریٹ لائٹر) کو چیک کرنے کے لئے نمبر 4 پر جائیں۔
- 4- اپلائنرز کے کنیکٹر زکوڈس کنیکٹ کریں۔
- 5- اپلائنرز سائیڈ کے کنیکٹر کے "B" بیٹری ٹرمینل اور "G" گراؤنڈ ٹرمینل پر ملٹی میٹر کے پراؤڈنگ لگائیں۔
- 6- ملٹی میٹر سے مزاحمت والی ریڈنگ لگائیں۔
- 7- تمام اپلائنرز کی مزاحمت دی گئی گاڑی کی سروس مینول کے مطابق چیک کریں۔
- 8- ریلے اور سولینائیڈ وائسٹنگ کی مزاحمت چیک کرنے کے لئے نمبر 9 پر جائیں۔
- 9- ریلے کی آف پوزیشن پر میٹر شو نہیں کروائے گا۔
- 10- ریلے کو آن کریں اور کنیکٹ پوائنٹس کے درمیان مزاحمت چیک کریں۔
- 11- ریلے کی کوائل پوائنٹس کے درمیان مزاحمت چیک کریں۔
- 12- سٹارٹنگ موٹر وائسٹنگ تین طرح سے ہوتی ہے (سیریز، شنٹ، کمپنیشن) کمپنی کی تصریحات کے مطابق سٹارٹنگ موٹر کے بیٹری ٹرمینل اور گراؤنڈ ٹرمینل کے درمیان مزاحمت چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 18:

(Joint Two Wires and Insulate Properly)

دو تاروں کو جوڑنا اور مناسب طور پر انسولیٹ کرنا

ٹولز:

ٹیسٹ لیپ، کمپنیشن پلائر، وائر کٹر پلائر، وائر سٹریپر، کریپنگ پلائر۔

سامان:

انسولیشن ٹیپ، کنڈکٹر ٹیل، سپلٹ بولٹ۔

ترتیب عمل:

- 1- دو شیئرڈ رڈ سائز کی تاریں لیں اور مطلوبہ حد تک دونوں تاروں کے سروں سے انسولیشن اتاریں۔ (آٹو وائرز کو مختلف طریقوں سے جوڑا جاتا ہے)
- 2- بذریعہ سپلائر جوائنٹ:
- i- دونوں وائرز کے کنڈکٹر کو کراس وائر ملائیں اور دونوں وائرز کو مروڑ دیں۔
- ii- دونوں کراس وائرز کے مروڑ شدہ سروں کو مخالف تاروں کے سیدھے حصوں کے اوپر لپیٹ دیں۔
- iii- کناروں کے سیدھے حصوں کو پریس کریں اور انسولیشن ٹیپ کی مدد سے تاروں کو انسولیٹ کر دیں۔
- 3- بذریعہ ہینڈل جوائنٹ:
- i- دونوں تاروں کے کنڈکٹر کو کراس وائر ملائیں اور کنڈکٹر کو مکمل طور پر مروڑ دیں یہاں تک کہ دونوں تاروں کے انسولیشن کے بغیر حصوں میں مروڑ آجائیں۔
- ii- مروڑ شدہ حصے کو انسولیٹڈ وائر کے ایک طرف موڑ دیں اور انسولیشن ٹیپ کی مدد سے تاروں کو انسولیٹ کریں۔
- 4- بذریعہ فلچر جوائنٹ:
- i- دونوں وائرز کے کنڈکٹر کو کراس وائر ملائیں اور ایک وائر کو دوسری وائر کے سیدھے سرے پر لپیٹ دیں۔
- ii- آدھی وائر لپیٹنے کے بعد سیدھے کنارے کو لپیٹی گئی وائر کے اوپر موڑ دیں اور دوسری تار کو موڑے گئے حصے کے اوپر لپیٹ دیں۔
- iii- جوڑ کو انسولیشن ٹیپ کی مدد سے انسولیٹ کریں۔
- 5- بذریعہ ٹائڈ ٹیپ جوائنٹ:

- i- میں تار کے درمیان سے 1 انچ انسولیشن اتاریں۔
- ii- دوسری وائر کو مین وائر پر رکھیں اور تین سے چار چکر مین وائر پر لپیٹ دیں۔ اس عمل سے تار کے اوپر ایک گانٹھ کی شکل بن جائے گی۔
- iii- لپیٹی گئی وائر اور اس کے سرے کو مین وائر پر ٹائیٹ کریں اور انسولیشن ٹیپ کی مدد سے انسولیٹ کر دیں۔
- 6- بذریعہ سپلٹ بولٹ جوائنٹ:
- i- انسولیشن اتاری گئی دونوں تاروں کے سروں کو سپلٹ بولٹ میں رکھیں۔
- ii- سپلٹ بولٹ کو ٹائیٹ کریں۔
- 7- بذریعہ کنڈکٹر شیل جوائنٹ:
- i- انسولیشن اتاری گئی ایک تار کے سرے کو کنڈکٹر شیل میں رکھیں اور کریپنگ پلائر کی مدد سے کریپ کر دیں۔
- ii- اسی طرح دوسری وائر کے سرے کو کنڈکٹر شیل میں رکھ کر کریپ کر دیں۔
- iii- کریپ کی گئی وائر کو انسولیشن ٹیپ کی مدد سے انسولیٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 19:

خصوصی لوڈ کیلئے مختلف سائز کی تاروں کا انتخاب کرنا (Select Appropriate Wire Gauge for Specifie Loads)

نوٹ:

وائر کٹر، کمینیشن پلائر، سکر یوڈ رائیورز (فلپ + فلیٹ) سیلو، ہلٹی میٹر، وائر گج، انسولیشن ٹیپ۔

سامان:

گاڑی، انسولیشن ٹیپ، وائرز، اپلائمنز۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں اور انجن بند کر دیں۔
- 2- گاڑی کا بونٹ کھولیں۔
- 3- بیٹری سے سوئچ اور سوئچ سے اپلائمنز تک کی وائر کا فاصلہ ناپیں۔
- 4- اپلائمنز سے گراؤنڈ پوائنٹ تک کا فاصلہ ناپیں۔
- 5- دونوں لمبائیوں کو جمع کریں اس سے مطلوبہ وائر کی لمبائی معلوم ہو جائے گی۔
- 6- مطلوبہ اپلائمنز کو بیٹری اور ایمپیئر میٹر سے منسلک کریں۔
- 7- اپلائمنز کو فل لوڈ پر چلائیں اور ایمپیئر میٹر سے اپلائمنز کا لوڈ چیک کریں۔
- 8- ان دونوں ویلیوز کی مدد سے دیے گئے چارٹ سے قریب ترین وائر گج کا انتخاب کریں۔
- 9- وائر گج کی مدد سے دی گئی وائر میں سے مطلوبہ وائر کا انتخاب کریں۔
- 10- سرکٹ کے مطابق وائر کو گاڑی میں موجود وائر روٹ میں لگائیں اور اپلائمنز سے کنکٹ کریں۔
- 11- انجین سوئچ آن کریں اور اپلائمنز کو چلا کر چیک کریں۔

ماڈیول کا خلاصہ (Summary of Module)

اس ماڈیول کو صحیح طریقہ سے پڑھنے، سمجھنے اور عملی طور پر سرانجام دینے سے ٹرینیز الیکٹریسٹی کے بنیادی تصورات، اصول و قوانین اور ان کی پیمائشوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ گاڑیوں میں لگنے والی بیٹریوں کی دیکھ بھال اُن کی سروس اور چارجنگ کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی بیٹری کو چارجنگ کرنے والے تمام نظام کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں، انجن کو سٹارٹ کرنے والے نظام کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں۔ پیٹرول انجن میں اگنیشن سسٹم کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں۔ انجن کو لنگ فین کے متعلقہ تمام برقی نظام کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں اور گاڑی میں نصب مختلف لائٹس کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں۔

سوالات وجوابات

درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔

- سوال نمبر 1: برقی پریشر سے کیا مراد ہے؟
جواب: وہ قوت جو کسی موصل میں الیکٹرانز کو بہنے کیلئے مجبور کرتی ہے۔ برقی پریشر کہلاتی ہے، اس کو کائی ولٹ اور اسے ولٹ میٹر سے ماپا جاتا ہے اور V سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- سوال نمبر 2: برقی سرکٹ سے کیا مراد ہے؟
جواب: الیکٹریکل پارٹس کو اس طرح ترتیب دینا کہ کچھ مفید کام سرانجام دینے کیلئے وولٹیج، کرنٹ اور مزاحمت کو استعمال میں لایا جائے برقی سرکٹ کہلاتا ہے۔
- سوال نمبر 3: سرکٹ کی اقسام کی نام لکھیں؟
جواب: (i) کلوز سرکٹ (ii) اوپن سرکٹ (iii) شارٹ سرکٹ (iv) گراؤنڈ سرکٹ
- سوال نمبر 4: سلسلہ وار سرکٹ کی تعریف کریں؟
جواب: اگر دو یا دو سے زیادہ مزاحمتوں کو اس طرح جوڑا جائے کہ سرکٹ میں کرنٹ کے گزرنے کے لیے راستہ ایک ہی ہو تو ایسے سرکٹ کو سلسلہ وار سرکٹ کہتے ہیں۔
- سوال نمبر 5: سولینائیڈ سوئچ کا کام لکھیں؟
جواب: ایسے الیکٹرو میگنیٹ آلات جو بذریعہ الیکٹرو میگنیٹزم کسی بھی امیجیکٹ کو حرکت دینے کیلئے استعمال ہو سولینائیڈ سوئچ کہلاتا ہے۔
- سوال نمبر 6: موصل اور غیر موصل میں فرق بیان کریں؟
جواب: ہر وہ مادہ جس میں سے الیکٹریک کرنٹ آسانی سے گزر سکے موصل کہلاتا ہے۔ اور جس مادہ میں سے الیکٹریک کرنٹ نہ گزرے غیر موصل کہلاتا ہے۔
- سوال نمبر 7: بیٹری کی تعریف کریں؟
جواب: یہ ایک الیکٹرو کیمیکل ڈیوائس ہے۔ جو ڈی سی کرنٹ کو سٹور کرتی ہے۔ دو یا دو سے زیادہ سیلوں کا مجموعہ بیٹری کہلاتا ہے۔
- یا
بیٹری کیمیکل توانائی کو الیکٹریکل توانائی میں تبدیل کرتی ہے۔
- سوال نمبر 8: بیٹری ریٹنگ سے کیا مراد ہے؟
جواب: بیٹری ریٹنگ سے مراد یہ ہے کہ بیٹری کرنٹ کی کتنی مقدار مہیا کرتی ہے۔ اس کا انحصار پلیٹوں کے رقبے، پلیٹ میٹریل کا حجم، الیکٹرو لائٹ کی مقدار اور طاقت پر ہوتا ہے۔
- سوال نمبر 9: بیٹری کی کثافت اضافی کس آلے سے چیک کرتے ہیں؟
جواب: بیٹری کی کثافت ہائیڈرو میٹر سے چیک کرتے ہیں۔ جو بیٹری کی چارج حالت کو ظاہر کرتی ہے۔
- سوال نمبر 10: الیکٹرو لائٹ سے کیا مراد ہے؟
جواب: الیکٹرو لائٹ کشید شدہ پانی اور گندھک کی تیزاب کا مکچر ہوتا ہے۔ اس مکچر میں 60% پانی اور 40% گندھک کا تیزاب ہوتا ہے۔
- سوال نمبر 11: بیٹری انکیشن سسٹم کی اقسام تحریر کریں؟
جواب: (i) سی بی پوائنٹ ٹائپ (ii) الیکٹرو ایکٹو انکیشن سسٹم (iii) کمپیوٹر کنٹرول انکیشن سسٹم (iv) ڈسٹری لیس انکیشن سسٹم
- سوال نمبر 12: انکیشن سسٹم میں انکیشن کوئل کا فنکشن بیان کریں؟
جواب: یہ بطور سنپ اپ ٹرانسفر مر کام کرتی ہے جو بیٹری کے 12 وولٹ کو ہائی وولٹ (30,000-50,000) میں تبدیل کرتی ہے۔
- سوال نمبر 13: گاڑی میں لگے انکیشن سسٹم کا مقصد تحریر کریں؟
جواب: (i) انجن سلنڈر میں دے ہوئے ایئر فیل مکچر کو جلانے کیلئے شعلہ پیدا کرتا ہے۔

(ii) انجن کو On, Off کرنا۔

(iii) لووونچ کو ہائی وونچ میں تبدیل کرنا۔

سوال نمبر 14:

سی۔ بی پوائنٹ کا کام تحریر کریں؟

جواب: یہ مکینکل سوئچ ہے جو انکیشن سسٹم میں پرائمری سرکٹ کو توڑنے اور جوڑنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 15:

ڈسٹری بیوٹر میں روڈ کیوں لگا جاتا ہے؟

جواب: روڈ ڈسٹری بیوٹر کیپ کے سنسٹریٹل سے ہائی وونچ حاصل کر کے سائڈ ٹرمینل کو منتقل کرتا ہے۔

سوال نمبر 16:

سپارک پلگ کی تعریف کریں؟

جواب: یہ سلنڈر ہیڈ میں لگا ہوتا ہے اور کمپیشن چیمبر کے اندر دبے ہوئے ایئر فیول مکسچر کو جلانے کیلئے شعلہ مہیا کرتا ہے۔

سوال نمبر 17:

ریکٹی فائر سے کیا مراد ہے؟

جواب: الٹریٹر جزیر کے پیدا کردہ AC کو DC میں تبدیل کرتا ہے۔ یا AC کو DC میں تبدیل کرتا ہے۔

سوال نمبر 18:

آلٹرنیٹو سٹیٹرو وائٹنگ کو جوڑنے کے طریقے کون سے ہیں؟

جواب: سٹیٹرو وائٹنگ کو دو طرح سے جوڑا جاسکتا ہے۔ (i) ڈیپٹا کنکشن (ii) Y کنکشن

سوال نمبر 19:

شارنگ سسٹم کا مقصد تحریر کریں؟

جواب: گاڑی میں لگا ایا نظام جس کی مدد سے انجن کو کوکرنیک کر کے اشارٹ کیا جائے شارنگ سسٹم کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 20:

شارنگ موٹر کے دو اہم حصوں کے نام لکھیں؟

جواب: (i) فیلڈ باؤی (ii) آر مچر

سوال نمبر 21:

سولینائیڈ سوئچ میں استعمال ہونے والی وائٹنگ کے نام لکھیں۔

جواب: (i) پل ان وائٹنگ Pull in Winding

(ii) ہولڈ ان وائٹنگ Hold in Winding

سوال نمبر 22:

شارٹ موٹر کے ڈرائیو میکینزم کے نام لکھیں؟

جواب: (i) اوور رینگ کلچ ڈرائیو میکینزم (ii) بینڈکس ڈرائیو میکینزم

سوال نمبر 23:

شارنگ موٹر میں گنیر ریڈکشن ڈریو کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: گنیر ریڈکشن سے شارٹ موٹر کے پیدا کردہ ٹارک کو بڑھایا جاتا ہے۔

سوال نمبر 24:

گاڑی میں فوگ لائٹ لگانے کا مقصد بیان کریں؟

جواب: فوگ لائٹ پیلے رنگ کی لائٹ ہے جو گاڑی کے فرنٹ پر ہیڈ لائٹ کے نیچے لگی ہوتی ہے۔ جب دھند کی وجہ سے روڈ پر ہیڈ لائٹ کی روشنی آگے

کے مناظر کو صاف طور پر نظر نہ آنے دے تو فوگ لائٹس کو روشن کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 25:

ہیڈ لائٹ ایسٹنگ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ہیڈ لائٹ ایسٹنگ سے مراد ہیڈ لائٹس کو اس طرح ایڈجسٹ کرنا کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس گاڑی کے فرنٹ پر یکساں اور مخصوص جگہ پر روشنی کو پھیلانے

تاکہ ڈرائیو آسانی سے دور تک دیکھ سکے۔

سوال نمبر 26:

بیک آپ لائٹ کب روشن ہوتی ہے؟

جواب: بیک آپ لائٹ سفید رنگ کی لائٹ ہوتی ہے جو کچھلی نمبر پلیٹ یا لائسنس پلیٹ کے قریب لگی ہوتی ہے۔ یہ لائٹ اس وقت روشن ہوتی ہے جب

ڈرائیو رپورس گیر لگاتا ہے۔

سوال نمبر 27:

ڈیول اینگل سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈسٹری بیوٹر پر لگے سی بی پوائنٹ کے بند ہونے سے دوبارہ کھلنے تک کا درمیانی وقفہ ڈیول اینگل کہلاتا ہے۔ اسکو ڈگری میں ماپتے ہیں۔ ڈیول ا

اینگل کیم اینگل کا % 60 ہوتا ہے۔

سوال نمبر 28:

کیم اینگل کی تعریف کریں؟

- جواب: سی۔ بی پوائنٹس کی کھلنے سے بند ہونے کا درمیانی وقفہ کیم اینگل کہلاتا ہے۔ 360 کو سلنڈروں کی تعداد سے تقسیم کرنے پر معلوم کیا جاسکتا ہے۔
- سوال نمبر 29: الیکٹرانک انکیشن سسٹم کے فوائد تحریر کریں؟
- جواب: (i) فیول کی بچت ہوتی ہے (ii) ماحول کو آلودگی کم ہوتی ہے (iii) انجن کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے
- سوال نمبر 30: انجن میں کولنگ سسٹم لگانے کا مقصد بیان کریں؟
- جواب: (i) انجن کی پیدا کردہ اضافی حرارت کو کم کرتا ہے۔ (ii) انجن کو کم سے کم وقت میں آپریٹنگ ٹمپریچر پر لاتا ہے۔ (iii) انجن کی تمام پارٹس کا درجہ حرارت یکساں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
- سوال نمبر 31: کولنگ سسٹم کے حصوں کے نام لکھیں؟
- جواب: (i) ریڈی ایٹر (ii) ریڈی ایٹر کیپ (iii) ہوز پائپ (iv) واٹر پمپ (v) تھر موٹیٹ ویلو (vi) واٹر جیکٹس
- سوال نمبر 32: تھر موٹیٹ ویلو کا کام تحریر کریں؟
- جواب: انجن کو جلد ورننگ ٹمپریچر پر لانے کا کام کرتا ہے۔
- سوال نمبر 33: کولنگ سسٹم میں اینٹی فریز کیوں ڈالا جاتا ہے؟
- جواب: (i) یہ کولینٹ کے بوائلنگ پوائنٹ کو بڑھاتا ہے۔ (ii) فریزنگ پوائنٹ کو کم کرتا ہے۔ (iii) کولنگ سسٹم کے پارٹس کے اندر زنگ اور غلطیوں کو جنم سے روکتا ہے۔
- سوال نمبر 34: لیمپ کی تعریف کریں؟
- جواب: لیمپ ایک ایسا آلہ ہے جو اس وقت روشنی دیتا ہے جب اس میں لگے فلامنٹ میں سے الیکٹرک کرنٹ گزرتی ہے۔
- سوال نمبر 35: ہیڈ لائٹ لگانے کا مقصد کیا ہے؟
- جواب: ہیڈ لائٹ کا مقصد رات کے وقت گاڑی کی آگے کچھ فاصلے تک روشنی کا معقول انتظام کرنا ہے، تاکہ ڈرائیور رات کی وقت آسانی سے گاڑی چلا سکے۔
- سوال نمبر 36: گاڑی میں ڈیمر سوئچ کیوں لگایا جاتا ہے؟
- جواب: ڈیمر سوئچ کی مدد سے ڈرائیور ہیڈ لائٹ بیم کی لو پوزیشن اور ہائی پوزیشن کو تعین کرتا ہے۔

(خود کو آزمائیں)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- کرنٹ کا اکائی ہے۔
الف۔ وولٹ ب۔ وولٹیج ج۔ ایمپئر د۔ اوہم
- 2- برقی پریشر کو ماپتے ہیں۔
الف۔ وولٹ میں ب۔ ایمپئر میں ج۔ اوہم میں د۔ واٹ میں
- 3- ڈائریکٹ کرنٹ کے بہنے کی سمت ہوتی ہے۔
الف۔ ایک ب۔ دو ج۔ تین د۔ چار
- 4- کنڈکٹر کے گرم ہوجانے پر اس کی مزاحمت ہوجاتی ہے۔
الف۔ بڑھ جاتی ہے ب۔ کم ہوجاتی ہے ج۔ یکساں رہتی ہے د۔ ان میں سے کوئی نہیں
- 5- کسی بھی برقی سرکٹ میں کرنٹ کے بہاؤ میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے اسے کہتے ہیں
الف۔ الیکٹریٹی ب۔ مزاحمت ج۔ ایمپئر د۔ واٹ
- 6- سرکٹس کی اقسام ہیں
الف۔ کلوز سرکٹ ب۔ اوپن سرکٹ ج۔ شارٹ سرکٹ د۔ یہ سب
- 7- سلسلہ وار سرکٹ کی مزاحمتوں میں کرنٹ بہتا ہے۔
الف۔ مختلف مقدار میں ب۔ ایک جیسی مقدار میں ج۔ کم مقدار میں د۔ زیادہ مقدار میں
- 8- متوازی سرکٹ میں مختلف مزاحمتوں پر وولٹیج ہوتے ہیں۔
الف۔ مختلف مقدار ہیں ب۔ کم مقدار ہیں ج۔ زیادہ مقدار ہیں د۔ ایک جیسی مقدار ہیں
- 9- برقی طاقت کو ماپنے کیلئے اکائی استعمال کی جاتی ہے۔
الف۔ وولٹ ب۔ ایمپئر ج۔ واٹ د۔ اوہم
- 10- کپیسٹر میں دھاتی پلیٹیں ہوتی ہیں۔
الف۔ دو ب۔ تین ج۔ چار د۔ چھ
- 11- الیکٹرک ریل بطور سوئچ کام کرتی ہے۔
الف۔ مکینکل ب۔ الیکٹریکل ج۔ الیکٹروٹک د۔ الیکٹرومیکنیٹ
- 12- ڈائی اوڈ کرنٹ کو بہنے دیتا ہے۔
الف۔ ایک سمت میں ب۔ دو سمتوں میں ج۔ ان میں سے کوئی نہیں د۔ الف اور ب درست ہیں
- 13- 12 وولٹ بیٹری میں سیل ہوتے ہیں۔
الف۔ چار ب۔ چھ ج۔ آٹھ د۔ بارہ
- 14- بیٹری میں مثبت پلیٹوں کی تعداد منفی پلیٹوں کی نسبت ہوتی ہے۔
الف۔ کم ب۔ زیادہ ج۔ یکساں د۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں
- 15- بیٹری میں الیکٹرو لائٹ کا لیول کم ہونے کی صورت میں ڈالا جاتا ہے۔
الف۔ گندھگ کا تیزاب ب۔ الیکٹرو لائٹ ج۔ ڈسسلڈ واٹر د۔ کولیٹ
- 16- فل چارج بیٹری گریوٹی ہوتی ہے۔
الف۔ 1.110 ب۔ 1.170 ج۔ 1.235 د۔ 1.260

- 17- یہ چار جنگ سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔
الف- بیڑی ب- ریگولیٹر ج- آلٹرنیٹر د- شارنگ موٹر
- 18- یہ شارنگ موٹر کا حصہ نہیں ہے۔
الف- فیلڈ ہاڈی ب- آر میچر ج- سنٹیئر د- کاموٹیئر
- 19- اوورنگ کلچ ٹارک منتقل کرتا ہے۔
الف- ایک سمت میں ب- دونوں سمتوں میں ج- الف اور ب دونوں درست ہیں د- تمام جواب غلط ہیں
- 20- شارنگ موٹر کے پیدا کردہ ٹارک کو بڑھانے کیلئے موٹر کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔
الف- گیسٹریڈکشن ڈرائیو ب- ڈرائیو پینن ج- بنیڈکس ڈرائیو د- اوورنگ کلچ
- 21- اگنیشن سوئچ کا کام ہوتا ہے۔
الف- اگنیشن کو آن کرنا ب- انجن کو بند کرنا ج- ACC کو چلانا د- تمام جواب درست ہیں
- 22- اگنیشن کوئل میں وائسٹنگ ہوتی ہیں۔
الف- پرائمری اور سیکنڈری ب- پل ان وائسٹنگ اور ہولڈ ان وائسٹنگ ج- فیلڈ اور آر میچر وائسٹنگز د- یہ تمام جواب غلط ہیں
- 23- سی- بی پوائنٹ ڈسٹری بیوٹر میں لگا ہوتا ہے۔
الف- ڈسٹری بیوٹر ہاؤسنگ پر ب- کیم کیپ پر ج- بیس پلیٹ پر د- ڈسٹری بیوٹر کیپ پر
- 24- یہ اگنیشن سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔
الف- بیڑی ب- سپارک پلگ ج- ریٹی فائر د- اگنیشن کوئل
- 25- سی- بی پوائنٹ کا گیپ بڑھانے سے ڈیول ایٹنگل
الف- بڑھ جاتا ہے ب- کم ہو جاتا ہے ج- یکساں رہتا ہے د- تمام جواب درست ہیں
- 26- انجن کوئلنگ سسٹم کی اقسام ہیں۔
الف- ایئر کوئلڈ اور وائر کوئلڈ ب- فین کوئلڈ ج- بلور کوئلڈ د- آئل کوئلڈ
- 27- یہ کوئلنگ سسٹم کا حصہ ہے
الف- روٹر ب- ہوز پائپ ج- آئل گیلری د- پریشر ریلیف ویلو
- 28- پیر ہڈی ایٹر کے حصے ہیں۔
الف- کیپ ب- اپر ٹینک ج- کوئلنگ فیر د- یہ تمام جواب درست ہیں
- 29- گاڑی میں فوگ لائٹ لگی ہوتی ہیں۔
الف- وہیکل کے بیک پر ب- وہیکل کے فرنٹ پر ج- ہیڈ لائٹ کے اوپر د- ہیڈ لائٹ کے نیچے
- 30- ڈائریکشنل انڈی کیٹر لائٹ کا رنگ ہوتا ہے۔
الف- پیلا ب- سرخ ج- زرد د- سفید

فیول اور ایمیشن کنٹرول سسٹم کی مرمت

(Repair Fuel and Emission Control System)

مقصد (Purpose)

اس ماڈیول کا بنیادی مقصد گاڑی میں موجود فیول اینڈ ایمیشن کنٹرول کے علمی اور فنی مہارت حاصل کرتے ہوئے ان سسٹمز میں موجود نقائص کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور مختلف اوزاروں و آلات کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام نقائص کو دور کر سکیں۔

تدریسی نتائج (Learning Outcomes)

- ☆ اس ماڈیول کے اختتام پر ٹرینیز اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- ☆ پٹرول فیول سسٹم (کاربوئیٹر اور EFL انجن) کی مرمت کر سکیں۔
- ☆ ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن سسٹم کی مرمت کر سکیں۔
- ☆ سی این جی سسٹم (کاربوئیٹر اور ای ایف آئی) کی مرمت کر سکیں۔

پٹرول فیول سسٹم (کاربوریٹر اور ایف آئی انجن) کی مرمت (Repair of Petrol Fuel System)

تدریسی نتائج:

- ☆ اس یونٹ کے اختتام پر پڑھنے والا قابل ہو جائے گا کہ وہ:
- ☆ EFI سسٹم میں پیدا ہونے والے نقائص کو سیکٹر کی مدد سے تلاش کر سکیں۔
- ☆ فیول پمپ ٹیسٹر کی مدد سے فیول پمپ کے پریشر کو چیک کر سکیں اور اگر اس کا پریشر دیے گئے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے تو پمپ کو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ فیول انجیکٹر کی مزاحمت کو ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کر سکیں اور اس بات کو جانچ سکیں کہ فیول انجیکٹر سٹینڈرڈ کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اگر خراب ہے تو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ اگر فیول فلٹر چوک ہے یا آلودہ ہے تو اسے تبدیل کر سکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)

اس گائیڈ کے شروع میں آٹو الیکٹریشن کے متعلق تمام اوزار دیے گئے ہیں ان میں سے اس لرننگ یونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوزاروں کو ٹول باکس سے نکال کر ورکنگ ٹیبل پر ترتیب دیں۔


- 1- ملٹی میٹر
- 2- ٹیسٹ لیمپ
- 3- سکریو ڈرائیور سیٹ (فلپ + فلیٹ)
- 4- کمینیشن پیچر سیٹ
- 5- کمینیشن پلائر
- 6- نوز پلائر
- 7- سائیزڈ کٹر پلائر
- 8- وائر سٹریپر
- 9- وہیکل ڈاکنائٹ سیکٹر

ای ایف آئی فیول سپلائی سسٹم (EFI Fuel Supply System)

فیول سپلائی سسٹم کا مقصد انجن تک پریشرائزڈ فیول کی مسلسل سپلائی مہیا کرنا ہے۔ فیول سپلائی سسٹم فیول ٹینک، فیول فیڈ پمپ، فیول فلٹر، فیول ریل، پریشر ریگولیٹر، ریٹرن لائن، انجیکٹر ز اور ان تمام یونٹس کو ملانے والی پائپ لائن پر مشتمل ہوتا ہے۔

فیول پمپ (Fuel Pump)

الیکٹرک فیول انجکشن سسٹم میں فیول سپلائی کے لئے الیکٹرک فیول فیڈ پمپ استعمال ہوتا ہے۔ یہ فیول پمپ فیول ٹینک کے اندر لگا ہوتا ہے۔ فیول پمپ اسمبلی فیول پمپ، فیول فلٹر اور پریشر ریگولیٹر پر مشتمل ہوتی ہے۔ پمپ ایمپیلر کو الیکٹرک موٹر کے ذریعے گھمایا جاتا ہے۔ تاکہ فیول کو دبایا جاسکے۔ جب پمپ رک جاتا ہے اس وقت فیول سپلائی لائن کے اندر فیول پریشر برقرار رکھنے کے لئے چیک والو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انجن آسانی سے شارت ہو سکے۔ اگر پائپ لائن کے اندر فیول پریشر برقرار رہنا چاہئے۔ فیول لائن میں فیول کا پریشر برقرار رکھنے کے لئے ریلیف والو اس وقت کھل جاتا ہے جب پمپ کے آؤٹ لٹ سائیزڈ پریشر ایک مخصوص حد سے بڑھ جائے۔

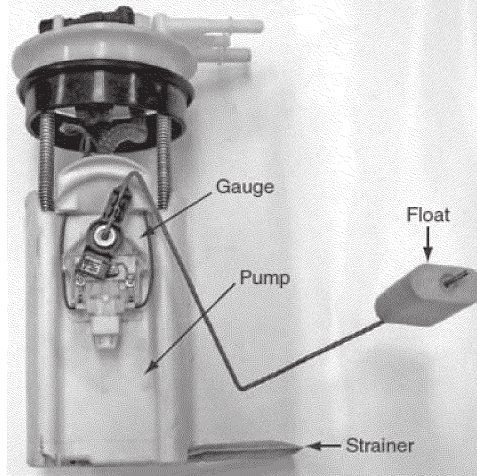

EFI والی پیٹرول گاڑیوں
میں فیول فیڈ پمپ گاڑی
کے فیول ٹینک کے اندر
نصب ہوتا ہے اور الیکٹرک
موٹر سے چلتا ہے۔

فیول سینڈر (Fuel Sender)

فیول سینڈر فیول ٹینک میں فیول کے لیول کے متعلق آگاہی مہیا کرتا ہے کار بورڈ کی صورت میں فیول سینڈر یونٹ فیول ٹینک کے اندر لگا ہوتا ہے۔ EFI سسٹم کی صورت میں سینڈر یونٹ فیول پمپ باڈی کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے۔

فیول لائن (Fuel Line)

فیول لائن فیول پمپ سے فیول لے کر فیول ریل تک مہیا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

فیول فلٹر (Fuel Filter)


فیول انجیکٹر کی طرف جانے والے فیول کو صاف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

Gasoline Fuel Filter

Design and operation of gasoline filters


1. Filter cover
2. Supporting plate
3. Internally welded edge
4. Sealing ring
5. Filter medium
6. Pressure-resistant filter housing

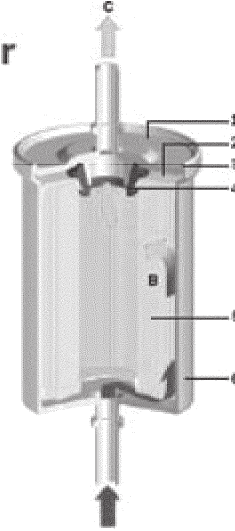- A. Inflow of contaminated gasoline
B. Filtration of the gasoline
C. Clean gasoline is conducted to engine



فیول بخارات کنٹرول سسٹم (Fuel Evaporation Control System)

پٹرول آسانی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اس لئے پٹرول فیول ٹینک کے اندر ہی بخارات میں تبدیل ہو کر کرہ ہوائی میں نقصان دہ گیسوں کے شامل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جب فیول ٹینک میں بخارات کا پریشر ایک خاص حد سے بڑھتا ہے تو یہ چارکول کنسٹر میں لگے چیک والو کو کھولتا ہے۔ اور فیول بخارات چارکول کنسٹر میں جذب ہونے لگتے ہیں۔ چارکول کنسٹر سے یہ بخارات کرہ ہوائی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بخارات (Vacuum Switching Valve) SV کے ذریعے انجن کے ان ٹیک سسٹم میں داخل ہو سکتے ہیں۔

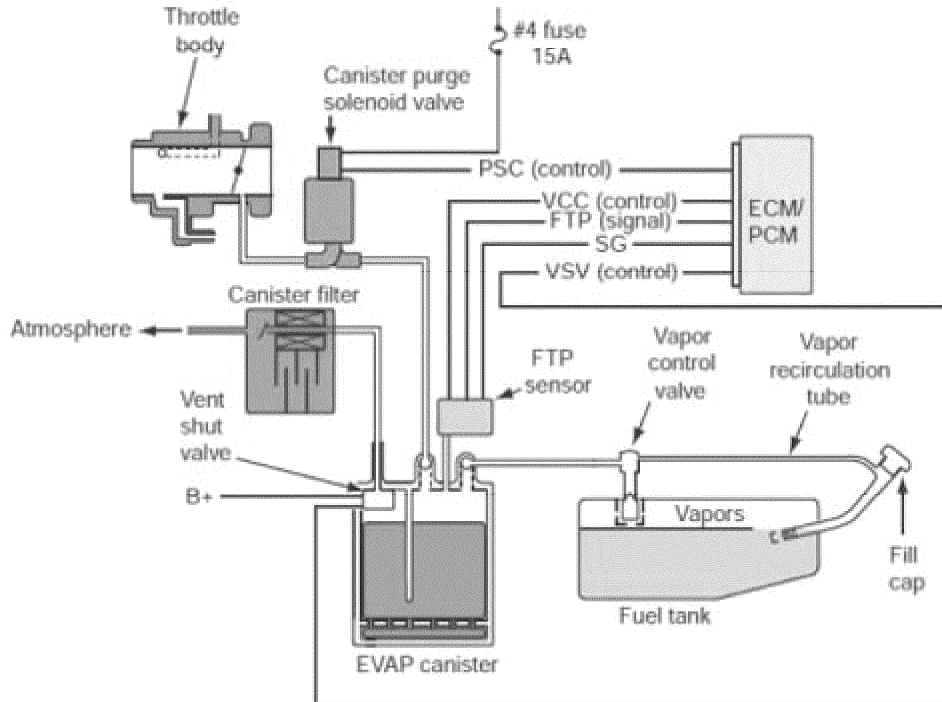

سسٹم کے حصے (Parts of System)

پرج ویکيوم سوچنگ والو (Purge Vacuum Switching Valve)

Purge والو ایک الیکٹرک سولینائیڈ ٹائپ ویکيوم سوچنگ والو ہے۔ ویکيوم سوچنگ والو انجن ECU کے ڈیوٹی سگنل کے مطابق پورٹس میں سے بہنے والی گیس کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس ویکيوم سوچنگ والو کے ذریعے ہائیڈروکاربن کی ایک مناسب مقدار کنسٹر کے اندر سے حاصل کر کے انجن کو مہیا کی جاتی ہے۔ اس ایئر فیول کی مقدار کا انحصار آپریٹنگ کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے۔

چارکول کنسٹر (Charcoal Canister)


چارکول کنسٹر ایک ایسا برتن ہے جس میں ایکٹیویٹڈ (Activated) چارکول بھرا ہوتا ہے۔ اس چارکول کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پٹرول کے بخارات کو جذب کر لیتا ہے۔ اور جب انجن کے سٹارٹ ہونے کے بعد Purge سوچنگ والو کھلتا ہے تو چارکول کے اندر جذب ہونے والے بخارات چارکول سے جدا ہوتے ہیں اور انجن کے ان ٹینک سسٹم میں داخل ہوتے ہیں۔ چارکول کے اندر بخارات کے جذب ہونے اور خارج ہونے کا سلسلہ ایک تسلسل سے جاری رہتا ہے۔ روایتی ٹائپ سسٹم میں چارکول کنسٹر انجن کمپارٹمنٹ میں لگا ہوتا ہے جب کہ آجکل یہ فیول ٹینک کے اندر فیول پمپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔

کاربوریٹر (Carburetor)

کاربوریٹر ایک ایسا آلہ ہے جو انجن کی ضرورت کے مطابق ایئر فیول مکسچر تیار کر کے انجن کو مہیا کرتا ہے۔ کاربوریٹر میں عام طور پر چھ سرکٹس استعمال ہوتے ہیں۔ کاربوریٹر کے مندرجہ ذیل حصے ہوتے ہیں:

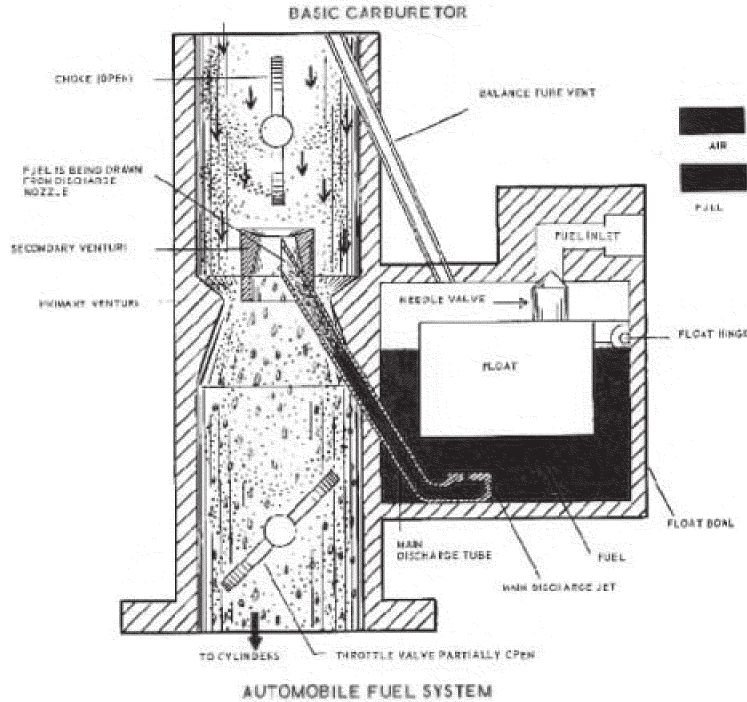
(1) ایئر ہارن یا بیرل (2) مین ڈسچارج نوزل (3) فلوٹ باؤل یا فلوٹ چیمبر (4) تھروٹل والو (5) فلوٹ اور نیڈل والو (6) ونچوری (7) چوک والو یا پٹرول ٹانگی والو

گاڑی میں موجود
Purge والو کا مقصد
ہائیڈروکاربن کی ایک
مناسب مقدار کنسٹر کے
اندر سے حاصل کر کے انجن
کو مہیا کرنا ہے۔



فیول ریل (Fuel Rail)

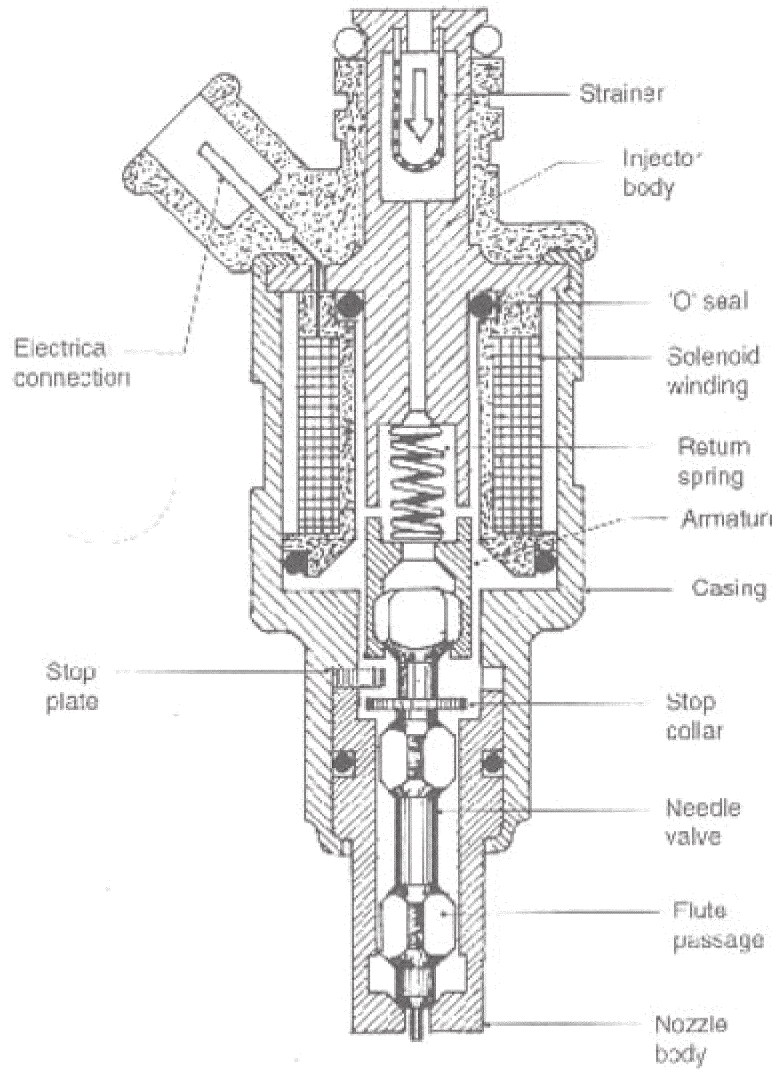فیول ریل سٹیل کا ایک پائپ نما حصہ ہے جو سنڈریڈ کے متوازی لگا ہوتا ہے فیول، فیول ریل کے ذریعے فیول انجیکٹر کو مہیا کیا جاتا ہے۔



فیول انجیکٹر (Fuel Injector)

EFI سسٹم میں لگا فیول انجیکٹر سولینائیڈ آپریٹڈ ڈیوائس ہے جو ECM کے سگنل کے مطابق ان ٹیک مینی فولڈ کے اندر فیول سپلائی کرتا ہے۔ فیول انجیکٹر کو پوزیٹیو کرنٹ مین رییل کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے جب کہ اٹھ سرکٹ کو ECM کے اندر لگے سوچنگ ٹرانزسٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

پریشر ریگولیٹر (Pressure Regulator)

پریشر ریگولیٹر انجیکٹر پر 324 کلو پاسکل کا پریشر برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پریشر ریگولیٹر میں لگا چیک والو فیول لائن میں باقی ماندہ (Residual) پریشر برقرار رکھتا ہے۔

فیول ریگولیٹر کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں:

(1) سپرنگ کنٹرول ٹائپ پریشر ریگولیٹر (2) وکیوم آپریٹڈ ٹائپ پریشر ریگولیٹر

سپرنگ کنٹرول ٹائپ پریشر ریگولیٹر (Spring Control Type Pressure Regulator)


سپرنگ کنٹرول ٹائپ پریشر ریگولیٹر میں فیول لائن کے اندر مستقل پریشر برقرار رکھنے کے لئے پریشر ریگولیٹر کے اندر ایک ڈیا فرام لگی ہوتی ہے ڈیا فرام کے ایک طرف سپرنگ لگا ہوتا ہے جب کہ ڈیا فرام کی دوسری طرف فیول پریشر ہوتا ہے۔ جب فیول پریشر سپرنگ پریشر سے زیادہ ہوتا ہے تو اضافی فیول واپس فیول ٹینک کے اندر چلا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے فیول لائن میں فیول پریشر برقرار رہتا ہے۔

وکیوم آپریٹڈ ٹائپ پریشر ریگولیٹر (Vacuum Operated Type Pressure Regulator)


وکیوم آپریٹڈ ٹائپ پریشر ریگولیٹر میں فیول لائن کے اندر پریشر کو انجن لوڈ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ریگولیٹر اٹھ ٹیک مینی فولڈ کے وکیوم کے مطابق فیول

پٹرول انجن EFI سسٹم
میں لگا فیول انجیکٹر ایک
سولینائیڈ ڈیوائس ہے جو
ECM کے سگنل کے
مطابق ان ٹیک مینی فولڈ
میں فیول مہیا کرتا ہے

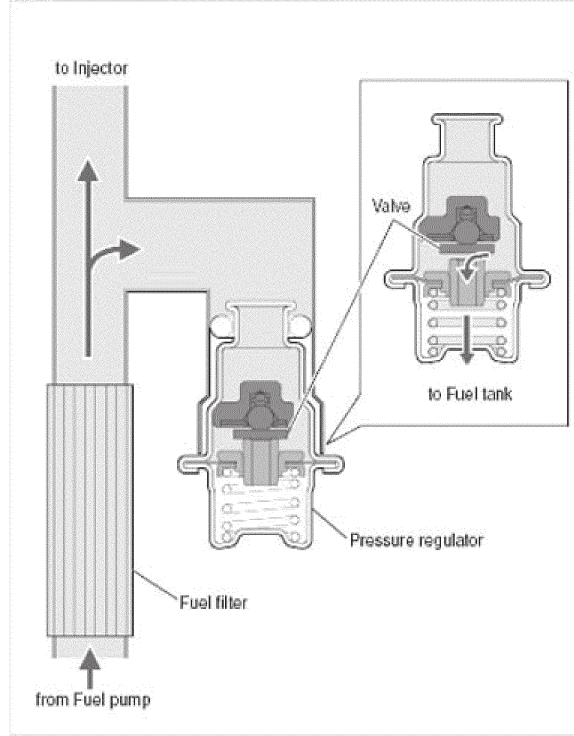سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ مینی فولڈ ویکيوم ڈایا فرام کے اوپر والے چیمبر پر اپلائی کیا جاتا ہے ڈایا فرام پر اپلائی ہونے والے ویکيوم کے مطابق فیول لائن میں فیول کا پریشر برقرار رکھا جاتا ہے۔ اضافی فیول ریٹرن لائن کے ذریعے فیول ٹینک میں واپس چلا جاتا ہے۔



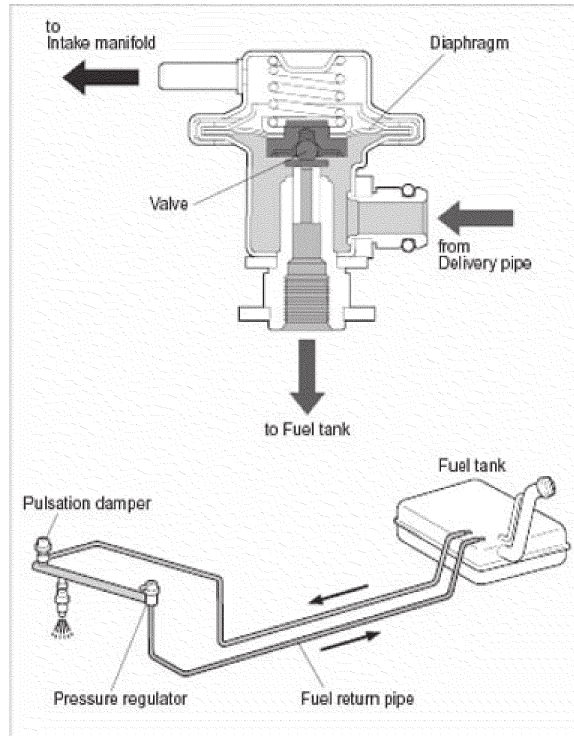جدید EFI چول گاڑیوں
میں فیول انجیکٹر زبراہ
راست سلنڈر ہیڈ آکسیجن
چیمبر میں نصب ہوتے ہیں
یہ انجن ڈائریکٹ فیول
انجیکشن کے نام سے جانے
جاتے ہیں۔



کوئی فیول جتنے زیادہ
کمپریشن ریٹو پر بغیر ڈیٹو
نیشن پیدا کئے جلتے، اُس
فیول کا اوکٹین نمبر اتنا ہی
زیادہ ہوتا ہے

اوکٹین نمبر (Octane Number)

اوکٹین نمبر یا اوکٹین ریٹنگ پٹرولیم انڈسٹری متعین کرتی ہے۔ وہ فیول کو مختلف کمپریشن ریٹو والے انجنوں میں استعمال کرتی ہے اور اس ٹیسٹ میں اس بات کو جانچا جاتا ہے کہ کون سا فیول کس کمپریشن ریٹو پر بغیر ڈیٹو نیشن پیدا کئے جلتا ہے۔ کوئی فیول جتنے زیادہ کمپریشن ریٹو پر بغیر ڈیٹو نیشن پیدا کئے جلتے اس فیول کا اوکٹین ریٹنگ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔

وولیٹیلیٹی (Volatility)

فیول کے آسانی سے بخارات میں تبدیل ہونے کی خاصیت کو وولیٹیلیٹی (Volatility) کہتے ہیں۔ کوئی فیول جتنی جلدی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا اس گاڑی کی

پک اپ اتنی ہی بہتر ہوتی ہے اور ایگزاسٹ سے ان جلا کچر اتنا ہی کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

کاربوریٹر اور ایف آئی اے (Difference Between Carburetor and EFI)

کاربوریٹر انجن میں کاربوریٹر انجن کی ضرورت کے مطابق ایئر فیول مکسر مہیا کرتا ہے کاربوریٹر ایئر کلیمز اور ان ٹیک مینی فولڈ کے درمیان لگا ہوتا ہے۔ کاربوریٹر میں یہ خامی ہے کہ یہ فیول کی بہتر طریقے سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں تبدیل نہیں کر سکتا۔

اس کی دوسری خامی یہ ہے اگر کاربوریٹر انجن کو ضرورت سے زیادہ فیول مہیا کرتا ہے تو کاربوریٹر میں واپس نہیں آتا جس کی وجہ سے فیول کی کھپت بڑھ جاتی ہے اور انجن ایگزاسٹ سے نقصان دہ گیس خارج ہوتی ہیں۔

EFI انجن میں انجن کی ضرورت کے مطابق فیول انجیکٹر زان ٹیک مینی فولڈ کے اندر فیول سپرے کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ:

1- تمام سلنڈروں کو فیول کی یکساں مقدار ملتی ہے۔

2- فیول بہتر طریقے سے آٹو مائز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انجن زیادہ پاور پیدا کرتا ہے۔

3- اگر ایگزاسٹ سے ان جلا فیول خارج ہونا شروع ہو تو ECM اس کی مقدار کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔

یوروشینڈرڈ اور اس کی اہمیت (Euro Standard and its Importance)

کرہ ہوائی میں بڑی ہوئی نقصان دہ گیسوں کو کنٹرول کرنے کے لئے بین الاقوامی اداروں نے کچھ قوانین وضع کئے ہیں۔ اور وہیکل مینوفیکچررز کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ ان اصولوں کی پابندی کریں۔ وہیکل مینوفیکچررز ان اصولوں پر جس قدر زیادہ کاربند ہوتے ہیں ان کی ریٹنگ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔

سوئچ، سینسر، سینر اور ایکٹو ایٹر میں فرق

سوئچ بھی سینسر کی ایک قسم ہے یہ کرنٹ کے بہاؤ کی آن اور آف پوزیشن کے متعلق ECM کو مہیا کرتی ہے مثلاً بریک سوئچ۔

سینڈر (Sander)

ایسی ڈیوائس جو کسی گیج کو آئل پریشر فیول لیول یا ٹمپرچر کے متعلق سگنل مہیا کرتی ہے۔

سینسرز (Sensors)

سینسرز ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو فزیکل حالتوں کو الیکٹریکل سگنل کی صورت میں تبدیل کرتی ہیں سینسرز یہ معلومات ECM کو مہیا کرتی ہیں اور ECM ان معلومات کے مطابق ایکٹو ایٹر کو کنٹرول کرتا ہے۔

ایکٹو ایٹر (Ectuator)

ایکٹو ایٹر ایسی ڈیوائسز ہیں جو الیکٹریکل سگنل کو مکینیکل حرکت میں تبدیل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً فیول انجیکٹر، آئیڈل سپیڈ کنٹرول والو۔

پریکٹیکل نمبر 1:

(Check Fuel Pressure in Fuel Supply Line)

فیول سپلائی لائن کے اندر فیول پریشر چیک کرنا

فیول پریشر میٹرنے کرنے کے مختلف طریقے ہیں کچھ گاڑیوں میں فیول ریل پر shudder والو لگا ہوتا ہے جس پر پریشر پمپ گیج کو نصب کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ دوسری گاڑیوں میں فیول پریشر گیج کو نصب کرنے کے لئے فیول لائن اور فیول ریل کے درمیان خاص قسم کا اڈاپٹر نصب کیا جاتا ہے اور اس اڈاپٹر پر فیول پریشر گیج نصب کی جاتی ہے۔

ٹولز:

ٹول کٹ، کاٹن ویسٹ، جمپر وائر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں انجن بونٹ اوپر اٹھائیں۔

2- فیول سپلائی لائن کی کنکشن سے گرڈ کاٹن ویسٹ رکھیں اور کنکشن کو ڈھیلا کریں اور فیول لائن میں موجود پریشر کو ریلیز ہونے دیں۔

3- جب فیول سپلائی لائن سے پریشر ریلیز ہو جائے تو فیول سپلائی لائن کو کھولیں اور فیول سپلائی لائن اور فیول ریل کے درمیان میں اڈاپٹر نصب کریں۔

4- اڈاپٹر پر فیول پریشر گیج نصب کریں۔

ایسی ڈیوائس جو فزیکل حالت یا مکینیکل حرکت کو الیکٹریکل سگنل کی صورت میں تبدیل کرے، سینسر کہلاتی ہیں۔

ایسی ڈیوائس جو الیکٹریکل سگنل کو مکینیکل حرکت میں تبدیل کرے ایکٹو ایٹر کہلاتا ہے۔

- 5- انجین سوئچ کو آن کریں انجن کو سٹارٹ نہ کریں۔
- 6- جپر وائر کی مدد سے DTC کے پوائنٹ IG اور FP کو کنکٹ کریں۔
- 7- فیول پریشر گج سے فیول پریشر چیک کریں۔ اگر پریشر گج پریسٹنڈرڈ پریشر سے کم پریشر ظاہر ہو رہا ہے تو درج ذیل چیزیں چیک کریں۔
 - (a) فیول سپلائی لائن کہیں سے ہچکی ہوئی تو نہیں ہے۔
 - (b) فیول فلٹر چوک تو نہیں ہے۔
 - (c) فیول کی جالی درست حالت میں ہے۔
 - (d) فیول ٹینک کے اندر فیول مناسب مقدار میں موجود ہے۔
 - (e) اگر کوئی ایسی علامت ظاہر نہ ہو تو فیول پمپ میں نقص ہے فیول پمپ کو تبدیل کر دیں۔

پریکٹیکل نمبر 2:

(Replace Electrical Fuel Feed Pump)

الیکٹریکل فیول فیڈ پمپ کو تبدیل کرنا

EFI سسٹم میں استعمال ہونے والا فیول فیڈ پمپ فیول فلٹر فیول گج اور فیول پریشر ریگولیٹنگ والو ایک یونٹ کے طور پر فیول ٹینک کے اندر ہی لگا ہوتا ہے۔ فیول فیڈ پمپ کو تبدیل کرنے کے لئے فیول ٹینک کو گاڑی سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے بعض گاڑیوں میں پچھلی سیٹ کو اتارنے کے بعد بھی فیول فیڈ پمپ کو نکالا جاسکتا ہے۔

ٹولز:

ٹول کٹ، کاٹن ویسٹ۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- فیول فیڈ پمپ کو فیول ٹینک سے جدا کرنے سے پہلے فیول سپلائی لائن اور فیول ریٹرن لائن کو فیول فیڈ پمپ سے علیحدہ کریں۔
- 2- فیول پمپ کی الیکٹرک سپلائی لائن سے پمپ سے جدا کریں۔
- 4- فیول گج کے سینڈنگ یونٹ کے ساتھ لگی وائر کو علیحدہ کریں۔
- 4- فیول پمپ اسمبلی کے ہولڈ ڈاون سکریوز کھولیں اور پمپ اسمبلی کو باہر نکال لیں۔
- 5- الیکٹرک فیول فیڈ پمپ کو فیول پمپ اسمبلی سے علیحدہ کریں۔
- 6- نئی الیکٹرک فیول فیڈ پمپ کو فیول پمپ اسمبلی کے ساتھ جوڑیں اور فیول پمپ اسمبلی کے کھولنے کے الٹ عمل کرتے ہوئے اس کو نصب کریں۔
- 7- گاڑی کو سٹارٹ کریں اور گاڑی کو روڈ پر چلا کر گاڑی کی کارکردگی چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 3:

(Inspection of Carburetor and Adjust its Air/Fuel Ratio) کاربوریٹر کا معائنہ اور ایئر فیول ریشو ایڈجسٹ کرنا

گاڑی کی آئڈلنگ سپیڈ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت عام طور پر انجن ٹیونگ کے بعد پڑتی ہے۔

ٹولز:

سکریو ڈرائیور، ایگزاسٹ گیس اینالاؤز۔

سامان:

گاڑی جس میں کاربوریٹر لگا ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- انجن کو سٹارٹ کریں اور اسے آپرینگ ٹمپریچر تک گرم کریں۔
- 2- جب انجن آپرینگ ٹمپریچر پر آجاتا ہے تو ایگزاسٹ گیس اینالاؤز کی پراڈیٹل پائپ میں لگائیں۔
- 3- الیکٹرک ٹیکومیٹر کی پوزیٹو پراڈیٹن کو انل کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 4- کاربوریٹر پر لگے آئیڈل مکچر ایڈجسٹمنٹ سکریو کو آہستہ آہستہ ٹائٹ کریں۔

- 5- جب انجن تھر تھرانا شروع کر دے تو اس کے بعد آئیڈل کچر ایڈجسٹمنٹ سکریو کو ڈھیلا کرنا شروع کریں۔
- 6- جس رفتار پر انجن کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو جائے اس رفتار پر ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر سے کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار ماپیں۔
- 7- کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار میں نوٹیکچررز کی تصریحات کے مطابق چیک کریں اور درست کریں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

(Adjust Engine Normal Idle Speed)

انجن کی نارمل، سلوپئیڈ ایڈجسٹ کرنا

ٹولز:

سکریو ڈرائیور ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر۔

سامان:

گاڑی جس میں کاربوریٹر لگا ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- انجن کو شارٹ کریں اور اسے آپرینٹنگ ٹیمپریچر تک گرم کریں۔
- 2- جب انجن آپرینٹنگ ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے تو ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر کی پراڈکٹل پائپ میں لگائیں۔
- 3- الیکٹرک ٹیکومیٹر کی پوزیٹو پراڈکشن کوائل کے مثبت ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 4- ٹیکومیٹر کی مدد سے انجن کے گھومنے کی رفتار کو نوٹ کریں اگر رفتار میں فرق ہو تو درج ذیل کام کریں:
- i- کاربوریٹر کے ساتھ لگے سلوپئیڈ ایڈجسٹ سکریو کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
- ii- جب انجن کے مطلوبہ چکر فی منٹ حاصل ہو جائیں تو انجن کو بند کریں۔
- iii- ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر کی پراڈکٹل پائپ سے نکالیں۔

پریکٹیکل نمبر 5:

(Check Sensors Position in Vehicle)

گاڑی کے اندر سینسرز کی لوکیشن کو چیک کرنا

ٹولز:

ٹول کٹ، کائن ویسٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں مکمل EFI وائرنگ اور سینسرز موجود ہوں۔

ترتیب عمل:

- 1- چیک کریں کہ انٹرکلیز اور تھرائل باڈی کے درمیان میں ان ٹیک انٹر ٹیمپریچر سینسر لگا ہوا ہے۔
- 2- چیک کریں کہ تھروٹل باڈی پر تھرائل پوزیشن سینسر لگا ہوا ہے۔
- 3- چیک کریں کہ تھروٹل باڈی پر تھرائل پوزیشن سینسر لگا ہوا ہے۔
- 4- چیک کریں کہ ان ٹیک مینی فولڈ پر ان ٹیک مینی فولڈ سینسر یا ماس انٹر فلو سینسر لگا ہوا ہے۔
- 5- چیک کریں کہ سلنڈر ہیڈ پر انجن کولینٹ ٹیمپریچر سینسر لگا ہوا ہے۔
- 6- چیک کریں کہ سلنڈر بلاک پر کمپنچن چیمبر کے قریب ناک سینسر لگا ہوا ہے۔
- 7- چیک کریں کہ کریک شافٹ پلے کے قریب کریک شافٹ پوزیشن سینسر لگا ہوا ہے۔
- 8- چیک کریں کہ سلنڈر ہیڈ کے پچھلی طرف کیمر شافٹ پوزیشن سینسر لگا ہوا ہے۔
- 9- چیک کریں کہ ایگزاسٹ سسٹم میں کیپالینک کنورٹر سے پہلے آکسیجن سینسر (EGO) لگا ہوا ہے۔
- 10- چیک کریں کہ ایگزاسٹ سسٹم میں کیپالینک کنورٹر کے بعد بھی آکسیجن سینسر (EGO) لگا ہوا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 6:

(Identify Actuator in EFI Engine)

ای ایف آئی انجن اور اس میں لگے ایگٹو ایڈز کی پہچان کرنا

سامان:

کائن ویسٹ۔

ترتیب عمل:

- 1- چیک کریں کہ تھرول باڈی پر آئیڈل سپیڈ کنٹرول والو لگا ہوا ہے۔
- 2- چیک کریں کہ تھرول باڈی پر تھرول پوزیشن موٹر لگی ہوئی ہے۔
- 3- چیک کریں کہ ایلٹ مینی فولڈر پر سلنڈر ہیڈ کے قریب فیول انجیکٹر ز لگے ہوئے ہیں۔
- 4- چیک کریں سلنڈر ہیڈ پر leaner سولینائیڈ والو لگا ہوا ہے جو ویری ایبل والو ٹائمنگ سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے۔
- 5- چیک کریں کہ سپارک پلگس کے اوپر کواٹل یونٹ لگے ہوئے ہیں۔
- 6- چیک کریں کہ ریڈی ایٹر فین ریڈی ایٹر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
- 7- چیک کریں کہ ویکووم سوچنگ والو EGR اور ان ٹیک مینی فولڈر کے درمیان لگا ہوا ہے۔
- 8- چیک کریں کہ چار کول کنٹرول اور ان ٹیک مینی فولڈر کے درمیان میں ویکووم سوچنگ والو لگا ہوا ہے

پریکٹیکل نمبر 7:

(Check EFI System Parts)

ای ایف آئی سسٹم کے پارٹس کو چیک کرنا

ٹولز:

ٹول کٹ، مٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ۔

سامان:

گاڑی۔ کائن ویسٹ۔

ترتیب عمل:

- 1- ECU کی لوکیشن مینوفیکچررز کی تصریحات سے معلوم کریں۔
- 2- چیک کریں کہ ECU کے ساتھ کتنے وائر کونیکٹر لگے ہوئے ہیں۔
- 3- چیک کریں کہ سٹیئرنگ ویل کے دائیں طرف ڈیش بورڈ کے نیچے 13 یا 16 پین والی DLC کنیکٹر لگا ہوا ہے۔
- 4- گاڑی میں لگے فیوز باکس کی لوکیشن چیک کریں اور اس میں لگے فیوزز کو نکال کر اس کی حالت چیک کریں۔
- 5- ان ٹیک ایئر ٹیمپرچر سینسر کے ساتھ لگے وائر گریپ کو اتاریں اور انجن کو سٹارٹ کریں اور انسٹرومنٹ پینل پر چیک انجن لائٹ کے بلیک کرنے کی ترتیب کو نوٹ کریں۔
- 6- انجن کے ساتھ لگے مختلف سینرز سے باری باری وائر گریپ اتاریں اور ہر سینسر کے اتارنے پر انجن کی حالت کو چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 8:

(Check EFI Parts Location with the Help of Diagram)



ڈایا گرام کی مدد سے ای ایف آئی پارٹس کی لوکیشن چیک کرنا


سامان:

گاڑی جس میں EFI کی مکمل وائرنگ بمعہ سینسز ایئر اور ECM موجود ہو، وائرنگ ڈایا گرام۔


ترتیب عمل:

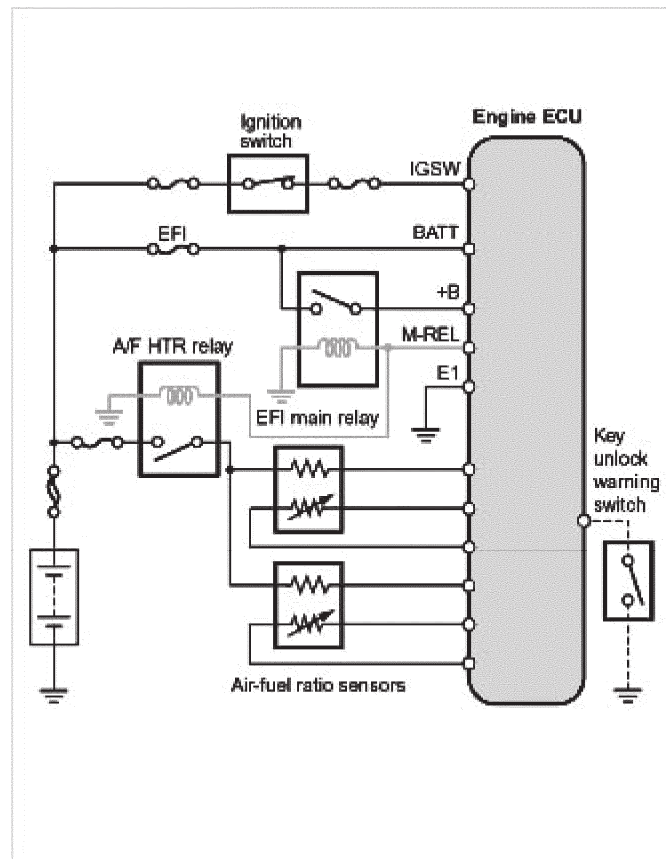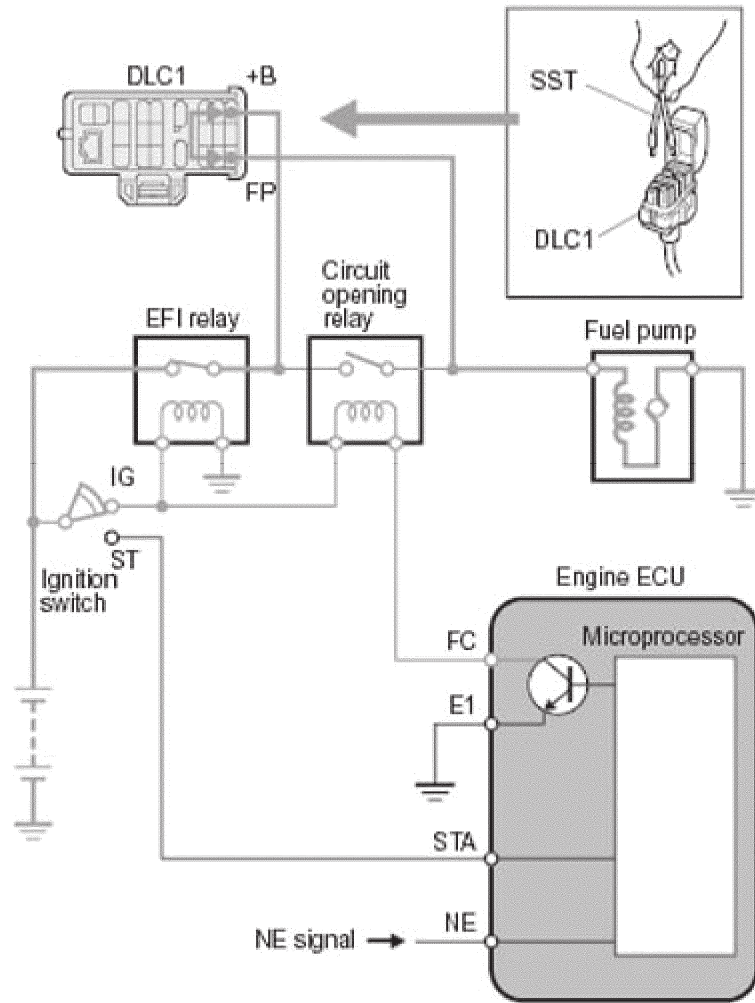درج ذیل میں ECM کو پاور سپلائی اور اترتھ سرکٹ کی ڈایا گرام دکھائی گئی ہے سرکٹ ڈایا گرام کے مطابق گاڑی میں ان پارٹس کی لوکیشن چیک کریں اور ان وولٹ میٹر کی مدد سے ان کے درمیان وولٹیج چیک کریں۔



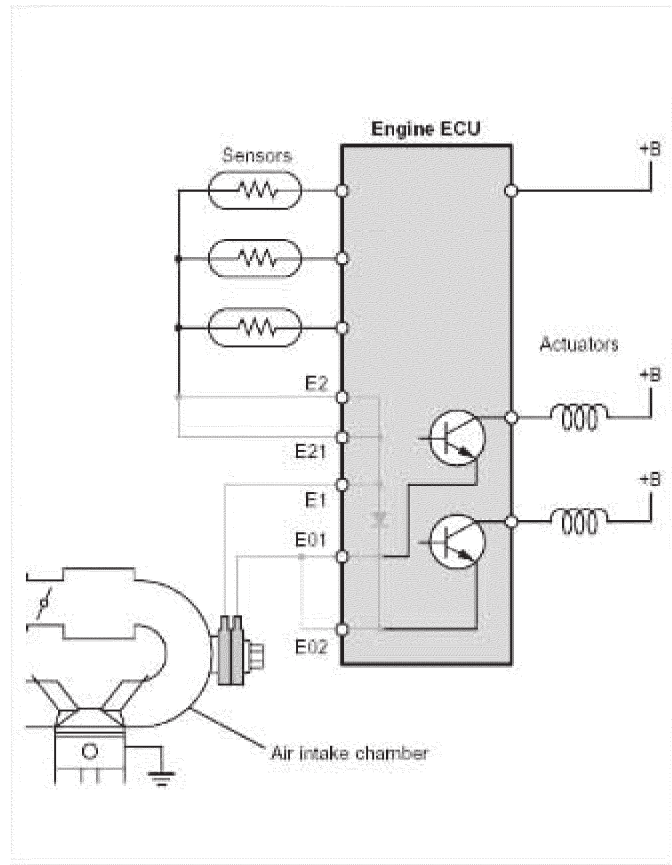

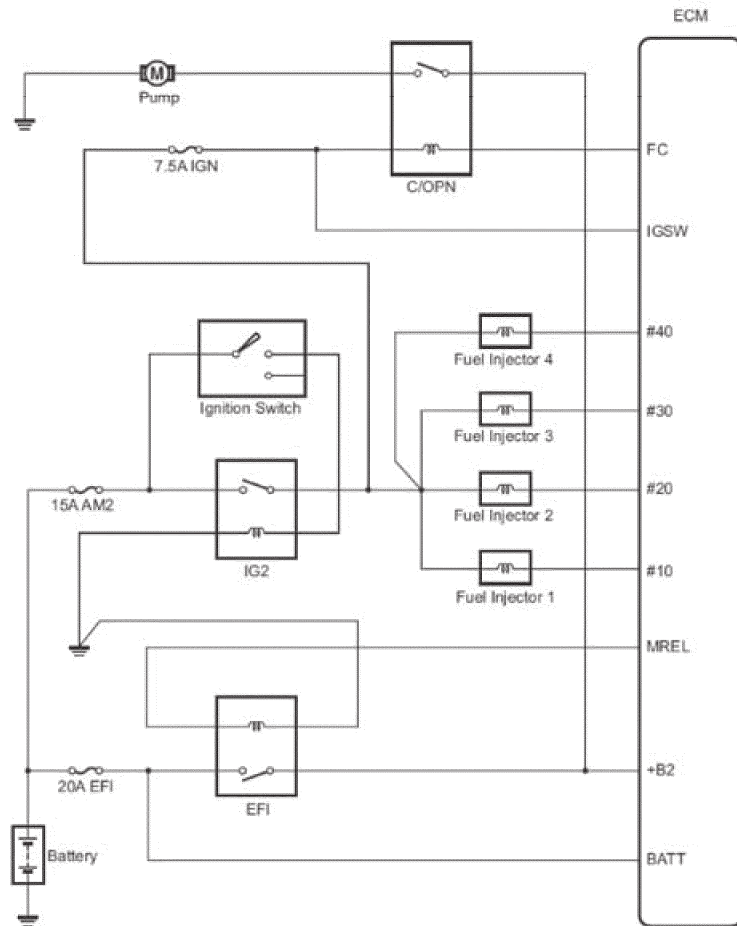فیول انجیکٹر زکو میہا ہونے والی الیکٹرک سپلائی



پریٹیکل نمبر 9:

(Check Fuel Injector and Its Wiring)

فیول انجیکٹر اور اس کی وائرنگ کو چیک کرنا

فیول انجیکٹر ایک الیکٹرک سولینائیڈ ہے جس کو 12 ولٹ کا مثبت کرنٹ مین ریل کی مدد سے مہیا کیا جاتا ہے جب کہ اس کے سرکٹ کو ECU میں لگے سوئچنگ ٹرانزسٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

نوٹ:

ملٹی میٹر ٹول کٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں EFI سسٹم لگا ہوا ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- فیول انجیکٹر کو چیک کرنے کے لئے انجن کو سٹارٹ کریں۔
- 2- جب انجن آئیڈلنگ سپیڈ پر چل رہا ہو اس وقت آٹومیٹک سکوپ کی مدد سے انجیکٹر کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز کو سنیں۔ تمام انجیکٹر ز سے ایک جیسی آواز آنی چاہیے۔
- 3- اگر کسی انجیکٹر سے پیدا ہونے والی آواز میں فرق ہو تو اس کو چیک کریں اور تبدیل کریں۔
- 4- فیول انجیکٹر کے ساتھ لگے وائرنگ ریپ کو علیحدہ کریں اور فیول انجیکٹر ٹرمینل کے ساتھ اوہم میٹر کی پراڈز کو لگائیں۔
- 5- فیول انجیکٹر کو ایل کی مزاحمت کو ماپیں اور اس کا موازنہ مینوفیکچر کی فراہم کردہ تصریحات کے ساتھ کریں۔ زیادہ فرق ہونے کی صورت میں انجیکٹر کو تبدیل کریں۔
- 6- انکیشن سوئچ کو آن کریں اور انجیکٹر کو پوزیٹو سپلائی مہیا کرنے والے گریپ کے ساتھ وولٹ میٹر کی پوزیٹو پراڈز لگائیں اور ٹیکسٹ پراڈز کو تھ کریں۔
- 7- وولٹ میٹر 12 ظاہر کرے گا اگر وولٹ میٹر وولٹ ظاہر نہیں کرتا یا بہت کم وولٹ ظاہر کرتا ہے تو انجیکٹر کو پاور سپلائی مہیا کرنے والی وائرنگ کو چیک کریں اور درست کریں۔

پریٹیکل نمبر 10:

(Check Throttle Position Sensor and Wiring)

سینسر اور اس کی وائرنگ کو چیک کرنا

نوٹ:

سکرپوڈ رائیور، ملٹی میٹر، نوٹ پلائر، ٹیسٹ لیپ۔

سامان:

گاڑی جس میں EFI سسٹم استعمال ہو رہا ہو۔


تھرٹل پوزیشن سینسر ایک پوٹینٹیومیٹر ٹائپ یونٹ ہے جس کو 5 وولٹ کا برقی پریشر ECU مہیا کرتا ہے TP سینسر کے ساتھ 3 پوائنٹس والا گریپ لگا ہوتا ہے۔ ایک تار کے ذریعے سینسر کو 5 وولٹ کی برقی سپلائی مہیا کی جاتی ہے۔ دوسرے تار سے آؤٹ پٹ سگنل حاصل کئے جاتے ہیں جب کہ تیسری تار سے آؤٹ پٹ سگنل ECU کو مہیا کئے جاتے ہیں۔

تھرٹل پوزیشن سینسر اور سرکٹ کو چیک کرنے کے لئے درج ذیل عوامل سرانجام دیں۔

ترتیب عمل:

- 1- وائرنگ گریپ کو تھرٹل پوزیشن سینسر سے علیحدہ کریں۔
- 2- انکیشن سوئچ کو آن کریں اور وولٹ میں کی مدد سے چیک کریں وولٹ میٹر کی خفی پراڈز کو باڈی کے ساتھ اتھ کریں اور مثبت پراڈز کو گریپ کے VC ٹرمینل کے ساتھ چھوئیں اور چیک کریں کہ اس ٹرمینل پر 5 وولٹ ظاہر ہو رہے ہیں۔
- 3- ملٹی میٹر کی ناب کو اوہم میٹر پر لائیں اور میٹر کی سرخ پراڈز کو گریپ کے E2 پوائنٹ کے ساتھ چھوئیں اور کالی پراڈز کو انجن کے ساتھ چھوئیں اور چیک کریں کہ ان کے درمیان مزاحمت زیرو کے قریب ہے۔
- 4- وائرنگ گریپ کو سینسر کے ساتھ نصب کریں۔ کامن پین کو وائرنگ گریپ کے اندر نصب کریں۔
- 5- انکیشن سوئچ کو آن کریں۔ وولٹ میٹر کی سرخ پراڈز کو VTA ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور کالی پراڈز کو E2 ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 6- تھرٹل والو کی حرکت دیں اور چیک کریں کہ تھرٹل والو کے حرکت دینے سے وولٹ میٹر کے وولٹ میں فرق آرہا ہے۔

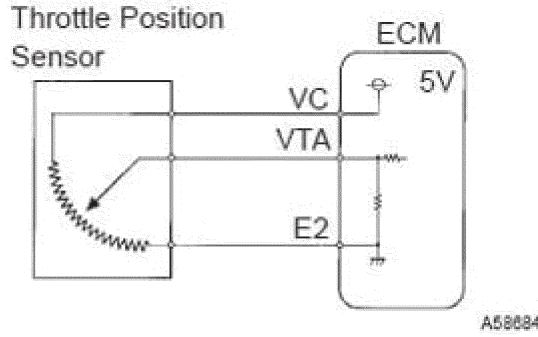7- اگر وولٹیج تبدیل نہیں رہے تو سینسر میں نقص ہے۔ سینسر کو تبدیل کر دیں۔



ہوا اور انجن کولینٹ کا درجہ حرارت معلوم کرنا (Measuring the Temperature of Air and Coolant)

انجن میں داخل ہونے والی ہوا کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لئے IAT سینسر استعمال ہوتا ہے جو کہ ایئر کلیئر اور تھروٹل باڈی کے درمیان میں ان ٹیک ایئر کے راستے میں لگا ہوتا ہے جبکہ انجن کولینٹ کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لئے ECT سینسر استعمال ہوتا ہے جو سلسنڈر ہیڈ میں کولینٹ اوٹ لٹ پر لگا ہوتا ہے یہ دونوں سینسرز تھرمسٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کی مزاحمت درجہ حرارت کے بڑھنے سے کم جاتی ہے۔

پریکٹیکل نمبر 11:

(Check Intake Air Temperature Sensor and Circuit)

ان ٹیک ایئر ٹمپریچر سینسر اور سرکٹ کو چیک کرنا

ٹولز:


ملٹی میٹر، ٹول کٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں EFI سسٹم لگا ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- ایئر کلیئر اور تھروٹل باڈی کے درمیان لگے ان ٹیک ایئر ٹمپریچر سینسر کے ساتھ لگے 2 پوائنٹ کنکٹرز کو علیحدہ کریں۔
- 2- سینسر کو بڑھوز پائپ سے علیحدہ کریں۔
- 3- اوہم میٹر کی سرخ پراڈ کو سینسر کے ایک ٹرمینل کے ساتھ اور کالی پراڈ کو سینسر کے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور سینسر کی مزاحمت معلوم کریں۔
- 4- اوہم میٹر کی پراڈ کو سینسر کے ساتھ لگا رہنے دیں اور سینسر کی ٹپ کو گرم ہوا سے گرم کریں اور چیک کریں کہ سینسر کو گرم کرنے سے اس کی مزاحمت کم ہو رہی ہے اگر مزاحمت تبدیل نہیں ہوتی تو سینسر خراب ہے سینسر کو تبدیل کریں۔
- 5- ملٹی میٹر کو 10 وولٹ رینج پر ایڈجسٹ کریں۔
- 6- IAT سینسر کو ریفرنس وولٹیج سسٹم والی وائر کے ساتھ وولٹ میٹر کی سرخ پراڈ لگائیں جب کہ کالی پراڈ کو انجن کے ساتھ ارتھ کریں۔
- 7- انگیشن سوئچ کو آن کریں چیک کریں کہ وولٹ میٹر پانچ وولٹ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر وولٹیج زیرو ہیں یا بہت کم ہیں تو ریفرنس وولٹیج وائر گریپ ECU سے علیحدہ کریں۔
- 8- اوہم میٹر سے وائر کنٹینیٹی (Continuity) چیک کریں اگر کنٹینیٹی نیوٹی موجود نہیں تو وائر کو تبدیل کریں۔

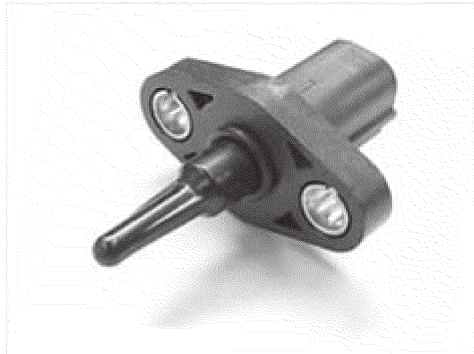

اوپن اینڈ سپینر سیٹ، ملٹی میٹر، نوز پلائر۔

آلات:

Efi پیٹرول انجن والی گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو لفٹ کے اوپر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں اور راڈ لگا لیں۔
- 3- منفی ٹرمینل کو بیٹری کے منفی ٹرمینل پوسٹ سے علیحدہ کریں۔
- 4- ایگزاسٹ مینی فولڈ کے بعد کیپالیک کنورٹر سے پہلے نصب Oxygen Sensor جسکو ایئر فیول سینسر بھی کہا جاتا ہے اس کی Grip علیحدہ کریں۔
- 5- اوپن اینڈ سپینر کی مدد سے اس کو کھولیں، اس کو ڈارک براؤن رنگ کا ہونا چاہیے۔
- 6- وائر برش سے صفائی کریں اور اس پر Antirust میٹریل سپرے کر کے کائن کے کپڑے سے صاف کریں۔
- 7- Oxygen سینسر کو اپنی جگہ پر نصب کریں، گرپ کا معائنہ کر کے اوپر لگا لیں۔
- 8- گاڑی کو لفٹ کی مدد سے اوپر اٹھائیں اور کیپالیک کنورٹر کے بعد لگے آکسیجن سینسر نمبر 2 کے ساتھ یہی عمل دہرائیں۔
- 9- ٹرمینل کو واپس ٹرمینل پوسٹ پر نصب کریں۔
- 10- گاڑی کو شارٹ کر کے دونوں Oxygen سینسرز کی کارکردگی چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 13:

(Inspect/Replace of wiring Harness and Connectors)

وائرنگ ہارنس اور کنیکٹرز کا معائنہ/تبدیلی

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، سائیکلر، وائر سٹریپر، نوز پلائر، کمینیشن پلائر، سکر یوڈ رائیور فلیٹ۔

سامان:

گاڑی، انسولیشن ٹیپ، آٹو وائر۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں، راڈ لگا لیں۔
- 3- نوز پلائر اور سکر یوڈ رائیور کی مدد سے مختلف کنیکٹرز کھولیں۔
- 4- کنیکٹرز کی کرنٹ والی سائیکلر سے ملٹی میٹر اور ٹیسٹ لیپ کی مدد سے کرنٹ چیک کریں۔
- 5- کنیکٹرز کے دو حصوں کو آپ میں مضبوطی سے ملا لیں۔
- 6- وائرنگ ہارنس کا ملٹی میٹر کی مدد سے معائنہ کریں۔
- 7- وائرنگ کے منفی ٹرمینل کو بیٹری کے منفی ٹرمینل پوسٹ سے علیحدہ کریں۔
- 8- وائرنگ کی نقص شدہ تار کو سائیکلر سے کاٹ دیں۔
- 9- کٹی ہوئی تار کے سائز کی نئی تار لیں اور وائر سٹریپر کی مدد سے سروں کو چھیل لیں۔
- 10- تار کو جوڑ لگائیں اور انسولیشن کر دیں۔
- 11- بیٹری کا اُترا ہوا ٹرمینل نصب کریں۔
- 12- گاڑی کو شارٹ کریں اور نقص دور ہونے کی تصدیق کریں۔

انجن کولینٹ سینسر کو چیک کرنا

(Check Engine Coolant Sensor)

انجن کولینٹ ٹمپریچر سینسر سلنڈر ہیڈ پر تھر موئنٹیٹ باڈی کے قریب لگا ہوتا ہے جو انجن کولینٹ کے درجہ حرارت کو ماپتا ہے یہ بھی ریفرنس وولٹیج سینسر ہے جسے ECU 5 ولٹ مہیا کرتا ہے۔

نوٹ:


ملٹی میٹر، ٹول کٹ۔

سامان :

گاڑی جس میں EFI سسٹم لگا ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- انجن کولینٹ کوڈ رین کریں اور سلنڈر ہیڈ پر لگے سینسر گریپ کو علیحدہ کریں۔
- 2- ECT سینسر کو سلنڈر ہیڈ سے علیحدہ کریں۔
- 3- اوہم میٹر کی سرخ پراڈ کو سینسر کے ایک ٹرمینل کے ساتھ اور کالی پراڈ کو سینسر کے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور سینسر کی مزاحمت معلوم کریں۔
- 4- اوہم میٹر کی پراڈ کو سینسر کے ساتھ لگا رہنے دیں اور سینسر کی ٹپ کو گرم پانی کے اندر رکھیں اور پانی کو ہیٹر سے گرم کریں اور چیک کریں کہ سینسر کو گرم کرنے سے اس کی مزاحمت کم ہو رہی ہے اگر مزاحمت تبدیل نہیں ہوتی تو سینسر خراب ہے سینسر کو تبدیل کریں۔
- 5- ملٹی میٹر کو 10 ولٹ رینج پرائڈ جسٹ کریں۔
- 6- ETC سینسر کو ریفرنس وولٹیج سگنل والی وائر کے ساتھ وولٹ میٹر کی سرخ پراڈ لگائیں جب کہ کالی پراڈ کو انجن کے ساتھ رکھیں
- 7- انکیشن سوئچ کو آن کریں چیک کریں کہ وولٹ میٹر پانچ وولٹ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر وولٹیج زیر وین یا بہت کم ہیں تو ریفرنس وولٹیج وائر گریپ سے علیحدہ کریں۔
- 8- اوہم میٹر سے وائر کی کنٹینیوٹی (Continuity) چیک کریں اگر کنٹینیوٹی موجود نہیں تو وائر کو تبدیل کریں۔

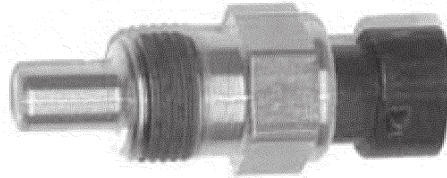


کریک شافٹ اور کیمر شافٹ سینسر سرکٹ کو چیک کرنا

(Check Circuit of CrankShaft and CamShaft Sensor)

- 1- آجکل زیادہ تر گاڑیوں میں کریک شافٹ اور کیمر شافٹ کی سپیڈ کو جانچنے کے لئے ہال ایفیکٹ ٹائپ سینسر استعمال کیا جا رہا ہے اس سینسر کے ساتھ تین پوائنٹس والا گریپ استعمال ہوتا ہے۔
- 2- سینسر اور وائرنگ کو چیک کرنے کے لئے درج ذیل عوامل سرانجام دیں۔
- 3- سینسر کے ساتھ لگے گریپ کو علیحدہ کریں۔
- 4- سینسر کو انجن سے علیحدہ کریں۔
- 5- پاور پلائی کو 5 ولٹ پرائڈ جسٹ کریں۔
- 6- پاور پلائی کی سرخ پراڈ کو سینسر کے بائیں طرف والے پوائنٹ کے ساتھ جوڑیں اور کالی پراڈ کو درمیان والے ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 7- ملٹی میٹر کی ٹاب کو گھماتے ہوئے وولٹ میٹر کو ملٹی وولٹ رینج پرائڈ جسٹ کریں۔
- 8- ملٹی میٹر کی سرخ پراڈ کو دائیں طرف والے سینسر ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور کالی پراڈ کو سینسر ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں۔
- 9- سینسر کے TIP کے قریب کوئی بھی لوہے کا اوبجیکٹ یا چیز لائیں اور وولٹ میٹر کی مدد سے تبدیل ہوتے وولٹیج کی مقدار کو چیک کریں۔
- 10- اگر لوہے سے بنے اوبجیکٹ کو سینسر کی TIP کی قریب لانے سے وولٹیج تبدیل نہیں ہو رہے تو سینسر کو تبدیل کر دیں۔
- 11- وائرنگ کو چیک کرنے کے لئے ملٹی میٹر کو 10 ولٹ رینج پرائڈ جسٹ کریں۔

12- ملٹی میٹر کی سرخ پراڈ کو بائیں طرف والے وائر ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور کالے ٹرمینل کو باڈی کے ساتھ اترھ کریں اور چیک کریں کہ وولٹ میٹر 5 وولٹ ظاہر کر رہا ہے۔

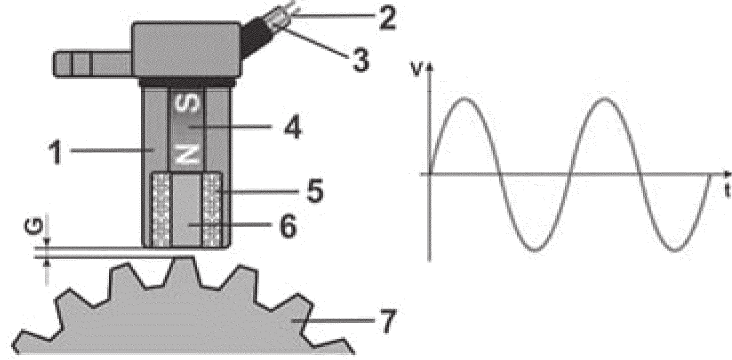13- ملٹی میٹر کی سرخ پراڈ کو بائیں ٹرمینل کے ساتھ لگا رہنے دیں اور منفی پراڈ کو سنٹر ٹرمینل کے ساتھ جوڑیں اور چیک کریں کہ وولٹ میٹر 5 وولٹ ظاہر کر رہا ہے۔



آکسیجن سینسر (EGO) (Oxygen Sensor)


آکسیجن سینسرز (O2S) جسے EGO سینسر بھی کہتے ہیں ایگزاسٹ گیس میں آکسیجن کی مقدار معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ شکل میں سپارک پلگ جیسا ہوتا ہے۔ یہ ایگزاسٹ گیس میں موجود آکسیجن کی مقدار کا موازنہ کرہ ہوائی میں موجود آکسیجن کی مقدار سے کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آکسیجن کا فرق ہوگا یہ سینسر اتنا ہی زیادہ وولٹیج کا فرق پیدا کرتا ہے۔ یہ وولٹیج 0.15 سے لے کر 1.30 وولٹ کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ وولٹیج سگنل ECM کو بھیج دیئے جاتے ہیں۔ ECM ان سگنلز کے مطابق ایئر فیول مکچر ریٹھو کا تعین کرتا ہے۔ جب وولٹیج 0.45 وولٹ کے قریب ہوں تو ایئر فیول ریٹھو 14.7:1 ہوتی ہے۔ اگر وولٹیج 0.45 سے زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزاسٹ گیس میں آکسیجن کم ہے اور مکچر رچ ہے اگر وولٹیج 0.45 سے کم ہیں تو آکسیجن زیادہ ہے یعنی مکچر لین ہے۔ آٹو موبائل میں دو طرح کے آکسیجن سینسر استعمال ہوتے ہیں۔

1- ZIRCONIUM DIOXIDE

2- TITANIUM OXIDE

آکسیجن سینسر:

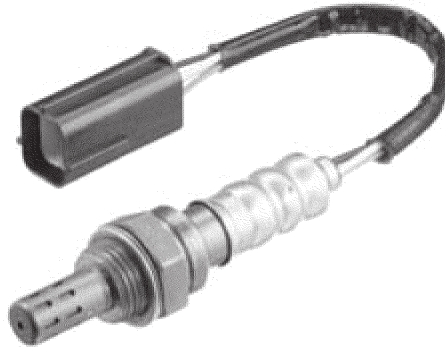ایگزاسٹ گیس میں موجود
آکسیجن کی مقدار کا موازنہ
کرہ ہوائی میں موجود
آکسیجن کی مقدار سے کرتا
ہے۔



ایئر فلو میٹر (Air Flow Meter)

ایئر فلو میٹر ایک بہت اہم سینسر ہے یہ ایمل ٹائپ EFI سسٹم میں ان ٹیک ایئر ماس یا وایم معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ماس ایئر فلو سینسر انجن میں داخل ہونے والی ہوا کی کثیت کے مطابق وولٹیج سگنل پیدا کرتا ہے۔

ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن سسٹم (EGR) کی مرمت

(Repair of Exhaust Gas Recirculation EGR System)

اس پونٹ کے اختتام پر پڑھیں اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ EGR والو کی اقسام کی پہچان کر سکیں اور اگر EGR والو خراب ہو تو اسے تبدیل کر سکیں۔
- ☆ سینیٹر کی مدد سے آکسیجن سنسر کو چیک کر سکیں اور خراب ہونے کی صورت میں تبدیل کر سکیں۔
- ☆ وائرنگ ہارنیس کو چیک کر سکیں اور متعین کردہ رولز کے مطابق مرمت کر سکیں یا تبدیل کر سکیں۔
- ☆ EGR سسٹم کی سروس کر سکیں اور سسٹم میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اسے دور کر سکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)

اس گائیڈ کے شروع میں آٹو الیکٹریشن کے متعلق تمام اوزار دیے گئے ہیں ان میں سے اس لرننگ پونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوزاروں کو ٹول باکس سے نکال کر ورکنگ ٹیبل پر ترتیب دیں۔

- 1- ملٹی میٹر
- 2- ٹیسٹ لیمپ
- 3- سکریو ڈرائیور سیٹ (فلپ+ فلیٹ)
- 4- کمپینیشن سینیٹر سیٹ
- 5- کمپینیشن پلائر
- 6- نوز پلائر
- 7- سائیڈ کٹر پلائر
- 8- وائر سٹریپر
- 9- وہیکل ڈائنامو سٹک سینسر

ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن (EGR) سسٹم (Exhaust Gas Re-circulation System)

جب کمپینیشن چیمبر کا درجہ حرارت 2500 ڈگری فارن ہیت سے بڑھ جاتا ہے تو وہاں موجود نائٹروجن آکسیجن کے ساتھ مل کر نائٹروجن آکسائیڈ پیدا کرتی ہے۔ نائٹروجن آکسائیڈ انسانی صحت کے لئے انتہائی نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ گیسوں کو پیدا ہونے سے روکنے کے لئے ان ٹیک سسٹم میں ایگزاسٹ گیسوں کی تھوڑی سی مقدار داخل کی جاتی ہے۔

ایگزاسٹ گیسوں کی مقدار ان ٹیک سسٹم میں شامل کرنے کے لئے ایگزاسٹ سسٹم اور ان ٹیک سسٹم کے درمیان میں ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن (EGR) والو لگا ہوتا ہے جسے انجن ویکيوم سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

پرانے ماڈلز کی گاڑیوں میں بائی مینالک ویکيوم سوئچنگ والو (BVS) یا تھر موٹو ٹیک ویکيوم سوئچنگ والو (TVSV) والو کے ذریعے ویکيوم والو کو کنٹرول کیا جاتا ہے جب کہ جدید گاڑیوں میں الیکٹرک سولینائیڈ والو کے ذریعے ویکيوم والو کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ الیکٹرک سولینائیڈ والو ECU کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن سسٹم کے حصے:

ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن سسٹم مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

ایگزاسٹ گیس سرکولیشن والو، الیکٹرک کنٹرولڈ ویکيوم سوئچنگ والو، الیکٹرک کنٹرولڈ ماڈیول، انجن کولنٹ سینسر۔

پریکٹیکل 1:

(Remove and Refit EGR Valve)

(EGR) والو کو اتارنا اور نصب کرنا

EGR والو ایگزاسٹ مینی فولڈ اور ان ٹیک مینی فولڈ کے درمیان لگا ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت ایگزاسٹ گیس کی تھوڑی سی مقدار ان ٹیک مینی فولڈ کی طرف بھیجتا

ہے۔

نوٹ:


ساکٹ باکس اوپن اینڈ سپینر، کار بورڈ کلینر، سکراپر، واٹر برش۔

سامان:

گاڑی جس میں ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن سسٹم لگا ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں۔
- 2- انجن بونٹ کو اوپر اٹھائیں۔
- 3- بیٹری کے منفی ٹرمینل کو بیٹری سے علیحدہ کریں۔
- 4- EGR والو کے ساتھ لگے ویکيوم پائپ کو EGR والو سے علیحدہ کریں۔
- 5- EGR کو سلنڈر ہیڈ کے ساتھ جوڑنے والے بولٹس کو کھولیں اور EGR کو سلنڈر ہیڈ سے علیحدہ کریں۔
- 6- باریک سکراپر کی مدد سے ایگزاسٹ گیٹس کی ان ٹیک سسٹم کی طرف جانے والے راستے کو کھولیں۔
- 7- EGR کے اندر جمی کاربن کو سکراپر کی مدد سے اتاریں۔
- 8- EGR والو کو ٹیل سے اچھی طرح دھویں۔
- 9- ویکيوم پمپ سے EGR والو پر بنے ویکيوم کنکشن پر ویکيوم ایلانی کریں اور چیک کریں کہ ویکيوم کے مطابق EGR سپنڈل حرکت کر رہا ہے۔
- 10- اگر EGR کے اندر لگا ہوا سپنڈل ویکيوم کے مطابق حرکت نہیں کر رہا تو EGR کو تبدیل کریں اگر درست ہے تو EGR کو نصب کریں۔

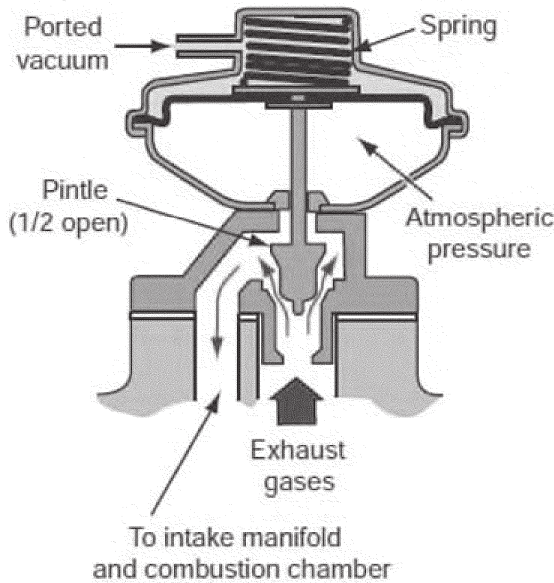

پریکٹیکل نمبر 2:

(Inspect / Service of EGR Valve)

ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن والو کا معائنہ / سرویس

نوٹ:

ساکٹ باکس، اوپن اینڈ سپینر، کار بورڈ کلینر، سکراپر، واٹر برش۔

سامان:

گاڑی جس میں ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن سسٹم لگا ہو۔

ترتیب عمل:

EGR والو ڈایا فرام کی حالت کو چیک کرنا:

والوڈ ایافرام گھس سکتی ہے اور لیک ہو سکتی ہے اور اس میں سے ایگزاسٹ گیس لیک کر سکتی ہے لیکن EGR ڈایافرام کے لیکج بظاہر نظر نہیں آتی اس لے ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن والوڈ ایافرام کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کئے جاتے ہیں:

- 1- پارکنگ بریک اپلائی کریں وہیلز کو بلاک کریں اور انجن کو سٹارٹ کریں۔
- 2- کار بورمیٹکلیز کی تھوڑی سی مقدار باریک پائپ کے ذریعے EGR ڈایافرام کے اوپر سپرے کریں۔
- 3- چیک کریں کہ کار بورمیٹکلیز سپرے کرنے سے اگر انجن کی رفتار چند لمحوں کے لئے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈایافرام لیک ہے۔
- 4- ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن والو کو تبدیل کر دیں۔

والوسٹم کی حرکت کو چیک کرنا:

- 1- انجن کو سٹارٹ کریں اور اسے تقریباً 15 منٹ تک آئیڈل سپیڈ پر چلتا رہنے دیں تاکہ انجن اوپیرٹنگ ٹمپریچر پر آجائے۔
- 2- جب انجن آئیڈلنگ سپیڈ پر چل رہا ہو تو انجن کی رفتار کو 2500 چکر فی منٹ کی رفتار پر لائیں اور اس کے بعد ایکسیلیٹر پیڈل کو وقفے وقفے سے چھوڑیں اور دبائیں اور چیک کریں کہ اس عمل کے دوران ڈایافرام اور سٹم حرکت کر رہا ہے۔
- 3- اگر والوڈ ایافرام حرکت نہیں کرتی تو والو کے اوپر لگے ویکيوم پائپ کو اتاریں۔
- 4- ویکيوم پائپ کو اتارنے کے بعد اپنی انگلی ویکيوم ہوز کے اوپر رکھیں۔
- 5- انجن کی رفتار کو پھر بڑھائیں اور کم کریں اور چیک کریں کہ انجن کی رفتار میں کمی پیشی کے دوران پائپ کے سرے پر ویکيوم محسوس ہو رہا ہے۔
- 6- اگر ویکيوم میں کمی پیشی نہیں ہو رہی تو ویکيوم مہیا کرنے والی لائن میں نقص ہے اس کو چیک کریں۔

پریکٹیکل 4:

(Check Wiring Harness Connector)

وائرنگ ہارنس / کنکٹرز کو چیک کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹول کٹ، سکرا ہیر۔

سامان:

گاڑی جس میں EGR سسٹم لگا ہو۔

اگر EGR سسٹم درست کام نہیں کرتا تو۔

- 1- چیک کریں کہ ECU کے راستے میں لگائیوز درست حالت میں ہے
- 2- چیک کریں کہ ECU کو کرنٹ مہیا کرنے والی ریلے درست کام کر رہی ہے۔
- 3- چیک کریں کہ ECU کا ارتھ پوائنٹ درست حالت میں ہے۔
- 4- چیک کریں کہ ویکيوم سوئچنگ والو کا ارتھ درست ہے۔
- 5- چیک کریں کہ اس سسٹم کو آپریٹ کرنے والی وائرنگ کی ظاہری حالت درست ہے۔ کئی ہوئی یا جلی ہوئی تو نہیں ہے۔
- 6- وائرنگ کنکٹر کو ECU سے علیحدہ کریں اور چیک کریں کہ کنکٹرز کے اندر زنگ وغیرہ نہ جما ہو۔
- 7- سولینائیڈ آپریٹڈ والو پر لگے وائرگریپ کو علیحدہ کریں اور چیک کریں کہ اس پر کوئی زنگ وغیرہ نہ جما ہو۔
- 8- اگر وائر کنکٹر زبر زنگ جما ہوا ہے تو اسکو صاف کریں اور نصب کریں۔
- 9- اگر وائرگریپ ٹوٹا ہوا ہے تو وائرگریپ کو تبدیل کریں۔

پریکٹیکل 3:

(Check Solenoid Operated Switching Valve Condition)

سولینائیڈ آپریٹڈ سوئچنگ والو کی حالت کو چیک کریں

سولینائیڈ اوپریٹڈ سوئچنگ والو ان ٹیک مینی فولڈ اور EGR کے درمیان میں لگا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ان ٹیک مینی فولڈ کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے جب انجن کولنٹ کا درجہ حرارت نارمل ٹمپریچر سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ انجن کنٹرول ماڈیول (ECM) انجن ٹمپریچر سنسر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس والو کو کھولتا ہے۔

ٹولر:


ویکیوم پمپ، ٹول کٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن سسٹم لگا ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- EGR والو کے ساتھ لگے ویکیوم پائپ کو علیحدہ کریں۔
- 2- ویکیوم پائپ کے ساتھ ویکیوم گنچ کو جوڑیں۔
- 3- انجن کو سٹارٹ کریں اور چیک کریں کہ انجن کے ساتھ کرنے پر ویکیوم گنچ ویکیوم ظاہر کر رہی ہے اگر ویکیوم ظاہر ہو رہا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ سولینائیڈ سوچنگ والو کا پلنجر اوپن حالت میں جام ہے سولینائیڈ سوچنگ والو کو تبدیل کریں۔
- 4- اگر ویکیوم گنچ پر کوئی ویکیوم ظاہر نہیں ہوتا تو انجن کو سٹارٹ رہنے دیں اور انسٹرومنٹ پینل پر لگی ٹیپر پچر گنچ کی مدد سے انجن ٹیپر پچر کو نوٹ کریں۔
- 5- چیک کریں کہ جس وقت انجن کا درجہ حرارت اوپر یٹنگ ٹیپر پچر سے بڑھ جائے اس وقت ویکیوم گنچ پر ویکیوم چیک کریں۔
- 6- آئیڈل سپیڈ کے دوران اس گنچ پر انجن ویکیوم 17-22 PSI کے درمیان ہے۔
- 7- اگر انجن کے گرم ہونے پر اگر انجن ویکیوم گنچ کوئی ویکیوم ظاہر نہیں کرتی تو سولینائیڈ آپریٹنگ سوچنگ والو کو تبدیل کریں۔

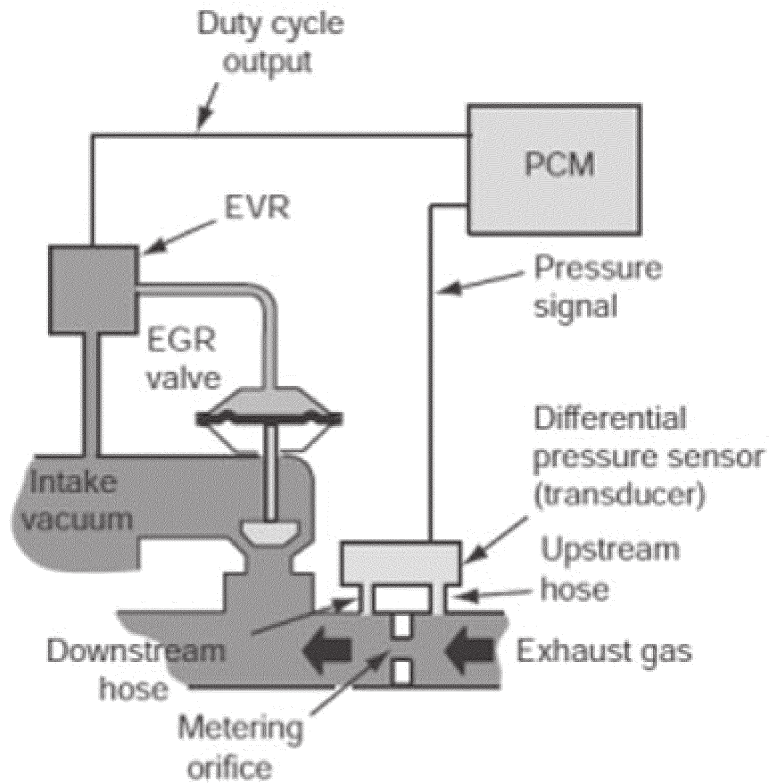

کاربوئیٹر اور ایف آئی سی سسٹم کے ساتھ لکسی این جی سسٹم کی مرمت (Repair CNG System with Carburetor and EFI System)

اس یونٹ کی اختتام پر پڑھنے والے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ وہ مینوفیکچررز کی ہدایات کے مطابق CNG سسٹم میں پیدا ہونے والے نقائص کی تشخیص کر سکیں۔
- ☆ مینوفیکچررز کے سٹورڈ کے مطابق CNG سسٹم کی مرمت کر سکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)

اس گائیڈ کے شروع میں آٹو الیکٹریشن کے متعلق تمام اوزار دیے گئے ہیں ان میں سے اس لرننگ یونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوزاروں کو ٹول باکس سے نکال کر ورکنگ ٹیبل پر ترتیب دیں۔

- 1- ملٹی میٹر
- 2- ٹیسٹ لیمپ
- 3- سکریو ڈرائیور سیٹ (فلپ + فلیٹ)
- 4- کمپینیشن سینیٹر سیٹ
- 5- کمپینیشن پلائر
- 6- نوز پلائر
- 7- سائیڈ کٹر پلائر
- 8- وائرسٹریپر
- 9- وہیکل ڈاٹا مٹا سنک سکینر

سی این جی (CNG)

سی این جی (کمپریسڈ نیچرل گیس) ایک قدرتی گیس ہے جو گھروں، فیکٹریوں اور کارخانوں میں استعمال کی جا رہی ہے۔ جیسے نارمل پریشر پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گیس ہائیڈروکاربن کا کچھ ہے۔ اس گیس میں 90 فی صد میتھین تھوڑی سی مقدار میں میتھین اور کچھ دوسری گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ گاڑیوں میں استعمال کے لئے اس گیس کو 200bar (3000PSI) کے پریشر سے ٹینک کے اندر سٹور کیا جاتا ہے۔ تاکہ کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ گیس سٹور کی جاسکے۔

نارمل ایئر فیول مکسچر تیار کرنے کے لئے پٹرول کی نسبت اس کا حجم زیادہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کمپینیشن چیمبر میں گیس کو استعمال کرنے کی صورت میں 10 فی صد کم آکسیجن داخل ہوتی ہے۔ کم آکسیجن کا مطلب ہے کہ فیول کو جلنے کے لئے کم آکسیجن ملتی ہے۔ اس لئے انجن میں پٹرول کی نسبت تقریباً 10 فی صد کم طاقت پیدا ہوتی ہے۔ سی این جی پٹرول کی نسبت دیر سے جلتی ہے اس لئے ان انجنوں میں جن میں پٹرول استعمال کیا جا رہا ہو جب اس میں CNG کو استعمال کیا جاتا ہے تو انجن پوری پاور پیدا نہیں کرتا، سٹارٹنگ پر ابلم پیدا ہو جاتی ہیں۔ انجن آئیڈل سپیڈ پر بند ہو جاتا ہے، اور ہیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ پر ابلم اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب انجن کا کمپرییشن پریشر کم ہو، ایئر فلٹر صاف نہ ہو، سپارک پلگ کا گیپ درست نہ ہو۔


انجن کو CNG پر چلانے کے لئے انجن کے اگنیشن ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ انجن کی آئیڈلنگ سپیڈ کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپینیشن چیمبر کے درجہ حرارت کو بڑھانا پڑتا ہے۔

گاڑی کو سی این جی پر چلانے کے لئے ضروری ہے کہ پٹرول کی نسبت گاڑی کی ٹیوگ کا خاص خیال رکھا جائے۔ گاڑی کے درجہ حرارت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ سی این جی کا اوکٹین ریٹنگ 130 ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ سی این جی کو پٹرول کی نسبت زیادہ کمپرییشن ریشو پر چلایا جائے۔ سی این جی کی صورت میں انجن زیادہ کمپرییشن ریشو پر بھی ناگنگ نہیں کرتا۔ اس لئے سی این جی کی کارکردگی پٹرول انجن کی نسبت بہتر ہوتی ہے۔

سی این جی سسٹم کے حصے (Parts of CNG System)

سی این جی سسٹم کے مین پارٹس درج ذیل ہیں:

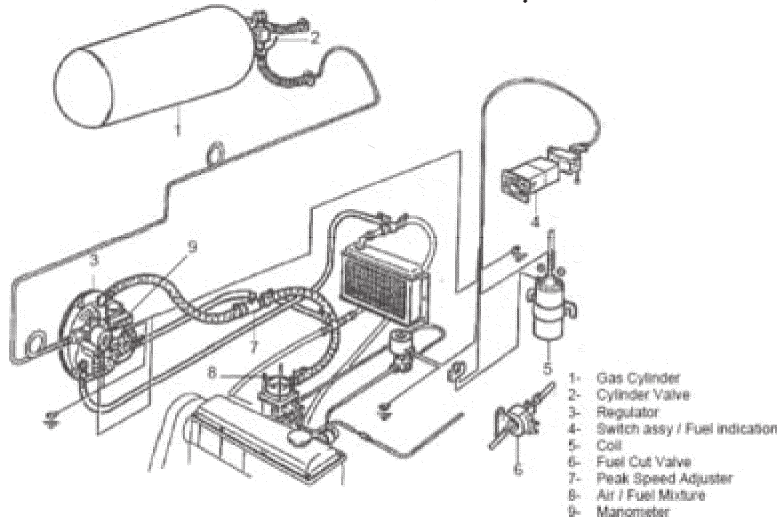(1) سی این جی سلنڈر (2) سلنڈر والو (3) فیول موڈ سوئچ (4) پریشر ریگولیٹر (5) کوائل (6) سپیڈ ایڈجسٹر



سی این جی سلنڈر (CNG Cylinder)


سی این جی سلنڈر کی کپاسٹی پانی کی مقدار لیٹروں میں سنور کرنے کی صلاحیت سے متعین کی جاتی ہے۔ 55 لیٹر سلنڈر سے مراد ایسا سلنڈر جس میں 55 لیٹر پانی بھرا جاسکے۔ لیکن اگر اس سلنڈر کے اندر سی این جی گیس مقدار معلوم کرنی ہو تو اس سلنڈر کے اندر 12.14 کلوگرام گیس اس وقت بھری جاتی ہے۔ جب سلنڈر کے اندر گیس کا پریشر 200 بار ہوتا ہے۔ اس طرح 40 لیٹر کے سلنڈر میں 8.83 کلوگرام گیس اس وقت بھری جاتی ہے جب سلنڈر کے اندر گیس کا پریشر 200 بار ہو۔ سی این جی سلنڈر بغیر جوڑ کے سلنڈر ہوتے ہیں جو کرومیم مولیبدیم نیلم سٹیل کے بنائے جاتے ہیں۔

سلنڈر والو (Cylinder Valve)

سلنڈر والو سلنڈر پر لگا ہوتا ہے۔ جب سلنڈر کے اندر گیس بھری جا رہی ہو تو یہ سلنڈر کے اندر گیس جانے دیتا ہے اور جب گاڑی سی این جی پر چل رہی ہو تو یہ والو گیس کو ریگولیٹر کو طرف جانے دیتا ہے۔ سلنڈر والو کے اندر ہی ایک مینول والو بھی لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے مرمت کے دوران یا حادثے کی صورت میں گیس کو بند کیا جاسکتا ہے۔

فیول موڈ سوئچ (Fuel Mode Switch)

- 1- فیول موڈ سوئچ ایک الیکٹرانک کنٹرول ماڈیول ہے جو مندرجہ ذیل کام سرانجام دیتا ہے۔
- 2- پانچ ایل ای ڈی کی مدد سے سلنڈر کے اندر گیس کے لیول کو ظاہر کرتا ہے۔
- 3- الیکٹرانک سیفٹی ڈیوائس کی مدد سے الیکٹرانک سولینائیڈ کو کرنٹ کی سپلائی اس وقت منقطع کر دیتا ہے جب انجن رک جائے۔
- 4- سوئچ کی درمیانی حالت (گیس سے فیول کی طرف جاتے ہوئے) اس وقت تک انجن کو گیس کی سپلائی جاری رکھتی ہے جب تک کار بورمیٹر کا فلوٹ باؤل فیول سے بھر نہیں جاتا۔
- 5- زیادہ پریشر سولینائیڈ والو صرف اس وقت گیس کا بہاؤ جاری رکھتا ہے جب انجن سٹارٹ ہو اور سوئچ گیس پوزیشن پر ہو
- 6- فیول موڈ سوئچ دوسرے فنکشن کے علاوہ خود کار طریقے سے گاڑی کو سٹارٹنگ کے وقت ریج مکسچر مہیا کرتا ہے۔
- 7- ڈرائیور کو فیول کے انتخاب کی سہولت مہیا کرتا ہے۔
- 8- جب گاڑی گیس پر چل رہی ہو اس وقت پٹرول سولینائیڈ انجن کو پٹرول کی سپلائی روک دیتا ہے جب کہ پٹرول آپریشن کے دوران زیادہ پریشر سولینائیڈ والو کے ذریعے انجن کو قدرتی گیس کی سپلائی روک دیتا ہے۔

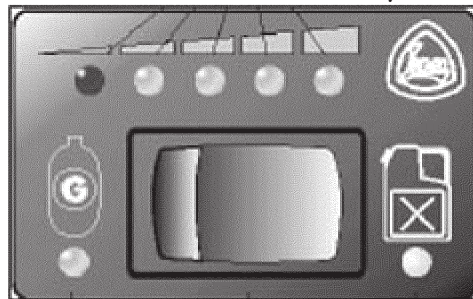

گیس پریشر ریگولیٹر (Gas Pressure Regulator)

یہ آلہ زیادہ پریشر سی این جی کولو پریشر میں تبدیل کر کے ڈیلیوری پائپ کو دیتا ہے۔ یہ زیادہ پریشر کو 2 مراحل میں کم پریشر میں تبدیل کرتا ہے پہلے مرحلے میں یہ 200 بار پریشر کو کم کر کے 4 بار کے پریشر میں تبدیل کرتا ہے جب کہ دوسری سٹیج میں 4 بار کے پریشر کو کم کر کے 1.5 بار پریشر پر لاتا ہے۔ گیس پریشر ریگولیٹر کے اندر ایک ریلیف والو لگایا جاتا ہے جو اس وقت سسٹم کے اندر سے اضافی پریشر کو خارج کر دیتا ہے جب سسٹم کے اندر پریشر ایک خاص حد سے بڑھ جائے۔ ریگولیٹر کے اندر چونکہ گیس پھیلتی ہے اس لئے ریگولیٹر کے پارٹس کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لئے انجن کے گرم کولینٹ کا گرم پانی ریگولیٹر میں سے گزرا جاتا ہے۔

ایل پی جی کاربوریٹر (LPG Carburetor)

ایل پی جی کاربوریٹر انجن لوڈ اور سپیڈ کے مطابق فیول بخارات اور ہوا کو ایک مناسب تناسب سے ملاتا ہے۔ یہ کاربوریٹر بھی وہی کام سرانجام دیتا ہے جو پٹرول گاڑی کے اندر لگا کاربوریٹر سرانجام دیتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پٹرول گاڑی کے اندر لگے کاربوریٹر تک فیول مائع حالت میں پہنچتا ہے جب کہ ایل پی جی کاربوریٹر تک فیول بخارات کی صورت میں پہنچتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کاربوریٹر میں فیول سپلائی سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی فیول کو آٹو مائز کرنے کے لئے ونچوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایل پی جی سسٹم میں لگا کاربوریٹر مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے:

(1) میٹرنگ والو (2) سپرے بار (3) ایڈجسٹنگ سکر یو (4) تھروٹل ڈسک


1- ایل پی جی کاربوریٹر میں لگا میٹرنگ والو کاربوریٹر میں داخل ہونے والی فیول کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔

2- اس میں لگی سپرے بار فیول بخارات کو ہوا میں شامل کرنے کا کام کرتی ہے۔

3- اس میں لگا لوڈ ایڈجسٹنگ سکر یو فل تھروٹل کے دوران سپرے بار پر فیول کے بخارات کی مقدار کو مانتا ہے جسکی وجہ سے انجن فل تھروٹل پر بہتر پاور مہیا کرتا ہے۔

4- تھروٹل ڈسک انجن کو جانے والی ہوا کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے۔ تھروٹل ڈسک اور میٹرنگ والو کو اس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ ہر لوڈ اور سپیڈ کے مطابق

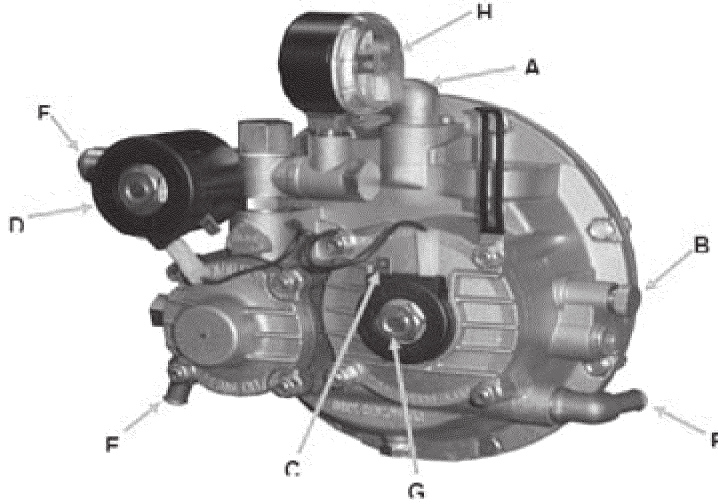کاربوریٹر بہترین ایئر فیول ریشیو مہیا کر سکے۔



- A) Gas outlet connector
- B) Idle setting screw
- C) Plus contact for idle solenoid valve
- D) High pressure solenoid valve
- E) Heating connector
- F) Gas inlet connector
- G) Idling solenoid valve (not adjustable)
- H) Manometer

ایل این جی LNG

ایل این جی لیکو فائیڈ (Liquified) نیچرل گیس کا مخفف ہے یہ متھین گیس اور تھوڑی مقدار میں موجود اتھین گیس کا مکسچر ہے۔ جب نیچرل گیس کو منفی 162 ڈگری سینٹی گریڈ (منفی 260 ڈگری فارن ہائیٹ) پر ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو یہ مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مائع شکل میں یہ گیس کی نسبت 1/600 گنا کم جگہ گھیرتی ہے۔ عام حالات میں یہ نیچرل گیس پائپ لائنوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے لیکن جس جگہ پر یہ نیچرل گیس پائپ لائنوں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جاسکتی ہو اس جگہ تک گیس پہنچانے کے لئے اس گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ یہ کم جگہ گھیرے اور کم اخراجات سے زیادہ مقدار میں گیس ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائی جاسکے۔ اس کو گاڑیوں میں استعمال کرنے کے لئے وہی پارٹس استعمال ہوتے ہیں جو کمپریسڈ نیچرل گیس کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

پریکٹیکل نمبر 1:

سی این جی سسٹم کے الیکٹریکل سرکٹ کو چیک کرنا اور مرمت کرنا (Check and Repair Electric Circuit of CNG System) ٹولز:

الیکٹریشن ٹول باکس، ہلٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ وغیرہ۔

سامان:


گاڑی جس میں سی این جی نصب ہو، وائرنگ انسولیشن ٹیپ، ڈایا گرام وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں، صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں اور ڈایا گرام بھی سامنے رکھیں۔
- 2- انکیشن سوئچ کو آن کریں اور چیک کریں کہ چینج اور سوئچ پر لگی LED روشن ہو رہی ہیں۔
- 3- چیک کریں کہ سرخ تار کے راستے میں 15 اینپر کا فیوز لگا ہوا ہے۔
- 4- چیک کریں کہ براؤن رنگ کی تار کے چند چکر ہائی ٹینشن لیڈ کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔
- 5- چیک کریں کہ نیلے رنگ کی تار کا تعلق پریشر ریگولیٹر اور گیس والو کے ساتھ قائم ہے۔
- 6- چیک کریں کہ کالی تار کے ذریعے کنٹرول یونٹ کو ارتھ کیا گیا ہے۔

احتیاطی تدابیر:

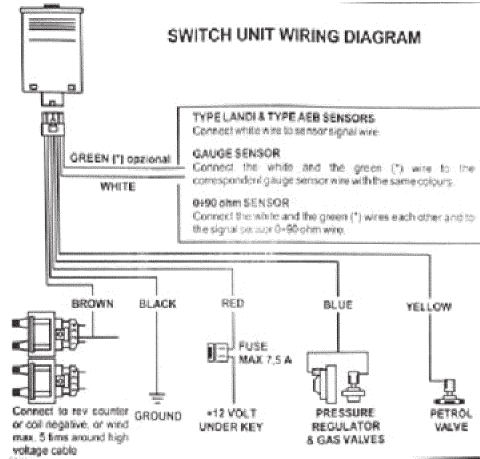- 1- چوک سوئچ کو زیادہ دیر تک آپریٹ نہ کریں۔
- 2- شارٹ حالت میں گاڑی کو سی این جی پر تبدیل کرنے کے لئے چھینچر سوئچ کو درمیانی پوزیشن پر کریں گاڑی بند ہونے لگے تو گیس پوزیشن پر کریں۔



پریکٹیکل نمبر 2:

(Check Fuel Cut Off Valve)

فیول کٹ والو کو چیک کرنا

نوٹ:

الیکٹریشن ٹول باکس، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ وغیرہ۔

سامان:

فیول کٹ والو، انرنگ، انسولیشن ٹیپ، ڈایا گرام وغیرہ۔

ترتیب عمل 2:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- فیول کٹ والو کے ان پٹ یونین کے ساتھ ایک ریڈ کا چھوٹا سا باریک پائپ لگائیں اور اس میں منہ سے پھونک لگائیں والو کے دوسرے یونین سے ہوا آؤٹ نہیں ہونی چاہیے اگر اس حالت میں ہوا آؤٹ ہوتی ہے تو والو خراب ہے۔
- 3- والو کے پازٹیو پوائنٹ پر ایک تار لگائیں اور اس کا دوسرا سر بیٹری کے پازٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 4- والو کے نیگیٹو پوائنٹ پر ایک تار لگائیں اور اس کا دوسرا سر بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 5- والو کو آپریٹ ہونا چاہیے اور اس سے کلک کی آواز آنی چاہیے اور اس حالت میں والو کے ساتھ لگے ہوئے پائپ میں پھونک ماریں ہوا کو دوسرے یونین سے آؤٹ ہونا چاہیے۔
- 6- اگر والو سے کلک کی آواز نہیں آتی یا ہو ایک یونین سے دوسرے یونین کی طرف نہیں گزرتی تو والو خراب ہے اسے تبدیل کر دیں۔
- 7- ملٹی میٹر سے والو کے دونوں پوائنٹوں مثبت (+) اور منفی (-) کے درمیان ککنٹی نیوٹی چیک کی جاتی ہے اگر دونوں پوائنٹوں کے درمیان ککنٹی نیوٹی نہ ہو تو بھی والو خراب ہے۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- والو کے کنکشن صحیح کریں۔
- 2- بیٹری کو شارٹ سرکٹ سے بچائیں۔
- 3- والو کو چیک کرنے کے لئے بیٹری کو فل چارج ہونا چاہیے۔

پریکٹیکل نمبر 3:

زیادہ پریشر والو، کم پریشر یا چوک والو کو ٹیسٹ کرنا (Test High Pressure Valve, Low Pressure or Choke Valve)

نوٹ:

الیکٹریشن ٹول باکس، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ وغیرہ۔

سامان:

زیادہ پریشر والو، لو پریشر والو، بیٹری، وانرنگ انسولیشن ٹیپ، ڈایا گرام وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- بیٹری کے پازٹیو ٹرمینل پر ایک جمپر وانر لگائیں اور اس کا دوسرا سر زیادہ پریشر والو کے (+) پوائنٹ پر لگائیں۔
- 3- بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل پر ایک جمپر وانر لگائیں اور اس کا دوسرا سر زیادہ پریشر والو کے (-) پوائنٹ پر لگائیں۔
- 4- والو کو کلک کی آواز دینی چاہیے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والو انر جائز ہوا ہے۔
- 5- اگر کلک کی آواز نہیں آتی ہے تو والو خراب ہے۔
- 6- اس طرح چوک والو کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
- 7- والو کی وائیوٹنگ کی ککنٹی نیوٹی چیک کرنے کے لئے ملٹی میٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
- 8- اگر والو کے (+) اور (-) پوائنٹ کے درمیان ککنٹی نیوٹی نہ ہو تو بھی والو خراب ہے۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- والو کے کنکشن صحیح کریں۔

- 2- بیٹری کو شارٹ سرکٹ سے بچائیں۔
- 3- والو کو چیک کرنے کے لئے بیٹری کو فل چارج ہونا چاہیے۔
- 4- ملٹی میٹر استعمال کرتے وقت درست ریج لگائیں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

(Adjust Low Speed and High Speed in CNG System)

سی این جی سسٹم کی زیادہ سپیڈ اور کم سپیڈ ایڈجسٹ کرنا

ٹولز:

فلٹ سکر یوڈ رائیو ریمیشن سیمپلر سیٹ ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر۔

سامان:

گاڑی جس میں سی این جی سسٹم نصب ہو، ٹیل، صفائی والا کپڑا وغیرہ۔

ترتیب عمل:

ہائی سپیڈ ایڈجسٹ کرنا:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں اور یونٹ کھولیں۔
- 2- انجن کو شارٹ کریں اور اسے آپرینٹنگ ٹمپرچر تک گرم کریں۔
- 3- ایگزاسٹ سسٹم کے ٹیل پائپ کے اندر ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر کی سینسر پراڈڈ ایلں۔
- 4- انجن کی رفتار کو تقریباً 3500 چکر فی منٹ کی رفتار پر لائیں۔
- 5- ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر سے ایگزاسٹ گیسوں میں کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار کو چیک کریں۔
- 6- ایگزاسٹ گیسوں میں کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار 0.40 سے 1.0% فی صد کے درمیان ہونی چاہیے۔
- 7- اگر ایگزاسٹ گیسوں میں کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار شیڈیڈ مقدار سے زیادہ ہے تو پریشر ریگولیٹر اور کچر کنٹرول یونٹ کے درمیان لگے زیادہ سپیڈ ایڈجسٹر کا لاک نٹ کھولیں۔
- 8- سکر یوڈ رائیو کی مدد سے سکر یوڈ ضرورت کے مطابق کلاک وائز گھمائیں اور ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر سے کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار شیڈیڈ مقدار کے مطابق ہوگئی ہے تو لاک نٹ کو ٹائٹ کریں۔

لو سپیڈ کو ایڈجسٹ کرنا:

- 1- گاڑی کو شارٹ کریں اور اسے آپرینٹنگ ٹمپرچر تک گرم کریں۔
- 2- ٹیل پائپ میں ایگزاسٹ گیس اینالاؤزر کی پراڈرکھیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار مانیں۔
- 3- کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار 1.0 سے 4.05 فی صد کے درمیان ہونی چاہیے اگر کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار زیادہ ہے تو ریگولیٹر کے ساتھ لگے ہوئے لو سپیڈ ایڈجسٹر سکر یوڈ کو ٹائٹ کرنا شروع کریں اور چیک کریں کہ کس پوزیشن پر کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار شیڈیڈ ریلول کے مطابق ہے۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- ایڈجسٹنگ سکر یوڈ کو آہستہ آہستہ ٹائٹ یا لو کر لیں۔
- 2- گیس ایڈجسٹ کرنے سے پہلے گاڑی کو وارم اپ ضرور کریں۔
- 3- گیس ایڈجسٹ کرنے سے پہلے ایکلیکٹریسیٹ کو ضرور صاف کر لیں۔

پریکٹیکل نمبر 5:

(Service of Gass Cylinder)

گیس سلنڈر کی سروس

ٹولز:

الیکٹریشن ٹول باکس وغیرہ۔

سامان:

گاڑی جس میں سی این جی سسٹم نصب ہو، وائرنگ انسولیشن ٹیپ، ڈایا گرام وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- گیس سلنڈر پر لگے سلنڈر والوکو بند کریں۔
- 3- سپینر کی مدد سے سلنڈر کے ساتھ لگے ہوئے زیادہ پریشر پائپ کا یونین کھولیں۔
- 4- گیس سلنڈر کے ماؤنٹنگ بولٹس کھولیں اور سلنڈر کو گاڑی سے باہر نکالیں۔
- 5- گیس سلنڈر کو والوکو کے رخ کسی برتن کے اندر الٹا کھڑا کریں۔
- 6- سلنڈر کو چند منٹ تک اس حالت میں رہنے دیں تاکہ آئل سلنڈر والوکو کی طرف آجائے۔
- 7- سلنڈر والوکو وقفے وقفے سے کھولیں اور بند کریں تاکہ سلنڈر میں موجود تمام آئل خارج ہو جائے۔
- 8- سروں کے بعد سلنڈر کو کھولنے کے الٹ عمل کرتے ہوئے نصب کریں۔
- 9- انجن کو شارٹ کریں اور گاڑی کو مختلف رفتار پر چلا کر گاڑی کی کارکردگی چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 6:

(Service of Pressure Regulator)

پریشر ریگولیٹر کی سروں

ٹولز:

ٹول کٹ، کاٹن ویسٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں سی این جی سسٹم نصب ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- انجن کو شارٹ کریں اور انجن کو آپریٹنگ ٹمپریچر تک گرم کریں۔
- 2- جب انجن آپریٹنگ ٹمپریچر پر آجائے تو انجن کو بند کریں۔
- 3- گیس ریگولیٹر کے نیچے کوئی برتن رکھیں اور ریگولیٹر کا ڈرین پلگ کھول دیں۔
- 4- اگنیشن سوئچ کو آن کریں اور گیس سلیکٹر سوئچ کو وقفے وقفے سے آن آف کریں۔
- 5- یہ عمل اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک کہ ریگولیٹر سے تیل نکلتا بند نہ ہو جائے۔
- 6- جب آئل نکلتا بند ہو جائے تو ریگولیٹر کا ڈرین پلگ لگا دیں اور گاڑی کو شارٹ کر کے دونوں ایڈجسٹروں کو ایڈجسٹ کر دیں۔

ماڈیول کا خلاصہ

اس ماڈیول کو صحیح طریقہ سے پڑھنے، سمجھنے اور عملی طور پر سرانجام دینے سے ٹرینیز کاربوریٹر والے اور الیکٹرانک فیول انجکشن والے پیٹرول انجنز کے فیول سپلائی سسٹم کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں۔ گاڑی کے انجن میں نصب ایکزاسٹ گیس ری سرکولیشن سسٹم کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں نیز CNG سسٹم کی سروس اور مرمت بھی کر سکتے ہیں۔

سوالات و جوابات

درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔

- سوال نمبر 1: EFI کس کا مخفف ہے۔
جواب: الیکٹرانک فیول انجکشن کا مخفف ہے
- سوال نمبر 2: گاڑی کے فیول سسٹم کام اور حصوں کے نام لکھیں
جواب: فیول سپلائی سسٹم کا مقصد فیول کو سٹور کرنا، فیول کی صفائی اور انجن کی لوڈ اور سپیڈ کے مطابق فیول سپلائی کرنا ہے۔ اس کے حصوں میں فیول ٹینک، فیول لائن، فیول فلٹر، فیول فیلڈ پمپ انجیکٹر اہم حصے ہیں
- سوال نمبر 3: فیول سسٹم میں چارکول کنسٹر کا کام تحریر کریں۔
جواب: چارکول کنسٹر ایک ایسا برتن ہے جس میں چارکول بھرا ہوتا ہے۔ یہ پٹرول کے بخارات کو جذب کرتا ہے۔ جو کہ ماحول میں پیدا ہونے والی آلودگی کو کنٹرول کرتا ہے۔
- سوال نمبر 4: کاربوریٹر کا کام تحریر کریں
جواب: کاربوریٹر ایک ایسا آلہ ہے جو انجن کی سپیڈ اور لوڈ کے مطابق خاص نسبت سے ایئر فیول مسکچر تیار کر کے انجن کو سپلائی کرتا ہے۔
- سوال نمبر 5: پریشر ریگولیٹر کی تعریف کریں۔
جواب: پریشر ریگولیٹر انجیکٹر پر 324 کلو پاسکل کا پریشر برقرار رکھتا ہے۔
- سوال نمبر 6: پریشر ریگولیٹر کی اقسام کے نام تحریر کریں۔
جواب: (i) سپرنگ کنٹرول ٹائپ (ii) ویکيوم آپریٹڈ ٹائپ
- سوال نمبر 7: گاڑی میں استعمال ہونے والے سنسور کا کام بتائیں۔
جواب: سنسور ایسی ڈیوائس ہے جو فزیکل حالتوں (سپیڈ، ٹمپریچر) کو الیکٹریکل سگنل کی صورت میں تبدیل کرتے ہیں۔
- سوال نمبر 8: EGR کن الفاظ کا مخفف ہے۔
جواب: EGR ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن کا مخفف ہے
- سوال نمبر 9: ویکسل میں ERG سسٹم کیوں لگایا جاتا ہے۔
جواب: جب کمپنیشن چیمبر کا درجہ حرارت 2550 ڈگری فارن ہائیٹ سے بڑھ جاتا ہے تو انجن مضرت ناسخ و جن آکسائیڈ گیس پیدا کرتا ہے نقصان دہ گیسوں کو پیدا ہونے سے روکنے کیلئے یہ کمپنیشن سسٹم لگایا جاتا ہے۔
- سوال نمبر 10: CNG کن الفاظ کا مخفف ہے۔
جواب: CNG کمپریسڈ نیچرل گیس کا مخفف ہے۔
- سوال نمبر 11: CNG کا اوکٹین نمبر کیا ہے؟
جواب: CNG کا اوکٹین نمبر 130 ہوتا ہے۔
- سوال نمبر 12: سی این جی سسٹم کے حصوں کے نام تحریر کریں۔
جواب: (i) سی این جی سلنڈر (ii) سلنڈر رولو (iii) فیول موڈ سوئچ (iv) پریشر ریگولیٹر (v) کوائل (vi) مینومیٹر
- سوال نمبر 13: LNG کن الفاظ کا مخفف ہے۔
جواب: LNG لیکوفائیڈ نیچرل گیس کا مخفف ہے
- سوال نمبر 14: سی این جی سسٹم میں سلنڈر رولو کا کام تحریر کریں۔
جواب: جب سلنڈر کے اندر گیس بھری جارہی ہو تو یہ سلنڈر کے اندر گیس جانے دیتا ہے۔ اور جب گاڑی CNG پر چل رہی ہو تو یہ والو گیس کو ریگولیٹر کی طرف جانے دیتا ہے۔
- سوال نمبر 15: سی این جی سسٹم میں گیس پریشر ریگولیٹر لگانے کا مقصد تحریر کریں۔
جواب: گیس پریشر ریگولیٹر ہائی پریشر سی این جی کو کم پریشر میں تبدیل کر کے ڈیلیوری پائپ کو دیتا ہے۔ یہ زیادہ پریشر کو دواصل میں کم پریشر میں تبدیل کرتا ہے۔

پہلے مرحلے میں یہ 200 بار پریشر کو کم کر کے 4 بار اور دوسرے مرحلے میں 4 بار پریشر کو کم کر کے 1.5 بار پریشر پر لاتا ہے۔

سوال نمبر 16: فیول موڈ سوئچ (Fuel Mode Switch) کا کام تحریر کریں۔

جواب: فیول موڈ سوئچ ایک الیکٹرانک کنٹرول ماڈیول ہے۔

یہ پانچ ایل ای ڈی کو مدد سے سلنڈر کے اندر گیس کے لیول کو ظاہر کرتا ہے۔

الیکٹرانک سیفٹی ڈیوائس کی مدد سے الیکٹرک سولینائیڈ کو کرنٹ کی سپلائی اس وقت منقطع کر دیتا ہے جب انجن رک جاتا ہے۔

فیول موڈ سوئچ دوسرے فنکشن کے علاوہ خود کار طریقے سے گاڑی کو شارٹنگ کے وقت فیول کسچر مہیا کرتا ہے۔

ڈرائیور فیول کے انتخاب کی سہولت مہیا کرتا ہے۔

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- فیول ٹینک میں فیول کی مقدار متعلق آگاہی مہیا کرتا ہے۔
الف: فیول سینڈر ب: فیول گیج ج: سٹرینر د: فیول ریل
- 2- پٹرول فیول سسٹم میں بخارات کو جذب کرتا ہے۔
الف: فیول سلینڈر ب: چارکول کنسٹر ج: ریگولیٹر د: تمام جواب درست ہیں
- 3- یہ پوائنٹس فزیکل حالتوں کو الیکٹریکل سگنل کی صورت میں تبدیل کرتی ہے۔
الف: ایکچویٹر ب: سینڈر ج: ریگولیٹر د: سینسر
- 4- یہ EFI سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔
الف: پریشر ریگولیٹر ب: انجیکٹر ج: الیکٹرانک فیول پمپ د: کاربوریٹر
- 5- یہ سرکٹ کاربوریٹر فیول کے لیول کو برقرار رکھتا ہے۔
الف: چوک سرکٹ ب: فلوٹ سرکٹ ج: آئیڈل سرکٹ د: پمپ سرکٹ
- 6- کاربوریٹر کے اندر ہوا کے گزرنے کے تنگ راستے کو کہتے ہیں۔
الف: وینچوری ب: ڈرافٹ ج: بیرل د: نوزل
- 7- انجن کو CNG پر چلانے کیلئے انجین ٹائمنگ کو کرنا پڑتا ہے۔
الف: ریٹارڈ ب: ایڈوانس ج: ٹائمنگ تبدیل نہیں کرتے د: تینوں جواب غلط ہیں
- 8- CNG سلنڈر کا ابتدائی پریشر ہوتا ہے۔
الف: 200 بار ب: 100 بار ج: 50 بار د: 4 بار
- 9- گیس پریشر ریگولیٹر دوسری سٹیج پریشر کو کم کرتا ہے۔
الف: 3 بار ب: 2.5 بار ج: 2 بار د: 1.5 بار
- 10- ایل این جی گیس مجموعہ ہوتی ہے۔
الف: متھین اور آکسیجن گیس ب: متھین اور آکسیجن گیس ج: متھین اور آکسیجن گیس د: آکسیجن اور نائٹروجن گیس

درست جوابات

سوال نمبر	درست جواب	سوال نمبر	درست جواب
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

چیسز الیکٹریکل کی مرمت

(Repair Chassis Electrical)

ماڈیول کا مقصد:

اس ماڈیول کا مقصد یہ ہے کہ اس ماڈیول کے ختم کرنے کے بعد ٹرینیز اس قابل ہو جائیں کہ وہ وہیکل چیسز سسٹمز اینٹی لاک بریک سسٹم الیکٹرک پاور سٹیرنگ اور الیکٹرک کنٹرولڈ ٹرانسمیشن کے متعلق مطلوبہ معلومات اور فنی مہارت حاصل کر لیں تاکہ وہ الیکٹرک سرکٹس کی انسپکشن ڈائیکنا سنک اور سروس مینوفیکچرر مینول کے مطابق گاڑی کی مرمت کر سکیں۔

تدریسی نتائج (Learning Outcomes)

اس ماڈیول کے اختتام پر ٹرینیز اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ اینٹی لاک بریک سسٹم کی مرمت کر سکیں۔
- ☆ الیکٹرک پاور سٹیرنگ کی مرمت کر سکیں۔
- ☆ آٹو ایکٹو ٹرانسمیشن کی مرمت کر سکیں۔

اینٹی لاک بریک سسٹم کی مرمت

(Repair Anti Lock Brake System)

تدریسی نتائج:

- ☆ اس یونٹ کے اختتام پر ٹینیز اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- ☆ سکیئر کی مدد سے الیکٹرک بریک سسٹم کے نقائص معلوم کر سکیں۔
- ☆ وارننگ کی Continuity چیک کر کے ہارنس کے نقائص معلوم کر سکیں۔
- ☆ بریک سسٹم پائرس (سینسرز ماڈولیٹروغیرہ) کے نقائص معلوم کر سکیں۔
- ☆ بریک انڈیکیٹر سوئچز کے نقائص تلاش کر سکیں اور اس کی مرمت یا تبدیل کر سکیں۔
- ☆ بریک سسٹم پائرس (سینسرز ماڈولیٹروغیرہ) کو SOP کے مطابق تبدیل کر سکیں۔
- ☆ روڈ میٹ کر کے الیکٹرک بریک سسٹم کا فنکشن چیک کر سکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)

اس گائیڈ کے شروع میں آٹو الیکٹریشن کے متعلق تمام اوزار دیے گئے ہیں ان میں سے اس لرننگ یونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوزاروں کو ٹول باکس سے نکال کر ورکنگ ٹیبل پر ترتیب دیں۔

- 1- ملٹی میٹر
- 2- ٹیسٹ لیمپ
- 3- سکرپوڈ رائیو ریسیٹ (فلپ + فلیٹ)
- 4- کمینیشن سپینر سیٹ
- 5- کمینیشن پلائر
- 6- نوز پلائر
- 7- سائڈ کٹر پلائر
- 8- وائر سٹرپر
- 9- ایمپیر میٹر
- 10- ویکل ڈائگناسٹک سکیئر

ABS بریک لگنے کی صورت

میں بریک شو، ڈسک روٹر کو 17

مرتبہ پکڑنا اور چھوڑنا ہے۔

اینٹی لاک بریک سسٹم (Anti Lock Brake System)

وہیلز کو جام ہونے سے روکنے، ایمرجنسی بریکنگ کے دوران سٹیئرنگ کو آسانی سے موڑنے کے لئے ضروری ہے کہ بریک پیڈل کو بار بار دبایا جائے اور ریلیز کیا جائے لیکن ایمرجنسی بریک کی صورت میں ڈرائیور خوف زدہ ہو جاتا ہے اور تیزی سے یہ عمل نہیں دہرا سکتا۔ ABS سسٹم میں پاورٹرین کنٹرول ماڈیول کی فراہم کردہ معلومات کے ذریعے یہ کام بہت تیزی سے خود کار طریقے سے کرتا ہے۔ اینٹی لاک بریک سسٹم میں لگا ایک کمپیوٹر سپیڈ سینسرز کے ذریعے گاڑی کے وہیلز کی حرکت کو جانچتا ہے اور گاڑی کی رفتار اور وہیلز کے گھومنے کی رفتار کے مطابق سولینائیڈ کے ذریعے ماسٹر سلنڈر سے وہیل سلنڈروں کی طرف جانے والے بریک فلیوڈ کے پریشر کو اپلائی کرتا ہے اور ریلیز کرتا ہے جس سے گاڑی کے وہیل جام بھی نہیں ہوتے اور گاڑی کو موثر طریقے سے بریک بھی لگ جاتی ہے۔

اینٹی لاک بریک سسٹم کے حصے (Parts of Anti Lock Brake System)

(1) ماسٹر سلنڈر (2) پاور بریک بوستر (3) بریک لائنز (4) پروپوشنل والو (5) وہیل بریک اسمبلی (6) بریک ایکچو ایٹر (7) الیکٹرونک کنٹرول ماڈیول (8) وہیل

سپیڈ سینسر (9) ABS Malfunction. انڈیکیٹر لائٹ (10) Diagnostics.


ماسٹر سلنڈر (Master Cylinder)

ماسٹر سلنڈر کے ذریعے ہائیڈرالک پریشر پیدا کیا جاتا ہے۔ جب ڈرائیور بریک پیڈل کو دباتا ہے۔ تو ڈرائیور کی بریک پیڈل پر لگائی گئی قوت لیج کے ذریعے ماسٹر سلنڈر کو منتقل ہوتی ہے اور اس قوت کے ذریعے پریشر پمپ آگے کی طرف حرکت کرتا ہے اور سلنڈر میں موجود آئل کو دھکیلتا ہے تو ہائیڈرالک پریشر پیدا کرتا ہے۔

پاور بوسٹر (Power Booster)

پاور بوسٹر انجن کمپارٹمنٹ میں بریک پیڈل اور ماسٹر سلنڈر کے درمیان میں لگا ہوتا ہے پاور بوسٹر بریک کے لئے درکار اضافی فورس مہیا کرتا ہے اور اس اضافی فورس کی وجہ سے بریک پیڈل پر زیادہ قوت نہیں لگانا پڑتی۔

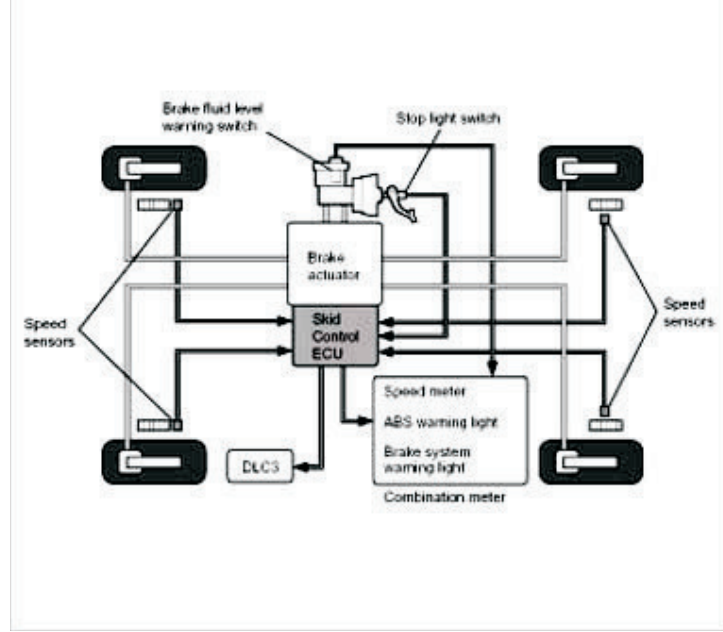بریک بوسٹر گاڑی کے اشارٹ ہونے کے بعد کام کرتا ہے۔



بریک لائن (Brake Line)

بریک لائن کے ذریعے ماسٹر سلنڈر کے پیدا کردہ ہائیڈرولک پریشر کو وہیل سلنڈر تک پہنچایا جاتا ہے۔

پروپوشنل والو (Proportional Valve)

پروپوشنل والو ماسٹر سلنڈر اور وہیل سلنڈروں کے درمیان لگا ہوتا ہے اس کا کام اگلے اور پچھلے وہیلز کے لئے درکار ہائیڈرولک پریشر کی مناسب تقسیم کرنا ہے۔

بریک ایکچو ایٹر (Brake Actuator)

بریک ایکچو ایٹر سکڈ کنٹرول ECU کے آؤٹ پٹ سگنل کے مطابق وہیل سلنڈروں کے ہائیڈرولک پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بریک ایکچو ایٹر، سولینائیڈ والوز، ایک الیکٹرک پمپ اور ریزروز پر مشتمل ہوتا ہے۔ بریک ایکچو ایٹر ماسٹر سلنڈر اور وہیل سلنڈروں کے درمیان میں لگا ہوتا ہے یہ ایک چوکور باکس کی شکل کا ہوتا ہے۔

وہیل بریک اسمبلی (Wheel Brake Assembly)

وہیل بریک اسمبلی میں لگے وہیل سلنڈر کا کام ہائیڈرولک پریشر کو مکینیکل پاور میں تبدیل کرنا اور بریک شوز کو بریک ڈرم کے ساتھ دبانا ہے۔

وہیل سپیڈ سینسر (Wheel Speed Sensor)

وہیل سپیڈ سینسر ایک مستقل مقناطیس اور ایک وائٹنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب گھومتا ہوا ٹوتھ یا ٹون وہیل سپیڈ سینسر کے قریب آتا ہے تو سینسر میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ سگنل پیدا ہوتے ہیں جتنا تیزی سے ٹون وہیل گھومے گا اتنی ہی زیادہ وولٹیج پلسز پیدا ہوں گی یہ اسی سگنل ایک شیلڈڈ کیبل کے ذریعے ABS کنٹرول ماڈیول کو جاتے ہیں۔ کنٹرول ماڈیول ان سگنلز کو وہیل کی رفتار جانچنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔

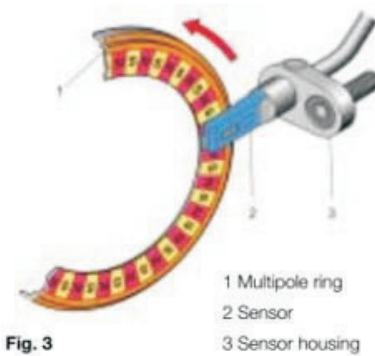


Fig. 3



ABS وارننگ لائٹ (ABS Warning Light)

جب ECU اینٹی لاک بریک سسٹم یا بریک اسسٹم میں کوئی نقص دیکھتا ہے تو یہ لائٹ روشن کر کے اس کی اطلاع ڈرائیور کو دیتا ہے۔

بریک اسسٹ وارننگ لائٹ (Brake Assist Warning Light)

جب یہ لائٹ اینٹی لاک بریک سسٹم کی لائٹ کے ساتھ ہی روشن ہو جاتی ہے تو یہ ڈرائیور کو آگاہ کرتی ہے کہ ABS اور Electronic Brake Force (EDB) Distribution سسٹم میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔

سٹاپ لائٹ سوئچ (Stop Light Switch)

جب بریک پیڈل کو دبایا جاتا ہے تو بریک پیڈل کے قریب لگا یہ سوئچ بریک پیڈل کی حرکت سے متعلق معلومات سکڈ کنٹرول ECU کو مہیا کرتا ہے۔

Deceleration سینسر

یہ سینسر گاڑی کی سپیڈ کم ہونے سے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کے متعلق معلومات سکڈ کنٹرول ECU (Electronic Control Unit) کو بھیجتا ہے۔

آپریشن آف اینٹی لاک بریک سسٹم (Operation of Anti Lock Brake System)

فرنٹ انجن فرنٹ وہیل گاڑیوں میں لگے ABS کے ہائیڈرولک سرکٹ کو اگلے دائیں اور پچھلے دائیں ہائیں اور اگلے بائیں اور پچھلے دائیں وہیل سسٹم میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

نارمل بریکنگ کے دوران جب سسٹم کام نہیں کرتا (During Normal Brake)

نارمل بریکنگ کے دوران سکڈ کنٹرول ECU بریک ایکچو ایٹر میں لگے سولینائیڈ کو کوئی سگنل مہیا نہیں کرتا جس کی وجہ سے پریشر ہولڈنگ اور پریشر ریڈکشن سولینائیڈ والوز آف پوزیشن پر ہوتے ہیں۔ پریشر ہولڈنگ سولینائیڈ کی سائیڈ (a) اوپن ہوتی ہے اور پریشر ریڈکشن سولینائیڈ کی سائیڈ (b) بند ہوتی ہے۔

جب بریک پیڈل کو دبایا جاتا ہے تو بریک فلیوڈ ماسٹر سلنڈر سے ہولڈنگ سولینائیڈ کی پورٹ (a) سے گزرتا ہے اور برائے راست وہیل سلنڈر کو چلا جاتا ہے اس وقت چیک والو کا آپریشن بریک فلیوڈ کو پمپ سائیڈ کی طرف نہیں جانے دیتا۔

ایمرجنسی بریک کے دوران (جب ABS آپریٹ ہوتا ہے) (During Emergency Brake)

پریشر ریڈکشن موڈ (Pressure Reduction Mode)

ایمرجنسی بریک کی صورت میں سکڈ کنٹرول ECU کے کنٹرول سگنل پریشر ریڈکشن اور پریشر ہولڈنگ سولینائیڈ کو آن کر دیتے ہیں۔ پریشر ہولڈنگ سولینائیڈ سائیڈ a کو بند کر دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ماسٹر سلنڈر سے بریک فلیوڈ وہیل سلنڈروں کی طرف نہیں جاتا اور پریشر ریڈکشن سولینائیڈ سائیڈ b کو کھول دیتا ہے۔ جس وجہ سے بریک فلیوڈ وہیل سلنڈروں سے ریزروائر میں چلا جاتا ہے جس سے وہیل سلنڈروں پر ہائیڈرولک پریشر کم ہو جاتا ہے اس وقت پورٹ c ریزروائر کے نیچے ہونے کی وجہ سے بند رہتی ہے پمپ مسلسل چلتا ہے اور یہ پمپ ریزروائر سے فلیوڈ کو اٹھا کر دوبارہ ماسٹر سلنڈر میں بھیج دیتا ہے۔

ہولڈنگ موڈ (Pressure Holding Mode)

سکڈ کنٹرول ECU کے سگنل پریشر ہولڈنگ سولینائیڈ کو آن کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورٹ a بند ہو جاتی ہے اور سکڈ کنٹرول ECU ریڈکشن سولینائیڈ کے سگنل کو آف کر دیتا ہے جس سے پورٹ b بند ہو جاتی ہے جس سے ماسٹر سلنڈر کا پریشر وہیل سلنڈر کی طرف نہیں جاتا اور نہ ہی وہیل سلنڈر میں موجود پریشر ریزروائر کی طرف جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہیل سلنڈر کے اندر ہائیڈرولک پریشر برقرار رہتا ہے۔

پریشر Increase موڈ (Pressure Increase Mode)

اس موڈ میں ECU کے کنٹرول سگنل پریشر ہولڈنگ سولینائیڈ اور پریشر ریڈکشن سولینائیڈ کو آف کر دیتے ہیں۔ جس سے پریشر ہولڈنگ کی سائیڈ a کھل جاتی ہے اور پریشر ریڈکشن کی پورٹ b بند ہو جاتی ہے جس طرح نارمل بریک میں ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ماسٹر سلنڈر کا ہائیڈرولک پریشر وہیل سلنڈروں پر عمل کرتا ہے جس سے وہیل سلنڈروں کا ہائیڈرولک پریشر بڑھ جاتا ہے

بیلنس بریکنگ (Balance Braking)

ABS والی گاڑی میں بیلنس بریکنگ صرف الیکٹرانک بریک فورس ڈسٹری بیوشن (Electronic Brake Force Distribution)

کی بدولت ہی ممکن ہے کیونکہ ABS سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے گاڑی کی ڈرائیونگ کنڈیشن کے مطابق اگلے اور پچھلے وہیلز کے درمیان بریک فورس کو ضرورت کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ اسکے علاوہ جب گاڑی مڑ رہی ہوتی ہے اس وقت گاڑی کی ضرورت کے مطابق دائیں اور بائیں وہیلز کو بریک فورس کی مناسب تقسیم کے ذریعے گاڑی کی Stability کو برقرار رکھتا ہے

بریک وارننگ لائٹ روشن ہوتے ہی قریبی ورکشاپ سے رجوع کرنی چاہئے علاوہ ازیں کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔

عرصہ دراز سے گاڑیوں میں ڈبل ماسٹر سلنڈر متعارف ہے اور ماسٹر سلنڈر سے دو لائنیں نکلتی ہیں جو وہیلز میں Diagonally نصب ہوتی ہیں۔

کسی بھی گاڑی کے رکنے کے عمل

میں اگلی بریک کا کردار 60-70 فیصد اور پچھلی بریک کا کردار 40-30 فیصد ہوتا ہے۔

جب گاڑی سیدھی جارہی ہو اس وقت گاڑی کو بریک لگانے پر گاڑی کا بہت سا وزن اگلے وہیلز پر منتقل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پچھلے وہیلز کی نسبت اگلے وہیلوں پر زیادہ بریک فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلے وہیلز پر کتنا وزن ٹرانسفر ہوا اس کا انحصار گاڑی پر موجود وزن پر اور گاڑی کی رفتار پر ہوتا ہے۔ سسڈ کنٹرول ECU سپیڈ سینسر کی مدد سے اس حالت کو جانچتا ہے اور اس کے مطابق پچھلے وہیلز اور اگلے وہیلز پر اپلائی ہونے والی بریک کی مقدار کا تعین کرتا ہے گاڑی کے مڑتے وقت دائیں اور بائیں وہیلز پر بریک فورس کی تقسیم

جب گاڑی مڑ رہی ہوتی ہے تو سنسٹری فیوگل فورس کی وجہ سے باہر والے وہیلز پر وزن بڑھ جاتا ہے اندر والے وہیلز پر وزن کم ہو جاتا ہے اس لئے اگر گاڑی کے مڑتے وقت گاڑی کو بریک لگانے کی ضرورت پیش آجائے تو اندر والے وہیلز کو کم بریک فورس اور باہر والے وہیلز کو زیادہ بریک فورس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سسڈ کنٹرول ECU سپیڈ سینسر کے سنسز کی مدد سے گاڑی کے وہیلز کی سپیڈ کو جانچتا ہے۔ اور اسے بی ایس ایچو ایئر کے ذریعے اندرونی اور بیرونی وہیلز پر بہترین بریک فورس اپلائی کرتا ہے۔

بریک اسسٹ (Brake Assist)

وہ لوگ جو کبھی بھار گاڑی چلاتے ہیں اور وہ لوگ جو اکثر گاڑی چلاتے ہیں لیکن کسی بھی ایمرجنسی صورت حال میں خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بریک پیڈل کو پوری طرح نہیں دبا پاتے جس کی وجہ سے گاڑی کو موثر بریک نہیں لگتی۔ جن گاڑیوں میں ABS سسٹم استعمال ہو رہا ہے ان گاڑیوں میں یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ جب سسڈ کنٹرول ECU یہ جانچتا ہے کہ ایمرجنسی بریک اپلائی کی گئی ہے تو وہ خود کار طریقے سے بریک پیڈل فورس کو بڑھا دیتا ہے جس سے گاڑی کی موثر بریک لگ جاتی ہے یہ کام اس طرح سرانجام پاتا ہے کہ نہ تو بہت تیزی سے بریک اپلائی ہوتی ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ ہائیڈرالک پریشر بریک کو میٹیا کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کو ایکٹیوٹ کرنے کے لئے ABS ایچو ایئر کے اندر ایک پریشر سینسر استعمال ہوتا ہے جو گاڑی کی سپیڈ اور بریک پیڈل پر لگائی جانے والی فورس سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ایمرجنسی بریک لگائی گئی ہے اور اس کے مطابق وہ بریک فورس کو بڑھا کر بریک کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ بریک اسسٹ میں یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ بریک اپلائی کرتے وقت بریک فورس کو اس طرح ایڈجسٹ کیا جائے کہ تمام عمل نابل محسوس ہو۔

وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول سسٹم (Vehicle Stability Control System)

وہیکل Stability کنٹرول سسٹم گاڑی کے مڑتے وقت گاڑی کی پوزیشن کو ڈرائیور کی مرضی کے مطابق رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب گاڑی کسی موڑ پر مڑ رہی ہو تو ہر وہیل کے گھومنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے گاڑی میں PCM ہر وہیل کی سپیڈ کو جانچتا ہے اس کے علاوہ وہ گاڑی کے سٹیرنگ سسٹم میں لگے ایگل سینسر کی مدد سے گاڑی کے مڑنے کی سمت اور مڑنے کے ایگل کو بھی جانچتا ہے۔ اگر سٹیرنگ وہیل کے مڑنے کے ایگل اور وہیلز کے گھومنے کی سپیڈ میں مطابقت ہو تو گاڑی ضرورت کے مطابق مطلوبہ ایگل پر مڑ جاتی ہے۔ اگر روڈ کی کنڈیشن کے مطابق گاڑی کا کوئی وہیل سسڈ کنٹرول شروع کر دے تو اس وہیل کی سپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گاڑی اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتی ہے لیکن اگر سسڈ کنٹرول کرنے والے وہیل پر بریک اپلائی کر کے اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر لیا جائے تو گاڑی ضرورت کے مطابق درست ایگل پر ہی مڑتی ہے۔ جب سسڈ کنٹرول ECU یہ جانچتا ہے کہ گاڑی میں انڈر سٹیر یا اوور سٹیر ہو رہی ہے تو یہ انجن کی پاور کو کم کر دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق اگلے وہیلز پر پیا پچھلے وہیلز پر بریک اپلائی کر کے گاڑی کی Yaw مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔

وہیکل Stability کنٹرول سسٹم بریک ایچو ایئر کے اندر لگے ہائیڈرالک پمپ کے پیدا کردہ بریک ہائیڈرالک پریشر کو ہر وہیل سلنڈر کی ضرورت کے مطابق منتقل کرتا ہے تاکہ فرنٹ وہیل سسڈ یا ریئر وہیل سسڈ کو روکا جاسکے۔ جن گاڑیوں میں پری چارج سولینوائڈ والو کام کر رہا ہو وہ ماسٹر سلنڈر کے پریشر کو بھی استعمال کرتا ہے۔ کس وہیل کو بریک اپلائی کرنا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ گاڑی کا ماڈل کون سا ہے فرنٹ انجن فرنٹ وہیل ڈرائیور کی صورت میں یہ پوزیشن مختلف ہوگی جب کہ فرنٹ انجن ریئر وہیل ڈرائیور کی صورت میں یہ پوزیشن اور ہوگی۔

سٹیرنگ ایگل سینسر (Steering Angle Sensor)

سٹیرنگ ایگل سینسر ایک Slotted ڈسک ایک مائیکرو کمپیوٹر اور 3 فوٹو انٹروپٹر SS1, SS2, SS3 پر مشتمل ہوتا ہے مائیکرو کمپیوٹر تینوں Interrupter کے سنسز کو میریگنل میں تبدیل کرتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ECU کو میٹیا کی جاتی ہے۔ ECU ان سنسز کی مدد سے سٹیرنگ کی نیوٹرل پوزیشن اور سٹیرنگ وہیل کے گھومنے کی حالت کا جائزہ لیتا ہے۔

ٹریکشن کنٹرول سسٹم (Traction Control System)

جب سلیپری روڈ پر گاڑی کو تیزی سے حرکت دینے کے لئے ایکسیلیٹر پیڈل کو دبایا جاتا ہے تو ڈرائیور وہیل روڈ کے اوپر سلیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گاڑی روڈ پر

کسی بھی حادثہ کی صورت میں ڈرائیور کو محفوظ کرنے کے لئے

Collapsible

(Steering متعارف)

کروائے گئے ہیں۔

حرکت نہیں کر پاتی۔ اگر گاڑی کے ڈرائیو ہیلز کو آہستہ آہستہ پاور منتقل کی جائے تو اس سے گاڑی سلیپری روڈ پر بھی سلیپ ہوئے بغیر حرکت شروع کر دیتی ہے۔
ٹریکشن کنٹرول کرنے کے لئے گاڑی میں لگا PCM (Power Control Module) گاڑی کے چاروں وہیلز کی سپیڈ کو جانچتا ہے سپیڈومیٹر کی سپیڈ کو جانچتا ہے اور انجن کے چکر فی منٹ کو جانچتا ہے۔ گاڑی کے ڈرائیو ہیلز کے سلیپ کرنے کی صورت میں گاڑی کے ڈرائیو ہیلز اور دوسرے وہیلز کی رفتار میں فرق آ جاتا ہے گاڑی میں لگا PCM وہیلز کے گھومنے کے فرق کے مطابق ڈرائیو ہیلز پر بریک اپلائی کر کے ڈرائیو ہیلز کو پھسلنے والی سڑک پر پھسلنے سے روکتا ہے۔

TRC سسٹم اور **VSC** سسٹم مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے:

(1) سکڈ کنٹرول ECU (2) بریک ایکچو ایٹر (3) سپیڈ سینسر (4) Deceleration سینسر (5) سٹاپ لائیٹ سوئچ (6) combination میٹر (7) سٹیئرنگ اینگل سینسر (8) Yaw Rate سینسر (9) بریک بوسٹر بمعہ پری چارج فنکشن
ٹریکشن کنٹرول کیسے کام کرتا ہے:

جب ایک میٹر سپیڈل کو دیا جاتا ہے تو ہر وہیل سلنڈر کو مہیا ہونے والے ہائیڈرالک پریشر کو ڈرائیو ہیلز کے سلیپ ہونے کے لحاظ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
جن ماڈلز میں پری چارج فنکشن لگا ہوتا ہے اس میں پری چارج سولینائیڈ والو یہ کام کرتا ہے اور یہ ماسٹر سلنڈر کے ہائیڈرالک پریشر کو استعمال کرتا ہے۔ ایک لائنر سولینائیڈ والو ماسٹر سلنڈر کٹ سولینائیڈ والو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لائنر سولینائیڈ والو کو ECU کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لائنر سولینائیڈ والو ECU کے فراہم کردہ سگنل کے مطابق ہائیڈرالک پریشر میں ہمواریت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہائیڈرالک پریشر 3 موڈز میں وہیل سلنڈروں کو منتقل کیا جاتا ہے۔

(1) پریشر انکریز موڈ (Pressure Increase Mode)

(2) پریشر ریڈکشن موڈ (Pressure Reduction Mode)

(3) پریشر ہولڈنگ موڈ (Pressure Holding Mode)

(Identification of ABS Parts)

ABS سسٹم کے پارٹس کی شناخت

سامان:

گاڑی جس میں ABS سسٹم نصب ہو۔

ترتیب عمل:



- 1- چیک کریں کہ گاڑی کے پینچر کمپارٹمنٹ کے اندر بریک پیڈل کہاں موجود ہے۔
- 2- چیک کریں کہ انجن کمپارٹمنٹ میں فائر وال کے اوپر نصب ماسٹر سلنڈر اور ہائیڈرالک بریک بوسٹر کہاں لگا ہوا ہے۔
- 3- چیک کریں کہ ماسٹر سلنڈر کے اوپر بریک فلیوڈریز والے کہاں لگا ہوا ہے۔
- 4- چیک کریں کہ بریک فلیوڈریز والے میں فلیوڈ کالیول پورا ہے۔
- 5- چیک کریں کہ ماسٹر سلنڈر کے قریب بریک ایکچو ایٹر کہاں لگا ہوا ہے۔
- 6- چیک کریں کہ ماسٹر سلنڈر سے بریک فلیوڈ بریک ایکچو ایٹر کہاں نصب ہے اور اس تک پہنچانے کے لئے دوہائی پریشر لائن موجود ہیں۔
- 7- چیک کریں کہ بریک ایکچو ایٹر سے وہیل سلنڈروں تک بریک فلیوڈ مہیا کرنے کے لئے چار بریک فلیوڈ لائن موجود ہیں۔
- 8- چیک کریں کہ بریک ایکچو ایٹر کے اندر لگے پمپ اور سولینائیڈ والو کو کورنٹ مہیا کرنے کے لئے بریک ایکچو ایٹر کے ساتھ وائرنگ ریپ کہاں لگا ہوا ہے۔
- 9- چیک کریں کہ گاڑی میں نصب PCM کس جگہ فٹ کیا گیا ہے۔
- 10- چیک کریں کہ گاڑی کے پچھلے وہیلز میں ڈرم بریک / ڈسک بریک استعمال کی گئی ہے۔
- 11- چیک کریں کہ ڈرم بریک / ڈسک بریک کے تمام پارٹس درست حالت میں ہیں۔
- 12- چیک کریں کہ گاڑی کے اگلے وہیلز میں ڈسک بریک استعمال کی گئی ہے۔
- 13- چیک کریں کہ گاڑی کے ہر وہیل کے قریب سپیڈ سینسر لگا ہوا ہے۔
- 14- چیک کریں کہ ٹوٹھ وہیل کس پارٹ کے اوپر نصب ہے۔
- 15- چیک کریں کہ سپیڈ سینسر کس پارٹ کے اوپر نصب ہے۔

پریکٹیکل نمبر 1:

سکینر کی مدد سے ABS سسٹم میں موجود نقائص کی تشخیص کرنا

(Diagnose the Faults in ABS System with the Help of Scanner)

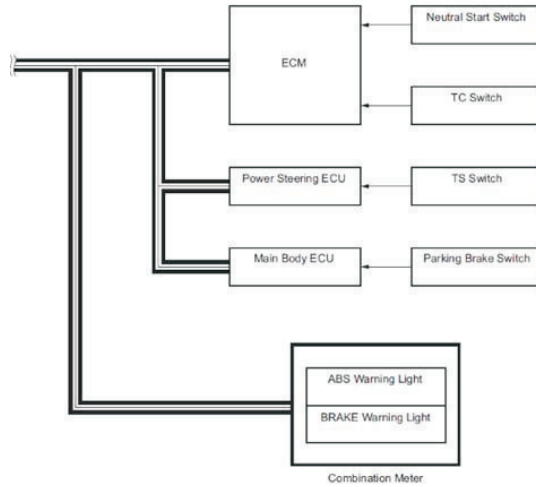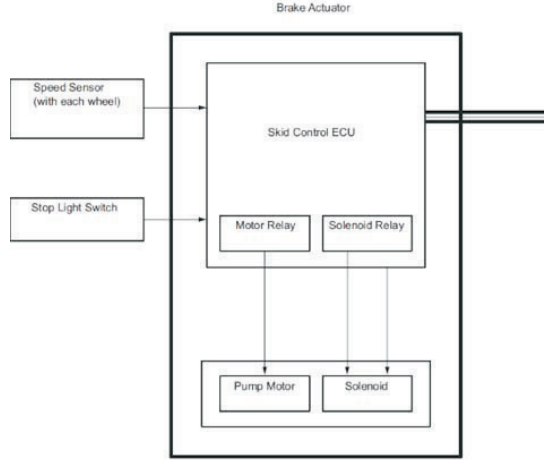اگر کسٹمر ان نقائص میں سے کسی نقص کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہائی سپیڈ پریگاڑی کو بریک لگانے پر گاڑی سکڑ کرتی ہے سلیپری روڈ پر گاڑی سکڑ کرتی ہے یا بائی سپیڈ پر کسی موڑ پر مڑتے وقت گاڑی کے اگلے وہیل یا پچھلے وہیل اصل ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ علامات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ گاڑی کا ABS سسٹم درست کام نہیں کر رہا۔ گاڑی کے ABS سسٹم کو چیک کرنے کے لئے درج ذیل مراحل کو اپناتے ہوئے نقص/نقائص تلاش کریں۔



نوٹ:

ٹول کٹ، ملٹی میٹر، وہیکل ڈائیگنوسٹک سکینر۔

سامان:

گاڑی جس میں ABS سسٹم نصب ہو۔

ترتیب و عمل:

- 1- کسٹمر سے پراہم معلوم کریں۔
- 2- اگنیشن سوئچ کو آن پوزیشن میں لائیں۔
- 3- چیک کریں کہ اگنیشن سوئچ کو آن پوزیشن پر لانے سے بریک سسٹم وارننگ لائٹ اور ABS وارننگ لائٹ آن ہیں۔

ABS بریک لگنے کی صورت

میں بریک شو، ڈسک روٹر کو 17

مرتبہ پکڑنا اور چھوڑنا ہے۔

- 4- انجن کو سٹارٹ کریں اور چیک کریں کہ انجن سٹارٹ ہونے کے تقریباً 6 سیکنڈ کے بعد ABS کی زرد لائٹ بجھ گئی ہے یا نہیں۔
- 5- اگر بریک وارننگ لائٹ روشن رہتی ہے تو چیک کریں کہ بریک فلیوڈ ریزوائیئر میں فلیوڈ کا لیول پورا ہے۔ اگر بریک فلیوڈ ریزوائیئر میں بریک فلیوڈ کا لیول کم ہے تو اسے مطلوبہ لیول تک پورا کریں۔
- 6- ABS کے متعلقہ تمام فیوزز اور ریلے وغیرہ کو چیک کریں۔
- 7- چیک کریں کہ بریک پائپ لائن کہیں سے ٹوٹی ہوئی یا لیک نہ ہو۔
- 8- چیک کریں کہ وہیکل سپیڈ سینسر اپنی اپنی جگہ پر نصب ہیں اور ان کی تاریں Damage یا ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہیں۔
- 9- چیک کریں کہ وارننگ ہارنس کہیں سے Damage نہ ہو۔ ڈیاگرام میں ایٹنی لاک بریک سسٹم کے کن کن الیکٹریکل اور الیکٹرونیک پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس کا آپس میں تعلق دکھایا گیا ہے اس ڈیاگرام کا اچھی طرح مطالعہ کریں اور اس کے مطابق گاڑی میں لگے پارٹس اور وارننگ کنکشن چیک کریں۔
- 10- ملٹی میٹر کی مدد سے سرکٹس کی Continuity چیک کریں۔
- 11- اگر وارننگ ہارنس اور پارٹس میں بظاہر کوئی نقص نظر نہیں آتا تو گاڑی کو سینٹر لگائیں اور سینٹر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق نقص کو چیک کریں اور درست کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- اگر انجین سوچ آن ہو تو کسی الیکٹریکل کنیکٹر کو علیحدہ نہ کریں۔
- 2- سپیڈ رگڑ کو تبدیل کرتے ہوئے ہیمر سے چوٹ نہ لگائیں، اس سے میگنیٹرم متاثر ہوتی ہے۔

پریکٹیکل نمبر 2:

وہیل سینسرز کی انسپکشن اور سروس کرنا


(Inspection & Service of Wheel Sensors)

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، فیلر گج، ٹول کٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں ABS سسٹم نصب ہو۔

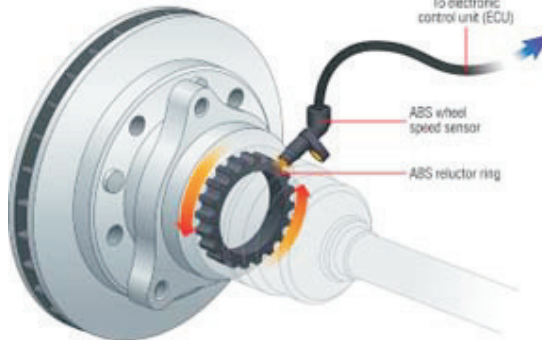

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں اور منفی ٹرمینل بیٹری سے علیحدہ کریں۔
- 3- گاڑی کو لفٹ کریں۔
- 4- وہیل سپیڈ سینسر کا معائنہ کریں، زنگ وغیرہ کی تہہ ہے تو اسے صاف کریں۔
- 5- رنگ سپینر کی مدد سے سینسر کے ہولڈنگ بولٹ کو کھولیں اور سینسر کو ایکسل ہاؤزنگ سے علیحدہ کریں۔
- 6- چیک کریں کہ سینسر کی ٹپ پر کوئی دھاتی پارٹیکل ہیں تو ان کو صاف کریں۔
- 7- وہیل کو گھمائیں اور چیک کریں کہ ایکسل پر بنے ٹوتھ وہیل کے دندانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔
- 8- چیک کریں کہ ٹوتھ وہیل کے دندانوں پر کسی بیرونی دھات کے ذرات ہوں تو ان کو صاف کریں۔

وہیکل سپیڈ سینسر کے پارٹ نمبر کا معائنہ کریں اور ورکشاپ مینول سے موازنہ کریں کیونکہ ایک مینیوفیکچرر کے سینسر دیکھنے میں اور فننگ میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جبکہ سگنل مختلف ہوتے ہیں۔

- 9- سینئر کو صاف کر کے واپس ہاؤزنگ پر نصب کریں۔
- 10- وہیل کو گھمائیں اور ٹوٹھ وہیل کے دندانے کو سینئر کی سیدھ میں لائیں۔
- 11- فلر گج کی مدد سے ٹوٹھ وہیل کے دندانے اور سینئر کے درمیان فاصلہ چیک کریں۔ عام طور پر گیپ کی مقدار 0.4 mm سے 1mm ہوتا ہے۔
- 12- سینئر کے کنیکٹر کا معائنہ کریں زنگ وغیرہ ہو تو صاف کریں۔
- 13- سینئر کو ہولڈ کرنے والے بولٹ کا معائنہ کریں اور مطلوبہ ٹارک پر ٹائٹ کریں۔
- 14- گاڑی کو جیک سے نیچے اتاریں اور گاڑی کو چلا کر سینئر کی کارکردگی چیک کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- i- گاڑی کو درست طریقے پر لفٹ کریں۔
- ii- سینئر لگاتے ہوئے وائرنگ کیبل یا ہارنس (Twist) نہ کریں۔
- iii- ہارنس کی تاروں کو سولڈر یا کریمپ کرنے کی بجائے تبدیل کریں۔
- iv- انکیشن سوئچ کی آن پوزیشن میں کسی بھی کنیکٹر کو علیحدہ نہ کریں۔
- v- پارٹس تبدیل کرنے کے بعد گیپ کی درستگی کی تسلی کر لیں۔
- vi- وہیل سپیڈ سینئر کو چھی طرح صاف کریں اور کوئی گریس وغیرہ نہ لگائیں۔
- vii- سینئر کو دوبارہ فٹ کرنے سے پہلے تھریڈ لاکنگ کمپاؤنڈ لگائیں۔

پریکٹیکل نمبر 3:

(Repair/Replace of Conneters and Wiring Harness)

وائرنگ ہارنس اور کنیکٹر کی مرمت/تبدیلی

ٹولز:

ٹول کٹ، ٹیسٹ لیپ، ملٹی میٹر۔

سامان:

گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں۔
- 3- ملٹی میٹر کی مدد سے نقص تلاش کریں۔
- 4- نقص شدہ کنیکٹر کو احتیاط سے علیحدہ کریں۔
- 5- مطلوبہ کنیکٹر اگر قابل مرمت ہو تو مرمت کریں۔
- 6- وائرنگ ہارنس چیک کریں اور نقص کی نشاندہی کریں۔
- 7- وائرنگ ہارنس کی مرمت ہو سکتی ہو تو مرمت کریں علاوہ ازیں اس کو تبدیل کر دیں۔
- 8- نقص کے دور ہونے کی دوبارہ تصدیق کریں۔
- 9- گاڑی کا بونٹ بند کریں اور شارٹ کریں۔

احتیاطیں:

- 1- نقص تلاش کرنے کے بعد، کام کرنے سے پہلے منفی ٹرمینل کو بیٹری سے علیحدہ کریں۔
- 2- تاروں میں سپارک ہرگز نہ ہونے دیں۔
- 3- جہاں ضرورت ہو مینوفیکچر کی فراہم کردہ ورکشاپ مینول سے رہنمائی لیں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

(Inspect/Replace of ABS Actuator)

ABS ایگزیکٹو/تبدیلی


ٹولز:

ٹول کٹ، ٹیسٹر، پشیل بلیڈنگ ٹول۔

سامان:

گاڑی جس میں ABS نصب ہو۔

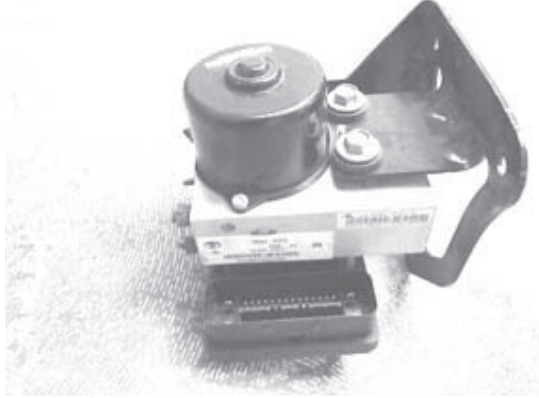عمومی معلومات: جب آپ ABS سکین ٹول کی مدد سے معلوم کر لیتے ہیں کہ سسٹم میں آؤٹ پٹ سولینائیڈ خراب ہے تو اس صورت میں آپ اس کو چیک کر کے تبدیل کرتے ہیں۔



ترتیب عمل:

- 1- ہائیڈرولک ماڈولیٹر میں سولینائیڈ لیک چیک کرنا۔
- 2- کنٹیکٹر کو رس انسپکشن کنٹیکٹر علیحدہ کریں۔
- 3- ٹیسٹر انسپکشن کنٹیکٹر کے ساتھ جوڑیں۔
- 4- ماڈولیٹر ریزروائر فلٹر کو علیحدہ کریں۔ اور ریزروائر میں max لیول تک نیا فلیوڈ ڈالیں۔
- 5- مین مینٹی نینس بلیڈر کنکشن سے ہائی پریشر فلیوڈ کو بلیڈ کریں اس کیلئے پشیل ٹول استعمال کرنا پڑتا ہے۔
- 6- انجن شارٹ کریں، اور پارکنگ بریک ریلیز کریں۔
- 7- ٹیسٹر کو درست موڈ میں سیٹ کر کے شارٹ ٹیسٹ بٹن دبائیں۔
- 8- جب ABS پمپ چل رہا ہو تو اپنی انگلی کو سولینائیڈ ریٹرن ٹیوب کے ٹاپ پر رکھیں، اگر آپ محسوس کریں کہ ریٹرن لائن سے فلیوڈ نکل کر ماڈولیٹر ریزروائر میں جا رہا ہے تو مرحلہ نمبر 8 پر جائیں لیکن اگر آپ ریٹرن ٹیوب سے فلیوڈ گزرتا محسوس نہیں کرتے تو سولینائیڈ درست ہے۔ اس صورت میں ماڈولیٹر ریزروائر فلٹر کو دوبارہ لگا دیں اور فلیوڈ لیول پورا کر دیں۔
- 9- مین مینٹی نینس بلیڈر سے ہائی پریشر فلیوڈ کو بلیڈ کریں پھر اوپر مرحلہ نمبر 4/7 کو ٹیسٹر لگا کر تین چار بار دھرائیں۔
- 10- مرحلہ 6 اور 7 دھرائیں اگر سولینائیڈ لیک بند ہو جائے تو ماڈولیٹر ریزروائر فلٹر کو دوبارہ لگا کر لیول پورا کریں اگر کوئی سولنی نائیڈ لیک ہو تو مکمل ہائیڈرولک ماڈولیٹر کو تبدیل کریں، بعض صورتوں میں انفرادی سولینائیڈ کو کھول کر چیک کرتے ہیں اور پھر تبدیل کر دیتے ہیں۔

احتیاطی تدابیر:

- i- ABS سسٹم کے پرزوں کی بعض صورتوں میں انفرادی سروس نہیں ہوتی اس لیے مینوٹیکچر کی فراہم کردہ ورکشاپ مینوئل سے رہنمائی لیں۔
- ii- اگر ABS پریشر انز ہو تو کوئی بریک لائن یا بلیڈر سکریو کو نہ کھولیں۔
- iii- وہیکل کو بلیڈنگ کروانے سے پہلے گاڑی کے تمام کمپیوٹرز ڈس کنیکٹ ہونے چاہیں۔
- iv- ہمیشہ مینوٹیکچر کی تصریح کردہ بریک فلیوڈ ہی استعمال کریں۔

الیکٹرک پاور سٹیرنگ کی مرمت

(Repair Electrical Power Steering)

اس لرننگ پونٹ کے اختتام پر ٹرینیز اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ سکیئر کی مدد سے الیکٹرک پاور سٹیرنگ کے نقائص کو تلاش کر سکے اور ٹرل کو ڈکلیئر کر سکیں۔
- ☆ خراب فیوز، ریلے اور کنٹرول ماڈیول کو چیک کر کے تبدیل کر سکیں۔
- ☆ پاور سٹیرنگ موٹر کو چیک کر کے تبدیل کر سکیں۔
- ☆ الیکٹرک پاور سٹیرنگ کی وائرنگ ہارنس کو چیک کر کے ضروری مرمت کر سکیں اور ضرورت کے مطابق پارٹس کو تبدیل کر سکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)


اس گائیڈ کے شروع میں آٹو الیکٹریشن کے متعلق تمام اوزار دیے گئے ہیں ان میں سے اس لرننگ پونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوزاروں کو ٹول باکس سے نکال کر ورکنگ ٹیبل پر ترتیب دیں۔

الیکٹرک پاور اسسٹ سٹیرنگ
سسٹم آج کے دور کی سب سے
جدید سٹیرنگ سسٹم ہے۔

- 1- ملٹی میٹر
- 2- ٹیٹ لپ
- 3- سکرپوڈرائیو ریٹ (فلپ + فلیٹ)
- 4- کمینیشن سپینر سیٹ
- 5- کمینیشن پلائر
- 6- نوز پلائر
- 7- سائیڈ کٹر پلائر
- 8- وائر سٹرپر
- 9- ایمپینر میٹر
- 10- وہیکل ڈائیگناسٹک سکیئر

الیکٹرک پاور سٹیرنگ (Electric Power Steering)

الیکٹرک پاور سٹیرنگ سسٹم کا پورا نام الیکٹرک پاور اسسٹ سٹیرنگ سسٹم ہے کیونکہ یہ میونل سٹیرنگ کو برقی طور پر معاونت کرتا ہے۔ الیکٹرک پاور سٹیرنگ میں ایک الیکٹرک موٹر کے ذریعے سٹیرنگ گیئر باکس میں لگے ڈرائیو پنن کو اضافی پاور مہیا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی کو موڑنا آسان ہو جاتا ہے یہ الیکٹرک موٹر بیٹری سے پاور حاصل کرتا ہے جب کہ ہائیڈرالک پاور سٹیرنگ میں ہائیڈرالک پمپ کو انجن پاور سے چلایا جاتا ہے جس سے لوڈ پر انجن کی 10% پاور صرف ہوتی ہے۔ انجن کی فیول کی کھپت بھی 2% بڑھ جاتی ہے فیول کی کھپت کو کم کرنے اور انجن کی پاور کے ضیاع کو روکنے کے لئے الیکٹرک موٹر استعمال کی جاتی ہے اس موٹر کو ECU کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ECU گاڑی ڈیٹل کے ٹرننگ اینگل کے مطابق موٹر کو آن آف کرواتا ہے۔

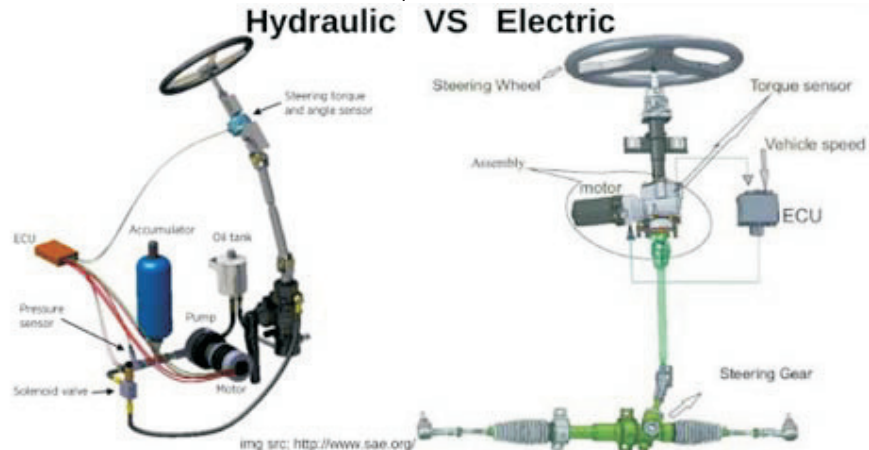

اس الیکٹرک موٹر کو ECU کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

(Types of Electric Power Steering System)

الیکٹرک پاور سٹیرنگ سسٹم کی اقسام

(1) ریک ڈرائیو (Rack Drive)


(2) کالم ڈرائیو (Column Drive)

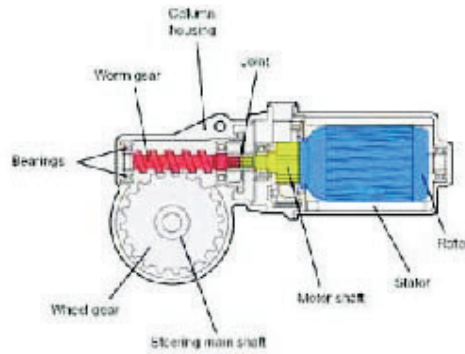(3) پینن ڈرائیو (Pinion Drive)

ریک ڈرائیو EPS میں الیکٹرک موٹر جو سٹیرنگ اسسٹ مہیا کرتی ہے سٹیرنگ گیسر ہاؤزنگ میں ریک کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور ریک کو حرکت دیتی ہے۔



کالم ڈرائیو EPS میں الیکٹرک اسسٹ موٹر سٹیرنگ کالم میں موجود سٹیرنگ شافٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور سٹیرنگ شافٹ کو گھماتی ہے۔




ہائڈرولک پاور سٹیرنگ میں انجن کی تقریباً 10 فی صد طاقت گاڑی کو موڑنے میں صرف ہو جاتی تھی جو کہ توانائی کا ضیاع تھا۔

پینن ڈرائیو EPS میں الیکٹرک موٹر سٹیرنگ گیسر پینن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور پینن گیسر کو گھماتی ہے۔

ریک اینڈ پینن ہائڈرولک سٹیرنگ اسسٹ کی نسبت EPS سسٹم وزن میں ہلکا ہوتا ہے اور کم گھیرتا ہے کیونکہ EPS سسٹم میں ہائڈرولک پمپ اور ہوزز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو چلانے کے لئے انجن پاور استعمال نہیں ہوتی جس کی وجہ سے فیول کی بچت ہوتی ہے۔

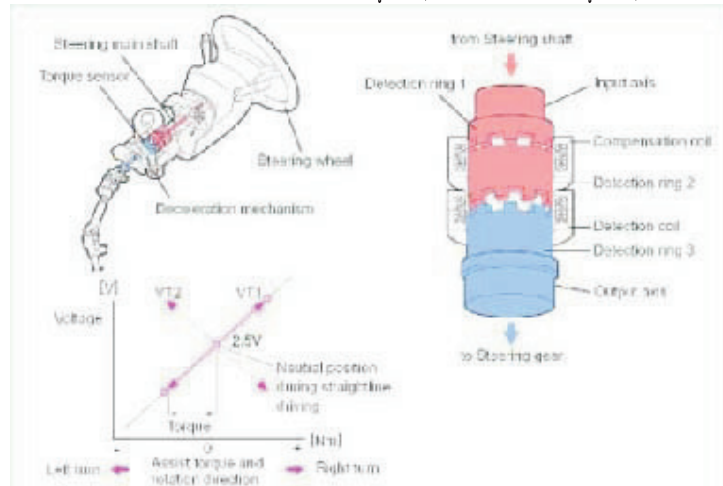EPS سسٹم سٹیرنگ کی کلک بیک کو کم کرتا ہے اور سٹیرنگ کی ناکامی کو کم کرتا ہے



الیکٹرک پاور سٹیرنگ کے حصے (Parts of Electric Power)

یہ مندرجہ ذیل پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے:

ECU (1) ٹارک سینسر (2) ڈی سی موٹر اور ریڈکشن میکانزم (3) اینٹی لاک بریک سسٹم ECU (4) وہیکل سپیڈ سینسر،

ECU کا EPS


اگر سسٹم میں کہیں نقص واقع ہو جائے تو وارننگ لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ ریلے ڈی سی موٹر اور ECU-EPS کو پاور مہیا کرتی ہے۔

ECU EPS کے لئے الیکٹرک کنٹرول یونٹ بہت سے سینسر کی فراہم کردہ معلومات سے گاڑی کی موجودہ رفتار کو جانچتا ہے اور اس کے مطابق ڈی سی موٹر کو

کرنٹ مہیا کرتا ہے۔

ٹارک سینسر (Torque Sensor)

جب ڈرائیور سٹیرنگ وہیل کو گھماتا ہے تو سٹیرنگ کی مین شافٹ سے ٹارک ان پٹ شافٹ کو اور ان پٹ شافٹ سے ٹارک سینسر کو منتقل ہو جاتا ہے۔ Detection رنگ 1 اور 2 کی پوزیشن ان پٹ شافٹ سٹیرنگ وہیل سائیڈ کی طرف ہوتی ہے اور Detection رنگ 3 کی پوزیشن آؤٹ پٹ شافٹ کی طرف ہوتی ہے سٹیرنگ گیار کی طرف ان پٹ شافٹ اور آؤٹ پٹ شافٹ ٹارن بار کے ذریعے آپس میں ملی ہوتی ہیں اس کے علاوہ Detection رنگ کے بیرونی محیط کے باہر ان رنگوں سے غیر متصل Detection کوئل لگی ہوتی ہیں تاکہ Excitation سرکٹ مکمل ہو سکے۔ جب سٹیرنگ ٹارک پیدا ہوتا ہے تو ٹارن بار ٹوسٹ کرتی ہے اس میں فیڈ بیک پیدا ہو جاتا ہے اس فیڈ بیک کی بنیاد پر ان پٹ ٹارک کے مطابق ECU کو آؤٹ پٹ ٹارک مہیا کرتا ہے۔ اس سگنل کی بنیاد پر ECU گاڑی کی رفتار اور انجن کی سپیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر کو مہیا ہونے والے ٹارک کی مقدار کو مانتا ہے۔

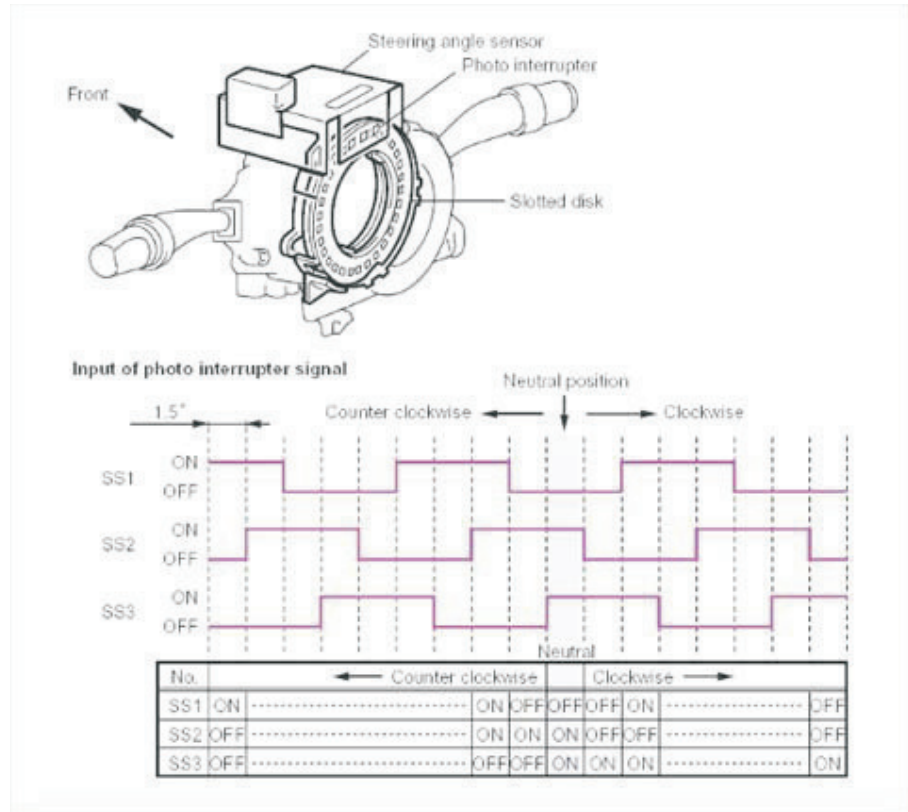

سٹیرنگ سینسر (Steering Sensor)

یہ سینسر سٹیرنگ وہیل کے گھومنے کے اینگل کو مانتا ہے اور اس بات کو جانچتا ہے کہ کس طرف سٹیرنگ وہیل کو موڑا جا رہا ہے یہ سینسر سنٹر یونٹ اور ایک سلائیڈ ڈسک پر مشتمل ہوتا ہے سینسر یونٹ سٹیرنگ کالم پر فکس ہوتا ہے اور یہ 2 LEDs اور فوٹو ٹرانزسٹرز پر مشتمل ہوتا ہے سلائیڈ ڈسک سٹیرنگ کی مین شافٹ کے اوپر فکس ہوتی ہے اور سٹیرنگ شافٹ کے ساتھ گھومتی ہے۔ سلائیڈ ڈسک کے محیط پر 20 سلاش بنی ہوتی ہیں اور یہ LEDs اور فوٹو ٹرانزسٹرز کے درمیان میں گھومتی ہے۔ فوٹو ٹرانزسٹر ایسا ٹرانزسٹر ہے جو کرنٹ کے بہاؤ کو کٹ آف پوزیشن پر رکھتا ہے اور جب اس ٹرانزسٹر پر روشنی پڑتی ہے تو یہ کرنٹ کو بند دیتا ہے۔

الیکٹرک پاور سٹیرنگ میں موٹر کی خرابی کی صورت میں گاڑی کا سٹیرنگ فری نہیں ہوتا بلکہ مینوئل میں شفٹ ہو جاتا ہے۔

آپریشن۔ جب سٹیرنگ وہیل گھومتا ہے تو سلائڈ سسٹم بھی گھومتی ہے۔ ECU کے Vs ٹرمینل سے LEDs کو کرنٹ مہیا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی خارج کرتی ہیں۔ یہ روشنی صرف اس وقت نوٹرانزسٹرز پر پڑتی ہے جب گھومتی ہوئی ڈسک کی سلاش فوٹوٹرانزسٹرز اور لائٹ ایڈجنگ ڈائی اوڈز کے درمیان آتی ہے اس طرح سلائڈ ڈسک کی حرکت کے مطابق فوٹوٹرانزسٹرز آن اور آف ہوتا رہتا ہے۔

ٹرانزسٹرز Tr1 اور Tr2 فوٹوٹرانزسٹر کے سگنل کے مطابق آن آف سگنل پیدا کرتے ہیں اور ان سگنلز کے مطابق ECU کے SS1 اور SS2 ٹرمینلز میں سے کرنٹ کا بہاؤ جاری ہوتا ہے اور کرتا ہے۔ اگر ہم کرنٹ کے بہاؤ کو ایک سے ظاہر کریں اور کرنٹ کے رکنے کے وقت کو زیرو سے ظاہر کریں تو ہمیں مندرجہ ذیل ڈیاگرام کے مطابق آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے۔ ECU ان سگنلز میں تبدیلی کے لحاظ سے سٹیرنگ وہیل کے گھومنے کے اینگل اور سٹیرنگ وہیل کے گھومنے کی سمت کا تعین کرتا ہے۔

الیکٹرک کنٹرول یونٹ (Electric Control Unit)


الیکٹرک کنٹرول یونٹ دو مائیکرو پروسیسر پر مشتمل ہوتا ہے جو الیکٹرک موٹر، سٹیرنگ پمپ، سرو وولک والو اور الیکٹرک لاکنگ یونٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ECU دوسرے ECU اور ایکٹو سٹیرنگ سسٹم کے سینرز کے ساتھ CAN نیٹ ورک کے ذریعے کمیونیکیشن کرتا ہے۔

الیکٹرک لاکنگ یونٹ (Electric Locking Unit)

الیکٹرک لاکنگ یونٹ ایک الیکٹرک سولینائیڈ اور لاک پن پر مشتمل ہوتا ہے جب الیکٹرک لاکنگ سولینائیڈ کو ECU الیکٹرک سگنل مہیا نہیں کرتا اس وقت لاک پن ورم ڈرائیو گیزر میں بنی ایک سلاٹ کے اندر موجود رہتی ہے۔ اس صورت میں ورم ڈرائیو اور ڈرائیو موٹر لاک پوزیشن میں رہتے ہیں۔ اس لاکنگ کے عمل کو ECU کھولتا ہے۔ اگر ایکٹو سٹیرنگ سسٹم میں اس وقت کوئی نقص واقع ہو جائے جب ورم ڈرائیو لاک ہو تو سٹیرنگ پر ڈرائیو کا نارمل کنٹرول برقرار رہتا ہے۔ نارمل حالات میں ECU الیکٹرک لاکنگ یونٹ کے سولینائیڈ کو سگنل بھیجتا ہے اور یہ سولینائیڈ ورم ڈرائیو گیزر میں لگی لاک پن کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اور اس صورت میں نارمل ایکٹو سٹیرنگ سسٹم آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔

ایکٹو سٹیرنگ سسٹم (Active Steering System)

ایکٹو سٹیرنگ سسٹم بہت سی لگژری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں استعمال ہونے والے بنیادی پارٹس وہی ہوتے ہیں جو روایتی پاور ریک اینڈ پینن سٹیرنگ سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ایکٹو سٹیرنگ سسٹم میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ سٹیرنگ وہیل اور سٹیرنگ شافٹ سٹیرنگ گیزر باکس میں لگے پینن گیزر کے ساتھ براہ راست نہیں جڑی ہوتی۔ ایکٹو سٹیرنگ سسٹم میں سٹیرنگ شافٹ اور پینن گیزر کے درمیان میں ڈبل پلینٹری گیزر سیٹ لگا ہوتا ہے۔ دونوں سیٹوں کا رنگ گیزر ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک پلینٹری گیزر سیٹ کا سٹیرنگ شافٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب کہ دوسرے پلینٹری گیزر سیٹ میں لگے گیزر کا تعلق پینن گیزر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک برش لیس تھری فیز ڈی سی الیکٹرک موٹر رنگ گیزر کو ایک ورم گیزر کے ذریعے گھماتی ہے۔ ایک الیکٹرک کنٹرول یونٹ (ECU) الیکٹرک موٹر کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے کہ سٹیرنگ گیزر ریشو کو ضرورت کے مطابق تبدیل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیرنگ stability کو بہتر کرنے کے لئے سٹیرنگ اینگل کو درست کیا جائے۔ ECU الیکٹرک موٹر کے ذریعے سٹیرنگ گیزر ریشو اور سٹیرنگ اینگل کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن سٹیرنگ وہیل اور پینن گیزر کے درمیان مکینیکل تعلق برقرار رکھ کر سٹیرنگ کو ڈرائیو کے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ ایکٹو سٹیرنگ سسٹم میں لگی الیکٹرک موٹر فرٹ وہیلز کو ٹرنک فورس مہیا نہیں کرتی۔

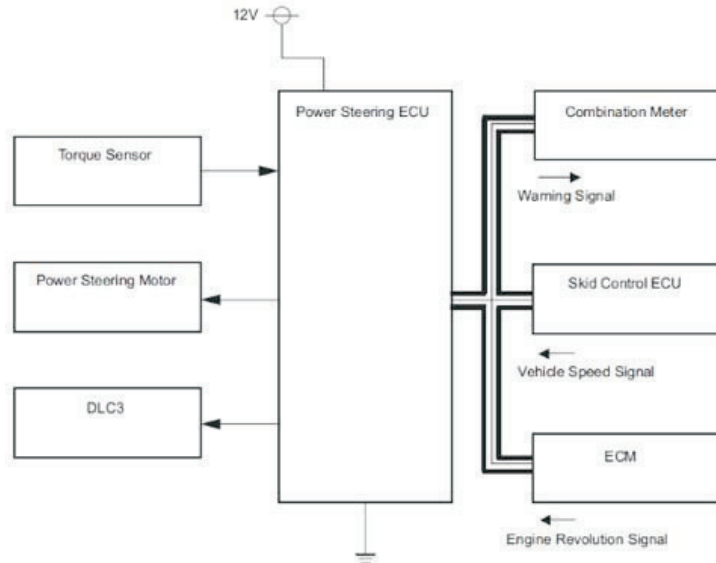

ایکٹیو سٹیرنگ آپریشن (Active Steering Operation)

ایکٹیو سٹیرنگ آپریشن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ گاڑی کی رفتار کے لحاظ سے مختلف سٹیرنگ گیسز ریشو مہیا کرے۔ ECU سسٹم میں لگے مختلف ان پٹ و آؤٹ پٹ سگنلز وصول کرتا ہے اور ان ان پٹ سگنلز کے مطابق ECU ایکٹیو سٹیرنگ گیسز ریشو حاصل کرتا ہے۔ لوپیڈ پر گاڑی کو کسی موڑ پر موڑتے وقت سٹیرنگ گیسز ریشو تقریباً 10:1 ہوتی ہے۔ اس ریشو پر ڈرائیور کو فرنٹ وہیل کو گھمانے کے لئے سٹیرنگ وہیل کو بہت زیادہ نہیں گھمانا پڑتا۔ جب گاڑی ساکن ہوتی ہے تو اس وقت فرنٹ وہیل کو کولاک ٹولاک پوزیشن پر لانے کے لئے سٹیرنگ وہیل کو دو چکر گھمانا پڑتا ہے۔ اس گیسز ریشو پر گاڑی کو پارک کرنے یا کسی موڑ پر موڑنے کے لئے ڈرائیور کو سٹیرنگ وہیل کو بہت کم گھمانا پڑتا ہے۔ لوپیڈ پر سٹیرنگ ریشو کو کم کرنے کے لئے ECU ایکٹیو سٹیرنگ گیسز ریشو کو کم کر دیتا ہے۔ جب کہ ہائی سپیڈ پر یہ گیسز ریشو 20:1 ہو جاتی ہے۔ ہائی سپیڈ پر سٹیرنگ گیسز ریشو بڑھانے سے ڈرائیور کے اچانک سٹیرنگ وہیل کو ضرورت سے زیادہ گھمانے کا رد عمل کم پڑ جاتا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 1:

سکینر کی مدد سے الیکٹرک پاور سٹیرنگ سسٹم کی تشخیص کرنا

(Diagnose Faults of Electric Power Steering System with Help of Vehicle Scanner)

ٹولز:

وہیکل سکینر، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، سکر یو ڈرائیور (فلپ اور فلیٹ)، نوز پلائر، کمبی نیشن پلائر۔

سامان:

گاڑی جس میں الیکٹرک پاور سٹیرنگ نصب ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار سطح پر کھڑی کریں۔
- 2- بونٹ کھولیں۔
- 3- گاڑی کا سوئچ ON پوزیشن پر لائیں۔
- 4- چیک کریں ڈیش بورڈ میں الیکٹرک پاور سٹیرنگ کی لائٹ آن ہے یا نہیں۔
- 5- گاڑی کو سٹارٹ کریں اور EPS کی لائٹ کا بغور معائنہ کریں اگر وہ 6 یا 5 سیکنڈ تک بھی نہیں بجھ رہی تو EPS میں پرابلم ہے۔
- 6- گاڑی کو بند کر دیں اور بیٹری کا منفی ٹرمینل اتار دیں۔
- 7- EPS کے متعلقہ فیوزز اور ریلے وغیرہ کو چیک کریں۔
- 8- ملٹی میٹر کی مدد سے وائرنگ کی کانٹی نیوٹی چیک کریں۔
- 9- EPS کے متعلقہ تمام کنیکٹرز کو کھول کر صفائی کریں۔
- 10- وہیکل سکینر کی مدد سے گاڑی کی سکیننگ کریں اور فالٹ ریموو کریں۔

احتیاطیں:

- 1- بیٹری کا ٹرمینل اتارے بغیر Continuity چیک نہ کریں اور نہ ہی کنیکٹر علیحدہ کریں۔
- 2- شارٹ سرکٹ نہ ہونے دیں۔
- 3- اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔

پریکٹیکل نمبر 2:

ایلیکٹرک پاور سٹیرنگ موٹر کو تبدیل کرنا

(Replace Motor of Electric Power Steering)

ٹولز:

ٹول کٹ، ساکٹ سیٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں الیکٹرک پاور سٹیرنگ نصب ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- بیٹری کے منفی ٹرمینل کو بیٹری سے علیحدہ کریں۔

- 2- گاڑی کو لفٹ پر اوپر اٹھائیں۔
- 3- الیکٹرک پاور سٹیرنگ موٹر اور سٹیرنگ پوزیشن سینسر کا کنیکٹر زائتا کریں۔
- 4- سٹیرنگ شافٹ اور ڈرائیو اینیمین کو جوڑنے والے یونیورسل جوائنٹ کو کھولیں
- 5- ٹائی راڈ زائڈ کو سٹیرنگ نکل آرم سے علیحدہ کریں۔
- 6- سٹیرنگ گیئر باکس ہاؤزنگ کے مونٹنگ بولٹ کھولیں اور سٹیرنگ گیئر باکس کو گاڑی سے علیحدہ کر کے ورک بینچ پر رکھیں۔
- 7- الیکٹرک موٹر پر لگے ڈرائیو میکانزم کو کھولیں اور علیحدہ کریں۔
- 8- ریک پر لگے ریک ڈرائیو سپر اکٹ کو لگھماتے ہوئے ڈرائیو سپر اکٹ پر لگے ٹائمنگ مارک کو ہاؤزنگ مارک کی سیدھ میں لائیں۔
- 9- الیکٹرک موٹر کے مونٹنگ بولٹ کو کھولیں اور موٹر کو گیئر باکس ہاؤزنگ سے علیحدہ کریں۔
- 10- ڈرائیو گیئر کو ڈرائیو دینے والی بیلٹ کا معائنہ کریں۔
- 11- موٹر کو چیک کریں خراب ہونے کی صورت میں نئی موٹر فٹ کریں۔
- 12- کھولنے کے الٹ عمل کرتے ہوئے سٹیرنگ گیئر باکس کو گاڑی میں فٹ کریں

حفاظتی تدابیر:

ڈرائیو سپر اکٹ اور گیئر باکس ہاؤزنگ پر لگا ٹائمنگ مارک ایک سیدھ میں ہونے چاہیے۔

پریکٹیکل نمبر 3:

(Change Steering Angle Position Sensor)

سٹیرنگ اینگل پوزیشن سینسر کو تبدیل کرنا

ٹولز:

سکر یوڈرائیو، ساکٹ سیٹ۔

سامان:

ویہیکل جس میں EPS نصب ہو۔

نوٹ: اگر سٹیرنگ پرابلم جیسے سخت سٹیرنگ، یا سسٹم میں Communication پرابلم ہو تو EPS موٹر کو تبدیل کیا جاتا ہے۔



ترتیب و عمل:

- 1- بیٹری کے منفی ٹرمینل کو بیٹری سے علیحدہ کریں۔
- 2- سٹیرنگ کالم کے گرد لگے ہاؤزنگ کو کھولیں۔
- 3- سٹیرنگ اینگل پوزیشن سینسر کے ساتھ لگے وائزک ٹیکٹر کو سینسر سے علیحدہ کریں۔
- 4- سٹیرنگ کالم کے ساتھ لگے کمینیشن سوئچ کے کنیکٹر سے علیحدہ کریں۔
- 5- کمینیشن سوئچ اور اگنیشن سوئچ کو سٹیرنگ کالم سے علیحدہ کریں۔
- 6- ڈرائیو اینیمین اور سٹیرنگ شافٹ کو ملانے والے یونیورسل جوائنٹ کو علیحدہ کریں۔
- 7- سٹیرنگ کالم بریک پر لگے بولٹ کھولیں اور سٹیرنگ کالم کو گاڑی سے باہر نکالیں۔
- 8- سٹیرنگ کالم اور سٹیرنگ سینسر ہاؤزنگ کو ملانے والے سکر یوڈرائیو کالم کو علیحدہ کریں۔
- 9- سٹیرنگ شافٹ پر لگے سٹیرنگ پوزیشن سینسر کو سٹیرنگ شافٹ سے علیحدہ کریں۔
- 10- سٹیرنگ پوزیشن سینسر کو سٹیرنگ پوزیشن سینسر ٹیسٹر کے ساتھ لگائیں اور سینسر کی حالت کو چیک کریں۔

- 11- خراب ہونے کی صورت میں نیا سٹیرنگ پوزیشن سینسر فٹ کریں۔
- 12- سٹیرنگ سسٹم کے باقی پارٹس کھولنے کے الٹ عمل کرتے ہوئے فٹ کریں۔
- 13- گاڑی کو چلا کر الیکٹرک پاور سٹیرنگ سسٹم کی کارکردگی چیک کریں۔

پریکٹیکل نمبر 4:

الیکٹرک پاور سٹیرنگ موٹر کو تبدیل کرنا

ٹولز:

نوز پلائر، کمبی نیشن پلائر، ساکٹ سیٹ، سرکلپ پلائر۔

سامان:

گاڑی جس میں الیکٹرک پاور سٹیرنگ نصب ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- EPS موٹر کا کنیکٹر علیحدہ کریں۔
- 2- سٹیرنگ کالم اور بریک اینڈ پینل اسمبلی کو علیحدہ کریں۔
- 3- ٹائی راڈز علیحدہ کریں۔
- 4- سٹیرنگ گیر کو باہر نکال کر ورک بینچ پر رکھیں۔
- 5- موٹر گیر ہوزنگ کے فاسرز اتاریں۔
- 6- کور کو سکریوڈرائیور کی مدد سے علیحدہ کریں۔
- 7- گیر ہاوزنگ میں بیک پلیٹ اور باڈی پر لگے ہوئے نشانات کو ملائیں، تاکہ غلط فٹنگ نہ ہو۔
- 8- سکریوڈرائیور کی مدد سے بیک پلیٹ کو تھوڑا سا گھمائیں اس سے پلیٹ فری ہو جائے گی۔
- 9- موٹر کے فاسرز اتاریں۔
- 10- موٹر کو سکریوڈرائیور کی مدد سے باہر نکالیں۔
- 11- موٹر کو چیک کریں۔ اگر خراب ہے تو تبدیل کریں۔
- 12- نئی موٹر کو درج بالا ترتیب کے برعکس فٹ کریں۔ پھر سٹیرنگ کو دوبارہ لگائیں۔

حفاظتی تدابیر:

بیک پلیٹ اور باڈی پر الائننگ مارکس ملے ہونے چاہیے۔

پریکٹیکل نمبر 5:

ٹارک سینسر کو تبدیل کرنا

(Replace Torque Sensor)

ٹولز:

سکریوڈرائیور، کلپ پلائر، وہیکل سکیئر، نوز پلائر، کمبی نیشن سپینر سیٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں الیکٹرک سٹیرنگ لگا ہو۔

نوٹ: کار کی لو یا ہائی رفتار پر کس قدر سٹیرنگ ویل پر Effort درکار ہے۔ یہ معلومات سٹیرنگ ٹارک سینسر کمپیوٹر کو مہیا کرتا ہے۔ یہ سٹیرنگ اینگل اور ٹارک کی پیمائش کرتا ہے۔ اگر ٹارک سینسر خراب ہو تو سٹیرنگ ڈھیل ہارڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔



ترتیب عمل:

- 1- سکینر لگا کر ڈائیگنوز کر لیں کہ ٹارک سینسر خراب تو نہیں۔
- 2- موٹر کو 12 ولٹ سپلائی دیں ٹیسٹر کو ٹارک سینسر سے جوڑیں۔
- 3- ٹیسٹر یا ہاتھ کے ساتھ سٹیئرنگ شافٹ کو گھمائیں۔ اور چیک کریں کیا ٹارک سینسر واقعی خراب ہے۔
- 4- سٹیئرنگ شافٹ کو ٹارک سینسر سے علیحدہ کریں۔
- 5- انر سیلیو اتاریں۔
- 6- لاک پلائر کی مدد سے سرکلپ اتاریں۔
- 7- سکریو ڈرائیور کی مدد سے فرنٹ واشر اور لاک اتاریں۔
- 8- ہارنس ریٹر بوٹ علیحدہ کریں۔
- 9- سینسر پوزیشن مارکس ملائیں۔
- 10- سکریو ڈرائیور کی مدد سے ٹارک سینسر کو باہر نکالیں۔
- 11- نیا ٹارک سینسر شناختی نشانات کے مطابق لگائیں۔ اس کو ہلکا سا دبا کر اس کی جگہ پر بٹھائیں۔
- 12- دیگر پروزوں کو الٹ ترتیب میں لگا کر فٹ کر لیں۔
- 13- ٹارک سینسر کا فنکشن دوبارہ چیک کریں۔
- 14- سٹیئرنگ گیر کو گاڑی میں فٹ کریں۔

آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی مرمت

(Repair of Automatic Transmission)

تدریسی نتائج:

آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی جدید شکل
CVT-i ہے یعنی
Contineously
Variable
Transmission-Intelligent

اس لرننگ یونٹ کے اختتام پر ٹرینیز اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ روڈ ٹیسٹ کے دوران ٹارک کنورٹر کا کام اور گیر شفٹنگ میکانزم کا عمل مینوفیکچرر سپیشلائزڈ کے مطابق چیک کر سکیں۔
- ☆ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے الیکٹریکل کنٹرولز اور ہائیڈرولک پریشر کو چیک کر سکیں۔
- ☆ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی مونٹنگ کو چیک کر سکیں
- ☆ وہیکل سیکر کی مدد سے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے سولینائیڈ والوز چیک کرنا اور خرابی کی نشاندہی کرنا۔
- ☆ روڈ ٹیسٹ کر کے ٹرانسمیشن کے فنکشن کو چیک کر سکیں اور اس چیکنگ کے دوران ٹرانسمیشن گیرز کے انگیج اور ڈس انگیج ہونے کے دوران غیر معمولی شور یا تھر تھراپٹ محسوس کر سکیں۔

مناسب ٹولز کا انتخاب کرنا (Arrange Proper Tools)

اس گائیڈ کے شروع میں آٹو الیکٹریشن کے متعلق تمام اوزار دیے گئے ہیں ان میں سے اس لرننگ یونٹ کے متعلق مندرجہ ذیل اوزاروں کو ٹول باکس سے نکال کر ورکنگ ٹیبل پر ترتیب دیں۔

- 1- ملٹی میٹر
- 2- ٹیسٹ لیمپ
- 3- سکرپوڈ رائیور سیٹ (فلپ + فلیٹ)
- 4- کمینیشن سپینر سیٹ
- 5- کمینیشن پلائر
- 6- نوز پلائر
- 7- سائڈ کٹر پلائر
- 8- وائر سٹریپر
- 9- ایمپینر میٹر
- 10- وہیکل ڈائنامکس سکیئر

آٹومیٹک ٹرانسمیشن (Automatic Transmission)

ٹرانسمیشن کا بنیادی مقصد انجن کی طاقت کو وہیملوٹیک منتقل کرنا ہے تاکہ گاڑی کو انجن کے شارٹ رینے کے باوجود روکا جاسکے، ریورس کیا جاسکے اور مطلوبہ رفتار اور ٹارک پر چلایا جاسکے۔ ٹرانسمیشن یا گیر باکس کا کام ضرورت کے مطابق انجن کے پیدا کردہ ٹارک اور سپیڈ کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے۔ ٹرانسمیشن میں لگے چھوٹے گیرز سے جب بڑے گیرز کو چلایا جاتا ہے تو ٹارک بڑھ جاتا ہے اور رفتار کم ہو جاتی ہے۔ ٹرانسمیشن میں ڈرائیور گیرز اور ڈریون گیرز کی مختلف ریشو استعمال کر کے گاڑی کو مختلف رفتار اور ٹارک کے مطابق حرکت دی جاتی ہے۔

گاڑیوں میں مختلف اقسام کے گیرز باکس استعمال ہوتے ہیں۔ مینول ٹرانسمیشن میں ڈرائیور گاڑی کی ضرورت کے مطابق گیرز کو تبدیل کرتا ہے۔ آجکل گاڑیوں میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن استعمال کی جا رہی ہے جس میں ڈرائیور کو خود سے گیرز تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ڈرائیور ایک لیور کی مدد سے ڈرائیو کا تعین کرتا ہے اس کے بعد گاڑی کی رفتار کے مطابق گیرز خود بخود تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں جو گیرز ٹرین استعمال ہوتی ہے اسے پلینٹری گیرز ٹرین کہتے ہیں۔ پلینٹری گیرز ٹرین 3 گیرز کے ایک سیٹ پر مشتمل ہوتی ہے پلینٹری گیرز ٹرین کے درمیان میں لگا گیرز سن گیرز کہلاتا ہے۔ سن گیرز کے گرد 3 پلینٹری گیرز گھومتے ہیں پلینٹری گیرز کے گرد رنگ گیرز گھومتا ہے۔ پلینٹری گیرز ٹرین کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ ان میں سے ایک گیرز کو ساکن کیا جاتا ہے دوسرے گیرز کو ان پٹ دی جاتی ہے جب کہ تیسرے گیرز سے آؤٹ پٹ لی

جاتی ہے۔ اگر 2 گیزر کو اکٹھا پکڑ لیا جائے تو ڈائریکٹ ڈرائیو حاصل ہوتی ہے۔


پلیئری گیزر کو روکنے کے لئے بریک استعمال کی جاتی ہے جب کہ ڈرائیو گیزر کو ان پٹ مہیا کرنے کے لئے کلچ استعمال کیا جاتا ہے۔

بریک اور کلچ ہائیڈرولک پریشر سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہائیڈرولک پریشر ایک مکینیکل پمپ پیدا کرتا ہے۔ ضرورت کے مطابق بریک اور کلچ کی طرف جانے والے ہائیڈرولک پریشر کو شفٹ والو کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ شفٹ والو کو حرکت دینے کے لئے شفٹ والو کے اوپر سولینائیڈ والو لگے ہوتے ہیں جو انجن کی ضرورت کے مطابق شفٹ والو کے اوپر ہائیڈرولک پریشر کو تبدیل کرتے ہیں۔ ہائیڈرولک پریشر کی تبدیلی شفٹ والو کو حرکت دیتی ہے اور شفٹ والو کی پوزیشن کی تبدیلی کلچ یا بریک کی طرف جانے والے آئل کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔

ایک آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں پلیئری گیزر ٹرین کے 3 سیٹ استعمال ہوتے ہیں اور ان سیٹوں کے مطابق مختلف گاڑیوں میں کلچ اور بریکس کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔

عام طور پر آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں 3 شفٹ والو استعمال ہوتے ہیں ان 3 شفٹ والو کو 2 سولینائیڈ والو کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

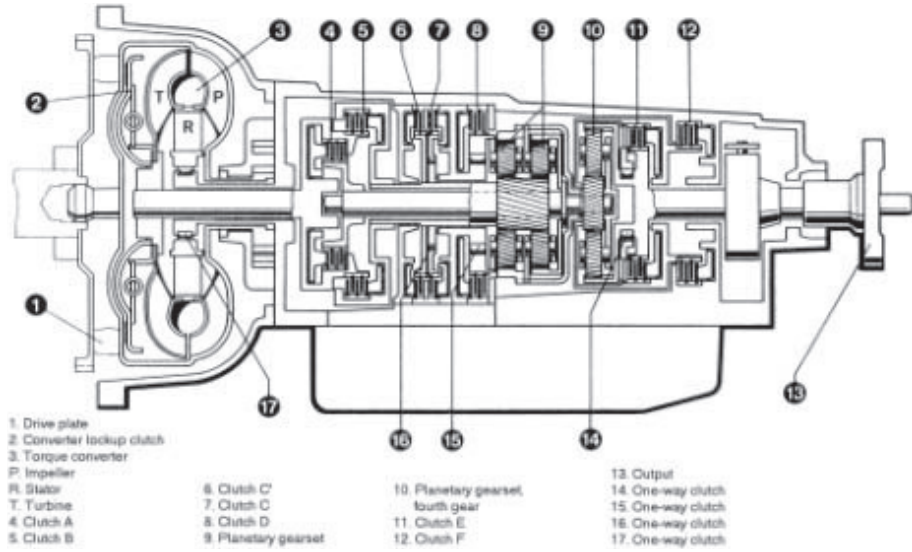آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں گیزر کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے والا تمام نظام گیزر باکس ہاؤزنگ کے پینڈے میں لگی والو ہاؤزی کے اندر ہوتا ہے۔ شفٹ والو اور سولینائیڈ والو بھی والو ہاؤزی میں لگے ہوتے ہیں۔



ECT ایکٹروٹک کنٹرولڈ
ٹرانسمیشن کا مخفف ہے۔

آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی بنیادی ساخت (Basic Construction of Automatic Transmission)

آٹومیٹک ٹرانسمیشن ایک دھاتی ہاؤزنگ کے اندر لگی ہوتی ہے جس کے درج ذیل حصے ہوتے ہیں:

- 1- فلیوڈ کپلنگ یا ٹارک کنورٹر انجن کی پاور کو ٹرانسمیشن تک منتقل کرتا ہے۔
- 2- ایک یا دو پلیئری گیزر سیٹ کے ذریعے مختلف فارورڈ اور ریورس سپیڈ حاصل کی جاتی ہیں۔
- 3- پلیئری گیزر کو کنٹرول کرنے کے لئے بریک بینڈز اور پلٹی پلیٹ کلچ استعمال ہوتے ہیں۔
- 4- بریک بینڈ اور کلچ کو اپلائی کرنے کے لئے ہائیڈرولک سرو اور پمپ استعمال ہوتے ہیں۔
- 5- ہائیڈرولک پریشر مہیا کرنے کے لئے ایک یا دو پمپس استعمال ہوتے ہیں۔
- 6- ہائیڈرولک پریشر کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت سے والوز مثلاً کنٹرول والو، چیک والو، پریشر ریگولیشن والو، بیلنس والو، ٹرمیکشن کنٹرول والو اور ڈاؤن شفٹ والو استعمال ہوتے ہیں۔


TC ٹرمیکشن کنٹرول کا فنکشن
برفانی سڑکوں پر استعمال کیا
جاتا ہے۔

7- گیزر فلیوڈ کو خاص درجہ حرارت پر رکھنے کا نظام ہوتا ہے۔

8- مینول کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ ریٹ سپیڈرنگ کا انتخاب کرتا ہے۔

ٹارک کنورٹر (Torque Converter)

ٹارک کنورٹر بھی آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں کلچ کا کام کرتا ہے۔ ٹارک کنورٹر بھی ساخت کے لحاظ سے فلیوڈ کپلنگ کی طرح ہوتا ہے فلیوڈ کپلنگ اور ٹارک کنورٹر میں بنیادی فرق سٹیئر کا ہوتا ہے۔ سٹیئر کا کام ٹر بائین رز سے واپس آنے والے فلیوڈ کو اس طرح موڑنا ہے کہ فلیوڈ، پمپ ایمپیلر کی دینز سے فرنٹ سے ٹکرانے کی بجائے پیچھے سے ٹکراتا ہے اور یہ آئل پمپ ایمپیلر کو گھمانے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے انجن کے پیدا کردہ ٹارک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

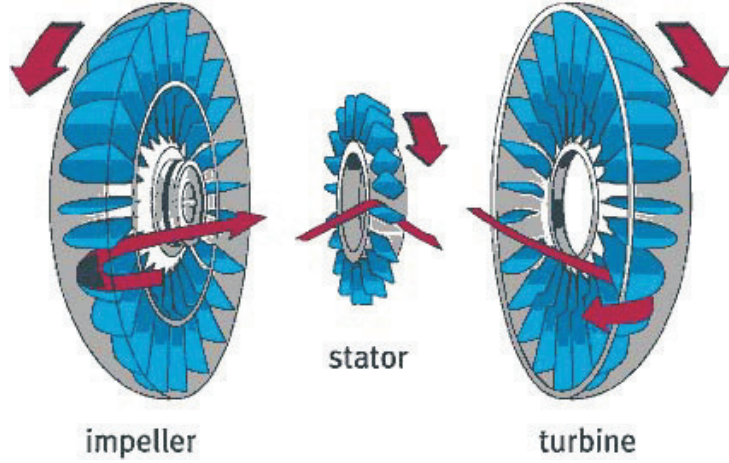

مینول والو (Manual Valve)

مینول والو کے ذریعے ڈرائیور گاڑی کی حرکت کی پوزیشن کا تعین کرتا ہے اس والو کو حرکت دینے کے لئے ایک کنٹرول لیور ڈرائیور کے قریب لگا ہوتا ہے۔ اس لیور کے ذریعے والو باڈی کے اندر لگے ایک پلٹی لینڈ سپول والو کو حرکت دی جاتی ہے۔ اور یہ سپول والو کنٹرول لیور کی پوزیشن کے مطابق مختلف والوز اور ایکچو ایٹرز کی طرف آنک کے بہاؤ کو جاری کرتا ہے اور وکٹ ہے۔ عام طور پر چار سپیڈ آٹو میٹک ٹرانس ایکسل یا ٹرانسمیشن کی ریفریجریج ذیل ہوتی ہیں:

پارک (Park)

یہ ریج اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب گاڑی پارک کرنا مقصود ہو۔ جب ڈرائیور کنٹرول لیور کو پارک پوزیشن پر لاتا ہے۔ تو اس کی حرکت سے ایک دھاتی لیور جسے پارکنگ پال کہتے ہیں حرکت میں آتا ہے اور آؤٹ پٹ شافٹ پر بنے گیر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جس سے آؤٹ پٹ شافٹ حرکت نہیں کر سکتی۔ اس پوزیشن میں گاڑی کو کسی طریقے سے بھی حرکت نہیں دی جاسکتی۔

ریورس (Reverse)

یہ ریج گاڑی کو ریورس میں لے جانے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

نیوٹرل (Neutral)

یہ ریج ٹرانسمیشن کے ڈرائیو کمپونینٹ کو disengage رکھتی ہے۔ اس ریج میں گاڑی کو شارٹ کرنے اور ایک سیلٹر دینے کے باوجود گاڑی حرکت نہیں کرتی۔ لیکن گاڑی کو کھینچ کر کہیں بھی لے جایا جاسکتا ہے۔

اورڈرائیو (Over Drive)

چار سپیڈ اورڈرائیو ٹرانسمیشن میں چوتھا گیر اورڈرائیو گیر ہوتا ہے اور ڈرائیو گیر ریج میں گاڑی پہلے گیر میں شارٹ ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا گیر پھر تیسرا اور آخر میں چوتھا گیر لگتا ہے اور ڈرائیو کی اس ریج کے اندر ہی ڈاون شفٹ اور آپ شفٹ ہوتی ہے۔

ڈرائیو D (Drive D)

ڈرائیو ریج میں گاڑی پہلے گیر میں شارٹ ہوتی ہے پھر دوسری گیر میں شفٹ ہوتی ہے پھر تیسرے گیر میں اور یہ اسی ریج میں اپ شفٹ ہوتی ہے اور ڈاون شفٹ ہوتی ہے اگر چوتھا گیر اورڈرائیو لگا ہے تو اس ریج میں گاڑی چوتھے گیر میں منتقل نہیں ہوتی۔ اس ریج میں جب گاڑی کی رفتار کم ہو تو انجن بریکنگ فورس مہیا کرتا ہے۔

ڈرائیو سیکنڈ (D2) (Drive Second)

مینول سیکنڈ ریج میں ٹرانسمیشن مندرجہ ذیل دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق عمل کرتی ہے۔ ٹرانسمیشن خود کار طریقے سے اپ شفٹ اور ڈاون شفٹ میں جاسکتی ہے۔ مینول سیکنڈ ریج میں گاڑی دوسرے گیر میں شارٹ ہوتی ہے اور کوئی اپ شفٹ اور ڈاون شفٹ نہیں ہوتی مینول سیکنڈ ریج میں عموماً انجن بریکنگ دستیاب ہوتی ہے۔ ٹرانسمیشن کو ہائی گیر میں شارٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیو ہیلز پر کم ٹارک منتقل ہوتا ہے جس کی وجہ سے slippery روڈ پر بہتر ٹریکشن حاصل ہوتی ہے۔

ڈرائیو لو (D1/L) (Drive Low)

مینول لو ریج کو سپیڈ کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس سے ہائی ٹارک حاصل ہوتا ہے کچھ ٹرانسمیشن میں ٹارک کی استعداد بڑھانے کیلئے ٹرانسمیشن کیساتھ اضافی اپلائی کمپونینٹ لگائے جاتے ہیں۔ جب مینول لو ریج کا انتخاب کیا جاتا ہے تو گاڑی دوسرے گیر میں شفٹ نہیں ہوتی۔ اس کو D1 یا L سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

نوٹ: آٹو میٹک ٹرانسمیشن والی جدید گاڑیوں میں گیر لیور کی صرف چار پوزیشنز ہوتی ہیں۔ P, R, N, D

ٹرانسمیشن میں لگے مختلف سبزر خود ہی ڈرائیو لگ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے گیر کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔

تدریسی و تربیتی گائیڈ: آٹو ایکٹیشن (لیول 3)

شفٹ والوز (Shift Valves)


آٹومیک ٹرانسمیشن میں گیزز کو تبدیل کرنے کے لئے کلچ اور بریکس کو ضرورت کے مطابق ہائیڈرولک پریشر اپلائی اور ریلیز کیا جاتا ہے۔ کلچ اور بریکس کو ہائیڈرولک پریشر مہیا کرنے کے لئے شفٹ والوز استعمال ہوتے ہیں شفٹ والوز کلچ اور بریکس کی طرف جانے والے راستوں کو کھولتے ہیں۔ شفٹ والوز کے نام 1-2، 2-3 اور 3-4 ہوتے ہیں۔

آپریشن (Operation)

مثال کے طور پر اگر ہم شفٹ والوز 1-2 کے فنکشن کو دیکھیں تو جب ہائیڈرولک پریشر شفٹ والوز کے ٹاپ پر اپلائی ہوتا ہے تو اس حالت میں شفٹ والوز نیچے دبا ہوا ہوتا ہے اور گاڑی پہلے گیز میں چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب سولینائیڈ شفٹ والوز کے ٹاپ سے ہائیڈرولک پریشر کوریلیز کرتا ہے تو سپرنگ فورس والوز کو اوپر کی طرف اٹھاتی ہے جس کی وجہ سے B2 کی طرف جانے والے آئل کا راستہ کھل جاتا ہے۔ B2 پر ہائیڈرولک پریشر اپلائی ہونے سے گاڑی دوسرے گیز میں چلی جاتی ہے۔

سولینائیڈ والوز (Solenoid Valve)

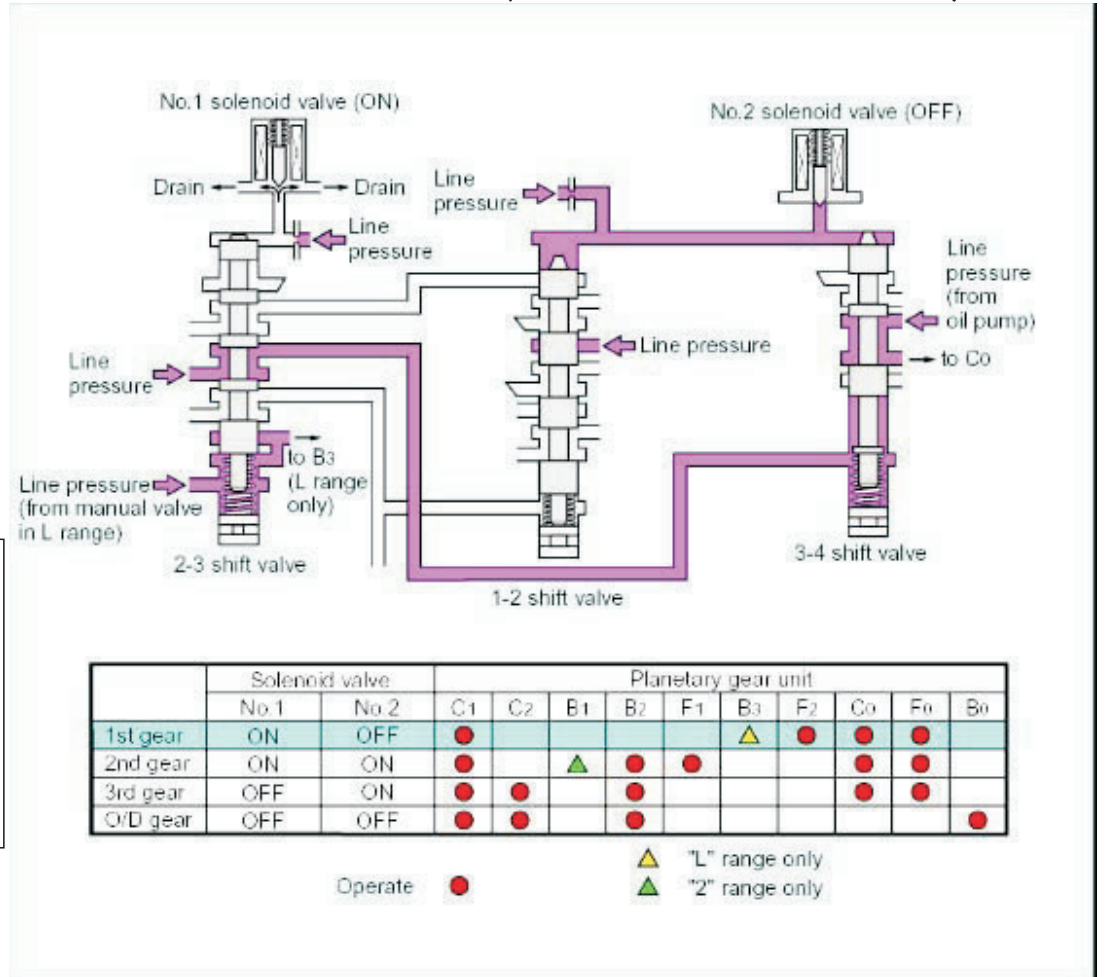سولینائیڈ والوز انجن ECU اور ECU سے ملنے والے الیکٹرک سگنل کے مطابق آپریٹ ہوتے ہیں اور یہ سولینائیڈ شفٹ والوز کی پوزیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور شفٹ والوز کی پوزیشن کلچ اور بریک کی طرف جانے والے فلیوڈ کے راستوں کو کھولتی ہے۔



سولینائیڈ والوز دو طرح

کے ہوتے ہیں۔

1- جب سگنل Off ہو تو سپول



والوز کو اٹھاتے ہیں۔

2- جب سگنل ON ہو تو سپول

والوز کو اٹھاتے ہیں۔

شفٹ سولینائیڈ والوز ECU کے سگنلز کے مطابق آئل کے راستوں کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ جب ان سولینائیڈ کو الیکٹرک سگنل ملتا ہے تو یہ راستے کو کھول دیتے ہیں اور جب سگنل نہیں ملتا تو یہ راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ کچھ شفٹ سولینائیڈ والوز ایسے بھی ہوتے ہیں جو سپول والوز کو اس وقت اوپر اٹھاتے ہیں جب سگنل آف ہو اور سپول والوز کو اس وقت نیچے دباتے ہیں بالائن پریشر کا راستہ اس وقت آف کر دیتے ہیں جب سگنل آن ہوں۔ شفٹ سولینائیڈ والوز کی پہچان 1 اور 2 سے ہوتی ہے۔ لائنز سولینائیڈ والوز جب تھروٹل والوز جگہ استعمال کیا جا رہا ہو تو اس سولینائیڈ والوز کو SLT کہتے ہیں اور جب یہ لائنز سولینائیڈ والوز لاگ آپ کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہو تو اسے SLU کہتے ہیں۔

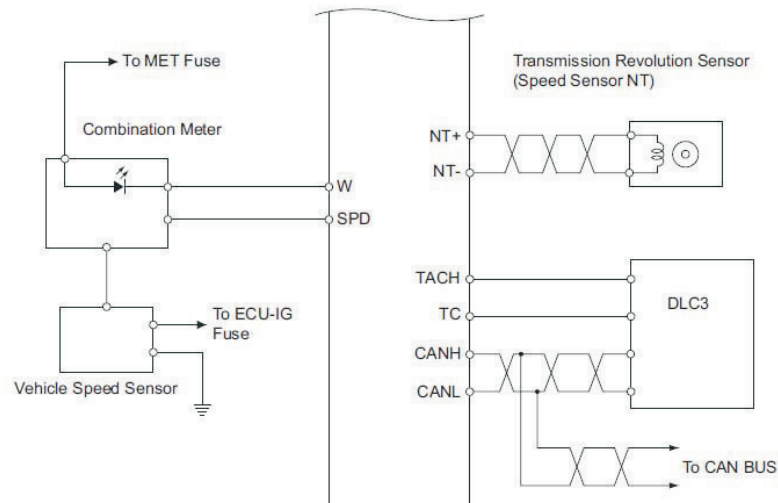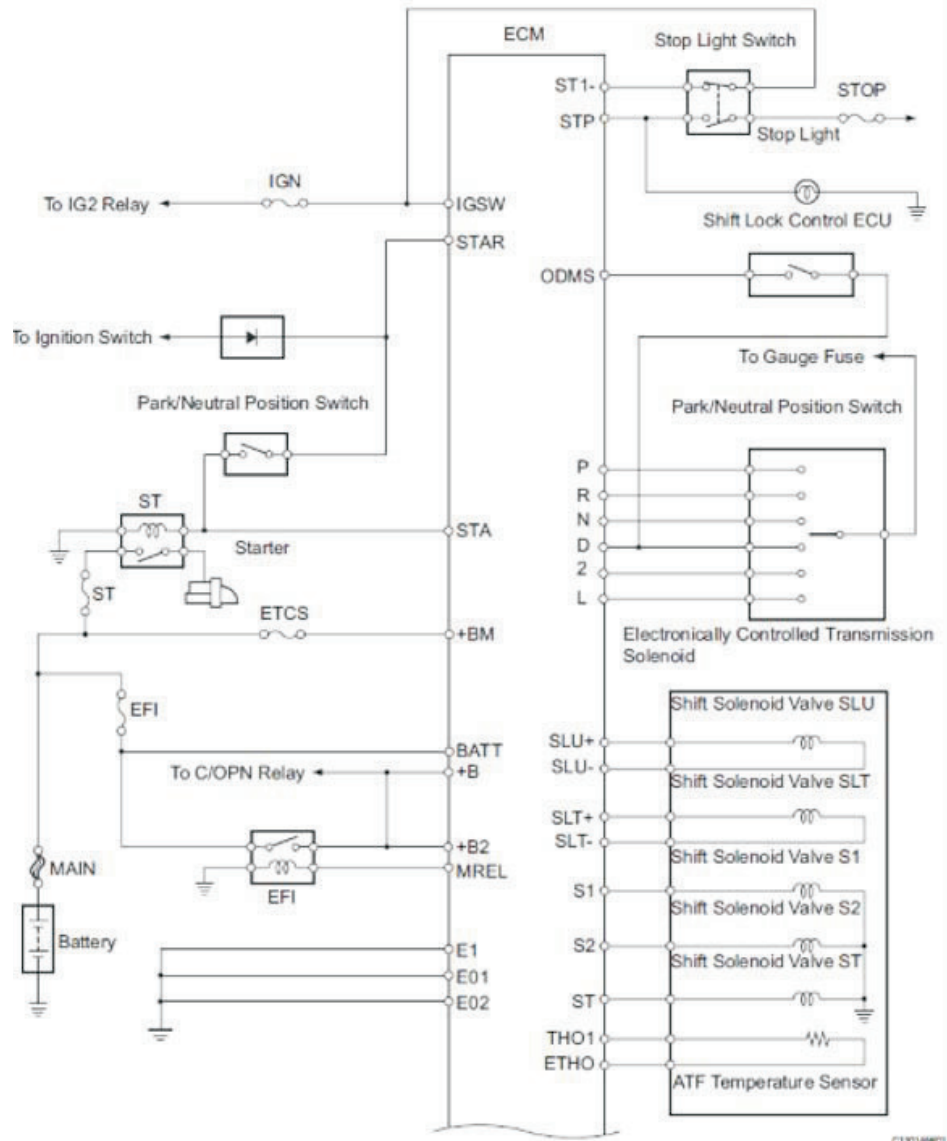ایکٹرونیک کنٹرولڈ ٹرانسمیشن کا مکمل ایکٹریک سرکٹ




اپلائی کمپونینٹس (Apply Components)

یہ ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو ٹرانسمیشن یا ٹرانس ایکسل کے پلینٹری گیزرزمبرز کو ضرورت کے مطابق روکنے یا 2 پلینٹری ممبرز کو آپس میں جوڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اپلائی کمپونینٹس مندرجہ ذیل ہیں۔

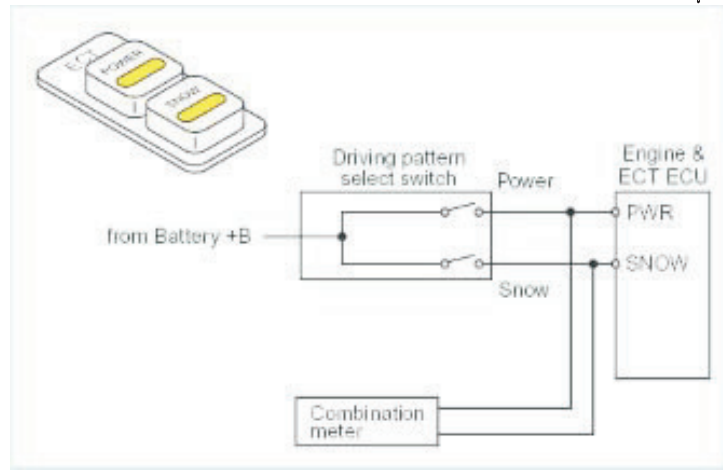- (1) سرو اور بریک بینڈز (2) ملٹی پل ڈسک کلچ (3) ملٹی پل ڈسک بریک (4) ون وے کلچ۔
- الیکٹرونک کنٹرول ٹرانسمیشن (ECT) میں گیزر شفٹنگ میکا نزم کو کنٹرول کرنے کے لئے الیکٹرونک کنٹرول یونٹ جسے پاورٹرین کنٹرول ماڈیول (PCM) لگا ہوتا ہے۔
- پاورٹرین کنٹرول ماڈیول مختلف سینسرز کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق گیزر شفٹنگ کا عمل کرتا ہے۔
- الیکٹرونک سینسرز گاڑی کی رفتار، گیزر لیوری کی پوزیشن اور تھرٹل والو کے کھلنے کی پوزیشن سے متعلق معلومات PCM کو مہیا کرتے ہیں۔ PCM اس ڈیٹا کے مطابق 2 الیکٹرونک سولینائیڈز کی مدد سے شفٹ والوز کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، اور شفٹ پوائنٹ کی ٹائمنگ اور ٹارک کنورٹر لاک آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔

ڈرائیونگ پیٹرن سلیکٹ سوئچ (Driving Pattern Select Switch)


پیٹرن سلیکٹ سوئچ کے ذریعے ڈرائیور نارمل پاور موڈ کا انتخاب کرتا ہے۔ سوئچ کی پوزیشن کے مطابق ECU کا ECT شفٹ پیٹرن کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے مطابق لاک اپ کا انتخاب کرتا ہے۔



جدید آٹوموبائلز میں
بنیادی طور پر دو طرح کے ڈرائیو
Mode ہوتے ہیں۔
S-Sports Mode -1
E-Economy Mode -2

نیوٹرل سٹارٹ سوئچ (Neutral Start Switch)

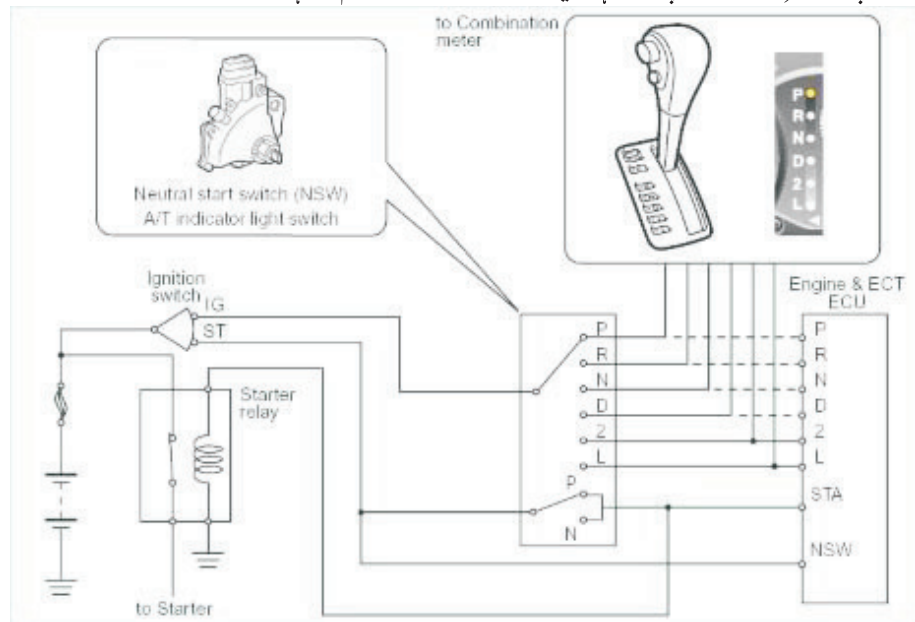ECT کا ECU گیزر شفٹ پوزیشن سینسر کی مدد سے یہ معلومات حاصل کرتا ہے کہ ٹرانسمیشن کو کس پوزیشن پر شفٹ کیا گیا ہے۔
گیزر شفٹ پوزیشن سینسر مینول والو شافٹ پر لگا ہوتا ہے اور یہ گیزر سلیکٹر کی حرکت کے مطابق کام کرتا ہے۔



سپیڈ سینسر الیکٹرونک کنٹرولڈ
ٹرانسمیشن کے ECU کو ہر
وقت گاڑی کی رفتار کے بارے
میں آگاہی مہیا کرتا ہے۔

تھروٹل پوزیشن سینسر (Throttle Position Sensor)

یہ سینسر تھروٹل باڈی پر لگا ہوتا ہے۔ یہ تھروٹل والو کے کھلنے کی پوزیشن سے متعلق معلومات الیکٹرک سگنل کی صورت میں ECU کو مہیا کرتا ہے۔

سپیڈ سینسر (Speed Sensor)

اسی بات کو یقینی بنانے کے لئے ECU کا ECT کو ہر وقت وہیکل کی رفتار سے متعلق آگاہی ملتی ہے۔

مین سپیڈ سینسر (Main Speed Sensor)

مین سپیڈ سینسر ٹرانسمیشن ہاؤسنگ پر لگا ہوتا ہے۔ ایک میگنٹ روٹر ڈرائیو پینٹین شافٹ یا آؤٹ پٹ شافٹ پر لگا ہوتا ہے۔ جب شافٹ ایک چکر مکمل کرتی ہے تو میگنٹ ریڈ والو (Reed Valve) کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سگنل ECU کو مہیا کئے جاتے ہیں۔ ECU ان کنٹرول سگنلز سے شفٹ پوائنٹ اور لاک اپ کھلچ کو کنٹرول کرتا ہے۔

بیک آپ سپیڈ سینسر (Back Up Speed Sensor)

بیک آپ سپیڈ سینسر Combination میٹر اسیمبلی کے اندر لگا ہوتا ہے اور یہ سپیڈ میٹر کیبل کی مدد سے آپریٹ ہوتا ہے۔ یہ سینسر الیکٹرک ریڈ سونج اور ملٹی پل پول اسیمبلی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب سپیڈ میٹر کیبل گھومتی ہے تو مستقل مقناطیس ریڈ سونج کے قریب سے گزرتا ہے۔ مقناطیس پولوں کے درمیان واقع مقناطیسی فلکس لائنز پوائنٹس کو کھولتی اور بند کرتی ہیں۔ سپیڈ میٹر کیبل کے ہر چکر کے دوران سینسر چار آؤٹ پٹ پلسز پیدا کرتا ہے۔


سپیڈ سینسر فیل سیف (Speed Sensor Fail Safe)

اگر دونوں وہیکل سپیڈ سینسر درست کام کر رہے ہوں تو مین سپیڈ سینسر کا موازنہ بیک آپ سپیڈ سینسر سگنل سے کیا جاتا ہے۔ اگر دونوں سگنلز میں فرق نہیں تو شفٹ ٹائمنگ کنٹرول کے لئے مین سپیڈ سینسر کے سگنلز کو استعمال کیا جاتا ہے اور اگر مین سپیڈ سینسر خراب ہو جائے تو ECU فوری طور پر اس کے سگنلز کو استعمال کرنا روک دیتا ہے اور شفٹ ٹائمنگ کو بیک آپ سپیڈ سینسر کی مدد سے کنٹرول کرتا ہے۔

سٹاپ لائٹ سوئچ (Stop Light Switch)

سٹاپ لائٹ سوئچ بریک پیڈل پر لگتا ہے۔ جب بریک پیڈل کو دبایا جاتا ہے تو یہ ECT ECU کے STP ٹرمینل کو سگنل بھیجتا ہے اور اسے اطلاع دیتا ہے کہ بریک اپلائی ہو گئی ہے۔ ECT ECU ٹارک کنورٹر کے لاک اپ کو کنسل کر دیتا ہے اور جب بریک پیڈل کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ شفٹ ٹائمنگ کو N سے D پوزیشن پر لے جاتا ہے۔

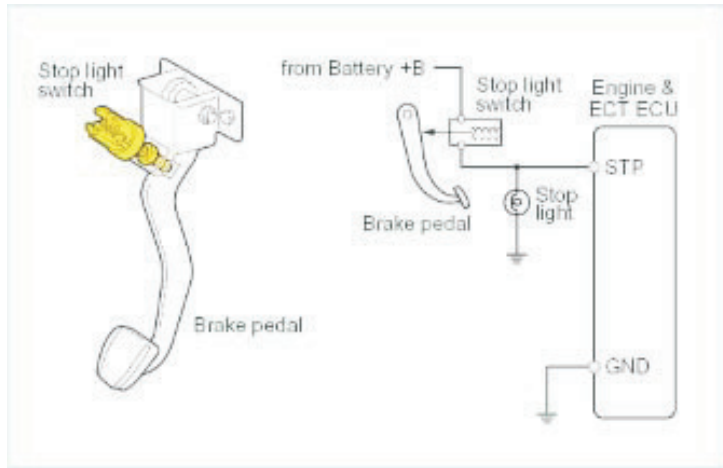جدید آٹو میٹک گاڑیوں میں اور ڈرائیو سوئچ متعارف نہیں ہے۔



اور ڈرائیو مین سوئچ (Over Drive Main Switch)

اور ڈرائیو مین سوئچ گیسٹر سلیکٹر پر لگا ہوتا ہے۔ اس سوئچ کی مدد سے ڈرائیو اور ڈرائیو کا انتخاب کر سکتا ہے۔ جب اس سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو ECT اور ڈرائیو میں جاسکتی ہے۔ اور جب اس سوئچ کو آف کر دیا جائے تو ECT کا ECU گاڑی کو اور ڈرائیو میں جانے سے روک دیتا ہے۔


سولینوائڈ والو (Solenoid Valve)

سولینوائڈ والو الیکٹرک مکینیکل آلات ہیں جو ہائیڈرولک سرکٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے پریشر انزڈ ہائیڈرولک فلیوڈ کے ڈرین کا راستہ کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ سولینوائڈ نمبر 1 اور سولینوائڈ نمبر 2 گیسر شفٹنگ کو کنٹرول کرتے ہیں، جب کہ سولینوائڈ نمبر 3 ٹارک کنورٹر لاک آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔

سولینائیڈ والوز والو باڈی میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ ECU ECT کے الیکٹریکل سگنلز کے مطابق آن اور آف ہوتے ہیں اور شفٹ والوز کے اوپر ہائیڈرالیٹک پریشر کو برقرار رکھتے ہیں یا ڈرین کرتے ہیں۔


نمبر 3 سولینائیڈ والو

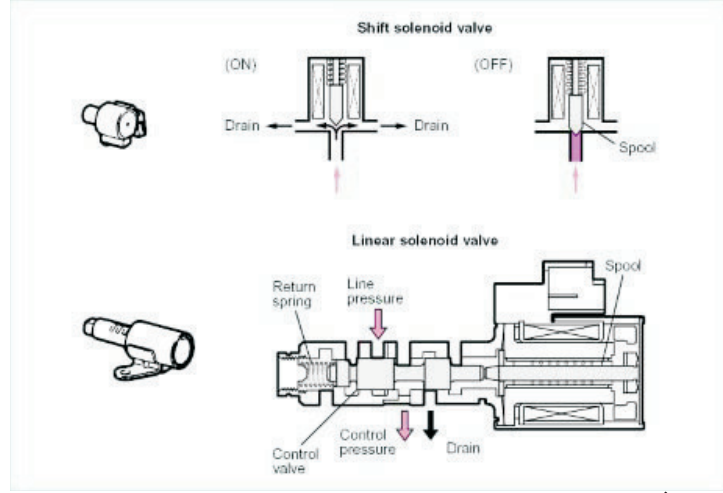یہ سولینائیڈ ٹرانسمیشن کے بیرونی طرف یا والو باڈی میں لگا ہوتا ہے۔ یہ سولینائیڈ والو ٹارک کنورٹر لاک آپ سسٹم کی طرف جانے والے مین لائن پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ نارملی اوپن ٹائپ بھی ہوتا ہے اور نارملی کلوزڈ ٹائپ بھی ہوتا ہے۔



Continuously ویری ایبل ٹرانسمیشن

CVT کنٹینیوز ویری ایبل ٹرانسمیشن سسٹم کا مخفف ہے۔ یہ ایسی ٹرانسمیشن ہے جو رابطی ٹرانسمیشن کی نسبت کم جگہ گھیرتی ہے۔ اس میں روایتی گیر باکس کی طرح بہت زیادہ گیر سیٹ استعمال نہیں کئے جاتے۔ CVT سسٹم دو کونیکل پلیٹوں اور ایک بیلٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب دونوں پلیٹوں کے Sheaves ایک دوسرے کے قریب لائے جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے دور ہٹائے جاتے ہیں تو بیلٹ کونیکل پلیٹوں کے اوپر حرکت کرتی ہے۔ کونیکل پلیٹوں پر بیلٹ کی تبدیل ہوتی ہوئی پوزیشن سے مختلف گیر ریشو حاصل کی جاسکتی ہے۔

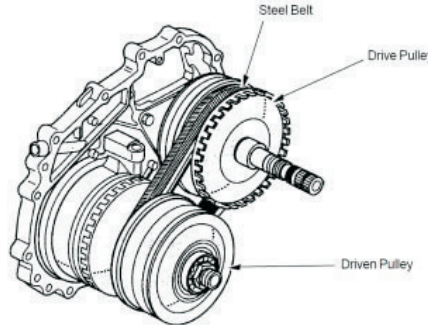


CVT سسٹم کی ساخت اور آپریشن

CVT تین متوازی شافٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

- 1- ان پٹ شافٹ ٹارک dampener کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ان پٹ شافٹ کے دوسرے سرے پر سن گیر لگا ہوتا ہے۔ پلیٹ گیر ڈرائیو پلی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پلیٹ گیر کے اوپر پلیٹ گیر کے دوسرے سرے پر انگری پلیٹ گیر کا تعلق سن گیر کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ سیکنڈری پلیٹ گیر کا تعلق رنگ گیر کے ساتھ ہوتا ہے۔
- 2- انجن کے پیدا کردہ ٹارک کو ضرورت کے مطابق ڈرائیو پلی تک منتقل کرنے کے لئے فاروڈ کچل استعمال ہوتا ہے۔ فاروڈ کچل کی کچل پلیٹس ان پٹ شافٹ پر سپلائینڈ فٹ ہوتی ہیں جب کہ سٹیل پلیٹوں کا تعلق رنگ گیر ڈرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب فاروڈ کچل اپلائی کیا جاتا ہے تو ہائیڈرالیٹک پریشر پمپ کے ذریعے کچل پلیٹوں اور سٹیل پلیٹوں کو آپس میں دباتا ہے جس سے انجن کی پاور ڈرائیو پلی کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔

- 3- گاڑی کو ریورس میں چلانے کے لئے ایک کلچ پیک رنگ گیر ڈرم اور گیر باکس ہاؤزنگ کے درمیان میں لگا ہوتا ہے۔ یہ کلچ پیک ریورس بریک کہلاتا ہے۔ ریورس بریک اپلائی کرنے سے ڈرائیو پلی ریورس سمت میں گھومنے لگتی ہے۔
- 4- ڈرائیو پلی سے پاور سٹیل بیلٹ کی مدد سے ڈرائیو پلی کو منتقل ہوتی ہے
- 5- ڈرائیو پلی شافٹ جو ڈرائیو پلی سٹارٹ کلچ اور سیکنڈری ڈرائیو گیر پر مشتمل ہوتی ہے۔
- 6- فائنل ڈرائیو شافٹ جسے سیکنڈری گیر شافٹ بھی کہتے ہیں یہ شافٹ سیکنڈری ڈرائیو گیر اور فائنل ڈرائیو گیر پر مشتمل ہوتی ہے۔
- 7- گاڑی پہلے گیر میں حرکت کرتی ہے لیکن گیر تبدیل نہیں ہوتے۔

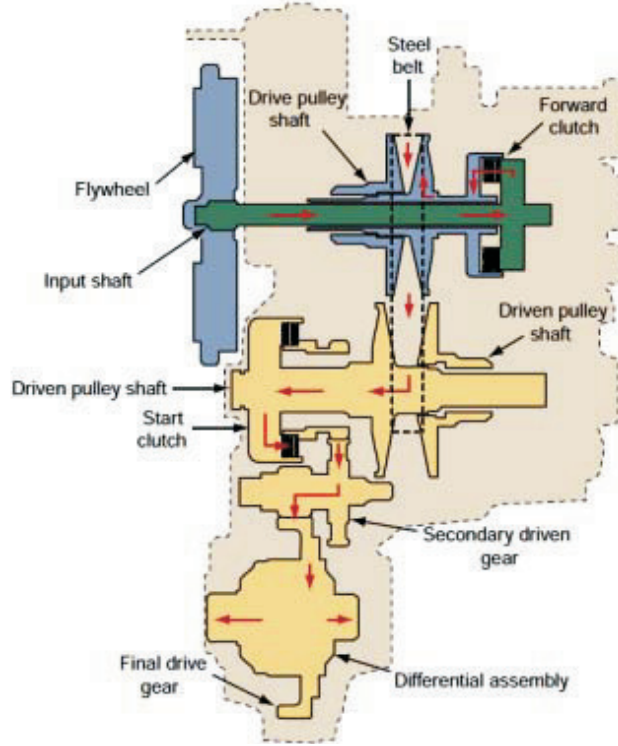

پریکٹیکل نمبر 1 :

سیکنڈری مدد سے آٹو میٹک ٹرانسمیشن کی ڈائیگنوسٹک کرنا

(Diagnosing of Automatic Transmission with the help of scanner)

ٹولز:

وینیکل سکنر، چیمبر واٹر، ٹرانسمیشن ٹیسٹر، ملٹی میٹر۔

سامان:

گاڑی جس میں ECT نصب ہو۔

ETA کی ڈائیگنوسٹک میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹرانسمیشن کمپیوٹر کمانڈ کے مطابق کام کرتی ہے یا نہیں۔ اس کی بعد دیکھیں نقص الیکٹرک ہے یا ٹرانسمیشن میں ہے۔

ترتیب عمل:

- 1- کسٹمر کی شکایت کی تصدیق کریں چیک کریں کہ نقص کب واقع ہوتا ہے۔
- 2- چیک کریں کہ علامات متعلقہ نقص کی وجہ سے تو نہیں ہے جیسے انجن اور ہیٹ ہے MIL روشن ہوتی ہے یا نہیں وغیرہ۔
- 3- ابتدائی طور پر انسپیکشن کریں اور چیک کریں۔ جیسے شفٹ سویلناؤڈز کو مینوئل ایکٹیویٹ کریں یا ٹرانسمیشن ٹیسٹر استعمال کریں۔ تسلی کر لیں کہ:
 - (i) بیڑی دوپچ مکمل ہیں۔
 - (ii) فیوز چیک کریں۔
 - (iii) کوئی کنکشن ڈھیلیا یا گندا نہیں ہے۔

- (iv) TP, VSS سینر خراب تو نہیں، ان کی فزیکل حالت ٹھیک ہے۔
- (v) اگر کوئی ان پٹ آلہ کام نہیں کرتا تو اس کے ریفرنس وولٹیج چیک کریں۔
- (vi) سویلینائیڈ زاور وائرنگ درست ہے۔
- (vii) اگر کوئی آؤٹ پٹ آلہ کام نہیں کرتا۔ تو اس کے پاور سرکٹ کو چیک کریں۔

4- فالٹ ڈائینامک کے لئے سینر گائیں۔

5- ٹریبل کوڈز کو Interpret کریں۔

6- مینوفیکچر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے نقص کی وجہ کو انسولیت کریں۔

7- نقص معلوم ہونے کے بعد مرمت کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- الیکٹرانک آلات لگاتے یا اتارتے ہوئے انکیشن سوئچ آف ہونا چاہئے۔
- 2- الیکٹرک آلات کا کام کرتے ہوئے سٹیبلک الیکٹریسٹی ڈسچارج سے بچیں۔
- 3- سینر کو گرم اور ٹھنڈی حالت میں چیک کریں۔
- 4- تمام ٹرمینلز صاف اور ٹائٹ ہوں۔ ٹرمینلز اور کنیکٹر کا T.V. ٹولز کلیئر سے صاف کریں۔ تمام کنکشنز پڑائی الیکٹرک گریس لگائیں۔
- 5- چھل ہوئی تار کو ٹیپ کے ساتھ انسولیت کریں۔

پریکٹیکل نمبر 2:

گیر سلیکٹر سوئچ ایڈجسٹ کرنا

(Adjust Gear Selector Switch)

ٹولز:

ٹول کٹ۔

سامان:

گاڑی جس میں ECT نصب ہو۔

گیر سلیکٹر لیو، گھنے یا ایڈجسٹ نہ ہونے سے ٹرانسمیشن آپریشن پر فرق پڑتا ہے۔ ٹرانسمیشن کے مینول شفٹ والو کو منتخب گیر کے مطابق مکمل طور پر انگیج ہونا چاہئے۔ اگر والو جزوی طور پر انگیج ہوگا تو فلیوڈ پریشر کے ساتھ والو باڈی تک نہیں پہنچے گا۔ اس سے گیر صحیح نہیں لگتا۔

ترتیب عمل:

- 1- لیو کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے شفٹ لیور کو پارک سے Lowest ڈرائیو گئیر میں لائیں۔
- 2- ہر پوزیشن پر غور کریں کیا Detents محسوس ہوتے ہیں۔
- 3- اگر Detents محسوس نہ ہوں تو لیو کو ایڈجسٹ کریں۔
- 4- شفٹ لیور کو حرکت دیتے ہوئے گیر پوزیشن انڈیکٹر پر توجہ دیں۔ گیر پوزیشن کے لحاظ سے سوئچ کی حالت دیکھیں۔
- 5- لیو کو ایڈجسٹ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 3:

شفٹ سویلینائیڈ کی انسپکشن اور تبدیل کرنا

(Inspection/ Replace of Shift Solenoid)

ٹولز:

ٹول کٹ، ہائی میٹر۔

سامان:

ویبیکل۔

شفٹ سویلینائیڈ کی مدد سے شفٹ ٹائمنگ کنٹرول ہوتی ہے۔ یہ مینوئل شفٹ والو کو جانے والے فلیوڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ مختلف ٹرانسمیشن میں ان کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ فور سپنڈ میں دو سویلینائیڈ استعمال ہوتے ہیں۔

ترتیب عمل:

شفٹ سولینائیڈ کو چیک کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:

- 1- کارکولفٹ کی مدد سے اوپر اٹھائیں۔
- 2- ٹرانسمیشن کے ساتھ لگے واٹر کنیکٹر گریپ کو علیحدہ کریں۔
- 3- اوہم میٹر کی مدد سے سولینائیڈ وائنڈنگ کی Continuity اور شارٹ سرکٹ چیک کریں۔
- 4- سولینائیڈ کو مثبت کرنٹ مہیا کرنے والے ٹرمینل کے ساتھ وولٹ میٹر کی سرخ پراڈ لگائیں جب کہ کالی پراڈ کو ٹرانسمیشن ہاؤزنگ کے ساتھ چھوئیں۔
- 5- انگنیشن سوئچ کو آن کریں اور چیک کریں کہ وولٹ میٹر 12 دولٹ ظاہر کر رہا ہے۔ ملٹی میٹر کو اوہم رینج پر سیٹ کریں اور اوہم میٹر کی سرخ پراڈ سولینائیڈ وائرنگ کے ارتھر ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اور کالی پراڈ کو ٹرانسمیشن ہاؤزنگ کے ساتھ لگائیں۔
- 6- سولینائیڈ کی ایک تار کو 12 وولٹ کرنٹ دیں۔ دوسری تار کو گراؤنڈ کرنے سے سولینائیڈ سے ٹک ٹک کی آواز آئے تو سولینائیڈ درست ہے۔
- 7- شفٹ سولینائیڈ کی Resistance چیک کریں۔ یہ عموماً اوہم میں ہوتی ہے۔ تصدیقات مختلف ہونے کی صورت میں شفٹ سولینائیڈ تبدیل کیا جاتا ہے۔

پریکٹیکل نمبر 4:

نیوٹرل سیفٹی سوئچ کی انسپکشن اور تبدیل کرنا

(Inspect/Replace of Neutral Safety Switch)

ٹولز:

ٹول کٹ، ہلٹی میٹر۔

سامان:

ویہکل۔

ترتیب عمل:

نیوٹرل سیفٹی سوئچ سے ہمیں گیسر سلیکٹر لیج کی ایڈجسٹمنٹ کا پتہ فوری طور پر چل سکتا ہے چیک کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:

- 1- سلیکٹر لیور کو آہستہ آہستہ حرکت دیں۔ حتیٰ کی پارک پوزیشن میں کلک Click ہو جائے۔
- 2- انگنیشن سوئچ کو شارٹ پوزیشن میں لائیں۔
- 3- اگر شارٹ پوزیشن میں شارٹ آپریٹ ہو جائے تو نیوٹرل سیفٹی سوئچ درست ہے۔
- 4- پارک پوزیشن چیک کرنے کے بعد لیور کو آہستہ آہستہ نیوٹرل پوزیشن کی طرف لائیں حتیٰ کہ کے لیور سلیکٹر گیٹ کی پوزیشن میں end پڑ رہا ہو جائے۔
- 5- شارٹ کو اس پوائنٹ پر آپریٹ کریں۔ تو گیسر شفٹ لیج ایڈجسٹ ہے۔
- 6- اگر انجن کسی ایک یا دونوں پوزیشن میں آپریٹ نہ ہو تو گیسر سلیکٹر لیج ایڈجسٹ کریں یا نیوٹرل سیفٹی سوئچ کو تبدیل کریں۔

پریکٹیکل نمبر 5:

ویہکل سپیڈ سنسر کی انسپکشن اور تبدیل کرنا (Inspect/Replace Vehicle Speed Sensor)

ٹولز:

ٹول کٹ، ہلٹی میٹر

سامان:

ویہکل۔

اگر ویہکل سپیڈ سنسر فیل ہو جائے تو اوور ڈرائیو نہیں ملتی، کنورٹر کچھ آئینج نہیں ہوتا یا آپ شفٹ واقع نہیں ہوتا۔

ترتیب عمل:

- 1- ویہکل کولفٹ پر لگائیں۔
- 2- ویہکل کو اوپر اٹھائیں حتیٰ کہ وہیل فری ہو جائیں۔
- 3- سپیڈ سنسر سے کنیکٹر اتاریں۔
- 4- ہلٹی میٹر کو AG وولٹج پر سیٹ کریں۔

- 5 میٹر کو سپیڈ سینسر کے ساتھ جوڑیں۔
- 6 انجن سٹارٹ کر کے گیسر لگائیں۔
- 7 انجن سپیڈ کو آہستہ آہستہ بڑھا کر 20 mph کی رفتار پر لائیں۔
- 8 سپیڈ سینسر کے وولٹیج کی پیمائش کریں۔
- 9 انجن کی سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھا کر وولٹیج کی ریڈنگ دیکھیں اس کو ہموار طریقے سے بڑھنا چاہیے۔
- 10 دوسرے طریقے میں سپیڈ سینسر کی اوہم میٹر کے ساتھ مزاحمت نوٹ کرتے ہیں جو کہ تصدیقات کے مطابق ہونا چاہیے۔
- 11 کینکٹر کو دوبارہ جوڑ کر گاڑی لفٹ سے اتاریں۔

ماڈیول کا خلاصہ

اس ماڈیول کو صحیح طریقہ سے پڑھنے، سمجھنے اور عملی طور پر سرانجام دینے سے ٹرینیز، گاڑی میں موجود اینٹی لاک بریک سسٹم میں وہیکل ڈائنامکس سائنس کی مدد سے ممکنہ نقص کی تشخیص کر سکتے ہیں اور ان نقص کو دور کر سکتے ہیں۔ گاڑی کے الیکٹریکل پاور سسٹم میں پیدا ہونے والے نقص کی تشخیص کر سکتے ہیں اور ان نقص کو دور کر سکتے ہیں۔ گاڑی کے آٹومیک ٹرانسمیشن کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں۔

سوالات و جوابات

دیئے گئے سوالات کے مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

- سوال نمبر 1: ABS کن الفاظ کا مخفف ہے؟
جواب: ABS (Anti Lock Braking System) اینٹی لاک بریک سسٹم کا مخفف ہے۔
- سوال نمبر 2: اینٹی لاک بریک سسٹم پر نوٹ لکھیں۔
جواب: بریکنگ کے دوران وہیلز کو جام ہونے سے ہونے، رکنے اور ایمرجنسی بریکنگ کے دوران سٹیرنگ پر کنٹرول برقرار رکھنے کیلئے گاڑی میں ABS لگایا جاتا ہے۔
- سوال نمبر 3: اینٹی لاک بریک سسٹم کے حصوں کے نام لکھیں۔
جواب: ماسٹر سلنڈر، پاور بریک بوسٹر، بریک لائن، پروپوشن والو، وہیل بریک اسمبلی، بریک ایکچوایٹر، الیکٹرانک کنٹرول ماڈیول، وہیل سپیڈ سنسر، Malfunction اینڈی کیٹر لائٹ۔
- سوال نمبر 4: پاور بوسٹر کا کام تحریر کریں۔
جواب: پاور بوسٹر انجن کپارٹمنٹ میں بریک پیڈل اور ماسٹر سلنڈر کے درمیان لگا ہوتا ہے۔ اور بریک کیلئے درکار اضافی فورس مہیا کرتا ہے اس اضافی فورس کی وجہ سے بریک پیڈل پر زیادہ قوت نہیں لگانا پڑتی۔
- سوال نمبر 5: وہیل سپیڈ سنسر پر نوٹ لکھیں۔
جواب: وہیل سپیڈ سنسر ایک مستقل مقناطیس اور ایک وائیڈنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب گھومتا ہوا ٹوٹھ یا ٹون وہیل ساکن سپیڈ سنسر کے سامنے آتا ہے تو سنسر میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ سنکھل پیدا ہوتے ہیں۔ جتنی تیزی سے ٹوٹھ وہیل گھومے گا اتنی ہی زیادہ وولٹیج پیدا ہوگی۔ یہ پلسز ABS کنٹرول ماڈیول کو جاتی ہیں۔ جس سے وہیل کی سپیڈ معلوم ہوتی ہے۔
- سوال نمبر 6: ABS وارننگ لائٹ کیا کام سرانجام دیتی ہے؟
جواب: جب ECU اینٹی لاک بریک سسٹم یا بریک اسسٹ سسٹم میں کوئی نقص دیکھتا ہے تو یہ لائٹ روشن ہو جاتی ہے جس سے ڈرائیور کو خرابی کے بارے میں اطلاع ہو جاتی ہے۔
- سوال نمبر 7: آڈیٹک ٹرانسمیشن پر نوٹ لکھیں۔
جواب: آڈیٹک ٹرانسمیشن میں ڈرائیور گاڑی کی ضرورت کے مطابق گیر تبدیل نہیں کرتا بلکہ ڈرائیور ایک گیر موڈ سلیکٹر لیور کی مدد سے ڈرائیو کا تعین کرتا ہے۔ گیر موڈ سلیکٹر لیور کی حرکت گیر سلیکٹر سوئچ کو گھماتی ہے۔ گیر سلیکٹر سوئچ PCM کو گیر موڈ سلیکٹر لیور کی پوزیشن کے مطابق مہیا کرتا ہے۔
- سوال نمبر 8: آڈیٹک ٹرانسمیشن میں گورنر کہاں لگا ہوتا ہے؟
جواب: آڈیٹک ٹرانسمیشن میں گورنر ٹرانسمیشن کی آؤٹ پٹ شفٹ پر لگا ہوتا ہے۔
- سوال نمبر 9: ٹرانسمیشن آئل پمپ کو ڈرائیو کہاں سے ملتی ہے؟
جواب: ٹرانسمیشن آئل پمپ کے ڈرائیو کو ٹارک کنورٹر کی مدد سے گھمایا جاتا ہے۔
- سوال نمبر 10: ٹارک کنورٹر کہاں فٹ ہوتا ہے؟
جواب: ٹارک کنورٹر فلیکس پلیٹ کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔
- سوال نمبر 11: ECT کن الفاظ کا مخفف ہے؟
جواب: ECT الیکٹرانک کنٹرول ٹرانسمیشن کا مخفف ہے۔
- سوال نمبر 12: CTV کن الفاظ کا مخفف ہے؟
جواب: کنٹینیوئسلی (Continuously) ویری ایبل ٹرانسمیشن کا مخفف ہے۔
- سوال نمبر 13: الیکٹرانک سٹیرنگ سسٹم کے حصوں کے نام لکھیں۔
جواب: الیکٹرانک پاور سٹیرنگ ECU، ٹارک سنسر، ڈی سی موٹر اور ریڈکشن میکانیزم، وہیکل سپیڈ سنسر، اینٹی لاک بریک سسٹم ECU
- سوال نمبر 14: ٹرانسمیشن آئل کو لڑکا کا کام تحریر کریں۔
جواب: ٹرانسمیشن آئل کو لڑکا کا کام تحریر کریں۔

جواب: ٹرانسمیشن آئل کو لڑکا کام ٹرانسمیشن فلیوڈ کو ایک مخصوص درجہ حرارت پر رکھنا ہے۔ آئل کو لڑیڈی ایئر نمائیونٹ ہے جو انجن کو لیٹ کو ٹھنڈا کرنے والے ریڈی ایٹر میں لگا ہوتا ہے۔

سوال نمبر 15: اوور ڈرائیو میں سوئچ کا کام تحریر کریں۔

جواب: اوور ڈرائیو میں سوئچ گیسٹر سلیکٹر پر لگا ہوتا ہے اس سے سوئچ کی مدد سے ڈرائیو اور ڈرائیو کا انتخاب کر سکتا ہے۔ جب اس سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو ECT اوور ڈرائیو میں جاسکتی ہے۔ جب اس سوئچ کو آف کر دیا جائے تو ECT گاڑی ECU کو اوور ڈرائیو میں جانے سے روک دیتا ہے۔

خود کو آزمائیں

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- آٹومبائل ٹرانسمیشن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا والوکس ٹائپ کا ہوتا ہے
 - الف۔ سپول والو
 - ب۔ چیک والو
 - ج۔ مینول والو
 - د۔ سولینائیڈ والو
- 2- بریک سسٹم میں پریش پیداکرتا ہے۔
 - الف۔ پاور بوسٹر
 - ب۔ بریک لائن
 - ج۔ وہیل سلنڈر
 - د۔ ماسٹر سلنڈر
- 3- جب بریک پیڈل کو دبایا جاتا ہے تو روشن ہو جاتی ہے۔
 - الف۔ ریئر لائٹ
 - ب۔ بریک لائٹ
 - ج۔ ٹیل لائٹ
 - د۔ لائسنس پلیٹ لائٹ
- 4- ہائیڈرالک پاور سٹیرنگ میں ہائڈرالک پمپ کو انجن پاور سے چلانے پر انجن کی پاور خرچ ہوتی ہے۔
 - الف۔ 10%
 - ب۔ 20%
 - ج۔ 5%
 - د۔ 15%
- 5- بریک لائن سولینائیڈ والو ECU کے فراہم کردہ کنٹرول کے مطابق ہائڈرالک پریش میں ہمواریت پیدا کرتا ہے یہ عمل کس موڈ کے تحت ہوتا ہے۔
 - الف۔ پریش ریڈکشن موڈ
 - ب۔ پریش ہولڈنگ موڈ
 - ج۔ پریش Increase موڈ
 - د۔ تمام جواب درست ہیں
- 6- یہ الیکٹرک پاور سٹیرنگ کا حصہ نہیں ہے۔
 - الف۔ پاور سینسر
 - ب۔ ڈی سی موٹر ریڈکشن میکینزم
 - ج۔ ECU
 - د۔ ویل سپیڈ سینسر
- 7- الیکٹرک پاور سٹیرنگ کا ECU کتنے مائیکروپراسیسرز پر مشتمل ہوتا ہے۔
 - الف۔ 1
 - ب۔ 2
 - ج۔ 3
 - د۔ 4
- 8- آٹومبائل ٹرانسمیشن والی گاڑیوں میں درج ذیل نہیں ہوتا۔
 - الف۔ ایکسلریٹریٹ
 - ب۔ بریک پیڈل
 - ج۔ کلچ پیڈل
 - د۔ ڈیفریٹیل لاک پیڈل
- 9- CVT روانتی ٹرانسمیشن کی نسبت جگہ گھیرتی ہے۔
 - الف۔ کم
 - ب۔ زیادہ
 - ج۔ بہت زیادہ
 - د۔ تمام جواب غلط ہیں
- 10- ٹرانسمیشن کی کچھ ماڈلز میں گیر شفٹنگ کے دوران شفٹنگ شک کو روکنے کیلئے انجین ٹائمنگ کو عارضی طور پر کیا جاتا ہے۔
 - الف۔ ایڈوانس
 - ب۔ ریٹارڈ
 - ج۔ کوئی تبدیلی نہیں
 - د۔ تمام درست ہیں

درست جوابات

الف	6	الف	1
الف	7	د	2
ج	8	ب	3
الف	9	الف	4
ب	10	د	5

ویہکل میں استعمال ہونیوالی کمفرٹس اور سیفٹی کے متعلقہ پارٹس کی سروس اور تبدیلی (Replace Comfort and Safety Features of Vehicle)

مقاصد:

اس ماڈیول کا بنیادی مقصد آٹو ایکٹویشن کو مینوفیکچرر کی مینول کے مطابق ویہکل کے کمفرٹس اور سیفٹی فیچر سسٹم کو مرمت کرنے کے حوالے سے علمی اور عملی قابلیت مہیا کرنا ہے تاکہ وہ SOPs کے مطابق خرابیوں کی تشخیص اور مرمت کر سکیں۔

تدریسی نتائج (Learning Outcomes)

اس ماڈیول کے اختتام پر پڑھنے والا قابل ہو جائے گا کہ وہ:

- ☆ فیوزز، ریلے، سوئچز کا فنکشن چیک کر سکیں اور اگر کوئی خرابی ہو تو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ ملٹی میٹر کی مدد سے کرنٹ کا بہاؤ چیک کر سکیں اور اگر خرابی ہو تو درست کر سکیں۔
- ☆ پاور ونڈ موٹر کو چیک کر سکیں اور دروازوں سے کسی بھی اہنارمل (Abnormal) آواز کا مشاہدہ کر سکیں اور کسی بھی خراب حصوں کو مرمت کر سکیں۔
- ☆ گیئر ڈرائیون ریگولیٹروں میں کسی بھی نقص کا مشاہدہ کر سکیں اور کسی بھی خراب حصے کو بدل سکیں۔
- ☆ سن روف کے کھولنے اور بند ہونے کے آپریشن کے دوران کسی بھی اہنارمل آواز کا مشاہدہ کر سکیں اور مینوفیکچرر کی تصریحات کے مطابق اس کو فیکس کر سکیں۔
- ☆ سن روف چینل / ٹریک کی حالت چیک کر سکیں اور اگر کوئی گرد آلودہ حصہ ہو تو سروس کر سکیں۔
- ☆ سکیئر کی مدد سے سن روف کی خرابی کو تلاش کریں اور طے شدہ ضابطے کے مطابق نقص کو دور کر سکیں۔
- ☆ ریور کی (Key) کی حالت کو چیک کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو بدل سکیں۔
- ☆ ریموٹ کی بیٹری کو ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ فیوز باکس اور وائرنگ سرکٹ میں کرنٹ کے بہاؤ کو چیک کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو خراب حصوں کو بدل سکیں۔
- ☆ سکیئر کا استعمال کرتے ہوئے سپلیمنٹری ریٹرین سسٹم (SRS) کو چیک کر سکیں۔
- ☆ سپلیمنٹری ریٹرین سسٹم (SRS) کے خراب حصوں کی شناخت کر سکیں۔ (جیسا کہ سپائرل کیبل، سیٹ بیلٹ، ایس آر ایلز یونٹ، کنٹرول ماڈیول اور سینسر وغیرہ) اور اگر کوئی خراب حصہ ہو تو بدل سکیں۔
- ☆ وائر ہارنس میں بجلی کے تسلسل کا معائنہ کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو خراب ہارنس کو مرمت یا بدل سکیں۔
- ☆ کروئز کنٹرول سسٹم (Cruise Control System) کو چیک کر سکیں اور سکیئر کی مدد سے اگر کوئی نقص ہو تو تشخیص کر سکیں۔
- ☆ سپائرل کیبل، کروئز سوئچ، بریک لائٹ سوئچ، فیوز اور ماڈیول کی ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی مدد سے تسلسل کنٹینیٹیوٹی (Continuity) چیک کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو خراب ہارنس کو مرمت کر سکیں یا بدل سکیں۔
- ☆ وائرنگ ہارنس کو چیک کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو خراب ہارنس کو مرمت کر سکیں یا بدل سکیں۔
- ☆ ڈھیلے وائر سسٹم، ایکٹیوٹیکل وائر پرموٹو کنکشن کو چیک کر سکیں اور متعلقہ کنکشنز کو ٹھیک کر سکیں۔
- ☆ ڈھیلی وائر پرموٹو کنکشن کو چیک کر سکیں اور ضرورت کے مطابق اسکو ٹائٹ یا تبدیل کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو نئی لکچ لگا سکیں۔
- ☆ ریلے، وائر موٹر اور ملٹی سوئچ کو چیک کر سکیں اور ضرورت کے مطابق ریلے، وائر موٹر اور ملٹی سوئچ کو بدل سکیں۔
- ☆ واشرفلیوڈریز وائر کو آلودہ ہونے اور لکچ کیلئے چیک کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو اندر سے صاف کر سکیں۔
- ☆ واشرفلیوڈریز وائر سے جڑے ہوئے پلاسٹک باریز کے ہوز پائپ کے کنکشن کی لکچ یا کریکس دیکھ سکیں اور کوئی ہوز خراب ہو تو بدل سکیں۔
- ☆ نوزل، ہوز یا سکرین کی آلودگی کو صاف کر سکیں اور اگر ضرورت ہو تو ان کو باریک پن یا تار سے صاف کر سکیں۔
- ☆ سیٹ کے ہر سمت میں حرکت کے آپریشن کو چیک کر سکیں۔
- ☆ فیوز اور وائرنگ کا معائنہ کر سکیں اور اگر سوئچ خراب ہو تو علیحدہ/تبدیل کر سکیں۔
- ☆ پاور سیٹ سوئچز کا معائنہ کر سکیں اور اگر سوئچ خراب ہو تو تبدیل کر سکیں۔
- ☆ پاور سیٹ موٹر کی حالت گرد و غبار کے ساتھ بند ہونے کے لحاظ سے چیک کر سکیں اور اگر کوئی حصہ خراب ہو تو بدل سکیں۔

- ☆ ریل، فیوز، یا وائرنگ سرکٹ کو لو کرنٹ یا کرنٹ کا نہ ہونا، کے لحاظ سے چیک کر سکیں اور اگر کوئی حصہ خراب ہو تو بدل سکیں۔
- ☆ پاور مرر (Power Mirror) کی مختلف سمتوں میں حرکت کو چیک کر سکیں اور پاور مرر کے درست کام کی تسلی کر سکیں۔

پاور ونڈوسسٹم (Power Window System)


گاڑی کے دروازہ کے اندر لگے شیشہ والے حصہ کو ونڈو کہتے ہیں۔ پاور ونڈو سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ونڈو کو سوچنے کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ جب سوچنے کو آپریٹ کیا جاتا ہے تو موٹر گھومتی ہے اور یہ موٹر ونڈو ریگیولیٹر کے ذریعے ونڈو کو کھولتی اور بند کرتی ہے۔ پاور ونڈو میں درج ذیل فنکشن ہوتے ہیں:

- 1- مینول اوپن اینڈ کلوز فنکشن۔
- 2- ونڈو اوپن اینڈ کلوز فنکشن۔
- 3- ونڈو لاک (Window Lock) فنکشن۔
- 4- جام پریکشن فنکشن۔
- 5- آف کی (Off-Key) پاور ونڈو فنکشن۔

پاور ونڈو سسٹم کے اہم حصے (Main Components of Power Window System)

پاور ونڈو سسٹم مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے:

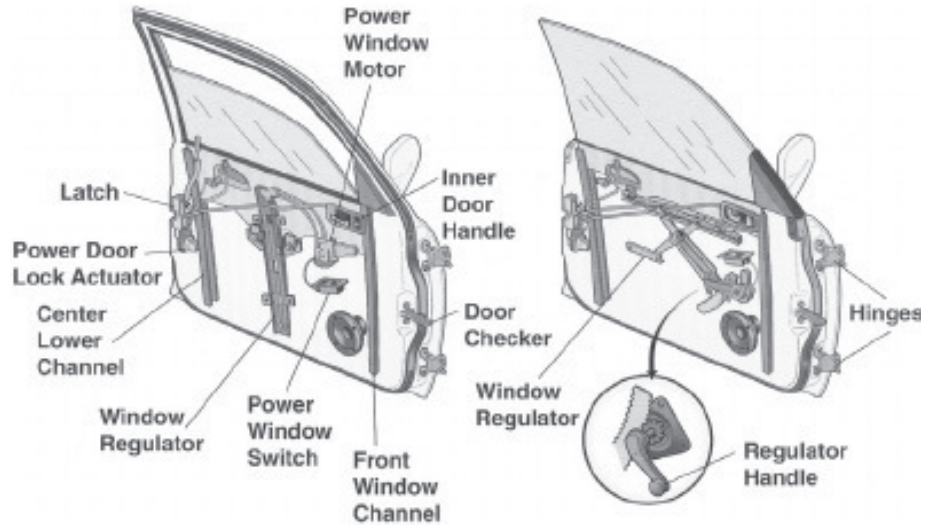- (1) ونڈو ریگیولیٹر (2) پاور ونڈو موٹر (3) پاور ونڈو ماسٹر سوچ (4) پاور ونڈو سوچر (5) انکیشن سوچ (6) ڈور (Courtesy) سوچ



ونڈو ریگیولیٹر فنکشن (Window Regulator Function)

یہ پاور ونڈو موٹر کی روٹی حرکت کو اونچے کے موٹن میں تبدیل کر کے ونڈو کو کھولتا اور بند کرتا ہے۔

ساخت (Construction)

ونڈو، ونڈو ریگیولیٹر لفٹ آرم کے اوپر سہاری ہوتی ہے۔ لفٹ آرم کو X آرم کے اوپر سہارا جاتا ہے۔ X آرم کے ساتھ ونڈو ریگیولیٹر ایکولائزر آرم کے ذریعے جڑا ہوتا ہے۔ ونڈو X آرم کی اونچائی کے مطابق کھلتی اور بند ہوتی ہے۔ ونڈو ریگیولیٹر کی دوسری اقسام دائرہ ثانی اور ونڈو آرم ٹائپ ہیں۔

پاور ونڈو موٹر (Power Window Motor)

پاور ونڈو موٹر تین حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

- (1) موٹر (2) گیر (3) سینسر

موٹر: سوچ آپریشن کے مطابق فاروڈ ڈائریکشن اور ریورس ڈائریکشن میں گھومتی ہے۔


گیر: موٹر کی محوری حرکت کو ونڈو ریگیولیٹر تک منتقل کرتے ہیں۔

سینسر: یہ لمٹ سوچ اور سپیڈ سینسر پر مشتمل ہوتا ہے جام پریکشن فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔


کار کے دروازوں کے اندر لگے ہوئے شیشے الیکٹرک بٹن کے ساتھ اوپر نیچے ہوں تو یہ ونڈو پاور ونڈو کہلاتی ہیں۔

کار کے ڈرائیور دروازہ میں اندر
کی جانب نصب وہ سوئچ جو پاور
ونڈو، سنٹر لاکنگ اور وینڈر لاک کو
کنٹرول کرے وہ ماسٹر سوئچ
کہلاتا ہے۔

1. Window regulator

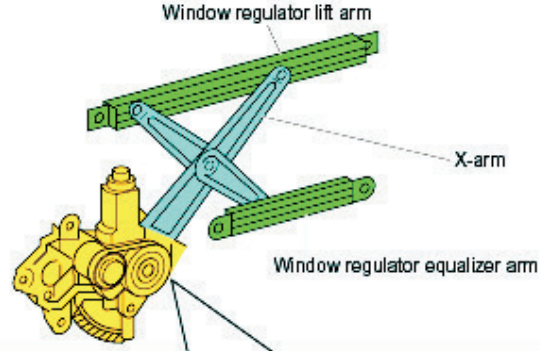

2. Power window motor

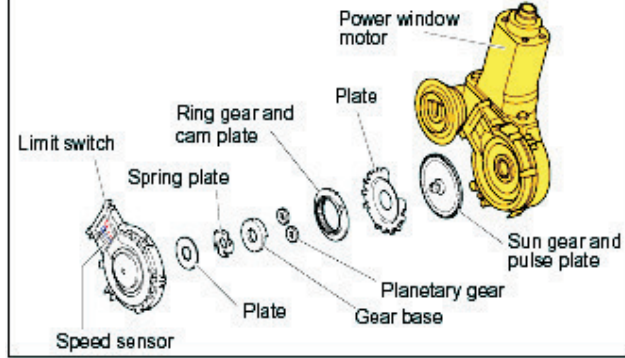

پاور ونڈو ماسٹر سوئچ (Power Window Master Switch)

پاور ونڈو ماسٹر سوئچ تمام پاور ونڈوز کے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تمام موٹروں کو آپریٹ کر دیتا ہے۔ ونڈو لاک (Lock) سوئچ، ڈرائیور ڈور کے علاوہ باقی تمام ونڈوز کے فنکشن کو ڈس ایبل کرتا ہے۔ ڈرائیور ڈور کے ساتھ گلی پاور ونڈو موٹر، سپیڈ سنسر اور لمٹ سوئچ کی مدد سے ونڈو کے جام ہونے کی حالت کو جانچتی ہے۔

پاور ونڈو سوئچ (Power Window Switch)

پاور ونڈو سوئچ فرنٹ پیئجر ونڈو اور ریئر پیئجر ونڈو کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

اگنیشن سوئچ (Ignition Switch)

اگنیشن سوئچ پاور ونڈو ماسٹر سوئچ کو Acc، On، Lock پوزیشن کے متعلق اطلاع فراہم کرتا ہے تاکہ آف کی (Off-Key) پاور ونڈو فنکشن کو کنٹرول کیا جاسکے۔


ڈور کورٹسی سوئچ (Door Courtesy Switch)

یہ سوئچ ڈرائیور ڈور کے کھلنے اور بند ہونے کے متعلق معلومات پاور ونڈو ماسٹر سوئچ کو مہیا کرتا ہے (ڈور کے اوپن ہونے کی صورت میں یہ آن ہوتا ہے اور ڈور کے بند ہونے کی صورت میں یہ آف ہوتا ہے) تاکہ آف کی (Off-Key) پاور ونڈو فنکشن کو کنٹرول کیا جاسکے۔

مینول اوپن کلوژ فنکشن (Manual Open Close Function)

جب اگنیشن سوئچ آن پوزیشن پر ہو اور ڈرائیور نے پاور ونڈو سوئچ کو ہاف اوپر کھینچا ہو تو یہ سگنل IC کو ملتے ہیں اور IC ان سگنلز کے مطابق ٹرانزسٹر Tr1 اور Tr2 کو آن (On) کر دیتا ہے۔ جس سے اپ (Up) ریل کی فیڈ وائڈنگ میں سے کرنٹ بہنے لگتا ہے اور اپ (Up) ریل آن (On) ہو جاتی ہے۔ ڈاؤن (Down) ونڈو ریلے اس وقت آف (Off) حالت میں ہوتی ہے اور یہ ارتھ سرکٹ کو مکمل کرتی ہے۔ موٹر سرکٹ کے مکمل ہونے سے موٹر گھومتی ہے اور ونڈو ریگولر کی مدد سے ونڈو کو اوپر اٹھاتی ہے۔ یہ فنکشن اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک سوئچ اوپر کی طرف کھینچا ہوا ہے۔

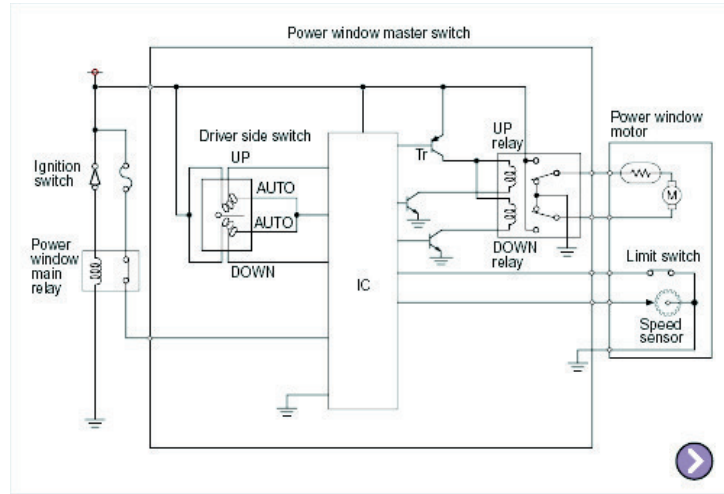
سوئچ کو ہاف نیچے کی طرف دبانے سے سوئچ کے ڈاؤن (Down) شفٹ سگنل IC کو ملتے ہیں اور یہ IC ٹرانزسٹر Tr کے ساتھ ساتھ Tr2 کو بھی آن کر دیتا ہے۔ Tr1 کے آف ہونے سے یہ موٹر کے ارتھ سرکٹ کو مکمل کرتا ہے۔ Tr اور Tr2 کے آن ہونے سے موٹر الٹی سمت میں گھومتی ہے اور ونڈو کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔



ونچ اوپن کلوز فنکشن (One Touch Open Close Function)

جب اگنیشن سوئچ آن پوزیشن پر ہو اور ڈرائیو پاور ونڈ سوئچ کو پورا اوپر کھینچے تو اس صورت میں IC کو جو سگنل ملتے ہیں ان سگنلز سے IC کے اندر لگا ٹائمر 10 سیکنڈ کے لئے آن (On) ہو جاتا ہے اور سوئچ کو چھوڑنے کے باوجود ونڈ کو مکمل کلوز حالت میں لے جاتا ہے۔ پاور ونڈ موٹر کے قریب لگا لمٹ سوئچ اور سپیڈ سینسر، موٹر کی حالت کے متعلق معلومات IC کو فراہم کرتے ہیں۔ اگر آٹو اوپن فنکشن کے کام کرتے وقت ونڈ کو روکنا مقصود ہو تو ونڈ کو کھولنے والے پاور ونڈ سوئچ کو ہاف دبائیں۔

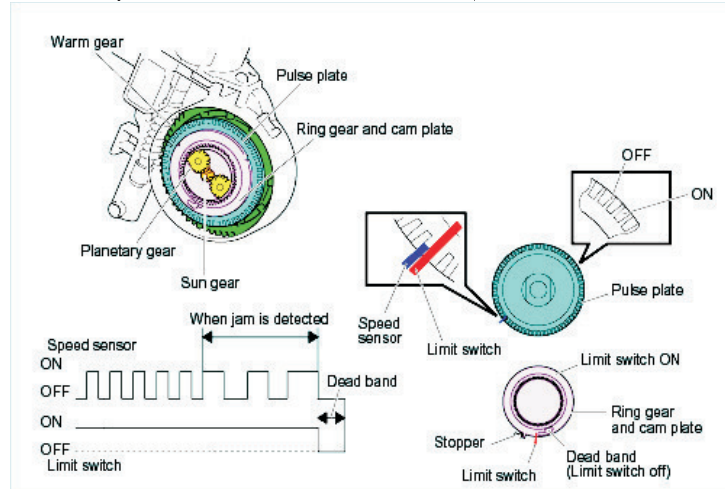جدید لگژری گاڑیوں میں تمام ونڈ سوئچ آٹو ہی ہوتے ہیں۔



جام پروٹیکشن فنکشن (Jam Protection Function)

ونڈ و جام کے متعلق علم پاور ونڈ موٹر میں لگے لمٹ سوئچ اور سپیڈ سینسر کی مدد سے ہوتا ہے۔ سپیڈ سینسر پلس (Pulse) سگنل کے ذریعے موٹر کی رفتار کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ونڈ کے جام ہونے کا علم پلس کی ویولینٹھ میں تبدیلی سے ہوتا ہے۔ رنگ گیر پر بنے ڈیڈ بینڈ سے ونڈ کے جام ہونے یا بند ہونے کا علم ہوتا ہے۔

آپریشن (Operation)

جب پاور ونڈ ماسٹر سوئچ اس سگنل کو وصول کرتا ہے جو پاور ونڈ موٹر کے جام ہونے کی صورت میں بھیجتی ہے تو یہ اپریلے کو آف کر دیتا ہے اور ڈاؤن ریلے کو ایک سیکنڈ کے لئے آن کر کے ونڈ کو تقریباً 50 ملی میٹر نیچے کر دیتا ہے تاکہ ونڈ کو مزید بند ہونے سے روکا جاسکے۔

کی آف پاور ونڈ فنکشن (Key Off Power Window Function)

کی آف پاور ونڈ فنکشن، ڈور لاک کنٹرول سسٹم کی بنیاد پر پاور ونڈ و مین ریلے کے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب اگنیشن سوئچ کو آن پوزیشن سے ACC یا لاک پوزیشن پر لایا جاتا ہے تو (Integration) ریلے اس تبدیلی کو جانچتی ہے اور ٹائمر ریلے سرکٹ کو آن کر دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے پاور ونڈ و مین ریلے 45 سیکنڈ کے لئے آن ہو جاتا ہے۔ جب Integration ریلے Courtesy سوئچ کی مدد سے ڈور کے کھلنے سے متعلق جانچتی ہے تو ریلے پاور ونڈ و ریلے کو آف کر دیتی ہے۔ کچھ ماڈلز میں ٹائمر سرکٹ پاور ونڈ ماسٹر سوئچ کے اندر لگا ہوتا ہے جو کی آف کی پاور ونڈ فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔

ڈور لاک کنٹرول سسٹم (Door Lock Control System)

ڈور لاک کنٹرول سسٹم صرف مکینیکل طریقے سے ہی ڈورز کو لاک / آن لاک (Unlock) نہیں کرتا بلکہ اس ڈور لاک کنٹرول سوئچ اور کی (Key) کی مدد سے


- الیکٹرک موٹرز کو آپریٹ کروانا ہے اور یہ الیکٹرک موٹرز ڈور لاک کو آپریٹ کرواتی ہیں۔ اسکے علاوہ ڈور لاک کنٹرو میکانزم میں تین اور سسٹم لگائے گئے ہیں۔
- 1- ڈور لاک کنٹرول سسٹم میں ایسا میکانزم لگایا گیا ہے کہ اگر اگنیشن KEY اگنیشن سوئچ کے اندر لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں ڈورز کو لاک کرنے سے ڈورز ایک دفعہ لاک ہوں گے لیکن فوراً ہی ان لاک (Unlock) ہو جائیں گے۔
 - 2- اس میں ٹوسٹپ ان لاک فنکشن لگایا گیا ہے۔ جب ڈور لاک کو ڈور لاک کی (KEY) کی مدد سے ان لاک (Unlock) کرنا ہو تو پہلے ٹسٹپ میں کی (KEY) گھمانے سے صرف ڈرائیور ڈور کھلے گا اور کی (KEY) کو مزید گھمانے پر چاروں ڈورز کھل جائیں گے۔
 - 3- ڈور لاک کنٹرول سسٹم میں بیکورٹی فنکشن بھی استعمال ہو رہا ہے اس سسٹم کے تحت جب ہم کی (KEY) کی مدد سے یا ریہورٹ کنٹرول لاک (Lock) سسٹم کے ذریعے ڈور کو لاک کر دیتے ہیں تو ڈور لاک (Lock) سوئچ کو کسی بھی طریقے سے دبائے سے ڈور ان لاک (Unlock) نہیں ہوں گے۔

ڈور لاک سسٹم کے حصے (Parts of Door Lock System)

ڈور لاک کنٹرول سسٹم مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

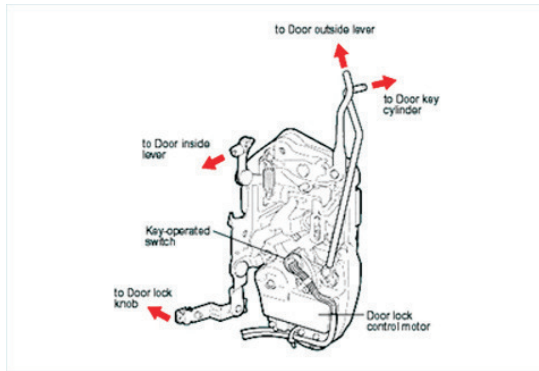
- (1) ڈور لاک اسمبلی (2) ڈور لاک کنٹرول موٹر (3) ڈور پوزیشن سوئچ (4) کی (KEY) آپریٹڈ سوئچ (5) ڈور لاک کنٹرول سوئچ (6) کی (KEY) ان لاک وارننگ سوئچ (7) ڈور (Courtesy) سوئچ (8) Integration) ریپل۔


کی لیس انٹری میں گاڑی کے
ڈور لاک ریہورٹ کنٹرول کے
ذریعے کھولے جاتے ہیں۔



ڈور لاک کنٹرول اسمبلی (Door Lock Control Assembly)

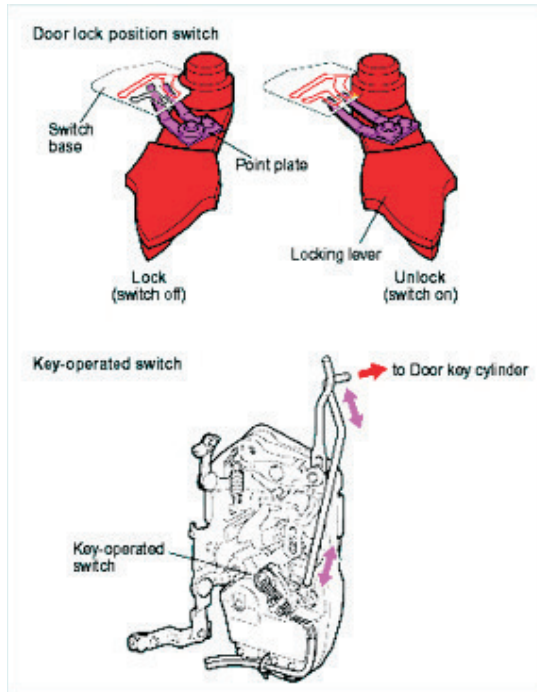ڈور لاک کنٹرول اسمبلی، ڈور لاک اور ڈور لاک کنٹرول موٹر کو کنٹرول کرنے والے لیوروں پر مشتمل ہوتی ہے۔



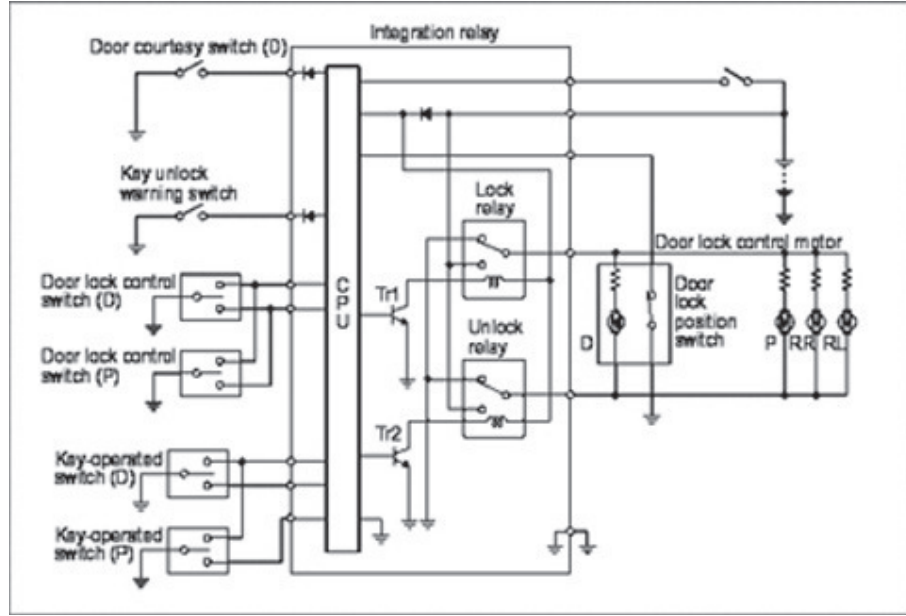

کی لیس انٹری سسٹم (Key Less Entry System)

واٹر لیس ڈور لاک ریسیور کنٹرول سسٹم ایسا سسٹم ہے۔ جس میں کی (Key) یا کی ہولڈر میں بنے ٹرانسمیٹر سے سگنل بھیج کر گاڑی سے دور ہوتے ہوئے بھی گاڑی کے ڈورز کو لاک اور ان لاک کیا جاسکتا ہے۔ جب ڈور کنٹرول ریسیور ٹرانسمیٹر کے سگنل کو وصول کرتا ہے تو یہ (Integration) ریلے کو آپریشنل سگنل بھیجتا ہے۔ (Integration) ریلے ان آپریشنل سگنل کو وصول کرنے کے بعد ڈور لاک موٹرز کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس فنکشن کے علاوہ (Integration) ریلے، آٹو بینک لاک فنکشن، (Repeat) فنکشن، (Answer) بیک فنکشن اور دوسرے فنکشن سرانجام دیتی ہے۔ مختلف گاڑیوں میں لگاواٹر لیس ڈور لاک ریسیور کنٹرول سسٹم ماڈلز اور گریڈ کے مطابق مختلف فنکشن سرانجام دیتا ہے۔

کی لیس انٹری سسٹم کے حصے (Parts of Keyless Entry System)

1- ٹرانسمیٹر (Transmitter)

ٹرانسمیٹر لیتھیم بیٹری سے آپریٹ ہوتا ہے۔ جب سوئچ کو دبایا جاتا ہے تو یہ ریڈیو فزکس کی صورت میں سگنل ڈور کنٹرول ریسیور تک بھیجتا ہے۔ ٹرانسمیٹر کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ (1) کی (Key) بلٹ ان ٹائپ (2) کی (Key) ہولڈر ٹائپ ٹرانسمیٹر سے خارج ہونے والی ریڈیو فزکس کی رینج 300 میگا ہرٹز سے لے کر 500 میگا ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے۔

2- ڈور ریسیور (Door Receiver)

ڈور ریسیور ٹرانسمیٹر کے خارج کردہ سگنلز کو وصول کرتا ہے اور ان سگنلز کے مطابق (Integration) ریلے کو آپریشنل سگنل بھیجتا ہے۔ (Integration) ریلے ٹرانسمیٹر کے بھیجے ہوئے سگنلز کو وصول کرتا ہے اور Integration ریلے ان سگنلز کے مطابق ڈور لاک آسمبلی کے ذریعے ان لاک فنکشن سرانجام دیتا ہے۔ کی (Key) ان لاک وارننگ سوئچ اس چیز کو جانچتا ہے کہ آیا گنیشن سوئچ کی سلنڈر میں ڈالی ہوئی ہے۔

ٹرانسمیٹر اور Judge آپریشن (Transmitter and Judge Operation)

جب لاک / ان لاک سوئچ کو دبایا جاتا ہے اور اگر گنیشن کی Key لاک سلنڈر کے اندر موجود نہ ہو اور تمام دروازے بند ہوں تو اس صورت میں جب ٹرانسمیٹر وہیکل میں لگے ڈور کنٹرول ریسیور کو (Recognition) کوڈ اور فنکشن کوڈ بھیجا جاتا ہے۔ جب ڈور کنٹرول ریسیور یہ کوڈ وصول کرتا ہے تو ڈور کنٹرول ریسیور کا CPU ان سگنلز کو جانچتا ہے۔ اگر وہیکل کے (Recognition) کوڈ CPU میں سٹور کوڈ کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو CPU اس کے مطابق (Integration) ریلے کو ڈور کے لاک / ان لاک سگنل بھیجتا ہے۔

جدید گاڑیوں میں ریسیور کنٹرول سے گاڑی کی ڈیگی بھی کھولی جاسکتی ہے۔

شناختی کوڈ (Recognition Code)

60 ہندسوں کا ڈیجیٹل کوڈ رولنگ کوڈ پر مشتمل ہوتا ہے جو سوئچ آپریشن اور ID کوڈ کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔

فکشن کوڈ (Function Code)

چار ڈیجیٹ کا ڈیجیٹل کوڈ جو آپریشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب Integration ریلیے ڈور لاک / آن لاک سگنل کو وصول کرتی ہے تو یہ Tr1 اور Tr2 کو آن کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں ڈور لاک کنٹرول موٹر آن ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ڈور کو لاک سے آن لاک کر دیتی ہے۔

ٹو سٹیپ آن لاک آپریشن (Two Step Unlock Operation)

دو سٹیپ آن لاک آپریشن سرانجام دینے کے لئے ایک آن لاک ریلیے D صرف ڈرائیور ڈور کے لئے مخصوص ہے اور ٹرانزسٹر Tr3 اس آن لاک ریلیے D کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ڈرائیور ڈور میں لگی ڈور لاک کنٹرول موٹر کے ذریعے لاک کو آن لاک سمت میں حرکت دیتی ہے۔ جب ٹرانسمیٹر میں لگے آن لاک سوئچ کو صرف ایک دفعہ دبایا جاتا ہے تو (Integration) ریلیے میں لگا Tr3 ڈرائیور ڈور لاک موٹر کو کنٹرول کرنے والی ڈور آن لاک ریلیے D کے ذریعے ڈور لاک کنٹرول موٹر کو آن لاک سائیڈ میں تبدیل کرتا ہے۔ جب ٹرانسمیٹر کے آن لاک سوئچ کو دوبارہ دبایا جاتا ہے تو (Integration) ریلیے Tr3 اور Tr2 کے ذریعے آن لاک ریلیے D اور P کے ذریعے ڈرائیور ڈور اور باقی تمام ان موٹروں کو آن لاک سائیڈ میں گھما دیتی ہے۔

ڈبل لاکنگ سسٹم (Double Locking System)

پارٹس کی لوکیشن (Location of Parts)

ڈبل لاکنگ سسٹم مندرجہ ذیل پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے:

- (1) ڈور لاک اسمبلی (ڈبل لاکنگ ایگچو ایٹر) (2) اگنیشن سوئچ (3) کی آن لاک وارنگ سوئچ (4) دور Courtesy سوئچ (5) ڈور لاک کنٹرول سوئچ
- (6) پاور ونڈ وائزر سوئچ (7) ڈور کنٹرول ریسیور باڈی ECU یا Integration ریلیے (8) ڈبل لاک ECU۔

☆ ڈبل لاکنگ ایگچو ایٹر کی ساخت (Construction of Double Locking Actuator)

ڈبل لاکنگ ایگچو ایٹر ڈور لاک اسمبلی کے اندر ہی لگا ہوتا ہے۔

ایگچو ایٹر میں ڈور لاک سسٹم اور ڈبل لاکنگ میکانزم کے علاوہ موٹرز اور گینج شامل ہوتی ہیں۔

☆ ڈبل لاکنگ ایگچو ایٹر کے کمپونینٹس کا فنکشن (Function of Double Locking Actuator Parts)

- ناب لیور: ایک ان پٹ آؤٹ پٹ لیور براہ راست ڈور لاک ناب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔
- لنک لیور: ایک لیور جو ناب لیور اور مکینیکل لیور کو آپس میں جوڑتا ہے۔
- ڈبل لاکنگ لیور: ایک لیور جو لنک لیور کو گینج اور ڈس انگیج کرتا ہے۔
- مکینیکل لیور: ایک لیور جو ڈور لاکنگ پوزیشن کو آپریٹ کرواتا ہے۔
- ڈبل لاکنگ موٹر: ایک موٹر جو ڈبل لاکنگ لیور کے ذریعے ڈبل لاک کو پلائی کرواتی ہے اور ریلیز کرواتی ہے۔
- ڈور لاک موٹر: ایک موٹر جو مکینیکل لیور کے ذریعے نارمل طریقے سے لاک اور آن لاک کرواتی ہے۔


آپریشن (Operation)

جب ایک ڈور کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے لاک کیا جاتا ہے تو یہ نارمل طریقے سے لاک کا عمل کرتی ہے۔

ڈبل لاکنگ موٹر کے ذریعے ناب لیور ڈس انگیج ہو جاتا ہے۔

اس کے بغیر اگر ڈور لاک ناب کے ذریعے ڈور کو آن لاک کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ڈور کو آن لاک کئے بغیر محض لیور کو حرکت دیتا ہے۔ ڈور کو لاک اور آن لاک کا فنکشن ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔

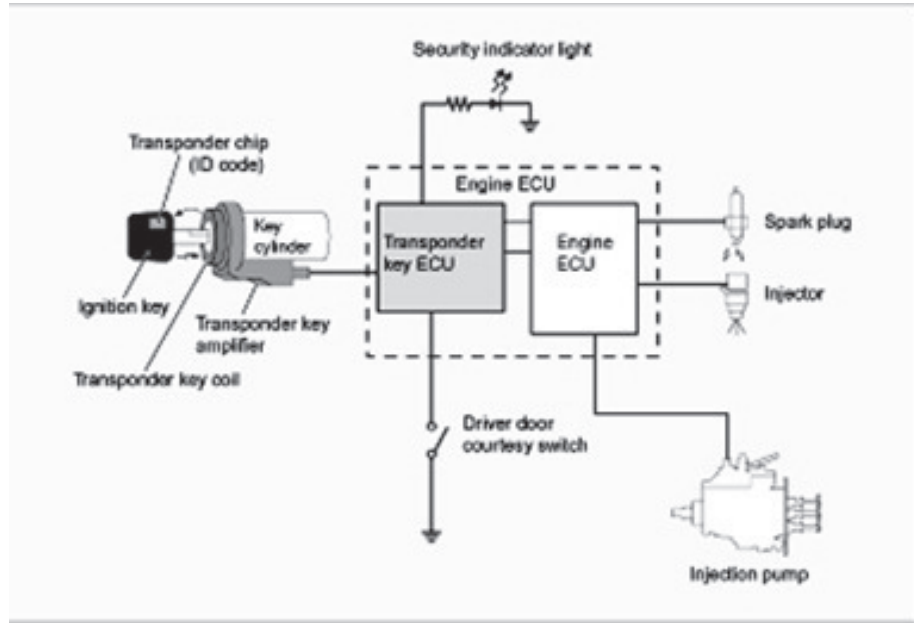گاڑی کے دروازوں کا ریہوٹ سے لاک اور ان لاک کا فنکشن ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔



انجن اموبلائزر سسٹم (Engine Immobilizer System)


انجن اموبلائزر (Immobilizer) سسٹم گاڑی کو چوروں سے محفوظ کروانے کے لئے متعارف کروایا گیا۔ یہ سسٹم انجن کے انکیشن سسٹم اور فیول سپلائی سسٹم کو انکیشن سوئچ کو آف کرنے کے 30 سیکنڈ کے بعد ڈس ایبل کر دیتا ہے اور جب یہ سسٹم ایکٹو ہو جاتا ہے اس وقت کسی بھی دوسری شارنگ کی (Key) سے گاڑی کو شارٹ کرنے کی صورت میں انجن کریمک تو ہو سکتا ہے لیکن شارٹ نہیں ہوتا۔

ایسا انجن جس میں اموبلائزر (Immobilizer) سسٹم لگا ہو اس انجن کو پہلے سے رجسٹرڈ انکیشن کی (Key) کی مدد سے شارٹ کیا جاتا ہے۔ جب انجن میں اموبلائزر (Immobilizer) سسٹم ایکٹو ہو جاتا ہے اس وقت ڈیش بورڈ پر لگی سکیورٹی انڈی کیٹر لائٹ وقفے وقفے سے جلتی بجھتی ہے جس سے ڈرائیور کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اموبلائزر (Immobilizer) سسٹم ایکٹو ہو گیا ہے۔

اموبلائزر (Immobilizer) سسٹم مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

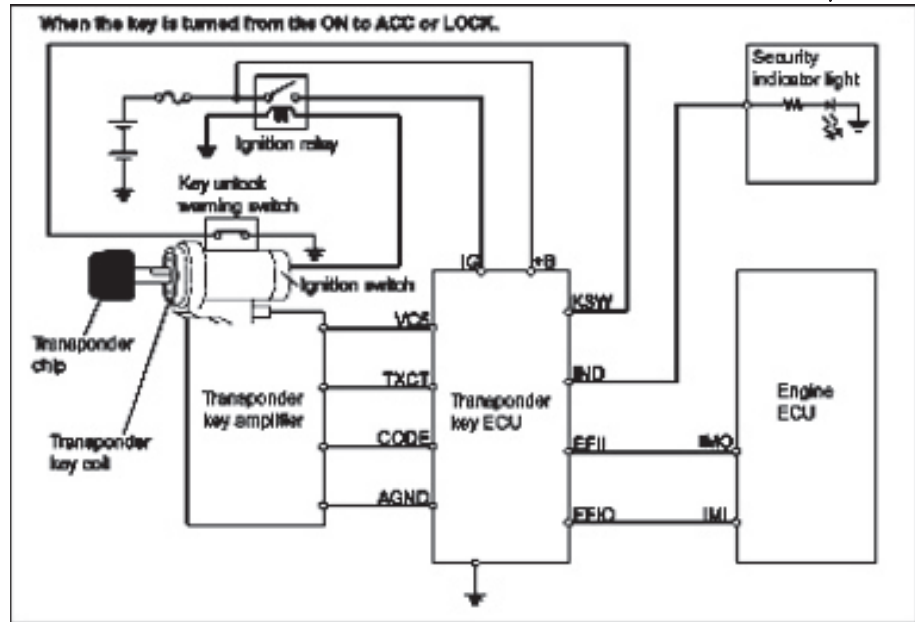(1) انجن ECU (2) ٹرانسپونڈر کی ECU (3) ٹرانسپونڈر ایکٹیو فائر (4) ٹرانسپونڈر کی کوئل (5) ٹرانسپونڈر چپ۔

انجن اموبلائزر سسٹم کی دو اقسام ہیں ایک سسٹم میں انجن ECU اور ٹرانسپونڈر ECU علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں جب کہ دوسرے سسٹم میں انجن ECU کے اندر ہی ٹرانسپونڈر ECU لگا ہوتا ہے۔



انجن اموبلائزر سسٹم کو سیٹ کرنا (Set the Engine Immobilizer System)

جس وقت انجین کی (Key) سلنڈر سے باہر نکال لی جاتی ہے یا انجین Key کو ACC یا لاک پوزیشن پر لانے کے 20 سیکنڈ تک کوئی کام نہ کیا جائے تو اموبلائزر (Immobilizer) سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے سیٹ ہونے سے انجین سسٹم اور فیول سسٹم ڈس ایبل (Disable) ہو جاتے ہیں۔ انجن اموبلائزر سسٹم سیٹ ہونے کے بعد اگر انجین سوچ کو اتار کر شارٹنگ موٹر کو براہ راست شارٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجن کریمک کرے گا لیکن شارٹ نہیں ہوگا۔

انجن اموبلائزر سسٹم کو ان سیٹ کرنا (Un Set the Engine Immobilizer System)

جب انجین کی (Key) کو (Key) سلنڈر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو ٹرانسپونڈر کی ECU اور ٹرانسپونڈر چپ (جو کہ انجین کی کے اندر لگی ہوتی ہے) آپس میں سگنلز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ سگنلز کے تبادلے کے نتیجے میں اگر (Key) چپ میں موجود ID کوڈ ٹرانسپونڈر کی ID کوڈ کے ساتھ مسلسل دومرتبہ میچ کر جاتا ہے تو انجن اموبلائزر سسٹم ان سیٹ ہو جاتا ہے اور انجن کے انجین اور فیول سسٹم کو کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے جس کے نتیجے میں انجن شارٹ ہو جاتا ہے۔

اموبلائزر سسٹم میں پارٹس کی لوکیشن (Location of Immobilizer System Parts)

ٹرانسپونڈر کی ECU سے کنٹرول ہونے والا انجن اموبلائزر سسٹم درج ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
انجین Key جس میں ٹرانسپونڈر چپ لگی ہوتی ہے۔

ٹرانسپونڈر کی کوئل (Transponder Key Coil)

ٹرانسپونڈر کی (Key) کوئل، انجین سوچ کے Key سلنڈر کے گرد لگی ہوتی ہے۔ اور ٹرانسپونڈر ایمپلی فائر کے سگنل کے مطابق الیکٹرک فیلڈ پیدا کرتی ہے اور کی چپ میں موجود ID کوڈ کو ڈیٹیکٹ (Detect) کرتی ہے۔

ٹرانسپونڈر کی ایمپلی فائر (Transponder Key Amplifier)

ٹرانسپونڈر کی (Key) ایمپلی فائر، ٹرانسپونڈر کی ECU کے سگنل کے مطابق ٹرانسپونڈر کی کوئل میں سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کرنٹ کی مقدار کے مطابق ٹرانسپونڈر کی کوئل کے گرد مقناطیسی فیلڈ پیدا ہوتا ہے۔ اور ٹرانسپونڈر کی کوئل اور کی چپ کے درمیان ہونے والے کمیونیکیشن سگنل بھی ٹرانسپونڈر کی ایمپلی فائر کے ذریعے واپس ٹرانسپونڈر کی ECU کو جاتے ہیں۔

ٹرانسپونڈر کی ECU (Transponder Key ECU)

ٹرانسپونڈر کی ECU ٹرانسپونڈر کی ایمپلی فائر سے ID کوڈ حاصل کرتا ہے اور اس کا موازنہ پہلے سے رجسٹرڈ ID کوڈ سے کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ انجن شارٹ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے متعلق وولٹیج سگنل انجن ECU کو بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ECU سیکورٹی لائیٹ کو آن آف کروانے کا کام بھی کرتا ہے۔

انجن ای سی یو (Engine ECU)

انجن ECU ٹرانسپونڈر کی ECU کے سگنلز کے مطابق انجین سسٹم اور فیول سسٹم کو آپریٹ کرنے کے سگنلز بھیجتا ہے۔

کی آن لاک وارننگ سوچ (Key unlock Warning Switch)

یہ سوچ بتاتا ہے کہ چابی انجین کی سلنڈر کے اندر ڈالی جا چکی ہے اور سگنل واپس ٹرانسپونڈر کی ECU کو جا چکے ہیں۔

آپریٹن (Operation)

انجن اموبلائزر سسٹم کی آن پوزیشن (Engine Immobilizer in On Position)

جب انجین کی کو انجین کی سلنڈر سے باہر نکالا جاتا ہے تو KEY آن لاک وارننگ سوچ آن ہو جاتا ہے۔ ٹرانسپونڈر کی ECU ان سگنلز کو جانچتا ہے اور انجن کے اموبلائزر سسٹم کو آن کر دیتا ہے اور سیکورٹی انڈی کیئر لائیٹ مسلسل فلیش کرتی ہے۔

انجن اموبلائزر سسٹم کی آف پوزیشن (Engine Immobilizer in Off Position)

جب انجین کی کو انجین کی سلنڈر میں ڈالا جاتا ہے تو KEY آن لاک وارننگ سوچ آن ہو جاتا ہے اور ٹرانسپونڈر کی ECU ان سگنلز کو جانچتا ہے اور یہ ECU ٹرمینل VC5 کے ذریعے ٹرانسپونڈر کی ایمپلی فائر کو الیکٹرک پاور مہیا کرتا ہے اور TXCT ٹرمینل کے ذریعے آپریشنل سگنل بھیجتا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپونڈر KEY کوئل میں کرنٹ بننے لگتا ہے اور کی سلنڈر کے ارد گرد مقناطیسی فیلڈ پیدا ہوتا ہے۔ جب انجین KEY سلنڈر کے ارد گرد مقناطیسی فیلڈ پیدا ہوتا ہے تو KEY کے اندر لگی ٹرانسپونڈر کی چپ کے اندر رجسٹرڈ ID کوڈ سگنل ٹرانسپونڈر کوئل کو منتقل ہوتے ہیں۔ ٹرانسپونڈر KEY ایمپلی فائر ان سگنلز کو ٹرانسپونڈر کی ECU کوڈ ٹرمینل کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔

ٹرانسپونڈر کی ECU کی چپ میں موجود ID کوڈ کا موازنہ رجسٹرڈ ID کوڈ کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ECU یہ جانچتا ہے کہ دونوں کوڈ آپس میں مل رہے ہیں تو یہ سیشنل کمیونیکیشن لائن (EF10 اور EF11) کے ذریعے انجن کو شارٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے انجن ECU اموبلائزر سسٹم کو ان سیٹ کر دیتا ہے۔

سیکورٹی انڈی کیٹر لائٹ آف (Security Indicator Light Off)

جب ٹرانسپونڈر کی ECU انجن اموبلائزر کو آن سیٹ کر دیتا ہے تو سیکورٹی انڈی کیٹر لائٹ فلش کرنا بند کر دیتی ہے اور لائٹ بجھ جاتی ہے۔ اگر ٹرانسپونڈر کی ECU کا ٹرمینل B+ اوپن ہو جاتا ہے تو اگنیشن سوئچ کو آن کرنے پر ٹرانسپونڈر کی ECU کو بیک ماپ مانا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ID میچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کی کو آن سے ACC یا لاک پوزیشن پر لایا جاتا ہے اور 20 سیکنڈ تک یہ حالت برقرار رہتی ہے تو اس کے متعلق اطلاع IG ٹرمینل کے ذریعے ٹرانسپونڈر کی ECU کو ملتی ہے جو انجن اموبلائزر (Immobilizer) سسٹم کو ایکٹو کر دیتا ہے اور سیکورٹی انڈی کیٹر لائٹ مسلسل فلش کرنا شروع کر دیتی ہے۔

اس سسٹم میں ECUس نے سیو موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ Sleep موڈ کے دوران جب کوئی متعلقہ سوئچ کو آپریٹ کرتا ہے مثلاً جب ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے یا چابی سے ڈور کھولتا ہے تو ECU جو اس آپریشن کو جانچتا ہے انرجی سیو موڈ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور کمیونیکیشن دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ Wake Up کے فوری بعد یہ دوسرے ECUس کو جگانے کے لئے پیغام بھیجتا ہے۔ جب اگنیشن سوئچ ACC یا لاک پوزیشن پر ہو اور تمام دروازے بند ہوں اور کچھ وقت گزر جائے تو ECUس سلپ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔

واپرائیڈ واشرسسٹم (Wiper and Washer System)


واپرائیڈ واشرسسٹم گاڑی میں لگا ایسا سسٹم ہے جس کو اس وقت آن کیا جاتا ہے جب بارش ہو رہی ہو۔ یہ سسٹم ونڈو شیلڈ گلاس اور بیک ونڈو گلاس سے بارش کے قطروں کو صاف کرتا ہے تاکہ ڈرائیور کو سامنے کا منظر واضح طور پر نظر آتا رہے۔ واشر کے ذریعے ونڈو شیلڈ گلاس سے گرد و غبار کو صاف کیا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ ڈرائیونگ وہیکل سیفٹی کا اہم حصہ ہے۔

جدید گاڑیوں میں استعمال ہونے والے واپرائسٹم میں یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ بارش کی رفتار کے لحاظ سے واپرائسٹم تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور واپرائسٹم ہونے کی صورت میں خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔

واپرائسٹم مندرجہ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے:

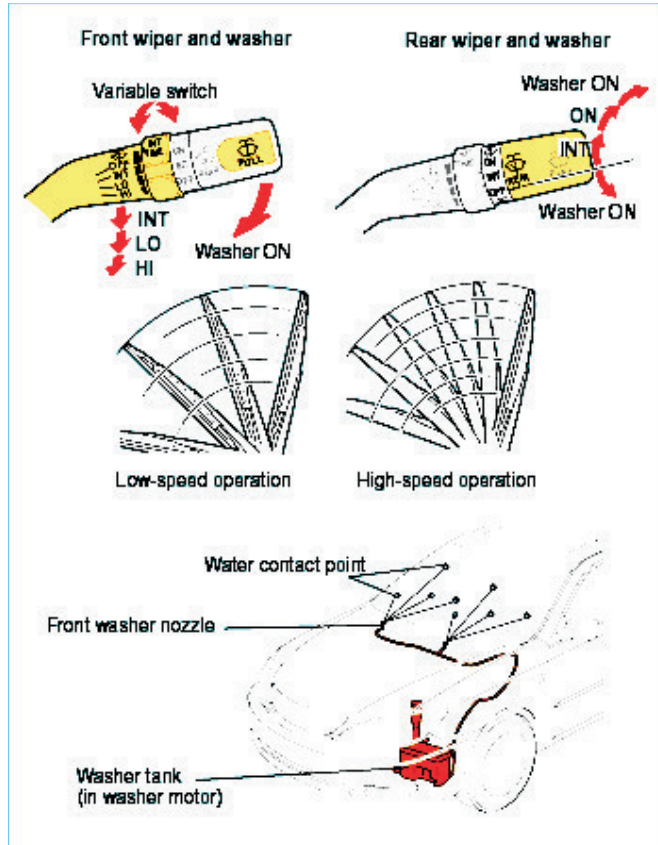- (1) فرنٹ واپرائسٹم / فرنٹ واپرائیڈ (2) فرنٹ واپرائسٹم / فرنٹ واپرائیڈ (3) فرنٹ واپرائسٹم / فرنٹ واپرائیڈ (4) واشر ٹینک (5) واپرائیڈ واشرسوئچ (6) ریر واپرائسٹم / ریر واپرائیڈ (7) ریر واپرائسٹم / ریر واپرائیڈ (8) ریر واپرائسٹم / ریر واپرائیڈ (9) واپرائسٹم / ریر واپرائیڈ (10) رین سینسر

جدید لگژری گاڑیوں میں واپرائسٹم بارش کی رفتار / شدت سے خود ہی کام کرتا ہے۔



واپر آرم اور واپر بلیڈ (Wiper Arm and Wiper Blade)

یہ واپر سسٹم کے اہم حصے ہیں واپر بلیڈ بڑی ایک سٹریپ ہوتی ہے جو دھاتی بار کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ واپر آرم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ واپر بلیڈ سپرنگ فورس کی وجہ سے ونڈو شیلڈ گلاس کے ساتھ رگڑکھاتے ہوئے چلتا ہے۔ موٹر اور لنکج کے ذریعے واپر بلیڈ محوری حرکت کرتا ہے۔ چونکہ بلیڈ استعمال اور دھوپ کی حرارت کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے اس لئے اسے کچھ وقفے کے بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے۔

ونڈو شیلڈ واپر کی اقسام (Types of Wind Shield Wiper)

سیسی Concealed واپر/فل Concealed واپر


اگر واپر کا کچھ حصہ بونٹ میں سے باہر نظر آ رہا ہوں تو ایسے واپر Semi Concealled واپر کہلاتے ہیں۔


عام طور پر واپر گاڑی کے سامنے لگے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن سامنے سے آنے والی ہوا کے اثر کو کم کرنے کے لئے اور ونڈو گلاس کی سطح کو روشن رکھنے کے لئے واپر کو انجن ہڈ کے نیچے چھپا دیا جاتا ہے۔ اگر واپر کا کچھ حصہ باہر نظر آ رہا ہو تو ایسے واپر کو سیسی Concealled واپر کہتے ہیں اور اگر واپر مکمل طور پر نظر نہ آئے تو اسے مکمل Concealed واپر کہتے ہیں۔

واپر اینڈ واشر سوئچ (Wiper and Washer Switch)

واپر سوئچ سٹیرنگ کالم شافٹ پر لگا ہوتا ہے اس کو ایسی پوزیشن پر لگایا جاتا ہے کہ ڈرائیور آسانی سے اسے آپریٹ کر سکے واپر سوئچ کی عام پوزیشن آف (Off)، لو (Low) اور ہائی (High) ہیں۔ کچھ ماڈلز میں Mist اور انٹرول (INT) پوزیشن ہوتی ہیں۔

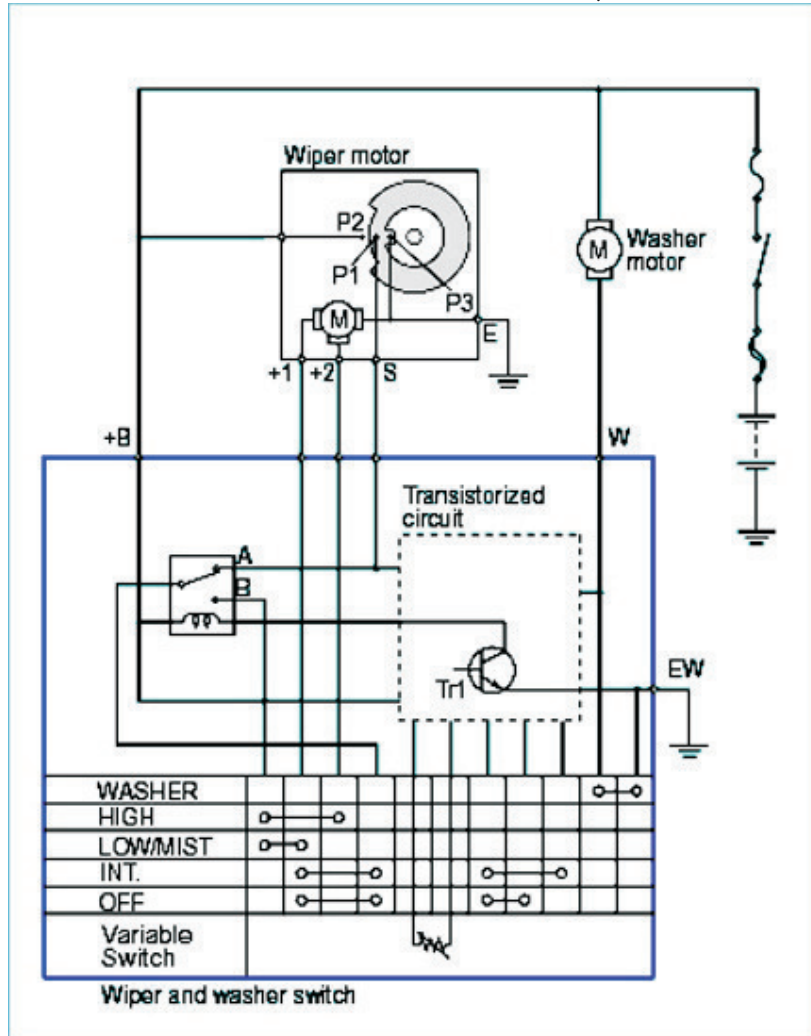اس کے INT پوزیشن پر واپر کے حرکت کرنے اور رکنے کے درمیان وقفے کو تبدیل کرنے کے لئے ویری ایبل سوئچ بھی استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر گاڑیوں میں واپر واشر سوئچ اور لائیٹ کنٹرول ایک بونٹ کی شکل میں لگے ہوتے ہیں اس لئے اسے کمیشنیشن سوئچ بھی کہتے ہیں۔ جدید ماڈل کی گاڑی میں ملٹی پلکس کیوبیکیشن سسٹم کے لئے درکار ECU کمیشنیشن سوئچ کے اندر ہی لگا ہوتا ہے۔



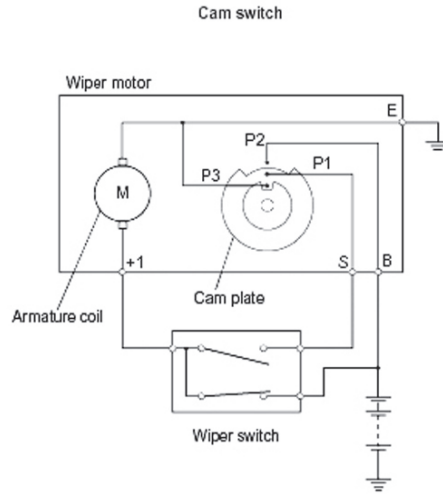

Intermittent واپر ریلے

یہ ریلے واپروں کو وقفے وقفے سے آپریٹ کروانے کے لئے استعمال ہوتی ہے زیادہ تر جدید ماڈل کی گاڑیوں میں یہ ریلے سوئچ کے اندر ہی لگی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی ریلے اور ایک ٹرانزسٹر انڈسٹرٹ جو کپیسٹروں اور رزنسٹس پر مشتمل ہوتا ہے اس ریلے کے اندر ہی لگا ہوتا ہے۔ واپر سوئچ کے آن کرنے پر کرنٹ اسی ریلے کے ذریعے واپر موٹر کو جاتا ہے جس کی وجہ سے واپر موٹر وقفے وقفے سے چلتی ہے۔ واپر سوئچ کچھ بھی واپر سوئچ کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے واپر سوئچ اس وقت چلتی ہے اور پانی پیرے کرتی ہے جب واپر سوئچ کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔

واپر موٹر (Wiper Motor)

فیر اینٹ میگنٹ ٹائپ موٹر جس میں مستقل مقناطیس استعمال ہوتا ہے واپر موٹر کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ واپر موٹر، موٹر اور گیرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ گیرز موٹر کی رفتار کو کم کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

فیر اینٹ موٹر میں 3 برش استعمال ہوتے ہیں۔

(a) لو سپیڈ برش (b) ہائی سپیڈ برش (c) کامن برش۔

کیم سوئچ (Cam Switch)

واپر سسٹم کا مین فنکشن واپر بلیڈوں کو ایک مخصوص پوزیشن پر روکنا ہے اس فنکشن کی وجہ سے واپر بلیڈ وینڈ شیلڈ گلاس کے نچلے سرے پر رکتے ہیں۔ جب واپر سوئچ کو آف کیا جاتا ہے تو کیم سوئچ یہ کام سرانجام دیتا ہے۔ یہ سوئچ Notched کیم پلیٹ اور تین کنٹیکٹ آن (Cotact) پوائنٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب واپر سوئچ کو لو یا ہائی پوزیشن پر لایا جاتا ہے تو بیٹری وولٹیج واپر سوئچ کے ذریعے موٹر کو ملتے ہیں اور ان وولٹیج کی وجہ سے واپر موٹر گھومتی ہے۔ لیکن جب واپر سوئچ کو آف کیا جاتا ہے تو اگر اس وقت کنٹیکٹ پوائنٹ P2 Notch کی سیدھ میں نہ ہو تو سرکٹ کو بیٹری وولٹیج ملتے رہتے ہیں اور واپر موٹر میں کرنٹ کا بہاؤ P2 سے P1 کے ذریعے جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے واپر موٹر مسلسل اس وقت تک گھومتی رہتی ہے جب تک کیم پلیٹ پر بنے P2 کا تعلق ٹوٹ نہیں جاتا۔ تاہم آر میچر کے انزیا کی وجہ سے موٹر فوری طور پر نہیں رک جاتی بلکہ کچھ دیر گھومنے کے بعد رکتی ہے۔ جس کی وجہ سے P3 کنٹیکٹ پوائنٹ کیم پلیٹ پر بنے کنٹیکٹ پوائنٹ سے بھی آگے گزر جاتا ہے اور مندرجہ ذیل کلوز سرکٹ بنتا ہے۔

(Armature ----- wiper motor terminal +1 ----- wiper switch ----- wiper motor terminals -----contact P1 ----- P3 ----- Armature)

واپر سوئچ مسٹ پر (Wiper Switch at Mist)

واپر سوئچ کی مسٹ پوزیشن سپرنگ لوڈڈ ہوتی ہے یعنی لیور چھوڑتے ہی واپس Off پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ اس پوزیشن پر ایک دفعہ لیور کو Strike کرنے سے ایک دفعہ واپر بلیڈ حرکت کرتے ہیں اور واپس اپنی جگہ آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ واپر موٹر کی پانی پیرے کرتی ہے۔

واپر سوئچ لو سپیڈ (Wiper Switch Low Speed)

جب واپر سوئچ کو لو سپیڈ پوزیشن پر لایا جاتا ہے تو کرنٹ لو سپیڈ برش کے ذریعے موٹر میں سے بہتا ہے اور موٹر لو سپیڈ پر گھومنے لگتی ہے۔

واپر سوئچ ہائی سپیڈ پر (Wiper Switch at High Speed)

جب واپر سوئچ کو ہائی پوزیشن پر لایا جاتا ہے تو کرنٹ ہائی سپیڈ برش کی مدد سے واپر موٹر کو ملتا ہے جس سے واپر موٹر ہائی سپیڈ پر گھومنے لگتی ہے۔

گاڑیوں میں استعمال ہونے والی واپر موٹر مستقل مقناطیس والی موٹر ہوتی ہے۔

واپر سوئچ آف پوزیشن پر (Wiper Switch At Off Position)

جب واپر سوئچ کو آف پوزیشن پر لایا جاتا ہے اگر اس دوران موٹر گھوم رہی ہو تو اس وقت واپر موٹر کو لوسپیڈ برش سے کرنٹ ملتا ہے اور واپر لوسپیڈ سے چلتے ہیں اور جب واپر شاپ پوزیشن پر آتے ہیں تو یکم سوئچ کے پوائنٹ P3 سے P2 سائیڈ پر منتقل ہو جاتے ہیں اور موٹر رک جاتی ہے۔

یکم سوئچ میں خرابی (Defective Cam Switch)

جب موٹر چل رہی ہو اس وقت اگر P3 خراب ہو جائے تو اس وقت P1 کا تعلق P3 کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔ اس لئے جب واپر سوئچ کو آف کیا جاتا ہے تو اس وقت الیکٹرک بریک واپر موٹر پر پلائی نہیں ہوتی اور واپر موٹر مخصوص پوزیشن پر نہیں ٹھہر پاتی یہ مسلسل گھومتی رہتی ہے۔

واپر موٹر لیور کی Mist پوزیشن سپرنگ لوڈ ہوتی ہے۔

اگر واپر سوئچ کے ٹرمینل 4 اور واپر موٹر کے درمیان وائرنگ اوپن ہو جائے جب واپر سوئچ کو آف پوزیشن پر لایا جاتا ہے تو واپر بلنڈ اس وقت تک حرکت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ شاپ پوزیشن پر نہیں آ جاتے۔ لیکن اگر واپر سوئچ ٹرمینل 4 اور موٹر کے درمیان سے ٹوٹ جائے تو واپر شاپ پوزیشن پر نہیں پہنچ پاتے اور یہ واپر اسی وقت رک جاتے ہیں جب واپر سوئچ کو آف پوزیشن پر لایا جاتا ہے۔

Intermittent واپر ریلے (Intermittent Wiper Relay)

یہ ریلے واپر کو وقفے وقفے سے چلاتی ہے آجکل واپر سوئچ کے اندر ہی فکس ریلے استعمال ہو رہی ہے۔ اس ریلے کو ایک چھوٹی ریلے ٹرانزسٹر، کیپسٹر اور رزسٹنس پر مشتمل پارٹس سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ واپر سوئچ کے سگنل کے مطابق انٹرل ریلے، واپر موٹر کی طرف جانے والے کرنٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔

واپر ریلے کا Intermittent آپریشن

Tr کا آن آپریشن (Tr On Operation)

جب واپر سوئچ کو INT پوزیشن پر لایا جاتا ہے تو Tr 1 ایک لمحے کے لئے آن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ریلے پوائنٹ، پوائنٹ A سے پوائنٹ B کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور کرنٹ موٹر کی لوسپیڈ پر گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔

Tr کا آف آپریشن (Tr Off Operation)

Tr جلد ہی آف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ریلے کے پوائنٹ دوبارہ پوائنٹ B سے پوائنٹ A کی طرف آ جاتے ہیں تاہم جب موٹر گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم جب ایک دفعہ موٹر گھومنا شروع ہو جاتی ہے تو یکم سوئچ کے پوائنٹ P3 سے P2 سائیڈ پر منتقل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ سلوسپیڈ برش کے ذریعے موٹر کو ملتا رہتا ہے اور واپر سلوسپیڈ پر چلتے ہیں اور یہ اس وقت رک جاتے ہیں جب وہ شاپ پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔

Tr 1 دوبارہ ایک لمحے کے لئے آن ہوتا ہے اور واپر ایک لمحے کے لئے چلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ انٹرول ایڈجسٹنگ ٹائپ ویری ایبل رزسٹنس کو ویری ایبل سوئچ کی مدد سے ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے اور اس رزسٹنس کے مطابق ٹرانزسٹر سرکٹ Tr 1 کو آن/آف کروا تا ہے جس سے وقفے وقفے سے واپر آن/آف ہوتے ہیں۔

واشر سوئچ ٹرن ON آپریشن (Washer Switch On Operation)

جب واشر سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو کرنٹ واشر موٹر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے واشر کے ساتھ جڑے ہوئے واپر کی صورت میں Tr 1 ایک متعین پیریڈ کے بعد ON ہو جاتا ہے تو واپر بھی لوسپیڈ پر ایک یا دو دفعہ آپریت ہوتے ہیں۔ Tr 1 کے آن ہونے کا وقفہ وہ وقفہ ہوتا ہے جس دوران ٹرانزسٹر سرکٹ میں لگا کیپسٹر چارج نہیں ہو جاتا۔ کیپسٹر کے ری چارج ہونے کے وقت کا انحصار اس وقت پر ہوتا ہے جس دوران واشر سوئچ کو آن کیا جاتا ہے۔

رین سنسر (Rain Sensor)

رین سنسر LED جو کہ انفراریڈ ریز خارج کرتا ہے اور فوٹو ڈائی اوڈز (Diodes) پر مشتمل ہوتا ہے۔ فوٹو ڈائی اوڈز LED کی خارج کردہ لہروں کو وصول کرتا ہے۔ LED اور فوٹو ڈائی اوڈ کو ونڈوسکریں کے قریب اس طرح نصب کیا جاتا ہے کہ جب ونڈوسکریں پر پانی کا کوئی قطرہ موجود نہیں ہوتا تو اس وقت LED سے خارج ہونے والی تمام انفراریڈ ریز فوٹو ڈائی اوڈ سے ٹکراتی ہیں۔ لیکن اگر سکریں پر پانی کا کوئی قطرہ موجود ہو تو اس صورت میں LED سے خارج ہونے والی ریز جزوی طور پر فوٹو ڈائی اوڈ تک پہنچتی ہیں۔ بارش کی صورت میں ونڈوسکریں پر موجود پانی کے قطرہ کی تعداد کے مطابق LED سے خارج ہونے والی انفراریڈ ریز کا انڈکس آف ریفلیکشن ونڈو شیلڈ گلاس کی نسبت باہر کی طرف بنے گا اور اسی فرق کے مطابق واپر بلنڈ حرکت کریں گے۔


ایئر بیگ کنٹرول سسٹم

جب گاڑی فرنٹ سے کسی اوہجیکٹ سے ٹکراتی ہے تو گاڑی اس ٹکرائی کی وجہ سے رک جاتی ہے لیکن انرشیاء کی وجہ سے گاڑی کے ڈرائیور کا سر سٹیئرنگ ڈھیل سے ٹکراتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیٹھے پنجر کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا ہے جس سے سر پر شدید چوٹ آسکتی ہے۔ اس چوٹ سے بچنے کے لئے سٹیئرنگ ڈھیل کے سنسر میں اور ڈیش بورڈ میں ایئر بیگ لگایا جاتا ہے۔ جو اس وقت پھول جاتے ہیں جب گاڑی فرنٹ سے کسی ٹھوس اوہجیکٹ سے ٹکرا جائے عام طور پر جب گاڑی 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ تیز چل رہی

ہو اور اس رفتار سے کسی ٹھوس اوبجیکٹ سے ٹکرائے تو ایر بیگ پھول جاتا ہے اور ڈرائیور اور پینجر کا سر اس نرم اوبجیکٹ سے ٹکراتا ہے اور زخمی ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ایر بیگ کنٹرول سسٹم مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

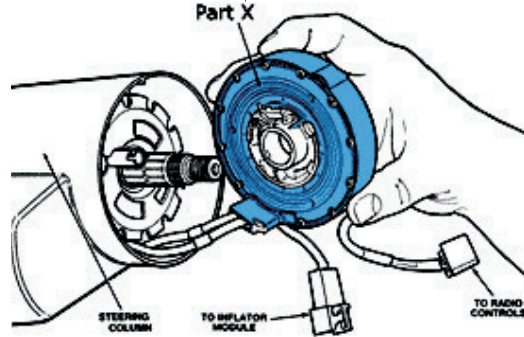(1) ایمپیکٹ سینسرز (2) سیفٹی سینسر (3) ڈائنامک ماڈیول (4) ایر بیگ ماڈیول


کریش سینسر اور حفاظتی سینسر چوٹ سے متاثر ہونے والے سینسرز ہیں جو ایر بیگ سسٹم کو اطلاع دیتے ہیں کہ گاڑی فرنٹ سے ٹکرا گئی ہے۔



ایمپیکٹ سینسرز (Impact Sensors)

یہ سینسر عام طور پر گاڑی کے فرنٹ پر ریڈی ایٹر کے دائیں بائیں لگے ہوتے ہیں کچھ گاڑیوں میں ایک سینسر ریڈی ایٹر کے قریب لگا ہوتا ہے جب کہ دوسرا سینسر پینجر کمپارٹمنٹ میں لگا ہوتا ہے۔ کریش سینسر ایک سوئچ اور رولر پر مشتمل ہوتا ہے رولر ایک کیلیبریشن سکریو کے ساتھ جڑا ہوتا ہے فرنٹ سے گاڑی کے ٹکرائے کی صورت میں یہ رولر آگے کی طرف حرکت کرتا ہے اور سوئچ کے دونوں پوائنٹس کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ کچھ گاڑیوں میں گولڈ پلینڈمٹیل کا بال ایک مستقل مقناطیس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جب گاڑی کسی اوبجیکٹ سے ٹکراتی ہے تو یہ بال آگے کی طرف حرکت کرتے ہوئے سوئچ کے پوائنٹس کو ملا دیتا ہے۔ پوائنٹس کو ملانے کے بعد بال دوبارہ مقناطیسی کشش کی وجہ سے مقناطیس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔

سیف سینسر بھی ایک ایمپیکٹ سینسر ہے یہ کریش سینسر سرکٹ کے سلسلہ وار لگا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کریش سینسر کسی لوکل جھٹکے کی وجہ سے کنٹیکٹ (Contact) پوائنٹس کو آپس میں ملا دے تو ایر بیگ پھول نہ ہو جائے ایر بیگ کے پھولنے کے لئے ضروری ہے کہ کریش سینسر کے ساتھ ساتھ سیف سینسر کے پوائنٹس بھی آپس میں ملیں۔ کچھ گاڑیوں میں سیف سینسر پینجر کمپارٹمنٹ میں لگا ہوتا ہے اور کچھ گاڑیوں میں یہ ڈائنامک ماڈیول کے اندر ہی لگا ہوتا ہے۔

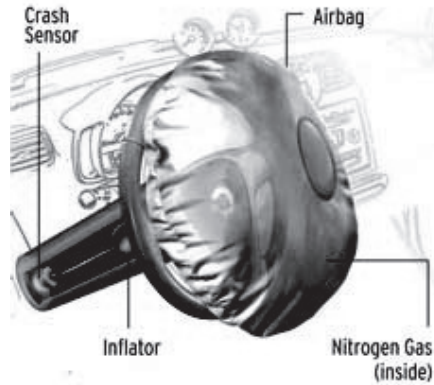

ڈائنامک ماڈیول (Diagnostic Module)

ڈائنامک ماڈیول عام طور پر پینجر کمپارٹمنٹ کے اندر انسٹرومنٹ پنیل کے نیچے یا کنسول (Console) کے اگلے سرے کے نیچے لگا ہوتا ہے اس ماڈیول میں ایک مائیکرو کمپیوٹر ہوتا ہے جو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور روٹین چیک کے ذریعے اس بات کو جانچتا ہے کہ سسٹم درست کام کر رہا ہے۔

ایمپیکٹ سینسرز کے اندر Deployment لوپ رزسٹرز لگے ہوتے ہیں۔ یہ رزسٹرز ڈائنامک ماڈیول کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ Deployment لوپ کے لئے ایک مکمل راستہ مہیا کرتے ہیں۔ عام حالات میں ان لوپس میں سے اتنا کرنٹ گزرا جاتا ہے کہ اس کرنٹ سے انفلیٹر ماڈیول (Inflator Module) میں شعلہ پیدا نہ ہو۔ لیکن کرنٹ کی اتنی مقدار ہو کہ ہر رزسٹنس پر کچھ وولٹیج ڈراپ ہوں ڈائنامک ماڈیول ان وولٹیج ڈراپ سے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ سسٹم درست کام کر رہا ہے۔

مثال کے طور پر اگر کوئی ایک ایمپیکٹ سینسر خراب ہو جائے اور ہمیشہ بند پوزیشن پر رہتا ہو تو اس صورت میں رزسٹنس شارٹ ہو جائے گی اور اس پروولٹیج ڈراپ زیر ہو جائے گا۔ ماڈیول اس خامی کو جانچے گا اور انسٹرومنٹ پنیل پر ایر بیگ وارننگ لائیٹ روشن کر دے گا۔ کچھ گاڑیوں میں اگر وارننگ لیپ خراب ہو جائے تو ماڈیول اس نقص کو جانچتے ہوئے ایک ٹیون پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ کچھ گاڑیوں میں ڈائنامک ماڈیول میں بیک اپ پاور سپلائی بھی شامل ہوتی ہے جو کہ عام طور پر ایک چارج

گاڑی میں ایر بیگ گاڑی کے ٹکرائے کی صورت میں ایک سیکنڈ کے 70 ویں حصہ میں Deploy ہو جاتا ہے۔

کمپیسٹر ہوتا ہے کمپیسٹر میں سنسور انرجی اس وقت انیمریج کو (Deploy) کر دیتی ہے جب شدید حادثے کی صورت میں بیٹری یا کیبل کو نقصان پہنچ جائے۔ کچھ گاڑیوں میں بیک اپ پاور سپلائی ڈائنامک سٹاک ماڈیول کے باہر لگی ہوتی ہے۔


کلاک سپرنگ (Clock Spring)

ڈرائیور سائیڈ پر لگے انیمریج کی وائرنگ کو ڈائنامک سٹاک ماڈیول کے ساتھ جوڑنے کے لئے خاص طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کوانڈوائز جسے لاک سپرنگ بھی کہتے ہیں سٹیرنگ کالم اور سٹیرنگ وہیل کے درمیان میں لگایا جاتا ہے۔

کلاک سپرنگ فلیٹ ریبین کی شکل کا کنڈکٹو میٹرل ہے جو اس کی سطح کے اوپر لگا ہوتا ہے کے لاک سپرنگ سٹیرنگ وہیل کی حرکت کے مطابق پھیلتا اور سکڑتا ہے اور یہ ڈائنامک سٹاک ماڈیول اور انیمریج ماڈیول کے درمیان کرنٹ کے بہاؤ کو جاری رکھتا ہے۔

انیمریج ماڈیول (Air) - ص پوزیشن پر نہ رکھنا پڑے۔ جب کروز کنٹرول سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو گاڑی کی رفتار ایک جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور اس دوران ڈرائیور اپنے پاؤں کو اپنی مرضی سے حرکت دے سکتا ہے۔ کروز کنٹرول سسٹم کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب گاڑی موٹروے پر یا کسی لمبے سفر پر جاری ہو۔ کروز کنٹرول سسٹم ہموار روڈ پر سفر کے دوران اور پہاڑی علاقے پر سفر کے دوران ہر جگہ کے لئے یکساں موزوں ہے۔

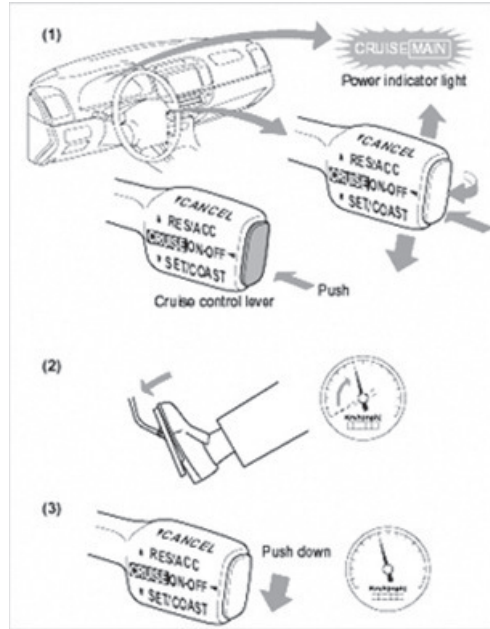یکساں رفتار پر زیادہ دیر تک چلنے والوں کیلئے گاڑیوں میں کروز کنٹرول کو متعارف کروایا گیا ہے۔




آپریشن (Operation)

کروز کنٹرول سسٹم خود کار طریقے سے گاڑی کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے ڈرائیور کو ایکسیلیٹر پیڈل کو مسلسل دبائے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کروز کنٹرول سسٹم انجن کنٹرول ماڈیول (ECM) کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب ڈرائیور سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور مطلوبہ رفتار کو سیٹ کر دیتا ہے تو انجن کنٹرول ماڈیول (ECM) سپیڈ سنسر کی مدد سے گاڑی کی اس رفتار کو جانچتا ہے جس رفتار پر گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس کا موازنہ انجن کنٹرول ماڈیول کی میموری میں محفوظ ڈیٹا سے کرتا ہے اور ان دونوں سپیڈوں کے فرق کے مطابق وولٹیج سنسل پیدا کرتا ہے۔ یہ وولٹیج سنسل الیکٹرونک کنٹرول تھرائل والو کو منتقل ہوتے ہیں۔ الیکٹرونک کنٹرول تھرائل والو ان وولٹیج سنسل کے مطابق گاڑی کی رفتار کو پہلے سے متعین کردہ رفتار پر ایڈجسٹ کر دیتا ہے۔

ویہیکل سپیڈ کنٹرول (Vehicle Speed Control)

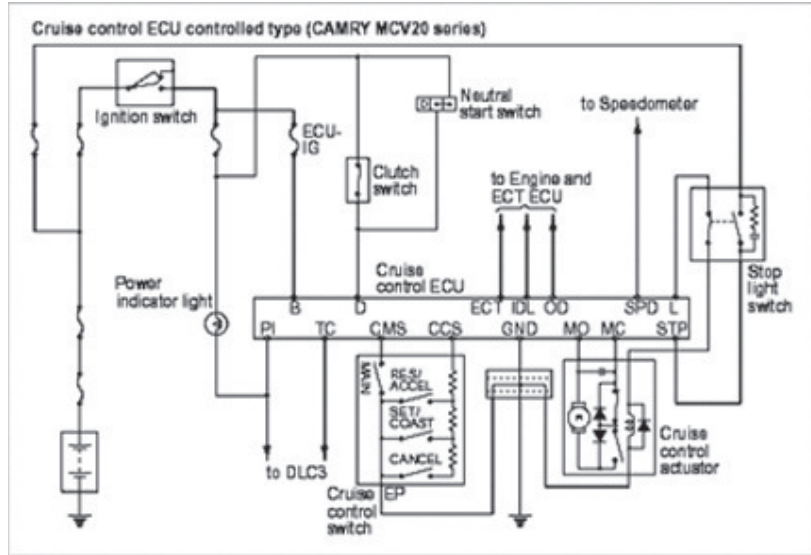اگر گاڑی کی رفتار پہلے سے متعین کردہ سپیڈ سے زیادہ ہو تو الیکٹرونک کنٹرول یونٹ تھرائل والو کو تھوڑا سا بند کر کے اس کی رفتار کو دونوں سپیڈوں کے فرق کے مطابق کم کر دیتا ہے۔ اگر گاڑی کی رفتار پہلے سے متعین کردہ سپیڈ سے کم ہو تو الیکٹرونک کنٹرول یونٹ تھرائل والو کو تھوڑا سا کھول کر اس کی رفتار کو متعین کردہ رفتار تک بڑھا دیتا ہے۔



سپیڈ سیٹ فنکشن (Speed Set Function)

سیٹ فنکشن (Set Function)

جب سیٹ / کوست سوئچ کو اس وقت دبایا جائے جب گاڑی کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ ہو اور مین سوئچ ON ہو تو کروئز کنٹرول گاڑی کی موجودہ سپیڈ کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سپیڈ گاڑی کی میموری میں محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب بھی گاڑی کو کروئز کنٹرول سپیڈ پر چلائیں گے گاڑی اسی رفتار کے مطابق چلے گی۔

Resume کنٹرول فنکشن (Resume Control Function)

کروئز کنٹرول سسٹم کو عارضی طور پر کینسل کرنے کے بعد جب بھی Resume / Accel سوئچ کو آف کیا جاتا ہے تو گاڑی کی رفتار دوبارہ اس رفتار پر سیٹ ہو جاتی ہے جس رفتار پر کروئز کنٹرول کینسل کیا گیا تھا۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب گاڑی کی رفتار 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم مندرجہ ذیل صورتوں میں (ECM) میموری میں محفوظ رفتار سے متعلق ڈیٹا صاف ہو جاتا ہے۔

- 1- جب انجین سوئچ کو آف کر دیا جائے۔
- 2- مین سوئچ آف کر دیا جائے۔
- 3- اگر سسٹم میں کوئی نقص ظاہر ہو جائے۔

Deceleration کنٹرول فنکشن (Deceleration)

Coasting فنکشن

جب گاڑی میں لگا کروئز کنٹرول سسٹم ایکٹو ہو اس وقت اگر Set / Coast سوئچ کو کچھ وقت کے لئے دبا کر رکھا جائے تو گاڑی کی رفتار ECM کی میموری میں محفوظ رفتار سے کم ہو کر اس رفتار پر آ جاتی ہے جس رفتار پر سوئچ کو چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن اگر گاڑی کی رفتار اس کی لوئر لمٹ سے کم ہو جائے تو کروئز کنٹرول سسٹم کا فنکشن کینسل ہو جاتا ہے۔

ٹیپ ڈاؤن فنکشن (TAP Down Function)

جب گاڑی میں لگا کروئز کنٹرول سسٹم ایکٹو ہو اس وقت اگر گاڑی کی رفتار کو کچھ حد تک کم کرنا ہو تو Set / Coast سوئچ کو ایک دفعہ چھونے سے گاڑی کی رفتار کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے اور کروئز کنٹرول سسٹم گاڑی کی رفتار کو کم کر کے اس نئی ویلیو کو اپنی میموری میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور گاڑی اس نئی ایڈجسٹ ہونے والی رفتار کے مطابق چلنے لگتی ہے۔

ایکسلیرےٹنگ فنکشن (Accelerating Function)

جب گاڑی میں لگا کروئز کنٹرول سسٹم ایکٹو ہو اس وقت اگر گاڑی کی رفتار کو بڑھانا ہو تو Resume / Accel سوئچ کو کچھ دیر تک دبایا جاتا ہے۔ جس سے گاڑی کی رفتار بڑھ کر اس رفتار پر آ جاتی ہے جس رفتار پر Resume / Accel سوئچ کو گاڑی کو ایکسلیرےٹ دینے کے بعد چھوڑا تھا۔ اور یہ سپیڈ لمٹ کروئز کنٹرول کی میموری سپیڈ بن جاتی ہے۔

ٹیپ اپ فنکشن (Tap Up Function)

جب گاڑی میں لگا کروکنٹرول سسٹم ایکٹیو ہو اس وقت اگر گاڑی کی رفتار میں معمولی اضافہ کرنا ہو تو Resume / Accel سوئچ کو ایک دفعہ ٹچ کیا جاتا ہے جس سے گاڑی کی رفتار میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے اور گاڑی نئی ایڈجسٹ ہونے والی رفتار کے مطابق چلنے لگتی ہے۔

کروکنٹرول کینسل فنکشن (Cruise Control Cancel Function)

اگر مندرجہ ذیل میں سے کوئی حالت آجائے تو کروکنٹرول فنکشن کینسل ہو جاتا ہے۔

- 1- جب بریک پیڈل کو دبائے پر سٹاپ لائٹ سوئچ آن ہو جائے۔
- 2- بریک پیڈل دبائے پر بریک سوئچ آف ہو جائے۔
- 3- کلچ پیڈل کو دبائے پر کلچ سوئچ آن ہو جائے۔
- 4- شفٹ لیور کو نیوٹرل پوزیشن پر لانے سے نیوٹرل سوئچ آن ہو جائے۔
- 5- کمانڈ سوئچ کو کھینچنے پر کینسل سوئچ آن ہو جائے۔
- 6- انکیشن سوئچ آف ہو جائے۔
- 7- مین سوئچ آف ہو جائے۔
- 8- ٹرانسمیشن گیئر کو پہلے یارپورس گیر میں لایا جائے۔
- 9- گاڑی کی اصل رفتار 32Km/h کی رفتار سے کم ہو جائے۔
- 10- اگر سسٹم میں کوئی نقص ظاہر ہو جائے۔

ویبیکل سپیڈ سنزل ABS کنٹرول ماڈیول یا ویبیکل ڈائنامک کنٹرول کے ذریعے سے انجن ECM کو جانتے ہیں جو کہ ان سگنلز کو کروکنٹرول سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔

انجن کنٹرول ماڈیول (ECM)

سوئچز اور سینسرز کے سگنلز کے مطابق انجن کنٹرول ماڈیول مندرجہ ذیل فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے:

کانسٹنٹ سپیڈ کنٹرول، سپیڈ سنزل کنٹرول، Deceleraion کنٹرول، Accelerating کنٹرول، Resume کنٹرول، Manual کینسل کنٹرول، لوپ سپیڈ لمٹ کنٹرول، الیکٹرونک کنٹرول تھروٹل کنٹرول۔

خود کار طریقے سے گاڑی کی رفتار کو کنٹرول کرنا (Adaptive Cruise Control) (ACC)

خود کار طریقے سے گاڑی کی رفتار کو کنٹرول کرنا ایک ایسا سسٹم ہے جو روڈ پر چلنے والی دوسری گاڑیوں کی رفتار کے مطابق آپ کی گاڑی کی رفتار کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لئے گاڑی کے فرنٹ پر ایک ریڈار لگا ہوتا ہے۔ جب کوئی گاڑی آپ کی گاڑی کے سامنے آتی ہے تو گاڑی میں لگا ریڈار دونوں گاڑیوں کے درمیانی فاصلے کے مطابق آپ کی گاڑی کی رفتار کو کم و بیش کرتا ہے۔ اگر آگے جانے والی گاڑی کی رفتار آپ کی گاڑی کی سیٹ کی ہوئی رفتار سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی گاڑی میں لگا ACC سسٹم گاڑی کو اس رفتار پر لے آتا ہے جس رفتار پر آپ نے ACC کو ایکٹیویٹ کیا تھا۔ ACC سسٹم کا یہ فائدہ ہے کہ ڈرائیور کو ٹریفک کی روانی کے مطابق چلنے کے لئے گاڑی کی رفتار کو بار بار کم یا زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔

ACC سسٹم مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے:

ACC ماڈیول

ACC ماڈیول ریڈار سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور انفارمیشن کو پراسس کر کے ECU اور بریک کنٹرول ماڈیول کو سگنلز بھیجتا ہے۔

انجن کنٹرول ماڈیول (Engine Control Module)

ECU کا بنیادی مقصد ACC ماڈیول کے سگنلز کے مطابق تھروٹل والو کو کھولنا اور بند کرنا ہے جس کی وجہ سے انجن کی رفتار تبدیل ہوتی ہے۔

بریک کنٹرول ماڈیول (Brake Control Module)

بریک کنٹرول ماڈیول ACC ماڈیول کے سگنلز کے مطابق گاڑی کی رفتار کو کم کرنے کے لئے بریک اپلائی کرتا ہے۔ یہ عمل تب کیا جاتا ہے جب کوئی آہستہ حرکت کرنے والی گاڑی سامنے آ رہی ہو۔

انسٹرومنٹ کلسٹر (Instrument Cluster)

انسٹرومنٹ کلسٹر کا بنیادی کام کم رزسٹنٹ انفارمیشن کو پراسس کر کے ACC اور انجن کنٹرول ماڈیول کو بھیجنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈرائیور تک تمام انفارمیشن پہنچاتا ہے تاکہ ڈرائیور کو ACC کی حالت کے بارے میں معلومات ملتی رہیں۔

پاور میرر (Power Mirror)

الیکٹرونک کنٹرولڈ پاور میرر کی صورت میں ڈرائیور گاڑی کے باہر لگے مرز کو گاڑی کے اندر لگے سوئچ کی مدد سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ مرر اسمبلی کے اندر ہی دو طرفہ حرکت کرنے والی ریورس اسمبل موٹر لگی ہوتی ہے اس موٹر میں مستقل مقناطیس استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک ہی سوئچ کی مدد سے دائیں اور بائیں طرف کے مرز کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ تر گاڑیوں میں مرر کا انتخاب کرنے کے بعد پاور سوئچ کو ضرورت کے مطابق دائیں یا بائیں اور اوپر نیچے حرکت دی جاتی ہے۔ سوئچ کی حرکت کے مطابق مرر حرکت کرتا ہے۔

پاور سیٹ (Power Seat)

پاور سیٹ سسٹم کی جماعت بندی اس لحاظ سے کی جاتی ہے کہ پاور سیٹ کو کتنی پوزیشن میں حرکت دی جاسکتی ہے عام طور پر اس کی جماعت بندی اس طرح کی جاتی ہے۔ ٹوے: کی صورت میں سیٹ کو آگے اور پیچھے حرکت دی جاسکتی ہے۔ فوروے: کی صورت میں سیٹ کو آگے پیچھے حرکت دی جاسکتی ہے اور سیٹ کو اوپر اور نیچے کیا جاسکتا ہے۔

سکس وے: کی صورت میں سیٹ کو آگے پیچھے حرکت دی جاسکتی ہے اور سیٹ کو اوپر نیچے حرکت دی جاسکتی ہے اور سیٹ کو آگے پیچھے جھکا جاسکتا ہے۔ تمام یادگار گاڑیوں میں سکس وے سسٹم اپنایا جا رہا ہے۔ ان سسٹم میں ریورس اسمبل موٹر میں استعمال ہوتی ہیں ان موٹروں میں مستقل مقناطیس استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور تین آر مچر استعمال ہوتے ہیں اس لئے اس موٹر کو ٹرائی موٹر بھی کہتے ہیں۔ موٹر ایک اینڈ پینٹن گیر کے ذریعے یا ورم گیر ٹرانسمیشن کے ذریعے پاور ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ پاور سیٹ کو کنٹرول کرنے والا سوئچ چار پوزیشنوں والی ناب اور دو پوزیشن والے سوئچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چار پوزیشنوں والی ناب کی مدد سے سیٹ کو آگے پیچھے اور اوپر نیچے کیا جاسکتا ہے۔ جب دو پوزیشن والے سوئچ کی مدد سے سیٹ کو آگے اور پیچھے کی طرف جھکا یا جاسکتا ہے۔

موٹر میں سے بہنے والے کرنٹ کی سمت موٹر کے گھومنے کا تعین کرتی ہے۔ سوئچ والا پیر کرنٹ کے بہنے کی سمت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب ڈرائیور فوروے سوئچ کو نیچے دباتا ہے تو چاروں سیٹیں نیچے ہوجاتی ہیں۔ سوئچ تین اور چار کے اوپر بائیں طرف حرکت کرتے ہیں اور اوپر چار سے بیٹری دو سوئچ والا پیر چھ اور آٹھ کے ذریعے موٹروں کی طرف جاتے ہیں۔ ان اوپروں کی مدد سے کرنٹ اگلی اور پچھلی اونچائی کو کنٹرول کرنے والی موٹروں کو جاتا ہے۔ جب کہ موٹروں کا ارتھ سرکٹ اوپر پانچ سات اور تین کی مدد سے مکمل ہوتا ہے۔

الیکٹرونک کنٹرولڈ سن روف (Electronically Controlled Sun Roof)

سن روف کی حرکت کو الیکٹرک موٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس موٹر کے سرے پر لگے گیر سے کنٹیکٹ کیل کیل کو کھینچا جاتا ہے یا دھکیلا جاتا ہے جس کی وجہ سے سن روف حرکت کرتا ہے۔ موٹر کو کرنٹ ریلے کی مدد سے مہیا کیا جاتا ہے۔ ریلے اس وقت آن ہوتی ہیں جب اسے سلائیڈ، ٹلٹ اور لمٹ سوئچوں کے سگنل ملتے ہیں۔ لمٹ سوئچوں کو موٹر پر لگی کیم سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کو ایسے لو جک گیٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جس میں نیگیٹو لو جک گیٹ کے اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔

پریکٹیکل 1:

(Operating Power Window Glass Through Driver Door)

پاور ونڈو گلاس کو ڈرائیور ڈور سے آپریٹ کرنا

ٹولز:

سپینر، ٹیسٹ لیمپ، پلاسٹر، ہلٹی میٹر، سکر یوڈرائیور فلیٹ اور فلپ۔

سامان:

گاڑی جس میں پاور ونڈو استعمال ہو رہی ہوں۔

ترتیب عمل:

گاڑی میں لگے ڈرائیور ڈور پاور ونڈو سوئچ کو آپریٹ کر کے پاور ونڈو کے آپریشن کو چیک کریں کہ:

- 1- پاور ونڈو سوئچ کو نصف اوپر کھینچنے پر جب تک سوئچ نصف اوپر اٹھا ہوا ہے ونڈو گلاس اوپر اٹھا رہے۔
- 2- پاور ونڈو سوئچ کو نصف نیچے کی طرف دبانے پر جب تک سوئچ کو نصف نیچے کی طرف دبا جا رہا ہو ونڈو گلاس نیچے کی طرف جا رہا ہے۔
- 3- پاور ونڈو سوئچ کو پورا اوپر کھینچنے پر سوئچ کو چھوڑنے پر بھی ونڈو گلاس اس وقت تک اوپر اٹھتا رہتا ہے جب تک وہ پورا بند نہیں ہو جاتا۔
- 4- پاور ونڈو سوئچ کو پورا نیچے کی طرف دبانے پر ونڈو گلاس مکمل نیچے چلا جاتا ہے۔

گاڑی کے اطراف میں لگے وہ شیشے جن کی اوپر، نیچے اور دائیں بائیں کی حرکت کو گاڑی کے اندر لگے الیکٹرک سٹن سے کنٹرول کیا جائے پاور مرر کہلاتے ہیں۔

- 5- ڈرائیور سوئچ پر لگے ونڈولا کو آن کرنے پر ڈرائیور ڈور کے علاوہ تمام ونڈوز کا آن/آف فنکشن ڈس ایبل ہو گیا ہے۔
- 6- ونڈو گلاس اور ونڈو گلاس چینل کے درمیان میں کوئی سپینر رکھیں اور پاور ونڈو سوئچ کو پورا اوپر کھینچیں اور چیک کریں کہ ونڈو گلاس کی حرکت اس وقت رک جاتی ہے جب ونڈو گلاس سپینر کے ساتھ چھوتا ہے۔
- 7- انکیشن سوئچ کو آف کریں اور ڈرائیور ڈور کو کھولیں اور جب ڈرائیور ڈور کھلا ہو اس وقت پاور ونڈو گلاس آپریشن رک گیا ہو۔
- 8- انکیشن سوئچ کو لاک پوزیشن پر لانے کے فوری بعد ونڈو گلاس کو کھولنے اور بند کرنے کی کوشش کرنے پر ونڈو گلاس آپریشن نہیں ہو رہا۔
- 9- انکیشن سوئچ کو لاک پوزیشن پر لانے کے بعد ڈرائیور ڈور نہ کھولیں اور تقریباً 45 سیکنڈ کے بعد ونڈو گلاس سوپنوں کی مدد سے ونڈو گلاس کو اوپر نیچے کر کے دیکھیں کہ ونڈو گلاس اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔

پریکٹیکل 2:

پاور ونڈو موٹر اور ماسٹر سوئچ کا معائنہ کرنا اور تبدیل کرنا (Inspect and Replace Power Window Motor and Master Switch)

ٹولز:

فلیٹ سکر یوڈرائیور، ٹیسٹ لیپ، فلیپس سکر یوڈرائیور، ڈیجیٹل ملٹی میٹر، پلائر۔

سامان:

پاور ونڈو موٹر، ماسٹر سوئچ، ونڈو سوئچ، گاڑی۔

ترتیب عمل:

ماسٹر سوئچ کا معائنہ اور تبدیلی:

- 1- ماسٹر سوئچ کو احتیاط سے کلپ دبا کر ہار نکالیں۔
- 2- پاور ونڈو سوئچ سے کنیکٹر کو علیحدہ کریں۔
- 3- ہر سوئچ پوزیشن میں مطلوبہ گاڑی کی سروس مینول کے مطابق ٹرمینلز کے درمیان کنٹی نیوٹی (Continuity) چیک کریں۔
- 4- اگر کنٹی نیوٹی تصریحات کے مطابق نہ ہوں تو ماسٹر سوئچ کے سکر یوڈھول کر سوئچ تبدیل کریں۔
- 5- ٹیسٹ کا یہی طریقہ پنجر سوئچ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
- 6- کھولنے کی الٹ ترتیب میں ترتیب عمل دہراتے ہوئے ماسٹر سوئچ کو دوبارہ نصب کریں۔

پریکٹیکل 3:

(Inspect and Replace Window Motor)

ونڈو موٹر کا معائنہ اور تبدیلی

ٹولز:

ٹول کٹ، ملٹی میٹر، سکیئر۔

سامان:

گاڑی جس میں پاور ونڈو استعمال ہو رہی ہوں۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈور چینل کو علیحدہ کریں۔
- 2- ونڈو موٹر سے کنیکٹر کو علیحدہ کریں۔
- 3- بیڑی پاور اور گراؤنڈ کو مطلوبہ گاڑی کے سروس مینول کے مطابق جوڑتے ہوئے ہر ڈرائیورکشن میں موٹر ٹیسٹ کریں۔
- 4- اگر موٹر نہ چلے یا ناہموار (سموٹھ) چلے تو اسے تبدیل کر دیں۔
- 5- ونڈو موٹر سے کنیکٹر کو فسلک کریں۔
- 6- انکیشن سوئچ آن کریں۔
- 7- ٹرمینلز کے درمیان وولٹیج چیک کریں۔
- 8- اگر وولٹیج تصریحات کے مطابق نہیں تو ونڈو سوئچ چیک کریں۔

- 9- اگر سوئچ ٹھیک ہے تو پاور ونڈر موٹر تبدیل کر دیں۔
- 10- پاور ونڈر کنٹرول یونٹ کوری سیٹ کریں یا دوبارہ سیٹ کریں۔
- 11- پاور ونڈر آپریٹ کر کے چیک کریں کہ موٹر درست کام کر رہی ہے۔

پریکٹیکل نمبر 4:

ہیڈ لیمپ، ڈمر سوئچ، آٹومیٹک ہیڈ لیمپ ڈمر سوئچ کو چیک کرنا اور مرمت کرنا

(Check and Repair Head lamp, Dimmer Switch and Automatic Headlight Dimmer Switch)

ٹولز:

فلپ ٹائپ سکریو ڈرائیور، گریس، ایبری پیپر۔

سامان:

گاڑی جس میں مکمل الیکٹریکل سسٹم موجود ہو۔

ترتیب عمل:

چیک کریں کہ:

- 1- گاڑی کے سٹیرنگ کے نیچے لگے انڈیکیٹر اسمبلی کے دائیں طرف ہیڈ لیمپ سوئچ لگا ہوتا ہے۔
- 2- سوئچ ایک لمبے یور کے ساتھ روٹری پوزیشن میں آن آف ہوتا ہے۔ لیور کا تعلق انڈیکیٹر اسمبلی میں لگے سوئچ پر مشتمل ہوتا ہے۔
- 3- سوئچ سے تاریں نکل کر ہیڈ لائٹ سرکٹ تک جاتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ تاریں ٹوٹ جاتی ہیں جن کو سولڈ رنگ آئرن سے لگایا جاتا ہے۔
- 4- تاروں کے نیچے پوائنٹ ہوتے ہیں۔ فلپ ٹائپ سکریو ڈرائیور کی مدد سے کھول کر انہیں ایبری پیپر سے صاف کریں اور گریس لگا کر دوبارہ اسمبل کر دیں تاکہ سوئچ کام کرنے لگے۔
- 5- آٹومیٹک ہیڈ لیمپ ڈمر سوئچ میں ایک عدد سینسر لگا ہوتا ہے۔ سینسر سامنے سے آنے والی گاڑیوں کی روشنی کو سنس کرتا ہے، اور سوئچ کو آپریٹ کرتا ہے۔ سینسر کو چیک کریں اگر خراب ہے تو تبدیل کریں۔
- 6- سوئچ کے پوائنٹ کو صاف کریں۔
- 7- کنکشن کو ٹائٹ کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- ٹیسٹ لیپ کو استعمال کرنے سے پہلے ضرور چیک کریں۔
- 2- کنکشن ٹائٹ کریں۔
- 3- کسی قسم کا شاٹ سرکٹ نہ ہونے دیں۔
- 4- سوئچ کے پوائنٹس صفر نمبر ایبری پیپر سے صاف کریں۔

پریکٹیکل نمبر 5:

فیوز اور فیوز باکس کو چیک اور مرمت کرنا

(Check and Repair Fuse and Fuse Box)

ٹولز:

ملٹی میٹر اور الیکٹریٹیشن ٹول باکس، ٹیسٹ لیپ۔

سامان:

گاڑی، بیٹری، فیوز باکس، ایبری شیٹ، کپڑا وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- فیوز باکس میں لگے ہوئے تمام فیوزز کے ایک ٹرمینل (ان پٹ) کو باری باری بیٹری کے پازٹیو کے ساتھ لگائیں۔
- 2- ہر فیوز کے آؤٹ پٹ ٹرمینل پر ٹیسٹ لیپ کا ایک سرا لگائیں۔
- 3- ٹیسٹ لیپ کا دوسرا سرا بیٹری کے نیگیٹو کے ساتھ لگائیں۔

- 4- ٹیسٹ لیپ کو روشن ہونا چاہیے۔
- 5- اگر لیپ روشن نہ ہو تو فیوز کو چیک کریں۔
- i- ٹیسٹ لیپ کو فیوز کے پوائنٹس کے آر پار (Cross) لگائیں۔
- ii- ٹیسٹ لیپ روشن ہونا چاہیے۔
- iii- اگر ٹیسٹ لیپ روشن نہ ہو تو فیوز تبدیل کر دیں۔
- 6- فیوز ٹھیک ہو تو فیوز باکس کے فیوز ہولڈر کو صاف اور ٹائٹ کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- ٹیسٹ لیپ کو استعمال کرنے سے پہلے ضرور چیک کرنا کریں۔
- 2- فیوز کو ہولڈر سے احتیاط سے نکالیں۔
- 3- کسی قسم کا شارٹ سرکٹ نہ ہونے دیں۔
- 4- ہولڈر کو اچھی طرح صاف کریں۔

پریکٹیکل 6 :

(Check and Repair Relay)

ریلے چیک اور مرمت کرنا

ٹولز:

ملٹی میٹر اور الیکٹریشن ٹول کٹ، ٹیسٹ لیپ۔

سامان:

گاڑی، ریلے، بیٹری، تار کا ککڑا، کپڑا وغیرہ۔

ترتیب عمل:

تین پوائنٹ ریلے:

- 1- ریلے کے B پوائنٹ کو بیٹری پازینو کے ساتھ لگائیں۔
- 2- ریلے کے H پوائنٹ کے ساتھ ٹیسٹ لیپ کا ایک سر اور ٹیسٹ لیپ کا دوسرا سر ایٹری ٹیکلیو کے ساتھ لگائیں۔
- 3- ریلے کے S پوائنٹ کے ساتھ تار کا ایک ٹکڑا لگا کر تار کا دوسرا سر ایٹری ٹیکلیو کے ساتھ لگائیں۔
- 4- ریلے کو آپریٹ ہونا چاہیے اور ٹیسٹ لیپ کو روشن ہونا چاہیے۔
- 5- اگر ریلے آپریٹ ہوا اور ٹیسٹ لیپ روشن نہ ہو تو ریلے کے پوائنٹ گندے ہوں گے صاف کریں۔
- 6- اگر ریلے آپریٹ ہی نہ ہو رہی ہو تو ریلے کی وائینڈنگ خراب ہے ریلے تبدیل کریں۔

چار پوائنٹ ریلے:

- 1- ریلے کے دو موٹے پوائنٹوں میں سے ایک کو بیٹری پازینو کے ساتھ لگائیں۔
- 2- ریلے کے دوسرے موٹے پوائنٹ کے ساتھ ٹیسٹ لیپ کا ایک سر لگائیں اور ٹیسٹ لیپ کا دوسرا سر ایٹری ٹیکلیو کے ساتھ لگائیں۔
- 3- ریلے کے دو چھوٹے پوائنٹوں میں سے ایک کو بیٹری پازینو کے ساتھ لگائیں۔
- 4- ریلے کے دوسرے چھوٹے پوائنٹ کو بیٹری ٹیکلیو کے ساتھ لگائیں۔
- 5- ریلے کو آپریٹ ہونا چاہیے اور ٹیسٹ لیپ کو روشن ہونا چاہیے۔
- 6- اگر ریلے آپریٹ ہوا اور ٹیسٹ لیپ روشن نہ ہو تو ریلے کے پوائنٹ گندے ہوں گے صاف کر لیں۔
- 7- اگر ریلے آپریٹ ہی نہ ہو تو ریلے کی وائینڈنگ خراب ہے ریلے تبدیل کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- ٹیسٹ لیپ کو استعمال کرنے سے پہلے ضرور چیک کریں۔
- 2- لائٹ کو سرکٹ ڈالیا گرام کے مطابق چیک کریں۔

پریکٹیکل 7 :

(Sun Roof Service)

سن روف سروس

ٹولز:

آئل کین، ہلٹی میٹر، سینڈ پیپر۔

سامان:

وٹیکل، بوٹھ برش، بول باکس، موٹر

عمومی معلومات:

ایسا روف پینل جو کار روف میں روشنی اور ہوا کے داخلے کے لئے لگایا جاتا ہے۔ اس کے بڑے حصوں میں ریلے، کنٹرول سوئچ، سلائیڈنگ روف پینل اور موٹر شامل ہیں۔ سرکٹ میں ایک سرکٹ بریکر لگا ہوتا ہے۔ ایک دوپوزیشن سوئچ کی مدد سے سن روف کو کھولا اور بند کیا جاسکتا ہے۔

ترتیب عمل:

1- انسٹرکٹر کے زیر نگرانی ترتیب کے ساتھ درج ذیل پروں کی لوکیشن نوٹ کریں:

(i) سن روف پینل

(ii) کنٹرول سوئچ

(iii) فیوز / سرکٹ بریک

(iv) موٹر

2- سن روف کو آپریٹ کریں۔ اگر نارمل آپریشن میں غیر معمولی شور سنائی دے تو فکشن پوائنٹس کو لبریکیٹ کریں۔

3- چینل ٹریک کی حالت چیک کریں اور پرانے ٹوتھ برش سے صفائی کریں۔

4- ریلز چیک کریں۔ اگر ریل خراب یا لیک ہو تو تبدیل کریں۔

5- سرکٹ میں اگر کوئی خرابی ہو تو اس کی تشخیص کریں۔

i- فیوز اور سرکٹ بریکر چیک کریں۔ ان کو درست ہونا چاہیے۔

ii- انکیشن سوئچ آن کر کے سن روف سوئچ تک کی سپلائی چیک کریں۔ کرنٹ آنا چاہئے۔

iii- موٹر کی سپلائی چیک کریں، کنکشنز صاف کریں اور اگر موٹر خراب ہے تو تبدیل کریں۔

پریکٹیکل نمبر 8:

ٹرانسمیٹر کی مدد سے گاڑی کے ڈورز کی لاک / ان لاک حالت چیک کرنا

(Check Vehicle Doors Lock/Unlock Position with the Help of Transmitter)

ترتیب عمل:

1- ٹرانسمیٹر میں لگے لاک سوئچ کو دبائیں اور چیک کریں کہ تمام ڈورز لاک ہو گئے ہیں۔

2- ٹرانسمیٹر میں لگے ان لاک سوئچ کو دبائیں اور چیک کریں کہ تمام ڈورز ان لاک ہو گئے ہیں۔

3- ان لاک سوئچ کو 3 سیکنڈ کے وقفے سے 2 دفعہ دبائے سے ڈرائیور ڈور کے کھلنے کے بعد باقی ڈورز کھل گئے ہیں۔

4- چیک کریں کہ جب ڈور لاک ہو رہے ہوں تو ایک دفعہ اور جب ڈور ان لاک ہو رہے ہوں تو دو دفعہ (Hazard) لائٹ فلش کر کے اس فنکشن کے مکمل ہونے کی نشاندہی کر رہی ہے۔

5- چیک کریں کہ جب ٹرانسمیٹر میں لگے لاک / ان لاک سوئچ (Luggage) کو دبایا جاتا ہے۔ تو آپریشن انڈی کیٹر لائٹ آن ہو کر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سسٹم ٹرانسمیٹر کا عمل ہو رہا ہے۔ اگر بیٹری ڈیڈ ہو تو یہ لائٹ روشن نہیں ہوتی۔

6- ٹرانسمیٹر میں لگے سوئچ (Luggage) کو دبایا جاتا ہے تو ایک سیکنڈ سے زیادہ وقت تک دبائیں اور چیک کریں کہ سوئچ (Luggage) ڈور کھل گیا ہے۔

7- ٹرانسمیٹر میں لگے سوئچ (Panic) کو 2 سے 3 سیکنڈ تک دبائیں۔ چیک کریں کہ اس سوئچ کو دبائے سے (Theft Deterrent) سسٹم ایکٹو ہو گیا ہے۔ یعنی ہارن بجنا شروع ہو گیا ہے ہیل لائٹ روشن ہو گئی ہیں اور چاروں انڈی کیٹر جل بھر رہے ہیں۔

- 8- چیک کریں کہ جس وقت ٹرانسمیٹر کی مدد سے ڈور کو ان لاک کیا گیا۔ اس وقت اندرونی (Interior) لائیٹ 15 سیکنڈ کے لئے آن ہوں۔
- 9- ٹرانسمیٹر سے ڈور لاک کو کھولیں اور اور 30 سیکنڈ تک ڈور کو نہ کھولیں اور چیک کریں کہ تمام ڈورز خود بخود لاک ہو گئے ہیں۔
- 10- اگر ٹرانسمیٹر سے ڈور کو اپن کرنے کے 30 سیکنڈ بعد تک کسی بھی ڈور کو نہ کھولا جائے تو تمام ڈورز خود بخود لاک ہو جاتے ہیں۔
- 11- ایک ڈور کو مکمل بند نہ کریں اور ٹرانسمیٹر کی مدد سے ڈورز کو لاک کریں اور چیک کریں کہ سوئچ کو دبائے سے وائرلیس ڈور لاک بزر کی آواز تقریباً 10 سیکنڈ تک سنائی دیتی ہے۔

پریکٹیکل 9:

(Door Lock Unit Fitting in Vehicle)

ڈور لاک یونٹ گاڑی میں نصب کرنا

ٹولز:

ایکسٹریکشن ٹول باکس، ہٹی میٹر، میٹ یمپ وغیرہ۔

سامان:

گاڑی، ڈور لاک یونٹ، وائرنگ انسولیشن ٹیپ، ڈایا گرام، ڈرل مشین وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- ڈایا گرام کو نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 3- بیٹل بورڈ کے نیچے مناسب جگہ پر ڈور لاک یونٹ کو دو سکریوز کے ذریعے نصب کریں۔
- 4- وائرنگ کلیپ کو ڈور لاک یونٹ کے ساتھ لگائیں۔
- 5- وائرنگ سے نکلنے والی سرخ تار کو فیوز باکس سے آنے والی بیٹری پازینو کے ساتھ جوڑ دیں۔
- 6- وائرنگ سے نکلنے والی کالی تار کو گاڑی کی باڈی کے ساتھ گراؤنڈ کریں۔
- 7- وائرنگ کی پانچ تاروں (سفید، کالی، براؤن، سبز اور نیلی) کے لوپ کو ڈرائیور سائیڈ کے دروازے میں لگی ہوئی ماسٹر ڈور لاک موٹر کے ساتھ لگائیں۔
- 8- اسی لوپ سے نکلنے والی دو تاروں (سبز اور نیلی) کے لوپ کو پچھلے دروازے میں لگی ہوئی ڈور موٹر کے ساتھ لگائیں۔
- 9- ڈور لاک سے نکلنے والی دو تاروں (سبز اور نیلی) کے لوپ کو دوسری سائیڈ میں لگی ہوئی ڈور موٹر کے ساتھ لگائیں۔
- 10- اس کے ساتھ نکلنے والی دو تاروں (سبز اور نیلی) کے لوپ کو پچھلے دروازے میں لگی ہوئی ڈور موٹر کے ساتھ لگائیں۔
- 11- ڈور لاک یونٹ سے نکلنے والی دو تاروں (سفید اور براؤن) کو لاک ان لاک سوئچ کے ساتھ لگائیں۔
- 12- سسٹم کو آن کر کے چیک کریں۔

اعتیاطی تدابیر:

- 1- وائرنگ کلر کا خیال رکھیں، اگر تاروں کے اوپر دیئے گئے کلر نہ ہوں تو ورکشاپ مینول سے رجوع کریں۔
- 2- تمام کنکشن مضبوط کریں۔
- 3- تمام کنکشن انسولیٹ کریں۔
- 4- کوئی بھی شارٹ سرکٹ نہ کریں۔

پریکٹیکل 10:

(Operate and Check Door Lock Control System)

ڈور لاک کنٹرول سسٹم کے آپریشن کو چیک کرنا

سامان:

گاڑی جس میں ریہوٹ کنٹرول لاک سسٹم لگا ہو۔

ترتیب عمل:

- 1- ڈرائیور کے اندر کی طرف لگے ہوئے ڈور لاک کنٹرول سوئچ کو لاک پوزیشن کی طرف دبائیں اور چیک کریں کہ گاڑی کے چاروں ڈورز لاک ہو گئے ہیں۔
- 2- ڈرائیور کے اندر کی طرف لگے ہوئے ڈور لاک کنٹرول سوئچ کو ان لاک پوزیشن کی طرف دبائیں اور چیک کریں کہ گاڑی کے چاروں ڈورز ان لاک ہو گئے ہیں۔

- 3- ڈور لاک کی (Key) کی مدد سے ڈورز کو لاک اور ان لاک کریں۔ چیک کریں کہ ڈور لاک کی (Key) کو ایک سٹیپ گھمانے پر صرف وہ ڈور کھل رہا ہے جس ڈور میں کی لگائی گئی ہے اور دوسرے (Step) سٹیپ میں تمام ڈورز کھل رہے ہیں۔
- 4- انکیشن سوئچ میں کی لگی رہنے دیں اور ڈور لاک ناب کو لاک پوزیشن پر لائیں۔ چیک کریں کہ ڈور ایک دفعہ لاک ہونے کے فوری بعد ان لاک ہو رہے ہیں۔
- 5- ڈورز کو ڈور کی ٹرانسمیٹر کی مدد سے لاک کریں اور کسی لیور کے ذریعے ڈور لاک کنٹرول سوئچ کو آپریٹ کرنے کی کوشش کریں ڈورز نہیں کھلنے چاہیے۔

پریکٹیکل 11:

ڈور لاک موٹر کو گاڑی سے کھولنا، ٹیسٹ کرنا اور نصب کرنا (Remove, Test and Install Door Lock Motor from Vehicle) ٹولز:

ایکسٹریکشن ٹول باکس، مٹی میٹر، میٹ لیپ، ڈرل مشین وغیرہ۔

سامان:

گاڑی جس میں ڈور لاک موٹر نصب ہو، وائر، انسولیشن ٹیپ، سرکٹ ڈیاگرام، ورکنگ ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- ڈیاگرام کو نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 3- مناسب ٹولز کی مدد سے ڈور موٹر کو گاڑی سے علیحدہ کریں۔
- 4- موٹر کی سبز تار کو بیٹری کے پازیتو کے ساتھ لگائیں۔
- 5- موٹر کی نیلی تار کو بیٹری کے نیگیٹو کے ساتھ بالکل تھوڑی دیر لگائیں اور اتار دیں۔
- 6- موٹر چل کر لاک پوزیشن میں رک جائے۔
- 7- اب موٹر کی سبز تار کو بیٹری کے نیگیٹو کے ساتھ لگائیں۔
- 8- موٹر کی نیلی تار کو بیٹری کے پازیتو کے ساتھ بالکل تھوڑی دیر لگائیں اور اتار دیں۔
- 9- موٹر چل کر ان لاک پوزیشن میں رک جائے۔
- 10- اگر ٹیسٹ نمبر 6 اور ٹیسٹ نمبر 9 ٹھیک نہ ہوں تو موٹر خراب ہے۔
- 11- موٹر کو مکمل طور پر کھولیں موٹر کے حصوں کو چیک کریں اور مرمت کریں۔
- 12- اسی طرح دوسرے دروازے کی بھی موٹریں کھول کر چیک اور مرمت کریں۔
- 13- اگر موٹر ٹھیک ہو تو اس کو طریقہ کے مطابق گاڑی میں نصب کر دیں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- وائرنگ کھڑک کا خیال رکھیں، اگر تاروں کے اوپر دیئے گئے کھڑک نہ ہوں تو ورکشاپ مینول سے رجوع کریں۔
- 2- موٹر کو زیادہ دیر تک بیٹری سے نہ لگائیں۔
- 3- موٹر کی دونوں پوزیشنیں (لاک اور ان لاک) چیک کریں۔
- 4- کوئی بھی شارٹ سرکٹ نہ کریں۔

پریکٹیکل 12:

(Test the Door Lock Unit)

ڈور لاک یونٹ کو ٹیسٹ کرنا

ٹولز:

ایکسٹریکشن ٹول باکس، مٹی میٹر، میٹ لیپ، ڈرل مشین وغیرہ۔

سامان:

گاڑی ڈور لاک یونٹ، وائر، انسولیشن ٹیپ، ڈیاگرام، ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- ڈایا گرام کو نکال کر ٹیبل پر رکھیں۔
- 3- وائرنگ کیمپ کو ڈور لاک یونٹ کے ساتھ لگائیں۔
- 4- سرخ تار کو بیٹری پاز یوٹ کے ساتھ لگائیں۔
- 5- کالی تار کو بیٹری ٹیکٹیو کے ساتھ لگائیں۔
- 6- ڈور لاک یونٹ سے نکلنے والی دو تاروں (سفید اور براؤن) کے ساتھ وولٹ میٹر لگائیں۔
- 7- ڈور لاک یونٹ سے نکلنے والی دو تاروں (سفید اور خاکی) کو آپس میں چُج کریں اور مناسب وقفہ کے بعد دوبارہ چُج کریں۔
- 8- موٹر والی تاروں کے ساتھ ٹیسٹ لیمپ یا وولٹ میٹر لگائیں۔
- 9- ٹیسٹ لیمپ کو روشن ہونا چاہیے یا میٹر کو ایک دفعہ سیدھے اور دوسری دفعہ الٹے رخ وولٹیج ظاہر کرنے چاہئیں۔
- 10- اگر ایسا نہیں ہے تو ڈور لاک یونٹ خراب ہے اسکو کھول کر چیک کریں اور نقص کو دور کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- وائرنگ کلر کا خیال رکھیں، اگر تاروں کے اوپر دیئے گئے کلر نہ ہوں تو رکشاپ مینول سے رجوع کریں۔
- 2- تمام کنکشن مضبوطی سے لگائیں۔
- 3- دونوں پوائنٹ چُج کرتے وقت پوائنٹ زیادہ دیر تک نہ ملائے رکھیں۔
- 4- کوئی بھی شارٹ سرکٹ نہ کریں۔

پریکٹیکل 13:

(Fit the Remote Receiver Unit in the Vehicle)

گاڑی میں ریموٹ ریسیور یونٹ نصب کرنا

ٹولز:

الیکٹریشن ٹول باکس، ہلٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ، ڈرل مشین وغیرہ۔

سامان:

گاڑی جس میں ریموٹ ریسیور یونٹ نصب کرنا ہے۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- ڈایا گرام کو نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں اور اس کو غور سے پڑھیں۔
- 3- ہینٹل بورڈ کے نیچے مناسب جگہ پر ڈرل مشین سے سوراخ کر کے ریموٹ ریسیور کو دوسکریو کے ذریعے نصب کریں۔
- 4- وائرنگ کیمپ کو ریسیور یونٹ کے ساتھ لگائیں۔
- 5- وائرنگ میں سے نکلنے والی سرخ تار کو فیوز باکس میں آنے والی بیٹری پاز یونٹ کے ساتھ لگادیں۔
- 6- وائرنگ میں سے نکلنے والی کالی تار کو گاڑی کی باڈی کے ساتھ گراؤنڈ کریں۔
- 7- چھ پن کنیکٹر میں سنٹر لاک یونٹ کی سفید تار سفید کالی تار خاکی تار کے ساتھ لگائیں۔
- 8- اسی کنیکٹر میں سے نکلنے والی پہلی اور پہلی کالی گراؤنڈ مالٹائی اور مالٹائی کالی تاروں کو کاٹ دیں۔
- 9- دوسرے چھ پن کنیکٹر سے نکلنے والی سرخ تار کو بیٹری کی پاز یوٹ کے ساتھ اور کالی باڈی کے ساتھ لگادیں۔
- 10- دو خاکی تاریں دائیں اور بائیں انڈیکیٹر کے ساتھ گلابی سائزن اور سرخ کالی ڈیگی موٹر کے ساتھ لگائیں۔
- 11- تیسرے پانچ پن کنیکٹر سے نکلنے والی سرخ تار بونٹ سوئچ کے ساتھ نیلی تار ڈور سوئچ کے ساتھ اور مالٹائی تار بریک سوئچ کے ساتھ لگائیں۔
- 12- تیسرے پانچ پن کنیکٹر سے نکلنے والی سفید تار گنیشن سوئچ کے ساتھ اور پہلی تار گنیشن سسٹم میں لگائی گئی ریلے کی وائرنگ کے ساتھ لگائیں۔
- 13- ایل ای ڈی اور شاک سینسر کو مناسب جگہوں پر نصب کر کے ان کے کنکشن ریموٹ ریسیور یونٹ کے ساتھ لگادیں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- وائرنگ کلر کا خیال رکھیں، اگر تاروں کے اوپر دیئے گئے کلر نہ ہوں تو ورکشاپ مینول سے رجوع کریں۔
- 2- تمام کنکشن کو مضبوطی سے لگائیں۔
- 3- تمام کنکشن انسولیٹ کریں۔
- 4- کوئی بھی شارٹ سرکٹ نہ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 14:

(Test the Remote Receiver Unit)

ریموٹ ریسیور یونٹ کو ٹیسٹ کرنا

ٹولز:

ایلیکٹریشن ٹول باکس، ہٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، ڈرل مشین وغیرہ۔

سامان:

گاڑی، ریسیور یونٹ، وائرنگ، انسولیشن ٹیپ، سرکٹ ڈیاگرام، ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز کا لیس اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- ڈیاگرام کو غور سے پڑھیں اور تاروں کے رنگ نوٹ کریں۔
- 3- وائرنگ کلیپ کو ریسیور کے یونٹ کے ساتھ لگائیں۔
- 4- وائرنگ کلیپ میں سے نکلنے والی سرخ تار کی جگہ بیٹری پازیتو کے ساتھ لگائیں۔
- 5- وائرنگ کلیپ کی کالی تار بیٹری کی نیگیو (اتھ وائر) کے ساتھ لگائیں۔
- 6- ریسیور یونٹ سے نکلنے والی دو براؤن تاروں (انڈیکٹر کی تاریں) کی جگہ ٹیسٹ لیپ کا ایک سرا لگائیں اور دوسرا سرا بیٹری نیگیو کے ساتھ لگائیں۔
- 7- ریسیور کا لاک ہٹن دبائیں تو ٹیسٹ لیپ ایک دفعہ روشن ہو کر بجھ جائے۔
- 8- اسی جگہ ریسیور یونٹ سے نکلنے والی گلابی تار کے ساتھ ٹیسٹ لیپ کا ایک سرا لگائیں اور دوسرا سرا بیٹری کی نیگیو ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 9- ریسیور کا لاک ہٹن دبائیں تو ٹیسٹ لیپ ایک دفعہ روشن ہو کر بجھ جائے۔
- 10- ریسیور یونٹ سے نکلنے والی دو تاروں سفید اور سفید کالی کے ساتھ ٹیسٹ لیپ لگا دیں۔
- 11- ریسیور کا لاک ہٹن دبائیں تو ٹیسٹ لیپ ایک دفعہ روشن ہو کر بجھ جائے۔
- 12- تینوں جگہ پریٹسٹ لیپ لگائیں اور یونٹ کے ساتھ شاک سینسر لگا کر اسے ہلائیں تو ٹیسٹ لیپ کو روشن ہو کر بجھ جانا چاہیئے۔
- 13- اورنج تار گاڑی کے بریک سوئچ کے ساتھ لگائیں۔
- 14- پیلی اور پیلی کالی تار گاڑی کی نیگیو (اتھ وائر) کے ساتھ لگائیں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- وائرنگ کلر کا خیال رکھیں، اگر تاروں کے اوپر دیئے گئے کلر نہ ہوں تو ورکشاپ مینول سے رجوع کریں۔
- 2- تمام کنکشن مضبوطی سے لگائیں۔
- 3- تمام کنکشن ڈیاگرام کی مدد سے چیک کریں۔
- 4- کوئی بھی شارٹ سرکٹ نہ کریں۔

پریکٹیکل نمبر 15:

(Install Ignition Cut Off Relay in System)

سسٹم میں اگنیشن کٹ آف ریلے لگانا

ٹولز:

ایلیکٹریشن ٹول باکس، ہٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، ڈرل مشین وغیرہ۔

سامان:

گاڑی، ریلے، واٹرنگ، انسولیشن ٹیپ، سرکٹ ڈایا گرام، ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- ڈایا گرام کو غور سے پڑھیں اور تاروں کے رنگ نوٹ کریں۔
- 3- بیٹیل بورڈ کے نیچے پوشیدہ جگہ پر ریلے کو دوسکریو کے ذریعے نصب کریں۔
- 4- اگنیشن سوئچ سے اگنیشن کوئل پر جانے والی تار کھول لیں اور ریلے کے نمبر 1 پوائنٹ پر لگا دیں۔
- 5- اگنیشن کوئل والی تار کو ریلے کے پوائنٹ نمبر 2 پر لگا دیں۔
- 6- ریلے کے پوائنٹ نمبر 4 کو گراؤنڈ کر دیں۔
- 7- ریلے کے پوائنٹ نمبر 5 کو ریموٹ سے آنے والی پہلی تار کے ساتھ لگا دیں۔
- 8- ریلے کے پوائنٹ نمبر 3 کو انسولیٹ کر دیں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- تمام کنکشن کو مضبوطی سے لگائیں۔
- 2- تمام کنکشن کو انسولیٹ کریں۔
- 3- کوئی بھی شارٹ سرکٹ نہ کریں۔

پری ٹیکل نمبر 16:

(Test the Ignition Cut of Relay)

اگنیشن کٹ آف ریلے کو ٹیسٹ کرنا

ٹولز:

الیکٹریشن ٹول باکس، ہلٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، وغیرہ۔

سامان:

بیٹری، کٹ آف ریلے، واٹر، انسولیشن ٹیپ، سرکٹ ڈایا گرام، ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹولز نکالیں اور صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- ڈایا گرام کو غور سے پڑھیں اور تاروں کے رنگ نوٹ کریں۔
- 3- ریلے کے مندرجہ ذیل دو ٹیسٹ کریں: A) (وائٹنگ ٹیسٹ کرنا) B) (پوائنٹ ٹیسٹ کرنا)
- A ریلے کی وائٹنگ ٹیسٹ کرنا:
 - 1- ریلے کے نمبر 4 پوائنٹ کو بیٹری پاز ٹیو کے ساتھ لگائیں۔
 - 2- ریلے کے نمبر 5 پوائنٹ کو بیٹری نیگیٹو کے ساتھ لگائیں تو ریلے کو کلک کی آواز دینی چاہئے۔
 - 3- یا ہلٹی میٹر کے ساتھ ریلے کے 4 اور 5 نمبر پوائنٹ کی کانٹی نیوٹی چیک کریں کانٹی نیوٹی ٹھیک ہونے کی صورت میں ریلے کی وائٹنگ ٹھیک ہے۔
- B ریلے کے پوائنٹ ٹیسٹ کرنا:
 - 1- ریلے کے پوائنٹ نمبر 1 کو بیٹری کے پاز ٹیو کے ساتھ لگائیں۔
 - 2- ٹیسٹ لیپ کا ایک سر ریلے کے پوائنٹ نمبر 2 کے ساتھ لگائیں ٹیسٹ لیپ کا دوسرا سر بیٹری نیگیٹو کے ساتھ لگائیں تو لیپ روشن ہونا چاہئے۔
 - 3- ٹیسٹ لیپ کا ایک سر ریلے کے پوائنٹ نمبر 2 کے ساتھ لگائیں ٹیسٹ لیپ کا دوسرا سر بیٹری نیگیٹو کے ساتھ لگائیں۔
 - 4- ریلے کے نمبر 4 پوائنٹ کو بیٹری پاز ٹیو کے ساتھ لگائیں اور ریلے کے نمبر 5 پوائنٹ کو بیٹری نیگیٹو کے ساتھ لگائیں۔ ٹیسٹ لیپ کو روشن ہونا چاہئے ٹیسٹ لیپ روشن ہو تو ریلے کے پوائنٹ ٹھیک ہیں۔

احتیاطی تدابیر:-

- 1- وائرنگ کلر کا خیال رکھتے ہوئے کنکشن کریں۔
- 2- تمام کنکشن کو مضبوطی سے لگائیں۔
- 3- تمام کنکشن ڈایا گرام کی مدد سے چیک کریں۔
- 4- کوئی بھی شارٹ سرکٹ نہ کریں۔

پریکٹیکل 17 :

(Fit the Security Siren in the Vehicle)

گاڑی میں سیکورٹی سائرین نصب کرنا

ٹولز:

ایکسٹریکشن ٹول باکس، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیمپ وغیرہ۔

سامان:

گاڑی، سیکورٹی سائرین، وائرنگ، انسولیشن ٹیپ، سرکٹ ڈایا گرام، ڈرل مشین، ٹیبل وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- مناسب ٹولز اور باقی سامان صاف کر کے ترتیب سے ٹیبل پر رکھ دیں۔
- 2- ڈایا گرام کو غور سے پڑھیں اور تاروں کے رنگ نوٹ کریں۔
- 3- گاڑی کے اگلے حصے میں سائرین کی بریکٹ نٹ بولٹس کی مدد سے نصب کریں۔
- 4- بریکٹ میں سپیکر کا منہ سامنے رکھتے ہوئے سائرین کو اس طرح نصب کریں کہ سائرین گاڑی کی باڈی کے ساتھ نہ لگے۔
- 5- سائرین کی کالی تار کو باڈی کے ساتھ گراؤند کریں۔
- 6- سائرین کی سرخ تار کو ریویوٹ پونٹ کی گلابی تار کے ساتھ لگائیں۔
- 7- تار کے جوڑ کو صحیح انسولیٹ کر دیں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے وقت زیادہ زور نہ لگائیں۔
- 2- تمام کنکشن کو مضبوطی سے لگائیں۔
- 3- تمام کنکشن کو انسولیٹ کریں۔
- 4- کوئی بھی شارٹ سرکٹ نہ کریں۔

پریکٹیکل 18:

ڈور سولینائیڈ اور ریویوٹ کنٹرول کا معائنہ اور تبدیل کرنا

(Inspection and replacement of Door Solenoid and Remote Control)

ٹولز:

ملٹی میٹر، جپر وائر، ٹیسٹ لیمپ، سکرپوڈ رائیور (فلپس + فلیٹ) RF سگنل میٹر۔

سامان:

ڈور سولینائیڈ گاڑی، بیٹری سیل۔

ترتیب عمل:

ڈور سولینائیڈ کا معائنہ اور تبدیلی:

- 1- ڈور پینل کو علیحدہ کریں۔
- 2- ڈور سولینائیڈ کے کنٹیکٹر کو ڈس کنٹیکٹ کریں۔
- 3- ڈور سولینائیڈ ٹرمینلز کو جپر وائر کے ذریعے ڈائریکٹ 12 ولٹ کرنٹ دیں۔ اس طرح ڈور سولینائیڈ کو ایک سمت حرکت کرنی چاہئے۔

4- اب وائرز کی پولیمری تبدیلی کریں اس طرح ڈورسولینائیڈ کو دوسری جانب حرکت کرنی چاہئے۔

5- اگر حرکت نہ کرے تو ڈورسولینائیڈ تبدیل کر دیں۔

کنٹرول سسٹم کا معائنہ اور تبدیلی:

1- اس بات کا یقین کر لیں کہ ڈورسولینائیڈ سوئچ آن ہے۔

2- کنٹرولر کے ان پٹ پاور ٹرمینل پر بیٹری وولٹیج چیک کریں جب انکیشن سوئچ Run پوزیشن میں ہوا گرووڈ لیٹج ظاہر نہ ہوں تو فیوز جل گیا ہے تبدیل کریں۔

3- کنٹرولر ماڈیول پر پاور ٹرمینل اور ماڈیول کے گراؤنڈ ٹرمینل کے درمیان وولٹیج چیک کریں اگر نہ ہوں تو سرکٹ سے کوئی وائر ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو چیک کر کے

مرمت کریں۔

4- تمام ڈورز کی بند پوزیشن پر گیسز سلیکٹر کو پارک پوزیشن پر لا کر گاڑی شارٹ کریں تو چیک کریں کہ ڈورسولینائیڈ آپریت ہوتے ہیں۔

5- کنٹرولر کے پارک ان پٹ ٹرمینل اور گراؤنڈ کے درمیان ٹیسٹ لیپ لگائیں۔ اگر نیوٹرینٹی سوئچ صحیح کام کر رہا ہو تو ٹیسٹ لیپ کی لائٹ جلنی چاہئے۔

6- اب گیسز سلیکٹر کو کسی اور پوزیشن میں حرکت دیں۔ ٹیسٹ لیپ کی لائٹ کو بجھ جانا چاہئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو نیوٹرل سینٹی سوئچ کو ایڈجسٹ یا تبدیل کریں۔

7- اب ٹیسٹ لیپ کو ڈور جام سوئچ آؤٹ پٹ اور پارک ان پٹ ٹرمینلز کے درمیان لگائیں۔ ٹیسٹ لیپ کو روشن نہیں ہونا چاہئے۔ اگر روٹین ہو تو ڈور جام سوئچ کو چیک کریں۔ اگر خرابی ہو تو تبدیل کر دیں۔

8- گیسز سلیکٹر کو واپس پارک پوزیشن پر لائیں اور کنٹرولر سے سیٹ سوئچ آؤٹ پٹ ٹرمینل اور گراؤنڈ کے درمیان ٹیسٹ لیپ لگائیں۔

9- گیسز سلیکٹر کو پارک سے ریورس میں لاتے ہوئے مشاہدہ کریں کہ ٹیسٹ لیپ کو ایک دفعہ روشن ہونا چاہئے۔ اگر نہ ہو تو کنٹرولر تبدیل کر دیں۔

10- درمیانے فاصلے سے ریوٹ بٹن کو دبائیں۔

11- سولینائیڈ کو آپریت ہونا چاہئے اگر نہ ہوں تو گاڑی کے قریب آ کر ریوٹ بٹن دبائیں اور سولینائیڈ آپریشن چیک کریں۔

12- اگر سولینائیڈ آپریت نہ ہوں اور ٹرانسپونڈر کو RF سگنل میٹر سے چیک کریں۔

13- اگر (ریڈیو فریکوئنسی سگنل میٹر) RF سگنل میٹر پر سگنل سٹریٹھ کم ہو تو ٹرانسپونڈر کی بیٹری تبدیل کریں۔

پریکٹیکل نمبر 19:

پاور مرر اور کنٹرول سسٹم کا معائنہ اور تبدیلی

(Inspection and Replacement of Power Mirror and Control System)

ٹولز:

ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، کمینیشن پلائر، وائر کٹر پلائر، سلیور، جمپر وائر۔

سامان:

مرراکچو ایئر، پاور مرر سوئچ، ری ٹریکٹ، الیکچو ایئررز، گاڑی۔

ترتیب عمل:

1- ڈرائیور ڈور پینل میں لگے پاور مرر سوئچ کو پینل سے باہر نکالیں۔

2- پاور مرر سوئچ سے کنکٹرز کو علیحدہ کریں۔

3- سوئچ کی ہر پوزیشن میں گاڑی کی سروس مینول کے مطابق کنٹی نیوٹی چیک کریں۔

4- کنکٹرز کے ان پٹ ٹرمینل پر وولٹیج چیک کریں اگر نہ ہوں تو فیوز / ریبلے باکس سے ریبلے چیک کریں۔

5- اگر کنٹی نیوٹی تصریحات کے مطابق نہ ہو تو سکر یوز کو علیحدہ کریں اور سوئچ کو تبدیل کریں۔

ری ٹریکٹ ایبل (Re-Trectable) پاور مرر زک الیکچو ایئررز کا معائنہ اور تبدیلی:

1- ڈرائیور ڈور پینل کو کھول کر علیحدہ کریں۔

2- پاور مرر الیکچو ایئر سے کنکٹرز کو علیحدہ کریں۔

3- مثبت اور گراؤنڈ کوسروس مینول میں دی گئی ڈایا گرام کے مطابق جوڑتے ہوئے الیکچو ایئر کا آپریشن چیک کریں۔

- 4- اگر مرر درست کام نہ کریں تو مررزا کیچہ ایڈجسٹمنٹ کریں۔
- 5- پاور مرر کی ری ٹریکٹ پنر کو بیٹری سے ڈائریکٹ ڈرائیو میں توری ٹریکٹ ایچہ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہئے۔
- 6- اسی طرح پنر کی ترتیب لٹنے سے ری ٹریکٹ ایچہ ایڈجسٹمنٹ مخالف سمت حرکت کرنی چاہئے۔
- 7- اگر ایچہ ایڈجسٹمنٹ نہ کرے یا حرکت کے دوران پھنس جائے توری ٹریکٹ ایچہ ایڈجسٹمنٹ کریں۔
- 8- پاور مرر سے تمام سکر یوز اور ٹش کو کھولیں۔
- 9- مرر کو ڈور سے علیحدہ کریں اور گیس کٹ کو آرام سے اتار لیں۔
- 10- ایچہ ایڈجسٹمنٹ سکر یوز کو کھولیں اور ایچہ ایڈجسٹمنٹ علیحدہ کریں۔
- 11- مرر ایچہ ایڈجسٹمنٹ کے سکر یوز کو کھولیں اور ایچہ ایڈجسٹمنٹ کو باہر نکال لیں۔
- 12- نئے ایچہ ایڈجسٹمنٹ کروا کر ہارنس کی روئنگ کریں۔
- 13- پنر کو کنیکٹر میں تصریحات کے مطابق لگائیں۔
- 14- اوپر دیے گئے ترتیب عمل کے الٹ ترتیب میں مرر کو دوبارہ لگائیں۔

پریکٹیکل نمبر 20:

(Trace Circuit of Wind Shield Wiper Moter In Vehicle)

گاڑی میں ونڈ شیلڈ واچر موٹر کا سرکٹ ٹریس کرنا

ٹولز:

ایکسٹریشن ٹول باکس، مٹی میٹر، بیٹ لیپ وغیرہ۔

سامان:

گاڑی، انسولیشن ٹیپ، وارز، کپڑا وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ٹول باکس سے مناسب ٹول نکال کر ٹیبل پر ترتیب سے رکھیں۔
- 2- گاڑی کا بونٹ کھولیں۔
- 3- واچر سوئچ کو آپریٹ کریں اور اگر موٹر نہ چلے تو موٹر سے واچرنگ کنیکٹر کھول دیں۔
- 4- ٹیٹ لیپ کا ایک سر واچرنگ کنیکٹر سے اور دوسرا سر اترتھ کریں۔
- 5- اگر بلب آن ہوتا ہے تو واچر موٹر خراب ہے۔ اسے تبدیل یا مرمت کریں۔
- 6- اگر بلب نہ آن ہو تو ٹیٹ لیپ کا ایک سر فیوز کے آؤٹ پٹ ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 7- اگر لیپ آن ہوتا ہو تو واچرنگ خراب ہے اسے تبدیل یا مرمت کریں۔
- 8- اگر بلب نہ آن ہو تو ٹیٹ لیپ کا ایک سر فیوز کے ان پٹ ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 9- اگر لیپ آن ہوتا ہو تو فیوز یا فیوز ہولڈر خراب ہے اسے تبدیل یا مرمت کریں۔
- 10- پھر لیپ کو واچر سوئچ کے ان پٹ ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اور کرنٹ چیک کریں
- 11- اگر واچر سوئچ کے ان پٹ ٹرمینل پر کرنٹ آ رہا ہو اور آؤٹ پٹ ٹرمینل پر نہ آئے تو سوئچ خراب ہوگا تبدیل کر دیں۔
- 12- واچر کے ساتھ لگی ہوئی لنکج میں سے آواز آرہی ہو تو ٹوٹ وغیرہ ٹائٹ کریں یا جہاں گریس کی ضرورت ہو گریس لگائیں۔
- 13- واچر بلڈ اگر سکرین کو اچھی طرح صاف نہ کر رہے ہوں تو بدل دیں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- ایچر ضرور پہنیں۔
- 2- درست اوزاروں کا استعمال کریں۔
- 3- تمام کنکشن مضبوطی سے لگائیں۔
- 4- جہاں جوڑ لگے ہوں انسولیشن ٹیپ ضرور لگائیں۔

ایکٹریشن ٹول باکس، ہٹی میٹ، ٹیسٹ لیپ، سولڈرنگ آئرن۔

سامان:


ٹیبیل، انسولیشن ٹیپ، وائر، گاڑی، کپڑا وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ٹول باکس سے کام کے مطابق ٹولز نکالیں اور ترتیب سے ٹیبیل پر رکھیں۔
- 2- مناسب ٹول کی مدد سے وائپر موٹر کو گاڑی سے علیحدہ کریں اور اسے صاف کر کے ٹیبیل پر رکھیں۔
- 3- وائپر موٹر کا کور کھولیں۔
- 4- کور کے نیچے سے گراہیوں کو نکال کر چیک کریں اگر دندانے ٹوٹے ہوئے ہوں تو بدل دیں ورنہ گریس کریں۔
- 5- کور کے اوپر پوائنٹس کو چیک کریں ٹانگے اکھڑے ہوئے ہوں تو سولڈرنگ آئرن سے انہیں سولڈ کریں۔
- 6- وائپر موٹر میں کاربن برشز کو چیک کریں اگر گھس گئے ہوں تو بدل دیں۔
- 7- آر میچر کو صاف کریں اور اس کا گرائونڈ، شارٹ، اور اوپن سرکٹ ٹیسٹ کریں۔
- 8- آر میچر میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے تبدیل کریں۔
- 9- سارے پرزے چیک کرنے کے بعد موٹر کو ترتیب سے جوڑ دیں۔
- 10- موٹر کو گاڑی کے ساتھ جوڑ دیں اور وائپر موٹر سوئچ آن کریں۔
- 11- موٹر کو چلنا چاہئے اگر نہیں چلتی تو وائرنگ چیک کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- کام ترتیب سے کریں۔
- 2- کھولی ہوئی چیزوں کو ترتیب اور احتیاط سے اسمبل کریں۔
- 3- کنکشن کرتے وقت وائرز کے کلر کا خاص خیال کر رکھیں۔

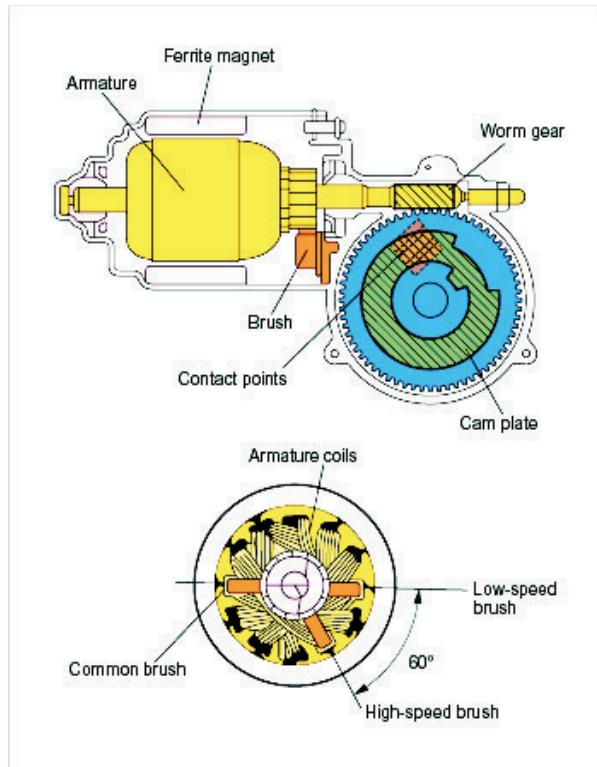

پریکٹیکل 22:

پاور سیٹ موٹرز اور سوئچ کا معائنہ کرنا اور تبدیل کرنا

(Inspection and Replacement of Power Seat Motors and Switch)

ٹولز:

کمینیشن سپنر 10-12mm، کمینیشن پلاز، سائیڈ کرٹر پلاز، نوز پلاز، سیلور، ملٹی میٹر، شیٹ پپ، ہسکر پوڈ رائیور (فلپ فلیٹ)۔

سامان:

سیٹ ماسٹر سوئچ، سیٹ موٹر، گاڑی۔

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کے انجین سوئچ کو آن کریں۔
- 2- پاور سیٹ سوئچ کو ہر پوزیشن میں چیک کریں کہ مطلوبہ پوزیشن میں سیٹ حرکت کر رہی ہے۔
- 3- اگر سیٹ حرکت نہ کرے تو پاور سیٹ سوئچ کو سیلور (Slaver) کی مدد سے دبا کر باہر نکالیں۔
- 4- سوئچ کے کنیکٹر کو علیحدہ کریں اور سوئچ ان پٹ وولٹیج کو چیک کریں۔ اگر ان پٹ وولٹیج نہ ہوں تو فیوز / ریلے باکس سے فیوز تبدیل کر دیں۔
- 5- اگر ان پٹ وولٹیج موجود ہوں تو پاور ان پٹ سوئچ کے ٹرمینلز کے درمیان ملٹی میٹر لگائیں اور گاڑی کی سروس مینول کے مطابق کٹی نیوٹی چیک کریں۔
- 6- اگر سوئچ کی تمام پوزیشنز پر کٹی نیوٹی نہ ہو تو سوئچ تبدیل کر دیں اگر کٹی نیوٹی ہو تو پاور سیٹ موٹرز کو چیک کریں۔
- 7- سیٹ کا کنیکٹر علیحدہ کریں اور جھروانے کے ذریعے سروس مینول کے مطابق ڈائریکٹ پاور دیں اور باری باری فرنٹ ہائیٹ موٹر، سیٹ فارورڈ اور ریورس موٹر اور ریور ہائیٹ موٹر کو فارورڈ اور ریورس بانس کر نٹ دے کر چیک کریں۔
- 8- اگر ان موٹرز میں سے کوئی جام ہو یا آپریشن کے دوران رک جائے تو سیٹ کو کھولیں۔
- 9- سیٹ کی گشن اسمبلی اور سائیڈ شیلڈز کو علیحدہ کریں۔
- 10- خراب موٹر کو کنکج سے ڈس کنیکٹ کریں اور موٹر کو سیٹ اسمبلی سے اتار لیں۔
- 11- نئی موٹر انسٹال کریں اور کنکج کو ٹائیٹ کر دیں۔
- 12- اوپر دیے گئے ترتیب عمل کے الٹ ترتیب میں سیٹ نصب کریں اور سیٹ کا آپریشن چیک کریں۔

پریکٹیکل 23:

گاڑی میں ونڈ شیلڈ وائپر موٹر کا سرکٹ ٹریس کرنا

(Trace Wind Shield Wiper Motor Circuit in the Vehicle)

ٹولز:

ایکسٹریشن ٹول باکس، ملٹی میٹر، بیٹ لیپ وغیرہ۔

سامان:

گاڑی، انسولیشن ٹیپ، وائر، کپڑا وغیرہ

ترتیب عمل:

- 1- ٹول باکس سے مناسب ٹول نکال کر ٹیبل پر ترتیب سے رکھیں۔
- 2- گاڑی کا بونٹ کھولیں۔
- 3- وائپر سوئچ کو آپریٹ کریں اور اگر موٹر نہ چلے تو موٹر سے وائرنگ کنیکٹر اتاریں / علیحدہ کریں۔
- 4- ٹیسٹ لیپ کا ایک سرا وائرنگ کنیکٹر سے اور دوسرا سرا اتھ کریں۔
- 5- اگر بلب آن ہوتا ہے تو وائپر موٹر خراب ہے۔ اسے تبدیل یا مرمت کریں۔
- 6- اگر بلب نہ آن ہو تو ٹیسٹ لیپ کا ایک سرا فیوز کے آؤٹ پٹ ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 7- اگر لیپ آن ہوتا ہو تو وائرنگ خراب ہے اسے تبدیل یا مرمت کریں۔

- 8- اگر بلب نہ آن ہو تو ٹیسٹ لیپ کا ایک سرفیوز کے ان پٹ ٹرمینل کے ساتھ لگائیں۔
- 9- اگر لیپ آن ہوتا ہو تو فیوز یا فیوز ہولڈر خراب ہے اسے تبدیل یا مرمت کریں۔
- 10- پھر لیپ کو واپس موٹر سوئچ کے ان پٹ ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اور کرنٹ چیک کریں
- 11- اگر واپس موٹر سوئچ کے ان پٹ ٹرمینل پر کرنٹ آ رہا ہو اور آؤٹ پٹ ٹرمینل پر نہ آئے تو سوئچ خراب ہوگا تبدیل کر دیں۔
- 12- واپس کے ساتھ لگی ہوئی لکچ میں سے آواز آرہی ہو تو نوٹ وغیرہ ٹائٹ کریں یا جہاں گریس کی ضرورت ہو گریس لگائیں۔
- 13- واپس بلینڈ اگر سکرین کو اچھی طرح صاف نہ کر رہے ہوں تو بدل دیں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- اسپرن ضرور پہنیں۔
- 2- درست اوزاروں کا استعمال کریں۔
- 3- تمام کنکشن کو مضبوطی سے لگائیں۔
- 4- جہاں جوڑ لگے ہوں انسولیشن ٹیپ ضرور لگائیں۔

پریکٹیکل 24:

(Wiper Motor Service)

واپس موٹر کی سروس

ٹولز:

ایکسٹریکشن ٹول باکس، مٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ، گرو میٹر وغیرہ۔

سامان:

ٹیبیل، انسولیشن ٹیپ، وائزر، گاڑی، کپڑا، برشز وغیرہ۔

ترتیب عمل:

- 1- ٹول باکس سے کام کے مطابق ٹولز نکالیں اور ترتیب سے ٹیبیل پر رکھیں۔
- 2- مناسب ٹول کی مدد سے واپس موٹر کو گاڑی سے علیحدہ کریں اور اسے صاف کر کے ٹیبیل پر رکھیں۔
- 3- واپس موٹر کا کوڑھ لیں۔
- 4- کور کے نیچے سے گرائیوں کو نکال کر چیک کریں اگر دندانے ٹوٹے ہوئے ہوں تو بدل دیں ورنہ گریس کریں۔
- 5- کور کے اوپر پوائنٹس کو چیک کریں ٹانگے اکھڑے ہوئے ہوں تو سولڈ رنگ آئرن سے انہیں سولڈ کریں۔
- 6- واپس موٹر میں کاربن برشز کو چیک کریں اگر گھس گئے ہوں تو بدل دیں۔
- 7- آرمچر کو صاف کریں اور اس کا گراؤنڈ، شارٹ، اور اوپن سرکٹ ٹیسٹ کریں۔
- 8- آرمچر میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے تبدیل کریں۔
- 9- سارے پُرزے چیک کرنے کے بعد موٹر کو ترتیب سے جوڑ دیں۔
- 10- موٹر کو گاڑی کے ساتھ جوڑ دیں اور واپس موٹر سوئچ آن کریں۔
- 11- موٹر کو چلنا چاہئے اگر نہیں چلتی تو وائزرنگ چیک کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- کام ترتیب سے کریں۔
- 2- کھولے ہوئے پارٹس کو ترتیب اور احتیاط سے اسمبل کریں۔
- 3- کنکشن کرتے وقت وائزر کے کلر کا خاص خیال کر رکھیں۔

الیکٹریشن ٹول باکس، ملٹی میٹر، ٹیسٹ لیپ وغیرہ۔

سامان:


انسولیشن ٹیپ، وائر، گاڑی، کپڑا وغیرہ۔


ترتیب عمل:

- 1- ضرورت کے مطابق ٹول باکس سے ٹولز نکال کر ٹیبل پر ترتیب سے رکھیں۔
- 2- گاڑی کا بونٹ کھولیں۔ انکیشن سوئچ کو ACC پوزیشن پر لائیں۔
- 3- واشر موٹر کے سوئچ کو دبائیں۔
- 4- موٹر کو چلنا چاہئے اگر موٹر نہیں چلتی تو موٹر کے وائرنگ اڈا پیکر کو اتاریں۔
- 5- ٹیسٹ لیپ کی ایک تار وائرنگ کے ساتھ اور دوسری باڈی کے ساتھ ارتھ کر دیں۔
- 6- اگر لیپ آن ہوتا ہے تو موٹر خراب ہے اسے تبدیل کر دیں۔ اگر لیپ آن نہیں ہوتا تو سرکٹ میں نقص ہے۔
- 7- فیوز باکس میں واشر موٹر کے فیوز کو چیک کریں اگر فیوز خراب ہو تو اسے تبدیل کریں۔
- 8- اگر فیوز ٹھیک ہو تو واشر موٹر سوئچ کو چیک کریں اور اگر خراب ہو تو اسے تبدیل کریں۔
- 9- اگر سوئچ بھی ٹھیک ہو تو وائرنگ میں اوپن سرکٹ ہو گا وائرنگ کی مرمت کریں۔
- 10- واشر موٹر کے ساتھ لگی ہوئی بوتل کی لکچ چیک کریں اگر لیک ہو تو بدل دیں۔
- 11- پھر پائپ اور جیٹ نوزل کو چیک کریں اگر بند ہو تو صاف کریں۔

احتیاطی تدابیر:

- 1- سب سے پہلے ایئر نہ بنیں۔
- 2- واشر موٹر کو وقفے وقفے سے آن کریں۔
- 3- بوتل میں صاف پانی ڈالیں۔
- 4- تمام کنکشن مضبوطی سے لگائیں۔

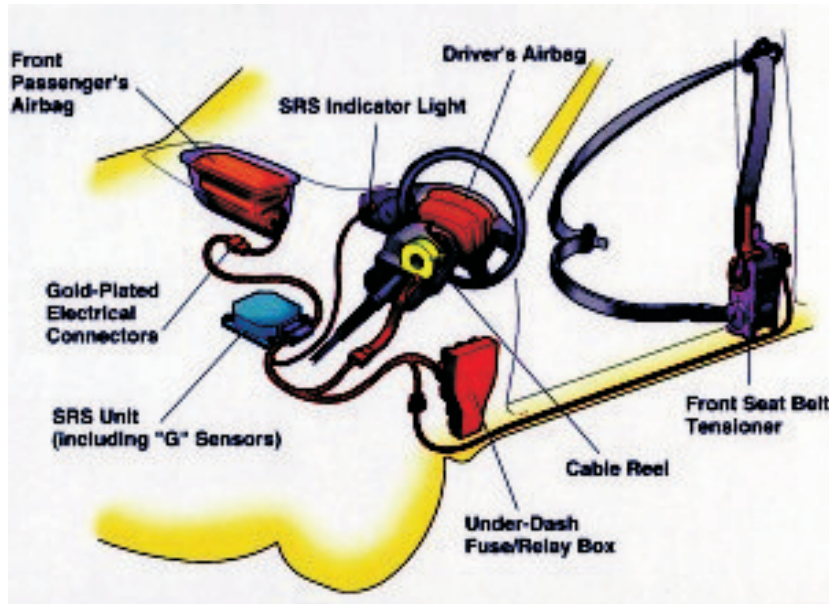

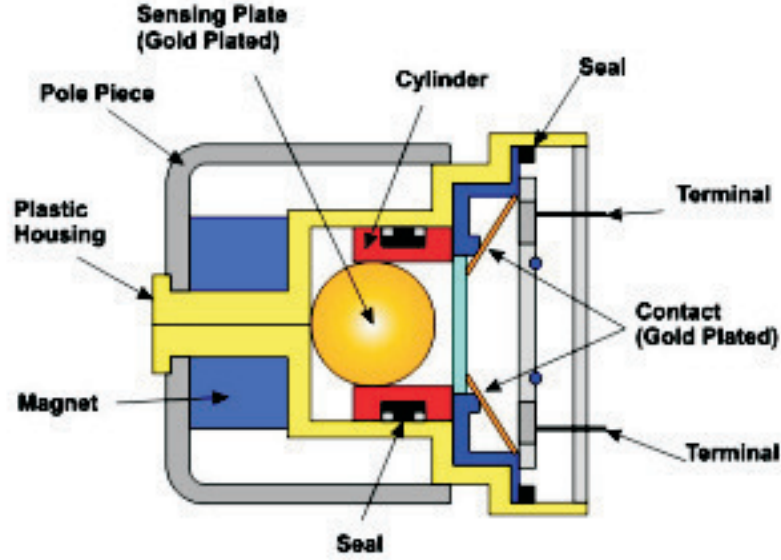

پریکٹیکل 26:

گاڑی سے سکیورٹس سسٹم اور SRS سسٹم اور کروکنٹرول سسٹم ڈائیگنوس کرنا

(Connect Scanner and Diagnose SRS and Cruise Control System)

ٹولز:

ڈائیگنوسٹک سکیئر، سروس مینول۔

سامان:

گاڑی (جس میں درج بالا ساری Accessories ہوں)

ترتیب عمل:

- 1- گاڑی کو ہموار جگہ پر کھڑا کریں، شفٹ لیور کو "P" پوزیشن پر لاک کریں اور انجن بند کر دیں۔
- 2- ڈائیگنوسٹک سکیئر کے کنیکٹر کو گاڑی کے ڈیٹا لنک کنیکٹر (DLC) سے منسلک کریں۔
- 3- گاڑی کو شارٹ کریں اور ڈائیگنوسٹک سکیئر کو آن کریں۔
- 4- گاڑی کی (کلاس، ماڈل، میک وغیرہ) انفارمیشن ایڈ کریں۔
- 5- DLC سے کیونیکٹیٹ کروائیں۔
- 6- گاڑی کے سکیئر کو رن (Run) کریں۔
- 7- اگر گاڑی کے سپلیمنٹری ریسیٹرین سسٹم (SRS) میں خرابی ہوگی تو سکیئر اس کا ڈائیگنوسٹک ٹریبل کوڈ ظاہر کرے گا۔
- 8- اگر SRS سسٹم کا کوڈ ظاہر کرے تو سروس مینول کے مطابق اس خرابی کو دور کریں۔
- 9- بیٹری کے ٹیگیٹوں کو اتاریں اور تین منٹ تک انتظار کریں۔
- 10- بیٹری ٹریبل کو لگائیں اور دوبارہ سکیئر کنیکٹ کریں۔
- 11- سکیئر کی میموری سے ڈائیگنوسٹک ٹریبل کوڈ (DTC) کو ختم کریں اور دوبارہ سکیئر رن (Run) کریں۔
- 12- اب سکیئر کوئی ٹریبل کوڈ نہیں دے گا۔
- 13- سکیئر ڈس کنیکٹ کریں اور گاڑی شارٹ کریں اور روڈ ٹیسٹ کے دوران کروکنٹرول سسٹم کا آپریشن چیک کریں۔

پریٹیکل 27:

(Making Duplicate Key from Master Key)

ماسٹر Key سے ڈوپلیکیٹ Key بنانا

ٹولز:

”کی“ جس کے اندر چیپ لگی ہو۔ سروس مینول۔

سامان:

گاڑی جس کے اندر ایموبلائزر سسٹم لگا ہوا اور ماسٹر کی۔

ترتیب عمل:

ماسٹر Key سے ڈوپلیکیٹ Key بنانے کے لئے مندرجہ ذیل سٹیپ کریں۔

- 1- گاڑی کے دروازوں کو بند کریں۔
- 2- چیپ کریں کہ انکیشن سوئچ میں کوئی کی (Key) نہ لگی ہو۔
- 3- ماسٹر کی (Key) کی سلنڈر میں ڈالیں۔
- 4- انکیشن Key کو پانچ مرتبہ آن اور لاک پوزیشن کے درمیان گھمائیں۔
- 5- چھ مرتبہ ڈائیورڈور کو کھولیں اور بند کریں۔
- 6- ماسٹر کی (Key) کو باہر نکالیں انکیشن کو پانچ مرتبہ گھمائیں اور ڈرائیورڈور کو کھولنے اور بند کرنے کا تمام عمل 35 سیکنڈ کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔
- 7- ماسٹر کی (Key) نکالنے کے بعد 10 سیکنڈ کے اندر کی سلنڈر کے اندر کی ڈالیں جسے رجسٹرڈ کرنا ہو۔
- 8- 60 سیکنڈ کے بعد یہ کی رجسٹرڈ ہو جائے گی۔

پریٹیکل 28:

(Checking of Immobilizer System Parts Location)

ایموبلائزر سسٹم کے پارٹس کی لوکیشن چیک کرنا

سامان:

گاڑی جس کے اندر ایموبلائزر سسٹم لگا ہوا اور سروس مینول۔

ترتیب عمل:

- 1- چیپ کریں کہ انجن ECU کس جگہ نصب کیا گیا ہے۔
- 2- چیپ کریں کہ ٹرانسپونڈر ECU Key کس جگہ نصب کیا گیا ہے اور انجن ECU اور ٹرانسپونڈر ECU Key کا تعلق کس رنگ کی تاروں سے قائم کیا گیا ہے۔
- 3- چیپ کریں کہ ٹرانسپونڈر ایمپلی فائر کس جگہ نصب کیا گیا ہے اور ٹرانسپونڈر کی ECU اور ٹرانسپونڈر ایمپلی فائر کا تعلق کس رنگ کی تاروں سے قائم کیا گیا ہے۔
- 4- چیپ کریں کہ ٹرانسپونڈر کی کوائل کس جگہ نصب ہے اور ٹرانسپونڈر ایمپلی فائر اور ٹرانسپونڈر کی کوائل کا تعلق کس رنگ کی تاروں سے قائم کیا گیا ہے۔
- 5- چیپ کریں کہ ٹرانسپونڈر چیپ Key کے اندر کس جگہ لگائی گئی ہے۔

ماڈیول کا خلاصہ

اس ماڈیول کو صحیح طریقہ سے پڑھنے، سمجھنے اور عملی طور پر سرانجام دینے سے ٹرینیز، پاورنڈوز، سن روف، سیکورٹی سسٹم، سنٹر لائیگ، SRS، کروڑ کنٹرول، واپر اور واشٹر، ہارن اور پاور مررز کی سروس اور مرمت کر سکتے ہیں۔

سوالات و جوابات

درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔

- سوال نمبر 1: پاورونڈوسٹم سے کیا مراد ہے؟
جواب: پاورونڈوسٹم ایک ایسا سٹم ہے جس میں ونڈوکوسونج کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ جب سونج آپریٹ کیا جاتا ہے تو موٹر گھومتی ہے اور یہ موٹر ونڈو ریگولیٹر کے ونڈوکولہوتی اور بند کرتی ہے۔
- سوال نمبر 2: پاورونڈوسٹم میں کون سے فنکشن ہوتے ہیں؟
جواب: پاورونڈوسٹم میں درج ذیل فنکشن ہوتے ہیں:
- 1- مینول اوپن اینڈ کلوزنگ فنکشن
 - 2- ونج اوپن اینڈ کلوزنگ فنکشن
 - 3- ونڈولاک فنکشن
 - 4- جام پروٹیکشن فنکشن
 - 5- کی آف پاورونڈوسٹم فنکشن
- سوال نمبر 3: پاورونڈوسٹم کے حصے کون سے ہیں؟
جواب: (1) ونڈورگیولیٹر (2) پاورونڈوموٹر (3) پاورونڈوماسٹر سونج (4) انجینشن سونج (5) ڈور Courtesy سونج۔
- سوال نمبر 4: ڈور لاک سٹم کے حصوں کے نام لکھیں؟
جواب: ڈور لاک درج ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
- (1) ڈور لاک اسمبلی (2) ڈور لاک کنٹرول موٹر (3) ڈور لاک پوزیشن سونج (4) کی آپریٹڈ سونج (5) ڈور لاک کنٹرول سونج (6) کی آن لاک وارننگ سونج (7) ڈور Courtesy سونج (8) اینٹی گریشن ریل۔
- سوال نمبر 5: انجن ایموبالائزر (Immobilizer) سٹم سے کیا مراد ہے؟
جواب: انجن ایموبالائزر سٹم گاڑی کو چوروں سے محفوظ رکھنے کیلئے متعارف کروادیا گیا۔ یہ سٹم انجن کے انجین سٹم اور فیول سپلائی سٹم کو انجینشن سونج کو آف کرنے کے 30 سیکنڈ کے بعد ڈس ایبل کر دیتا ہے اور جب یہ سٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اس وقت کسی بھی دوسری شارٹنگ کی سے گاڑی کو شارٹ کرنے کی صورت میں انجن کرینک تو ہو سکتا ہے لیکن اشارت نہیں ہوتا۔
- سوال نمبر 6: ایموبالائزر سٹم کے حصے تحریر کریں؟
جواب: (1) انجن ECU (2) ٹرانسپورنڈر کی ECU (3) ٹرانسپورنڈر کی (4) ٹرانسپورنڈر کی کوائل (5) ٹرانسپورنڈر چپ۔
- سوال نمبر 7: ونڈو شیلڈ واٹر اور واشرسٹم پر نوٹ لکھیں؟
جواب: واٹر اینڈ واشرسٹم گاڑی میں لگایا سٹم ہے اس کو اس وقت آن کیا جاتا ہے جب دھند ہو یا بارش ہو رہی ہو۔ یہ سٹم فرنٹ اور بیک سکرین سے پانی کے قطرہ کو صاف کرتا ہے تاکہ ڈرائیور کو سامنے کا منظر واضح طور پر نظر آتا رہے۔ واشر کے ذریعے ونڈو شیلڈ گلاس سے گرد و غبار کو صاف کیا جاتا ہے۔
- سوال نمبر 8: ونڈو شیلڈ کی اقسام کے نام لکھیں؟
جواب: (1) سیمی کنسیلڈ (Semi Concealed) واٹر (2) فل کنسیلڈ (Full Concealed) واٹر
- سوال نمبر 9: وہیکل میں ایریگ کنٹرول سٹم کیوں لگایا جاتا ہے؟
جواب: جب گاڑی فرنٹ سے کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو گاڑی اس ٹکری وجہ سے رک جاتی ہے۔ لیکن انرشیا کی وجہ سے ڈرائیور دوسرے مسافر کا سر سٹیرنگ وہیل اور ڈیش بورڈ سے ٹکراتا ہے جس سے سر پر شدید چوٹ آسکتی ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لئے سٹیرنگ وہیل کے سنفر اور ڈیش بورڈ میں ایریگ لگایا جاتا ہے۔
- سوال نمبر 10: وہیکل کروڑ کنٹرول سٹم پر نوٹ لکھیں؟
جواب: کروڑ کنٹرول سٹم کا مقصد گاڑی کی رفتار کو خود کار طریقے سے ڈرائیور کی مرضی کے مطابق ایک مخصوص رفتار پر فکس کرنا ہے۔ تاکہ ڈرائیورنگ کے دوران ڈرائیور کو ایکسیلیٹر پیڈل کو دبائے رکھنے کے لئے اپنا پاؤں ایک مخصوص پوزیشن پر بند رکھنا پڑے۔ اس طرح ڈرائیور لمبے سفر میں تھکاوٹ سے بچ جاتا ہے۔

11: پاور مرر پر نوٹ لکھیں؟

جواب: الیکٹرانک کنٹرول پاور مرر کی صورت میں ڈرائیور گاڑی کے باہر لگے مررز کو گاڑی کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی ایک سوئچ کی مدد سے کنٹرول کر سکتا ہے۔

12: ACC کس کا مخفف ہے؟

جواب: یہ اگنیشن سوئچ کی ایک پوزیشن ہے جس کا مطلب ہے Accessories مثلاً LED، ریڈیو، ٹیپ وغیرہ ACC پر کی کو کرنے سے اگنیشن آن نہیں ہوتا۔

(خود کو آزمائیں)

درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- یہ تمام پاورونڈو کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔
الف: پاورونڈو سوئچ ب: ڈورکٹری سوئچ ج: انجکشن سوئچ د: پاورونڈو اسٹر سوئچ
- 2- یہ پاورونڈو کا سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔
الف: ونڈو سوئچ ب: ونڈو ریگولیٹر ج: ریٹ د: پاورونڈو موٹر
- 3- کی لیس انٹری سسٹم کے ٹرانسمیٹر سے خارج ہونے والی ریڈیو فریکوئنسی کی حد ہوتی ہے۔
الف: 5 سے 100 ہرٹز ب: 100 سے 200 ہرٹز ج: 200 سے 300 ہرٹز د: 300 سے 500 ہرٹز
- 4- یہ سسٹم گاڑی کو چوروں سے محفوظ رکھنے کیلئے لگایا جاتا ہے۔
الف: انجکشن سسٹم ب: ABS سسٹم ج: ایمبولائزر سسٹم د: کرو سسٹم
- 5- ونڈو شیلڈ سے گردوغبار اور پانی کو صاف کیا جاتا ہے۔
الف: واشر سسٹم ب: وائپر اینڈ واشر سسٹم ج: ایمبولائزر سسٹم د: نیوگیٹیشن سسٹم
- 6- وائپر موٹر میں برشز ہوتے ہیں۔
الف: 2 ب: 3 ج: 4 د: 5
- 7- جدید گاڑیوں میں پاور سیٹوں کی حرکت کی پوزیشن ہوتی ہیں۔
الف: 4 ب: 3 ج: 6 د: 5
- 8- گاڑی میں لگا ہوا یہ سسٹم حادثے کی صورت میں ڈرائیور اور مسافر کو زخمی ہونے سے بچاتا ہے۔
الف: ایمبولائزر سسٹم ب: نیوگیٹیشن سسٹم ج: کرو سسٹم د: ایر بیگ سسٹم
- 9- یہ سسٹم گاڑی کی رفتار کو ڈرائیور کی مرضی کے مطابق ایک مخصوص رفتار پر فکس کرتا ہے۔
الف: کرو کنٹرول سسٹم ب: ایر بیگ سسٹم ج: ایمبولائزر سسٹم د: نیوگیٹیشن سسٹم
- 10- کی لیس انٹری سسٹم میں ٹرانسمیٹر کے خارج کردہ سگنلز کو وصول کرتا ہے۔
الف: ڈور ریسور ب: کیم سوئچ ج: سپیڈ کنٹرول سینسر د: تمام جواب درست ہیں

درست جوابات

سوال نمبر	درست جواب	سوال نمبر	درست جواب
1	د	6	ب
2	ج	7	ج
3	د	8	د
4	ج	9	الف
5	ب	10	الف

نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن (نیوٹیک)

پلاٹ 38، کیرتھر روڈ، سیکٹر H-9/4، اسلام آباد، پاکستان

+92 51 9044 322

+92 51 9044 322

info@navttc.org

www.navttc.org